

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III

L'antenna

NUMERO

12

Anno XXII - Dicembre 1950

LIRE DUECENTO

"Tung-Sol Lamp Works Inc."



TUBI TERMOJONICI
DI ALTA QUALITA'



NEWARK, N.J. * U.S.A. *

Agente Generale per l'Italia, Stato Libero di Trieste e Citta' del Vaticano:

Compagnia Radiotecnica Italo-Americana

Via FIESCHI 8-5 - GENOVA



Mod. F 4 RICEVITORE SUPERETERODINA A 5 VALVOLE
2 Gamme d'onda O.M. e O.C. - ed espansione di gamma

PREZZO L. 57.485
(compr. tasse radiof.)

È un ricevitore a 5 valvole più occhio magico.

Sintonia a permeabilità con due gamme d'onda a grande estensione (onde corte e medie) e sette sottogamme ad espansione di gamma sulle onde corte che consentono la più comoda e sicura esplorazione della banda, sfruttando così la grande sensibilità dell'apparecchio.

Grande selettività assicurata dalle ottime medie frequenze

e dal filtro di media frequenza in entrata.

Un altoparlante *Vocedoro* da 220 mm. con magnete Alnico V conferisce all'apparecchio un volume sonoro rilevante e una grande ricchezza di tonalità. Il comando di tono consente tre regolazioni già esattamente dosate per i migliori risultati.

Una grande scala con due campi distinti (stazioni italiane - stazioni estere) consente l'im-

mediato reperimento della stazione.


L'apparecchio è particolarmente adatto anche all'uso fonografico, fornendo una audizione potente e di qualità grazie all'altoparlante di grande diametro.

Il mobile, impellicciato in due colori, è di linea sobria e gradevole.

Dimensioni: 670x385x270; peso con imballo: kg. 12.

Nova Radio - Voce d'oro

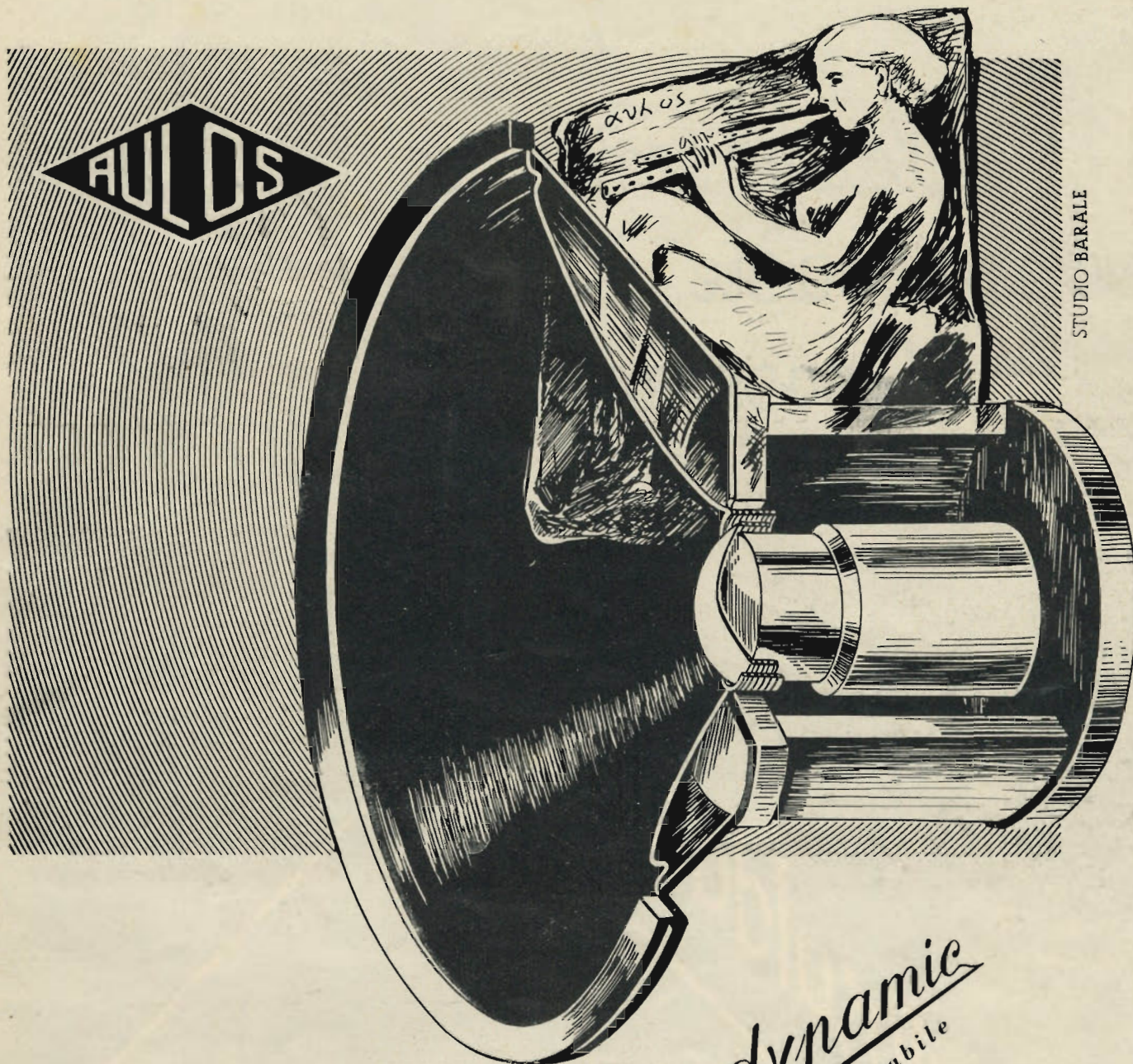NOVA Officina Costruzioni Radio Elettriche S. a.
Piazza Cadorna 11 - MILANO - Tel. 12.284 - Stab. a Novate Milanese - Tel. 970.861



STUDIO BARALE

Biodynamic
dal timbro incomparabile

- 35 - 16000 Hz -
- Due bobine mobili
- Due diaframmi
- Radiatori concentrici
- Lente acustica
- Altissimo rendimento

Altoparlante
bifonico
coassiale

- | | | |
|--------|---|---|
| B24/M | } | Speciali per riproduttori a larga banda |
| B31/M | | (ricevitori FM, fonografi per microscolco e nastro) |
| B38 ML | | Adatto per rinforzo e per cinematografia |
| B38 M | | Speciale per cinematografia |



OFFICINE SUBALPINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE •

VIA PIETRINO BELLI, 33
TEL. 70.608 TORINO

Per saldare senza acidi
senza paste
disossidanti

Filo autosaldante in lega di stagno

energo
uper

nella elettrotecnica
nella radiotecnica



FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI s. p. a.

MILANO - VIA DERGANINO N. 20

Telefoni: 97.00.77 - 97.01.14

30
anni di
specializ-
zazione

Le materie prime delle migliori provenienze mondiali, i rigorosi controlli cui sono sottoposte, gli impianti modernissimi continuamente aggiornati, i laboratori di ricerca e misura doviziosamente dotati e la profonda specializzazione delle maestranze garantiscono prodotti di alta classe eguagliati solo da quelli delle più celebrate Case Mondiali.

Radio Auriemma - Milano

VIA ADIGE, 3 - TEL. 576.198 — CORSO ROMA, 111 - TEL. 580.610

Prima

AUGURI DI BUON ANNO

ai nostri clienti

Dopo


Ricordiamo che ai nostri compratori di almeno 22.000 lire, tutti compresi, REGALIAMO moltissime e utili cose per festeggiare il Santo Bambino.

In ultimo

Ricordiamo che la concorrenza si fa col materiale buono e non di scarto.

RMT

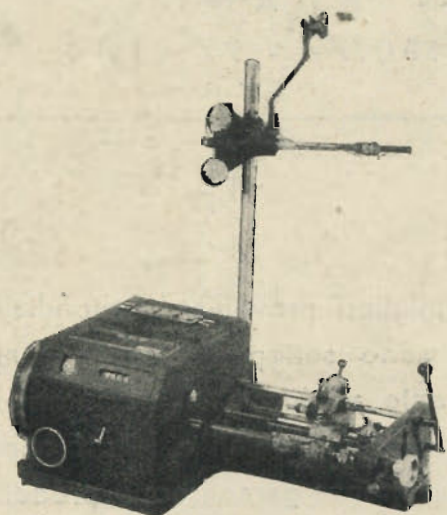RADIO MECCANICA - TORINO
Via Plana 5 - Tel. 8.53.63



BOBINATRICE LINEARE per fili da 0,05 a mm. 1,2
tipo LWn.

Altre bobinatrici:

BOBINATRICE MULTIPLA lineare e a nido d'ape
tipo LWM.

BOBINATRICE LINEARE per fili fino a 2,5 mm.

CHIEDETECI LISTINI E ILLUSTRAZIONI

Due successi della

ORGAL RADIO

Scatole di montaggio OG. 501, con mobile
L. 16.250

Scatole di montaggio OG. 501, con mobile
e valvole L. 21.000

Scatole di montaggio OG. 502, con mobile
L. 13.000

Scatole di montaggio OG. 502, con mobile
e valvole L. 17.000

Contrariamente a quanto pubblicato sul numero
10 di questa rivista, le tensioni del trasforma-
tore del mod. OG. 502, sono da 110-125-140-
160-220 Volt.

**TUTTE LE PARTI STACCATE
E MOBILI AI PREZZI MIGLIORI**

ILLUSTRAZIONI E NUOVO LISTINO PREZZI A RICHIESTA

MILANO

Viale Monte Nero, 62 - Telefono 585.494

Macchine bobinatrici per industria elettrica


Semplici: per medi e grossi avvolgimenti.

Automatiche: per bobine a spire paral-
lele o a nido d'ape.


Dispositivi automatici: di metti carta di
metti cotone a spire incrociate.

VENDITE RATEALI

Via Nerino 8
MILANO

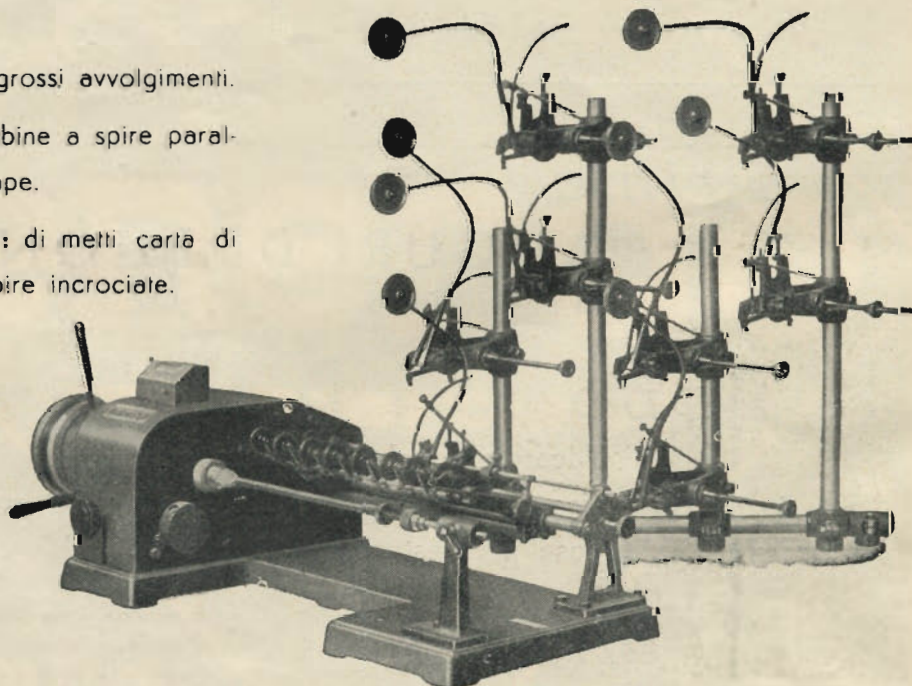

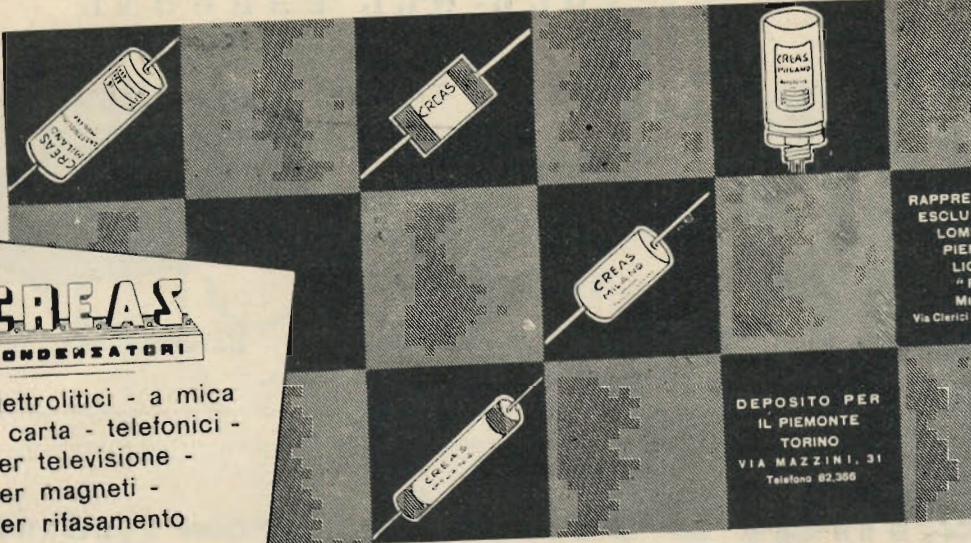ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Nerino 8 (Via Torino) - Telefono 13-426



alta qualità
piccolo ingombro

CREAS
CONDENSATORI

- elettrolitici - a mica
- a carta - telefonici -
- per televisione -
- per magneti -
- per rifasamento

RAPPRESENTANTE
ESCLUSIVO PER
LOMBARDIA
PIEMONTE
LIGURIA
"R. C."
MILANO
Via Clerici 8 - Tel. 89.69.97

DEPOSITO PER
IL PIEMONTE
TORINO
VIA MAZZINI, 31
Telefono 82.366

DEPOSITO PER
LA LIGURIA
GENOVA
VIA XX SETTEMBRE, 4 57
Telefono 53.814



DINO SALVAN



INGEGNERE COSTRUTTORE
Via Prinetti 4 - **MILANO** - Tel. 28.01.15

PRODOTTI RADIOELETTRICI

CONDENSATORE VARIABILE 2x (140 - 280) pF

CONDENSATORI VARIABILI
SCALE PARLANTI
TELAI
CORNICETTE IN OTTONE
PER MOBILI RADIO
MOBILI RADIO
ACCESSORI

prodotti vetro - kovar

Lombardi & C.

S. a R. L.

FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE
PERLINE ISOLANTI IN VETRO
PER ELETTRODI PASSANTI
PERFETTAMENTE STAGNI E
ASSOLUTAMENTE A TENUTA D'ARIA



Per le applicazioni elettrotecniche - elettromeccaniche moderna e sono ormai superati gli isolanti in bachelite. Il campo Elettronico impone l'uso di perline isolanti in vetro per elettrodi passanti perfettamente stagni.

M I L A N O - Via Privata Labeone, 5 - Telefono 29.92.10

Radoricevitore "LA VOCE DEL PADRONE"




“È l'apparecchio di qualità per ogni esigenza e per ogni possibilità,,

MOD. 510

5 Valvole

4 Gamme d'onda

Altoparlante a magnete permanente

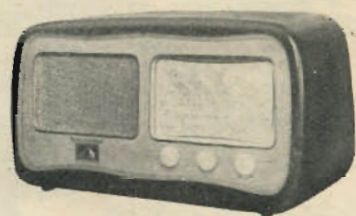

In vendita presso i negozi diretti de "La Voce del Padrone - Columbia - Marconiphone,, S. p. A. di Milano - Torino - Roma - Napoli e presso i migliori Rivenditori d'Italia.

La Ditta **Ing. D'AMIA** (DIAPHONE RECORDERS)

MILANO - Corso XXII Marzo 28 - Telef. 58.32.38

Porge **Buon Anno** a tutti i suoi sigg. Clienti - Collaboratori e Amici.

AVVERTE che sempre continuando la sua attività specializzata nel campo Registrazione - Riproduzione acustica **Disco - Filo - Film - Cinematografia** e particolarmente del suo più volte imitato, mai eguagliato **D5 Recorder** applicabile a normale radiofonografo dà inizio col **1951** a una nuova attività interessantissima a fondo Culturale-Tecnico e **INVITA TUTTI** a richiedere informazioni.

PREGASI UNIRE FRANCOBOLLO PER LA RISPOSTA


Brayton's s.r.l.

MILANO - ALZAIA NAV. MARTESANA, 30
Telef. 63.25.94

radiofrequency

Gruppo AF BM 7^{El} Brayton's

comprende tutta l'Alta Frequenza di un ricevitore commerciale. Sette gamme d'onda, di cui due onde medie e cinque onde corte fino ai 10 metri compresi. Sistema brevettato di commutazione a tamburo esente da falsi contatti. Massima stabilità di ricezione in onde corte. Il complesso è perfettamente tarato ed allineato e non richiede ritocchi dopo il montaggio sul telaio. **MESSA A PUNTO DEL RICEVITORE:** Allineare le medie frequenze di 470 KC. a mezzo di un oscillatore modulato.

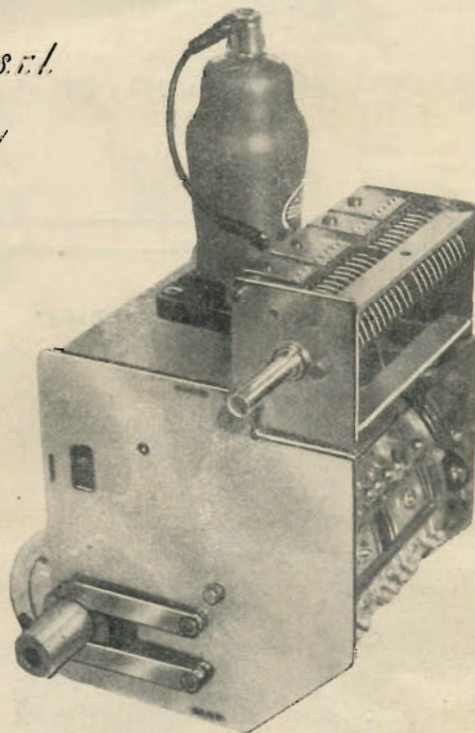


"Time is money if you have high performance!,,

Per l'ascolto del 3^o programma della RAI

SIEMENS RADIO

presenta
il radioricevitore
S 841

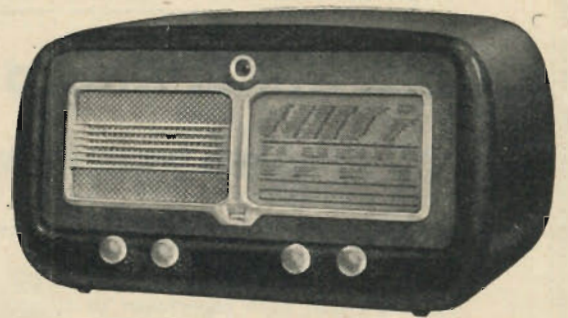

Supereterodina 8 valvole più occhio magico
3 campi d'onda in modulazione di ampiezza
1 campo d'onda in modulazione di frequenza

Facile sintonia anche in modulazione di frequenza
mediante l'occhio magico funzionante pure su questa gamma

SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

29 VIA FABIO FILZI - MILANO - TEL. 69.92 (13 LINEE)

Uffici: FIRENZE - GENOVA - PADOVA - ROMA - TORINO - TRIESTE

Primaria Fabbrica Europea di Supporti
per Valvole Radiofoniche

G. Gamba & Co. Milano


Sede: VIA G. DEZZA, 47 - Telefoni 44.330

Stabilimenti { MILANO - Via G. Dezza N. 47
{ BREMBILLA (Bergamo)


ESPORTAZIONE
in tutta Europa ed in U. S. A.
Fornitore della Spett. Philips

Esecuzione con materiale isolante:
Tangendelta

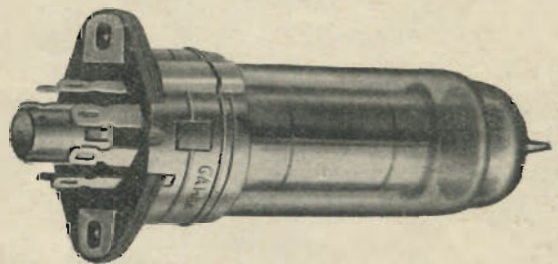
Mollette di contatto: Lega al « Berilio »



RIMLOCK

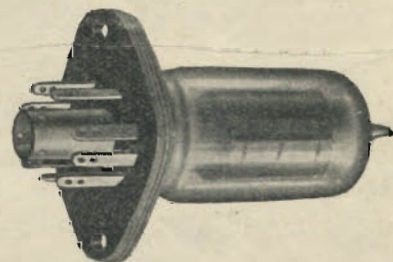

NOVAL - 9 Piedini

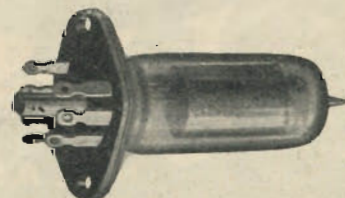

MINIATURE - 7 Piedini

COMUNICATO

La S.A.R.E. Radio

comunica alla sua Spett. Clientela di avere allestito nella sua Sede di Milano - Via Hayez 3 - un nuovo Reparto per la vendita di accessori e parti staccate Radio.

La sua ormai nota esperienza in campo Radio è garanzia di assoluta convenienza e tranquillità da parte di tutta la sua Clientela, la quale nel nuovo Reparto S.A.R.E. potrà acquistare a prezzi convenientissimi tutti gli accessori Radio.

La S.A.R.E. Radio Vi consiglia di interpellarla prima di fare i Vostri acquisti, sicura di farvi risparmiare tempo e denaro.


S.A.R.E. RADIO - Reparto Accessori

V. Hayez 3 - MILANO - Telef. 278-378

TUTTO PER LA RADIO

ELECTRICAL METERS

VIA BREMBO 3 - MILANO - TEL. 58.42.88

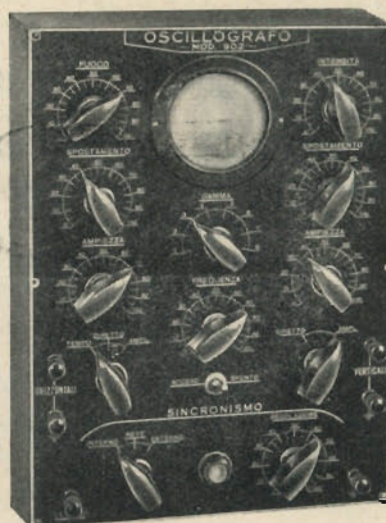


OSCILLOGRAFO

**RADIO PROFESSIONALE - TRASMETTITORI ONDE CORTE
RADIO TELEFONI - TRASMETTITORI ULTRA CORTE
COLLEGAMENTI - PONTI RADIO**

STRUMENTI DI MISURA

- per radio tecnica
- industriali
- da laboratorio

EM

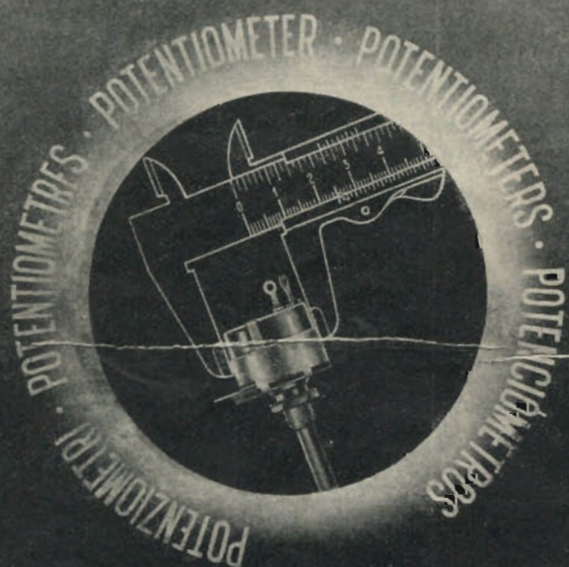

Da oltre 20 anni la
LESA costruisce po-
tenziometri per tutte
le esigenze.

Questi prodotti sono
conosciuti ed apprezzati
in tutto il mondo.

Richiedete il catalogo

LESA
MILANO
VIA BERGAMO 21

“KAPPA RADIO”

di E. RANZANI & L. KREBS

MILANO

Via Aselli 26 - Telefono 29.23.85

Kradio

MARCHIO DEPOSITATO

Produzione 1950

La Ditta **KAPPA RADIO**
augura alla sua affezionata
clientela un buon 1951

Mod. 55

Mod. 65

Mod. 61



Corso XXII Marzo, 6 - MILANO - Telefono 58.56.62

Nuova Organizzazione Commerciale 1951:

- Piemonte:** Ditta Asti - Corso Buenos Ayres 1 - Milano
- Tre Venezie:** Ditta Zazzi - Viale XX Settembre 22 - Trieste
- Emilia:** Ditta Brizzi - Corso Garibaldi 20-22 - Piacenza
- Romagna:** C.I.R.T.I. - Via S. Giorgio 4 - Bologna
- Toscana:** Ditta Albizzati - Via Palazzuolo 87 - Firenze
Corso Mazzini 9 - Livorno

Marche

Abruzzo e Molise

Umbria

Lazio

Puglie

} Ditta Rag. Berardi - Via Tacito 41 - Roma

- Campania:** Ditta Marini - Via Tribunali 276 - Napoli
- Sicilia:** Ditta Rag. Pulvirenti & Figli - Via Cosentino 46-48 - Catania
- Sardegna:** Ditta Rag. Mereu Mourin - Via Garibaldi 34 - Cagliari

La ditta LAEL, in occasione del prossimo anno, porge all'affezionata clientela i migliori auguri



MEGARADIO

La **MEGA RADIO** completa la sua produzione con altre due modernissime, originali realizzazioni:

SUPER ANALIZZATORE "Constant", ad alta precisione. **Doppio indice e doppia scala.** 20.000 ohm e 10.000 Ohm per Volt, in c.c. e 5.000 Ohm in c.a. Misure amperometriche in c.c. e c.a. Raddrizzatore al germanio IN.34. Ohmetro con 3 scale a lettura diretta, indipendente da 0 a 5 Megaohm, con pila unica. Megaohmetro sino a 50 Megaohm. Capacimetro con due scale indipendenti, da 50 a 100.000 picofarad. Rivelatore di Radio Frequenza. Misuratore d'uscita. Complessivamente 38 portate.

OSCILLATORE DI BASSA FREQUENZA RC. II° da 30 a 11.000 periodi, in 3 scale a lettura diretta. Uscita a Bassa ed Alta Impedenza. Bassa percentuale di distorsione. Possibilità **d'esame diretto**, di qualsiasi altoparlante sia elettrodinamico che magnetodinamico, con o senza trasformazione d'uscita.

AVVOLGITRICE "MEGATRON", a equipaggio elettromagnetico, lineare e a nido d'ape.

OSCILLATORE MODULATO CB. IV°

ANALIZZATORE TC. 18 B.

PRODOTTI DI QUALITÀ

CHIEDETE LISTINI TECNICI, PREZZI, CONDIZIONI DI PAGAMENTO ALLA:


MEGA - RADIO TORINO - VIA GIACINTO COLLEGNO, 22 - TELEF. 77.33.46
MILANO - VIA SOLARI, 15 - TELEFONO 30.832

PERFETTO

ECONOMICO

PRATICO

ESTETICO

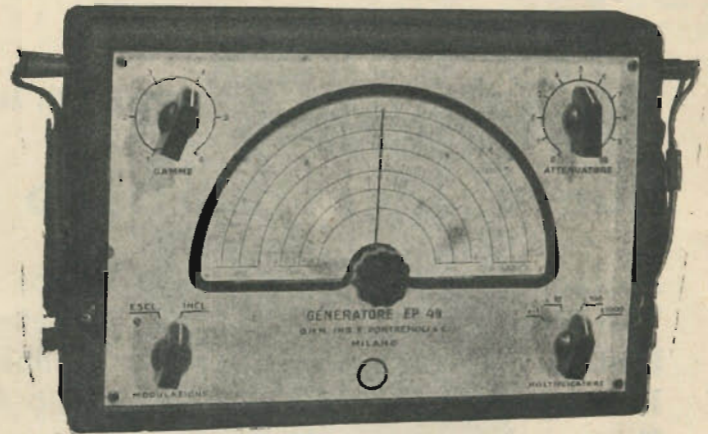


GENERATORE EP 49

Alimentazione: in c.a. 110-280 V. 42-50 Hz. - Campo di frequenza: da 100 kHz a 40 MHz in 6 gamme. Caplando la seconda armonica è possibile impiegare l'oscillatore nel campo di frequenza da 40 a 80 MHz - Taratura: la frangiatura della scala, in kHz e metri, è effettuata singolarmente per ogni esemplare. L'errore di taratura è inferiore all'1% - Modulazione: a 400 Hz con profondità 30% - Uscita: regolazione continua ed a scatti con resistenze tarate - Tubi 6H6 - 6SL7
Dimensioni: 310 x 210 x 80 mm. - Peso: Kg. 3.

Via Padova, 105 - MILANO - Tel. 28.03.16

O. H. M. INC. E. PONTREMOLI & C.

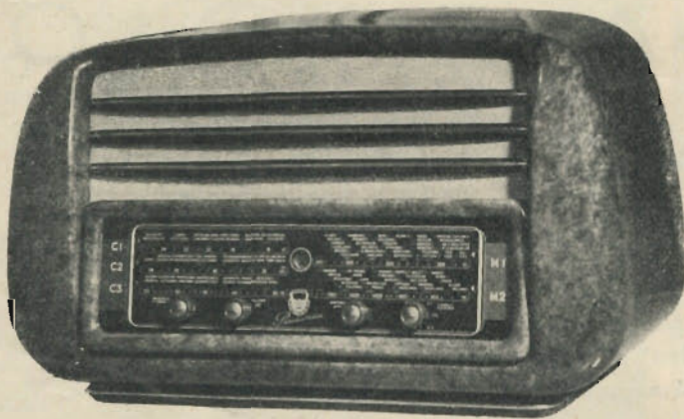

Radoricevitore tipo R55L

5 valvole
5 gamme d'onda
4 Watt di uscita
Mobile in radica, cm. 67 x 37 x 27

Radiofonovaligia mod. "WEEK END,,

5 valvole
2 gamme d'onda
Complesso "LESA,,
Discoteca incorporata
3 Watt di uscita
Valigia in dermoide, cm. 52 x 36 x 19





Officine RADIONDA MILANO - Via Clerici 1
Telefono 69.80.17

**RADIO
SOLAPHON
MILANO**

La **STOCK - RADIO** avverte la Spett. Clientela che alla gamma di apparecchi già esistenti, e precisamente: 518 - 523.2 - 523.4 - 524.4.F - 524.4.P si è ora aggiunto il nuovo tipo:

Mod. 513.2

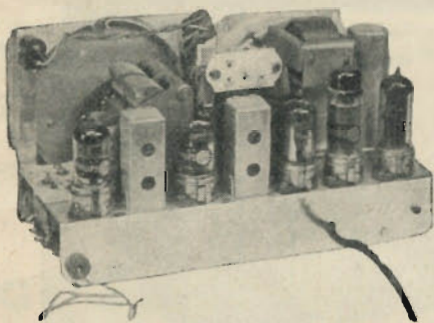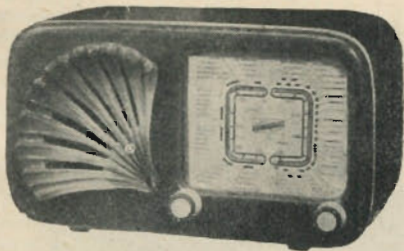

portatile, di piccole dimensioni cm. 11 x 14 x 25, mobile in radica con frontale in plastica, quadrante di cm. 10 x 9 di facile lettura. Telaio in alluminio con altoparlante e scala incorporati nello stesso. Circuito supereterodina, 5 valvole Philips tipo Rimlock, a due gamme d'onda (medie e corte). Alimentazione con autotrasformatore per reti 110/125 160 e 220 Volt, con accensione delle valvole in parallelo.

Anche questo tipo viene fornito ai radiocostruttori in scatola di montaggio.

A richiesta si invia il listino delle parti staccate, delle scatole di montaggio e degli apparecchi.

STOCK RADIO - MILANO

Tutto per la Radio

Forniture all'ingrosso e al minuto per radiocostruttori
VIA PANFILO CASTALDI 18 - TEL. 27.98.31

LABORATORIO RADIOTECNICO

di A. ACERBE

VIA MASSENA 42 - TORINO - TELEFONO 42.234

Altoparlanti "Alnico 5",

Tipi Nazionali ed Esteri

7 Marche 48 Modelli


Normali - Elittici - Doppio Cono - Da 0,5 watt a 40 watt

**Commercianti
Rivenditori
Riparatori** !

Interpellateci

Giradischi automatici americani - Testate per incisori a filo - Microfoni a nastro dinamici e piezoelettrici - Amplificatori

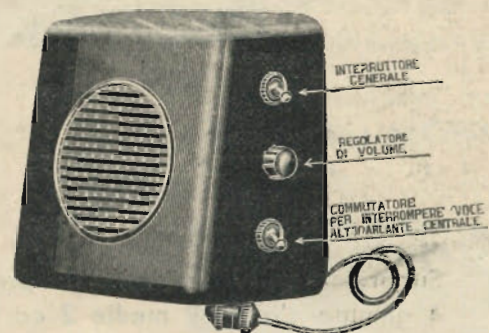ALTOPARLANTE SUSSIDIARIO
MINIMUS - MARCUCCI



L'alto parlante sussidiario MINIMUS-MARCUCCI è adatto per riprodurre senza eccessiva spesa le trasmissioni radio nei diversi locali di abitazione. Viene presentato in un elegante mobiletto in bakelite, adatto per ogni ambiente, e fedelissimo nella riproduzione mediante l'altoparlante in Alnico V.

Il mobiletto ha l'interruttore superiore per il comando generale che può interrompere anche l'apparecchio centrale che fosse ad esempio nella sala mentre il Minimus si trova in camera.

Il bottone centrale serve per regolare il volume di voce in modo che non arrechi disturbo.

Col commutatore inferiore si ha la possibilità di interrompere in sola voce dell'altoparlante centrale sito nella sala, permettendo l'ascolto sul solo Minimus.

Per il montaggio si fornisce con lo schema d'impianto.


M. MARCUCCI & C. - MILANO
FABBRICA APPARECCHI RADIO E ACCESSORI
Via Fratelli Bronzetti 37
Telefono 52.775

ELECTA
RADIO
Marchio Depositato

A. Galimberti

**COSTRUZIONI
RADIOFONICHE**

MILANO (411) - VIA STRADIVARI, 7 - TELEFONO 20.60.77

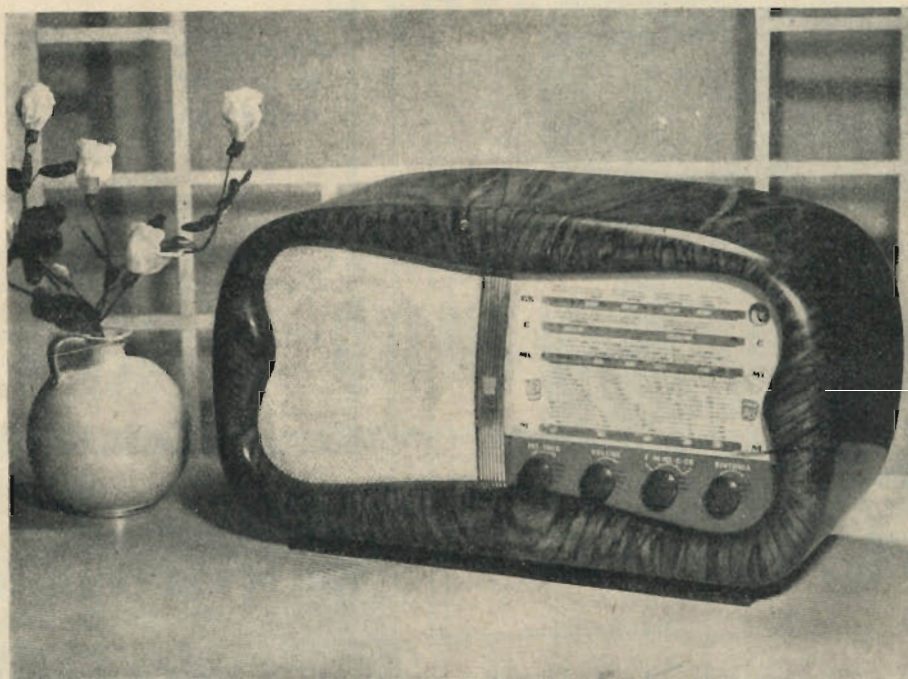

Mod. 945

Supereterodina 6 valvole (compreso occhio magico) Serie Philips.
4 gamme d'onda 2 medie 2 corte.
Altoparlante magnetodinamico ad alta fedeltà serie "Ticonal,, di alto rendimento.
Controllo automatico di volume.
Regolatore di tonalità.
Presenza per il riproduttore fonografico.
Alta selettività, sensibilità, potenza.
Alimentazione in corrente alternata da 110 a 220 volt.
Elegante scala parlante in cristallo a specchio di facile lettura
Mobile di linea nuova, elegante, in radica finissima.
Potenza d'uscita 3,8 watt.
Dimensioni cm. 60 x 32 x 22.
"Un ricevitore di classe,, "Il classico dei ricevitori,,

XXII ANNO DI PUBBLICAZIONE

In questo fascicolo:

Proprietaria EDITRICE IL ROSTRO S.a.R.L.
Comitato Direttivo:
prof. dott. Edoardo Amaldi - dott. ing. Cesare Borsa.elli - dott. ing. Antonio
Cannas - dott. Fausto de Gaetano - ing. Marino della Rocca - dott. ing. Leand-
ro Dobner - dott. ing. Giuseppe Gaiani - dott. ing. Camillo Jacobacci - dott.
ing. Gaetano Mannino Patanè - dott. ing. G. Monti Guarnieri - dott. ing. An-
tonio Nicolich - dott. ing. Sandro Novellone - dott. ing. Donato Pellegrino -
dott. ing. Celio Pontello - dott. ing. Giovanni Rochat - dott. ing. Almerigo Saitz.
Direttore responsabile Leonardo Bramanti
Direttore amministrativo Donatello Bramanti
Direttore pubblicitario Alfonso Giovene
Consigliere tecnico Giuseppe Ponzoni

Direzione, Redazione, Amministrazione e Uffici Pubblicitari:

VIA SENATO, 24 - MILANO - TELEFONO 70-29-08 - C.C.P. 3/24227

La rivista di radiotecnica e tecnica elettronica «L'antenna» si pubblica men-
silmente a Milano. Un fascicolo separato costa L. 200; l'abbonamento annuo
per tutto il territorio della Repubblica L. 2000 più 40 (2% imposta generale
sull'entrata); estero L. 4000 più 80. Per ogni cambiamento di indirizzo inviare
L. 50, anche in francobolli.

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati per tutti i paesi.
La riproduzione di articoli e disegni pubblicati ne «L'antenna» è permes-
sa solo citando la fonte.

La collaborazione dei lettori è accettata e compensata. I manoscritti non si
restituiscono per alcun motivo anche se non pubblicati. La responsabilità
tecnica scientifica di tutti i lavori firmati spetta ai rispettivi autori, le opi-
nioni o le teorie dei quali non impegnano la Direzione.

	Pag.
LA SINCRONIZZAZIONE DELL'IMMAGINE (parte quarta), A. Nicolich	261
SULLE ONDE DELLA RADIO	265
CORSO TEORICO-PRATICO DI RADIOTEC- NICA (lezione prima), G. Gerardi	268
CRISTALLI PIEZOELETTRICI ADP e KDP (parte prima), M. della Rocca	269
INDICATORE DI RISONANZA PER COR- RENTE DI GRIGLIA, E. Viganò	272
OSCILLOSCOPIO A RC, RICEVITORE TV (parte prima), G. Montuschi	274
IL QSO IN INGLESE, F. Allocca e G. Gerardi	277
SURPLUS... APPARECCHIATURE COMPLE- MENTARI PER BC221, E. Viganò	279
SURPLUS... ANCORA SUL RICETRASMETTI- TORE BENDIX VHF SCR 522, G. Gerardi	280
NOTIZIARIO INDUSTRIALE	282
RASSEGNA DELLA STAMPA	283

ING. S. BELOTTI & C. S.A. - MILANO

PIAZZA TRENTO, 3

Telegr.: INGBELOTTI-MILANO


Telefoni: 52.051 - 52.052 - 52.053 - 52.020

GENOVA: Via G. D'Annunzio 1/7 - Tel. 52.309

ROMA: Via del Tritone 201 - Tel. 61.709


NAPOLI: Via Medina 61 - Tel. 23.279

APPARECCHI GENERAL RADIO

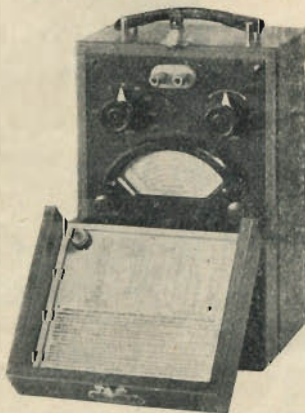


Voltmetro a valvola
tipo 727-A

STRUMENTI WESTON

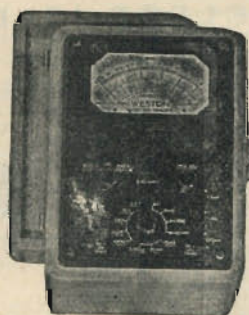

Tester 20.000 ohm/volt.

OSCILLOGRAFI ALLEN Du MONT

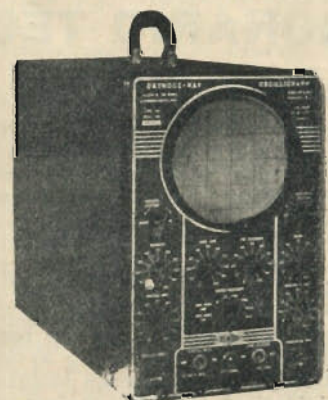

Oscillografi tipo 274

LABORATORIO PER LA RIPARAZIONE E LA RITARATURA DI
STRUMENTI DI MISURA

Dott. Ing. DONATO PELLEGRINO

BOBINE PER BASSE FREQUENZE

avvolte su nuclei di ferro laminato

«L'opera dell'Ing. Donato Pellegrino racchiude il risultato di una lunga esperienza e di un metodico studio indirizzato al perfezionamento delle bobine e al miglioramento del loro fattore di merito. Nella esposizione chiara e dettagliata, l'Autore parte da leggi fondamentali ben note, in base alle quali sviluppa organicamente la teoria, le applicazioni, le misure, il progetto delle bobine. Così il libro fornisce la possibilità di costruire con razionali procedimenti industriali ed economici, realizzando nello stesso tempo elevati fattori di merito. In complesso il libro, che riunisce tutto quanto può interessare questo particolare argomento, rappresenta un contributo importante al perfezionamento della tecnica che oggi deve essere la principale meta della umanità per la sua resurrezione economica e sociale». (Dalla presentazione del Ch.mo Prof. Ing. Enzo Carlevaro del Politecnico di Napoli).

Il volume di XX-126 pagine, con 38 figure, numerose tabelle ed esempi di calcolo, tratta lo studio razionale del funzionamento elettrico, la teoria generale, il progetto, il collaudo e le misure su circuiti equivalenti.

L. 500



Dott. Ing. ANTONIO NICOLICH

LA RELATIVITÀ DI ALBERT EINSTEIN

Alberto Einstein annunzia al mondo di aver completato la teoria unitaria della gravitazione e dell'elettromagnetismo. Per chiunque voglia mettersi in grado di comprendere domani il recente frutto della sua formidabile mente, la Editrice Il Rostro ha pubblicato un volumetto: Ing. A. Nicolich, «La relatività di A. Einstein». Le sue 100 pagine possono familiarizzare ognuno cogli straordinari concetti informatori della nuova scienza, quali lo spazio-tempo tetradimensionale, la limitazione dell'universo, la moderna interpretazione della gravitazione universale, le geometrie non euclidee, le geodetiche del cronotopo, la curvatura degli iperspazi, la massa dell'energia atomica etc.

L. 500

Dott. Ing. G. MANNINO PATANÈ

ELEMENTI DI TRIGONOMETRIA PIANA

ad uso dei radiotecnici

Il volume, di VIII-90 pagine, con 49 illustrazioni e VIII tabelle, redatto in forma elementare, richiama tra le funzioni trigonometriche e sinusoidali quelle che trovano applicazione in radiotecnica. E quale sia l'importanza delle funzioni suddette è ben noto. Gli esempi riportati nelle parti terza e quarta del volume ne danno un'idea. Essi sono il noto procedimento dello sviluppo in serie di Fourier, applicabile ad un'ampia classe di funzioni non sinusoidali del tempo, la espressione analitica del fattore di distorsione e la trattazione analitica delle modulazioni in ampiezza, in fase e in frequenza.

La giusta fama dell'Ing. G. Mannino Patané autore di pregevoli pubblicazioni è garanzia della serietà con la quale è stato redatto il volume.

L. 500



LUIGI BASSETTI

DIZIONARIO TECNICO DELLA RADIO

TALIANO-INGLESE

INGLESE-ITALIANO

Questo volume raccoglie, in circa 300 pagine di fitta composizione tipografica, tutte le abbreviazioni, i simboli, i vocaboli della letteratura radiotecnica anglosassone; le tabelle di conversione delle misure inglesi non decimali nelle corrispondenti unità metriche decimali (pollici, pollici quadrati, mils, mils circolari, spire per pollice, spire per pollice quadrato, piedi, piedi quadrati, piedi per libbra, ecc.); le tabelle di conversione delle unità di misura del lavoro, della potenza e della pressione; le tabelle di conversione dei calibri dei conduttori di rame del sistema inglese ed americano (gauges) nel sistema metrico decimale, ecc. E' un volume veramente indispensabile ai tecnici, agli studiosi, agli amatori, a tutti coloro che anche saltuariamente si trovano a contatto con pubblicazioni tecniche anglosassoni.

E' in vendita in due edizioni:

legato in cartoncino con elegante sovraccoperta a colori L. 900
legato in tutta tela con impressioni in oro, stampato su carta speciale tipo india L. 1100



EDITRICE IL ROSTRO - MILANO

L'antenna

RADIOTECNICA E TECNICA ELETTRONICA

LA SINCRONIZZAZIONE DELL'IMMAGINE

ANTONIO NICOLICH

(PARTE QUARTA)

PROPRIETÀ DEI CIRCUITI DIFFERENZIALI E INTEGRANTI

Si consideri un circuito costituito, come in fig. 7 a) e 8 a), da una resistenza R in serie con una capacità C , in cui il condensatore C sia stato precedentemente caricato alla tensione V . Si supponga di mettere in corto circuito i morsetti di entrata 1 e 2. Il condensatore tende a scaricarsi attraverso R , perciò in circuito si origina una corrente i variabile e ai capi di C si localizza una tensione v_c pure variabile, mentre ai capi di R sorge una d.d.p. v_R uguale a Ri variabile anch'essa col tempo, analogamente a i e v_c . La tensione V si divide fra v_c e v_R in modo da compensarle in ogni istante, cioè: $V = v_R + v_c = Ri + v_c$ [1].

Alla scarica la tensione all'ingresso è stata soppressa per cui:

$$Ri + v_c = 0 \quad [2]$$

Ricordando le ben note relazioni intercedenti fra la corrente i , la carica q , la capacità c , la tensione v è il tempo t :

$$q = Cv; \quad i = dq/dt = C \, dv/dt,$$

e sostituendo nella [2], si ottiene:

$$RC \, (dv_c/dt) + v_c = 0, \text{ da cui: } (dv_c/dt) + (1/RC) v_c = 0 \quad [3]$$

la [3] è un'equazione differenziale lineare omogenea di 1° ordine con coefficiente costante $1/RC$. Lo scopo che vogliamo perseguire è quello di determinare la legge di variazione della tensione v_c alle armature del condensatore in funzione del tempo, ossia di determinare la $v_c(t)$; ciò si ottiene integrando la [3] rispetto al tempo t . Ecco dunque che se nel circuito a resistenza e capacità si assumono come morsetti di uscita 3 e 4 i terminali del condensatore, si raccoglie una tensione rappresentata da $(1/C) \int i dt$, proporzionale cioè all'integrale della corrente in gioco. Per questo motivo il circuito di fig. 8 a) prende il nome di *circuito integrante o integratore*.

L'accennata integrazione risulta assai agevole considerando che se si pone $v_c = e^{at}$, dove a è una costante, si ha:

$$dv_c/dt = a e^{at}$$

e sostituendo nella [3]:

$$a e^{at} + (e^{at}/RC) = 0; \text{ da cui } a = -(1/RC).$$

Si ha allora che $v_c = e^{-(t/RC)}$, cioè $e^{-(t/RC)}$ è un integrale particolare della [3].

Per avere l'integrale generale basta moltiplicare il precedente risultato per una costante arbitraria K : $v_c = K e^{-(t/RC)}$. Per determinare la K si ricorre alla condizione limite, per la quale a $t = 0$ corrisponde $v_c = K = V$, per cui in definitiva:

$$v_c = V e^{-(t/RC)} \quad [4]$$

Il prodotto RC è la costante di tempo del circuito (t in sec, se R in ohm, C in Faraday). Il suo significato risulta immediatamente evidente ponendo nella [4] $t = RC$, si ha allora:

$$v_c = V/e = V/2,718 \approx 0,37 V,$$

ossia la costante di tempo rappresenta il tempo necessario affinché la tensione ai capi del condensatore C si riduca al 37% del valore iniziale al tempo zero, ovvero il tempo occorrente affinché il condensatore si scarichi del 63% rispetto alla carica che esisteva al tempo zero sulle sue armature.

La [4] insegna che la v_c ha andamento esponenziale, ossia le ordinate in un diagramma $v_c = f(t)$ decrescono dapprima rapidamente, quindi tendono asintoticamente a zero. Ciò significa che la tensione non si annulla teoricamente mai alle armature di C , ma in pratica essa si riduce a valori trascurabili dopo un tempo abbastanza breve dipendente dai valori di R e di C .

La variazione della carica q alle armature, essendo proporzionale alla tensione, segue la stessa legge di questa, per cui si può scrivere: $q = Q e^{-(t/RC)}$, dove Q è il valore della carica per $t = 0$ e $v = V$.

La determinazione della tensione $v_R = Ri$ ai capi della resistenza R si ottiene subito come segue:

$$v_R = Ri = R \, (dq/dt) = R \frac{d}{dt} Q e^{-(t/RC)} = \\ = -(1/RC) RCV e^{-(t/RC)} = -V e^{-(t/RC)} \quad [6]$$

ossia la tensione v_R è uguale e contraria alla v_c , ciò è intuitivo, perchè essendo in regime di scarica la tensione applicata costantemente nulla, le due tensioni ai capi del condensatore e della resistenza si devono fare equilibrio in ogni istante.

La [6] ci dice ancora che se si assumono come morsetti di uscita 3 e 4 i terminali della resistenza R , si ottiene una tensione che è proporzionale alla derivata della carica in gioco, donde la giustificazione della denominazione di *circuito differenziante o differenziatore* per il circuito di fig. 7 a).

Sembrerebbe a prima vista che un unico circuito a resistenza e capacità in serie possa essere sfruttato contemporaneamente come circuito integrante e come differenziatore, assumendo in esso due uscite, una ai capi del condensatore (uscita integrata), l'altra ai capi della resistenza (uscita differenziata); in pratica per la separazione dei segnali orizzontali da quelli verticali si devono invece impiegare due circuiti distinti, per quanto entrambi dello stesso tipo di fig. 7 a) e 8 a), perchè le costanti di tempo devono essere notevolmente diverse nei due casi, come verrà chiarito in seguito.

L'andamento della corrente di scarica è analogo a quello della tensione v_R , in quanto le due grandezze sono proporzionali. La espressione di i è la seguente: $i = -(V/R) e^{-(t/RC)}$ [7] cioè anch'essa è negativa e decrescente in valore assoluto dapprima rapidamente, poi tende asintoticamente a zero, seguendo la legge esponenziale.

Consideriamo ora il comportamento dello stesso circuito in regime di carica, cioè quando si applica ai morsetti 1, 2 di entrata la tensione costante V . Si considera positiva l'armatura del condensatore collegata col polo positivo del generatore di V .

In questo caso si ha:

$$v_c + RC \, (dv_c/dt) = V \quad [8]$$

la [8] è un'equazione differenziale lineare completa, non omogenea.

È evidente che essendo V costante, se si pone $v_c = V$ si ottiene un integrale particolare della [8], perchè $dV/dt = 0$. Poichè l'integrale generale di un'equazione come la [8] si ottiene sommando ad un integrale particolare l'integrale generale dell'equazione omogenea, che da essa si deduce ponendo uguale a zero il termine noto, la soluzione che cerchiamo sarà data dalla somma di V più l'integrale generale della [3], dove per essere $v_c = 0$ al tempo $t = 0$, si deve fare $K = -V$, cioè in conclusione:

$$v_c = V (1 - e^{-(t/RC)}) \quad [9]$$

La [9] ha un andamento esponenziale: le ordinate nel diagramma $v_c = f(t)$ crescono rapidamente inizialmente, quindi tendono asintoticamente a V ; la costruzione del grafico relativo è agevole bastando togliere dalla ordinata $V = cost$ i valori delle ordinate della curva rappresentativa della [4]. Intuitivamente si spiega l'andamento del fenomeno pensando che all'applicazione della V il condensatore C si carica permettendo il passaggio della

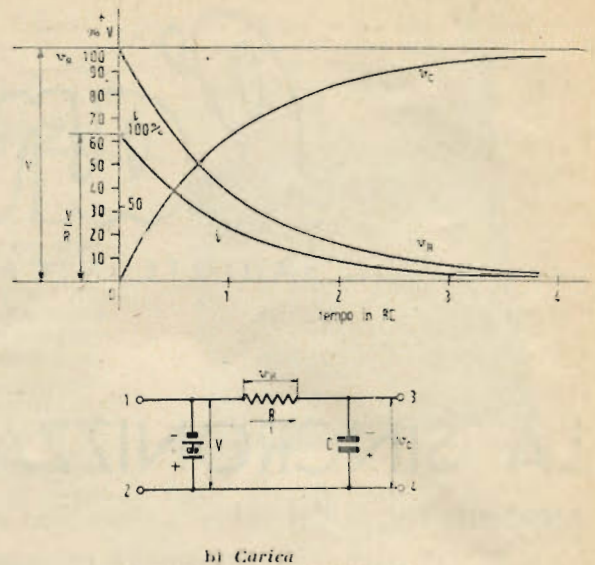
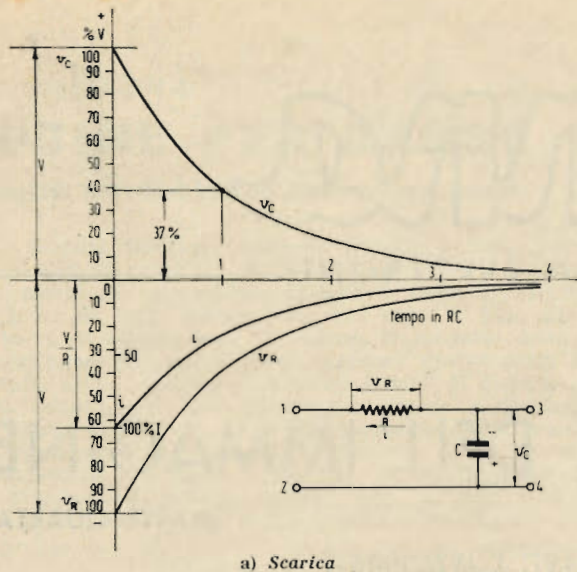


FIG. 13. - Tensione v_C , v_R e corrente i di scarica e carica di un condensatore C attraverso una resistenza R .

corrente nel circuito fino a che la d.d.p. alle sue armature eguaglia la V , e contrastandola la equilibra, allora non è più possibile il moto di alcuna carica e la corrente cessa. Il passaggio di corrente durante il transitorio in cui il condensatore si carica si spiega col fatto che in tale periodo la tensione applicata è continuamente variabile. La corrente i è ora rappresentata dalla:

$$i = (V/R) e^{-(t/RC)} \quad [10]$$

cioè da un'equazione del tipo [7], ma col segno cambiato.

Analogamente per la tensione ai capi della R si ha:

$$v_R = V e^{-(t/RC)} \quad [11]$$

$$\frac{v_R}{V} = \frac{R}{Z} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}} \Big/ \sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega}{(\omega RC)^2}}} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad [14]$$

$$\varphi_R = \text{artg} \frac{1}{\omega RC} \quad [14 \text{ bis}]$$

In fig. 13 a) si sono riportati i grafici di v_C , v_R , e i alla scarica del condensatore C in funzione del tempo t computato in termini della costante di tempo, corrispondenti rispettivamente alle equazioni [4], [6], [7]; in fig. 13 b) si sono rappresentate le stesse grandezze relative alla carica del condensatore C , corrispondenti rispettivamente alle equazioni [9], [10], [11].

Il significato della costante di tempo RC alla carica è analogo a quello già messo in luce per la scarica, e cioè rappresenta il tempo necessario affinché il condensatore si carichi al 63% della tensione applicata per la massima carica.

L'azione del circuito a resistenza e capacità è essenzialmente quello di fornire una corrente o tensione di uscita sfasata in anticipo o in ritardo di un angolo che teoricamente, per correnti sinusoidali d'entrata, è di 90° . Infatti se si pone $i = I \sin \omega t$, si ha rispettivamente per la sua derivata e per il suo integrale rispetto al tempo:

$$\frac{di}{dt} = I \omega \cos \omega t; \int_0^t i dt = I \int_0^t \sin \omega t dt = -\frac{I}{\omega} \cos \omega t$$

cioè, a meno di un fattore costante inessenziale, il risultato delle due operazioni è $\pm \cos \omega t$; il segno + corrisponde alla derivazione; poichè $\cos \omega t = \sin [\omega t + (\pi/2)]$ si vede che questa operazione anticipa di 90° la fase della grandezza entrante.

Il risultato della integrazione essendo $-\cos \omega t$, si deduce che la grandezza all'uscita è in ritardo di 180° rispetto all'uscita del caso precedente, ossia è in quadratura in ritardo rispetto alla grandezza entrante. In pratica gli sfasamenti che si verificano fra entrata e uscita sono variabili da 0 a 90° .

Considerando che il circuito in esame può considerarsi un divisore di tensione, è facile ricavare l'espressione della tensione di uscita; infatti l'impedenza del circuito, detta $X = -(1/\omega C)$ la rettanza capacitiva, vale:

$$Z = R + jX = R - (j/\omega C) \quad [12]$$

che si scinde nelle due equazioni scalari

$$Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = \frac{\sqrt{(\omega RC)^2 + 1}}{\omega C} \quad (13)$$

Ricerchiamo il valore del rapporto v_R/V (manifestamente coincidente col rapporto R/Z) della tensione ai capi della R alla tensione V di alimentazione.

Dalla [12] si ricava successivamente:

$$\frac{Z}{R} = 1 - \frac{j}{\omega RC}; \frac{R}{Z} = \frac{1}{1 - \frac{j}{\omega RC}} = \frac{1 + j/\omega RC}{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}$$

che si scinde nelle due equazioni scalari

dove con φ_R si è designato l'angolo di fase in anticipo della v_R rispetto alla V . Dal confronto della [13 bis] e [14 bis] risulta: $\varphi_R = -\varphi$ in quanto φ rappresenta l'angolo di fase in ritardo della V rispetto alla v_R , cioè è lo stesso angolo φ_R , ma col segno cambiato, perchè contato a partire da v_R e quindi in senso opposto rispetto al senso di φ_R che è contato invece a partire da V . Analogamente ricerchiamo il valore del rapporto v_C/V manifestamente coincidente col rapporto X/Z della tensione ai capi di C alla tensione di alimentazione.

Ancora dalla [12] si ha:

$$\frac{X}{Z} = \frac{-j/\omega C}{R - j/\omega C} = \frac{-j}{\omega RC - j} = \frac{-j(\omega RC + j)}{1 + (\omega RC)^2} = \frac{1 - j\omega RC}{1 + (\omega RC)^2}$$

che si scinde nelle due equazioni scalari:

$$\frac{v_X}{V} = \frac{X}{Z} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad [15]$$

$$\varphi_C = \text{artg} (-\omega RC) \quad [15 \text{ bis}]$$

dove con φ_C si è indicato l'angolo di fase in ritardo della v_C rispetto alla V . L'espressione di φ_C può essere elementarmente dedotta osservando che $\varphi_C = (\pi/2) - \varphi_R$, per cui $\text{tg} \varphi_C = \text{ctg} \varphi_R = 1/\text{tg} \varphi_R$; essendo $\text{tg} \varphi_R = 1/\omega RC$ si ha immediatamente: $\text{tg} \varphi_C = \omega RC$, ricordando poi che φ_C rappresenta un ritardo, mentre φ_R rappresenta un anticipo rispetto a V , si rende subito conto del segno meno che affetta la [15 bis]. Raccogliendo i risultati: 1°) per

$$\varphi = \text{artg} \left(\frac{-1}{\omega RC} \right) \quad [13 \text{ bis}]$$

il circuito differenziante a resistenza e capacità valgono le relazioni

$$\frac{V_R}{V} = \frac{R}{Z} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad [14]; \varphi_R = \text{artg} \frac{1}{\omega RC} \quad [14 \text{ bis}]$$

2° per il circuito integrante a resistenza e capacità valgono le relazioni:

$$\frac{V_C}{V} = \frac{X}{Z} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad [15]; \varphi_C = \text{artg} (-\omega RC) \quad [15 \text{ bis}]$$

Dal confronto fra la [14 bis] e la [15 bis] si deduce nuovamente la proprietà del circuito differenziante di fornire una tensione in anticipo su quella di alimentazione, nonché la proprietà del circuito integrante di fornire una tensione in ritardo rispetto alla medesima.

Non riportiamo i grafici traducenti le [14], [14 bis], [15] e [15 bis], perchè queste formule sono relative ad una tensione sinusoidale di alimentazione, mentre ci interessano maggiormente i regimi transitori riportati nelle figg. 13 a) e 13 b).

Applicando ai morsetti di entrata 1, 2 di un circuito di resistenza R in serie con la capacità C , come in fig. 7 a) e 8 a), una tensione di forma rettangolare della durata uguale alla costante di tempo RC del circuito, realizzano le condizioni sopra studiate. Precisamente all'estremo iniziale verticale dell'impulso di ampiezza V corrisponde l'applicazione brusca di una tensione di uguale ampiezza e quindi una carica del condensatore C per una durata pari a RC ; all'estremo finale verticale dell'impulso corrisponde la rimozione istantanea della tensione applicata e quindi la scarica del condensatore secondo le modalità indicate precedentemente. Se si immagina che gli impulsi rettangolari si ripetano a regolari intervalli di $2 RC$ (cioè essendo di durata RC l'intervallo di tempo fra la fine di un impulso e l'inizio del successivo, vale ogni impulso puro RC) i fenomeni di carica e scarica conseguenti presentano l'andamento di fig. 14 in cui i tempi sono riportati in unità RC sull'asse delle ascisse. In fig. 14 a) è indicata la tensione rettangolare di ampiezza V applicata tra i morsetti 1, 2 di ingresso del circuito.

Poichè gli impulsi hanno la durata di una costante di tempo RC , durante questo tempo il condensatore si carica e alla fine di tale periodo la tensione v_c ai suoi capi vale $0,63 V$ (v. fig. 14 b); la corrente i di carica che all'istante zero aveva il valore $I = V/R$ diminuisce esponenzialmente e dopo il tempo RC assume il valore $0,37 V/R$ (v. fig. 14 c); la tensione V_R ai capi della resistenza R ha lo stesso andamento della corrente i , ha il suo massimo $V = RI$ all'istante $t = 0$ e raggiunge il valore $0,37 V$ dopo il tempo RC (v. fig. 14 d). Per tutto il tempo RC intercedente fra il 1° e il 2° impulso, non vi è applicata alcuna tensione al circuito, perciò il condensatore si scarica al 37% della tensione $0,63 V$ esistente all'istante RC alle sue armature, quindi dopo il tempo $2 RC$ la tensione v_c vale $0,37 \times 0,63 V = 0,233 V$ (vedi fig. 14 b); la

corrente i all'istante in cui si inizia la scarica si inverte e salta bruscamente dal valore $0,37 V/R$ al valore $i = +0,37 V/R - V/R = -0,36 V/R$, quindi diminuisce in valore assoluto per tutta la durata della scarica e al tempo $2 RC$ si riduce al valore

$$i = 0,37 \times 0,63 (V/R) = 0,233 V/R$$

(v. fig. 14 c); la tensione ai capi della R si inverte pure all'istante $t = RC$ passando istantaneamente dal valore $0,37 V$ al valore $+0,37 V - V = -0,63 V$, quindi diminuisce in valore assoluto in accordo colla corrente i , per raggiungere il valore

$$-0,37 \times 0,63 V = -0,233 V \quad (\text{v. fig. 14 d}).$$


All'istante $2 RC$ inizia il 2° ciclo col sopraggiungere all'entrata del circuito del 2° impulso. I fenomeni conseguenti hanno andamenti analoghi a quelle testè descritti per il 1° ciclo, ma i valori delle tensioni e correnti non sono gli stessi, perchè dipendono dalle ampiezze che esse hanno all'inizio del 2° ciclo, ampiezze coincidenti con quelle finali del 1° ciclo, sensibilmente diverse da quelle iniziali dello stesso 1° ciclo. Così (v. fig. 14 b) la tensione netta applicata all'istante $t = 2 RC$ è la risultante dell'ampiezza V dell'impulso meno il valore residuo della tensione di scarica al condensatore C , cioè questo viene ora caricato con la tensione $V - 0,233 V = 0,767 V$; la carica dura nuovamente quanto la larghezza dell'impulso, così che al tempo $t = 3 RC$, ossia dopo un tempo pari a tre costanti di tempo, la tensione ai capi del condensatore ha raggiunto il valore

$$v_c = 0,63 \times 0,767 V + 0,233 V = 0,483 V + 0,233 V = 0,716 V,$$

pari al 63% della tensione netta applicata, aumentato del valore residuo della tensione di scarica alla fine del 1° ciclo (v. ancora fig. 14 b).

Procedendo nello stesso modo è assai agevole calcolare i valori di v_c alla fine di ogni carica e scarica ai tempi $4 RC$, $5 RC$, ... $n RC$.

I valori della tensione v_R ai capi della R sono facilmente deducibili ricordando che nel regime di carica la somma della v_R e della v_c è costante ed uguale alla tensione V applicata, mentre nel regime di scarica la v_R fa in ogni istante equilibrio alla v_c quindi le due tensioni hanno ugual valore assoluto e segno opposto; dividendo poi i valori di v_R per la resistenza R si ottiene la legge di variazione della corrente i ; in tal modo ci si rende conto dei diagrammi della fig. 14 c) e d) relativamente agli istanti $2 RC$, $3 RC$. L'esempio della fig. 14, in cui i tempi di carica e scarica sono uguali tra loro e alla larghezza dell'impulso di alimentazione, si presta bene ad illustrare i fenomeni descritti, ma ha scarse applicazioni in pratica. E' evidente che facendo lunga o breve la costante di tempo del circuito rispetto alla larghezza dell'impulso rettangolare applicato all'ingresso, si possono ottenere varie forme d'onda, tra le quali è possibile sceglierne alcune particolarmente adatte per la separazione degli impulsi orizzontali da quelli verticali. Una costante di tempo si ritiene lunga quando è maggiore o al minimo uguale a cinque volte la durata dell'impulso; in tal modo il condensatore non fa in tempo a ca-

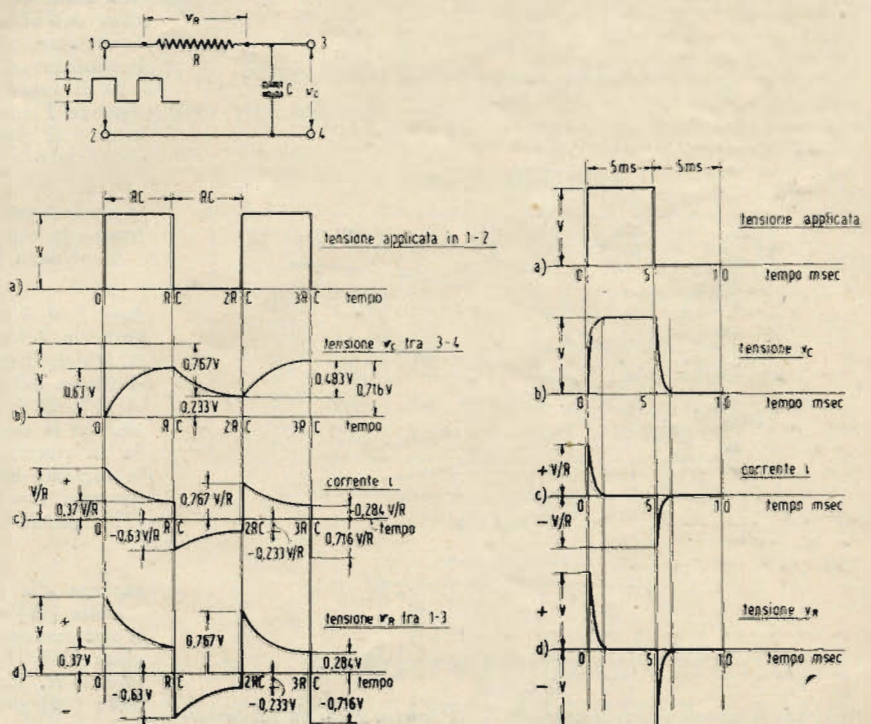

Nell'ordine, da sinistra a destra:

FIG. 14. - Tensioni e corrente nel circuito R.C. in serie alimentato con tensione rettangolare e di larghezza uguale alla costante di tempo RC .

FIG. 15. - Tensioni e corrente nel circuito R.C. in serie con breve costante di tempo ($RC = 1 \text{ msec}$) rispetto alla larghezza (5 msec) degli impulsi di alimentazione.

ricarsi completamente nel tempo in cui è applicata la tensione rettangolare. Una costante di tempo è ritenuta breve quando è minore o al massimo uguale a un quinto della durata dell'impulso; in conseguenza la tensione d'entrata risulta applicata per almeno cinque costanti di tempo e il condensatore può caricarsi in modo completo (v. ad es. fig. 13 b); quanto si è ora detto per la carica è valido anche per la scarica (v. ad es. fig. 13 a). La costante di tempo determina solamente la velocità di carica e scarica del condensatore, mentre il tempo in cui esse avvengono è funzione della durata e dell'ampiezza dell'impulso applicato; il condensatore si carica o si scarica a seconda che la tensione applicata è maggiore o minore della d.d.p. esistente in ogni istante alle armature del condensatore stesso.

In fig. 15 è rappresentato il comportamento del solito circuito a R e C in serie quando la costante di tempo è molto piccola rispetto alla durata dell'impulso. Ad es. quando $R = 1$ Mohm e $C = 1$ m μ F, la costante di tempo vale $RC = 1 \times 10^6 \times 10^{-9} = 10^{-3}$ sec = 1 msec; per quanto detto sopra la durata della tensione rettangolare deve essere almeno 5 msec come si vede in fig. 15 a).

La tensione v_c ai capi del condensatore (v. fig. 15 b) risulta quasi rettangolare poichè esso si carica e scarica completamente in un tempo molto breve rispetto alla durata dell'impulso entrante, gli estremi della v_c sono quasi verticali e il valore massimo che tale tensione raggiunge coincide alla carica coll'ampiezza V . La corrente è costituita da guizzi molto ripidi positivi in corrispondenza del tratto verticale iniziale della tensione V applicata, negativi in corrispondenza del tratto verticale finale della stessa. La i presenta i suoi massimi $\pm V/R$ agli istanti 0, 5, 10 ... msec, appunto in corrispondenza degli inizi e delle fini della tensione rettangolare applicata. Per la maggior parte del periodo la corrente in circuito è nulla perchè il condensatore è o completamente carico o completamente scarico; durante i brevi tempi di carica la corrente si riduce rapidamente a zero dal suo massi-

mo $+V/R$ seguendo la legge esponenziale; analogamente durante i brevi intervalli di scarica la corrente si riduce a zero a partire dal suo massimo negativo $-V/R$ (v. fig. 15 c). Al solito la tensione v_R ai capi della resistenza R ha lo stesso andamento della corrente i ed è quindi costituita da brevi acuti impulsi di tensione il cui valore massimo vale $+V$ in corrispondenza dell'inizio della tensione applicata al circuito, mentre il suo valore minimo è $-V$ e si verifica nell'istante in cui viene soppressa la tensione di alimentazione (v. fig. 15 d). Sono appunto questi guizzi della tensione v_R che vengono utilizzati per la sincronizzazione orizzontale. Il circuito a breve costante di tempo (circuito differenziale) gode dunque della proprietà che applicando al suo ingresso il segnale sincro completo, composto cioè dagli impulsi rettangolari di linea, egualizzatori e di quadro, è possibile ricavare ai capi della resistenza R dei guizzi di tensione generati solo dagli impulsi orizzontali di linea, i quali pertanto risultano isofrequenziali con questi e isolati dagli altri e possono quindi essere utilizzati per la sincronizzazione orizzontale del cinescopio in ricezione.

È chiaro che se un condensatore C viene caricato in serie con una resistenza di alto valore (ad es. $R = 1$ Mohm) costituendo cioè alla carica un circuito di grande costante di tempo, quindi scaricato sopra una resistenza di basso valore (ad es. 10 kohm) costituendo cioè alla scarica un circuito di piccola cost. di tempo, si otterrà un fenomeno il cui andamento è rappresentabile con due tratti di curva: il primo è un ramo esponenziale saliente lentamente, rappresentativo della carica incompleta del condensatore; il secondo è un ramo esponenziale discendente molto ripido che riporta la tensione a zero, potendo il condensatore scaricarsi totalmente in un tempo molto breve; l'andamento globale delle due curve è assimilabile in pratica a quello di una tensione a dente di sega e può vantaggiosamente essere impiegato per la deviazione elettrostatica dei cinescopi provvisti delle relative placchette.

Se in luogo di un circuito composto di R e C in serie come finora considerato, si prende in esame un circuito composto di una resistenza R in serie con una induttanza L come illustrato in fig. 7 b) e in fig. 8 b), si hanno dei fenomeni correlativi a quelli descritti per il caso dei circuiti di fig. 7 a) e di fig. 8 a); bisogna però sostituire alla tensione ai capi del condensatore la corrente i_L nell'induttanza, quindi la tensione di uscita differenziata v_L si raccoglie ora ai capi dell'induttanza L . Infatti all'applicazione istantanea di una tensione rettangolare ai morsetti 1, 2 del circuito R, L consegue il passaggio di una corrente che, per l'autoinduzione della bobina L , non può raggiungere istantaneamente il suo massimo valore costante di regime, ma cresce lentamente secondo una legge esponenziale, analogamente alla tensione durante la carica alle armature del condensatore nel caso del circuito R, C . Dunque all'applicazione della tensione all'entrata del circuito R, L si produce una variazione di corrente che genera un campo magnetico; nelle spire della bobina L si induce una contro f.e.m. che si oppone alla variazione di corrente che l'ha prodotta e alla tensione applicata, la tensione netta attiva per far scorrere la corrente è allora minore di questa. Analogamente quando cessa la tensione di alimentazione il campo magnetico della bobina cade, questa variazione si oppone alla sospensione dell'alimentazione e genera una f.e.m. di autoinduzione nella L che mantiene per alcun tempo la corrente in circuito dopo che la tensione all'entrata è stata soppressa.

Se si conferisce una carica al circuito applicando una tensione costante V , che fa circolare la corrente $I = V/R$, quindi si toglie la V e si chiude il circuito su se stesso, la corrente diminuisce obbedendo alla relazione:

$$Ri_L + L (di_L/dt) = 0 \quad [16]$$

la quale esprime che la f.e.m. indotta $-L (di_L/dt)$ eguaglia in ogni istante la caduta della tensione Ri_L ai capi della R .

Risolviendo la [16] si trova:

$$i_L = I e^{-(Rt/L)} \quad [17]$$

dove L/R è la costante di tempo del circuito R, L ed ha un significato del tutto analogo alla costante di tempo RC del circuito R, C ; L/R indica cioè il tempo occorrente affinché la corrente si riduca dal valore iniziale I al valore finale I/e ; ossia si riduca al 37% di I ; ovvero L/R rappresenta anche il tempo necessario affinché la corrente i_L raggiunga il 63% del suo massimo valore I . Se in circuito agisce una tensione V costante di alimentazione, la corrente nell'induttanza è sempre uguale alla differenza tra la corrente $I = V/R$ di regime e quella transitoria fornita dalla [17]; perciò in tal caso la corrente è espressa dalla:

$$i_L = V/R (1 - e^{-(Rt/L)}) \quad [18]$$

analogo alla [9] relativa alla carica del condensatore C .

Dalla [18] si deduce che teoricamente la i_L non raggiunge mai il suo massimo V/R , ma in pratica in un tempo uguale o maggiore di 5 (L/R) si può ritenere che la i_L sia stabilizzata al valore V/R . La componente variabile col tempo della i_L fornita dalla [17] prende il nome di *extracorrente di chiusura*.

(segue a pagina 281)


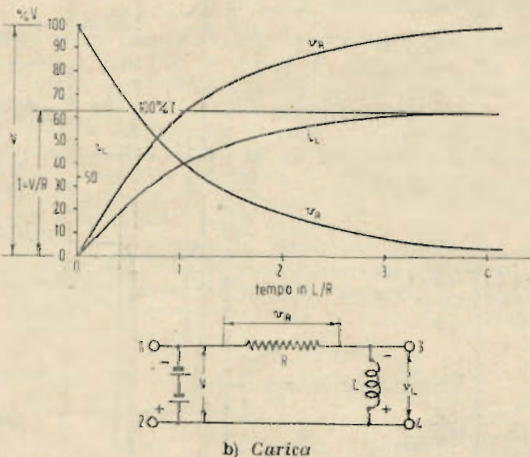
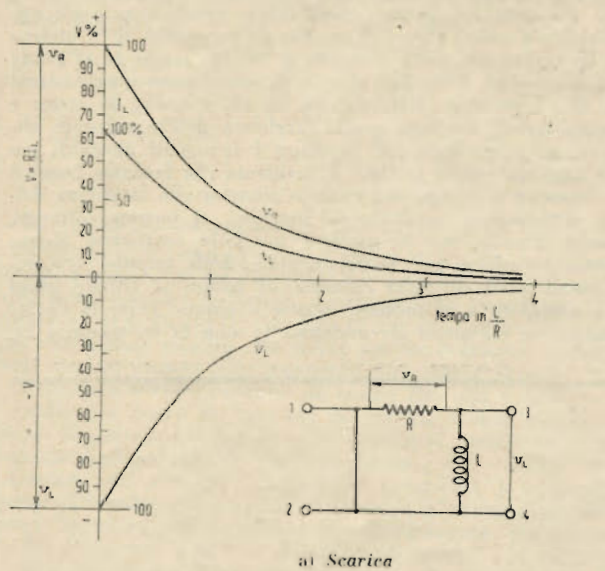


FIG. 16. - Tensioni v_R , v_L e corrente i_L di scarica e carica in un circuito di una induttanza L e di una resistenza R in serie.

**il MICROVARIABILE antimicrofonico
per tutte le esigenze**

EC 3451

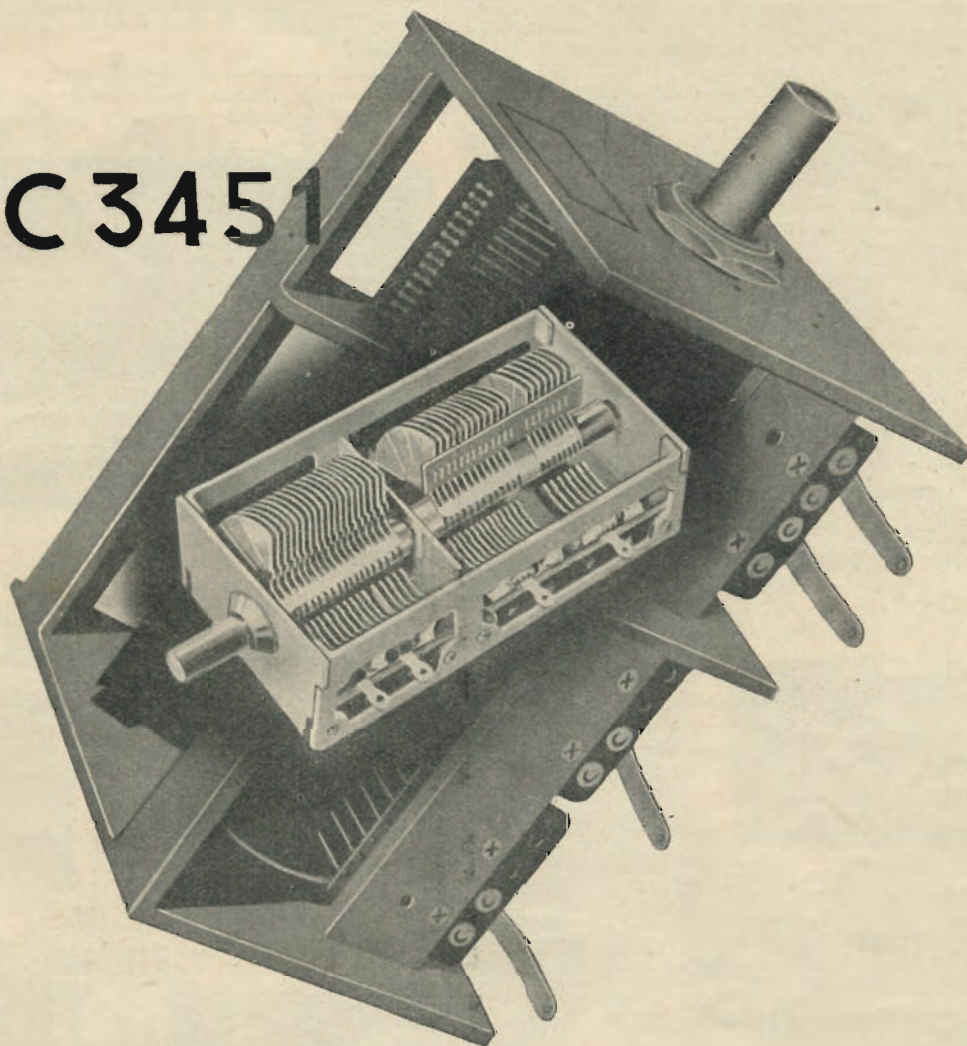

L' **EC 3451** è realizzato con telaio in ferro nelle dimensioni unificate di mm. 36x43x81 e costruito nei seguenti modelli:

a sezioni intere

MODELLO	CAPACITÀ pF
EC 3451.11	2 x 490
EC 3451.12	2 x 210
EC 3451.13	3 x 210
EC 3451.14	3 x 20
EC 3451.16*	3 x 430


a sezioni suddivise

MODELLO	CAPACITÀ pF
EC 3451.21	2 x (130+320)
EC 3451.22	2 x (80+320)
EC 3451.23	2 x (25+185)
EC 3451.31	3 x (25+185)
EC 3451.32*	3 x (77+353)

* in approntamento

DUCATI

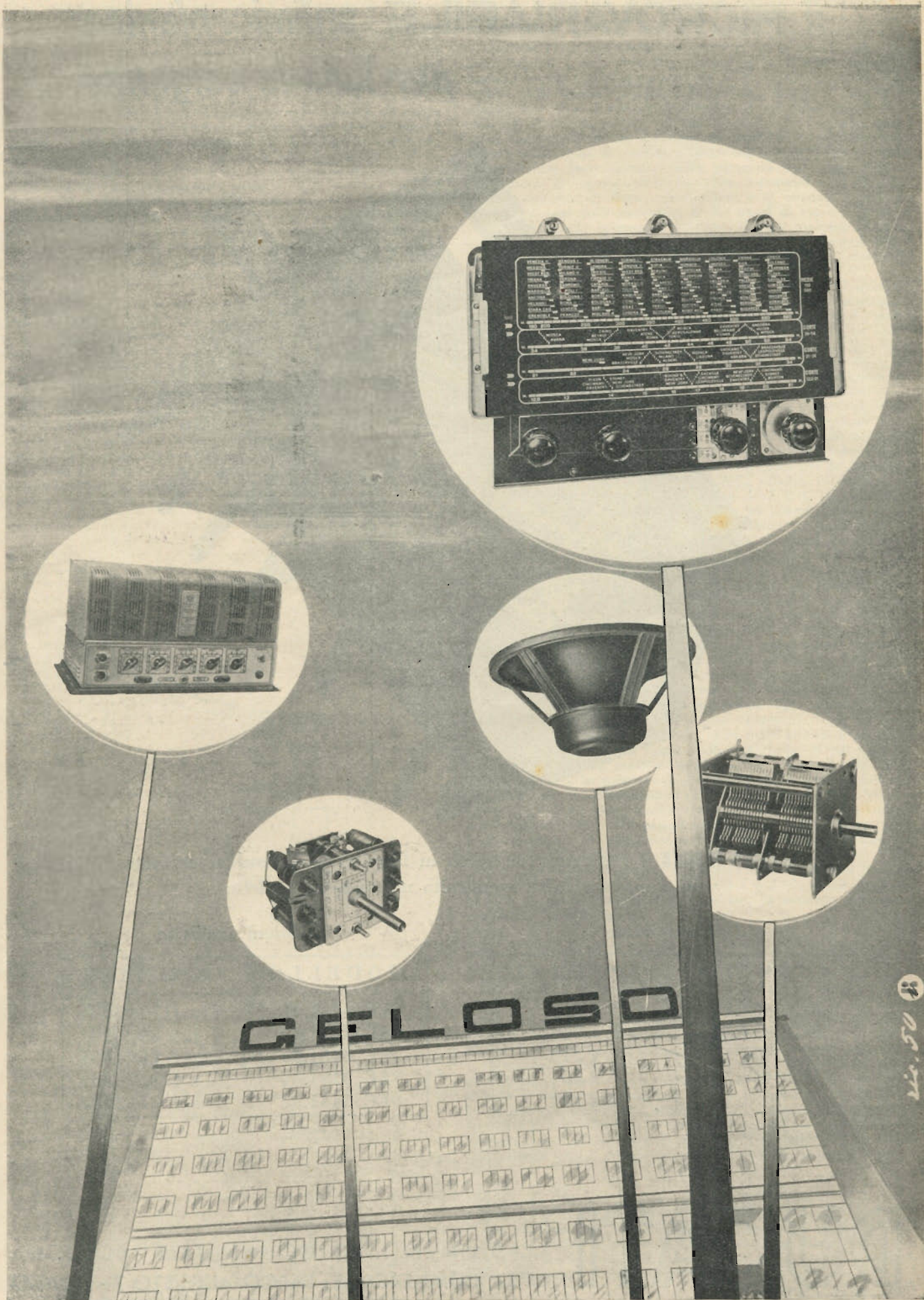STABILIMENTI: BORGO PANIGALE - BOLOGNA
DIREZ. COMMERCIALE: LARGO AUGUSTO 7 - MILANO



GELOSO

No. 50

sulle onde della radio

LA BATTAGLIA DEI DISCHI FONOGRAFICI

In questi ultimi anni l'evoluzione della tecnica e dell'industria fonografiche negli Stati Uniti si è accentuata ulteriormente grazie anche alle novità tecniche che hanno sollecitato in questo settore l'interesse del pubblico e degli esperti.

Va anzitutto rilevata la crescente diffusione tra le maggiori e minori compagnie radiofoniche statunitensi del sistema di registrazione a nastro compiuto, com'è noto, mediante un nuovo dispositivo relativamente semplice costituito essenzialmente d'un microfono, d'un amplificatore, d'un gruppo magnetico, d'un nastro magnetizzabile scorrevole in opposte direzioni nonché di un altoparlante: chi voglia procedere alla registrazione non ha che da avvicinare la sorgente sonora al microfono che provvede a trasformare le onde sonore in elettromagnetiche; queste a loro volta vengono registrate sul nastro magnetizzabile in movimento.

Quando poi si voglia ritardare in suono la registrazione basterà riportare il nastro nella posizione iniziale e metterlo in contatto con l'altoparlante che provvederà a ritrasformare in onde sonore gli impulsi elettromagnetici. I vantaggi già evidenti di questa registrazione, che è assai fedele e subito pronta a ritardarsi in suono, saranno ancor meglio apprezzati quando sia detto che l'apparecchio registratore è munito anche di un dispositivo che consente cancellare il nastro già registrato: in tal modo è possibile eliminare le « papere » o le « stecche » dai brani, siano essi parlati o musicali, già passati al vaglio del microfono, poiché sarà sufficiente cancellare il tratto di nastro incrinato e far ripetere correttamente il passaggio, sincronizzandolo ed inserendolo in modo perfetto mediante un procedimento piuttosto semplice. Quando poi un brano troppo lungo risulti insoddisfacente e non si possa per qualsiasi ragione ripeterlo è anche possibile espungerlo completamente e saldare nuovamente il nastro al punto preferito.

Tutto ciò consente evidentemente di migliorare molto la qualità delle trasmissioni e spiega quindi perché ormai più della metà dei programmi delle emittenti americane vengono registrati su nastro prima di essere messi in onda: si vuole infatti che agli ascoltatori giunga solo materiale accuratamente vagliato. Ad esempio, il programma di Bing Crosby, dura nella sala di registrazione 40 minuti, ma in genere — in sede di trasmissione — non oltrepassa i 29 minuti: 11 minuti di registrazione imperfetta vengono espunti.

A questo punto verrà spontaneo di chiedersi se il nuovo sistema di registrazione non rappresenti un fattore pericoloso in concorrenza per le industrie produttrici di dischi e di grammofoni. La risposta è, almeno per ora, senz'altro negativa. I nuovi apparecchi di registrazione a nastro costano infatti troppo cari perché la massa del gran pubblico — che è poi quella che orienta il mercato — possa o voglia preferirli ai comuni grammofoni.

Il loro impiego è quindi strettamente limitato alle emittenti radio e ad alcune organizzazioni didattiche e culturali come ad esempio, agli istituti superiori di istruzione ove è in tal modo possibile ascoltare, più volte se è necessario, conferenze, lezioni o conversazioni registrate altrove, ovvero alle scuole di recitazione, ove col nuovo sistema, assai meglio che non con i dischi, gli allievi possono rendersi conto personalmente dei propri difetti di pronuncia e correggerli.

Va piuttosto rilevato a questo punto che effettivamente dischi e grammofoni hanno attraversato negli ultimi due anni una crisi di concorrenza tra le più drammatiche; ma non certo determinata dai nuovi sistemi su nastro, si invece da nuovi tipi di dischi e grammofoni, e conclusasi solo di recente dopo una contrazione delle vendite tanto forte da far pensare all'inevitabilità di una catastrofe. Va anzitutto rilevato che in America già da vari anni sono largamente diffusi dei tipi di fonografi a 78 giri al minuto che cambiano automaticamente fino a dieci dischi di fila: gli ascoltatori potevano quindi godere già con questi apparecchi un buon quarto d'ora di musica senza bisogno di dover lasciare la loro comoda poltrona.

Tuttavia, si volle fare meglio e di più pur di conquistarsi il mercato, e nel 1948 una delle maggiori case produttrici americane dopo una grandiosa campagna pubblicitaria lanciò un nuovo tipo di disco a 33 giri e un terzo al minuto nonché un nuovo fonografo per la sua applicazione.

I vantaggi del nuovo articolo erano evidenti: oltre ad una fedeltà sensibilmente maggiore, esso consentiva di ascoltare l'intera nona sinfonia di Beethoven, per la quale sono in media necessari

dieci dischi a 78 giri, incisa in un solo disco, di materiale infrangibile e resistente alle graffiature per giunta.

Naturalmente il successo fu immediato. Ma effimero: le ditte rivali infatti reagirono ben presto e rifiutata la proposta di cessione del brevetto avanzata dalla Columbia lanciarono poco dopo sul mercato un altro tipo di disco a 45 giri con relativo fonografo. La battaglia era scatenata e — per dirla in termini militari — con gravi perdite da ambo le parti: il pubblico, infatti — la grande potenza neutrale vanamente allettata in questi conflitti commerciali — si astenne saggiamente dagli acquisti in attesa che le acque si calmassero. Le vendite di dischi andarono sempre più contraendosi fino a scendere dai 350 milioni di unità del 1947 ai 200 milioni del 1949. Finalmente le ditte concorrenti compresero che un simile stato di cose non poteva continuare e si pervenne ad un accordo, in base al quale, fermo restando che ciascuna casa poteva continuare a fabbricare sia il tipo a 33 che quello a 45 giri, veniva lanciato sul mercato un nuovo tipo di grammofono a tre velocità a 78 giri, per i vecchi dischi, a 33 e 1/3 per quelli della Columbia e una terza a 45 per quelli delle altre ditte e con questo grammofono conciliativo il nodo gordiano della inconciliabilità tra disco e grammofono era tagliato drasticamente. Oggi il nuovo grammofono è entrato nell'uso comune e, sempre più perfezionato, è già posseduto da 16 milioni di americani: la crisi è quindi superata, e col maggior vantaggio dei consumatori, che possono ormai godersi la bellezza di 10 ore di musica consecutivamente senza mai toccare pick-up né discoteca. *

MARIONETTE PER TELEVISIONE

LE « Kuklapolitan » sono nove marionette che dal gennaio 1949 appaiono sugli schermi televisivi americani mandando in visibilità milioni di grandi e piccini e ricevendo un'infinità di lettere e addirittura di curiosi regali da ogni parte degli Stati Uniti. Come mai hanno acquistato tanta celebrità da riscuotere l'assenso e l'entusiasmo di un pubblico così vasto ed eterogeneo? E' una storia che vale la pena di raccontare. Le ha create Burr Tillstrom, un giovane di 31 anni, sottile occhi azzurri ed una selva di capelli castani, che abita in un modesto appartamento di Chicago. Dal suo aspetto traspare quella vivacità che caratterizza Kukla, la prima e la più importante tra le marionette, da cui tutta la compagnia prende il nome. A cinque anni Burr, si ammalò di difterite e i lunghi giorni di digenza diedero ali alla sua



Quattro personaggi del teatro di marionette di Burr Tillstrom: in alto, a sinistra, il colonnello Crackie, sudamericano; a destra, Fletcher Rabbit, il coniglietto postino; in basso, a sinistra, la strega Bentah, a destra Madame Ooglepass, l'ex stella del teatro lirico.



Kukla ed Ollie, le marionette che ricevono 3500 lettere alla settimana da entusiasti ammiratori.

fantasia: i giocattoli acquistarono vita ed umanità agli occhi del bimbo. Guarito, il gioco gli parve troppo divertente per finire così: radunava i suoi pupazzi sul davanzale e mentre si divertiva a dare a ciascuno di essi gesti, voci e caratteri differenti, i bambini che passavano davanti alla sua finestra si soffermavano e se la godevano un mondo. Furono il suo primo pubblico. Più tardi, mentre studiava alle scuole medie, creò alcune marionette azionate da fili e ricavò i suoi primi guadagni da rappresentazioni per circoli giovanili.

Si iscrisse nel 1935 all'università di Chicago, ma ormai il richiamo della scena era irresistibile: interruppe gli studi per seguire un gruppo di marionettisti. A quell'epoca creò Kukla, la sua prima marionetta, il cui nome in greco significa bamboletta, e subito dopo Ollie, il drago, e le presentò al pubblico durante una rappresentazione di varietà per cui era stato scritturato come numero di canto e danza. A 21 anni mise su un teatrino di marionette a Chicago ed il successo lo persuase ad aumentare il numero dei personaggi. Quando nel 1939 Burr assistette da una trasmissione televisiva — la televisione in quegli anni era ancora agli albori — intuì che non avrebbe trovato mezzo migliore per affermare la propria arte: si aggregò al gruppo di pionieri e con essi compì una tournée negli Stati del Midwest. Ebbe tanto successo che nel 1940 poté effettuare trasmissioni televisive alla Fiera di New York, continuandole per sei mesi consecutivi. Durante la guerra diede numerosi spettacoli di beneficenza. Nel 1947, quando Burr iniziò una serie di trasmissioni regolari, una ragazza, Frances Allison, portò il contrasto e la novità dell'elemento umano recitando fra le marionette di Burr, ormai divenute una piccola troupe.

Burr Tillstrom ama profondamente le sue marionette e vi potrebbe rilevare ogni segreto della loro psiche, che, a quanto pare, non differisce affatto da quella degli esseri umani. Esse, secondo il loro autore, soffrono di malinconia, di complessi freudiani e di desideri irrealizzabili. Sono affezionate l'una all'altra e sentono il bisogno di essere unite per essere felici. Le loro teste, non più grandi di un'arancia, poggiano su corpi vuoti lunghi quanto un avambraccio, così da poter ricevere movimenti e gesti dalle mani che vi si infilano.

A prima vista possono sembrare lente ma questa, di non affrettarsi mai troppo, è la loro filosofia ed uno dei segreti del loro successo assieme alla loro capacità irresistibile di divertire il pubblico con il sottile « humour » che riveste l'espressione dei loro sentimenti ed idiosincrasie. *

EFFETTI FISIOLGICI DELLE GRANDI INTENSITÀ SONORE

CAPITA sovente di essere assordati dal rumore di una macchina o di un altoparlante molto potente, ma la potenza delle onde che colpiscono in tal caso i nostri timpani, è relativamente piccola e precisamente dell'ordine di qualche milliwatt (caso di un altoparlante di 10 W).

Che cosa avverrebbe invece se si trattasse di un altoparlante di 10 kW?

L'esperimento è stato recentemente tentato negli Stati Uniti con i seguenti risultati: dopo aver constatato che sotto l'azione di una grande intensità sonora, un cavallo si è rizzato in piedi ed ha perduto immediatamente la memoria e il controllo muscolare, si è pensato di sottoporre uno schizofrenico a questo nuovo genere di « choc », denominato « acustico-ultrasonoro ».

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, tanto da indurre i medici a proseguire i loro esperimenti.

Per questa nuova applicazione terapeutica viene impiegato un turbo generatore, di cui la gamma di frequenza va dai 500 ai 2500 cicli al secondo. *

CONTRIBUTO BRITANNICO AI PROGRESSI DELLA SCIENZA ATOMICA


di NORMAN FEATHER

Ammettiamo pure che uno scienziato, come individuo, sia internazionale; la storia può tuttavia un giorno affermare che la sua scienza sia, sotto certi riguardi, il prodotto d'un nazionalismo, o per lo meno che il genio scientifico d'un popolo possa sfociare in direzioni particolari, mentre in altre sia quasi inefficace. Se si considerano gli ultimi centocinquanta anni il genio scientifico del popolo britannico, ha guidato, come tutti riconoscono, il mondo nel campo della fisica atomica, nell'esperimento e nello sviluppo della teoria, e se questa fase sta ora per esser superata, essa si è protratta abbastanza per farsi notare e per aver dato un contributo fondamentale alle idee intellettuali del nostro tempo.

L'idea di atomo è vecchia come la civilizzazione dell'antica Grecia. Però, solamente all'inizio del secolo XIX John Dalton le diede forma ed intedimenti nuovi. Con esperimenti semplici egli aveva acquistato conoscenza delle proprietà dei gas, e in seguito a considerazioni sulle leggi delle combinazioni chimiche, ch'erano state scoperte da poco, egli comprese che la materia doveva essere considerata come formata da particelle inscindibili (atomi) e che vi potevano essere vari tipi di particelle, e non più di quanti erano gli elementi riconosciuti come tali dai chimici. Questa ipotesi condusse immediatamente ad assegnare delle masse (o dei pesi) agli atomi dei vari elementi. Le masse di Dalton erano però soltanto delle masse relative, non assolute.

Per conoscere la massa di un atomo, bisogna conoscerne la dimensione, o viceversa, e per una strana coincidenza della storia, nel 1805, proprio quando Dalton stava dando una nuova definizione alle vecchie e vaghe idee di atomicità, Thomas Young usò per il primo queste idee per giungere a valutare le dimensioni degli atomi.

Le idee di Dalton furono subito prese come base della chimica moderna, mentre i calcoli di Young per le dimensioni atomiche andarono dimenticati, per venir poi scoperti di nuovo da William Thomas (Lord Kelvin). Le teorie sugli effetti elettrici e gravitazionali, a dire il vero, distrassero i fisici dalle ipotesi atomiche di Dalton e dai calcoli di Young, e fecero passare sotto silenzio certe osservazioni d'un botanico

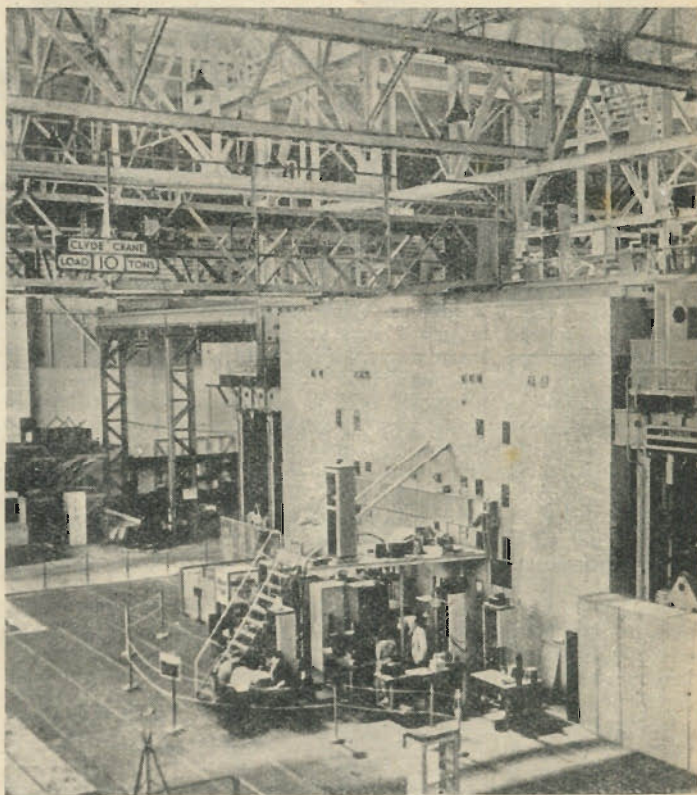

Il 17 luglio 1948 venne alzata la cortina del segreto dell'impianto inglese per ricerche nel campo della energia atomica in Harwell, contea di Berkshire. L'Inghilterra dispone di due pile atomiche che daranno sufficienti quantità di radio-isotopi per le necessità mediche del paese e renderanno possibile di estenderne il rifornimento ad altri paesi. Esse servono pure come base sperimentale per applicazioni industriali. Direttore dello stabilimento per ricerche atomiche di Harwell, è il Prof. John Cockcroft.

inglese, Robert Brown che, osservando i movimenti del poline sospeso nell'acqua, venne indotto a considerazioni sul moto assai irregolare dei composti inorganici.

L'uso delle ipotesi atomiche trovò pertanto la prima applicazione in relazione alle proprietà dei gas. Si devono a James Clerk Maxwell, nato in Edinburgo nel 1831, i primi progressi in questo senso. Egli diede infatti un contributo fondamentale alla teoria cinetica dei gas, quella teoria che tenta di spiegare le proprietà dei gas, ammettendo che essi siano costituiti di atomi o di molecole in rapido movimento. Alla fine del secolo, grazie a dettagliati esperimenti sui gas, fu possibile calcolare le dimensioni di tutte le molecole che si potevano studiare allo stato libero, ossia allo stato gassoso di aggregazione. John William Strutt (Lord Rayleigh) mostrò la possibilità di attingere dati anche sulle forme delle molecole, studiando intimamente le proprietà ottiche dei gas.

Il contributo inglese a questi studi ebbe il suo coronamento ad opera di Joseph John Thomson (1854-1940) e di Ernest Rutherford (1871-1937).

Il secolo XX

Si deve a Thomson la scoperta che piccolissime particelle elettrizzate — gli elettroni — possono scindersi in determinate circostanze, dagli atomi di tutti gli elementi. All'incirca nel medesimo tempo vennero scoperti i raggi X e le proprietà radioattive dell'uranio, da parte di scienziati del continente europeo, ed il lavoro di Rutherford e collaboratori trasse, dallo studio di questo fenomeno, ricca messe di notizie. Nel 1911 Rutherford riuscì a dare un quadro convincente della disposizione della carica positiva nell'atomo (gli elettroni sono i costituenti negativi) — la carica positiva in ogni atomo è concentrata in un unico nucleo « massiccio » al suo centro — e H.G.H. Moseley (1914), estendendo il lavoro precedente di Barlay sui raggi X (1906) contò effettivamente gli elettroni che in ogni caso entrano a costituire il sistema completo.

Tuttavia le cose non potevano rimanere a questo punto: un nucleo senza caratteristiche, con elettroni che lo circondano, non è più soddisfacente di un atomo senza caratteristiche, qualora i fenomeni della radioattività debbano venir descritti nel giusto senso. Occorre dare una struttura al nucleo stesso. Seguendo direttamente le ricerche precedenti di Thomson, F. W. Aston, nel decennio 1919-1929 studiò l'intera serie degli elementi chimici e catalogò le varie specie di nuclei atomici che si trovano sulla terra. I suoi isotopi rappresentano le diverse forme in cui può esistere un nucleo dotato di una determinata carica positiva. Così, ad esempio, il nucleo dell'atomo di cloro, che ha 17 unità di carica, possiede una struttura stabile se ha 35 o 37 unità di massa. J. Chadwick (1932) identificò l'unità costruttiva del nucleo il neutrone, alla quale si deve l'aggiunta di massa senza carica ad un sistema nucleare, trasformando in tal modo un isotopo in un altro.

L'aver citato i neutroni ci porta alla fissione dell'uranio e alla liberazione di energia atomica in grande scala. La storia di questo sviluppo costituisce piuttosto una menzione delle conquiste nella scienza applicata e nell'ingegneria, che una ricerca più profonda nei fondamenti della fisica nucleare. Questi progressi scaturiscono da scoperte fondamentali, è vero, e non sono dovati al contributo, dal puro lato scientifico, di due o tre generazioni soltanto. Occorre qui fare il nome di O. R. Frische, che fece dell'Inghilterra la sua patria adottiva, la scoperta originale della fissione venne però fatta a Berlino ed a Copenaghen, nelle prime settimane del 1939, e suscitò un tale interesse in tutto il mondo che in capo a pochi giorni si ebbero conferme in una mezza dozzina di altri laboratori, ed in capo a pochi mesi erano state fissate le basi del fenomeno attraverso gli sforzi associati di centinaia di ricercatori di parecchie nazionalità.

La cortina segreta

E' ovvio che in tali condizioni ben poco si può attribuire al genio nazionale. Per il mondo esterno, la seconda guerra mondiale tirò una cortina di segreto sulle conquiste dell'ingegneria e sulle ulteriori ricerche fisiche che, fra il 1939 e il 1945, condussero alle bombe di uranio e di plutonio; però, se si può affermare che vi fu qui la collaborazione inglese e l'iniziativa inglese, bisogna dire che furono gli ingegneri statunitensi quelli che costruirono gli impianti, rendendo possibile la realizzazione delle previsioni degli scienziati. La prima realizzazione di una reazione a catena con uranio fu, come prototipo, la « pila » costruita da E. Fermi e collaboratori nella Università di Chicago.

Sono passati ormai oltre cinque anni dalla fine della guerra, ed il segreto impedisce sempre di sapere una gran parte di quel che s'è fatto. In Inghilterra esso cela manifesta-

mente i dettagli di molto lavoro d'ingegneria e di varie ricerche fondamentali. Noi sappiamo però di possedere in Harwell un impianto sperimentale sotto la direzione di J. D. Cockcroft, fornito di due pile sperimentali e di un grande ciclotrone costruito in Inghilterra; a Chalk River, Ontario, il Consiglio Nazionale delle Ricerche canadese tiene un altro stabilimento, creato in seguito a collaborazione anglo-canadese, ed il cui attuale direttore delle ricerche, W. B. Lewis, è un fisico inglese. A Chalk River sono state costruite due pile per reazioni a catena, che impiegano come rallentatore acqua pesante anziché grafite, e si può essere orgogliosi che la più grande di queste dia la fonte di neutroni più intensa di cui oggi si disponga in tutto il mondo per scopi sperimentali.

Probabilmente la via per ottenere energia nucleare economica per scopi industriali è ancora lunga, sia in Inghilterra che negli altri paesi del Commonwealth, ma ad Harwell e a Chalk River i tecnici nucleari del futuro lavorano duramente nelle loro mansioni usuali e nei reparti fisici delle università i loro giovani colleghi si stanno istruendo in misura tre volte maggiore che avanti la seconda guerra mondiale.

In alcuni di questi reparti universitari si sta spendendo parecchio denaro in apparecchiature che permettano di affrontare energicamente i problemi ancora insoluti della fisica fondamentale. Occorrerà un anno o due per ottenere pieni frutti da questi lavori, ma intanto si può registrare un trionfo peculiare inglese. C. F. Powell, di Bristol, usando quasi esclusivamente lastre fotografiche speciali e microscopi, ha ottenuto, studiando le radiazioni cosmiche ovunque presenti, (specialmente quelle che si trovano a grandi altezze), i primi, nuovi risultati nel campo generale il cui lavoro, quando si disporrà di grandi macchine, è destinato ad aprire il campo a ricerche più esaurienti. *

UN BEL DI VEDREMO... LA TELEVISIONE

ANCHE IN QUESTO CAMPO SIAMO PARTITI COME SEMPRE CON IL CAVALLO DI ORLANDO E ARRIVEREMO CON IL RONZINO DI DON CHISCIOTTE.

(Universal Press)

QUALCHE giorno fa, nell'Aula Magna della Camera di Commercio di Roma, ha avuto luogo l'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Istituto Italiano di Pubblicità.

Per l'occasione, l'on. Giuseppe Spataro, ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, che avrebbe dovuto parlare sul tema: « Il prossimo avvenire della televisione in Italia », ci ha parlato di tutto, eccetto che della televisione, o per lo meno, della sua « prossima e pratica applicazione » nel nostro Paese.

In ben quarantacinque minuti e leggendo anche troppe rapidamente alcune decine di cartelle, l'illustre Ministro, ha passato in rivista le possibilità presenti e future della telegrafia, della telefonia, dei ponti radio, dei cavi coassiali e del servizio postale non dimenticando, naturalmente, di far comprendere all'uditorio tutta l'importanza della pubblicità radiofonica della R.A.I., secondo lui bene accetta a tutti gli abbonati e particolarmente ai farmacisti che, per merito suo, farebbero ottimi affari!!

A questo punto, qualcuno ha sorriso ma il Ministro ha continuato imperturbato e, a un certo momento, è rientrato nel tema parlando cioè, troppo brevemente, della televisione.

Televisione che non è naturalmente prossima... ma futura!

Dunque, secondo l'on. Spataro, l'Italia ha tempo di riflettere e quando tutti gli altri paesi avranno perfezionato la televisione in bianco e nero e a colori ed una apposita Commissione Internazionale si deciderà finalmente ad unificare i vari sistemi di trasmissione, solo allora, noi potremo incominciare a prendere in seria considerazione il problema...

Ciò avverrà naturalmente fra un anno, due, tre, quattro e... chi lo sa? Intanto noi costruiremo delle reti di cavi coassiali perfettamente adatte per la trasmissione televisiva su due canali, studieremo i migliori tipi di mobile per ricevitori ed avremo pure il tempo per lasciar stagionare il legno, progetteremo degli artistici bottoni di comando (di gusto e stile prettamente italiano) e discuteremo; discuteremo a lungo sui progressi raggiunti nei vari Paesi e, finalmente, un bel di vedremo anche noi la televisione.

Chi va piano, va sano e va lontano, dice un vecchio « adagio ».

Siamo perfettamente d'accordo con un collega del « Momento-Sera » il quale scrisse recentemente sotto il titolo « Televisione in cantina »: « ... ma che direbbe Marconi di questa nazionale « class de asen », bisogna riconoscere che anche in questo campo siamo partiti come sempre con il cavallo di Orlando ed arriveremo con il ronzone di Don Chisciotte... » *

CORSO TEORICO-PRATICO DI RADIODIETECNICA

a cura di GERARDO GERARDI

PREMESSA

Il Corso comprenderà delle nozioni di Radiotecnica teorico-pratica sufficienti per poter montare e riparare un moderno radiorecettore.

Seguendo il Corso e munendosi dei materiali che verranno indicati in calce alle lezioni, i Lettori principianti potranno avere la soddisfazione di autocostruirsi un moderno radiorecettore a 5 tubi per 4 onde che verrà minuziosamente descritto durante le lezioni.

LEZIONE PRIMA

ORIGINI DELLA ELETTRICITÀ

CIRCA duemila e cinquecento anni fa, Talete di Mileto, uno dei sette savi della Grecia vissuto tra il 624 e il 545 a. C., scopriva che strofinando un pezzo di ambra contro la pelliccia di un gatto, quella acquistava la proprietà di attirare a se dei corpi leggeri; era la prima conoscenza che l'uomo faceva con l'elettricità il cui nome deriva appunto da «Elektron» nome greco dell'ambra.

La proprietà dell'ambra fu in seguito trovata in altri corpi come: vetro, ebanite, ceralacca etc. Questi corpi vennero chiamati «elettrizzati» o «carichi di elettricità».

Il fenomeno restava inspiegabile fino a quando il fisico irlandese Giorgio Stoney (1826-1911) non apriva la via alla concezione dell'atomo; infatti: le cariche elettriche che si formano per strofinio sono dovute alla perdita di elettroni da parte di un corpo a favore dell'altro; il primo diventa positivo ed il secondo negativo.

L'ATOMO

Tutto ciò che nell'Universo intero esiste, sia allo stato solido, liquido o gassoso, visibile o invisibile, risulta costituito da atomi. Gli atomi formano le molecole e queste la materia.

L'atomo è a sua volta composto da particelle fondamentali cariche di elettricità, che sono: *Protoni* (Positivi) (1) ed *Elettroni* (Negativi).

L'atomo può essere paragonato nel suo piccolo, invisibile anche al più potente microscopio, all'Universo, ove: il Sole è rappresentato dai protoni, e i pianeti, che gli ruotano attorno, dagli elettroni.

La diversità di numero di queste cariche elettriche elementari e la loro disposizione crea i diversi atomi degli elementi, oggi noti 92, e possiamo così dall'atomo di idrogeno composto da un solo protone ed un elettrone a quello dell'uranio composto da 240 protoni ed altrettanti elettroni.

Un atomo, in particolari condizioni, può perdere o acquistare degli elettroni mai dei protoni (tranne gli elementi radioattivi) e lo si dirà «ione positivo» o

«anione» nel primo caso e «ione negativo» o «catione» nel secondo.

Nel nostro studio parleremo soltanto di elettroni in quanto sono quelli a produrre i fenomeni che interessano il nostro studio.

ELETTROSTATICA

Buoni o cattivi conduttori: abbiamo detto che strofinando alcuni corpi contro una pelliccia di gatto, seta, lana etc. si formano delle cariche elettriche sulla parte assoggettata all'azione. Ripetendo ora l'esperimento con un metallo il fenomeno non si verifica, a meno che non si isolasse questo dalla nostra mano essendo proprio attraverso il nostro corpo che le cariche elettriche si scaricano a terra, provando anche che la carica si è propagata per tutto il corpo metallico.

Esistono dunque dei corpi che consentono il passaggio della corrente elettrica ed altri no? Sì.

Infatti, i primi sono tutti metalli e vengono detti «buoni conduttori» ed i secondi tutti gli altri corpi e si dicono «cattivi conduttori» o «coibenti» o «dielettrici»; in entrambi le categorie ve ne sono degli ottimi, medi e pessimi. Attraverso il nostro studio avremo occasione di interessarcene più estesamente.

Polarità: può essere constatato come un corpo che fosse stato attratto dal vetro elettrizzato venga respinto dall'ebanite o dalla ceralacca, o viceversa, venga respinto da vetro se fosse stato prima attratto dall'ebanite o ceralacca. Ciò è dovuto al fatto che abbiamo due diverse specie di cariche elettriche: una «positiva» (indicata con il segno +) ed una «negativa» (indicata con il segno -) e precisamente la prima si forma nel vetro e la seconda nell'ebanite. Il fenomeno ha la seguente spiegazione.

Sotto l'azione dello strofinio il vetro perde elettroni e si ha una prevalenza di protoni e pertanto prevalgono le cariche positive dei protoni, mentre l'ebanite sotto l'azione dello strofinio acquista elettroni e di conseguenza la loro prevalenza dà una carica negativa.

Come vediamo, fin dai primi elementi, la conoscenza della struttura dell'atomo ci ha reso possibile la spiegazione di un fenomeno che era rimasto inspiegato per millenni.

A questo punto e con le leggi della fisica che seguono siamo in grado di capire

il perchè un corpo attratto da una carica positiva viene respinto da una carica negativa o viceversa:

1) Induzione elettrostatica. Un corpo carico di elettricità ne può caricare un altro se posto nelle sue vicinanze senza toccarlo; il primo si dice «induttore» ed il secondo «indotto».

2) La carica assunta dal corpo indotto è di segno opposto a quella posseduta dal corpo induttore. Il fenomeno ha luogo per il seguente motivo:

3) Attorno ad un corpo carico di elettricità si proiettano delle «linee di forza elettrostatica» che l'avvolgono come in una nube invisibile, l'insieme di queste linee di forza forma il «campo elettrostatico».

4) Due corpi carichi di elettricità dello stesso segno si respingono mentre se di segno opposto si attraggono; questo fenomeno è direttamente proporzionale alla carica elettrica ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza.

Una carica elettrica si manifesta soltanto alla superficie dei corpi e pertanto maggiore è questa, maggiore è la possibilità di carica.

In un corpo terminante a punta l'elettricità tende a fuggire da questa, questo fenomeno è detto: proprietà delle punte.

Schermo elettrostatico. Faraday, fisico inglese, notò che interponendo una lastra o una gabbia metallica tra il corpo carico e quello da caricare l'induzione non avveniva in quanto il campo elettrico viene arrestato dallo schermo metallico.

APPLICAZIONI PRATICHE

Per questo principio di Faraday notiamo come negli apparecchi radio, vengano schermati tra di loro diversi organi: tubi (valvole), bobine, trasformatori ecc., ciò appunto per evitare induzioni tra di loro, o, come più comunemente detto in questo caso, accoppiamenti.

Gli accoppiamenti sono nocivi al buon funzionamento di un apparecchio e talvolta possono anche paralizzarne il funzionamento; essi producono fischi e ronzii continui o sotto forma di scoppiettii con ritmo più o meno veloce. Per tanto lo schermaggio di un apparecchio radio è cosa importante e deve essere eseguito con la massima cura. Vedremo in seguito quali sono gli organi di circuiti che vanno schermati e quali precauzioni prendere onde evitare accoppiamenti nocivi, lo schermaggio inoltre sottrae l'apparecchio dalle eventuali influenze esterne.

Tema N. 1:

— Perchè un pezzettino di carta che è stato attratto da un bastoncino di vetro elettrizzato per strofinio viene respinto da una barretta di ceralacca anch'essa elettrizzata?

I lettori che volessero inviarci la soluzione dei temi per la correzione sono pregati di accludere busta con indirizzo compilato e affrancata, indirizzando a: «L'Antenna» (Corso Radiotecnica), via Senato, n. 24, Milano.

NOVITÀ

GIUSEPPE TERMINI

INNOVAZIONI E PERFEZIONAMENTI

nella struttura e nelle parti dei moderni ricevitori.

Precisazioni teoriche e costruttive con ottantasei schemi studiati e realizzati nei laboratori di tutto il mondo.

Volume di VIII - 124 pag. . L. 500

(1) Il Protone non sarebbe una carica elementare semplice ma composta da un protone ed un «neutrone» (neutro).


Cristalli piezoelettrici ADP e KDP

di MARINO DELLA ROCCA

Direttore del Laboratorio piezoelettrico Piezet (Barcellona-Spagna)

(PARTE PRIMA)

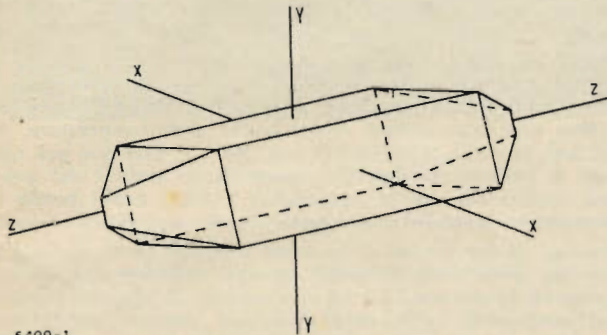Si illustrano le caratteristiche principali di cristalli piezo-elettrici di fosfato di ammonio e di potassio. Si rendono note le esperienze realizzate con elementi bimorfi ricavati da tali cristalli nel campo della elettroacustica, come trasduttori fonografici e microfoni utilizzando l'effetto primario e nell'effetto inverso come auricolari di cuffie.



6499-1

Fig. 1. - I cristalli ADP e KDP cristallizzano nel sistema tetragonale con oloedria perfetta.

La recente passata guerra con l'enorme impiego della radio e di tutte le applicazioni a frequenze elevate ha posto in primissimo piano un problema che sembrava quasi insuperabile: quello dei controlli di frequenza piezo-elettrici.

Erano e sono conosciuti nel mondo oltre cento cristalli aventi proprietà piezo-elettriche, ma, fra tutti, i soli che avevano trovata larga applicazione in tutti i campi erano il quarzo ed il Rochelle.

Al fabbisogno eccezionale di questo periodo di super consumo non poteva far fronte il quantitativo di quarzo reperibile nel mondo e localizzato spesso in modo da richiedere trasporti non facili, nè si poteva ricorrere al Rochelle, che per l'uso specifico ha dimostrato non avere sufficiente stabilità sia pure con le cristallizzazioni combinate col fosfato di rubidio (RbH_2PO_4) o col fosfato monopotassico (KH_2PO_4).

Il bisogno ha stimolato gli studi ed in pieno periodo di guerra i Bell Laboratories hanno ritrovato e messo in uso cristalli del tipo ADP (abbreviazione di Ammonium Dihydrogen Phosphate) e del tipo KDP (Potassium Dihydrogen Phosphate).

Quando si applica una tensione costante ad un cristallo piezo-elettrico, questo si deforma meccanicamente e si carica elettricamente. L'energia che si immagazzina nel cristallo in forma meccanica ed elettrica ed il rapporto fra l'energia meccanica immagazzinata ed il totale della energia elettrica applicata misurata in rapporto alle caratteristiche del materiale viene definita *coppia elettromeccanica* e rappresenta la più diretta misura della efficienza del cristallo nel convertire le energie elettriche in meccaniche o viceversa, partendo da condizioni statiche.

Utilizzando un potenziale alternato tutte le energie elettriche si trasformeranno in energie meccaniche alla frequenza di risonanza del cristallo.

L'energia elettrica si converte in energia elettro-cinetica ed eventualmente in energia meccanica se il carico meccanico rappresenta la sola forma di dissipazione. Il campo di frequenze nel quale avviene la trasformazione, viene controllato dalla coppia elettromeccanica del cristallo; ed allorchè si desidera trasformare energia elettrica in meccanica o viceversa entro un largo limite di frequenze è chiaro che nella coppia elettromeccanica risiede il fattore più importante.

I cristalli ADP e KDP forniscono una coppia elettromeccanica elevatissima, sono esenti da fenomeni di isteresi, hanno risposta lineare e sono molto stabili. Non contengono acqua di cristallizzazione, quindi la loro stabilità è valida anche per temperature superiori ai 100 °C ciò in contrasto con il Rochelle i cui sali si deidrano a 35 °C circa e si decompongono a 55 °C in forma irrimediabile.

Questi cristalli non sono una novità per il fisico. Benchè le cristallizzazioni industriali e gli studi sulle loro interessanti caratteristiche datino solo dal 1938, essi erano già noti fin dalla seconda metà del secolo scorso. Cristallizzano nel sistema tetragonale con oloedria perfetta e possono ottenersi in dimensioni apprezzabili che raggiungono i 60 ed anche 70 cm. In generale la cristallizzazione è rapida, ma richiede molta cura. Il taglio di maggior rendimento è del tipo Z a 45°, nel quale la superficie maggiore è normale all'asse Z del cristallo e le altre dimensioni a 45° dagli assi X ed Y (fig. 1).

In fig. 2 sono illustrate le coppie elettromeccaniche di questi cristalli alle diverse temperature di lavoro; il coefficiente K indica la efficienza di conversione in elettricità dello sforzo di sollecitazione meccanica. Nella fig. 3 è indicata la costante di frequenza in funzione delle variazioni di temperatura.

Le deficienze note del Rochelle, per quanto suffragate dalle qualità veramente eccezionali di questo cristallo, han posto i ricer-

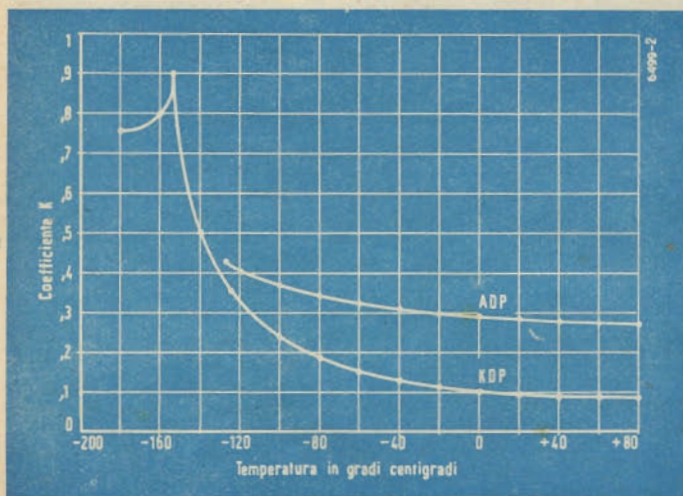


Fig. 2. - Coefficiente di coppia piezoelettrica dei cristalli ADP e KDP in funzione della temperatura.

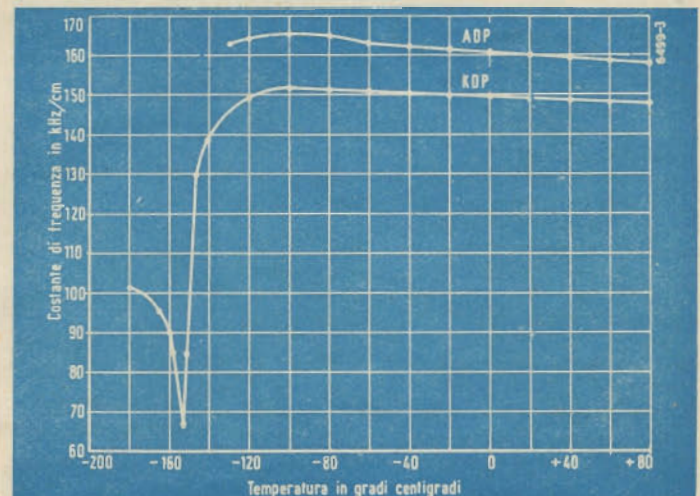


Fig. 3. - Costante di frequenza dei cristalli ADP e KDP in funzione di temperatura.

icatori di fronte al problema di trovare altro che pur mantenendo le caratteristiche di resa quantitativa e qualitativa del Rochelle, ovviasse agli inconvenienti della fragilità e delle variazioni fino a decomposizione con la temperatura.

In un primo momento la industria statunitense sembrava avesse trovato il sostituto con l'impiego di elementi di titanato di bario, nei quali il punto di Curie, corrispondente al punto massimo della proprietà dielettrica e piezo-elettrica del materiale, è all'incirca sui 120 °C. La sensibilità di questo materiale è praticamente uguale senza variazioni apprezzabili fra i - 70 ed i +70 °C ed è assolutamente insensibile alla umidità.

Questi tipi però hanno avuto breve vita per molteplici ragioni. Prima, l'eccessivo basso rendimento, inferiore alla metà della resa di un Rochelle; secondo, la necessità di montaggi complicati con materiali speciali, la cui sostituzione contribuisce a diminuire il rendimento e favorisce la comparsa di elevati rumori di fondo; terzo, il costo abbastanza elevato di produzione. Inoltre — e ciò è il fattore più grave — gli elementi debbono subire una polarizzazione iniziale, con l'applicazione di un potenziale in c.c. compreso entro 100 e 200 V perchè l'effetto piezo-elettrico appaia.

Questa polarizzazione modifica l'orientazione dei singoli elementi cubici del cristallo fino al punto che il dominio dei singoli a spese l'uno dell'altro si approssimi alla uniformità. Tale modificazione di carattere costrittivo, però non risulta permanente ed a capo di un periodo più o meno lungo di tempo, ed a seconda dei campi elettrostatici entro i quali gli elementi sono impiegati, l'effetto polarizzante diminuisce e con esso il modulo di piezo-elettricità e la coppia elettromeccanica relativa.

Nel nostro laboratorio elementi impiegati molto vicini al campo di eccitazione di un altoparlante da 8" hanno perduto la loro polarizzazione in un periodo di circa 8 mesi. La diminuzione della resa è stata progressiva fino all'annullamento completo. Una nuova polarizzazione ha ridato efficienza al cristallo, però non nella misura primitiva.

Queste ragioni hanno spinto alla ricerca di altro più efficiente. Già da tempo i tecnici avevano rivolto lo sguardo alle caratteristiche più che ottime dei cristalli ADP e KDP, il cui primo impiego per il controllo e stabilizzazione delle frequenze aveva dato buoni risultati.

La Brush Dpt. Co. U.S.A. ha studiato ed introdotto per prima un elemento il cui rendimento è nettamente superiore al ceramico, inferiore al Rochelle, ma assolutamente insensibile alle variazioni di temperatura in un campo compreso fra i - 160 ed +120 °C e col 98% di umidità relativa.

Convinti delle qualità più che notevoli di questo cristallo abbiamo voluto personalmente sperimentarlo nelle applicazioni elettroacustiche, sia come riproduttore fonografico e trasduttore microfonico, che come riproduttore con piccoli elementi da cuffia. I dati di queste nostre esperienze consacriamo in queste note.

Sorvoleremo la parte cristallizzazione, sulla quale è possibile che ritorneremo. Il taglio si esegue coi mezzi abituali con abrasivi e normale al piano dell'asse Z a 45° dagli altri due assi. Nelle lastre così tagliate si ricavano elementi le cui forme e dimensioni sono sensibilmente simili a quelli di Rochelle, così come l'accop-

piamento in bilame o bimorfo secondo gli assi di simmetria (vedi: Della Rocca, *La piezo elettricità* - Editrice Il Rostro, Milano, capitolo IX).

Il rivestimento degli elementi con elettrodi può essere fatto sia con la applicazione di lamine di stagnola, riducendo al minimo lo spessore del materiale adesivo, sia con argentatura o grafatura diretta delle singole lamine. Quest'ultimo sistema si è rivelato essere il migliore giacchè non modifica le ottime caratteristiche dielettriche del cristallo, dato che non si interpongono materiali a più basso coefficiente dielettrico.

Gli elementi in esame sono stati realizzati sia con accoppiamenti bilame di cristalli di una sola specie, sia con cristalli delle due specie, cioè una lamina di ADP ed una di KDP, ed è questa realizzazione che ha dato i migliori risultati e la maggiore efficienza.

In questo accoppiamento è da tener presente che i due cristalli non hanno l'istesso modulo di elasticità e quindi l'accoppiamento di due lamine di spessore uguale è fonte di distorsioni e di riduzione del rendimento, nel mentre con un giusto adattamento degli spessori si giunge a risultati pratici identici o quasi a quelli del Rochelle.

Il punto di Curie nei due cristalli è praticamente uguale, essendo trascurabile la differenza. Come si vede dalla curva di fig. 4 l'effetto piezo-elettrico maggiore si incontra sui 55 °C ma è elevato entro una vasta gamma di variazione della temperatura, nel mentre nel Rochelle è all'incirca sui 24 °C e decresce poi rapidamente a temperature inferiori o superiori. Quindi dal punto di vista rendimento con la temperatura i due cristalli hanno un comportamento sensibilmente uguale.

L'impiego di due lamine di spessore disuguale porta con sé l'inconveniente della criticità della capacità dell'elemento, e dato che esiste un limite massimo ed uno minimo di capacità per ottenere il rendimento optimum è giocoforza giungere ad un compromesso entro le due lamine per sfruttare i due moduli di elasticità al loro punto di incontro giusto e nel medesimo tempo mantenere la capacità dell'elemento entro i limiti compresi fra i 900 ed i 1200 pF, gamma entro la quale si ottengono i migliori risultati. A tanto non si giunge agevolmente, ma solo passando per una lunga serie di esperimenti e con speciali accorgimenti di realizzazione. Il miglior sistema per raggiungere il risultato voluto è quello di studiare e realizzare le singole lamine separatamente ottenendo dallo spessore maggiore la capacità minore e dal minore la maggiore riunendo poi i due elementi in parallelo capacitivamente ed in serie per la sollecitazione meccanica e corrispondente effetto piezo-elettrico. Nel lavoro sperimentale l'impiego di lastre separate e non di elementi bimorfi è di particolare importanza dato che in quest'ultimi le anomalie dielettriche, i fenomeni di isteresi e di indebolimento non sono rilevabili e le misure variano in maniera sostanziale. Alla luce della esperienza i due elementi capacitivi hanno un rapporto 1/2,3 qualunque siano le dimensioni delle lamine impiegate.

Applicando le sollecitazioni di torsione lungo l'asse principale, la resa dell'elemento misto ADP-KDP è indicata nel grafico di fig. 5 a) nel mentre in fig. 5 b) e 5 c) sono rispettivamente indicate le rese degli elementi separati bilame di ADP e di KDP, in

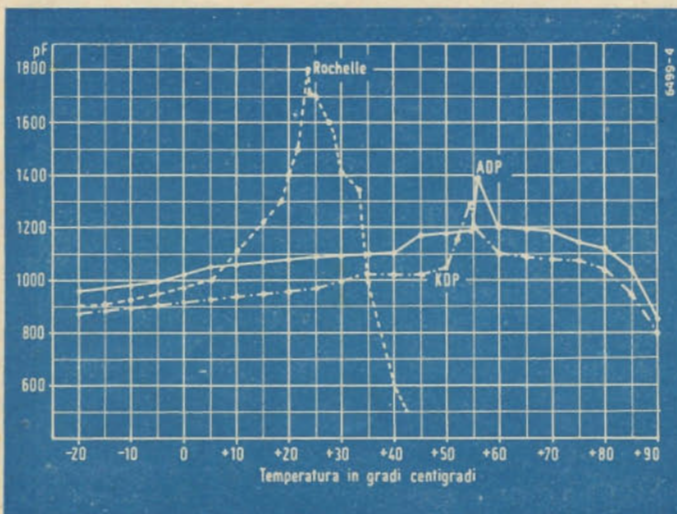


Fig. 4. - Capacità dell'elemento in funzione della temperatura. Sono confrontati il Rochelle, lo ADP e il KDP.

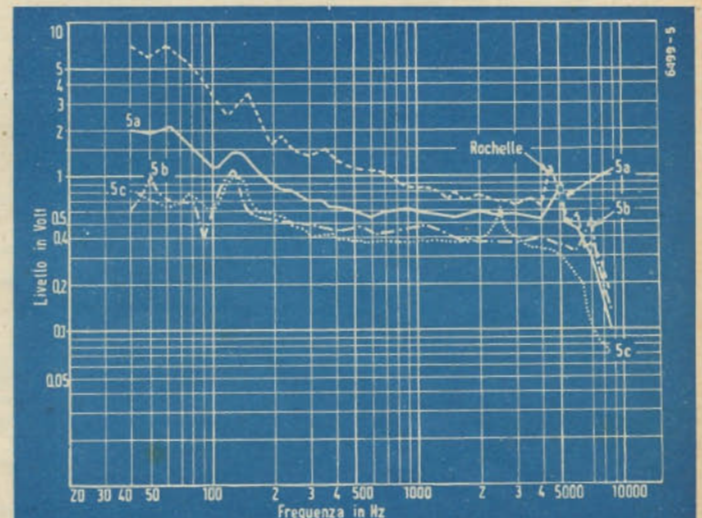


Fig. 5. - Resa dell'elemento in funzione della frequenza. Sono confrontati il Rochelle, lo ADP, il KDP e un elemento misto.

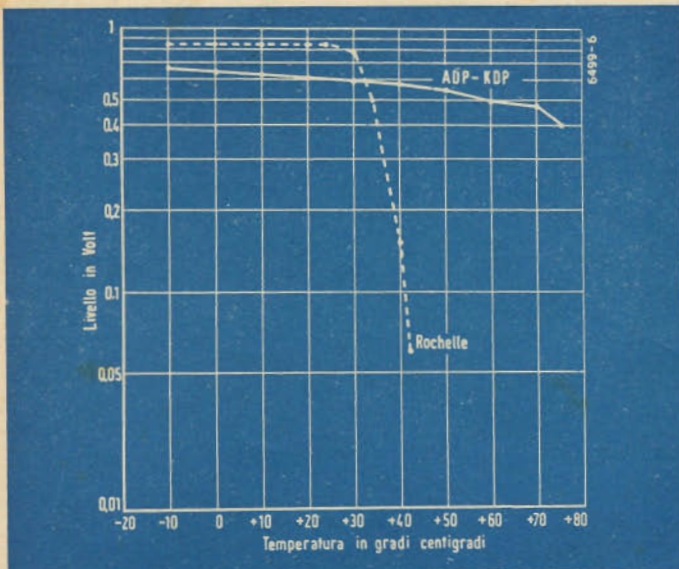


Fig. 6. - Resa dell'elemento misto in funzione della temperatura, confrontata col Rochelle (frequenza 900 Hz).

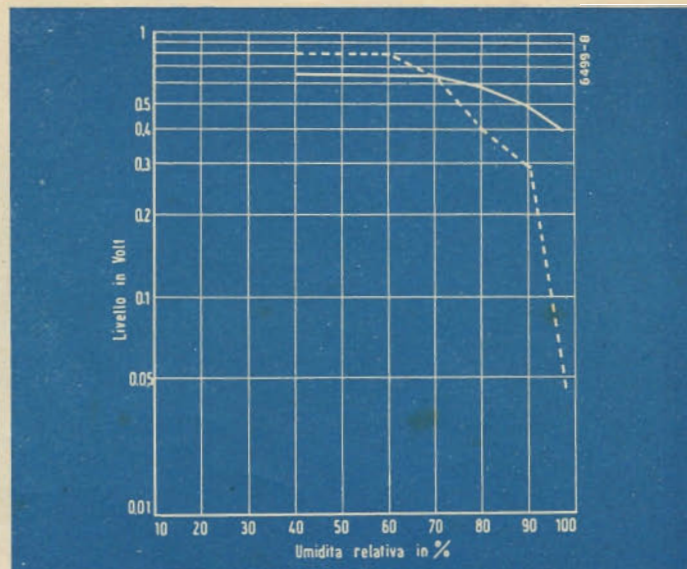


Fig. 8. - Resa dell'elemento misto in funzione dell'umidità relativa, confrontata col Rochelle (frequenza 900 Hz, temperatura 26°C).

tratteggio il rendimento di un elemento di Rochelle (Brusch) per fonorivelatore di dimensioni: $11 \times 19 \times 1,5$ mm (dischi di prova « His Master Voice » Serie DB 4034 - 4035 - 4036; punte Columbia; giri 78 per minuto, controllati stroboscopicamente; R di adattamento 0,5 Mohm; Voltmetro elettronico General Radio 1800A; peso del pick-up sul disco 30 gr circa; temperatura ambiente 24 ± 26 °C).

Il rendimento dell'elemento misto ADP-KDP per variazioni di temperatura comprese entro -15 e $+70$ °C sono indicate nel grafico di fig. 6 ove in tratteggio sono indicate le variazioni dell'elemento Brusch di Rochelle, le cui prove si sono interrotte a 42 °C per non rovinarlo definitivamente. Le prove sono state eseguite con l'istesso materiale indicato per la resa, alla frequenza di 900 Hz, in cassa termostatica controllando le singole temperature di prova per un periodo minimo di 15' prima di effettuare la lettura.

Nella fig. 7 sono illustrate le variazioni di impedenza con la frequenza degli elementi misti ADP-KDP paragonati in tratteggio con le variazioni dell'elemento di Rochelle e nel grafico di fig. 8 il comportamento degli stessi elementi per variazioni della umidità relativa fra 50 e 98%. (Identici elementi di prova precedenti più igrometro a capello).

Tutte le prove relative al fonorivelatore sono state eseguite sempre con due elementi uguali montati a mensola entro sopporti di gomma para dello spessore di 2 mm, compressione 4/10, elemento

vibrante in duralluminio serrato sul cristallo con interposta gomma para di spessore 3/10 di mm; dimensione dell'elemento $10 \times 16 \times 1$ mm; spessore delle lamine formanti il bimorfo calibrate separatamente prima dell'accoppiamento ADP 30/100, KDP 69/100; elemento nudo senza protezione esteriore, montato entro involucro di alluminio dello spessore di 1 mm posto a massa.

L'ing. Marino della Rocca, si riserva di trattare prossimamente l'argomento relativo alle applicazioni dei cristalli ADP e KDP ai microfoni e agli auricolari per cuffie. Ma, non essendo giunto a tutt'oggi il manoscritto, la Redazione non è sicura di poter includere il seguito nel prossimo fascicolo della Rivista.

MACCHINE CINEMATOGRAFICHE PER PRESE SOTTOMARINE

La marina americana ha costruito una speciale macchina cinematografica, a tenuta ermetica e con pressione interna variabile automaticamente secondo la profondità cui è immersa, che rende possibile la comoda ripresa di oggetti e scene sott'acqua anche a notevoli profondità da parte sommozzatori dotati di auto-respiratori. La macchina, che pesa circa 48 chili, è fornita di timoni di profondità e di direzione smontabili e diviene praticamente priva di peso quando è immersa nell'acqua. La regolazione dell'obiettivo e la manovra del motore sono comandate da apposite leve situate all'esterno. *

IL CORPO UMANO È COME UNA MACCHINA ELETTRICA

L'UNIVERSAL PRESS comunica che attraverso una serie di esperimenti effettuati in un grande laboratorio americano è stato scientificamente provato che il corpo dell'uomo, allo stato di riposo, consuma quasi 100 watt e precisamente come una buona lampada elettrica da ufficio.

Come per qualsiasi corrente elettrica, questa energia viene prodotta nel corpo umano da un processo che mette in movimento degli elettroni. Durante tutta una serie di reazioni che si effettuano nella materia vivente e che mettono in giuoco, oltre allo stesso protoplasma, gli alimenti che noi ingeriamo e l'ossigeno che respiriamo, tali elettroni, vengono mobilitati per ridurre l'ossigeno e produrre l'acqua.

La somma delle diverse tensioni prodotte da questi diversi processi, raggiungono il valore di 1,17 V e se si addizionano tutte le deboli correnti che si producono nelle cellule, si perviene allo impressionante totale di 76 A.

Sembra che una buona parte dell'energia liberata nel corso dei suddetti processi conduca alla formazione di composti chimici contenenti un'alta percentuale di fosforo.

A loro volta, tali composti, forniscono direttamente l'energia ai diversi fenomeni che costituiscono la vita. *


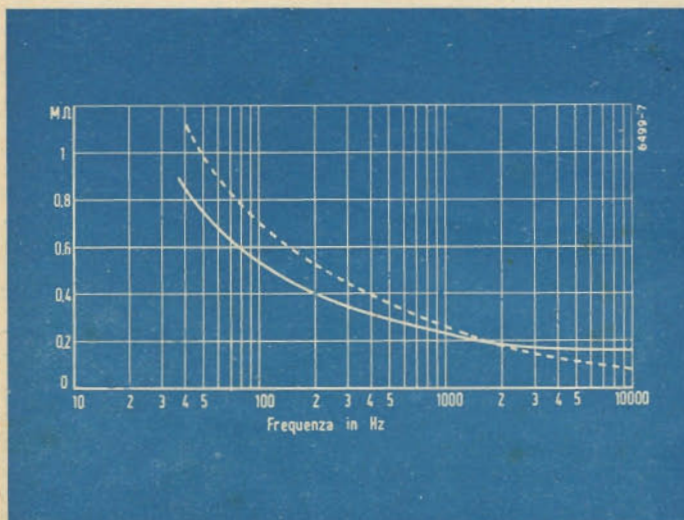


Fig. 7. - Variazioni d'impedenza dell'elemento misto in funzione della frequenza, confrontate col Rochelle.

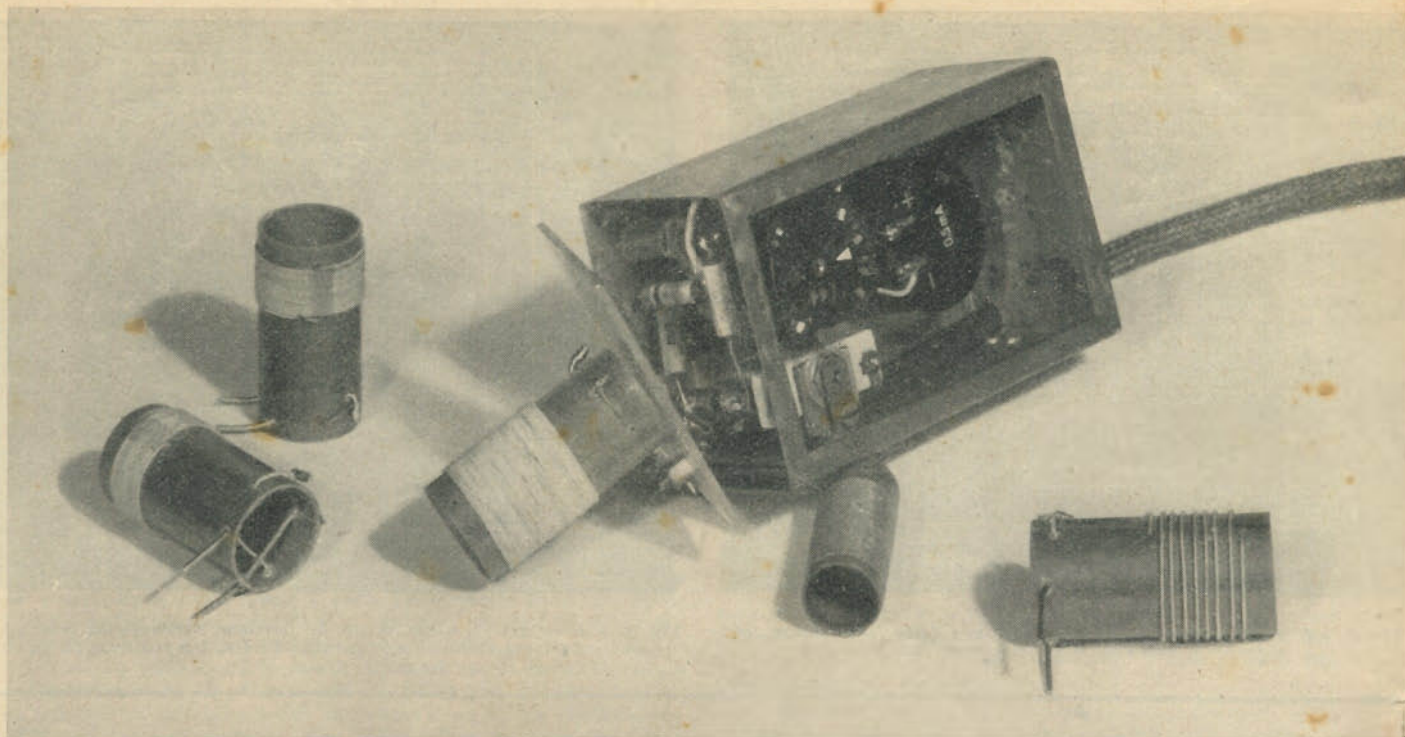

INDICATORE DI RISONANZA PER CORRENTE DI GRIGLIA

ERNESTO VIGANÒ

Presento uno strumento assai semplice che permette di fare con buona approssimazione delle misure sulla frequenza di risonanza di circuiti oscillanti, di controllare la capacità di condensatori di accordo e l'induttanza di bobine, e di controllare in generale l'efficienza di circuiti sintonizzati.

Si tratta semplicemente di un oscillatore tarato in frequenza, di cui si può conoscere la corrente di griglia della valvola oscillatrice a mezzo di un milliamperometro. Questo permette di misurare la quantità di energia che ritorna dal circuito di placca a quello di griglia, in altre parole di vedere quando venga sottratta energia al circuito oscillante. Ora, se a quest'ultimo ne viene accoppiato un altro sintonizzato su di una frequenza qualsiasi, quando i due circuiti saranno avvicinati, l'azione dell'uno sull'altro si manifesterà con un assorbimento di energia quando le due frequenze siano uguali. Questo fatto diminuirà la tensione disponibile per mantenere le oscillazioni sulla griglia, e quindi la corrente diminuirà nettamente. Se l'oscillatore è stato tarato in precedenza e se l'accoppiamento tra i due circuiti è abbastanza lasco così da evitare trascinamento o effetti capacitivi, si potrà conoscere la frequenza di risonanza del circuito accoppiato, e quindi determinarne facilmente le caratteristiche. Meglio ancora se si potrà usare un ondametro eterodina, la precisione allora sarà veramente rimarchevole.

Questa determinazione potrà servire ad osservare se un ricevitore copre o no una data gamma, a dare una prima taratura approssimata a delle medie di cui si siano dovute alterare delle caratteristiche, permettendo un minore lavoro in seguito durante l'allineamento, a conoscere il valore di una induttanza semplicemente mettendovi in parallelo un condensatore conosciuto e reciprocamente il valore del condensatore con una induttanza nota, a controllare se in un circuito vi siano possibilità di oscillazioni parassite, ad accordare antenne e linee di trasmissioni, eccetera. Poi, man mano che si prende pratica nel maneggiare questo semplice strumento, si scoprono sempre nuove possibilità.

Il circuito che ho usato è abbastanza noto, si compone in sostanza di un triodo che oscilla con un milliamperometro inserito nel circuito di griglia e con l'alimentazione variabile per poter fissare un fondo scala decente prima della misura. La gamma coperta è assai vasta, infatti va senza interruzione da 40 MHz fino

a 400 kHz circa. Il tutto con un buon numero di bobine. Per i dati di costruzione, vedi la tabella allegata. La semplicità apparente dello schema, non deve trarre in inganno, la costruzione deve essere assai accurata, solida e coi collegamenti brevissimi. Infatti è stato rinchiuso tutto, tranne la parte alimentazione, in uno scatolino di latta che misura 55×75×125 mm. Una delle facce è stata tolta e rimpiazzata con una lastrina di trolital con due morsetti per il collegamento delle bobine intercambiabili, non ho usato orecchioli perchè non ne avevo disponibile il numero necessario, e d'altra parte va benissimo così. La fotografia lo mostra nei particolari, non credo ci sia bisogno di altro.

Veniamo ora al tipo di valvola usata. Ho sperimentato la 955, la 956 collegata a triodo, la 9002, la RL12T1, la RL12P2000 collegata a triodo, tutte sono andate benissimo senza particolare distinzione (sulla fotografia si vede la P2000) e anche senza variazioni altro che la tensione di accensione. La mia scelta è stata motivata dal fatto che il condensatore variabile era lungo esattamente come la valvola, il che mi è risultato assai comodo per il montaggio. A proposito, raccomandando che il variabile sia ben messo a terra da tutti e due i lati, in caso contrario si potrebbe vedere il milliamperometro impazzire durante la rotazione segnalando delle brusche diminuzioni senza che alcun circuito esterno sia accoppiato, rendendo assai difficile capire quale sia quella giusta.

Per tarare lo strumento con una certa esattezza, si potrà fare uso del ricevitore, se questo è calibrato o, in mancanza, di un oscillatore normale facendo funzionare lo strumento con la sola accensione della valvola e senza anodica, pressappoco funziona come ondametro ad assorbimento, ma questo secondo metodo è assai meno preciso. Si potrà, meglio ancora, ascoltare le due oscillazioni in un normale ricevitore facendo un po' di acrobazie per la faccenda delle gamme che in uno sono continue e nell'altro no e sarà necessario ricorrere alle armoniche. Attenti a non sbagliare! Per me la cosa non è stata difficoltosa disponendo di un ondametro eterodina molto preciso.


E veniamo ora alle misure che si possono effettuare. Per prima cosa il controllo della copertura delle gamme di un ricevitore o di un trasmettitore. L'apparecchio in prova deve essere spento. Si avvicinerà la bobina dell'oscillatore a quella del circuito in prova. Si noterà, girando il variabile, un punto in cui la cor-

rente di griglia cade bruscamente. Si allontanerà allora a poco a poco lo strumento sempre correggendo la posizione del variabile per mantenere la corrente ad un minimo finché questo sia sempre ben definito ma ridotto ad una lieve oscillazione dell'indice del milliamperometro, vorrà dire che i circuiti sono accoppiati al minimo e che il disturbo reciproco è pure al minimo. Si legge allora sulla manopola del variabile la graduazione e si conoscerà la frequenza in gioco. Meglio ancora si potrà controllarla sempre mentre si mantiene al minimo l'accoppiamento, con un ondometro eterodina. Allora la misura viene realmente precisa. Questa misura, per esempio è assai comoda quando si cambi di gamma ad un trasmettitore e non si possa dar tensione singolarmente ai vari stadi, una rapida taratura (facendo stavolta il lavoro inverso, muovendo cioè i variabili) eviterà che durante il ritocco dell'accordo dei primi stadi le placche dell'ultimo diventino rosse.

Anche se non sarà un allineamento precisissimo, sarà sempre sufficiente ad evitare l'inconveniente.

Allo stesso modo si agirà su di un circuito oscillante composto sul tavolo di lavoro con una bobina di cui si conosca il valore esatto, ed un condensatore sconosciuto, o, reciprocamente con un condensatore noto ed una induttanza incognita, si regola l'accordo alla risonanza, isolando il più possibile nello spazio, il circuito in misura a mezzo di un supporto di buon isolante, ed una volta conosciuta la frequenza esatta è facile risalire ai valori dei componenti a mezzo delle note formule. Per questo lavoro l'ho riscontrato veramente prezioso facendo risparmiare un bel po' di tempo altrimenti perso a provare e riprovare. Anche le armoniche sono facilmente eliminate, infatti si potrebbe erroneamente accordarsi sulla frequenza doppia della fondamentale, ma si ovvia a questo inconveniente variando la frequenza. Mi spiego.

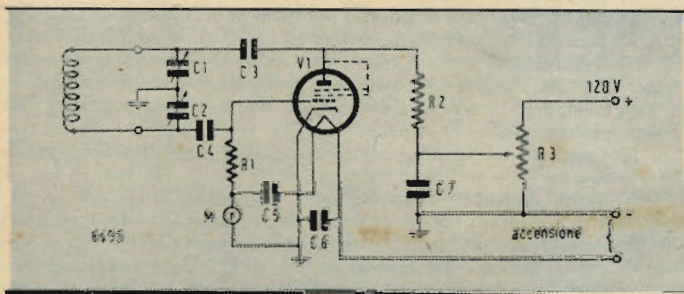Se un circuito reagisce poniamo a 6 MHz, provate con le bo-



Schema elettrico e dati costruttivi. C1 e C2 = variabile doppia da 50 pF max (3 pF restanti) per sezione; C3-C4=110 pF ceramica (di ottima qualità); C5=10.000 pF, mica; C6=100.000 pF, mica; C7=50.000 pF, mica; V1=vedi testo; R1=40.000 ohm, $\frac{1}{2}$ W; R2=30.000 ohm, $\frac{1}{2}$ W; R3=80.000 ohm, filo, corrente max 1 mA, M=0,5 mA (per strumento da 1 mA, R1=25.000 ohm, $\frac{1}{2}$ W).

line da tre e da 12 MHz, quella di tre vi darà una diminuzione assai minore della precedente, mentre quella da 12 non ne darà affatto. Non dite che anche un cieco potrebbe a spanna capire dai valori del circuito, molte volte facendo delle bobine per un trasmettitore ed usando un variabile di cui si conosce la capacità solo pressappoco, non si sa se si è ancora sulla fondamentale o si è raddoppiata la frequenza, soprattutto sulle frequenze alte e quando le valvole usate abbiano una capacità di ingresso ed uscita notevoli (vedi per esempio le RL12035).

Per quanto concerne le misure sulle antenne o sulle linee di trasmissione, si deve esaminare il problema di volta in volta, non essendo possibile stabilire delle regole generali, basterà dire che accoppiando lo strumento alla linea si possono determinare le risonanze e da queste dedurre cosa avvenga sulla linea quando viene alimentata dal trasmettitore.

L'accoppiamento dell'oscillatore col circuito in misura potrà essere fatto in molti modi, sia affacciando le due bobine, sia mettendole vicine di fianco, sia, quando è particolarmente difficile raggiungere il circuito in prova, attraverso un link che potrà essere lungo anche un metro e mezzo senza tema di indicazioni errate. Si potrà anche soltanto accoppiare un filo di collegamento tra il variabile e la bobina, ed il miglior giudice del sistema da usare sarà l'operatore che di volta in volta stabilirà il metodo da usarsi esaminando le circostanze.

Per il controllo di linee accordate, antenne ecc. sarà bene provare a cambiare metodo un paio di volte durante le singole misure, per controllare che sicuramente la misura è esattamente quella che si voleva e non si è misurata una frequenza parassita. Per i cavi coassiali si potrà semplicemente saldare a massa il conduttore centrale ed accoppiarsi all'occhiello così formato, naturalmente dimensionandolo opportunamente, con un diametro di almeno 1 o 2 centimetri.

Per controllare se vi sono onde stazionarie basterà accendere il filamento senza dare anodica, così lo strumento agirà come rivelatore a diodo e spostandolo lungo la linea da esaminare si noterà se la lettura sarà sempre la stessa o se cambia con la posizione. Allo stesso modo, facendolo funzionare a batterie e connettendo una piccola antenna ad uno dei morsetti attraverso un compensatore da una trentina di picofarad massimi, si potrà avere una idea dall'andamento del campo durante la messa a punto di sistemi direttivi. La calibratura sarà alterata ma in questo caso specifico non serve la misura della frequenza essendo necessario soltanto un controllo di intensità del segnale emesso.

Per misure riguardanti il fattore di merito di elementi di circuiti, non è possibile con mezzi semplici ottenere risultati assoluti, però si potrà fare il confronto fra vari pezzi di ugual valore mantenendo il più possibile uguali le condizioni delle diverse letture ed avere una idea delle perdite inerenti ad un dato elemento. Per esempio, si comporrà, ad una frequenza desiderata qualsiasi compresa in quelle possibili allo strumento, un circuito con una induttanza adatta ed un condensatore variabile campione. Una volta trovata la risonanza, senza alterare la posizione reciproca dei due componenti, si collegherà in parallelo al variabile un condensatore incognito o di cui si deva conoscere se ha perdite, e si cercherà di nuovo la risonanza variando il campione. Così al condensatore sicuramente buono che prima vi era in circuito si sostituisce quello incognito e dalla lettura si deduce la bontà. Naturalmente l'effetto sarà dipendente dal rapporto tra la capacità incognita e quella campione residua, se questa ultima è troppo grande in rapporto alla precedente l'effetto sarà poco o nullo. Per ovviare a questo possibile errore converrà partire coi due condensatori in parallelo, tenendo il campione al minimo, e, staccati i collegamenti dell'altro, effettuare la ricerca della risonanza e fare la misura. Tanto più è ripido il « dip », tanto migliore è il circuito in esame.

Per neutralizzare triodi trasmettitori si potrà semplicemente fare così: si accoppia in modo un po' stretto lo strumento al circuito di griglia del triodo e si cerca la risonanza al solito modo, beninteso togliendo la tensione anodica del trasmettitore, e si regola la neutralizzazione finché ad una completa variazione del variabile posto in placca non corrisponda più alcuna variazione nello strumento. Se il triodo è accoppiato con un condensatore allo stadio precedente e quindi non ha circuito oscillante in griglia, ci si accoppierà a quello di placca immediatamente precedente. Oppure: si toglie tensione anodica sia allo stadio di potenza a triodo che allo strumento, lasciandola però al pilota, accoppiandosi al circuito di placca del triodo. Lo strumento agirà come ondometro ad assorbimento, e sarà sintonizzato esattamente alla frequenza di griglia. Si sarà ottenuta la neutralizzazione esatta quando si sia regolato il compensatore di neutralizzazione in modo da non aver più alcuna lettura sullo strumento.

Non è molto che ho completato la costruzione di questo strumento, ed ancora non ho potuto sperimentarlo completamente; le misure sopra riportate ho provato ad eseguirle con ottimi risultati, e tornerò ancora sull'argomento appena avrò sperimentato qualche altra misura. Pregho chi lo costruisce di tenere informati i lettori quando trovasse la possibilità di effettuare altre misure o di farle in modo differente o più semplice e preciso.

Tabella delle induttanze per l'oscillatore a indicazione di risonanza

Tutte le bobine sono state avvolte su tubo di cartone laccato del diametro segnalato, la copertura delle gamme è pressoché continua, ma ciascuno potrà con tutta facilità costruire bobine adatte a qualsiasi gamma a seconda delle sue necessità. È stata lasciata una sovrapposizione discretamente ampia agli estremi, in modo da compensare le inesattezze eventuali del singolo costruttore.

Gamma coperta (MHz)	spire	Tubo (mm)	Lung. avv. (mm)	Filo (mm)
50 ÷ 25	8	25	21	0,5 × 2 cop. cotone
30 ÷ 14,4	21	25	spire strette	0,5 × 2 cop. cotone
15,45 ÷ 8,94	19	25	»	0,25 × 2 cop. cotone
9,7 ÷ 4,45	37	25	»	0,25 × 2 cop. cotone
5,00 ÷ 2,3	91	25	»	0,25 × 2 cop. cotone
onde medie (*)	155	19	»	0,25 × 2 cop. cotone

Medie freq. 169 kHz una bobina proveniente da una vecchia media con in parallelo un condensatore tale da portarla a 450 kHz al centro gamma.

(*) Con l'aggiunta di 2 condensatori da 100 a 200 pF in parallelo, ho coperto tutta la gamma.

N.B. — I dati sopra riferiti non riguardano gli estremi esatti di gamma dipendenti dalle posizioni; tutto fuori e tutto inserito del variabile, ma è stata lasciata una piccola parte pari a circa 3-4 divisioni (100 in totale) della manopola per maggior precisione.

Oscilloscopio a RC Ricevitore TV

(PARTE PRIMA)



Si è sempre parlato di mille suggestivi impieghi dell'oscilloscopio a raggi catodici che come apparecchio di misura ha raggiunto oggi una certa notorietà. Particolarmente sentita in radiotecnica è la necessità del tubo a raggi catodici, ove tutti i fenomeni dai più complessi, ai più semplici, vengono scoperti e presentati all'occhio del tecnico nella loro intima struttura, con chiarezza e perfetta rappresentazione. Il numero delle applicazioni presenti del tubo a raggi catodici, è talmente ampio, che richiederebbe uno spazio enorme per elencare ogni sua applicazione pratica. Tra le applicazioni moderne più importanti segnaliamo la *televisione*. Quest'ultima è forse l'unica applicazione che sembra oggi riscuotere un certo interessamento da parte del lettore. Ora la serie di questi articoli, è intesa a far conoscere agli appassionati di questo ramo, un oscilloscopio adatto in generale per la televisione e usabile pure come strumento versatile per la visione e misura di ogni forma complessa di onda sia di BF o MF.

La prima parte descriverà i requisiti che dovrà possedere uno strumento oscilloscopico per essere adatto all'uso televisivo, con l'aggiunta descrittiva dei circuiti capaci di soddisfare queste necessità.

La seconda parte descriverà lo strumento pratico, per cui utilizzando questi circuiti, non solo permetterà l'osservazione delle forme d'onde su un altro ricevitore televisivo, ma bensì esso stesso potrà essere usato come parte di un ricevitore televisivo. Nell'oscilloscopio per televisione, le parti dello strumento che richiedono speciali attenzioni sono le seguenti:

- 1) Amplificatori per la deflessione orizzontale e verticale;
- 2) Circuiti per la scansione (esplorazione) orizzontale e verticale;
- 3) Segnale video da connettere al tubo a raggi catodici;
- 4) Alimentazione.

Ora ognuno di questi paragrafi sarà progressivamente discusso in ordine.

Nel titolo: Fig. 1. - L'Autore al lavoro presso l'oscilloscopio a raggi catodici di sua realizzazione. Facendo precedere allo strumento i necessari stadi video a radiofrequenza e a frequenza intermedia, esso può servire alla ricezione di programmi TV. — In basso da sinistra a destra: Fig. 2a): Schema del selettore d'entrata e attenuatore. — Fig. 2b): Schema dell'attenuatore in posizione di «basso guadagno». — Fig. 2c): Schema dell'attenuatore in posizione di «scansione». — Fig. 3a): Schema di un circuito a cathode follower, seguito dal primo stadio amplificatore deflettore. — Fig. 3b): Differente tipo di circuito a cathode follower. Questo circuito non è consigliabile, perché apporta per ogni variazione del valore del potenziometro, una modificazione dell'oscillogramma.

Amplificatori per la deflessione

Per semplificare la costruzione di un oscilloscopio, il progetto dei circuiti di entrambi gli amplificatori per la deflessione orizzontale e verticale sono identici. Questo è particolarmente utile quando si desidera usarlo per il campo della TV, dacché le esigenze sono di consuetudine quasi uguali per entrambi e perciò gli elementi seguenti che noi presenteremo sono applicati in egual modo per entrambi gli amplificatori orizzontali e verticali.

Gli amplificatori per la deflessione dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Risposta di frequenza da 20 Hz a 200 kHz;
- 2) Sufficiente amplificazione: minimo 150 volte;
- 3) Portata della tensione d'entrata: da 0,1 V a 200 V C.A.;
- 4) Tensione d'uscita senza distorsioni e con sufficiente potenza d'uscita, capace di deflettere il fascio elettronico del tubo a raggi catodici, a un minimo di una volta e mezzo il diametro dello schermo;
- 5) Controlli di volume, di un tipo che non alteri la risposta di frequenza.

Le ragioni di questi requisiti sono importanti.

Il limite più basso della risposta di frequenza è stato scelto a 20 Hz, semplicemente per assicurare la stabilità dello strumento alle basse frequenze. La frequenza più alta è determinata principalmente dalla frequenza che l'amplificatore può raggiungere senza determinare distorsioni.


Il minimo delle frequenze alte dovrà essere superiore ai 200 kHz, così da permettere una sufficiente esplorazione di linee TV.

La necessaria amplificazione è stata scelta di un valore di 150 volte, così da permettere con l'oscilloscopio osservazioni di tensioni dell'ordine di 0,1 V. Con una deflessione sensibile da permettere che 100 V corrispondano a una traccia di 2,4 cm di schermo, valore non comune, noi possiamo dire che 0,1 V di picco-picco C.A. segnerà un'altezza di circa 4,7 cm, se il guadagno sarà esattamente di 150 volte.

Il limite della portata della tensione d'entrata deve essere scelto tra 0,1 e 200 V a picco-picco e praticamente è questo il limite normalmente osservato con l'oscilloscopio.

Nello strumento che sarà descritto saranno prese prevenzioni per l'osservazione di tensioni superiori.

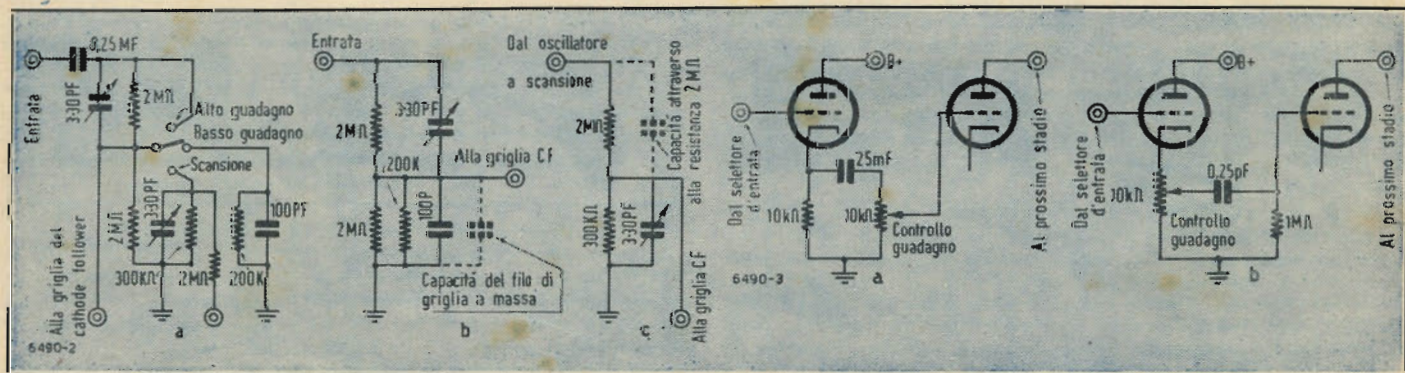Le ragioni che ci inducono ad eliminare la distorsione nell'amplificatore sono ovvie. In aggiunta, l'essenziale è, che l'amplificatore dia una sufficiente tensione d'uscita necessaria per deflettere il fascio elettronico per una lunghezza di almeno una volta e mezzo il diametro del tubo a raggi catodici, mantenendo basso il livello delle distorsioni.



L'amplificatore che verrà descritto, presenta particolari punti interessanti, poichè esso è capace di rendere un segnale d'uscita indistorto anche con eccessi di tensione superiori ai 400 V piccolo.

Il controllo di volume di un amplificatore a larga banda non può essere il pratico controllo a entrata potenziometrica di griglia, come è usato generalmente per la BF, perchè come controllo di volume discrimina molto male le altissime frequenze, principalmente perchè l'effetto di fuga generato dalla capacità griglia-catodo, non è adatto per le altissime frequenze. Tale difficoltà però può essere superata inserendo il controllo di volume in un catodo, prima del circuito d'uscita.

Tralasciamo per ora questo particolare che descriveremo largamente, in seguito, parlando dell'amplificatore con uscita a presa catodica, conosciuto col termine anglosassone *cathode follower*.

La fig. 2 a) è il disegno schematico di un tipo di selettore d'entrata con attenuatori, il quale permette di convogliare nell'oscilloscopio ogni tensione d'entrata su la larghezza di banda richiesta. Pure le coppie di condensatori e resistenze del complesso, contribuiscono considerevolmente alla esecuzione propria per la funzione dell'intero circuito.

Supponiamo ora di ruotare il selettore, e metterlo nella posizione di « alto guadagno », noteremo che il terminale d'entrata sarà direttamente connesso alla griglia del *cathode follower* attraverso un condensatore d'accoppiamento da 0,25 μ F. Il ritorno di griglia del *cathode follower* verrà così posto a massa attraverso una resistenza da 2 Mohm quando noi faremo scattare l'interruttore in questa posizione. L'entrata del circuito offrirà così in questa posizione un piccolissimo effetto di carico a tutto il circuito sottoprova. Il selettore viene posto in questa posizione di « alto guadagno » quando piccolissime tensioni devono essere osservate. Comunque quando è necessario osservare grandi tensioni, un attenuatore dovrà essere inserito tra il terminale d'entrata e la griglia del *cathode follower*, per prevenire che alte tensioni sovraccaricano la valvola. Questo si compie ruotando il selettore nella posizione di « basso guadagno ». In questa posizione soltanto un decimo (1/10) della tensione applicata al terminale d'entrata, appare alla griglia del *cathode follower*, e questo permetterà che tensioni dieci volte superiori possano venire osservate nell'oscilloscopio.

L'attenuatore in se stesso è presentato senza altri componenti nella fig. 2 b). Alle BF la coppia di resistenze dell'attenuatore saranno sufficienti, e per la piccola capacità di griglia del circuito, che può essere calcolato in media in 10 pF, non avrà effetti apprezzabili, anche per le più alte frequenze. Perchè la reattanza di questa capacità nel circuito rimane piccola e si comporta col medesimo effetto, che si avrebbe aggiungendo un'altra resistenza in parallelo, alla già esistente resistenza di 200 kohm. Questo effetto è sufficiente a cambiare l'attenuazione da 10:1, per la quale le resistenze sono state calcolate a 20:1 per i 20 kHz e a 37:1 per i 200 kHz, sfruttando i 10 pF di capacità residua di griglia. Per prevenire questo effetto, una capacità addizionale è aggiunta in parallelo alla resistenza dell'attenuatore. Questa capacità serve ad assicurare il medesimo grado di attenuazione alle frequenze più alte, così come le resistenze da sole lo permettono per le frequenze più basse, eliminiamo così per mezzo delle resistenze dell'attenuatore gli effetti di discriminazione alle alte frequenze. La regolazione della piccola capacità variabile da 3-30 pF servirà a correggere la relazione tra resistenza-capacità, verrà descritta in seguito. La posizione *scansione* dell'entrata del selettore connette l'uscita dell'oscillatore a denti di sega all'entrata del *cathode follower*, attraverso un suo stesso attenuatore.

In generale è desiderabile dare all'oscillatore a dente di sega la più larga possibilità d'uscita in modo da mantenere ogni scansione desiderata in modo lineare. Poichè l'uscita dell'oscillatore di scansione è molto grande per la deflessione richiesta, viene incluso all'uscita dell'oscillatore un attenuatore per ridurre questa

tensione e avere così alla griglia del *cathode follower* un segnale più appropriato.

Questo attenuatore per la scansione utilizza i medesimi principi descritti per l'attenuatore in posizione « basso guadagno », solo che viene aggiustato in una maniera differente. Come mostra la fig. 2 c) la più piccola delle due capacità nell'attenuatore è la capacità attraverso la resistenza di 2 Mohm, mentre la più grande capacità è messa in parallelo alla resistenza di 300 kohm, ed è variabile in modo da permettere una esatta messa a punto.

La fig. 3 a) mostra il circuito riguardante l'amplificatore a uscita di catodo (*cathode follower*), il controllo variabile dell'amplificazione e l'entrata di griglia dello stadio amplificatore. Una anormale sistemazione sarà notata in questo sistema, probabilmente può sembrare più logico il controllo di volume come in fig. 3 b); questo schema non viene adottato per le seguenti ragioni: Quando il controllo di volume è nel circuito di catodo, come in figura 3 b), la corrente di placca circola attraverso la resistenza di controllo (potenziometro) causando una caduta di tensione, e quindi una corrente continua fissa attraverso esso. Questa corrente continua carica attraverso il condensatore d'accoppiamento la griglia dello stadio successivo, e così apparirà sullo schermo una tensione, che sarà variabile, perchè ad ogni spostamento del braccio centrale del potenziometro, corrisponderanno variazioni di tensione sulla griglia. Così quando il potenziometro è spostato, la tensione attraverso il condensatore cambierà, causando una momentanea variazione o spostamento del fascio elettronico sullo schermo, orizzontale o verticale, secondo dove la regolazione viene effettuata.

Per questo tale schema viene scartato, e si adotta il sistema che viene presentato nello schema con fig. 3 a). Valori piuttosto insoliti di condensatori d'accoppiamento sarebbero necessari allo scopo, adottando il controllo di volume come in fig. 3 a), per poter eliminare gli indesiderabili effetti di capacità d'entrata del tubo (con i valori mostrati effetti di variazioni attraverso capacità sono irrilevanti, e non si hanno nessun effetto in ogni frequenza anche sopra ai 200 kHz. L'amplificatore proprio, cioè il finale, deve essere progettato in modo adatto al tubo a raggi catodici che si desidera adottare. Molta è oggi la tendenza nell'ottenere la deflessione con l'uso di un amplificatore a uscita in push-pull. Questo amplificatore è usato per provvedere la deflessione di tensione in entrambe le placchette deflettrici orizzontali ed entrambe le verticali.

Tubi adatti per questo tipo di deflessione sono i 2AP1, 3BP1, 5BP1 ecc.

I due principali vantaggi che si hanno adottando questo tipo di circuito, risiedono nel fatto, che l'uscita dell'amplificatore può essere adoperata con un basso livello di tensione anodica. Con minime tensioni sono minimizzate le macchie nel tubo dovuto a sfocamenti, mentre la deflessione sullo schermo rimane assicurata. Questi vantaggi sono qualche volta ostacolati perchè il circuito necessita di componenti extra. Nel caso dell'uso di un grande tubo a raggi catodici, la complessità del circuito, è spesso giustificata, anche perchè occorrono per la deflessione grandi tensioni d'uscita, ma nel caso di un piccolo tubo a raggi catodici particolarmente di 50 o 75 mm di schermo, è sempre più favorevole adottare l'uscita a singola valvola, poichè si ottengono pur con relativa semplicità ottimi risultati. Usando l'uscita con una sola valvola, ogni singola deflessione richiede che una placchetta deflettrice orizzontale e una placchetta deflettrice verticale sia messa a massa (per C.A.) e tutte le tensioni di deflessione siano mandate alle rimanenti placchette orizzontali e verticali.

Tubi progettati per la deflessione a push-pull, possono essere adoperati per la deflessione semplice, ponendo le due placchette (una orizzontale e una verticale) a massa. Molti tubi sono attualmente adatti per la deflessione semplice, tra questi segnaliamo i tipi 913, 902, 3AP1.

Ricordiamo agli abbonati il cui abbonamento è scaduto con questo numero, che ad evitare interruzioni nell'in via della Rivista, è opportuno provvedere sollecitamente al rinnovo.

ABBONAMENTI PER IL 1951

CONTO CORRENTE POSTALE N. 3/24227

L'abbonamento per l'anno 1951, il ventitreesimo di vita della Rivista, è stato fissato in **L. 2000 più 40 (i. g. e.) - Estero il doppio**

Si rammenta che, per i nuovi abbonati, l'abbonamento ha inizio esclusivamente con il 1 gennaio 1951. Se effettuato dopo tale data dà diritto a ricevere i fascicoli arretrati, a partire da quello di gennaio, semprechè gli stessi non siano nel frattempo esauriti.

Per la rimessa inviare vaglia oppure valersi del conto corrente postale N. 3/24227 intestato alla **Soc. Editrice IL ROSTRO - Milano - Via Senallo, 24.**

Fra i vantaggi dell'abbonato, tener presente: lo sconto del 10 per cento su tutte le Edizioni tecniche della Editrice « IL ROSTRO » condizioni speciali per l'assistenza tecnica, il risparmio sul prezzo di copertina.

Per ottenere una desiderata risposta di frequenza, gli amplificatori di deflessione, si basano su schemi usati per «amplificatori video» tecnicamente scelti.

Soltanto così, e studiando con particolare attenzione ogni piccolo particolare dello schermo, si comprenderà quali siano le precauzioni che si dovranno adottare, per ottenere un amplificatore capace di donare una uniforme risposta di frequenza. La fig. 4 mostra un circuito base di un tipo di amplificatore video. I tre condensatori punteggiati rappresentano le capacità che ostacolano la risposta di frequenza nelle bande alte di un amplificatore, dovuto al loro effetto di fuga, a queste altissime frequenze. La capacità di essi può essere descritta con una semplice formula, che è richiesta per poter calcolare i componenti nei progetti di amplificatori. Questa formula è:

$$C_t = C_o + C_w + C_{dp} \quad [1]$$

dove: C_t = capacità totale, cioè la somma delle tre capacità nominate (tratteggiate); C_o = è la capacità placca-catodo della valvola amplificatrice; C_w = è la capacità delle connessioni esterne e del condensatore d'accoppiamento placca-terra; C_{dp} = è la capacità di una placchetta deflettente tra essa e massa.

Il valore di C_o e di C_{dp} possono essere prelevati da un qualsiasi manuale, con le caratteristiche dei tubi, il valore di C_w può essere trovato misurando il valore C_t . In pratica è preferibile montare il circuito, e misurare direttamente la capacità d'entrata con

uno strumento adatto. Proprio come nel caso delle capacità d'entrata della griglia, discusso in precedenza, queste tre capacità nel circuito d'uscita dell'amplificatore, fanno da fuga alle alte frequenze, fuggendole a massa. Un mezzo per controbilanciare questo effetto, può essere ottenuto mantenendo nei limiti costanti il valore di queste capacità, in maniera che l'amplificatore sia adatto ad amplificare anche queste desiderate frequenze limite. Attualmente altre due misure preventive sono state prese per raggiungere questo intento.

1) La resistenza di carico anodico R , viene posta molto più piccola, come generalmente dovrebbe essere in un caso normale di un amplificatore di BF ad accoppiamento-resistenza. Le tre capacità nel circuito d'uscita saranno così poste in parallelo a questa piccola resistenza e l'effetto di fuga che si otterrà con l'aggiunta di questa resistenza, farà rendere il circuito meno sensibile alla fuga di frequenze alte. Perciò avremo ridotto in modo parziale questo disturbo.

2) Induttanza in serie al carico anodico, L . Un'adatta induttanza L è aggiunta in serie con la resistenza di carico anodico, formando così un circuito risonante con sintonia piatta, che sarebbe il limite delle frequenze alte desiderate. Quando noi poniamo questa induttanza L nel circuito, otteniamo un effetto uguale ma opposto alle tre capacità, perciò l'induttanza L fa permettere all'amplificatore di ottenere la risposta su le frequenze limiti desiderate.

Il calcolo dei valori di R e L in fig. 4 è molto semplice. Occorrono tre operazioni, la prima serve a determinare il valore di C_t , che si può conoscere calcolandola con la formula precedentemente discussa [1] o togliendola da un manuale radio. Con la seconda operazione troviamo il valore della resistenza di carico anodico R con la formula:

$$R = (1.59 \cdot 10^{11}) / (f \cdot C_t) \quad [2]$$

dove: R = resistenza di carico anodico in ohm; f = limite della frequenza superiore che si desidera ottenere, in Hz; C_t = capacità totale dell'uscita dell'amplificatore in pF.

Con il terzo calcolo troviamo il valore massimo che dovrà avere l'induttanza L con la seguente formula:

$$L = C_t \cdot R^2 \cdot 5 \cdot 10^{-10} \quad [3]$$

dove: L = induttanza in millihenry.

Ritornando all'amplificatore sul guadagno e sulla necessità di ottenere la risposta di frequenza fino al limite desiderato (200 kHz), concludiamo che non sarà possibile ottenere con un solo stadio amplificatore (volendo mantenere una così ampia risposta di frequenza 20 Hz a 200 kHz) la desiderata amplificazione di 150 volte, particolarmente se si è impiegata la reazione negativa di catodo, perciò sarà necessario l'uso di un altro stadio amplificatore triodo a cathode follower, per le ragioni a noi note, la rimanente sezione del triodo di uno dei più famigliari doppi triodi, quali 6SN7, 7P7, ecc. può essere adoperata convenientemente come primo stadio amplificatore. I calcoli per questo primo triodo amplificatore, sono identici al calcolo adoperato per l'amplificatore pentodo d'uscita, con l'eccezione che la formula [1] diventa

$$C_t = C_o + C_w + C_g + C_{gp} + (1 + G_s) \quad [4]$$

dove: C_t = capacità totale; C_o = capacità placca-catodo della valvola amplificatrice; C_w = capacità delle connessioni esterne e del condensatore d'accoppiamento; C_g = capacità griglia-catodo del successivo stadio amplificatore; C_{gp} = capacità griglia-placca del successivo stadio amplificatore; G_s = è il guadagno del successivo stadio amplificatore.

È evidente che per un appropriato procedimento nel progettare un amplificatore a deflessione per oscilloscopio, le difficoltà hanno inizio proprio con l'ultimo stadio, poiché il suo guadagno e le sue capacità influenzano le caratteristiche dello stadio precedente. Fortunatamente lo stesso tubo a raggi catodici fornisce il bandolo della matassa.

Applicando una tensione C.A. (frequenza rete) alla griglia dell'amplificatore noi otteniamo sullo schermo del tubo a raggi catodici una retta fosforescente che si estenderà su un largo diametro dello schermo. La lunghezza di tale deflessione viene poi misurata con un centimetro, indi viene rimossa la tensione d'entrata, applicandola direttamente alla placchetta di deflessione del tubo a raggi catodici (anche la lunghezza di questa nuova deflessione viene misurata).

Dividendo la prima lunghezza per la seconda, otteniamo il guadagno dell'amplificatore. Si può usare convenientemente anche un voltmetro a valvola per determinare il guadagno degli stadi. Le figg. 5 a) e 5 b) mostrano lo schema di due possibili disposizioni di amplificatori adatti per deflessione. La fig. 5 a) è lo schema di un amplificatore con uscita singola, e la fig. 5 b) con uscita a push-pull. Entrambi sono adatti per l'uso, facendoli precedere da uno stadio d'entrata a cathode follower, tenendo conto però di tutte le esigenze che preventivamente abbiamo accennato (desiderabile per ottenere i valori dei componenti). Questi due schemi non sono stati progettati completamente, ma sono stati inclusi soltanto per illustrare le due disposizioni. (continua)

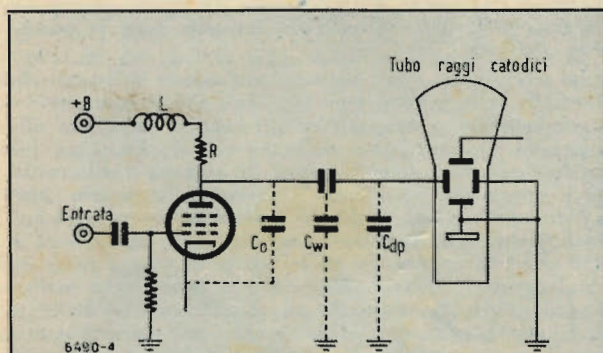


Fig. 4 - Circuito finale di uno stadio deflettore video. Le varie capacità parassite che alterano la risposta alle frequenze alte, sono tratteggiate

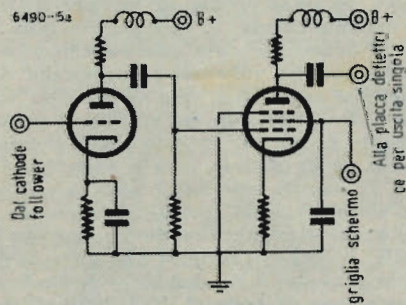


Fig. 5a) - Circuito amplificatore di deflessione, adatto per deflessione a uscita singola

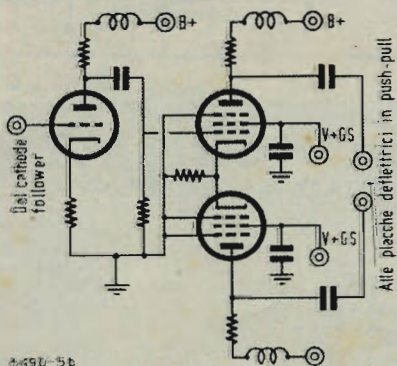


Fig. 5b) - Circuito amplificatore di deflessione, adatto per deflessione a uscita push-pull.

IL QSO IN INGLESE

a cura di Fulvia Allocca e Gerardo Gerardi (IPF)

(PARTE SECONDA)

UN BREVE QSO

1) Pronto, pronto, qui la stazione italiana i I PF chiama in genere nella banda dei metri.

HALLO' HALLO' HERE IS THE
hello(u) hello(u) hir is dhi
ITALIAN STATION i I P F, I
itelien stescion ai non pi ef ai
FOR IDA NUMBER ONE P FOR
for aida nambar uon pi for
PETER F FOR FRANK CALLING C
pitar ef for frenk colingh si
Q ON TWENTY METERS BAND
chiu on tuenti mitars bend

8) Con: (forte) oppure (leggera) o (senza) RAC

WITH: (STRONG) oppure (LIGHT) o
uis strongh lait
(WITHOUT) R A C
uisant ar ei si

2) C Q, C Q, venti metri, qui la stazione italiana i I PF chiama CQ e passa in ascolto sulla banda K.

C Q C Q TWENTY METERS
si chiu si chiu tuenti mitars
HERE IS THE ITALIAN STATION
hir is dhi itelien stescion
i I P F, I FOR IDA NUMBER
ai non pi ef ai for aida nambar
ONE P FOR PETER F FOR FRANK
uon pi for pitar ef for frenk
CALLING C Q AND LOOKING
colingh si chiu and luehing
ON THE BAND FOR ANY CALLS.
on dhe bend for cui col
K PLEASE
chei pliss

9) La tua trasmissione è molto buona.

YOUR TRANSMISSION IS VERY GOOD
ioar transmescion is veri gud
INDEED
indiid

3) Pronto, pronto, stazione inglese G 5 BS, G 5 BS, G 5 BS, qui i I PF che risponde. Ti ringrazio della risposta e sono molto lieto d'incontrarti.

HALLO' HALLO' THE BRITISH
hello(u) hello(u) dhi british
STATION G FIVE B S, G FIVE
stescion gi faie bi es gi faie
B S, HERE IS i ONE P F
bi es hir is ai uon pi ef
COMING I THANK YOU VERY
comingh ai dhenk iu veri
MUCH FOR YOUR CALL AND I
mac for ioar col end ai
AM VERY GLAD TO MEET YOU
em veri gled tu met iu

10) Tu sei: (molto) oppure (poco) o (tu non hai) QRM.

YOU ARE: (MUCH) oppure (LOW) o
iu ar mac (8) louu
(YOU ARE NOT) Q R M
iu ar noi chiu ar em

11) Tu hai (oppure) tu non hai QSB.

YOU ARE oppure YOU ARE NOT
iu ar iu ar noi
Q S B
chiu es bi

4) Prego di voler parlare adagio perché non sono molto pratico della lingua inglese e non posso comprendere.

SPEAK SLOWLY PLEASE BECAUSE I
spich slowli pliss bicos ai
AM NOT IN HABIT OF SPEAKING
em not in ebit ov spichingh
ENGLISH IF YOU SPEAK FAST IS
inglise if iu spich fa(yst) is
IMPOSSIBLE FOR ME UNDERSTAND
imposib(oyl) for me understen
YOU
iu

12) Sono molto lieto di fare questo ottimo QSO con te e ti prego di passarmi il tuo controllo sulla mia trasmissione, il tuo QTH e il tuo QRA.

I AM VERY GLAD TO MAKE THIS
ai em veri gled tu meich dhis
FINE Q S O WITH YOU AND
faie chiu es o(u) uis iu end
PLEASE TO GIVE ME YOUR REPORT
pliss tu ghie mi ioar report
ON MY TRANSMISSION, YOUR Q
on mai transmescion ioar chiu
TH AND YOUR Q R A
ti cicc end ioar chin ar ei

13) Ti prego di sillabare il tuo nome, ecc.

I PLEASE YOU SPELL YOUR NAME,
si pliss iu spil ioar nem
ecc.

5) Io sono molto lieto di questo QSO con te e ti prego di perdonare i miei errori.

I AM VERY GLAD TO SPEAK WITH
ai em veri gled tu spich uis
YOU AND PLEASE YOU WILL
iu end pliss iu uill
KINDLY EXCUSE MY MISTAKES
cundli eschuse mai misteichs

14) Attenzione G 5 BS rispondi, i I PF ti ascolta K.

ATTENTION, G FIVE B S HERE IS
atenscion gi faie bi es hir is
i ONE P F STANDING BY FOR
ai uon pi ef stendingh bai for
YOU K PLEASE
iu chei pliss

6) Attenzione, ora ti passo il mio controllo.

ATTENTION NOW I GIVE YOU MY
atenscion nan ai ghie iu mai
REPORT
report

15) Pronto, pronto G 5 BS qui i I PF che ritorna...

HALLO' HALLO' G FIVE B S
hello(u) hello(u) gi faie bi es
HERE IS i ONE P F COMING
hir is ai uon pi ef comingh
BACK (o RETURNING)
bech (o) riturningh

7) Io ti sento qui come segue: QRK... QSA... Con: (molto buona) oppure (buona) o (non molto buona) modulazione.

I AM HERE RECEIVING YOU AS
ai em hir reschingh iu es
FOLLOW: Q R K ...Q S A...
folo(u) chiu ar chei chiu es ei
WITH (VERY GOOD) oppure (GOOD)
uis veri gud gud
o (NOT VERY GOOD) MODULATION
uol veri gud modulacion

16) Molto bene OM, al cento per cento in ottime condizioni...

ALL O K OLD MAN, AT
ol o(u) chei old men et
HUNDRED PER CENT IN VERY
hundred per sent in veri
GOOD CONDITIONS
gud condicions

17) Ti ringrazio per il tuo rapporto...

I THANK YOU VERY MUCH FOR
ai dhenk iu veri mac for
YOUR REPORT...
ioar report

18) Ti chiedo scusa ma non ho sentito la tua comunicazione...
I AM VERY SORRY BUT HAVE
ai em veri sori bat hev
NOT HEARD WELL YOUR
not hird uel ioar
COMMUNICATION
communichescion

19) Ti prego ripetere...
PLEASE TO REPEAT...
pliss tu repit

20) Io ti ricevo con...
I AM RECEIVING YOU WITH...
ai em resvingh iu uis

21) La propagazione è: (molto cattiva) oppure (buona) oggi.
THE PROPAGATION IS: (VERY
dhi propghescion is veri
BAD) oppure (VERY WELL) TO DAY
bed veri uel tu dei

22) Il tempo da noi è:
THE WEATHER IS:
dhi uedhar is
 buono: **VERY FINE HERE:**
veri fain hir
 nuvoloso: **CLOUDY HERE:**
claudi hir
 piovoso: **RAINY HERE:**
re(i)ni hir
 nevoso: **SNOWY HERE**
sno(u)i hir

23) Il mio nome è...
MY NAME IS...
mai neim is

24) Ti prego inviare la tua QSL a mezzo della A.R.I. Milano.
PLEASE TO SEND ME YOUR Q S
pliss tu send mi ioar chiu es
L CARD BY A R I MILAN
el card bai ei ar ai mailen

25) Il mio indirizzo puoi trovarlo nel Call-Book.
MY ADDRESS YOU CAN FIND IT IN
mai eddres iu chen faind it in
THE CALL BOOK
dhi col buk

26) Io ti spedirò la mia QSL al tuo indirizzo.
I WILL SEND YOU MY Q S L
ai uil send iu mai chiu es el
CARD TO YOUR ADDRESS
card tu ioar eddres

27) Il mio QTH è...
MY Q T H IS...
mai chiu ti eicc is

28) Sono spiacente ma la propagazione non è buona ed io non posso capirti.
I AM VERY SORRY BUT THE
ai em veri sori bat dhe
PROPAGATION IS VERY BAD TO
propghescion is veri bed tu
DAY AND I CAN NOT UNDERSTAND
dei and ai chen not anderstend
YOU
iu

29) Vedi se puoi spostarti di frequenza verso (l'alto) oppure (basso) della gamma.
MAY CHANGE YOUR FREQUENCY
mai ceing ioar friquensi
ON THE (UPPER) oppure (LOW) OF
on dhi apper louu or
THE BAND
dhi bend

30) Sono obbligato di QRT nella speranza di incontrarti nuovamente in aria in migliori condizioni.
I AM OBLIGE TO Q R T
ai em oblaig(e) tu chiu ar ti
HOPING TO MEET YOU ON THE
hoping tu met iu on dhi
AIR IN BETTER CONDITIONS
eer in bitar condiscions

31) Aspetta un momen to per favore.
Q R X PLEASE
chiu ar echs pliss

32) Ti prego di QRT.
I BEG YOU TO Q R T
ai begh iu tu chiu ar ti

33) Molti 73 caro OM e molti DX saluti.
BEST SEVENTY-THREE DEAR O
best seventi dtrii diar o(u)
M ES MANY D X CHEER UP
em es meni dtrichs cir ap

34) Qui la stazione italiana i I PF termina un piacevole QSO con la stazione inglese G 5 BS.
HERE IS THE ITALIAN STATION
hir is dhi itelien stescion
I ONE P F SIGNING OFF END
ai uon pi ef signingh of end
CLEAR WITH THE BRITISH
clir uis dhi britisc
STATION G FIVE B S
stescion gi faw bi es

35) Grazie caro G 5 BS e tanti saluti.
THANK YOU DEAR G FIVE B S
dhenk iu diar gi faw bi es
AND BEST SEVENTY-THREE
and best seventi dtrii
CHEER-UP
cir ap

NUMERI ORDINALI

1° = 1st = FIRST	= fe(r)st
2° = 2nd = SECOND	= second
3° = 3rd = THIRD	= teurd
4° = 4th = FOURTH	= fo(ur)s
5° = 5th = FIFTH	= fifs
6° = 6th = SIXTH	= sichs(i)s
7° = 7th = SEVENTH	= sevens
8° = 8th = EIGHTH	= eits
9° = 9th = NINTH	= nains
10° = 10th = TENTH	= tens
11° = 11th = ELEVENTH	= ilevns
12° = 12th = TWELFTH	= tuelvs
13° = 13th = THIRTEENTH	= dhe(ayr)ins
14° = 14th = FOURTEENTH	= fo(r)ains
15° = 15th = FIFTEENTH	= fifains
16° = 16th = SIXTEENTH	= sichstains
17° = 17th = SEVENTEENTH	= seventains
18° = 18th = EIGHTEENTH	= eitains
19° = 19th = NINETEENTH	= nainains
20° = 20th = TWENTIETH	= tuentis
21° = 21st = TWENTY-FIRST	= tuenti fe(r)st
22° = 22nd = TWENTY-SECOND	= tuenti second, etc...
30° = 30th = THIRTIETH	= dhertis, etc...
40° = 40th = FORTIETH	= fo(r)ts, etc...
50° = 50th = FIFTIETH	= fiftis, etc...
60° = 60th = SIXTIETH	= sichstis, etc...
70° = 70th = SEVENTIETH	= sevenais, etc...
80° = 80th = EIGHTIETH	= eitais, etc...
90° = 90th = NINETYETH	= nainais, etc...
100° = 100th = HUNDREDTH	= handreds
101° = 101st = HUNDRED and FIRST	= handred end fe(r)st, etc...
200° = 200th = TWO HUNDREDTH	= tuu handreds
300° = 300th = THREE HUNDREDTH	= tvii handreds, etc...
1000° = 1000th = THOUSANDTH	= tausans

1.100° = 1.100th = ELEVEN HUNDREDTH	= iliven handreds
1.303° = 1.303rd = THIRTEEN HUNDRED AND THIRD	= dhe(ayr)ins handreds end teurd
2.000° = 2.000th = TWO THOUSANDTH	= tuu tausans
10.000° = 10.000th = TEN THOUSANDTH	= ten tausans
1.000.000° = 1.000.000th = MILLIONTH	= millions

SURPLUS...

APPARECCHIATURE COMPLEMENTARI PER BC221

a cura di ERNESTO VIGANÒ

DESCRIVO qui alcuni strumenti che ho riscontrato necessari per estendere il campo di misure effettuabili col BC221. Questo ottimo oscillatore-ondametro ha un mucchio di pregi inerenti alla stabilità, facilità di impiego, ecc., ma non permette di effettuare facilmente allineamenti di super normali, di tarare bobine o piccoli condensatori, ecc. Lo scopo che si prefiggono queste aggiunte è proprio quello di rendere possibile tutto ciò senza toccare minimamente l'interno, e questo per non turbarne le doti sopradette.

Vediamo anzitutto per alimentarlo. Ci vogliono 135 V con 15 mA per l'alta tensione, mentre per l'accensione solo 6 V a 0,9 A. Nel tipo originale queste tensioni sono ottenute a mezzo di pile a secco, ma per un normale uso in casa od in laboratorio è un mezzo troppo costoso. Meglio ricorrere ad un alimentatore.

Esaminando il circuito stampato sullo sportello dove venivano inserite le pile ho notato che nel tipo J (il mio) la polarizzazione del catodo della 76 viene ottenuta collegando il catodo stesso con il lato positivo del filamento. Questo naturalmente non è più possibile ora che il filamento verrà acceso in alternata, quindi è stato necessario staccare il collegamento del catodo e connetterlo a terra attraverso una resistenza di 2200 ohm, 1/2 W anche senza condensatore in parallelo, tanto non vi è necessità di una qualità ottima di bassa frequenza, deve solo servire ad azzerare il battimento col cristallo.


Fatta questa modifica, assolutamente necessaria, ho costruito l'alimentatore. Poca roba: un trasformatore col primario alla tensione della rete luce, un secondario a 6 V ed 1,5 A ed un altro avvolgimento che dà 125 V con 25 mA. (Il lieve eccesso di corrente che può dare il trasformatore è necessario per non avere sicuramente sovraccarichi), un raddrizzatore ad ossido di selenio ad una semionda, due elettrolitici da almeno 30 microfarad (ci vogliono per un perfetto filtraggio, altrimenti il ronzio dà fastidio quando si cerca il battimento zero) una resistenza da 800 ohm, e W ed un interruttore a pallina, danno esattamente i 135 V in corrente continua richiesti. Il leggero aumento della tensione rispetto al trasformatore è dovuto alla forte capacità dei condensatori di filtro rispetto al consumo.

Un telaio in alluminio da 0,8 mm di spessore e di 11,5 x 11 x 5 cm permette di alloggiarlo, dopo costruito, entro il posto delle pile. Avanzerà anche spazio per eventuali aggiunte. Lo schema, lo schizzo, e le fotografie permetteranno di effettuare una costruzione precisa che del resto non offre alcuna difficoltà.

Si controlleranno le tensioni con un voltmetro a basso consumo e si verificherà che le tensioni non variano di molto dai valori previsti, e che l'apparecchio funzioni regolarmente. Non ho trovata necessaria una regolazione della tensione con valvole al neon perchè le variazioni devono essere estremamente forti per influenzare la stabilità del B.C.

Appena finito l'alimentatore, ho proceduto all'allineamento, per controllo, di una super apparsa tempo fa sulla Rivista, e l'operazione ha avuto pieno successo perchè basata sulle indicazioni del misuratore di campo. Il punto ottimo di accoppiamento l'ho trovato facendo un particolare capacitivo che ha funzionato ottimamente.

I fastidi sono cominciati quando ho voluto ripetere l'operazione sulla super di casa, il B.C. non è modulato e non sentivo che un soffio di altoparlante di cui era assai difficile giudicare l'intensità o meglio le variazioni durante l'operazione. Mi sono arrangiato mettendo un microamperometro in serie alla resistenza di rivelazione, ma questo è un sistema che se è preciso è altrettanto scomodo e non sempre si può fare.

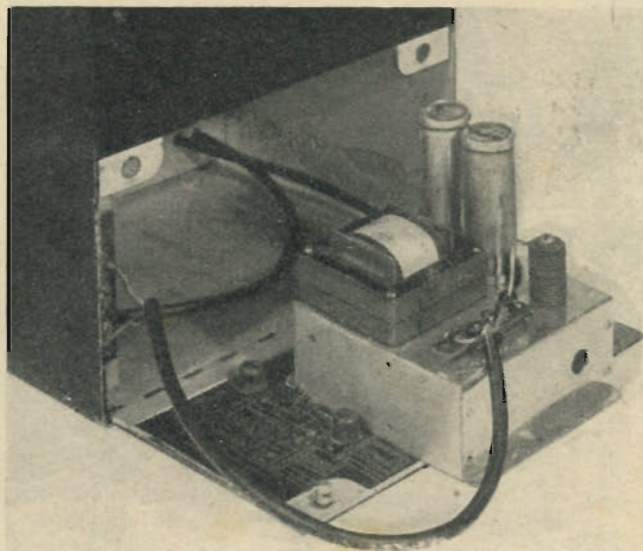

Occorre la modulazione, mi son detto, ma mi seccava toccare il circuito originale. Potevo infilare una nota a 400 od 800 periodi sul suppressore della oscillatrice, ma ripeto, non mi andava. Perciò ho deciso di ricorrere ad una valvola agnintiva che facesse da amplificatrice (l'uscita del B.C. è molto bassa) e nello stesso tempo da modulatrice. Dopo aver pensato un po' ho guardato nel cassetto delle valvole e vi ho trovata una ECH4. Quello che ci voleva.

Infatti, ho montato lo stadio modulatore nello spazio, invero un po' ristretto, delle parti di ricambio. Ma ci è stato benissimo. Lo schema dice quanto sia semplice il circuito. Infatti, la ECH4 (anche la E1R va bene, come le corrispondenti americane, dimensioni a parte) non fa altro che amplificare il segnale uscente dal B.C. e convogliato alla griglia principale attraverso un cavetto a bassa capacità, un condensatore di 1000 pF ed una resistenza di fuga di 0,5 ohm. La placca viene caricata da una impedenza ad alta frequenza di caratteristiche tali da soddisfare le gamme che interessano (non dimenticate che il B.C.221 ha due sole gamme e copre tutte le altre a mezzo delle armoniche) e attraverso un condensatore da 600 pF il segnale si porta su un potenziometro a carbone da 25.000 ohm, il cui cursore è collegato alle boccole di uscita con altro condensatore da 1000 pF addirittura. I condensatori sono assai forti di capacità per non dare la minima attenuazione qualunque sia la frequenza e servono solamente a separare i circuiti percorsi da corrente continua o servire da protezione. Così ci si può collegare anche su una placca senza bisogno di usare altri condensatori e mantenere la schermatura del cavetto di collegamento fino al punto desiderato senza che il segnale possa entrare altrimenti nel circuito.

La modulazione è ottenuta semplicemente facendo oscillare il triodo e prendendo il segnale a 400 periodi attraverso un condensatore da 0,1 mF e portandolo sulla griglia di iniezione con un

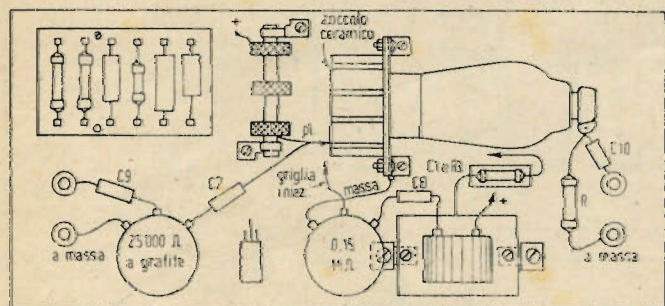


Fig. 1. - Disposizione dei vari elementi del telaio del modulatore. Vedi anche la fig. 3.

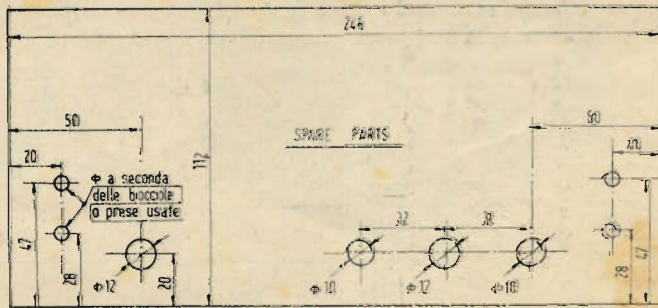


Fig. 2. - Pannello del modulatore. Non sono segnati i fori per le viti di sostegno dei vari componenti, dipendendo quelli dalle dimensioni di questi.

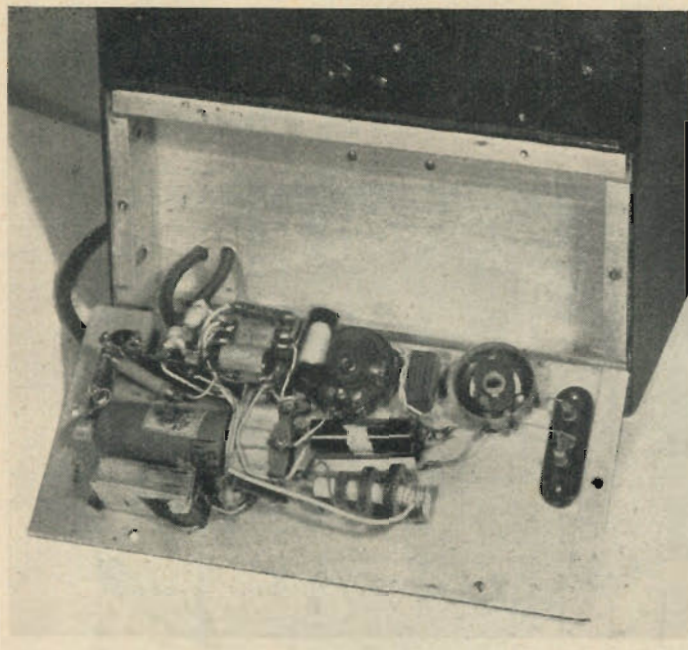


Fig. 3. - Aspecto del complesso modulatore. Sono visibili i vari elementi secondo la disposizione di fig. 1.

potenziometro da 0,25 ohm collegato a terra e non al catodo per polarizzare un po' la griglia ed evitare che diventi positiva. Il segnale naturalmente deve essere regolato col potenziometro al punto giusto e cioè tale da non generare corrente di griglia. Questo potrà essere ottenuto ponendo un milliamperometro in serie al potenziometro dalla parte del collegamento a massa ed osservando se accenna a muoversi durante la modulazione. Se questo si dovesse verificare basterà aumentare la resistenza di griglia

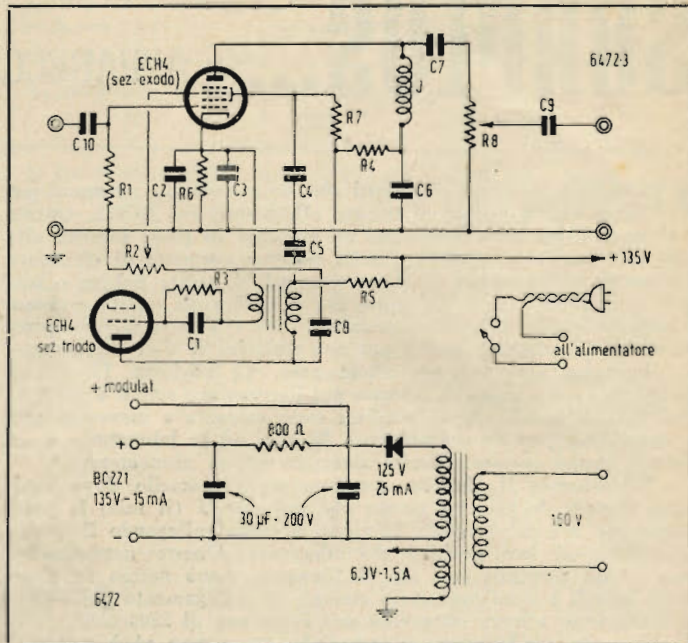


Fig. 1. - Schemi circuituali del modulatore e dell'alimentatore. Vedi distinta materiale in calce all'articolo.

oscillatrice, aumentando così la polarizzazione, variando il condensatore relativo se la nota dovesse cambiare, o facendo un partitore ponendo una resistenza adatta in serie al potenziometro. D'altronde la profondità di modulazione non deve superare il 30% circa. Se poi si porrà una impedenza di qualche centinaio di henry in serie a quella ad alta frequenza sulla placca della ECH4 con un condensatore di un migliaio di picofarad in pa-

(segue a pagina 281)

SURPLUS... IL RICETRASMETTITORE BENDIX VHF SCR 522

NOISE SUPPRESSOR NEL BC 624 A


a cura di Gerardo Gerardi (iIPF)


Ho visto con piacere che la rubrica « Surplus », da me iniziata su « l'Antenna », ha incontrato interesse e collaborazione da parte dei lettori; spero che quest'ultima non venga mai meno, assicurando così la continuità di queste note che ritengo utili. Augurandomi ciò, vi completo la mia precedente trattazione del complesso Bendix SCR 522 fornendo schema e dati del ricevitore BC 624 A modificato con il noise suppressor.

Valori:

- 266.2 = R 270 kohm = di filtro CAV;
- 275.1 = R 470 » = di carico del diodo;
- 264.2 = R 10 » = 1/2 carico del diodo;

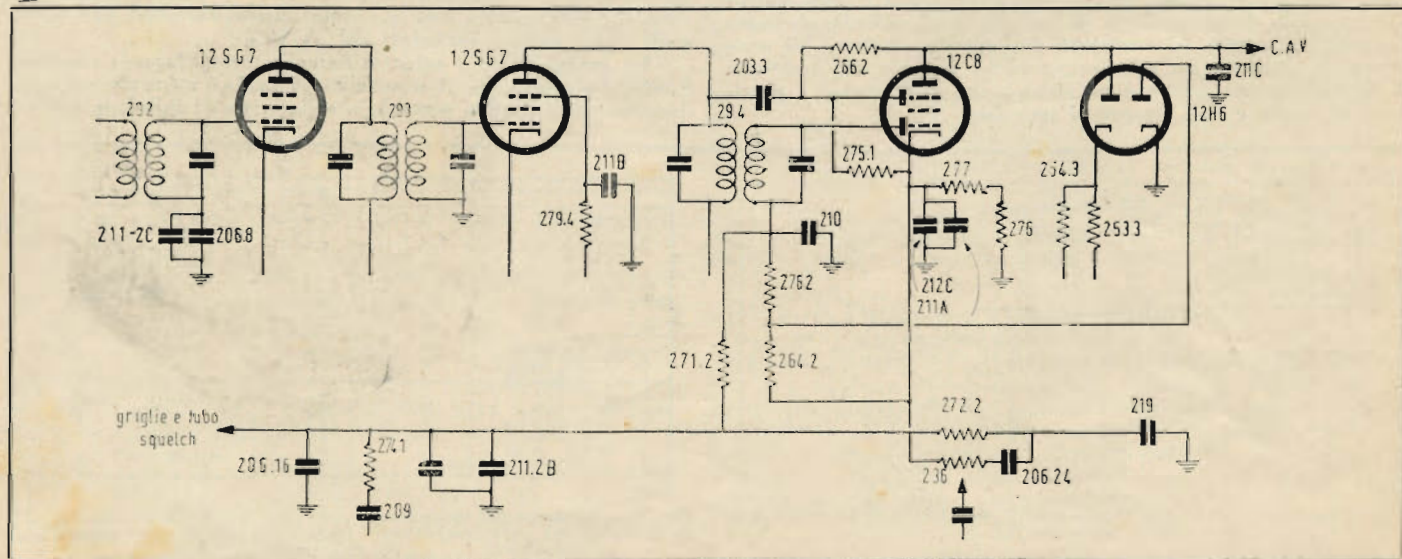- 276.2 = R 18 » = 1/2 carico del diodo;
- 271.2 = R 82 » = limitatrice polarizzazione base;
- 272.2 = R 120 » = limitatrice di carico;
- 253.3 = R 330 ohm = polarizzazione diodo del CAV;
- 254.3 = R 6.8 kohm = polarizzazione diodo del CAV;
- 279.4 = R 47 » = di schermo 3° MF;
- 203.3 = C 47 pF = accoppiamento diodo del CAV;
- 219 = C 0,001 mF = di fuga sul catodo;
- 206.24 = C 0,0068 » = accoppiamento di BF;
- 211.2A = C 0,1 » = di filtro;
- 211.2B = C 0,1 » = di filtro;
- 211.2C = C 0,1 » = di fuga griglia 2° MF.



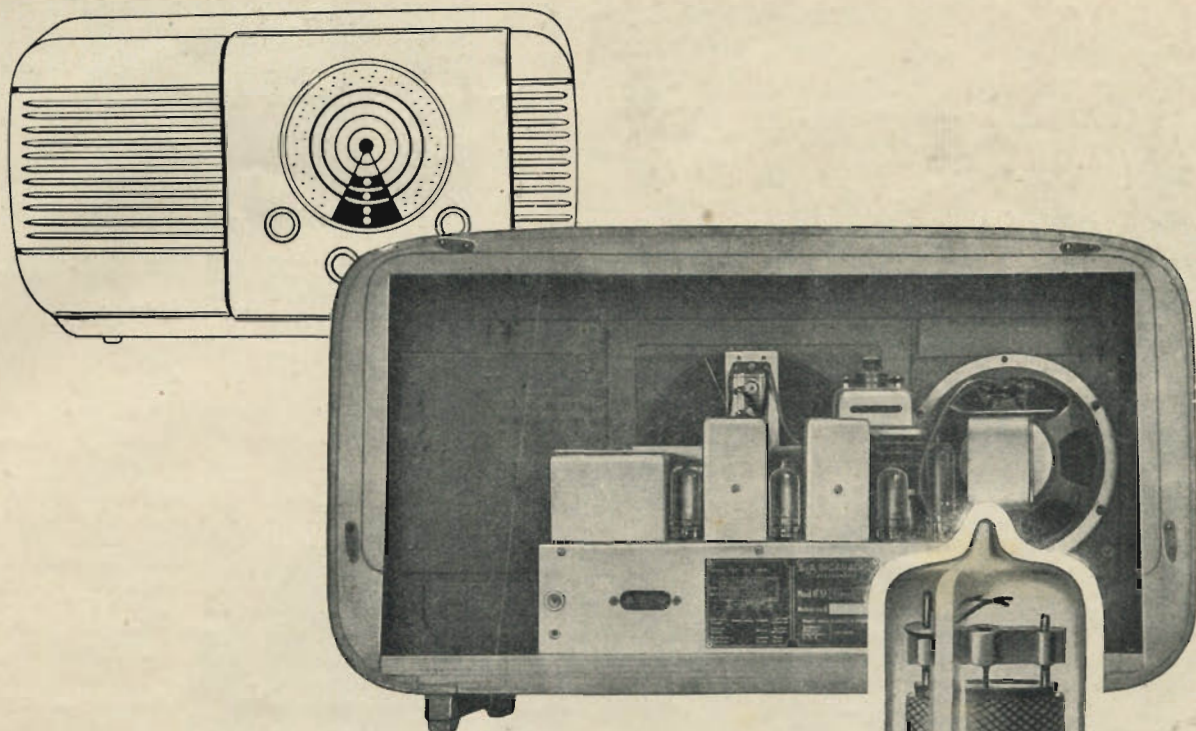

le valvole *Miniwatt*

serie **RIMLOCK**

sono adottate dalle migliori case

Serie U universale

Serie E a 6,3 Volt.

Serie per Autoradio

Serie per F. M. e per Televisione


PHILIPS



RECENTISSIME IMCARADIO

I PANGAMMA $\frac{AM}{FM}$

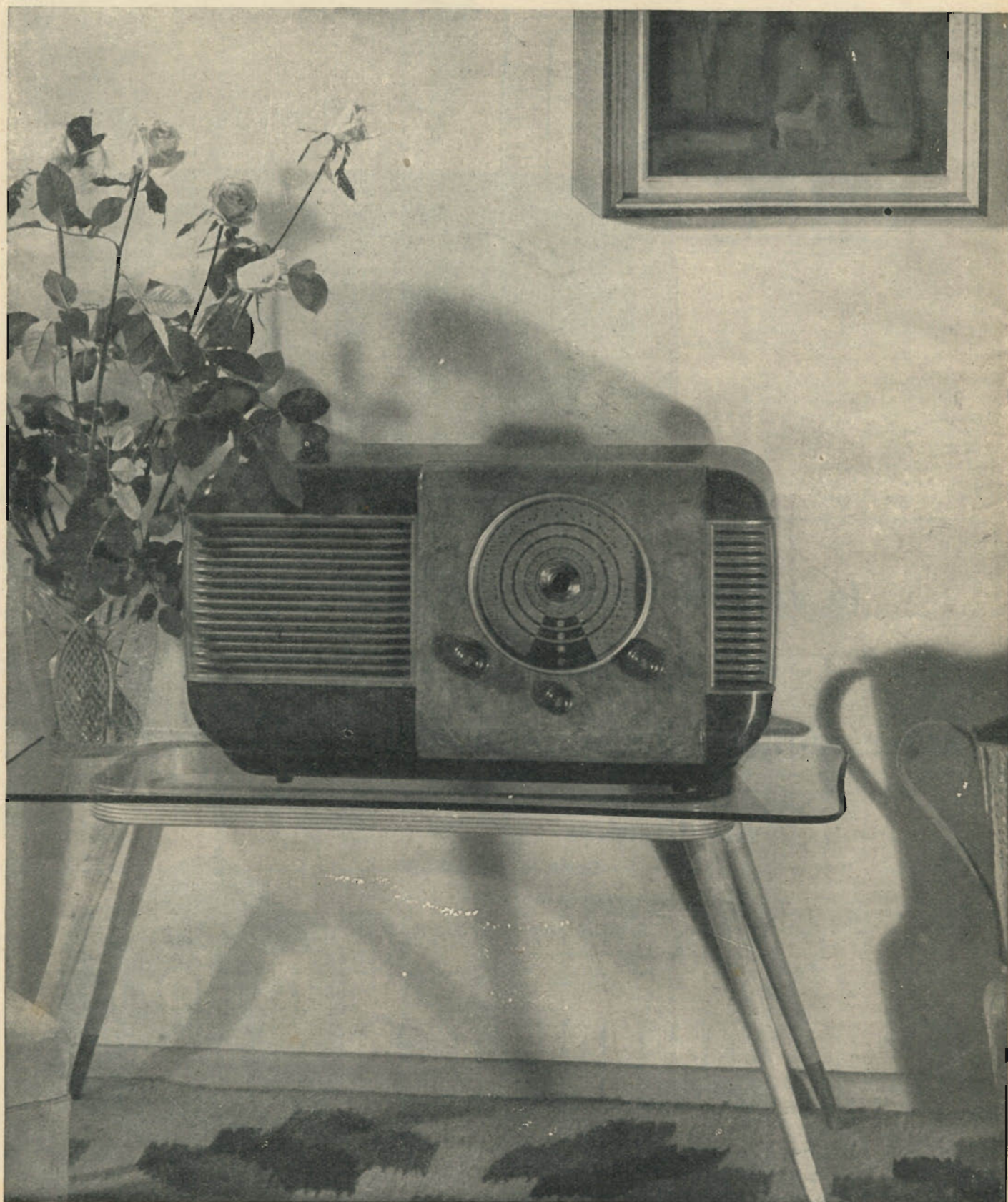*Tre modelli (un midget - due radiofoni)
sono in produzione e in vendita*



Il Pangamma Mod. IF 121 Midget (Foto Porta)

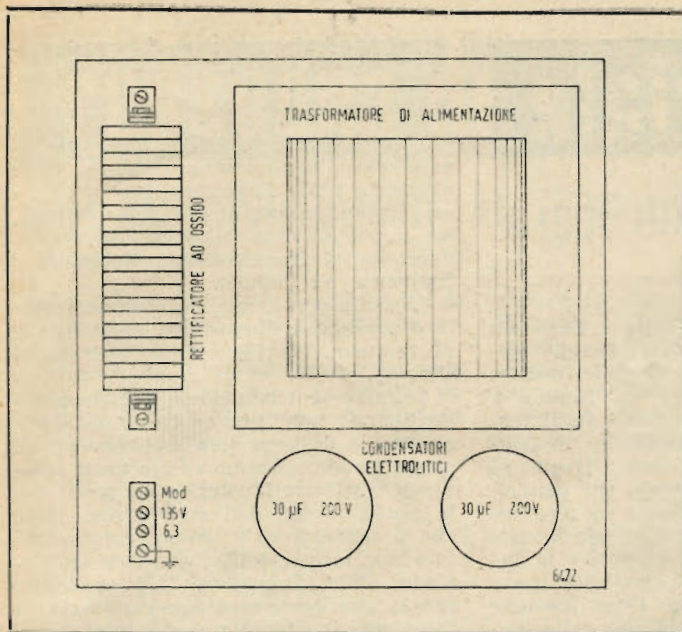


Fig. 5. - Telaio dell'alimentatore. La resistenza da 800 ohm è saldata direttamente ai capi degli elettrolitici.

parallelo verso massa si potrà ricavare anche il segnale a bassa frequenza. Questo non l'ho fatto non avendone necessità e quindi non posso far altro che dire provate.

Il cavetto di collegamento tra il modulatore e l'apparecchio in prova deve essere di bassa capacità ed avere un buon isolamento, di almeno 500 V, per quando si connette il segnale in placea.

Il poter variare la profondità di modulazione durante le prove ha molta importanza quando ci sia da controllare oltre all'allineamento anche il C.A.V. o la rivelazione, mentre a volume zero la modulazione è assente.

La disposizione dei vari elementi è chiara nelle foto e nei disegni, i comandi sul pannello del B.C. sono da sinistra a destra: boccole di entrata a radiofrequenza, profondità di modulazione, interruttore generale, ampiezza del segnale uscente modulato o no, boccole di uscita. L'interruttore l'ho posto sul pannello per comodità, mentre quando si desidera escludere la parte modulatrice si dovrà aprire lo sportello posteriore e sconnettere la relativa alimentazione dai serrafili interni. Si potrebbe anche montare un interruttore sul filamento della ECH4 che basterebbe non essendoci partitori di tensione in questa parte del circuito.

E per ora basta. Prossimamente vedremo altre aggiunte che potranno allargare il campo di uso di questo ottimo strumento.

Materiale usato: C1=C2=10.000 pF, mica; C3=25 mF, 15 V; C4=C5=C6=0,5 mF; C7=600 pF, mica; C8=0,1 mF; C9=C10=1000 pF, mica; R1=0,1 M; R2=0,15 M; R3=50-100 k; R4=1 k; R5=R8=25 k; R6=150 ohm; R7=15 k; J=8-10 mH.

PALLONI DI PLASTICA PER STUDIARE I RAGGI COSMICI

L'UNIVERSAL PRESS comunica che i laboratori aeronautici della General Mills Company hanno costruito per conto dell'Ufficio delle Ricerche Navali un pallone di plastica che supera di gran lunga in grandezza tutti quelli precedentemente costruiti. Palloni di questo tipo sono usati per studiare i raggi cosmici, i quali sono probabilmente la chiave di molti misteri atomici. Il nuovo pallone è capace di portare un carico doppio di strumenti dei modelli precedenti ed è già stato innalzato ad oltre 32.000 metri dalla superficie terrestre. Esso è fatto di strisce sottilissime di polietilene (sostanza plastica comunemente usata per gli imballaggi). L'eccezionale grandezza del pallone in questione è dovuta all'uso di speciali nastri che legano insieme le strisce di materia plastica. Quand'è completamente gonfiato esso raggiunge un diametro di oltre 35 metri ed un'altezza di quasi 40; il suo volume è di 25.000 metri quadrati. Gli strumenti che vengono posti nella navicella del pallone servono a registrare le particelle dei raggi cosmici che bombardano costantemente la Terra dagli spazi celesti. Tali strumenti devono essere elevati al di sopra dell'atmosfera terrestre, ossia ad una altezza ove giungono le particelle prodotte direttamente dai raggi cosmici. Gli esperimenti con questo pallone sono stati iniziati in questi giorni con successo.

LA SINCRONIZZAZIONE DELL'IMMAGINE

(PARTE QUARTA)

PROPRIETÀ DEI CIRCUITI DIFFERENZIALI E INTEGRANTI

(segue da pagina 264)

Ponendo nella [17] e [18] $L/R = t$ si ottiene rispettivamente: dalla [17]:

$$i_L = I e^{-t} = I/e = 0,37 I;$$

dalla [18]: $i_L = V/R (1 - e^{-1}) = V/R (1 - 0,37) = 0,63 V/R$ che confermano quanto si è detto sul significato della costante di tempo.

In fig. 16 a) si sono riportati i grafici della corrente i_L della tensione v_L ai capi dell'induttanza L (uscita differenziata) e della tensione v_R ai capi della resistenza R (uscita integrata) in funzione del tempo computato in unità di costante di tempo L/R . nei periodi di scarica del circuito su se stesso. Analogamente in fig. 16 b) si sono riprodotte le stesse grandezze relativamente ai periodi di carica, quando cioè agisce una tensione V applicata di ampiezza costante.

Diamo qui di seguito le equazioni del circuito a resistenza R e induttanza L in serie, nonché le equazioni del rapporto della resistenza all'impedenza del circuito per l'uscita integrata (ai capi della resistenza R) e del rapporto della reattanza alla stessa impedenza per l'uscita differenziata (ai capi dell'induttanza L) tenendo presente che la prima coincide al rapporto v_R/V della tensione ai capi della R alla tensione di alimentazione di pulsazione ω , mentre la seconda coincide col rapporto v_L/V della tensione ai capi dell'induttanza L alla stessa tensione di alimentazione V :

1) Modulo dell'impedenza e suo angolo caratteristico per il circuito R, L :

$$Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} \quad [19]$$

$$\varphi = \text{arg}(\omega L/R) \quad [19 \text{ bis}]$$

2) Modulo del rapporto v_R/V e angolo di fase φ_R (ritardo) della v_R rispetto alla V per il circuito integrante R, L :

$$\frac{v_R}{V} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \quad [20]$$

$$\varphi_R = \text{arg}\left(-\frac{\omega L}{R}\right) \quad [20 \text{ bis}]$$

3) Modulo del rapporto v_L/V e angolo di fase φ_L (anticipo) della v_L rispetto alla V , per il circuito differenziante R, L :

$$\frac{v_L}{V} = \frac{\omega L}{Z} = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \quad [21]$$

$$\varphi_L = \text{arg} \frac{R}{\omega L} \quad [21 \text{ bis}]$$

Dalle [20] e [21] è facile ricavare v_R e v_L , noti che siano R, L, V , e si faccia attenzione che queste equazioni sono valide per tensioni di alimentazione non impulsive.

Dal confronto delle [14], [14 bis], [15], [15 bis] con le [20], [20 bis], [21], [21 bis] si rileva che le equazioni del circuito R, L si deducono da quelle del circuito R, C semplicemente sostituendo la costante di tempo L/R alla costante di tempo RC , tenendo presente che alla tensione di uscita v_R e v_C del circuito R, C corrispondono le tensioni di uscita v_L e v_R rispettivamente del circuito R, L ; in altre parole la [20] (che fornisce la v_R per il circuito a resistenza e induttanza) si deduce dalla [15] (che fornisce la v_C per il circuito a resistenza e capacità) con l'accennata sostituzione della cost. di tempo; analogamente la [21] si deduce dalla [14], la [20 bis] dalla [15 bis] e la [21 bis] dalla [14 bis].

Nella pratica il circuito R, L trova assai minor impiego del circuito R, C nella realizzazione di reti differenziali o integranti per i seguenti motivi:

1) La resistenza ohmica dell'avvolgimento costituente la induttanza non è trascurabile ed è causa di distorsione nella forma d'onda ottenuta all'uscita.

2) Il circuito può entrare in autooscillazione sulla frequenza di risonanza propria della bobina e della sua capacità distribuita.

3) Non si può ottenere un'ampia gamma di costanti di tempo L/R (ciò che è possibile col circuito R, C), perché generalmente la resistenza della bobina aumenta colla sua induttanza, per cui il rapporto di queste due grandezze varia lentamente entro limiti non sufficientemente ampi.

(continua)

notiziario industriale

GENERATORE DI SEGNALI CAMPIONE GR 1021-A PER FREQUENZE DA 50 A 920 MHz

Il nuovo generatore di segnali campione Tipo 1021-A svolge a frequenze molto elevate ed ultra elevate tutte le funzioni del comune generatore per segnali campione che è generalmente limitato a frequenze molto più basse.

Il suo uso principale è la determinazione delle caratteristiche di radio-ricevitori e di circuiti nei laboratori tecnici ed in sede di produzione. Inoltre esso è una sorgente conveniente e ben schermata di potenza per misure con ponti, comparatori d'impedenza e linee ad apertura longitudinale.

In combinazione con un semplice modulatore a diodo a cristallo (Tipo 1000-P6) e una sorgente di segnali video, esso può essere usato per produrre modulazione video per televisione su tutti i canali da 50 a 920 MHz.

Col modulatore di ampiezza Tipo 1023-A, l'uscita del generatore fino a 250 MHz, può essere modulata ad una determinata percentuale a frequenze audio, senza alcuna apprezzabile modulazione in frequenza incidentale.

Una modulazione di ampiezza interna è disponibile per quegli usi nei quali una piccola entità di modulazione di frequenza incidentale è tollerabile.

Poiché il sistema a commutazione di portata non è pratico a queste frequenze, sono usati due complessi oscillatori separati, ciascuno col proprio attenuatore e rettificatore per misurare la tensione d'uscita. L'unità per frequenze molto elevate (V-H-F Unit) copre frequenze da 50 a 250 MHz, mentre l'unità per frequenze ultra elevate (U-H-F Unit) quelle da 250 a 920 MHz. Una terza unità, il complesso alimentatore, fornisce l'alimentazione ai filamenti ed alle placche, il complesso per la modulazione di ampiezza a frequenze audio ed uno strumento per indicare la tensione di uscita e la percentuale di modulazione.

Oscillatori a radio frequenza

Strutturalmente, le due unità oscillatrici della portante sono molto simili. Esse differiscono nella gamma delle frequenze portanti coperte, ma ciascuna di esse usa come elementi di sintonizzazione un circuito a farfalla (butterfly), nel quale i componenti induttivi e capacitivi si integrano meccanicamente e la sintonia si ottiene mediante la variazione simultanea di entrambi senza l'uso di contatti striscianti. La unità per frequenze ultra elevate (U-H-F Unit) usa un circuito butterfly simmetrico del diametro di mm 62,5 adatto per l'uso col triodo Sylvania per frequenze ultra elevate Tipo 5767, mentre l'unità per frequenze molto elevate (V-H-F Unit) usa un semi-butterfly da 10,5 mm con un doppio triodo miniatura Tipo 12AT7 di tipo standard inserito in push-pull.

Complesso alimentatore

Il complesso alimentatore fornisce la alimentazione stabilizzata per la placca

ed i filamenti dell'oscillatore. Una valvola modulatrice è inserita in un semplice circuito oscillante L-C e fornisce la modulazione di ampiezza interna a 1000 cicli al secondo o come amplificatore permette la modulazione in ampiezza sulla gamma delle frequenze audio. Un unico strumento sul pannello viene usato per indicare la tensione di uscita della portante e la percentuale di modulazione e per controllare la taratura del rivelatore a cristallo usato nel misuratore d'uscita. Una tensione interna di taratura derivata dalla alimentazione stabilizzata è disponibile per tale prova.

Sistema d'uscita

Un'uscita da 0,5 microvolt a 1,0 volt ad una impedenza d'uscita interna di 50 ohm è disponibile ad un connettore coassiale sul pannello. Questa uscita è ottenuta attraverso un attenuatore a mutua induttanza (tipo a guida d'onda sotto la frequenza di taglio). Un cavo coassiale connette l'attenuatore ad un voltmetro a cristallo sul pannello frontale. A valle del voltmetro vi è una resistenza di 50 ohm che determina la impedenza d'uscita. L'elemento rettificatore del voltmetro ed il suo montaggio sono simili al rettificatore voltmetrico Tipo 874-VR. Lo strumento indicatore è nell'unità alimentatrice Tipo 1021-P1. A 920 MHz l'errore del voltmetro causato dalla risonanza è circa + 6 %.

Tensioni fra 0,5 V e 2 V sono indicate direttamente dal misuratore d'uscita. Poiché lo strumento è collegato in parallelo sull'uscita dell'attenuatore, esso non dà lettura nelle posizioni basse della tensione d'uscita.

Per tensioni sotto ai 0,5 V l'uscita è prima messa su 0,5 V, come indicato dallo strumento e l'indice aggiustabile dell'attenuatore è portato dal punto 0,5 V sul quadrante dell'attenuatore che è calibrato fino a 0,5 microvolt. Altre basse tensioni d'uscita sono allora determinate accuratamente dalla posizione del quadrante dell'attenuatore, finché il carico non è cambiato. In questo sistema d'uscita, la precisione della tensione d'uscita al terminale sul pannello è determinata solo dalla precisione del voltmetro e dell'attenuatore.

Il sistema d'uscita differisce dalla sistemazione convenzionale, per cui il campo all'ingresso dell'attenuatore è campionato da una sonda ed indicato sullo strumento del pannello. La tensione di uscita è pertanto indipendente dal carico e l'impedenza interna è quella vista guardando verso il cavo dell'attenuatore terminato in una bobina di accoppiamento e una resistenza. Tale sistema convenzionale può essere fatto funzionare soddisfacentemente a frequenze fino ad alcune centinaia di megahertz, ma alle frequenze più alte, maggiori tensioni d'uscita e più accurate indicazioni di tensioni possono essere

ottenute col sistema usato in questo generatore.

Modulazione

Un sistema di modulazione interna di ampiezza d'applicazione generale viene utilizzato nello strumento. Può pure essere applicata una modulazione esterna, ma non è prevista l'applicazione di modulazione di frequenza o modulazione a frequenze ad impulsi.

L'oscillatore è modulato direttamente e conseguentemente una modulazione di frequenza incidentale è inerente al sistema.

Quando la modulazione di frequenza incidentale non può essere tollerata e quando si desidera una modulazione ad ampia banda, possono essere usati complessi modulatori esterni, operanti sulla parte uscita dell'attenuatore. Dato che il modulatore è isolato dall'oscillatore per mezzo dell'attenuatore la reazione sulla frequenza dell'oscillatore con la sua conseguente modulazione in frequenza incidentale, è del tutto inapprezzabile.

Una modulazione percentuale può essere aggiustata accuratamente fino ad un massimo dell'80 %.

Per modulazione in ampiezza, senza modulazione in frequenza incidentale, sull'intera gamma del generatore di segnali campione Tipo 1021-A è raccomandato il semplice modulatore a cristallo a diodo Tipo 1000-P6. L'uscita di questo modulatore è dell'ordine di 10 millivolt. E' possibile produrre segnali video per televisione su tutti i canali da 50 a 920 MHz. Una conveniente sorgente di segnali campione video per televisione è un normale ricevitore televisivo sintonizzato su una stazione locale.

Caratteristiche del tipo 1021-AU

Gamma frequenza portante: da 250 MHz a 920 MHz in una gamma.

Taratura frequenza: a lettura diretta ± 1 %.

Tensione d'uscita: continuamente aggiustabile da 0,5 microvolt a 1,0 volt a circuito aperto.

Impedenza d'uscita: 50 ohm ± 10 %.

Precisione tensione d'uscita: la precisione generale della tensione d'uscita è migliore del ± 20 %. La precisione di taratura del voltmetro d'uscita fra 0,5 e 1,0 V è migliore del ± 10 %. La precisione di taratura del quadrante dell'attenuatore per tensioni fra 1,0 microvolt e 0,1 è migliore del ± 5 %; da 0,1 V a 0,5 V è migliore del ± 10 %. A 920 MHz l'errore di risonanza nel voltmetro è di + 6 %.

Modulazione d'ampiezza aggiustabile da 0 al 50 %. Interna, 1000 Hz ± 5 %. Esterna, lineare piatta entro 3 dB da 30 cicli a 15 Hz. Per modulazione del 50 %, l'oscillatore audio esterno deve fornire 12 V su un carico di 100 kohm.

Distorsione involuppo: approssimativamente 5 % con modulazione al 50 %.

Livello di rumore il livello di rumore della portante corrisponde a circa il 0,2 % di modulazione.

Modulazione di frequenza incidentale per una modulazione di ampiezza del 50 % la modulazione di frequenza incidentale è approssimativamente 100 parti per milione per frequenze fino a 400 MHz e circa 1000 parti per milione a 20 MHz.

Dispersione: campi vaganti e tensioni d'uscita residue non possono essere

(segue a fianco)

rassegna della stampa

DAL MULTIVIBRATORE AL CONTATORE BINARIO

TOUTE LA RADIO, NOV. 1950

F. HAAS

Il multivibratore classico è costituito da un amplificatore a due stadi con accoppiamento RC.

Supponendo il circuito aperto nel punto X si osserva che dopo una doppia inversione di fase, la tensione in entrata è in fase con quella di uscita.

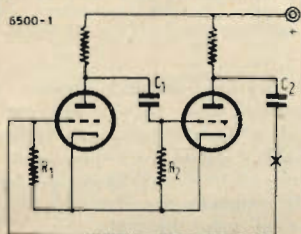


Fig. 1. - Multivibratore classico

Si avrà dunque una oscillazione a condizione che il guadagno totale dell'amplificatore sia superiore ad 1. Questo montaggio possiede due stati di equilibrio instabile definiti dalla conduzione e dal blocco dei due tubi e la durata di ciascun stato dipende essenzialmente dalle costanti di tempo R1-C1 e R2-C2.

Fig. 2. — Questo montaggio differenzia dal precedente solo dal fatto che il ca-

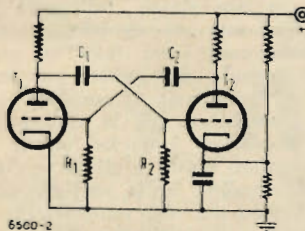


Fig. 2. - Circuito flip-flop

todo del T2 è polarizzato in maniera da bloccare il tubo stesso quindi non oscillerà. Se noi applichiamo un impulso negativo alla griglia del T1, questo arriverà alla griglia del T2 con polarità inversa e

(segue da pag. 282)

rilevabili da un ricevitore avente una sensibilità da 2 a 3 microV.

Morsetti terminali coassiali del Tipo S74 sono disposti per connessione all'uscita.

Alimentazione 115 o 230 V 50-60 Hz.

Caratteristiche del Tipo 1021-AV

Come il tipo 1021-AU sopra descritto, eccetto le seguenti:

Gamma frequenza portante: da 50 MHz a 250 MHz in una gamma.

Modulazione di frequenza incidentale: per una modulazione di ampiezza del 50 % la modulazione di frequenza incidentale è circa 100 parti per milione per frequenze fino a 100 MHz e circa 500 parti per milione a 250 MHz.

Si ricorda che la General Radio Co. è rappresentata in Italia dalla Ing. S. & Dr. G. Belotti di Milano.

sbloccherà momentaneamente questo tubo, il quale — a sua volta — restituirà il segnale alla griglia del T1. Dopo un ciclo completo si ha un arresto fino ad un nuovo impulso.

Questo montaggio viene denominato flip-flop ed ha una certa analogia con

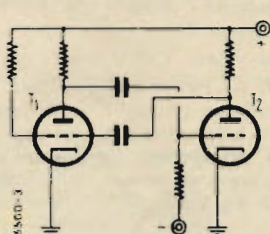


Fig. 3. - Altro circuito flip-flop. La griglia di T2 è polarizzata

un bilancere d'orologio: un impulso esterno mette in moto il sistema che si arresta dopo un periodo di tempo determinato dalle costanti d'accoppiamento R1-C1 e R2-C2.

Abbiamo un stato di equilibrio stabile ed uno instabile.

Fig. 3. — Un altro flip-flop un po' differenti dal precedente. Anzi T2 è fortemente polarizzato dalla griglia e non dal

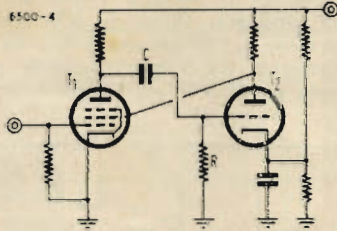


Fig. 4. - Circuito flip-flop con accoppiamento diretto tra T1 e T2

catodo. Ci si può meravigliare nel constatare che la griglia del T1 ritorni al + e non a massa. Questa variante non ne modifica il funzionamento ma permette al tubo 1 di sbloccarsi più rapidamente poiché la sua carica negativa scorre più veloce. Come tutti i flip-flop questo montaggio è caratterizzato dal fatto che un solo impulso è necessario per produrre un ciclo di funzionamento completo. Fra le altre applicazioni permette la realizzazione di basi di tempi a corsa unica.

Fig. 4. - Questo flip-flop che utilizza un triodo ed un pentodo si distingue dal precedente perché ha un accoppiamento diretto fra T2 e T1 ed un accoppiamento

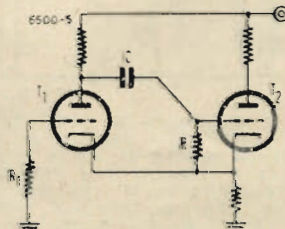


Fig. 5. - Circuito flip-flop con accoppiamento diretto tra T1 e T2 ottenuto mediante la resistenza comune di catodo

RC tra T1 e T2. Un impulso negativo sulla griglia di T1 sblocca momentaneamente T2 che rimanda l'impulso su T1. La durata del regime instabile è determinata dal prodotto RC. E' evidente che riducendo la polarizzazione di T2 il montaggio funzionerà come multivibratore. Si può quindi affermare che se una delle condizioni limite è definita dal bloccaggio del tubo accoppiato direttamente (o con polarizzazione appropriata) noi avremo un equilibrio stabile. Necessita una causa esterna per il funzionamento. Per contro se il bloccaggio della condizione limite è ottenuto per mezzo dell'accoppiamento RC, l'equilibrio ottenuto è instabile.

Fig. 5. — Ancora un flip-flop con un accoppiamento diretto ed un altro RC ot-

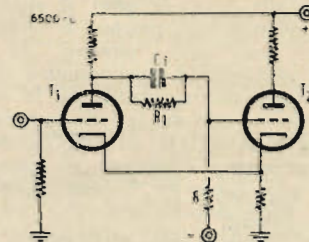


Fig. 6. - Montaggio ad accoppiamento diretto per resistenza tra anodi e griglia

tenuto con una resistenza di catodo comune ai due catodi.

In questo montaggio T2 funzionerà normalmente fintanto che T1 è bloccato dalla caduta di tensione prodotta da T2 nella resistenza comune di catodo. Un impulso positivo sulla griglia T1 renderà momentaneamente conduttivo questo tubo e l'impulso negativo alla sua placca sbloccherà T2 per la griglia cioè che diminuirà an-

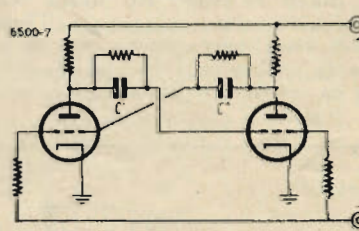


Fig. 7. - Calcolatore binario. non differisce dal multivibratore se non per le resistenze di accoppiamento diretto tra anodi e griglia

cora la polarizzazione di T1. Quando C si sarà scaricato T1 sarà bloccato di nuovo. Come i precedenti questo montaggio può funzionare diversamente con lievi modifiche. Così mettendo la R di T2 a massa si avrà un multivibratore oppure chiudendo sul positivo la R₁ di T1.

Fig. 6. — Mettendo al posto di C della figura precedente una resistenza R1 si sarà dotato il montaggio di due accoppiamenti diretti. Per dare a T2 una normale polarizzazione malgrado l'accoppiamento diretto, la resistenza R è attraversata da una forte tensione negativa. In assenza di tensione alla entrata T2 conduce e T1 è bloccata. Non appena una tensione positiva è presente all'entrata T1 si sblocca e come la sua placca diventa meno positiva, blocca T2. Questo montaggio ha di particolare di avere due equilibri stabili. Infatti mancando un accoppiamento per condensatore non vi è nessuna ragione che il circuito abbandoni una posizione di equilibrio per un'altra.

Fig. 7. — Ritorno al multivibratore classico con 2 accoppiamenti diretti al posto delle due C. Questo montaggio ha le stesse proprietà fondamentali che il prece-

dente circuito: possiede cioè due posizioni di equilibrio stabile.

Viene chiamato «Scale of two» tradot-

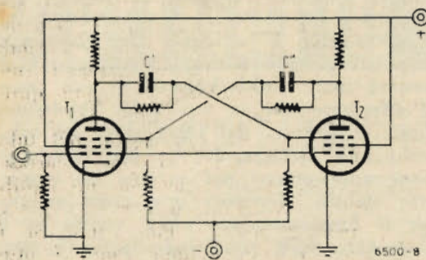


Fig. 8. - Calcolatore binario montato con pentodi

to in «contatore binario». Lo «Scale of two» è alla base di tutto il sistema di calcolo elettronico poiché è sufficiente montare un certo numero di stadi identici affinché ad ogni impulso il compunto avanzi di uno stadio. Se la sua applicazione è recente la sua scoperta fu fatta nel lontano 1919 da Eccles e Jordan.

A conclusione di quanto su esposto si ottiene un calcolatore binario stabilizzando un multivibratore con due accoppiamenti diretti. Questa condizione non è pe-

rò sufficiente, bisogna che le polarizzazioni dei due tubi siano di valore conveniente.

Fig. 8. — Contatore binario che utilizza due pentodi. In tutti i montaggi per contatori elettronici ha somma importanza la buona utilizzazione dell'impulso di comando. Qui un miglioramento importante — dovuto a Reich — è ottenuto utilizzando le placche e le griglie di soppressione per l'accoppiamento; così che le griglie di controllo restano libere per ricevere gli impulsi per ottenere il passaggio da un regime a l'altro.

Occorrono due impulsi per un ciclo completo. I condensatori C1 e C2 che schermano le resistenze di accoppiamento nelle figure da 6 a 9 hanno il solo scopo di mantenere un fronte rigido agli impulsi di comando annullando l'effetto delle capacità parassite.

Il loro valore è dell'ordine dei 10-30 pF.

Fig. 9. — Nel calcolatore fig. 7 si possono applicare gli impulsi di comando alle griglie attraverso condensatori di bassa capacità. In queste condizioni il funzionamento non è molto sicuro. E' meglio utilizzare un diodo il cui compito consiste nello smistare ciascun impulso sulla

placca appropriata e non su quella che non la deve ricevere. La figura mostra come si può ottenere ciò, il tubo che fun-

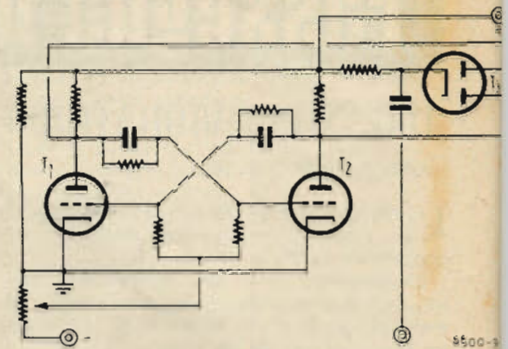


Fig. 9. - Gli impulsi sono iniettati agli anodi del calcolatore binario attraverso gli anodi corrispondenti di un diodiolo

zione è percorso da una corrente anodica relativamente forte e che crea una forte caduta di tensione nella sua resistenza di placca. Il diodo corrispondente diventa molto negativo e non lascia passare l'impulso di comando che viene trasmesso unicamente al tubo bloccato. *

OSCILLATORE RC A LARGA BANDA

RADIO & TELEVISION NEWS SETT. 1950


a cura di R. BIANCHERI

È questo un generatore che in cinque gamme fornisce segnali la cui frequenza può essere variata con continuità da 20 periodi a 2 MHz. Il circuito qui riprodotto in figura 1 è assai semplice e l'intera realizzazione può essere assai compatta. Negli oscillatori RC sinora noti la frequenza superiore si aggira nell'intorno dei 200 kHz; questo nuovo tipo di generatore fa uso di un tubo amplificatore seguito da un tubo separatore di catodo, la

uscita è quindi su bassa impedenza e la tensione è costante. Il circuito ha due vie di reazione; un circuito di accoppiamento fra catodo e catodo ed un circuito griglia catodo in cui è compreso un ponte a T, mentre il primo circuito fornisce reazione positiva il secondo invece fornisce reazione negativa; l'innescò delle oscillazioni avviene per il minimo valore di reazione negativa. La forma d'onda in uscita è a bassa distorsione ed il suo valore

mantiene costante sui 15 V. Usando un'opportuna schermatura lo stesso chassis può incorporare l'alimentatore in corrente alternata, senza che si corra il rischio che l'oscillatore entri in sincronismo con la frequenza di rete, inoltre la stessa custodia può incorporare pure uno stadio amplificatore di potenza d'uscita. Nell'esecuzione del cablaggio si dovrà tenere presente la bassa capacità dei fili stessi, i valori dei singoli componenti dovranno mantenersi in una rigida tolleranza questo porterà ad una più agevole taratura che in questo caso verrà fatta su una sola gamma agendo unicamente sui compensatori dei condensatori variabili. La procedura più breve per la taratura di un simile generatore è quella facente uso di un generatore tarato e di un oscillografo a raggi catodici. Nella realizzazione pratica l'isolamento dei condensatori variabili potrà essere eseguito fissando questi su una piastra di bakelite e che sarà pure conveniente eseguire il montaggio delle resistenze su basetta con terminali. All'alimentazione di questo generatore potrà provvedere un tubo 5Y3 oppure 6X5 essendo l'assorbimento totale di corrente di 45 mA alla tensione di 250 V.

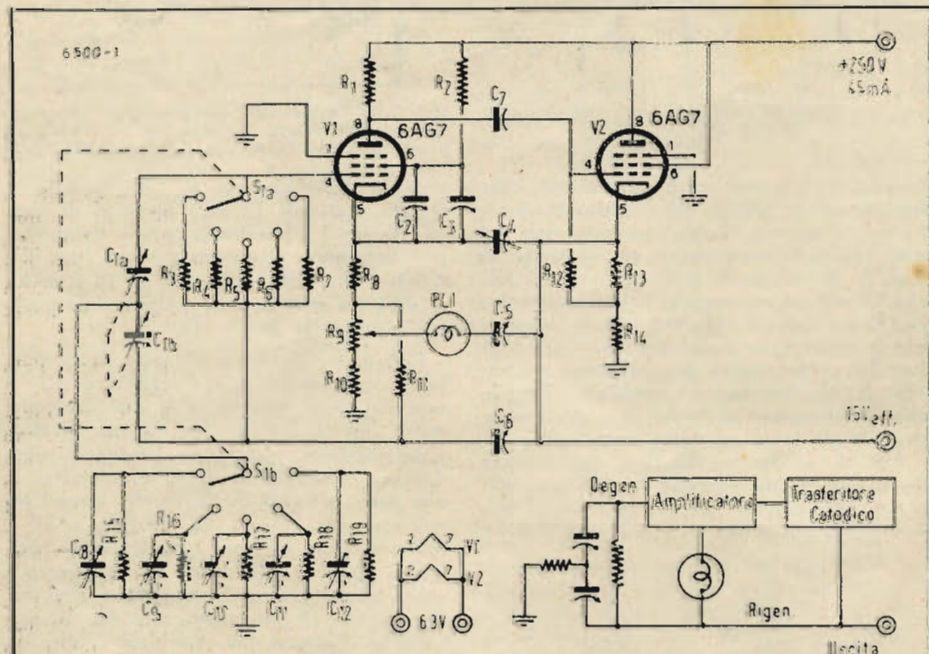Se la tensione efficace di 15 V fosse bassa e si desiderasse elevarla bisognerà accoppiare all'uscita un amplificatore a larga banda passante sino a 2 MHz essendo questo il limite superiore del generatore in oggetto. L'uso di questo generatore si estende dal campo della BF agli ultrasuoni, da questi alle onde lunghe, onde medie per terminare nel campo delle onde medio-corte.



Distinta materiale: R1=R14=4,5 k. 6 W; R2=27 k. 2 W; R3=30 M. 1 W (20±200 Hz); R4=3 M. 1 W (0,2±2 kHz); R5=300 k. 1 W (2±20 kHz); R6=30 k. 1 W (20±200 kHz); R7=5 k. 1 W (0,2±2 MHz); R8=R13=68 ohm. 1 W; R9=2 k. 2 W; R10=1 k. 1 W; R11=R12=1 M. 1 W; R15=6,8 W. 1 W (20±200 Hz); R16=680 k. 1 W (0,2±2 kHz); R17=68 k. 1 W (2±20 kHz); R18=6,8 k. 1 W (20±200 kHz); R19=680 ohm. 1 W (0,2±2 MHz); C1=C16=40±500 pF; C2=0,002 mF. 250 V; C3=60 mF. 450 V. electr.; C4=C8=C9=C10=C11=C12=7±45 pF; C5=120 mF. 25 V. electr.; C6=0,05 mF. 400 V; C7=1 mF. 400 V; PL1=3 W. 110 V; V1=V2=6A67.

piccoli annunci

Gli abbonati hanno diritto alla pubblicazione gratuita di un annuncio (massimo 15 parole) all'anno.

PERTO radiotecnico specializzato costruzioni radiominiature, tecnico presso importante fabbrica, scopo migliorare, offresi ovunque. Scrivere presso «l'Antenna».

TELEVISORE General Electric, nuovo, tubo alimentato 10", vendo 240.000. - Turrello, Varenne 15, Asti.

F. M ? - III^o Programma?

Ordinate subito l'**ADATTATORE PERFETTO** con circuito brevettato, incorporabile in qualsiasi apparecchio, al prezzo di listino di L. **18.000**, della:

Simplex **RADIO** TORINO - VIA CARENA 6

molti dicono solo **RADIO...**

...l'intenditore invece

UNDA RADIO




DALL'UNDINA AL SUPERQUADRIUNDA

MARANI-50

V A R

MILANO - Via Solari, 2 - Telefono 45.802

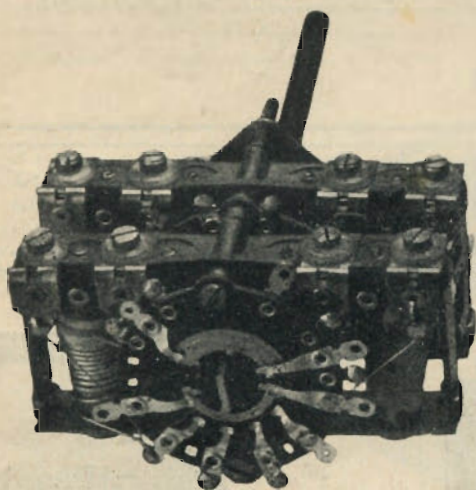

Gruppi AF serie 400

- A 422 Gruppo AF a 2 gamme e Fono
OM=mt 185—580
OC=mt 15—52
Cond. var. da usarsi: 2x465 pF
- A 422 S Caratteristiche generali come il preced.
Adatto per valvola 6SA7
- A 422 LN idem e. s. con commutazione a levetta per piccoli apparecchi

- A 422 B Adatto per valvole « Miniature » e corrispondenti
- A 442 Gruppo AF a 4 gamme spaziate e Fono
OM1=mt 185—440
OM2=mt 440—580
OC1=mt 15—38
OC2=mt 38—27
Cod. var. da usarsi: 2x255 pF
- A 404 Gruppo AF a 4 gamme e Fono
OM=mt 190—580
OC1=mt 55—170
OC2=mt 27—56
OC3=mt 13—27
Cond. var. da usarsi: 2x(140+280) pF
- A 424 Gruppo AF a 4 gamme e Fono
OM=mt 190—580
OC1=mt 34—54
OC2=mt 21—34
OC3=mt 12,5—21
Cond. var. da usarsi: (2x75+345) pF
- A 454 Gruppo AF a 4 gamme con pream. AF
Gamme come il gruppo A 424
Cond. var. da usarsi: 3x(75+345)

Commutatore originale V.A.R.

Alla produzione del filo Litz per le proprie Med e Frequenze e gruppi la « V.A.R. » aggiunge ora la costruzione di un commutatore di gamma la cui razionalità e sicurezza completano i ben noti pregi dei suoi prodotti.

Trasformatori di MF


- | | | |
|-------|-----------|--|
| M 601 | 1° stadio | } accordo su 467 Kc
Dim. 35x35x73 mm |
| M 602 | 2° stadio | |
| M 611 | 1° stadio | } accordo su 467 Kc
Dim. 25x25x60 mm. |
| M 612 | 2° stadio | |
| M 701 | 1° stadio | } accordo su 467 Kc
Dim. 35x35x73 mm. |
| M 702 | 2° stadio | |

grossista distributore
regionale autorizzato

altoparlanti magnetodinamici
condensatori variabili
trasformatori MF

parti radio

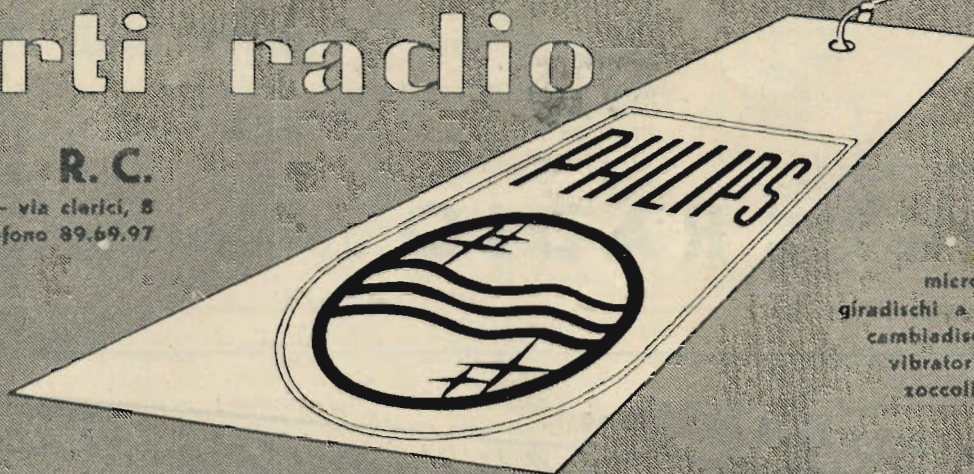R. C.
milano - via clerici, 8
telefono 89.69.97



microcompensatori
giradischi a due velocità
cambiadischi automatici
vibratori sincronizzati
zoccoli per vibratori



A.B.C. Radio Costruzioni s.r.l.

Via Tellini 16 - MILANO - Telefono 92.294

Radio - Televisione


- Ricevitori Radiofonici di elevata qualità.
- Ricevitori con alimentazione a C.A. e batterie.
- Ricevitori per Modulazione d'Ampiezza e Frequenza (AM/FM)
- Televisori di produzione propria.
- Ricevitori professionali.
- Ricevitori antievanescenza sistema DIVERSIFY.



ELETTROCoSTRUZIONI CHINAGLIA-BELLUNO
FABBRICA STRUMENTI ELETTRICI DI MISURA


BELLUNO - Via Col di Lana, 22 - Telef. 202
MILANO - Via Cosimo del Fante 9 - Tel. 383.371
FIRENZE - Via Porta Rossa, 6 - Tel. 24.702
NAPOLI - Via Sedile di Porto 53 - Tel. 12.966
PALERMO - Via Rosolino Pilo 28 - Tel. 13.385

PROVAVALVOLE
Mod. CDP 9b

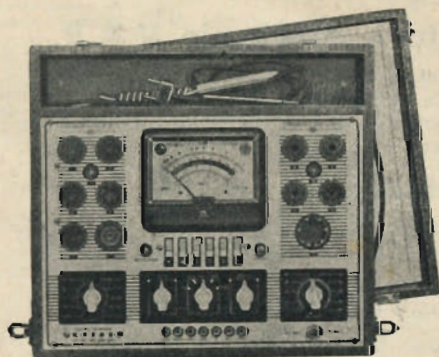

Tipo Portatile

ANALIZZATORI
Mod. PT 10

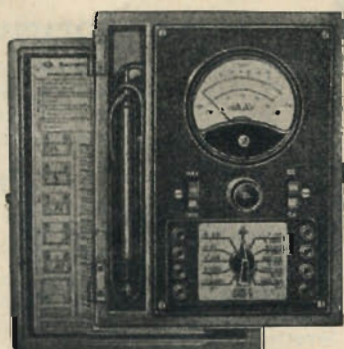

Tipo Portatile

Mod. AN 15



Tipo Tascabile

CHIEDETE I FOGLI ILLUSTRATIVI DELLE CARATTERISTICHE DI OGNI APPARECCHIO



F.A.R. FABBRICA APPARECCHI RADIO
COSTRUZIONE E VENDITE
 VIA MORTARA, 4 - TELEF. 350.566
MILANO

VENDITA DIRETTA AL PRIVATO

SCONTI MASSIMI AI RIVENDITORI

Scatole di montaggio • Parti staccate

A/STARS di ENZO NICOLA

Sintonizzatori per modulazione di frequenza

Interpellateci
 Prospetti illustrati a richiesta

Produzione 1950-51

Ricevitori Mod. Amp. ed F.M. a 3 e 5 gamme
Sintonizzatori F.M. Mod. R.G. 1 - R.G. 2 - R.G. Q ed R, G.V. - Mod. T.V. per il suono della Televisione.
Scatola di montaggio dei ricevitori ed adattatori di cui sopra.
Parti staccate: Medie Frequenze per F.M. con discriminatore Antenne per F.M. e Televisione

A/STARS Corso Galileo Ferraris 137 - TORINO
 Telefono 49.974




Officine Radio Elettriche Milanesi
 MILANO - Via Pietro da Cortona 2 - Tel. 29.80.17

Continua la serie dei successi

Mod. 1-B 51

5 valvole Philips serie rossa - Ricezione su 4 gamme d'onda - Gruppo alta frequenza ad aria con microcompensatori con nuclei ad alta permeabilità - Altoparlante a grande cono - Potenza d'uscita 4 Watt indistorti - Controllo manuale di tono - Alimentazione universale da 110 a 280 Volt - corrente alterata - dim. 60x32x25.

L. 45.900 T. R. compr. I.G.E. esclusa

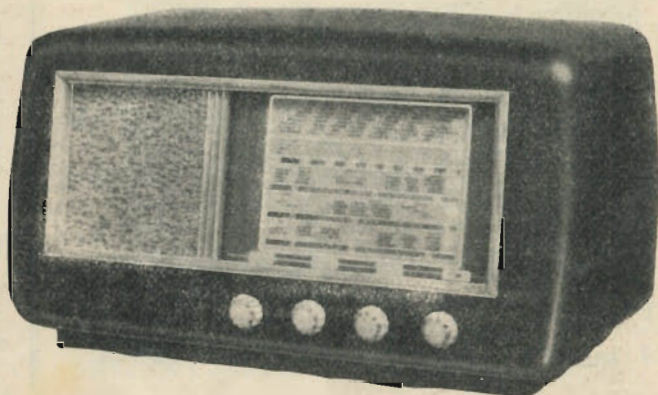

CARISCH S. A.
 VIA BROGGI, 19 - MILANO

LA PIÙ IMPORTANTE ORGANIZZAZIONE ITALIANA PER LA
 PRODUZIONE E LA VENDITA DI TUTTI GLI ARTICOLI MUSICALI



Altoparlanti
Elettrodinamici e Magnetici
COSTRUZIONI RADIOTECHNICHE
"ANDA-VOX"
CORSO INDIPENDENZA, 15 - MILANO

I migliori altoparlanti ai prezzi più convenienti

ELETTRODINAMICI

Tipo 218 mm 6 Watt da L. 1500
Tipo 160 mm 3 Watt da L. 1300
Completi di trasf. uscita per 6V6 o EL3

MAGNETICI

Tipo 160 mm 3 Watt Aln. V da L. 1250
Tipo 125 mm 2 Watt Aln. V da » 1100
Tipo 100 mm 1 Watt Aln. V da » 1000
Completi di trasf. uscita.

Artigiani, radioamatori, dilettanti provate i nostri altoparlanti. Li troverete di vostra convenienza per qualità e prezzo.

Spediz. in contrassegno in tutta Italia Prezzi franco Milano



COSTRUZIONI RADIOFONICHE
"MASMAR"
Comm. M. MARCHIORI

COSTRUZIONI:
GRUPPI ALTA FREQUENZA

G. 2 - 2 Gamme d'onda
G. 4 - 4 Gamme d'onda
F. 2 - Di piccolissime dimensioni con nuclei in ferro
F. 4 - Di piccolissime dimensioni con nuclei in ferro - 4 gamme d'onda

Medie Frequenze: 467 Kc.

RADIO: 5 valvole - Antenna automatica - Attacco fono - Di piccole dimensioni.

Tutti i nostri prodotti sono scrupolosamente collaudati e controllati e chiusi in scatole con fascia di garanzia.

Via Andrea Appiani, 12 - MILANO - Telef. 62.201

La **A.L.I.** Radio
Soc. **A.L.I.** ANSALDO LORENZ INVICTUS
Via Lecco 16 - MILANO - Tel. 21816

porge alla sua affezionata Clientela
i migliori auguri per l'anno nuovo



MILANO
CORSO ITALIA 35
TELEFONO: 30.580

Apparecchio RGR 36 5 valvole 4 gamme con modulazione di frequenza

Scatola di montaggio RGR 49 5 valvole 4 gamme

Adattatore per modulazione di frequenza


Materiale **Ducati**

Le parti per radiorecettori

Parti per antenne **Ducati**

Silenziatori per l'eliminazione dei radiodisturbi

L'Avvolgitrice

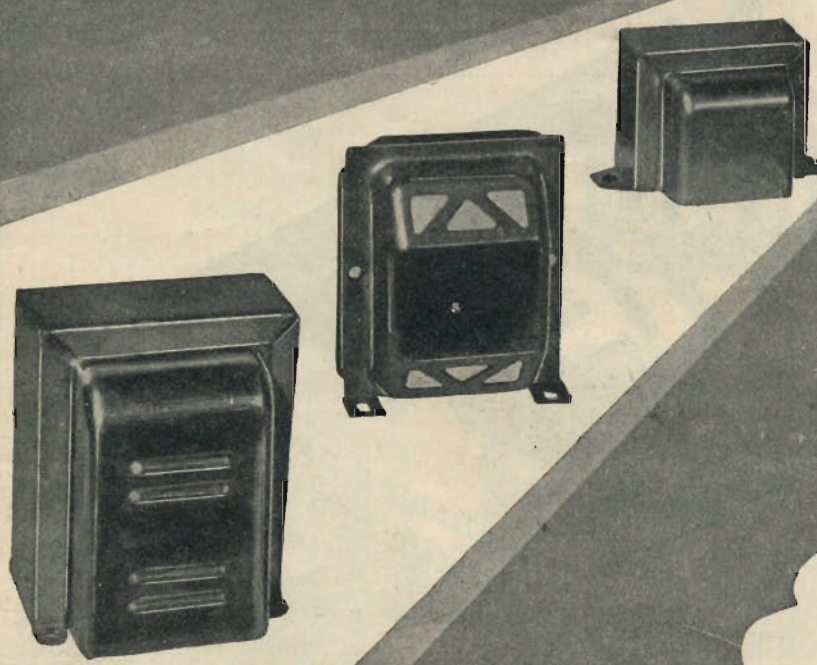

di A. TORNAGHI

trasformatori radio

Costruzioni trasformatori industriali di piccola e media potenza - Autotrasformatori - Trasformatori per radio
Riparazioni - Trasformatori per valvole "Rimlock,,"

UNICA SEDE:
MILANO - Via Termopili 38 - Tel. 28.79.78

La Radio Tecnica

di **FESTA MARIO**

VIA NAPO TORRIANI 3 - TELEF. 618.80

TRAM 1 - 2 - 11 - 16 - 18 - 20 - 28

Dilettanti Radioriparatori:

Tutti i tipi di valvole (anche i più vecchi) per i ricambi, per le realizzazioni e serie complete per i Sigg. Costruttori (2A5 - 42 - 117Z3 25Z6-E444-5R4-EF50ecc.)

Oltre a tutte le altre serie di valvole, nella nostra ditta potrete trovare **TUTTO** per le costruzioni radio.



TRIESTE: Commerciale Adriatica - Via Risorta, 2 - Tel. 90.173

TORINO: Moncenisio - Via Montecuccoli, 6 - Tel. 42.517



NAPOLI

Vis Radio - Corso Umberto, 132

MILANO

Vis Radio - Via Broggi 119

F. GALBIATI

Produzione propria di mobili radio
APPARECCHI RADIO DI TUTTE LE MARCHE

TAVOLINI FONOTAVOLINI E
RADIOFONO - PARTI STACCATE
ACCESSORI - SCALE PARLANTI
PRODOTTI "GELOSO"

COMPLESSI FONOGRAFICI di tutte le marche

INTERPELLATECI
I PREZZI MIGLIORI
LE CONDIZIONI PIÙ CONVENIENTI

VENDITA ALL'INGROSSO E AL MINUTO

RAPPRESENTANTE PER MILANO E LOMBARDIA
DEI COMPLESSI FONOGRAFICI DELLE OFF. ELET-
TRICHE G. SIGNORINI

VIA LAZZARETTO 17 - MILANO - TELEFONO 64.147

OFFICINA MECCANICA


Coal

milano - via mario bianco 15 - tel. 28.08.92

su commissione

- Telai radio
- Scale parlanti
- Pannelli telefonia
- Ferri trancia
- Cassette d'ogni tipo

INTERPELLATECI!

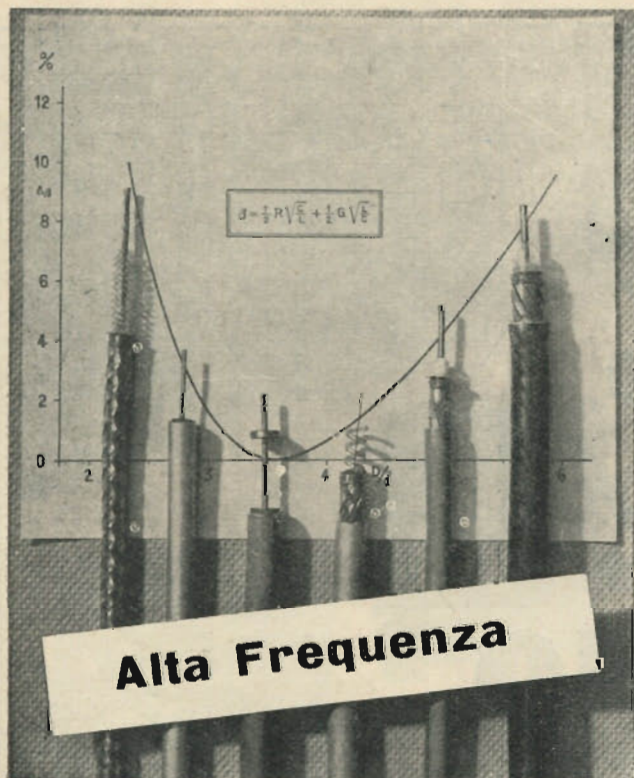

Dätwyler

S.A.

Manufacture Suisse de Fils, Câbles et Caoutchouc

S. R. L. CONDUTTORI ELETTRICI

Carlo Erba

MILANO - VIA CLERICETTI N. 40
TELEFONO 292.867

Ufficio vendita di Roma:

Rag. G. ERBA
VIA RENO 27 - TELEFONI 86.11.12 - 48.80.23

Rappresentante per l'Italia della
Dätwyler A G Altdorf Uri.

Fili isolati di tutti i tipi e misure
Pirelli

Conduttori speciali per radio, telefonia e televi-
sione, e fili per resistenze elettriche

Importante e fornito deposito di tutti i tipi più
correnti e tipi speciali

La Ditta L.A.R.A.

CORSO ACQUI, 3 - ALESSANDRIA

*porge alla sua
affezionata
clientela
i migliori auguri
per
l'anno nuovo*

PEVERALI FERRARI


CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TEL. 86469

*Riparatori
Costruttori
Dilettanti*

Prima di fare i vostri acquisti
telefonate **86.469**
Troverete quanto vi occorre
RADIO - PARTI STACCATE
PRODOTTI GELOSO

Tutto per la Radio

ASSISTENZA TECNICA

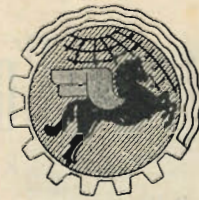

S.I.B.R.E.M.S.

GENOVA - MILANO

SCATOLE DI MONTAGGIO PER RICEVITORI

- Tipo ED16 a 5 v. - 4 g. (2 g. o. m. - 2 g. o. c.) - Altoparl. magnetodin. 4 W.
- Tipo ED16 a 5 v. - 4 g. (2 g. o. m. - 2 g. o. c.) - Altoparl. magnetodin. 6 W.
- Tipo ED14 a 5 v. + o. m. - 4 g. (1 g. o. m. - 3 g. o. c.) - Altoparl. magnetodin. 6 W.
- Tipo FD20 a 5 v. Rimlock + o. m. - 4 g. (1 g. m. - 3 g. c.) Altoparl. magnetodin. 8 W.
- Tipo FG30 a 5 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. m. - 5 g. c.) - Altoparl. magnetodin. 8 W.
- Tipo HG32 a 7 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. m. - 5 g. c.) Altoparl. magnetodin. per alta fedeltà.

CHASSIS PER RICEVITORI E RADIOFONOGRAFI

- Tipo FD20 a 5 v. Rimlock + o. m. - 4 g. (1 g. m. - 3 g. c.) Altoparl. magnetodin. 8 W.
- Tipo HD24 a 7 v. Rimlock + o. m. - 4 g. (1 g. m. - 3 g. c.) Altoparl. magnetodin. per alta fedeltà.
- Tipo FG30 a 5 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. m. - 5 g. c.) Altoparl. magnetodin. 8 W.
- Tipo HG32 a 7 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. m. - 5 g. c.) Altoparl. magnetodin. per alta fedeltà.
- Tipo LH40 a 9 v. Rimlock + o. m. - 8 g. (1 g. m. - 7 g. c.) con stadio preselettore di alta frequenza e altoparlante 31M12 per alta fedeltà.

RICEVITORI

- Tipo ED16 a 5 v. - 4 g. (2 g. o. m. - 2 g. o. c.) - Altoparl. magnetodin. 4 W.
- Tipo ED16 a 5 v. - 4 g. (2 g. o. m. - 2 g. o. c.) - Altoparl. magnetodin. 6 W.
- Tipo ED14 a 5 v. + o. m. - 4 g. (1 g. o. m. - 3 g. o. c.) - Altoparl. magnetodin. 6 W.
- Tipo FD20 a 5 v. Rimlock + o. m. - 4 g. (1 g. m. - 3 g. c.) Altoparl. magnetodin. 8 W.
- Tipo FG30 a 5 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. m. - 5 g. c.) Altoparl. magnetodin. 8 W.
- Tipo HG32 a 7 v. Rimlock + o. m. - 7 g. (2 g. m. - 5 g. c.) Altoparl. magnetodin. per alta fedeltà.

CONVERTER FM

- Tipo E1/FM - a 5 v. Rimlock - 1 gamma (88 ÷ 108 MHz) sintonizzatore AF brevettato.

COMPLESSI PER FM

- Sintonizzatore 88 ÷ 108 MHz - Trasformatori MF a 10.7 MHz - Discriminatore per v. EQ80.

ALTOPARLANTI

- Tipo 16M4 - pot. 4W
- Tipo 22M6 - pot. 6W
- Tipo 24M8 - pot. 8W
- Tipo 31M12 per alta fedel.
- Tipo 22E6 - pot. 6W
- Tipo 36E20 autoeccitato

GRUPPI DI ALTA FREQUENZA

- Tipo 2MC - 2 g. o. m. - 2 g. o. c.
- Tipo 4MC - 2 g. o. c.
- Tipo 4AFT - 1 g. o. m. - 3 g. o. c.
- Tipo 207 - 2 g. o. m. - 5 g. o. c.
- Tipo 208 - 8 gamme (1 g. o. m. - 7 g. o. c. con stadio presel. di alta frequenza - condens. variab. e v. oscil.-convert. e v. amplific. incorporati).

TRASFORMATORI DI MEDIA FREQUENZA

- Tipo MFQ10 normale a 470 KHz.
- Tipo MFQ11 miniatura a 470 KHz.
- Tipo MFQ12 per FM da 10.7 MHz.

FILTRI DI INGRESSO

- Tipo 1CA con 1 circuito accordato
- Tipo 2CA con 2 circuiti accordati

S.I.B.R.E.M.S. s.r.l.

Sede: **GENOVA**
Via Galata, 35 - Tel. 581.1.0 - 580.252

Filiale: **MILANO**
Via Mantova, 21 - Telef. 588.950

La Ditta **Sergio Corbetta** MILANO

PIAZZA ASPROMONTE, 30 - TELEFONO 20.63.38



**GRUPPI ALTA FREQUENZA per Ricevitori e per Oscillatori Modulati
MEDIE FREQUENZE**

porge, alla sua affezionata e scelta clientela,
i migliori auguri per il nuovo anno



RADIO F.lli D'ANDREA

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI ED ACCESSORI PER APPARECCHI RADIO

Via Castelmorrone, 19 - MILANO - Telefono 20.69.10

SCALA PARLANTE formato 15x30

MOD. 101 — con cristallo a specchio a 2 ed a 4 gamme.

MOD. 103 — Tipo speciale per nuovo gruppo Geloso A.F. 1961.

MOD. 105 — Scala Piccola formato 11x11 con indice rotativo a 2 gamme d'onda con cristallo a specchio.

MOD. 104 — SCALA GIGANTE form. cm 24x30 con cristallo a specchio a 2 ed a 4 gamme d'onda e nuovo gruppo Geloso 1961-1971.

MOD. 106 — SCALA GIGANTE formato 24x30 con spostamento indice nel senso verticale con cristallo a specchio a 4 gamme d'onda. Disponiamo anche per nuovo gruppo Geloso A.F. 1961 con e senza occhio Magico.

Per tutti i vostri lavori di

AVVOLGIMENTI RADIO-ELETTICI INTERPELLATECI!

Produzione

Avvolgatrici per
CONDENSATORI


Bobinatrici
LINEARI

Bobinatrici a
NIDO D'APE


Bobinatrici speciali per
NASTRARE

Bobinatori per
TRAVASO

10 MODELLI

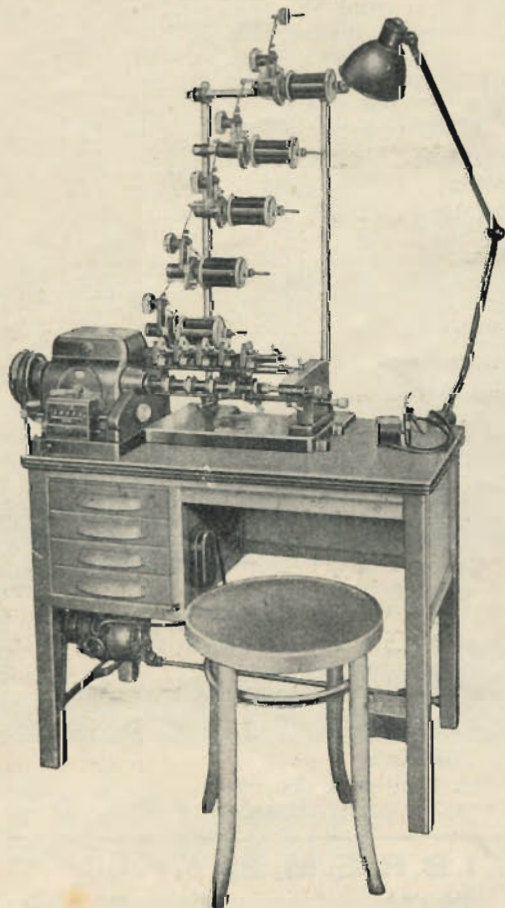

Mod. "AUBORA", multipla

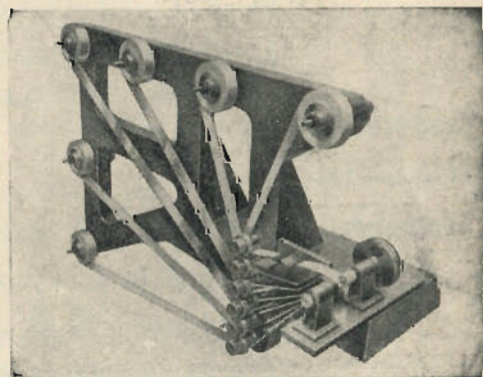

Macchine di precisione e di alto rendimento

BREVETTI PREMIATI ALLA IX MOSTRA DELLA MECCANICA



MARCHIO DEPOSITATO

COSTRUZIONI MECCANICHE

ANGELO MARSILLI

TORINO - VIA RUBIANA, 11 - TEL. 73.827


ESPORTAZIONE IN SVIZZERA - FRANCIA - GRECIA - REP. ARGENTINA - INDIA

Il microfono a nastro di
alta qualità e basso costo



PREZZO DI VENDITA L. 12.000

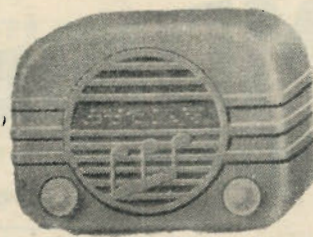A.L.M.A. Viale S. Michele al Carso 21
MILANO - Telef. 48.26.93



*"L'amico
discreto per
le vostre ore
serene"*

m m. 190 x 140 x 80

IL MINUSCOLO

"do. re. mi. 31"

- Tre valvole a reazione semifissa per il forte ascolto della Emittente Locale o Vicina.

- Richiedere schema illustrato della Scatola di Montaggio, menzionando la Rivista.



DOLFIN RENATO - MILANO

Radioprodotti "do. re. mi."

P.za Aquileia 24 - Tel. 48.26.98 - Telegr. *doremi*



Voltmetro a valvola

AESSE

Via RUGABELLA 9 - Tel. 18276 - 156334

MILANO

Apparecchi e Strumenti
Scientifici ed Elettrici

- *Ponti per misure RCL*
- Ponti per elettrolitici*
- Ponti per capacità interelettrodiche*
- Oscillatori RC speciali*
- Campioni secondari di frequenza*
- Voltmetri a valvola*
- Teraohmmetri*
- Condensatori a decadi*
- Potenzimetri di precisione*
- Wattmetri per misure d'uscita, ecc.*

— **METROHM A.G. Herisau (Svizzera)** —

- *Q - metri*
- Ondametri*

— **FERISOL Parigi (Francia)** —

- *Oscillografi a raggi catodici*
- Commutatori elettronici, ecc.*

— **RIBET & DESJARDINS Montrouge (Francia)** —



- *Eterodine*
- Oscillatori campione AF*
- Provavalvole, ecc.*
- Analizzatori di BF*

— **METRIX Annecy (Francia)** —

HARMONIC RADIO

Mod. 543

Supereterodina 5 valvole serie rossa Philips - 4 gamme d'onda - Sintonia a permeabilità variabile - Altoparlante alnico V° - Potenza d'uscita 4 W.
Dimensioni cm. 52 x 35 x 25

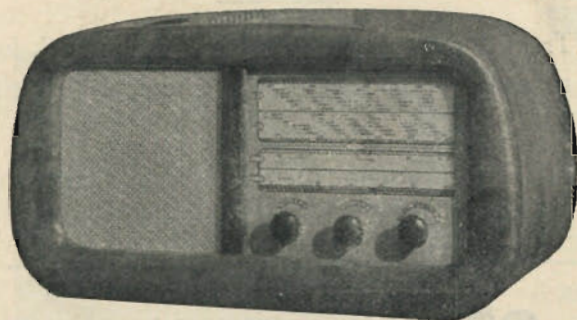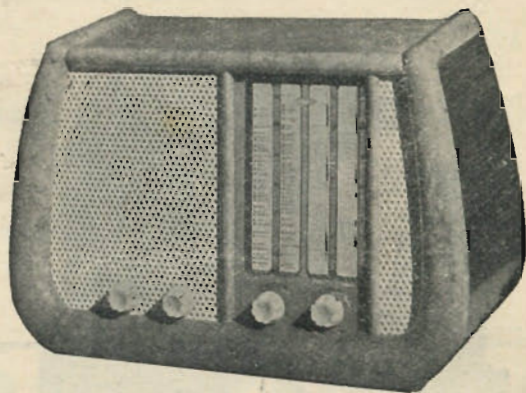


Mod. 542

Supereterodina 5 valvole Rimlock - 4 gamme d'onda - Sintonia a permeabilità variabile - Altoparlante alnico V° - Potenza d'uscita 3 W.
Dimensioni cm. 53 x 28 x 20

RAPPRESENTANTE GENERALE:

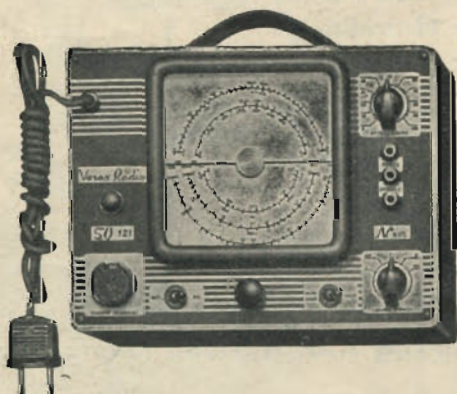DITTA FARINA - Via Arrigo Boito, 8 - **MILANO** - Telefoni 86.929 - 153.167



OSCILLATORE MODULATO S.O. 121

STRUMENTI DI MISURA
SCATOLE MONTAGGIO
ACCESSORI E PARTI
STACCATE PER RADIO



"Vorax Radio"
Milano

VIALE PIAVE 14 - tel. 79.35.05

RADIOMINUTERIE

REFIX

CORSO LODI 113 - Tel. 58.90.18

MILANO


R



E



F

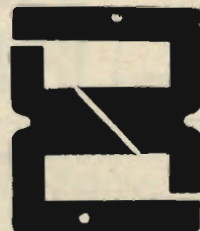

R. 1 56x46 colonna 16
R. 2 56x46 colonna 20
R. 3 77x55 colonna 20
R. 4 100x80 colonna 28

E. 1 98x133 colonna 28
E. 2 98x84 colonna 28
E. 3 56x74 colonna 20
E. 4 56x46 colonna 20

E. 5 68x92 colonna 22
E. 6 68x58 colonna 22
F. 1 83x99 colonna 29

SI POSSONO INOLTRE FORNIRE LAMELLE DI MISURE E DISEGNI DIVERSI

Prezzi di assoluta concorrenza

VICTOR



erre - erre S.a.R.L.

VIA ELBA, 16 - MILANO - TELEFONO 4.43.23

VICTOR ADEX

MILANO
Via Manuzio 7 - Telefono 62.334

Prodotti per l'Industria e il Radiotecnico

ADESIVI per altoparlanti, etichette, ecc.
VERNICI a radiofrequenza, isolanti
COMPOUND di riempimento
CERE per impregnazione

RICHIEDETE CATALOGO GENERALE



RADIO GUIDA

*Guida pratica
e sicura per
costruire da
se, i seguenti
apparecchi:*

- 1°) Alimentatore
- 2°) Apparecchio a 3 + 1 valvole
- 3°) Apparecchio super a 5 valvole
Rinlock
- 4°) Apparecchio super a 5 e 7 valvole
- 5°) Amplificatore da 25 Watt per
salone o cinema

Possibilità di revisione e messa a punto degli apparecchi costruiti, presso il nostro laboratorio.

Tecnologie, prospetti, schemi, disegni ecc.
Riuscita sicura: L. 1550 da rimettere a mezzo
vaglia a:

ISTITUTO CTP - Via Clisio 9 - ROMA
(indicando questa rivista)

SCALE PARLANTI

DAM

DECORAZIONE ARTISTICA METALLICA

di G. MONTALBETTI

MILANO - VIA DISCIPLINI 15 - TEL. 89.74.62

SPECIALITÀ SCALE RADIO - QUADRANTI DI QUALUNQUE TIPO
CARTELLI ARTISTICI PUBBLICITARI PER VETRINE "INDUSTRIALI E COMMERCIALI"


SU VETRO E SU METALLO

BREVETTO G. MONTALBETTI

TASSINARI UGO

VIA PRIVATA ORISTANO N. 14 - TELEFONO N. 280647


MILANO (Gorla)

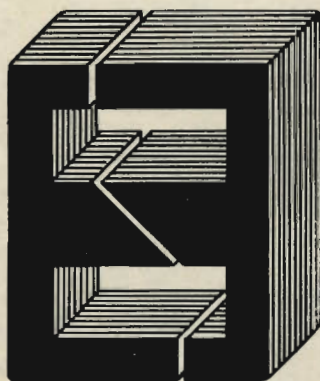

LAMELLE PER TRASFORMATORI
RADIO E INDUSTRIALI - FASCIE
CALOTTE - TUTTI I LAVORI DI
TRANCIATURA IN GENERE

W2	36 x 46	colonna	14	F	68 x 92	colonna	22
W3	40 x 47,5	"	16	B	82 x 105	"	30
W6	44 x 55	"	16	A1	86 x 98	"	30
W6M	45 x 57,5	"	19	A	86 x 96	"	28
I	54 x 54	"	17	C	105 x 105	"	30
W12	58 x 68	"	22	H	116 x 126	"	40
D	72 x 82	"	26	L	76 x 80	"	30
E	72 x 92	"	28	M	196 x 168	"	56

ORA 325

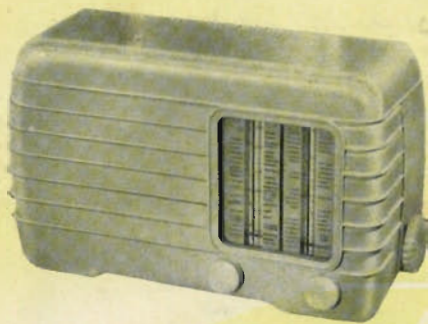

ORA RADIO

ORA 425




serie

1950-51

ORA 725





ORA 625

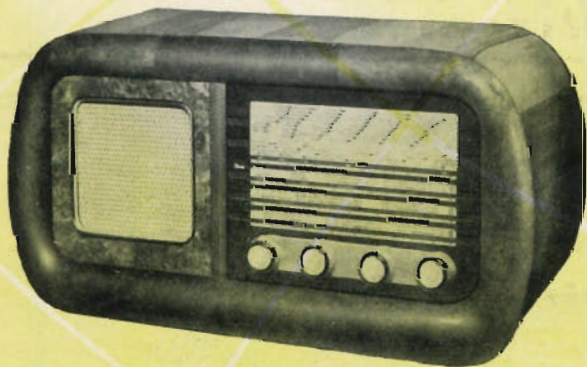

ORA 925

ORA 825

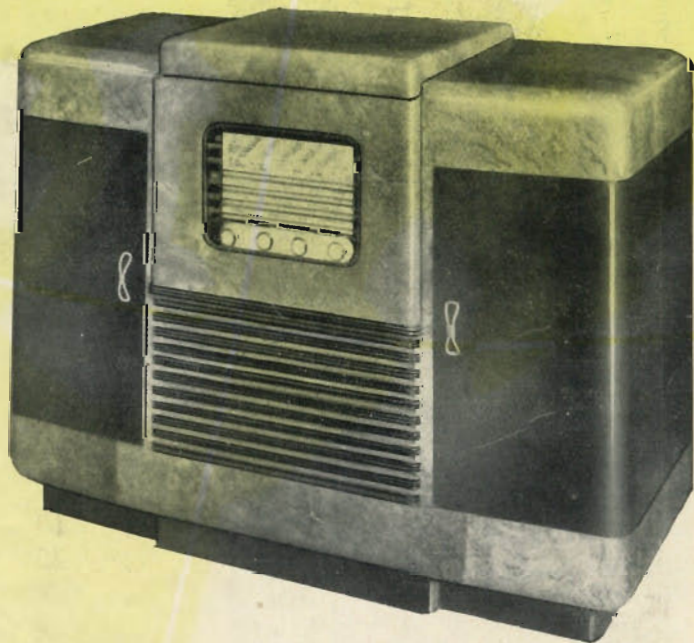


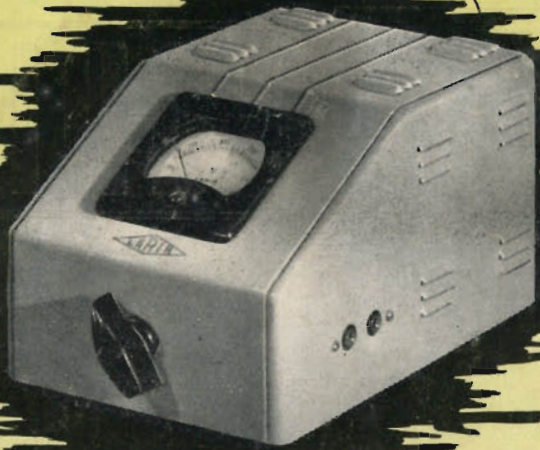

Elevatore
di Tensione
"B. L. 46"

da
120-250-500-1000
Watt

per tutte
le
tensioni
di rete.

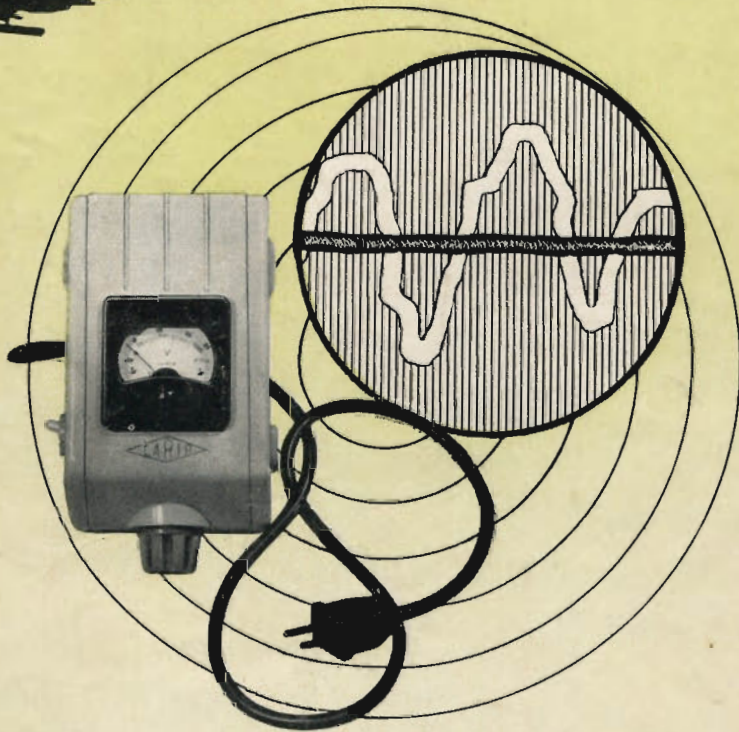

V
i
e
n
n
e



LARIR Soc. r. l. - MILANO - PIAZZA 5 GIORNATE 1 - TELEFONI 55.671 - 58.07.62