

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III

l'antenna

Anno XXVI - Giugno 1954

NUMERO

6

LIRE 250

17"

Sintolwox
TELEVISIONE




STRUMENTI
DI GRANDE
PRECISIONE

TRIPOLETT

ELECTRICAL INSTRUMENT CO. - BLUFFTON, OHIO

PER L'INDUSTRIA
ED IL SERVIZIO
RADIO - TV

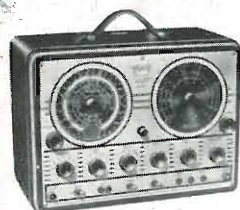**GENERATORE SWEEP
con
MARKER
INCORPORATO**
MOD. 3434 A



Generatore spaz-
zato fino a 12
MHz. Frequenze
comprese tra 0 e
240 MHz divise in
tre gamme. Con-
trolla per la minima distorsione della forma
d'onda di sweep. Alta uscita per l'allineamento
studio per stadio. Marker stabilizzato e con scala
a specchio per maggiore precisione. Frequenze
divise in tre gamme: 3,5-5MHz; 19,5-30MHz; 29-
50MHz in fondamentale; fino a 250MHz in ar-
monica. Marker a cristallo per doppio battimen-
to. Battimento sulla curva a "pip" o a "dip".
Modulazione a 600 Hz sia sul cristallo che sul
Marker per usare lo strumento quale generatore
di barre.

**ANALIZZATORE
UNIVERSALE**



Mod. 625 NA.

Alta resistenza in-
terna. Indice a col-
tello su scala a
specchio. 2 sensi-
bilità in cc.: 10000
Ohm V e 20 000 Ohm V. 10 000 Ohm V in
ca 39 campi di misura. Tensioni continue
tra 0 e 5000 V in 10 portate; tensioni alter-
nate tra 0 e 5000 V in 5 portate; Misure
di corrente tra 0 e 10 A. a 250 MV in 6
portate (1a portata 50 microampere f. s.);
Misure di resistenza tra 0 Ohm e 40 Mohm
in 3 portate.

**VOLTMETRO
ELETTRONICO**



Mod. 650

Alta impedenza d'in-
gresso (11 Mohm) 32
campi di misura: cc
tra 0 e 1000 V in 7
portate; ca. e RF tra
0 e 500 V in 6 por-
tate; picco a picco tra
0 e 1400 V in 2 portate;
Ohm tra 0 e 1000
Mohm in 6 portate;
Misure di resistenza tra 0 Ohm e 40 Mohm
in 3 portate.

**OSCILLOSCOPIO
5"**



Mod. 3441

Amplificazione verticale in
push-pull per una migliore
risposta di frequenza. Lar-
ghezza di banda di 4 MHz
per una migliore resa in
TV e negli usi industriali.
Sensibilità verticale pari a
0,01 V pollice ovvero 10
MV pollice. Uscita del den-
te di sega direttamente
prelevabile dal pannello e
utilizzabile come segnale
di bassa frequenza tra 10
e 60 KHz. Analisi indistor-
ta dell'onda quadra fino a
300 KHz per le applicazio-
ni elettroniche. Amplificazione orizzontale in push-pull e sensibilità
pari a 0,15 RMS pollice per particolari applicazioni industriali.
Controllo diretto della tensione picco a picco fino
a 1000 V per un migliore e più rapido servizio in TV.
Controlli doppi per la perfetta messa
a fuoco su tutto lo schermo.

**GENERATORE
SWEEP**



Mod. 3435

Usato in connessione ad un buon generatore di se-
gnali modulato in ampiezza, riunisce in sé le carat-
teristiche del Mod. 3434 A.

WATTMETRO



Mod. 2002

Indica con la massima
precisione la potenza
assorbita da appa-
rechiature industriali, ap-
plicazioni elettrodome-
stiche, ecc. durante il
loro funzionamento sia
in cc che in ca tra
25 e 133 Hz. Lettura
contemporanea ed indipendente su 2 scale distinte del-
l'assorbimento e della tensione per il controllo della stes-
simo sotto carico. Ampio margine di sicurezza per il sovra-
carico iniziale dei motori. Portate: 0-1500-3000 Watt cc.
ca. a 10 A. normale, 20 A. massimo, 40 A. carico istan-
taneo. 0-130-260 V cc ca.

SONDA MoltiplicATRICE PER A.T.

Mod. 179B-107

Utilizzabile per misure di tensioni fino a 50
KV c.c. in connessione al Voltmetro Elettroni-
co Mod. 650

SONDA A CRISTALLO

Mod. 9989

Utilizzabile con l'oscilloscopio Mod.
3441 per tracciare i segnali degli
stadi TV - Radio MF - AF e per
demodulare portanti modulate in
ampiezza comprese tra 150 KHz e
250 MHz.

DISTRIBUTORI ESCLUSIVI PER L'ITALIA

PASINI & ROSSI - GENOVA

Via SS. Giacomo e Filippo, 31 (1° piano) - Telef. 83-465 - Teleg. PASIROSSI

TORINO - CGAR - Via Montevocchio, 17

FIRENZE - STAR - Piazza dell'Olio, 1

NAPOLI - Dott. A. CARLOMAGNO - Piazza Vanvitelli, 10

MILANO - RADIOFRIGOR - Via F. Aporti, 16

ANCONA - Rag. N. SACERDOTE - C. GARIBALDI, 22b

CATANIA - Cav. F. PULVIRENTI & F. - Via Cosentino, 46

PADOVA - RADIO SCALA - V. Martiri della Libertà, 17

ROMA - FALPO - Via dell'Arcadia, 7 B-2

PUGLIE - Rag. C. GIORDA - Via Pigafetta, 3 TORINO

REG. E. - A. RIGHI - Via Bell'aria, 8

CHIETI - Cav. V. AZZARITI - Via De Lollis, 2

SP



SIEMENS
MILANO

SM 514



SIEMENS
MILANO

SM 523



SIEMENS
MILANO

SM 5024

Rag. Francesco Fanelli

FILI ISOLATI


LITZ SALDABILI - FILI SMALTATI

FILO LITZ PER TUTTE LE APPLICAZIONI ELETTRONICHE

VIALE CASSIODORO ,3 - MILANO - TELEFONO 496.056

Faro

microsolco

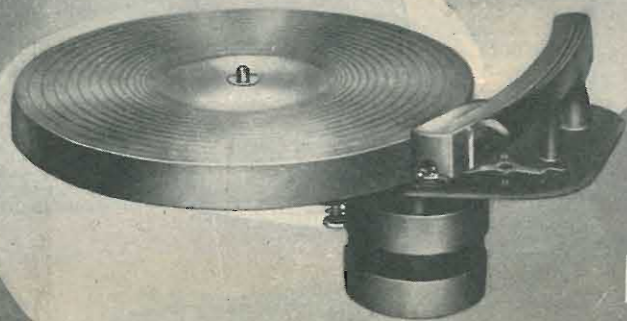

MIGNON
A 3 VELOCITA'

FARO - Via Canova 37 - Tel. 91619 - MILANO

autoradio

Condor

IL GIOIELLO PER LA NUOVA 1100 FIAT
CONDORINO F • L. 47.000

CONDORINO N L. 44.800

PER 500 C.C. ARDEA

L'APPARECCHIO CHE LA LANCIA MONTA SULLA VETTURA APPIA • S.4/A L. 59.600

ING. G. GALLO - VIA ALSERIO 30 - MILANO

ANALIZZATORE ELETTRONICO
Mod. 130/S (brevettato)



MISURATORE DI CAMPO per TV ed FM
Mod. 105/S



Chiedete i bollettini di informazioni "MECRONIC",
riguardanti tutti gli apparecchi di misura per TV

**FABBRICA ITALIANA APPARECCHI
ELETTRONICI DI MISURA E CONTROLLO s.r.l.**
VIA G. JAN, 5 - MILANO - TELEF. 221.617

ENERGO ITALIANA

s. r. l.

Via Carnia, 30 - MILANO - Tel. 28.71.66

Fili Autosaldanti con, anima
in resina attivata - con anima liquida
evaporabile - pieno. Conforme alle
norme americane F.S.S.C. - QQ/S/571
b - e a quelle inglesi M.O.S./DTD
599 e B.B.S. 441/1952.

"Dixosal" disossidante pastoso
per saldature a stagno. Non dà luogo,
col tempo, ad ossidazioni secondarie.
Conforme alle norme americane F.S.
S.C. - O.F. 506.



**Saldature sicure
solo con prodotti di qualità!**

Il filo ENERGO è riconoscibile tra i prodotti simili in quanto presenta, per
tutta la sua lunghezza, una zigrinatura regolarmente depositata, quale marchio
di fabbrica della SOCIETA' ENERGO ITALIANA.




antenna

tecnologia

vidicon

inalterabile agli agenti atmosferici

roma via crescenzio 82 tel 353 016.

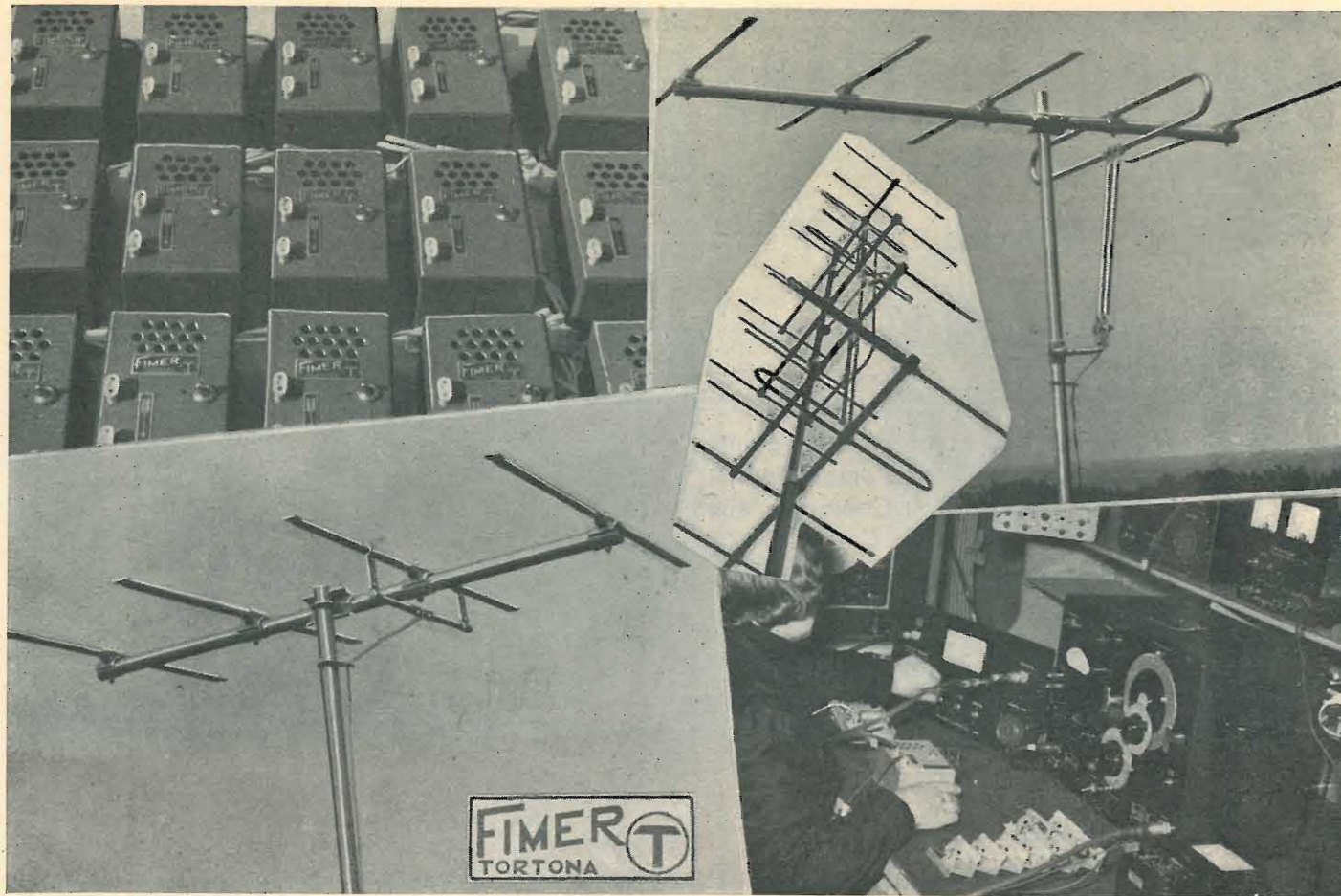

Società Italiana Apparecchiature Elettroniche

VIA PONTE SEVESO, 43 - TELEFONO 60.30.61

SIAE
MILANO

ANALIZZATORE ELETTRONICO - Mod. 566-A

Realizzazione ultracompatta per servizio, in custodia.

Portate: tensioni cc. e ca. 1-3-10-30-100-300-1000 Volt.

Resistenze: fra 0 Ohm e 1000 MOhm.

Alimentazione: con cambiatensioni da 110 a 220 Volt.

Dimensioni: 195x135x75 mm.

Accessori: sonda rivelatrice per RF e puntale per AT fino a 30 kVolt.




Caratteristiche dell'OSCILLOSCOPIO Mod. 476-A a modifica di quanto pubblicato nel numero precedente

Asse Y — Amplificatore per c.c. o c.a., entrata sia in dissimmetrico come in bilanciato, sensibilità 5 mV/cm calibrabile mediante apposito segnale interno, risposta: 3 db fra 0 e 2 Mc/s.

Asse X — Amplificatore per cc. o c.a. sensibilità 50 mV/cm risposta 3 db fra 0 e 300 Kc/s. Asse espandibile 5 volte l'ampiezza dello schermo senza distorsione apprezzabile nel campo visibile.

Asse Z — Modulabile direttamente attraverso apposito morsetto posto sul pannello.

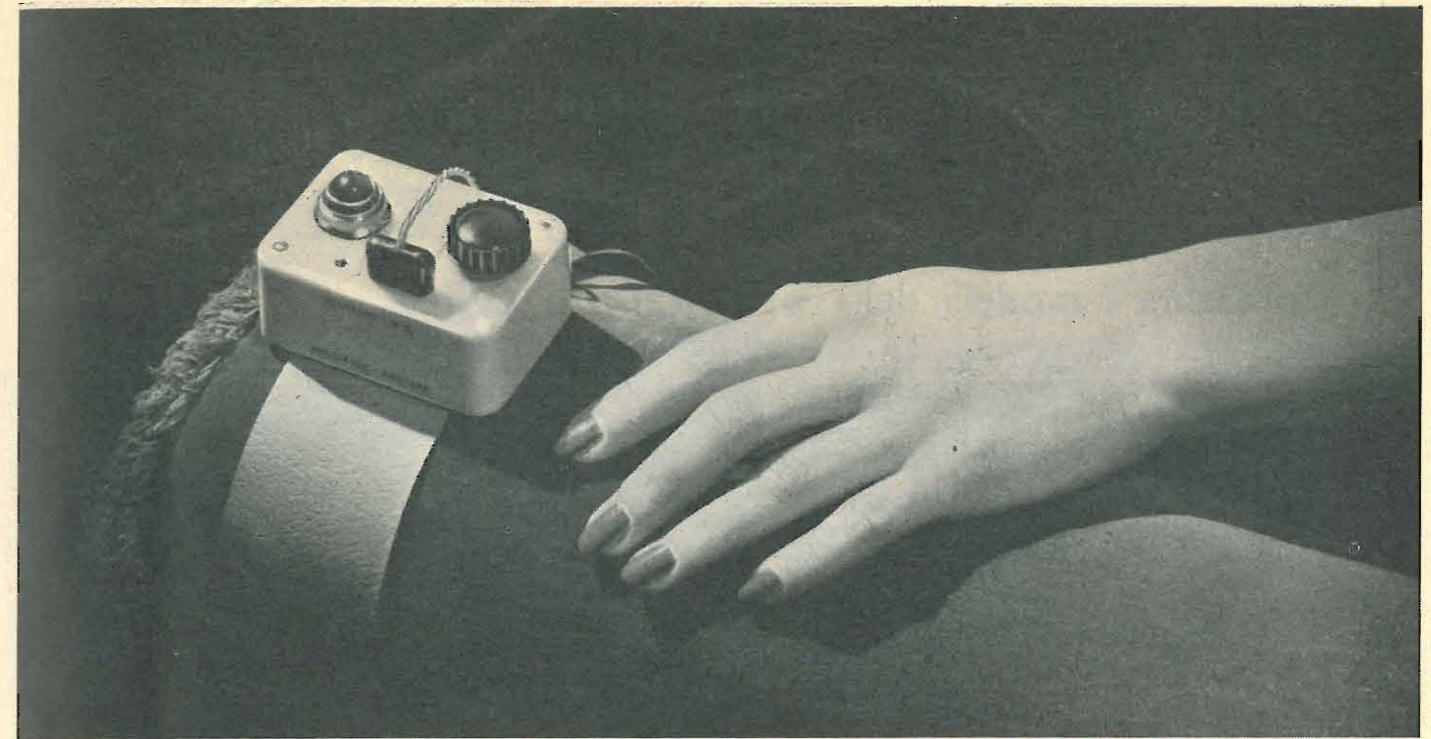Asse tempi — fra 2 c/s e 100 Kc/s pienamente lineare.



Per una sempre maggiore comodità di ascolto dei programmi radio - televisivi

Non è raro il caso in cui si debba ascoltare la radio o la televisione mentre un familiare riposa nella stanza. Il timore di arrecargli fastidio ci impedisce così di godere del tanto atteso programma di musica, ovvero di udire lo svolgimento della partita in cui è impegnata la squadra prediletta, ovvero ancora di seguire il commento sonoro di un film trasmesso per televisione. Un problema ancora più spinoso è quello dell'ascolto della radio o del televisore da parte del debole di udito. Qui il problema è aggravato dal fatto che il debole di udito non può ascoltare i programmi sonori che quando il volume dell'apparecchio è spinto al massimo o quasi, e ciò comporta sempre un notevole fastidio per i familiari e i vicini di casa che sono costretti ad udire il frastuono della radio « a tutto volume ».

Fortunatamente a tutto ciò vi è oggi un rimedio grazie all'

ADAPHONE

L'adattatore acustico per apparecchi radio e per televisori che consente di seguire i programmi al livello sonoro desiderato, ma senza che ciò possa causare alcun disturbo ai familiari.

L'ADAPHONE viene posto su un bracciolo della poltrona o sul tavolo, mentre una piccola manopola permette di scegliere il volume sonoro più conveniente.

L'apparecchio, di semplicissimo uso, consente una estrema chiarezza nell'ascolto. I rumori che si producono nella stanza non vengono raccolti dall'ADAPHONE, che incorpora inoltre un

controllo automatico di volume

atto a « comprimere » le intensità troppo elevate smorzando automaticamente i suoni che potessero dare fastidio all'ascoltatore.

L'ADAPHONE non consuma batterie, né corrente elettrica, né valvole termoioniche, né abbisogna di manutenzione alcuna. Il costo di funzionamento è quindi zero!

L'ISTITUTO MAICO PER L'ITALIA, distributore per l'Italia dei famosi MAICO, apparecchi acustici per deboli di udito, è a vostra completa disposizione per preventivi ed ogni delucidazione.

ISTITUTO MAICO PER L'ITALIA

MILANO - Piazza della Repubblica, 18 - tel. 61.960-632.872-632.861



Agenzie Maico in Italia: TORINO - Corso Magenta 20 - tel. 41.767; BRESCIA - Via Solferino, 28 - tel. 46.09; NOVARA - Piazza Gramsci, 6; PADOVA - Via S. Fermo, 13 - tel. 26.660; TRIESTE - Piazza Borsa, 3 - tel. 90.085; GENOVA - Piazza Corvetto, 1-4 - tel. 83.558; BOLOGNA - Via Farini, 3 - tel. 25.410; FIRENZE - Piazza Salterelli, 1 - tel. 298.339; ROMA - Via Romagna, 14 - tel. 470.126; NAPOLI - Corso Umberto, 90 - tel. 24.961-28.723; PALERMO - Via Mariano Stabile, 136 - Palazzo Centrale - 1° piano - tel. 13.169; CAGLIARI - Piazza Jenne, 11, Dep. Farmacia Maffioli; BARI - Piazza di Vagno, 42 - tel. 11.356; CATANIA - Viale XX Settembre, 11; ANCONA - La Sanitaria, Viale della Vittoria, 2-9 - tel. 48.24.

A U D I O N


RADIO - TELEVISIONE

presenta i modelli della produzione 1954



MOD. MASCOTTE

- 5 valvole Rimlock
- Onde medie e corte
- Custodie in plastica avorio
- Dimensioni cm. 22x13x10

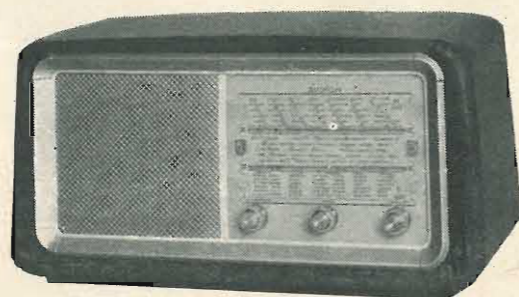


MOD. 254 - alimentazione a corrente alternata

- 5 valvole Rimlock
- Onde medie e corte
- Gruppo permeabilità variabile
- Trasformatore per tutte le tensioni
- Altoparlante \varnothing 160 Alnico
- Mobiletto in bachelite con eleganti finiture in metallo.

MOD. 424 - Alimentazione a batterie di pile da 1,5 e 90 Volt

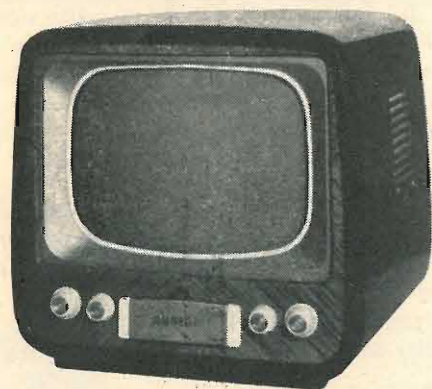- 4 valvole tipo americano
- Onde medie e corte
- Altoparlante speciale per batterie di grande cono
- Gruppo permeabilità variabile
- Attacco per alimentatore a corrente alternata separato
- Mobiletto come mod. 254 con spazio per batterie di pile incorporate
- Dimensioni cm. 49x26x20.



TV 1721/M

- Cinescopio 17"
- 21 valvole
- Ricezione di tutti i canali italiani
- Massima stabilità di immagine, definizione nitidissima, contrasti uniformi
- Sistema « Intercarrier »
- Alimentazione a corrente alternata con tutte le tensioni
- Mobile di gran lusso
- Dimensione cm. 52x52x55.



MOD. 1723/L - SCHERMO 17"

Distribuzione: **AUDION TELEVISIONE**

VIA POMPONAZZI, 19 - MILANO - Tel. 393,136



s. r. l.

LABORATORI COSTRUZIONE STRUMENTI ELETTRONICI
CORSO XXII MARZO, 6 • MILANO • TEL. 58.56.62 - 59.33.16


MISURATORE DI CAMPO - Mod. 454 Caratteristiche tecniche



Misura del segnale captato da 10 a 100.000 microvolt in quattro scale: 100, 1000, 10.000, 100.000 microvolt fondo scala.
Scala in microvolt e scala in decibel per misure relative.
Precisione di misura: $\pm 10\%$.
Attenuatore sull'ingresso a scatti di 20 dB, impedenza 75 ohm.
Trasformatore d'ingresso inseribile a spina per l'adattamento ad antenne di 75 e 300 ohm, sia bilanciate che sbilanciate. Coefficiente di riflessione non superiore a 1,2.
Alimentazione in batterie, con controllo della loro efficienza mediante strumento.
Gamme di frequenza: tutti i canali italiani di TV. + 19 canale FM con commutazione a scatti e sintonia fine per il perfezionamento dell'accordo.
Presa per l'ascolto in cuffia dei segnali di sincronismo.
Il misuratore di campo Mod. 454 consta di un particolare circuito di conversione preceduto da un attenuatore tarato, e seguito da un circuito amplificatore e rivelatore che funziona da voltmetro elettronico.
I particolari circuiti, uniti ad un accurato studio della disposizione e dei materiali impiegati, ne fanno un apparecchio particolarmente stabile ed efficiente, che unisce alla precisione la praticità d'impiego.


OSCILLOGRAFO A RAGGI CATODICI - Mod. 1251

Diametro dello schermo - 125 m/m.
Traccia verde corta persistenza.
Amplificatore verticale:
Larga banda sino a 5 MHz.
Alta sensibilità sino a 200 KHz.
Amplificatore orizzontale sino a 200 KHz.
Soppressione automatica ritorno di traccia.
Modulazione esterna asse Z.
Asse tempi da 20 Hz a 50 KHz.
Sincronismo interno - esterno - rete.
Impedenza ingresso amplificatore verticale 1,5 M Ω .
Capacità ingresso circa 20 pF.
Fattore deflessione amplificatore verticale - alta sensibilità - 1 mV/mm - Banda larga : 10 mV/mm.
Fattore deflessione amplificatore verticale - alta sensibilità : 1 mV/mm - Banda Possibilità di connessione diretta alle placche deflettrici.
Valvole impiegate 5Y3 - 5Y3 - 5UP1 - 6J6 - 6J6 - 6J6 - 6C4 - 6C4 - 6C4.
Alimentazione universale per tutte le tensioni di rete in CA.
Dimensioni 400x360x280 m/m.
Peso Kg. 17,500 circa.

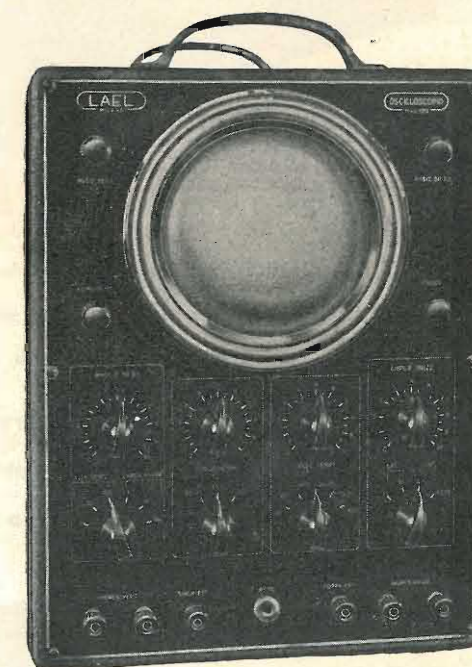

GENERATORE SEGNALI T.V. - Mod. 153



Gamma frequenze osc. Sweep 2-90 e 170-216 MHz in 4 gamme.
Gamma frequenze osc. Marker da 2 a 220 MHz in 3 gamme multiple.
Ampiezza di spazzolamento regolabile con continuità da 0 a 20 MHz.
Frequenza di spazzolamento 50 Hz.
Segnali mass. uscita R. F. 0,5 V.
Attenuatore a decadi e lineare.
Impedenza d'uscita 30 Ω costante.
Possibilità di controllo con quarzo esterno - Modulazione ampiezza 400 Hz profondità 30% - Uscita segnale per asse Y oscillografo - Precisione taratura oscillatore Marker 1% - Reversibilità del senso di spazzolamento - Possibilità di soppressione della traccia di ritorno - Possibilità di regolazione della fase per doppia immagine - Valvole impiegate 6X4 - VR150 - 6J6 - 6C4 - 6C4 - 6AK6 - Alimentazione universale per tutte le tensioni di rete in CA - Dimensioni 500x380x230 m/m - Peso Kg. 18,500 circa.

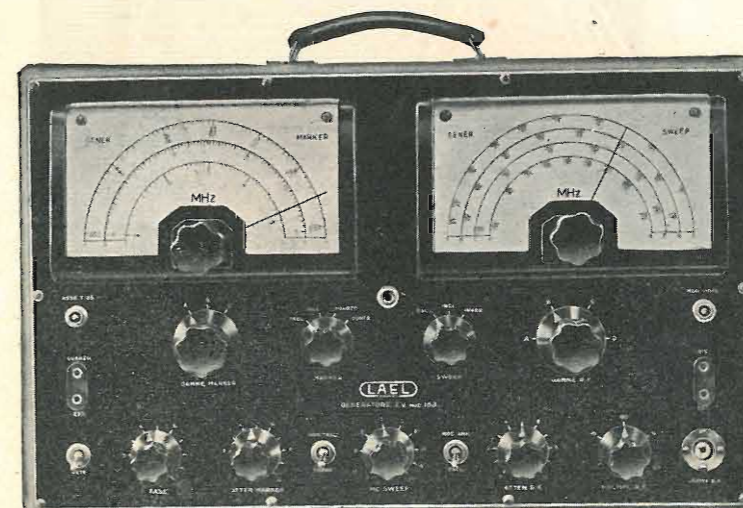

DUCATI


Fra le prime in Europa ad affrontare il problema del rifasamento, la DUCATI conferma tuttora, con i nuovi tipi di rifasatori, la sua indiscussa priorità tecnica.

UFFICIO PROPAGANDA DUCATI - MARANO

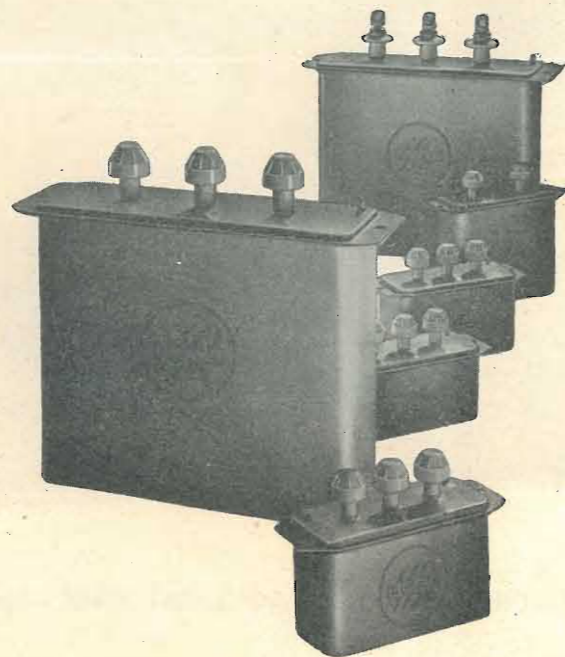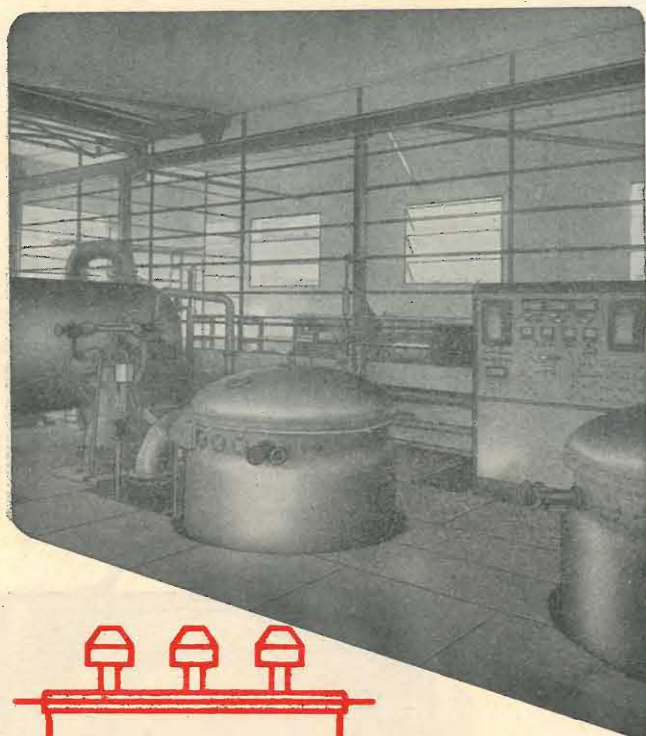

Sui piccoli rifasatori per impianti di utilizzazione, come sulle grandi batterie per reti e linee ad alta e altissima tensione, il nome DUCATI è attestato inconfondibile

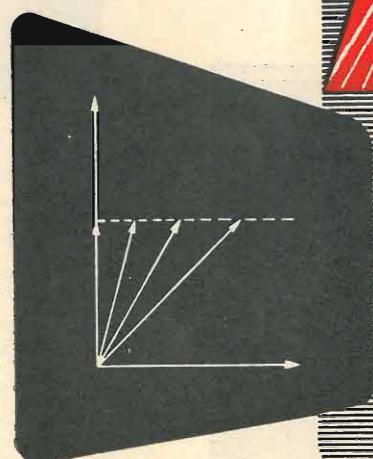della più accurata progettazione della più moderna attrezzatura della massima sicurezza d'esercizio



DUCATI ELETTROTECNICA S.p.A.
BOLOGNA - Borgo Panigale



Antenne

per Televisione e FM

Rappresentanti Regionali:

LIGURIA: I.E.T. - Salita S. Matteo, 19-21 - Genova
EMILIA: S.A.R.R.E. - Via Marescalchi, 7 - Bologna (escluso Provincia di Piacenza) - PIACENZA: Casa della Radio - Via Garibaldi, 20/22 - Piacenza - VENETO: Ing. Ballarin - Via Mantegna, 2 - Padova - LAZIO: Radio Argentina - Via Torre Argentina, 4 - Roma - TOSCANA: FARTED - Via Nino Bixio, 8 - Firenze - BIELLA: Weiss Levi - Via Italia - Biella - T. L. T.: Venanzio Mior - Via Settefontane, 30 - Trieste.



Lionello Napoli

VIALE UMBRIA, 80 - TELEFONO 57.30.49
MILANO

Antenne per Televisione e FM di tutti i tipi e per tutte le applicazioni. Impianti collettivi con distribuzione mediante separatori resistivi o amplificatori elettronici. La Ditta che vanta la più lunga esperienza nel ramo.



FABBRICA AVVOLGIMENTI ELETTRICI

VIALE LOMBARDIA, 76 - MILANO - TELEFONO 283.068

.... pone sul mercato Italiano i suoi

NUOVI PRODOTTI T.V.

TRASFORMATORI DI ALIM. 140 A II T.V. a flusso disperso minimo, creato per **eliminare lo sbandieramento dell'immagine.**
 Minima corrente a vuoto, minima densità di magnetizzazione. Fascia di rame antiflusso. - Schermatura interna.
 Equivalente al tipo 6702 J.C. Peso: Kg. 6 - Dimens.: 12x13x14,5 cm. - Tensioni primarie: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 - 280 - Tensioni secondarie: AT: 310 - 160 - 0 - 160 - 310 - Tensioni secondarie BT: 6,3 V - 8,5 A; 6,3 V - 1,2 A; 5 V - 3 A.

IMPEDENZA FILTRO Z 12 A III - Per 1^a cellula sull'uscita + 350 V.
 Equivalente al tipo Z 2123 J.C.
 Peso: Kg. 0,820 - Dimens.: 7x4,6x6 cm. - Induttanza 3 H - Corrente norm.: 200 mA cc. - Res. 100 Ohm.

IMPEDENZA FILTRO Z 1/3¹A III - Per cellula filtro sull'uscita + 160 V.
 Equivalente al tipo Z 3214 J.C.
 Peso: Kg. 0,450 - Dimens.: 4x3,2x5 cm. - Induttanza 4 H - Corrente norm.: 75 mA cc. - Res. 190 Ohm.

AUTOTRASFORMATORE DI USCITA VERTICALE AU 35 A III
 Equivalente al tipo 7201-D J.C. - Per la deflessione del fascio.
 Peso: Kg. 1,370 - Dimens.: 7,5x8,5x6,5 cm. Induttanza primaria a vuoto: 75 H - Res.: 2000 Ohm - Rapporto di trasf.: 13/1 - Resistenza secondaria: 14 Ohm.

TRASFORM. PER OSCILLATORE VERTICALE BLOCCATO T 3 A III
 Equivalente al tipo 7251/B J.C. per generare segnali a dente di sega. Peso: Kg. 0,310 - Dimens.: 4,5x3,5x5 cm. - Induttanza primaria: 18 H - Res.: 200 Ohm - Rapporto di trasform.: 1/4 - Res. secondaria: 160 Ohm.

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ

STABILITÀ • SICUREZZA • FISSITÀ DELL'IMMAGINE • BASSO COSTO

Tutti i trasformatori costruiti dalla FAE per la TV sono stati realizzati con la più grande cura facendo tesoro delle esperienze altrui e della propria e possono soddisfare le maggiori esigenze. Molti tipi qui non elencati risolvono importanti problemi specifici. A richiesta si costruisce qualunque tipo di trasformatore per radio su dati forniti dai Sigg. Clienti.

Il nostro Ufficio Tecnico può provvedere al calcolo dei trasformatori medesimi.


LA DITTA GARANTISCE LA MASSIMA RISERVATEZZA

Gian Bruto Castelfranchi

MILANO - NAPOLI - CIVITANOVA MARCHE


Focalizzatore magnetico

• Tipo 1401 G. B. C.

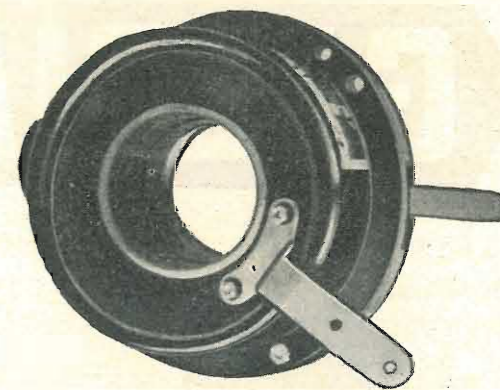

Telai pre-montati per Televisione

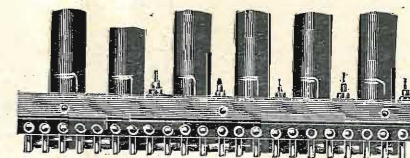- Telaio per il suono
- Telaio amplificatore Video
- Telaio di sincronismo
- Gruppo Sintonizzatore



Massima efficienza ➔ Elevato rendimento

E' uscito il listino n. 21 e il catalogo n. 89

Il materiale impiegato per la costruzione di detti pannelli porta la sigla delle migliori Case Mondiali: Ediswan - Rosenthal - Erie.

È USCITO IL LISTINO N. 91 !!! ed i "PACCHI STANDARD" sono quasi esauriti!

Non perdetevi tempo!

Ritagliate il talloncino e speditelo alla Ditta

Gian Bruto Castelfranchi

Vi verranno inviate le ultime pubblicazioni e i famosissimi elenchi "PACCHI STANDARD", il successo dell'anno 1954.

Alla Ditta **Gian Bruto Castelfranchi**
VIA PETRELLA 6-A - MILANO

Nome

Cognome

Via

Città

Provincia

CESA s. r. l.

CONDUTTORI ELETTRICI SPECIALI - AFFINI

MILANO

Via Conte Verde N. 5 - Telefono N. 606-380



- Filo Litz
- Fili smalto seta
- Conduttori isolati in cloruro di polivenile
- Conduttori isolati in politene
- Conduttori schermati
- Cordini flessibili per alimentazione

Per tutte le applicazioni radio, televisive e telefoniche


GALBIATI

Milano - Via Lazzaretto 17

telefono 64.147-664.147

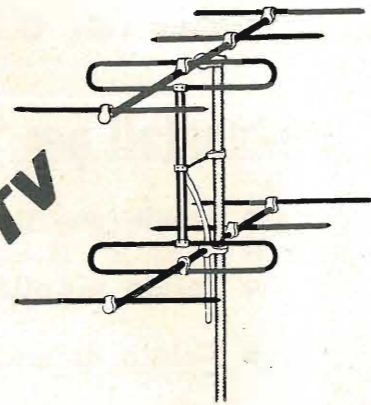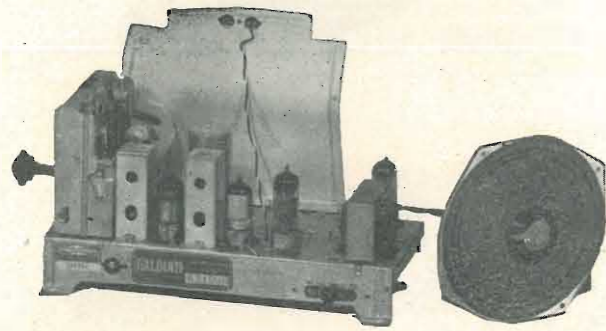

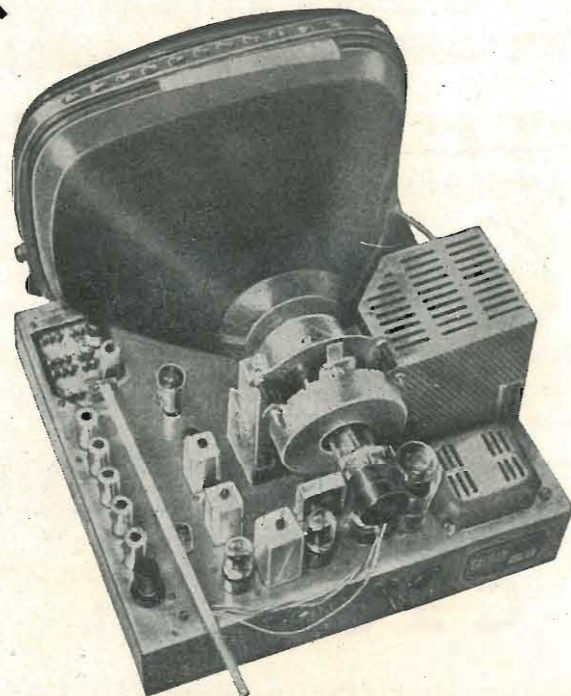tutto per la radio e TV
 Vasto assortimento di
 antenne TV "La Penice"
 per tutti i canali



parti staccate

Richiedete il nuovo CATALOGO GENERALE:

Vasto assortimento di mobili per radio e televisione - tubi a raggi catodici da 17 21 e 27" - valvole - prodotti GELOSO



concessionario prodotti TELEFUNKEN



ELETTROCOSTRUZIONI CHINAGLIA

BELLUNO - Via Col di Lana, 36 - Tel. 4102

MILANO - Via C. del Fante 14 - Tel. 383371

GENOVA - Via Caffaro, 1 - Tel. 290.217
 FIRENZE - Via P. Rossa, 6 - Tel. 298.500
 NAPOLI - Via S. Maria Ognibene 10 - Tel. 28341
 CAGLIARI - V.le S. Benedetto - Tel. 51.14
 PALERMO - Via Rosolino Pilo 28 - Tel. 13385

ANALIZZATORE

Mod. AN-20


SENSIBILITÀ 5000 Ω V.



ANALIZZATORE

Mod. AN-18


SENSIBILITÀ 5000 Ω V.

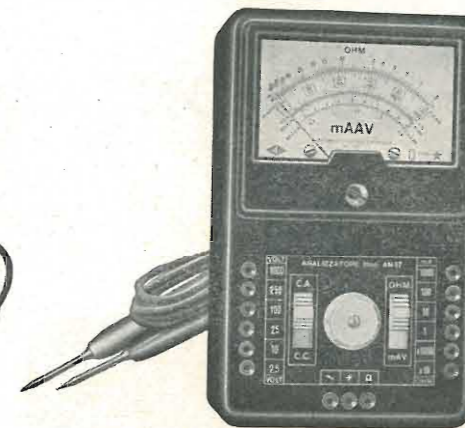

ANALIZZATORE

Mod. AN-19

SENSIBILITÀ 10.000 Ω V.

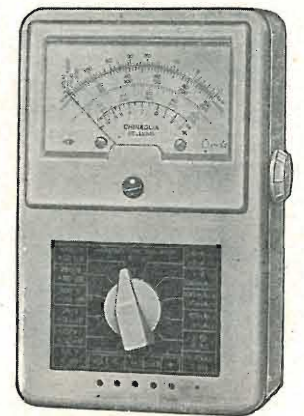


PROVAVALVOLE

mod. PRV-410



PROVAVALVOLE TESTER

mod. PVT-440 SENSIBILITÀ 5000 Ω V.

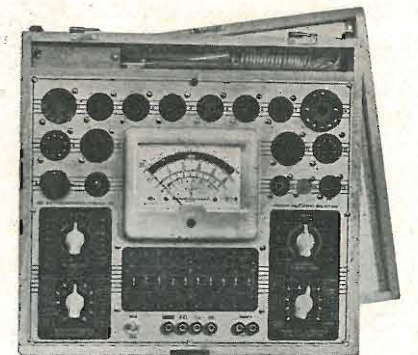

Simplex

Radio

TORINO - Via Carena 6

2 successi

FONETTO 645 R.F.

TELEVISORE 17"

CHIEDETE LISTINI



ING. S. & Dr. GUIDO BELOTTI

Telegr.: {
Ingbelotti
Milano

MILANO
PIAZZA TRENTO, 8

Telefoni {
52.051
52.052
52.053
52.020

GENOVA

ROMA

NAPOLI

Via G. D'Annunzio, 1-7
Telef. 52.309

Via del Tritone, 201
Telef. 61-709

Via Medina, 61
Telef. 23.279

OSCILLOGRAFO DU MONT TIPO 292

Tubo 3RP-A a superficie piana.

Strumento di applicazione generale, di grande versatilità d'impiego.

Particolarmente studiato per servizio riparazioni radio e TV



Sensibilità verticale: 0,4 V per 25 mm.;
orizzontale: 0,56 V per 25 mm.

Asse tempi: da 8 a 30000 p/s.

Deflessione indistorta: 75 mm.

Elevata impedenza di ingresso.

PRONTO A MILANO

POSSIAMO PURE FORNIRE PER CONSEGNA PRONTA E RAPIDA:

Tester - voltmetri a valvola - misuratori d'uscita - oscillatori BF e RF - ponti RCL - strumenti da pannello e quadro - generatori di segnali UHF e VHF - ondometri - strumenti elettrici di misura per laboratorio e per uso industriale - variatori di tensione « Variac » - reostati per laboratori.

LABORATORIO DI RIPARAZIONI E TARATURE

6

GIUGNO 1954

XXVI ANNO DI PUBBLICAZIONE

Proprietaria EDITRICE IL ROSTRO S.a R.L.
Amministratore unico Alfonso Giovene

Consulente tecnico dott. ing. Alessandro Banfi

Comitato di Redazione

prof. dott. Edoardo Amaldi - dott. ing. Vittorio Banfi -
sig. Raoul Biancheri - dott. ing. Cesare Borsarelli - dott.
ing. Antonio Cannas - dott. Fausto de Gaetano - dott.
ing. Leandro Dobner - dott. ing. Giuseppe Gaiani - dott.
ing. Gaetano Mannino Patanè - dott. ing. G. Monti
Guarnieri - dott. ing. Antonio Nicolich - dott. ing. Sandro
Novellone - dott. ing. Donato Pellegrino - dott. ing.
Celio Pontello - dott. ing. Giovanni Rochat - dott. ing.
Almerigo Saitz - dott. ing. Franco Simonini,

Direttore responsabile dott. ing. Leonardo Bramanti



Direzione, Redazione, Amministrazione e Uffici Pubblicitari:
VIA SENATO, 24 - MILANO - TELEFONO 70-29-08 -
C.C.P. 3/24227.

La rivista di radiotecnica e tecnica elettronica « l'antenna » e la sezione « televisione » si pubblicano mensilmente a Milano. Un fascicolo separato costa L. 250; l'abbonamento annuo per tutto il territorio della Repubblica L. 2500 più 50 (2%) imposta generale sull'entrata; estero L. 5000 più 100. Per ogni cambiamento di indirizzo inviare L. 50, anche in francobolli.

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati per tutti i paesi.

La riproduzione di articoli e disegni pubblicati ne « l'antenna » e nella sezione « televisione » è permessa solo citando la fonte. La collaborazione dei lettori è accettata e compensata. I manoscritti non si restituiscono per alcun motivo anche se non pubblicati. La responsabilità tecnico-scientifica di tutti i lavori firmati spetta ai rispettivi autori le opinioni e le teorie dei quali non impegnano la Direzione.

L'antenna

RADIOTECNICA E TECNICA ELETTRONICA

televisione

... in questo numero ...

Televisione e Modulazione di Frequenza

Buone prospettive per la TV, <i>A. Banfi</i>	145
Gli stadi di frequenza intermedi video (parte quarta), <i>A. Nicolich</i>	146
Televisione europea: i collegamenti internazionali, <i>Electron</i>	150
Nel mondo della TV	151 e 168

Gruppo internazionale di studio sulla TV. - Aumenta in Inghilterra il numero di video-collettori. - Camera TV subacquea che pesa mezzo chilo. TV in laboratorio. - Il servizio di TV. - La TV in Svezia.

Caratteristiche dei moderni cinescopi, <i>Trigger</i>	156
Il triodo-pentodo PCF80, <i>Trigger</i>	157
Alla ricerca di un perfetto raster, <i>P. J. Edwards, V. Banfi</i>	163
Assistenza TV	167

Corrispondenze

La nuova direzione della RAI	145
Presentiamo il 3Mk7, radar antiaereo realizzato dalla industria elettronica italiana	152

Circuiti

Un dispositivo semplice ed economico per coprire una banda di frequenza fino a 20 kHz, <i>G. Gerardi</i>	154
Circuiti pratici di impiego del PCF80, un sintonizzatore e un amplificatore video, <i>Trigger</i>	158
Amplificatori a RF per la QB 3/300, <i>M. Cuzzoni</i>	161

Rubriche fisse

Assistenza TV	167
Atomi ed elettroni	153 e 168

Primo acceleratore lineare su armatura snodata. - Individuazione dall'alto di giacimenti mediante magnetometri. - Un nuovo "cervello" meccanico. - La partecipazione Americana al congresso di Elettronica e Televisione. - Apparecchio portatile per raggi X ad energia atomica.


Nel mondo della TV	151 e 168
Notiziario industriale, <i>G. Gerardi e Trigger</i>	154
Rassegna della stampa, <i>Trigger, M. Cuzzoni e V. Banfi</i>	157
Sulle onde della radio, <i>A. Pisciotta</i>	168

Mozambico, Grecia, Guatemala, Giappone, Sudan, Siria, Tangeri.

MILANO
VIA MOSCOVA N. 40/7
Telefono n. 66.73.26



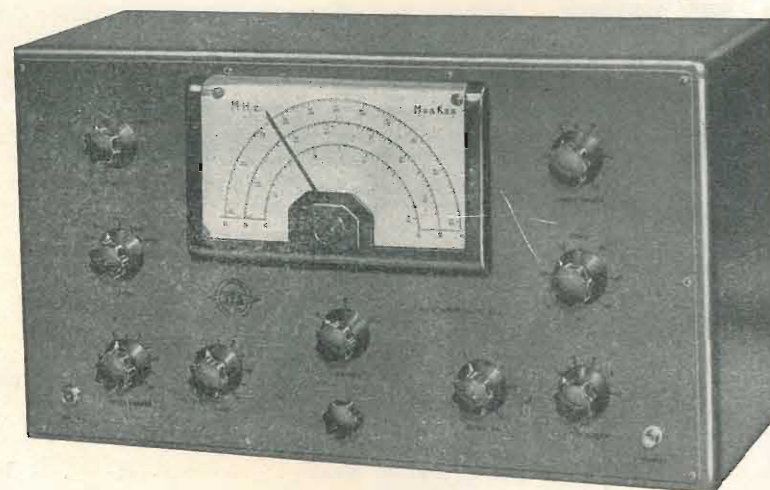C O S T R U Z I O N E
S T R U M E N T I
E L E T T R O N I C I



GENERATORE T.V.
(MARKER - SWEEP)
CONTROLLO A QUARZO
MOD. TV. 953

VOLTMETRO ELETTRONICO
MISURE UNIVERSALI E PICCO-PICCO
MOD. VE. 154



OSCILLOSCOPIO
A LARGA BANDA
MOD. O. 1253

Attrezzatura completa servizio TV.
LA PIÙ MODERNA
LA PIÙ EFFICIENTE
LA PIÙ ECONOMICA

GARANZIA ILLIMITATA • ASSISTENZA PRATICA

Buone Prospettive per la TV

Il periodo estivo è sempre stato notoriamente calmo per il mercato radio: e probabilmente lo diverrà pure per la TV, dopo che questa avrà raggiunto una certa quale saturazione fra il pubblico italiano.

Non bisogna però dimenticare che la TV presenta delle interessanti possibilità di assorbimento direi quasi complementare presso le varie categorie di teleamatori.

Voglio alludere all'esodo cittadino verso la villeggiatura estiva ove la TV assurge in molti casi ad una vera necessità.

Mentre infatti il bisogno della TV non è normalmente così sentito nelle grandi città così come lo è invece in provincia, il desiderio della TV si risveglia improvvisamente nella famiglia cittadina che nel periodo lascia l'accaldata città, per raggiungere località prive di quell'abituale svago ricreativo offerto dai numerosi spettacoli cittadini.

La TV è in questi casi una preziosa e discreta compagna che ravviva e trasforma profondamente la vita intera di molte famiglie in villeggiatura. Ho voluto sottolineare questo caso tipico di diffusione della TV in determinati settori (ed infiniti altri ve ne sono analoghi) per riferimenti all'intensa e febbrile attività di preparazione che si svolge in questo periodo presso le industrie nazionali.

Tutti si stanno preparando per affrontare con successo la prossima stagione autunnale, che si aprirà con la consueta Mostra Nazionale della Radio e TV organizzata come sempre dall'ANIE.

Non è azzardato ritenere che lo sforzo di produzione e propaganda della nostra industria radioelettrica affiancato e potenziato da un concomitante sforzo della RAI nel campo dei programmi, daranno un notevole e decisivo impulso alla diffusione popolare della TV.

Già un notevole interesse alla TV è stato notato in questi giorni a causa delle trasmissioni sportive del Giro d'Italia e delle trasmissioni internazionali che culmineranno coi campionati mondiali di calcio dalla Svizzera. Il recente cambio della guardia alla direzione della RAI è sintomatico e di ottimo augurio per le prossime future sorti della TV italiana.

Si è così chiuso infatti il primo periodo preparatorio di allestimento di una vasta ed efficiente rete di telediffusori che interessa la parte più ricca e produttiva del territorio nazionale, e si è collaudato con ottimo risultato tutto il complesso meccanismo tecnico al quale è affidato il regolare svolgimento del servizio TV. Inoltre in questi primi sei mesi di programmi regolari si è già potuto vagliare il buono dal mediocre e sondare discretamente i gusti del pubblico. Pertanto la nuova direzione della RAI prendendo ora le mosse da queste felici e favorevoli posizioni ha tutte le "chances" di valorizzarle, e svilupparle accentuando ancor più tutti quei caratteri di qualità, scrupolo, gusto e prestigio che i programmi TV italiani già stanno godendo presso organizzazioni estere di telediffusione di molto più antica esperienza.

Certo è che la RAI non deve dormire ora sugli allori ed un duro compito da assolvere le si affaccia.

L'impostazione, lo studio, e la preparazione continuativa dei programmi TV è cosa ardua, che richiede un intuito, una competenza ed una esperienza non comuni.

I programmi TV della RAI pur avendo molto di buono (e

ciò è indiscutibilmente riconosciuto) contengono anche molta zavorra.

Questo non è un appunto nè un rimprovero, chè ben si intuiscono le tremende difficoltà che insorgono in tale campo: è però un incitamento ed un suggerimento al miglioramento del tono generale medio del programma che pur toccando sovente vette elevate, particolarmente nel settore drammatico, lascia altrettanto sovente a desiderare in altri settori.

Il genere « rivista » che offre vaste possibilità di successo se ben sorretto ed organizzato, non ha riscosso ad esempio nel giro di questi primi sei mesi di trasmissione regolare, la approvazione incondizionata dei teleamatori italiani. E' questo comunque un settore programmatico molto delicato e difficile per la RAI a causa delle inevitabili limitazioni moralizzatrici imposte e della estrema sensibilità e diversità di reazione del nostro pubblico per tale genere di spettacoli.

L'incremento degli abbonati alla TV è crescente e rassicurante: una media di circa 9.000 abbonati al mese in questi primi mesi di esercizio. Media che certamente aumenterà in misura notevole nella prossima stagione invernale, con la previsione di superare con largo margine le 100.000 unità entro il corrente anno.

Intendiamoci: la cifra in se è modesta in valore assoluto. Ma messa in relazione ai vari fattori che inceppano i primi passi di un servizio TV, è sintomatica e confortante. La popolarità della TV è basata su due fattori principali: il costo dei televisori e la qualità dei programmi. Per ridurre il costo dei televisori la nostra industria sta facendo sforzi inimmaginabili: e questo sforzo sortirà certamente in effetto positivo. Vada lode pertanto ai nostri accorti industriali. Tocca ora alla RAI di assicurare l'altro fattore, riorganizzando il proprio servizio programmi su canoni più aderenti ai desideri del nostro pubblico. Nonostante le molte, effettive difficoltà, anche il settore dei film cinematografici può essere notevolmente migliorato e potenziato: per prima cosa abolendo quelle infelici trasmissioni a catena di films della TV americana assolutamente stonate per il nostro pubblico di gusti più raffinati.

Comunque dal bilancio dei primi sei mesi di TV italiana non possiamo dirci scontenti: il prossimo avvenire ci dirà se le nostre ottimistiche previsioni di una felice e rapida evoluzione in meglio si saranno verificate con beneficio generale della vita nazionale.

A. BANFI

La nuova Direzione della RAI

NELLA riunione del 3 giugno u.s., il Consiglio di Amministrazione della RAI ha provveduto alla nomina delle cariche sociali chiamando alla presidenza della Società il prof. Antonio Carrelli, direttore dell'Istituto di Fisica dell'Università di Napoli, confermando alla vicepresidenza l'avv. Attilio Paces e nominando Amministratore Delegato l'ing. Filiberto Guala attualmente presidente del Piano Incremento Occupazione Operaia-Case per lavoratori. Il Consiglio ha quindi proceduto alla nomina del nuovo Direttore Generale, ing. Giovanni Battista Vicentini in sostituzione del rag. Salvino Sernesi.

6 - AMPLIFICATORI FI CON ACCOPPIAMENTO A FILTRO DI BANDA

Circuiti di accoppiamento a struttura di filtro, possono essere realizzati in grandissima varietà, derivandoli dal tipo a due circuiti sintonizzati.

La fig. 16 rappresenta qualcuno dei sistemi più comunemente usati.

In a) è rappresentato l'accoppiamento induttivo fra 2 circuiti, ottenuto mediante l'induttanza L comune. Un simile circuito ha una curva di risposta analoga a quella di un circuito a trasformatore con entrambe primario e secondario accordati. Il coefficiente di accoppiamento è all'incirca proporzionale al valore di L . Quando L è una porzione notevole della induttanza di accordo $L_1 = L_2$, si ottengono due massimi nella curva di risposta, perchè i due circuiti risultano sovraccoppiati. In b) l'accoppiamento fra i due circuiti è ottenuto per mezzo di un condensatore C comune. Il coefficiente di accoppiamento risulta circa inversamente proporzionale a C . I due massimi nella risposta si verificano per C sufficientemente piccolo da produrre sovra accoppiamento.

Se la FI è alta, il circuito b) non è opportuno perchè non tiene conto della capacità di uscita dello stadio precedente e di quello di entrata dello stadio successivo.

In c) l'inconveniente accennato per b) non esiste più. L'accoppiamento di due circuiti fra «lati caldi» offre il vantaggio di variare a piacere il coefficiente di accoppiamento usando per C un condensatore variabile, di più facile uso che una induttanza variabile.

In d) si ha un filtro passa banda del tipo a T. Il circuito di accoppiamento consta di 3 sezioni: i due rami superiori del T sono circuiti a risonanza di corrente in serie, che alla frequenza di risonanza presentano un minimo di impedenza e quindi trasferiscono il massimo segnale dall'anodo del tubo precedente alle griglie di quello successivo; il circuito centrale del T è invece a risonanza di tensione in parallelo, e alla frequenza di risonanza presenta impedenza massima verso massa coadiuvando l'azione dei due bracci del T. Questo tipo di accoppiamento si presta bene fra due triodi a basso μ ,

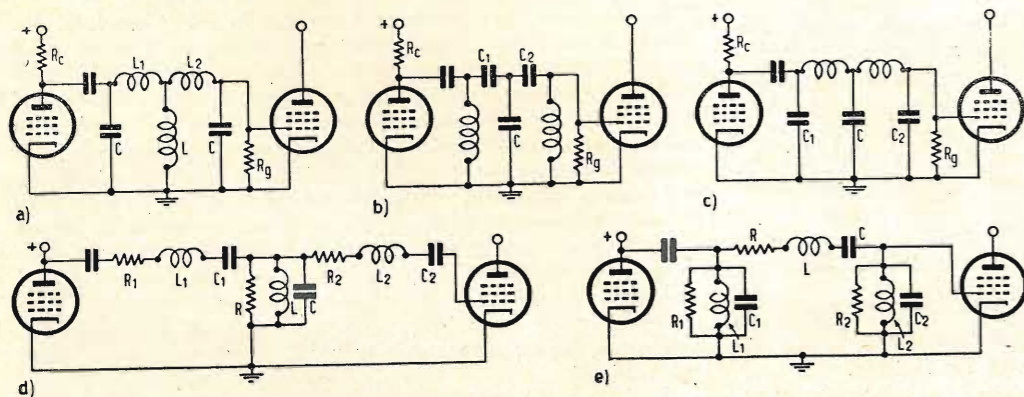


Fig. 16. - Circuiti di accoppiamento a filtro di banda: a) Accoppiamento induttivo (L in comune); b) Accoppiamento capacitivo (C in comune); c) Accoppiamento a filtro tipo a T; d) Accoppiamento a filtro tipo a T con resistenze; e) Accoppiamento a filtro tipo a π .

alimentati a tensione costante, ma non è adatto all'uso in connessione coi pentodi alimentati a corrente costante, perchè l'alta resistenza interna di questi non permette al circuito R_1, L_1, C_1 di influire sulla componente alternativa della corrente anodica. Inoltre il filtro a T trascura le capacità di entrata e uscita dei tubi e richiede l'alimentazione anodica in parallelo della placca del 1° tubo.

In e) è indicato un filtro accoppiatore del tipo a π pure scomponibile in 3 sezioni: la sezione centrale superiore è un circuito risonante in serie; i due rami laterali del π sono costituiti da 2 circuiti a risonanza di tensione in parallelo, risonanti ciascuno sulla propria frequenza. Scegliendo opportunamente le frequenze di risonanza dei 3 rami e i loro coefficienti di sovratensione Q , si riesce a dare alla curva di risposta del filtro una forma prossima alla rettangolare, unitamente

Gli Stadi di Frequenza Intermedia Video

(parte quarta)

dott. ing. Antonio Nicolich

ad un buon guadagno dello stadio. Il filtro a π di fig. 16-e è consigliabile in connessione coi pentodi, perchè il circuito R_1, L_1, C_1 fuga a massa le componenti variabili del segnale in placca del tubo precedente, quando la frequenza di lavoro non è quella di risonanza.

7 - CIRCUITI TRAPPOLA

Si è accennato alla necessità di escludere dal canale video in un ricevitore televisivo ogni traccia di segnali estranei, dovute al suono associato e alle portanti dei canali adiacenti. Fortunatamente in Italia i 5 canali televisivi adottati dalla RAI non sono adiacenti; inoltre i trasmettitori accordati alle frequenze più vicine sono geograficamente allontanati per cui il pericolo di interferenza non è da temere. In Italia dunque il problema della reiezione si limita ad escludere dal video il suono, che lo accompagna nello stesso canale. Ben più grave si presenta il problema della reiezione in America, dove i canali sono 13 e adiacenti salvo i canali 4 e 5 che sono separati dalla diversità delle bande basse e alte.

7.1. - Le caratteristiche dei circuiti trappola sono:

1°) La trappola deve attenuare la portante audio in modo che il battimento fra video e audio nel punto corrispondente a 5,5 MHz risulti trascurabile; 2°) La trappola deve permettere di avere una risposta abbastanza ampia e piatta intorno alla portante audio, per evitare che il suono subisca discriminazione per pendenza della risposta; 3°) la curva di risposta FI video non deve subire alterazioni per effetto della trappola, se non nelle immediate adiacenze della portante audio; 4°) la trappola deve essere disposta nel ricevitore in

un punto adatto per prelevare il segnale da portare all'ingresso dell'amplificatore FI audio nei ricevitori convenzionali a canali separati.

7.2. - Trappole ad accoppiamento induttivo.

La fig. 17-a rappresenta una trappola costituita da un circuito risonante serie, chiuso su se stesso, accoppiato induttivamente ad una bobina a FI video. Si viene così a costituire un circuito che si comporta come un trasformatore doppiamente accordato, in cui il secondario (trappola) risuona all'incirca alla f_{ia} . A questa frequenza la trappola riflette nel primario un'alta resistenza in serie, il che ha come effetto di abbassare il Q ed il guadagno del primario. L'accoppiamento fra primario e trappola non deve essere troppo stretto, altrimenti si altera profondamente l'intera curva FI video.

Amplificatori a frequenza intermedia con accoppiamento a filtro di banda - Circuiti trappola: trappole ad accoppiamento induttivo; trappole ad accoppiamento capacitivo; trappole catodiche - Scopi, effetti sulla curva di risposta FI video, efficacia.

La fig. 17-b indica il circuito equivalente di fig. 17-a. Il primario risuona alla frequenza f_{01} e la trappola a f_{02} . Per semplicità si suppone $L_1 = L_2 = L$. Il coefficiente di accoppiamento non è eccessivo quando la trappola non ha effetto sul primario. Alla frequenza f_{01} la trappola è assai lontana dalla sua risonanza, perciò la reattanza è preponderante sulla resistenza, che può essere trascurata; allora la impedenza Z_2 del secondario vale circa:

$$Z_2 \approx j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C_2} \right) \quad (72)$$

mentre l'impedenza riflessa Z_r nel primario è:

$$Z_r = \frac{(\omega M)^2}{j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C_2} \right)} \quad (73)$$

l'effetto di Z_r è trascurabile quando non supera l'1% della reattanza induttiva del primario:

$$\frac{(\omega M)^2}{\omega L - \frac{1}{\omega C_2}} = \frac{\omega L}{100} \quad (74)$$

Ricordando le (42) e (43) la (74) può essere scritta:

$$\frac{K^2 f_{01}^2}{f_{01}^2 - f_{02}^2} = \frac{1}{100} \quad (75)$$

dove K è definito dalla:

$$K = \frac{M}{L} = \left(\frac{f_{01} - f_{02}}{50 f_{01}} \right)^{1/2} \quad (76)$$

Il coefficiente K definito dalla (76) deve intendersi minimo, perchè al di sotto di esso la trappola risulta inefficiente. La trappola sarà disposta nello stadio per il quale la differenza $f_{01} - f_{02}$ è massima, se nulla si oppone a tale scelta. Intorno alla risonanza la trappola riflette una pura resistenza in serie al primario. La tensione di uscita del primario vale:

$$V_u = \frac{i_a}{\omega C_1} \sqrt{\frac{r^2 + (\omega L)^2}{r^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C_1} \right)^2}} \quad (77)$$

in cui $r = r_1 + Z_r$; i_a = corrente anodica del tubo. La corrente i_a nel primario è allora data da

$$i_a = \frac{V_u}{Z_1},$$

essendo Z_1 l'impedenza della bobina primaria. La tensione indotta nel secondario si valuta moltiplicando la corrente primaria per la reattanza della induttanza mutua, ossia $v_{ind} = \omega M i_a$; infine la tensione ai capi dell'induttanza secondario

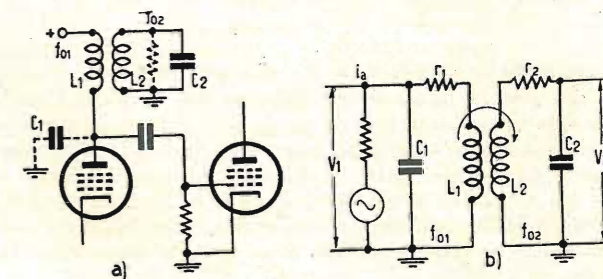


Fig. 17. - Circuito risonante serie trappola accoppiato induttivamente in uno stadio ad un solo circuito accordato: a) Circuito fondamentale; b) Circuito equivalente.

darla avente il coefficiente di sovratensione Q_s è $V_s = Q_s V_{ind}$. A frequenza leggermente superiore a quella f_{02} di risonanza l'impedenza capacitiva riflessa Z_r al primario è valutabile con la:

$$Z_r = \frac{(\omega M)^2}{r_2 + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C_2} \right)} = \frac{(\omega M)^2 r_2 - j (\omega M)^2 \left(\omega L - \frac{1}{\omega C_2} \right)}{r_2^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C_2} \right)^2} \quad (78)$$

La componente reattiva di Z_r è nulla alla risonanza, mentre è massima per $\omega L - 1/\omega C_2 = \pm r_s$, nel qual caso:

$$Z_r = \frac{(\omega M)^2 (1 \pm j)}{2 r_s} \quad (79)$$

La frequenza leggermente $> f_{02}$, per la quale si verifica le (79) è calcolabile costituendo nella (78) a ωL e $1/\omega C_2$ relativa al secondario, le espressioni (42) e (43) già ricordate.

Si ottiene:

$$Q_2 \left(\frac{f}{f_{02}} - \frac{f_{02}}{f} \right) = 1 \quad (80)$$

da cui approssimativamente:

$$f = f_2 \pm \frac{f_{02}}{2 Q_2} \quad (81)$$

La $f > f_{02}$ si ottiene dalla (81) assumendo il segno più.

La tensione indotta nella bobina del secondario si calcola come nel caso precedente; tale tensione divisa per $\sqrt{2} r_2$ dà la corrente secondaria I_2 ; la tensione ai capi dell'induttanza secondaria a f vale $V_2 = \omega L I_2$.

A frequenza leggermente $< f_{02}$ il secondario riflette al primario una reattanza induttiva ancora calcolabile con la (79).

La frequenza $f < f_{02}$ si ottiene dalla (81) assumendo il segno meno.

Per ottenere la tensione ai capi della L secondaria si segue lo stesso procedimento indicato per $f > f_{02}$.

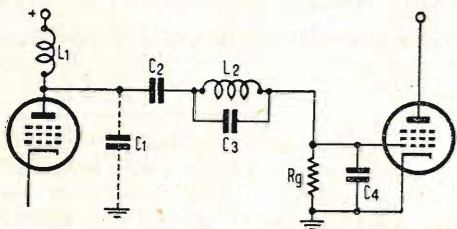


Fig. 18. - Trappola in serie ad accoppiamento capacitivo.

La trappola deve venir tarata non per la massima uscita a f_{ia} , ma per la minima interferenza del suono nel video. In generale un solo circuito trappola non riduce a sufficienza (occorrono almeno 30 dB) la portante FI audio. E' quindi necessario aggiungere altre trappole, aumentare l'accoppiamento fra primario e secondario, oppure la nota di battimento a 5,5 MHz può essere eliminata nell'amplificatore video seguente il 2° rivelatore mediante un circuito assorbitore sintonizzato a 5,5 MHz.

L'effetto della trappola sulla curva di risposta FI video è quella di produrre un minimo alla frequenza sua propria f_{02} di risonanza, ed un massimo poco pronunciato alla frequenza leggermente inferiore a f_{02} per la stessa ragione per la quale si formano i due picchi nel circuito biaccordato.

Quando la trappola è usata per prelevare il segnale FI audio da portare all'ingresso del 1° stadio dell'amplificatore a f_{ia} , il circuito di ingresso di tale stadio carica il circuito trappola, perchè ha una resistenza non infinita e per la presenza di capacità distribuite. Ne consegue una diminuzione del Q della trappola. Si può ottenere l'inconveniente inviando all'amplificatore FI audio non tutta la tensione ai capi della trappola, ma una quota parte eseguendo una presa sulla bobina della trappola stessa. In tal modo si ha un segnale più debole all'entrata dell'amplificatore FI, ma in compenso si abbassa meno il Q della trappola, che conserva quasi tutto il suo potere assorbitore delle tensioni a f_{ia} .

7.3. - Trappola ad accoppiamento capacitivo.

In fig. 18 è rappresentato un circuito trappola in serie accoppiato ad un circuito accordato singolo di FI per mezzo di un condensatore. Alla frequenza di risonanza il circuito parallelo $L_2 C_3$ presenta impedenza massima, quindi il segnale da non trasferire nel canale video, si localizza per la massima parte ai capi di detto circuito. Alle frequenze lontane della risonanza, il circuito trappola non deve presentare impedenza apprezzabile per non ostacolare l'inoltro del segnale video; occorre perciò che C_3 sia abbastanza grande; in tal modo però si ottengono dei bassi Q per il circuito stesso, che pertanto non ha un forte potere assorbitore del segnale indesiderato. Inoltre la trappola in questo caso non serve per l'estrazione del segnale FI audio, perchè non ha nessun estremo a massa.

Si preferisce accoppiare capacitivamente al circuito FI un circuito risonante parallelo ad alto Q , come in fig. 19-a, di cui la fig. 19-b rappresenta il circuito equivalente, in cui la bobina L_1 del primario FI video risuona a f_{01} , mentre la L_2 secondaria della trappola risuona a f_{02} . Il coefficiente di accoppiamento della trappola dipende dal valore di C_3 , per il quale

conviene assumere il valore di $C_3/10$. Consideriamo il comportamento della trappola alla frequenza di risonanza f_{02} , alla quale equivale ad una pura resistenza in serie con C_3 . Una nota trasformazione di circuiti permette di passare da X_s, R_s in serie a X_d, R_d in parallelo, uguagliando le ammettenze si trova subito:

$$R_d = \frac{R_s^2 + X_s^2}{R_s}; \quad X_d = \frac{R_s^2 + X_s^2}{X_s}$$

Si viene così a costituire un semplice circuito parallelo R, L, C , la cui tensione V_1 di uscita coincide con quella ai capi del primario:

$$V_1 = \frac{R_{ia}}{\sqrt{1 + \frac{R(\omega L - 1/\omega C)^2}{L/C}}} \quad (82)$$

dove i_a è la corrente anodica del tubo precedente.

La tensione V_2 ai capi della trappola vale

$$V_2 = V_1 Z_2 \omega C_3 \quad (83)$$

in cui Z_2 è l'impedenza della trappola.

A frequenze leggermente inferiori a f_{02} la trappola si comporta come un'induttanza che risuona con C_3 . L'impedenza di un circuito risonante parallelo può essere scritta:

$$Z = \frac{R}{1 + jQ\alpha} = \frac{R - jQ\alpha}{1 + (Q\alpha)^2} \quad (84)$$

dove lo scarto della frequenza attuale dalla risonanza è messo in conto da

$$\alpha = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}$$

Alla risonanza $Q\alpha = 0$ e l'impedenza Z si riduce alla semplice componente resistiva che assume il valore massimo R . Per $Q\alpha = 1$ le due componenti resistiva e reattiva sono uguali al $Z/2$. Allontanandosi dalla risonanza la componente reattiva predomina sempre più su quella resistiva, che diviene trascurabile.

L'effetto della trappola sulla curva di risposta di un circuito accordato è sempre quello di far apparire un massimo e un minimo; entrambi si verificano a frequenza $< f_{02}$ di accordo del circuito trappola, dove l'effetto della stessa è trascurabile.

Al fine di isolare la f_{ia} è allora necessario accordare la trappola ad una frequenza circa 1 MHz superiore alla f_{ia} . Le trappole ad accoppiamento capacitivo possono equivalere a quelle ad accoppiamento induttivo regolando opportunamente i coefficienti di accoppiamento.

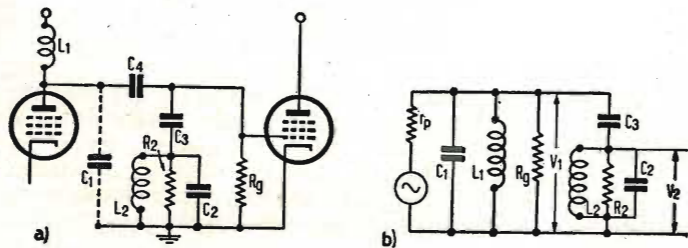


Fig. 19. - Trappola ad accoppiamento capacitivo: a) Circuito fondamentale; b) Circuito equivalente.

7.3. - Trappole catodiche.

Le trappole ad accoppiamento induttivo o capacitivo descritte in 7.2 e 7.3 rispettivamente agiscono inserendo nel circuito primario FI video una pura resistenza, o un'induttanza o una capacità, col risultato di abbassare il Q ad una certa frequenza, e di produrre un picco di risonanza ad una certa frequenza. Il principio delle trappole inserite nel circuito di

catodo del pentodo amplificatore FI è quello di ridurre il guadagno, per modo che non si verificano punte nella risposta dello stadio.

Un esempio è mostrato in fig. 20-a. Un circuito ad alto Q a risonanza di tensione accordato alla f_{ia} è inserito nel circuito di catodo di un pentodo. A questa frequenza esso si comporta come una resistenza relativamente alta, abbassa il guadagno dell'amplificatore per effetto di controreazione del segnale griglia-catodo. L'impedenza della trappola può inoltre essere fatta abbastanza alta per le frequenze lontane dalla risonanza, in modo da influenzare l'intera curva di risposta FI dello stadio e di ricavare il segnale per l'amplificatore FI audio.

In fig. 20-b l'impedenza della trappola è indicata con Z_k risonante a f_2 , mentre l'impedenza anodica Z_1 risuona a f_1 . Z_k è opportunamente scelta quando il suo effetto sulla impedenza di carico anodico è trascurabile a f_{01} .

Per un pentodo amplificatore con basso carico anodico l'espressione del guadagno è:

$$G = \frac{\mu Z_1}{\mu Z_k + r_p} = \frac{Z_1}{Z_k + 1/G_m} \quad (85)$$

Occorre che sia Z_k trascurabile rispetto a G_m (conduttanza mutua del tubo amplificatore).

Alla frequenza f_1 di accordo della bobina anodica, la trappola è fortemente disaccordata, per cui la fig. 20-c fornisce:

$$Z_k = \frac{L_2/C_2}{j(\omega_{01}L_2 - \frac{1}{\omega_{01}C_2})} \quad (86)$$

Poichè a f_{01} , Z_k è una reattanza, mentre $1/G_m$ è una resistenza, basta porre $Z_k = 0,1/G_m$:

$$\frac{L_2/C_2}{\omega_{01}L_2 - \frac{1}{\omega_{01}C_2}} = \frac{1}{10 G_m} \quad (87)$$

Ricordando che $\omega_0^2 LC = 1$, la (87), per f_{01} , dà

$$\frac{f_{01}}{2\pi L_2 (f_{01}^2 - f_{02}^2)} = \frac{1}{10 G_m} \quad (88)$$

da cui, risolvendo rispetto a C_2 si ha approssimativamente:

$$C_2 = \frac{2,5 G_m}{\pi (f_{01} - f_{02})} \quad (89)$$

Questo valore di C_2 è da riguardarsi come un massimo, perchè per C_2 maggiore del valore dato della (89) si avrebbe un inutile abbassamento dell'impedenza della trappola.

La trappola catodica non produce sulla curva di risposta generale dell'amplificatore FI video, nessun picco; presenta invece un minimo alla frequenza di risonanza propria f_{02} . Poichè Z_k è in serie con Z_1 le cadute di tensione sono proporzionali alle impedenze. La tensione di uscita della trappola catodica risulta minore di quella di entrata all'amplificatore, perchè si tratta di un trasferitore catodico. Una trappola ad accoppiamento induttiva posta nel circuito anodico del tubo convertitore ha uscita circa doppia di quella di una trappola posta in serie col catodo del 1° stadio amplificatore FI video.

La (85) dice che il rapporto fra i guadagni con e senza trappola catodica è uguale a $G_m Z_k + 1$, ossia l'efficienza della trappola in oggetto dipende dalla G_m ; se questa è bassa l'efficienza è insufficiente. E' quindi necessario che il tubo lavori con polarizzazione costante, abbia massima G_m e non gli sia applicato il regolatore del contrasto, o il c.a.s. Dati i bassi valori del rapporto L/C è difficile ottenere Q alti; la situazione può essere migliorata ricorrendo ad un trasformatore di accoppiamento fra il catodo (primario) e la trappola (secondario). L'efficienza in tal caso dipende dall'impedenza riflessa al primario. Alla risonanza il secondario riflette resistenza pura; sopra la risonanza riflette resistenza in serie a capacità; sotto

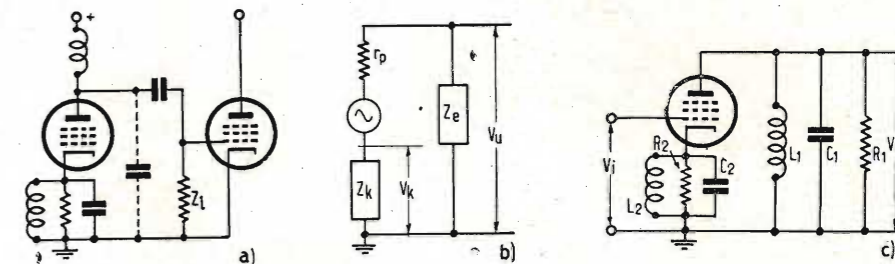



Fig. 20. - Trappola catodica: a) Circuito fondamentale; b) Circuito equivalente di principio; c) Circuito equivalente in particolare.

la risonanza riflette resistenza in serie a induttanza. Anche per la trappola catodica il coefficiente di accoppiamento dovrà essere determinato in modo che l'effetto della trappola stessa sia trascurabile a f_{01} .

(continua)


Arte e Tecnica Elettronica

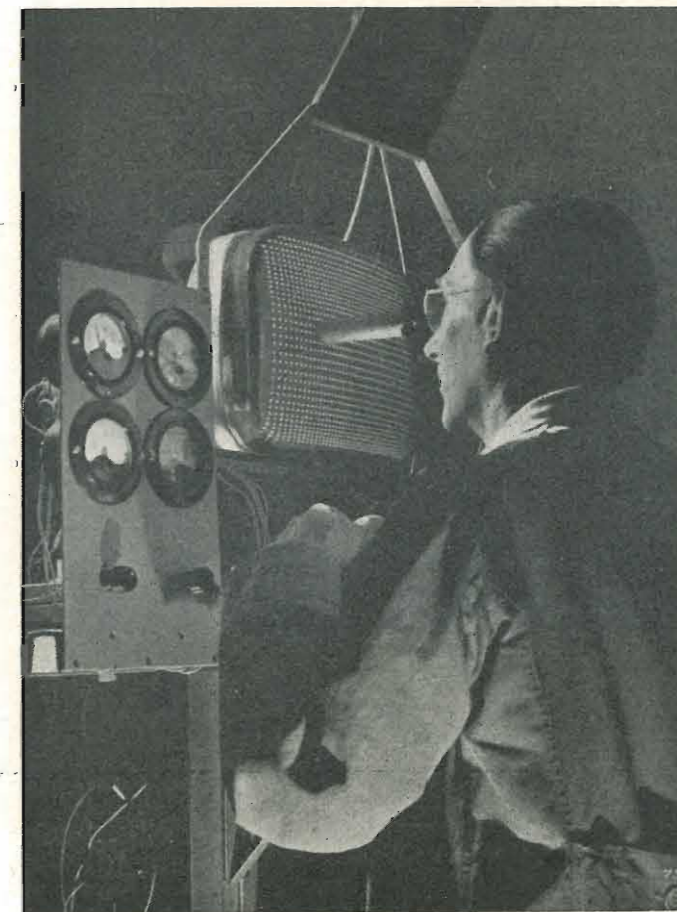L'obiettivo di Walter Nürnberg ha fissato in un morbido rapporto di luci e di ombre una fase del controllo della grandezza e della forma dello spot luminoso, nel corso della fabbricazione di tubi a raggi catodici (Revue Technique Philips).



Televisione Europea: I Collegamenti internazionali

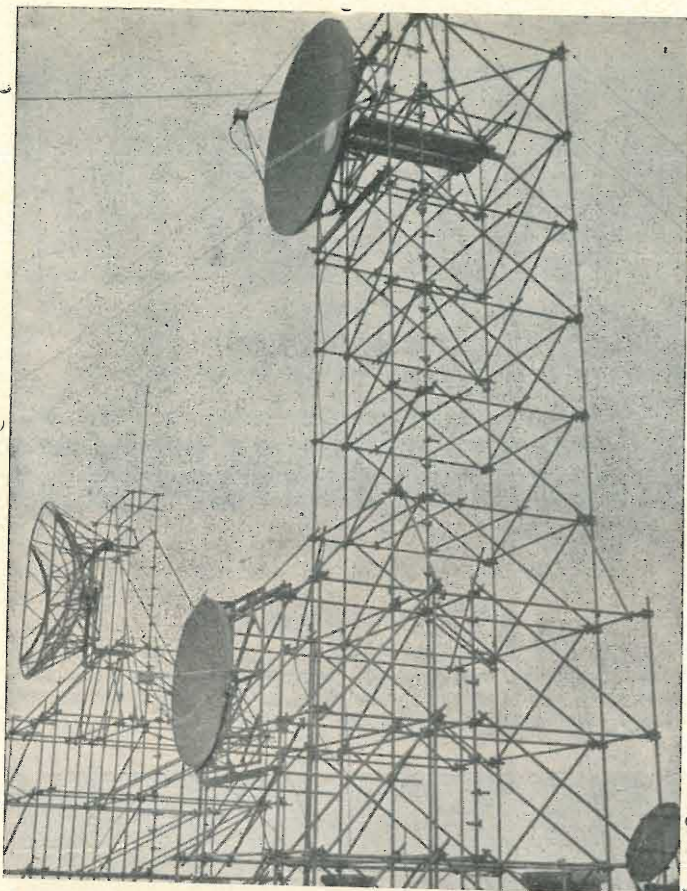Superando le difficoltà dovute all'esistenza di ben tre diversi standard, otto nazioni europee hanno realizzato un collegamento internazionale con scambio di programmi TV



Un gruppo di antenne installate a Cassel per il radiocollegamento Cassel-Swingate attraverso la Manica. Al centro sono le antenne principali.



L'antenna montata sul Municipio di Lilla e destinata al radiocollegamento Cassel-Lilla. Lilla è il centro di smistamento dei tre standard.



Come avevamo già annunciato nello scorso numero, dal 4 Giugno al 6 Luglio prossimo si sono effettuate le tanto attese trasmissioni di TV alle quali sono interessate 8 Nazioni europee: Inghilterra, Francia, Italia, Olanda, Danimarca, Svizzera, Belgio e Germania.

Un intenso lavoro di preparazione tecnica sperimentale ha preceduto questo avvenimento che si può ritenere di estrema importanza storico-sociale quando si consideri che mai sino ad ora era stato possibile «vedere» in Italia direttamente un avvenimento londinese nello stesso istante del suo svolgimento, o viceversa.

Infatti Domenica 6 Giugno e Sabato 12 Giugno sono stati realizzati con pieno successo i due collegamenti SUD-NORD (Roma-Londra-Scozia) e NORD-SUD (Scozia-Londra-Roma) con tutte le vaste diramazioni nei Paesi interessati.

Questa impresa che può anche sembrare a qualcuno di relativa semplicità, ha richiesto lo studio e l'applicazione intensa da parte

A sinistra è rappresentata la rete di collegamenti, tutti a ponte radio, tra le otto nazioni europee interessate all'interessante esperimento.

di migliaia di tecnici affratellati in un mirabile sforzo di collaborazione, al di sopra di ogni frontiera.

Occorre tener presente che le difficoltà che si presentavano per l'effettuazione di questi collegamenti erano ben più grandi di quelle di una pura e semplice catena di ponti-radio attraverso migliaia di chilometri di territorio cosa che già si verifica quotidianamente negli U.S.A.

In Europa infatti esistono attualmente in atto ben 3 differenti «standard» di televisione: l'Inghilterra con 405 righe d'analisi, la Francia con 819 righe e tutte le altre Nazioni europee con 625 righe.

Dopo lunghe ricerche sperimentali il problema era stato risolto e collaudato brillantemente lo scorso anno in occasione delle trasmissioni TV da Londra a Parigi, delle cerimonie per l'incoronazione della Regina Elisabetta.

Quest'anno la cosa è stata ampliata e perfezionata, ed ora in tutti i punti di passaggio fra due reti di trasmissione con standard differenti sono state installate le speciali apparecchiature per la conversione dello standard.

Richiamiamo qui brevemente in che cosa consistono tali apparati, che sono essenzial-

mente composti di uno speciale ricevitore TV ad alta qualità ed una telecamera appositamente modificata in alcuni particolari tecnici.

L'immagine riprodotta sullo schermo fluorescente del ricevitore possiede alcune proprietà che la differenziano da quelle dei comuni ricevitori TV: anzitutto la rigatura (accuratamente e positivamente interlacciata) viene fatta praticamente scomparire dotando lo «spot» del tubo catodico di un rapidissimo movimento oscillatorio in senso trasversale alle righe: ne deriva una morbida fusione fra le varie righe contigue che divengono pertanto invisibili. Si noti che tale procedimento (chiamato dagli inglesi «wobblazione» o «wobble») non migliora la definizione dell'immagine, anzi la deteriora leggermente, ma la rende praticamente uniforme e priva della classica rigatura.

Oltre a questo accorgimento, l'immagine riprodotta sullo schermo di un tubo catodico di speciale fattura possiede un tempo di «rimanenza» un po' superiore a quello dei tubi catodici usati correntemente nei televisori domestici: sempre però non eccedente 1/25 di secondo, sotto pena di avere delle «code» di trascinamento negli elementi d'immagine in rapido movimento.

Questa immagine così preparata viene ripresa con una telecamera esattamente sincronizzata sull'identica frequenza di quadro, predisposta con le caratteristiche di rigatura d'analisi del nuovo «standard» al quale si desidera passare.

E' facile comprendere che, mentre la conversione da uno standard ad alta definizione

(819 righe della Francia) ad uno standard a definizione inferiore è sempre qualitativamente accettabile, non così può dirsi dell'opposto, cioè il passaggio ad esempio dallo standard inglese a 405 righe a quello italiano a 625 righe o tanto meno a quello francese a 819 righe.

La qualità ed il dettaglio delle immagini ne vengono naturalmente a soffrire in quanto che la sola «informazione» presente è quella dello standard a minor numero di righe, nonostante l'effettivo superiore numero di righe.

E di ciò, ce ne siamo resi conto ricevendo in Italia nei giorni scorsi le trasmissioni inglesi: e ci siamo anche resi conto della migliore effettiva qualità delle nostre immagini nei rispetti di quelle su standard a 405 righe.

Chiusa questa breve digressione tecnica sulla conversione degli «standard», passiamo ad illustrare i dettagli di questo eccezionale collegamento.

La rete TV italiana della RAI si inserisce nella rete europea mediante la stazione-relais del M. Generoso in Svizzera in collegamento con Milano. La rete dei vari intercollegamenti tutti a ponte-radio, è illustrata nel diagramma di fig. 1.

Il collegamento attraverso la manica fra l'Inghilterra ed il continente europeo è stato realizzato fra le stazioni-relais di Swingate (in Inghilterra) e Cassel (in Francia). Da Cassel la trasmissione TV sempre su 405 righe viene inviata a Lilla centro di smistamento, da dove ripartono le trasmissioni sugli standard a 819 e 625 righe.

Le nostre foto, mostrano le installazioni tecniche a Cassel ed a Lilla. Questa rete di collegamenti TV europei ha permesso di far assistere tra l'altro a parecchi milioni di telespettatori, allo svolgimento delle principali partite del campionato mondiale di calcio.

Il primo esperimento pratico di televisione europea è pertanto pienamente riuscito e vogliamo sperare che, come anche ha detto il Sommo Pontefice nella sua allocuzione alla TV il 6 Giugno, ciò serva ad affratellare ed accomunare vieppiù i popoli di questo travagliato mondo.

(Electron)

Un ingegnere della BBC presso gli impianti sistemati a Cassel. Nel periodo 6 Giugno - 4 Luglio circa diciotto diversi programmi saranno seguiti dai telespettatori di otto nazioni europee.



nel mondo della TV

Gruppo internazionale di studio sulla TV.

Organizzazioni radio del Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Svizzera e Stati Uniti sono state invitate ad inviare il massimo numero di delegati a Londra per partecipare al primo gruppo internazionale di studio per produttori televisivi e direttori di programmi educativi e culturali. La BBC, che ha accettato di collaborare con l'Organizzazione Educativa Scientifica e Culturale delle Nazioni Unite (UNESCO) nel predisporre la manifestazione, fungerà da ospite. Quando possibile, le discussioni saranno illustrate da programmi televisivi filmati o registrati, prodotti dalle organizzazioni partecipanti. I membri del Gruppo avranno anche l'opportunità di svolgere esercizi di produzione, in modo da dimostrare le differenti maniere in cui le trasmissioni televisive sono prodotte nei vari paesi.

La BBC porrà a disposizione gli studi e ogni altra facilitazione, mentre l'UNESCO pagherà le spese e il mantenimento dei membri del gruppo durante la loro permanenza a Londra. Obiettivo del gruppo di studio è esaminare le possibilità della televisione, la sua influenza sulla società e discutere se la televisione può essere usata per scopi educativi e culturali, pur soddisfacendo nel contempo il gusto e i desideri di un pubblico di massa.

Ma nuovi problemi sorgono costantemente e ogni paese cerca isolatamente di fare il miglior uso di questo modernissimo mezzo di comunicazione. Il Gruppo di studio dovrebbe risultare estremamente utile nel dare a uomini e donne di molti paesi l'opportunità di scambiare opinioni ed esperienze e di discutere le difficoltà — tecniche ed artistiche — che sempre è necessario affrontare.

(Tr.)

Aumenta in Inghilterra il numero di videascoltatori.

Il servizio televisivo in Gran Bretagna si sarebbe ora accorpato al 41% del totale dei radioascoltatori della BBC. Tale cifra, coprente i primi 3 mesi dell'anno, segna un forte aumento su quella dell'anno precedente (29%). Nell'annunciare tali risultanze, basate su recenti ricerche, la BBC afferma che, il livello medio dei videascoltatori della sera fra l'intera popolazione adulta britannica, ammontante a circa 37.6 milioni di persone, è salito dall'8.1% nel primo trimestre 1953 all'11.5% nel primo trimestre di quest'anno.

Fra la stessa popolazione dei videascoltatori, i possessori di apparecchi ricevitori televisivi sono passati dal 43.1% l'anno scorso al 45% nel 1954.

(Tr.)

Camera TV subacquea che pesa mezzo chilo.

Una camera per la televisione subacquea che, avendo un peso di galleggiamento di mezzo chilogrammo, può essere facilmente maneggiata dall'operatore-sommizzatore, è in uso presso la Marina Britannica. La camera, lunga circa 60 centimetri e larga 20, può sopportare pressioni fino a un equivalente di profondità di 90 metri.

Il Com. J. Bathurst, già comandante della nave per ricupero Reclaim, nel fornire recentemente questi particolari ha dichiarato che l'impiego della televisione subacquea consente un risparmio di denaro e di tempo, in quanto grazie ad essa è possibile procedere a ispezioni dei danni verificatisi sotto la linea di galleggiamento della nave, senza dover fare ricorso ai bacini di carenaggio. Nuove sezioni prefabbricate possono così essere approntate prima che la nave entri in bacino.

TV in laboratorio.

Recentemente ha avuto luogo a Londra, alla esposizione della Società di Fisica, una dimostrazione riguardante l'osservazione di campioni microscopici mediante la televisione.

Tale sistema permette di osservare con tutta comodità la riproduzione fortemente ingrandita di un'immagine prodotta da un microscopio a raggi ultravioletti. Lo studio di alcuni tipi di campioni biologici è inoltre notevolmente facilitato dalla maggior nitidezza di contorni data dall'uso di sorgenti luminose ultraviolette.

(la rubrica segue a pag. 168) (Tr.)



Presentiamo il 3 M k 7, Radar Antiaereo

Realizzato dall'Industria
Elettronica Italiana

Nostro servizio particolare

COME già detto in una notizia di cronaca da noi riportata nel numero scorso, il 19 Maggio u.s. si svolse a Milano, negli stabilimenti della F.I.A.R., la consegna dei primi due radar di tipo AA N° 3, Mk 7. L'appuntamento di tali campioni richiese un lavoro non indifferente anche perché, come ebbe a dire l'ing. Vellat alle autorità intervenute alla cerimonia, il radar AA N° 3 Mk 7 è sicuramente il radar più complicato, dal lato tecnico, che si costruisca oggi in Italia.

Nella cronaca fotografica che qui riportiamo è possibile avere una idea della complessità dell'apparato. In alto è riprodotto il radar in



Da sinistra: il rag. Amantia, della direzione della Compagnia Generale di Elettricità, il Marchese Targiani, Consigliere Delegato della Compagnia Generale di Elettricità, il Generale Napoli del Ministero della Difesa, il sig. Daroda della Cesa Elettronica e l'ing. Rostan, Direttore della Fabbrica Italiana Apparecchi Radio.



Un gruppo di tecnici della F.I.A.R. attorno al radar AA N° 3 Mk 7 poco prima della dimostrazione pratica di inseguimento di un bersaglio mobile. Fino alla sua uscita dalla zona d'ombra (circa 1 km) il bersaglio, costituito da un palloncino metallico, viene seguito otticamente mediante cannocchiale fissato sulla parte posteriore del paraboloide.



stazione, con il paraboloide visto posteriormente.

Nella foto in basso, il paraboloide è visto frontalmente con al centro il dipolo rotante protetto da una custodia di materiale dielettrico.

Una delle caratteristiche peculiari dell'apparato è quella di consentire l'inseguimento automatico di un bersaglio, ciò che è ottenuto mediante complessi circuiti elettronici di allineamento e di telemetria automatici, che consentono di rilevare, istante per istante, le coordinate del bersaglio prescelto in un sistema sferico (direzione, sito e distanza).

Durante la cerimonia della consegna, fu data una dimostrazione di tale possibilità. Nel cielo della fabbrica fu lanciato un palloncino metallico avente diametro di circa trenta centimetri. L'apparato lo agganciò appena fuori della zona d'ombra e lo inseguì fino ad oltre 20 km di distanza, senza che l'operatore dovesse minimamente intervenire. Le coordinate del bersaglio erano fornite su tre coppie di quadranti, mentre il bersaglio stesso era visibile come punto luminoso sullo schermo di un tubo a raggi catodici (rappresentazione P.P.I.) e come guizzo luminoso al piede di un gradino su una base dei tempi lineare di altro tubo a raggi catodici (rappresentazione tipo M). I due campioni, che subirono severissime prove di collaudo da parte delle autorità militari interessate, costituiscono l'inizio di una produzione di serie che fa capo, come disse l'ing. Vellat, Direttore tecnico della F.I.A.R., alle commesse passate nel Novembre 1952 dal Ministero della Difesa e nell'Aprile 1953 dalle Autorità Militari Americane.

atomi ed elettroni

Primo acceleratore lineare su armatura snodata.

Presso il General Hospital di Newcastle-on-Tyne (Inghilterra) viene impiegato adesso il primo acceleratore lineare del mondo montato su armatura snodata per la radioterapia di malattie interne, compreso il cancro. L'apparecchio possiede una energia che va da 3.5 a 4 milioni di voltelettroni. Si tratta della prima di una serie di cinque macchine del genere attualmente in corso di costruzione.

L'acceleratore lineare di Newcastle è stato sviluppato e costruito dai laboratori «Mullard, presso Londra, per conto della «Philip Electrical Ltd.». Le prime cure hanno avuto inizio nel dicembre dell'anno scorso, mentre i trattamenti radioterapici regolari sono cominciati questo gennaio. Sinora le reazioni da parte dei pazienti sono state quelle che i medici si attendevano; nella maggior parte dei casi i tumori hanno mostrato di venire influenzati dal trattamento. Dovranno, tuttavia, passare tre o addirittura cinque anni, prima che i medici possano pronunciarsi con esattezza sull'efficacia delle cure. L'acceleratore è stato ideato anche a scopo di ricerca. Grazie ad esso i medici praticanti la radioterapia potranno trovare nuovi sistemi di cura per i tumori.

Individuazione dall'alto di giacimenti mediante magnetometri.

Rappresentanti della Sezione Geologica dell'Istituto Nazionale britannico delle Ricerche, insieme a tecnici di compagnie petrolifere e minerarie britanniche e di altri paesi, hanno assistito recentemente ad una serie di esperimenti compiuti in Gran Bretagna con magnetometri piazzati a bordo di aeroplani. Con questi apparecchi una compagnia britannica, la Hunting Geophysical, esegue rilievi per l'individuazione di giacimenti di petrolio e di metalli.

Quantunque tutta la superficie della terra sia magnetica, il grado di magnetismo varia, esso è più forte in vicinanza dei poli e meno forte verso l'equatore, ed è più forte là dove esistono nel sottosuolo depositi di ganghe minerali. Il magnetometro registra automaticamente il grado di magnetismo della zona sorvolata dall'aereo e tecnici specializzati sono in grado di pronunciarsi in merito alle possibilità geologiche della zona coordinando le osservazioni ed i dati sovra-imposti ad un rilievo fotografico eseguito precedentemente.

L'aereo esegue i rilievi seguendo rotte parallele equidistanti stabilite in base ad un piano accuratamente e minutamente studiato. La Hunting Geophysical, che ha già portato a termine indagini geologiche per enti petroliferi in varie parti del mondo, ha testé iniziato rilievi magnetometrici in una zona dell'Assam che si estende per oltre dieci mila miglia quadrate nell'Assam Settentrionale; un'altra serie di rilievi verrà iniziata per conto del Governo delle Filippine per accertare l'entità delle risorse minerarie di quelle isole.

Un nuovo «cervello» meccanico.

Entrerà quanto prima in funzione tra Londra e Sydney un nuovo «cervello» meccanico che servirà a individuare gli errori nei radiomessaggi cifrati che non possono essere avvertiti dagli operatori. Metà del «cervello» è partita per l'Australia; il resto viene adesso installato presso la Stazione Telegrafica di Londra. Non appena possibile, verranno compiuti esperimenti sul circuito Londra-Sydney.

Il «cervello» meccanico è stato sviluppato dalla «Cable & Wireless Ltd.», di Londra. Non è più grande di una macchina da scrivere portatile. Esso rivela gli errori dovuti ad interferenze atmosferiche e non richiede che un secondo per individuare l'errore e ottenere la correzione dall'altro capo del circuito.

La partecipazione americana al Convegno di Elettronica e Televisione.

La quarta sessione delle «Giornate della Scienza», la manifestazione che dal 1951 il Consiglio Nazionale delle Ricerche dedica — in

occasione della Fiera di Milano — a convegni scientifici su problemi di particolare attualità, ha visto riuniti nelle sale del Museo nazionale della Scienza e della Tecnica più di cinquecento studiosi e scienziati italiani e stranieri di fama internazionale. Le «Giornate della Scienza» 1954 (12-17 aprile) furono dedicate ad un Convegno di elettronica e televisione, argomenti di palpitante interesse scientifico in quanto investono infiniti aspetti della fisica moderna, della tecnologia e dell'industria. Il Convegno con la sua vasta partecipazione di congressisti, assunse un carattere di Symposium internazionale cui tutti i convenuti apportarono il contributo della loro alta e particolare competenza.

Gli Stati Uniti furono rappresentati al Convegno da esponenti di quel mondo della scienza e della tecnica che tanta e così importante parte svolgono nel continuo progresso realizzato dalla nazione americana. Furono infatti presenti a Milano il Dott. Vladimir Kuzmich Zworykin, vice presidente e consulente tecnico della Radio Corporation of America, il Dott. N. Alexander, direttore del Laboratorio calcolatrici elettroniche del National Bureau of Standards, il prof. Herman H. Goldstine, docente presso l'Istituto di Studi di matematica superiore di Princeton, ed il Dott. William W. Youden esperto in calcolatrici elettroniche del National Bureau of Standards.

Il Dott. Zworykin illustrò, nella seduta del giorno 14 Aprile dedicata alle relazioni generali, l'evoluzione della televisione negli Stati Uniti. In una nazione economicamente e culturalmente potente — egli disse — lo sviluppo della televisione si appoggia da una parte sulla creazione degli strumenti tecnici necessari e dall'altra sul prudente adattamento degli «standards» alle esigenze fisiologiche dell'occhio umano. Una intelligente progettazione e l'essenziale importanza del servizio televisivo hanno generato, in soli 7 anni, una grande industria la quale diffonde cognizioni istruttive e offre un piacevole diversivo a più della metà degli abitanti del paese.

Le condizioni che hanno determinato il successo della televisione monocroma si sono dimostrate essenziali anche per l'introduzione della televisione a colori la quale doveva essere, inoltre, «compatibile» con il sistema televisivo esistente. Zworykin ha concluso l'interessante relazione illustrando brevemente i principi fondamentali degli «standards» compatibili adottati negli Stati Uniti per la televisione a colori e di alcuni nuovi attributi delle apparecchiature per la trasmissione e la ricezione a colori.

Il dottor Alexander, nella stessa seduta, presentò una relazione sui nuovi orientamenti nella progettazione di calcolatrici elettroniche. Al giorno d'oggi — dice la relazione — stiamo assistendo all'utilizzazione del primo gruppo di macchine calcolatrici numeriche un più vasto campo di problemi scientifici e tecnici. Naturalmente l'interesse è rivolto soprattutto alle tendenze che influenzeranno il secondo gruppo di calcolatrici. La necessità di velocità di calcolo maggiori delle attuali si verifica solo per problemi di indole particolare in quanto le velocità oggi raggiungibili sono sufficienti per un gran numero di applicazioni.

Una importanza sempre maggiore vanno acquistando gli studi che tendono a ridurre sia i costi iniziali di attrezzatura sia le spese successive di operazione per unità di calcolo eseguito. Il risultato di questi studi offrirà un maggior grado di sicurezza di funzionamento delle macchine ed il mantenimento di questo miglior livello di esercizio dovrà essere tale da richiedere soltanto degli esperti che abbiano un grado normale di preparazione. Verranno inoltre introdotte notevoli modifiche allo scopo di semplificare l'impostazione del problema in modo che i futuri utenti di calcolatrici abbiano bisogno di ben pochi esperti.

Altre tendenze potranno sorgere dagli sforzi attuali per adattare le macchine alla manipolazione della grande quantità di carte che gravano molte attività commerciali, industriali, governative. Questi nuovi compiti fanno sì che, in certo qual modo, si trascureranno in sede di progetto le caratteristiche «calcolatrici» delle macchine e si accenteranno quelle inerenti ai «processi d'informazione». Mentre le caratteristiche aritmetiche e logiche sono essenziali, molte altre caratteristiche saranno sviluppate allo scopo di far fronte al volume enorme di dati relativi alle manipolazioni di carte. Il perfezionamento tecnico è diretto al conseguimento di una fedele registrazione di una tale massa di dati e di una rapida rimozione dalla macchina dei risultati elaborati. E' necessario che questi ultimi si presentino sotto forma tale da poter essere facilmente utilizzati, oppure trattenuti, in modo poco dispendioso, per rientrare in macchina per successivi processi. Il modo con cui si risolveranno questi problemi inciderà profondamente sulla progettazione delle calcolatrici per questo importante e nuovo settore.

Il tipo di calcolatrice analogica è stato applicato con notevole successo nell'imitazione del moto di un aereo con scala-tempo reale, nei dispositivi di addestramento e negli studi di progetti di ingegneria. Al giorno d'oggi, si tende ad utilizzare, per tali scopi speciali, la flessibilità propria delle macchine calcolatrici numeriche a programma. Questa tendenza è molto significativa poiché dovrebbe portare all'eventuale abbinamento delle caratteristiche delle calcolatrici analogiche e di quelle delle calcolatrici numeriche.

Tali combinazioni sono potenzialmente assai indicate specialmente per ottenere straordinari livelli di lavoro per sistemi di controllo molto complicati, quale ad esempio, il controllo del traffico stradale ad aeroportuale. Questi concetti sono così avvicinati che sono già stati fatti i primi studi per il controllo automatico nelle fabbriche.

E' necessario però — conclude la relazione — che questa visione sia temperata da una esatta conoscenza della mole di problemi tecnici ed economici che si interpongono tra i concetti ideatori e la realizzazione pratica. Il prof. Goldstine ha parlato sull'impiego delle grandi calcolatrici aritmetiche per l'inversione di matrici e il calcolo di autovalori di operatori lineari. Nella prima parte della sua relazione, Goldstine ha descritto gli aspetti logici delle calcolatrici elettroniche, aspetti che sono di particolare importanza per l'impiego di esse da parte dei matematici. Egli ha trattato, a tale riguardo, le relazioni reciproche dei principali organi della macchina, le rispettive velocità e le rispettive capacità. L'economia interna degli istituti forniti di macchine calcolatrici è stata da lui messa a raffronto con quella degli istituti che utilizzano lavoro umano e sono state rilevate le differenze che esercitano una influenza profonda in tutto il campo dell'analisi numerica.

La seconda parte della relazione volgeva sull'analisi della tecnica per l'inversione delle matrici e per il calcolo dei valori caratteristici delle matrici simmetriche. I vantaggi dei diversi procedimenti sono stati analizzati da Goldstine sia da un punto di vista assoluto sia da un punto di vista relativo ai caratteri particolari delle calcolatrici moderne. (Tr.)

Apparecchio portatile per raggi X ad energia atomica.

Un importante contributo a quella utilizzazione a fini di pace dell'energia atomica, da tutti auspicata, è stato annunciato il 10 Aprile dal Laboratorio Argonne della Commissione Americana dell'Energia Atomica. Si tratta di un apparecchio portatile per raggi X che utilizza per il suo funzionamento l'energia elettrica. Il Laboratorio Argonne, centro di ricerche cui sono associate trentadue università e numerose organizzazioni scientifiche americane, ha fornito sul nuovo apparecchio una spiegazione dettagliata dalla quale risultano i seguenti dati. Il componente attivo del nuovo strumento è una particella di tulio resa radioattiva nel reattore nucleare ad acqua pesante del Laboratorio. Come è noto, il tulio è un materiale estremamente raro che aveva avuto finora assai scarse applicazioni pratiche. Il tulio è inserito in un contenitore isolato, corredato da un otturatore che permette di eseguire le radiografie.


La messa a punto di questo strumento, diretta da Samuel Untermyer, potrà così ovviare alla necessità assai diffusa di un apparecchio per esami radiografici semplice, economico e portatile. Nonostante l'intero apparecchio pesi meno di 4,5 kg, il tulio fornisce raggi la cui potenza è paragonabile in termini in energia elettrica a quella di una macchina per raggi X del potenziale di 100.000 V.

Lo strumento oltre a non aver bisogno di energia elettrica, come accade invece con le attrezzature per raggi X di tipi convenzionali, è anche assai economico come costruzione; il

(il test o segue a pag. 168)

notiziario industriale

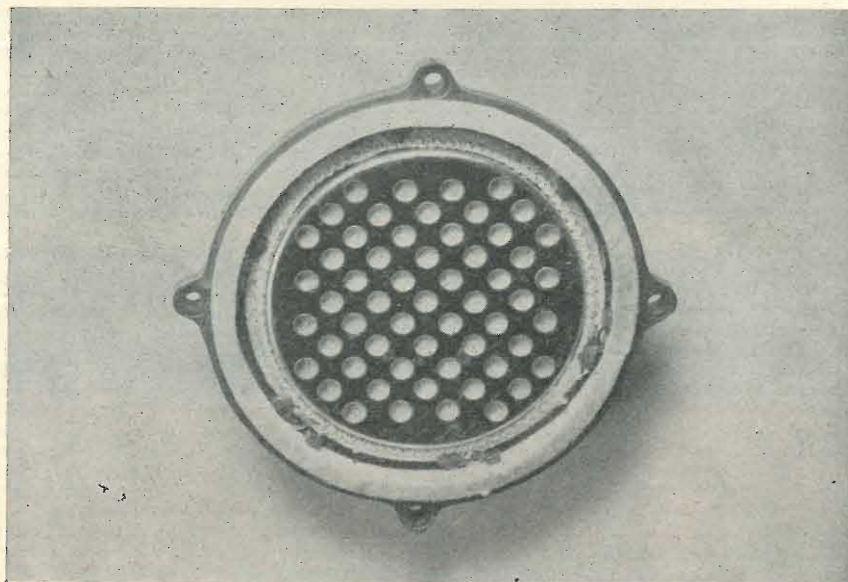Un Dispositivo Semplice ed Economico per Coprire una Banda di Frequenze fino a 20kHz



1. - PREMESSA

L'avvento delle radiotrasmissioni a modulazione di frequenza, FM, e l'adozione di questo sistema per la parte audio delle trasmissioni televisive, ha presentato come inconveniente grave il ristretto campo di frequenze riproducibili dai comuni altoparlanti elettrodinamici e magnetodinamici limitando il godimento del vantaggio che invece,

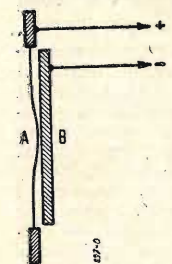


Fig. 1. - Rappresentazione schematica in sezione di un altoparlante elettrostatico. Con A si è rappresentata l'armatura mobile di metallo o di materiale plastico metallizzato e con B l'armatura fissa, costituita da un disco rigido di metallo forato.

com'è noto, offre questo sistema di trasmissioni appunto per la possibilità di poter modulare entro una più vasta gamma di frequenze.

Degli ottimi altoparlanti con un responso intorno ai 16 kHz sono stati realizzati da parecchi costruttori, qualcuno di questi assicura anche oltre questa frequenza, ma il loro costo, ingombro ed effettivo basso rendimento, parte dovuto anche alla presenza del trasformatore d'uscita, nemico delle alte frequenze, non ha soddisfatto le esigenze dei tecnici e del pubblico.

(*) Altoparlanti elettrostatici HTK80, costruiti dalla Rufa-Sprechanlagen Dietze & Co., Kueps-Oberfranken, rappresentata in Italia dalla Ditta ing. E. Koriller di Milano.

Una soluzione dei problemi brevemente accennati era stata studiata e realizzata a suo tempo ma con non grande fortuna. Ora anche in Germania il vecchio altoparlante elettrostatico è stato rimosso dai cimeli ed è ritornato a nuova vita, opportunamente perfezionato, inserendosi nei ricevitori FM (*). Il suo compito è quello di riprodurre le frequenze alte, ed esso infatti si presta ottimamente in un campo che va da 3 a 20 kHz, mentre le frequenze basse restano affidate al classico magnetodinamico.

Esaminiamo ora le caratteristiche e l'impiego.

2. - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L'altoparlante elettrostatico è, nella sua struttura, un condensatore a due armature, come schematicamente rappresentato nella figura 1.

A e B rappresentano le due armature delle quali, A è costituita da un sottile foglio di metallo o di materiale plastico metallizzato, B è l'altra armatura costituita da un disco rigido di metallo forato come visibile nella fotografia di figura 2, mantenuta ad una piccola distanza dall'armatura A.

Una tensione continua applicata alle due armature determina un'attrazione elettrostatica la quale tende ad avvicinare le armature tra di loro. Poichè soltanto A è flessibile, è solo questa armatura che subisce uno spostamento che è però tale da non toccare B, cioè da non mettere il dispositivo in corto circuito.

Ora, se un segnale a corrente alternata è sovrapposto alla tensione continua applicata alle due armature, il diaframma A si muo-

verà in funzione della frequenza e ampiezza della c.a. La tensione base di polarizzazione è essenziale al fine di evitare l'effetto di «doppiamento» che si avrebbe a causa dell'inerzia e per il fatto che nel ritorno lo spostamento sarebbe anche sollecitato dall'inversione di polarità del segnale c.a. (secondo semiciclo).

3. - CARATTERISTICHE

Esaminiamo ora le caratteristiche di uno di questi altoparlanti e precisamente del modello HTK80 della casa tedesca RUFASPRECHANLAGEN DIETZE & Co. (fig. 2). Esso è costituito da un'armatura esterna, B figura 1, forata allo scopo di lasciar passare le onde sonore prodotte dall'armatura interna, A figura 1. Quest'ultima è fatta di stiroflex placcato di oro. Le due armature sono tenute assieme da una custodia di bakelite.

Le dimensioni sono le seguenti: diametro esterno 80 mm, spessore 20 mm, peso 40 grammi.

I dati tecnici di questo tipo di altoparlante HOCHTON (letteralmente: suoni alti) tipo HTK80 sono:

- Tensione base statica: normale 200 Vcc
- Tensione base statica: minima 100 Vcc
- Tensione base statica: massima 350 Vcc
- Tensione di prova: 1000Vcc
- Capacità: 3000 pF
- Campo di frequenze: 3÷20 kHz
- Sensibilità compresa tra 7÷20 kHz: 10 µBel
- Distorsione tra 5 ÷ 20 kHz a segnale max 40 Vca: 5%
- Tensione c.a. di lavoro massima: 60 V
- Tensione c.a. di prova: 200 V
- Accoppiamento: RC o LC

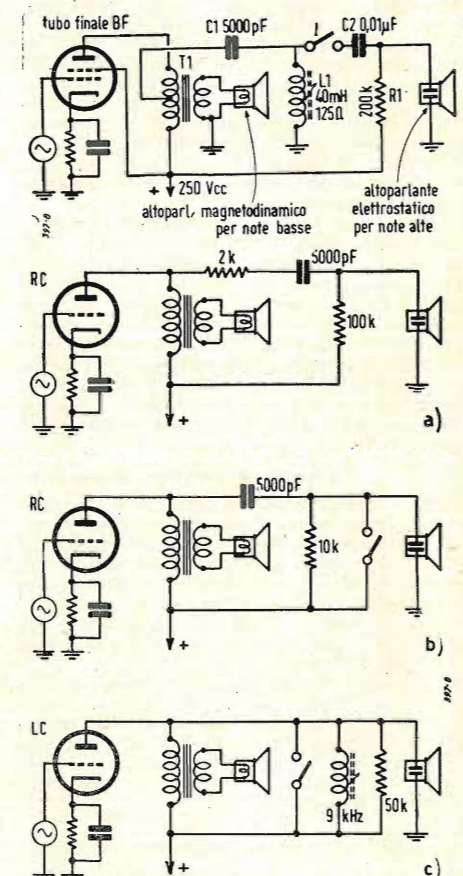


Fig. 5 e 6. - Circuiti tipici per uscita bifonica. Nelle figg. a, b, c sono schematizzati diversi tipi di accoppiamento.

— Curve: vedi figura 3, per accoppiamento RC; figura 4, per accoppiamento LC.

4. - CIRCUITI D'IMPIEGO

La figura 5 mostra lo schema tipico di utilizzazione di un altoparlante elettrostatico per la riproduzione delle note alte. In questo circuito una tensione di 250 V è applicata attraverso R1 per la polarizzazione base dello altoparlante. C1 e L1 formano un filtro passa alto. La tensione c.a. è ricavata da una presa intermedia sul trasformatore d'uscita. La regolazione del nucleo ferromagnetico della bobina L1 consente il taglio desiderato delle frequenze basse. La regolazione di questa induttanza va normalmente effettuata intorno ai 7÷3 kHz tenendo conto che alla massima induttanza corrisponde la massima f.e.m. ai capi di L1. L'interruttore I consente d'inserire o no l'altoparlante elettrostatico.


La figura 6 mostra in a) e b) due sistemi di accoppiamento per resistenza-capacità (RC) e in c) l'accoppiamento per sistema LC.

La figura 7 mostra per intero lo schema di un ricevitore tedesco facente impiego di altoparlanti elettrostatici; da questo circuito si possono rilevare più ampiamente i particolari d'impiego.



5. - CONCLUSIONE

Troviamo superfluo sottolineare l'importanza di questa nuova tecnica che oltre ai ricevitori FM e TV interessa oggi, per i notevoli progressi raggiunti, la riproduzione delle registrazioni magnetiche su nastro e non ci resta che plaudire alla realtà tecnica di oggi ricreandoci alla sublime realtà di una riproduzione fedele.

(Gerardo Gerardi)

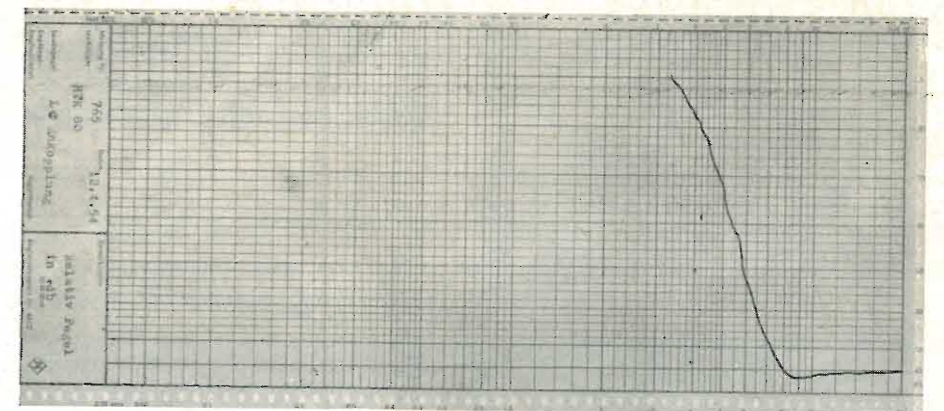

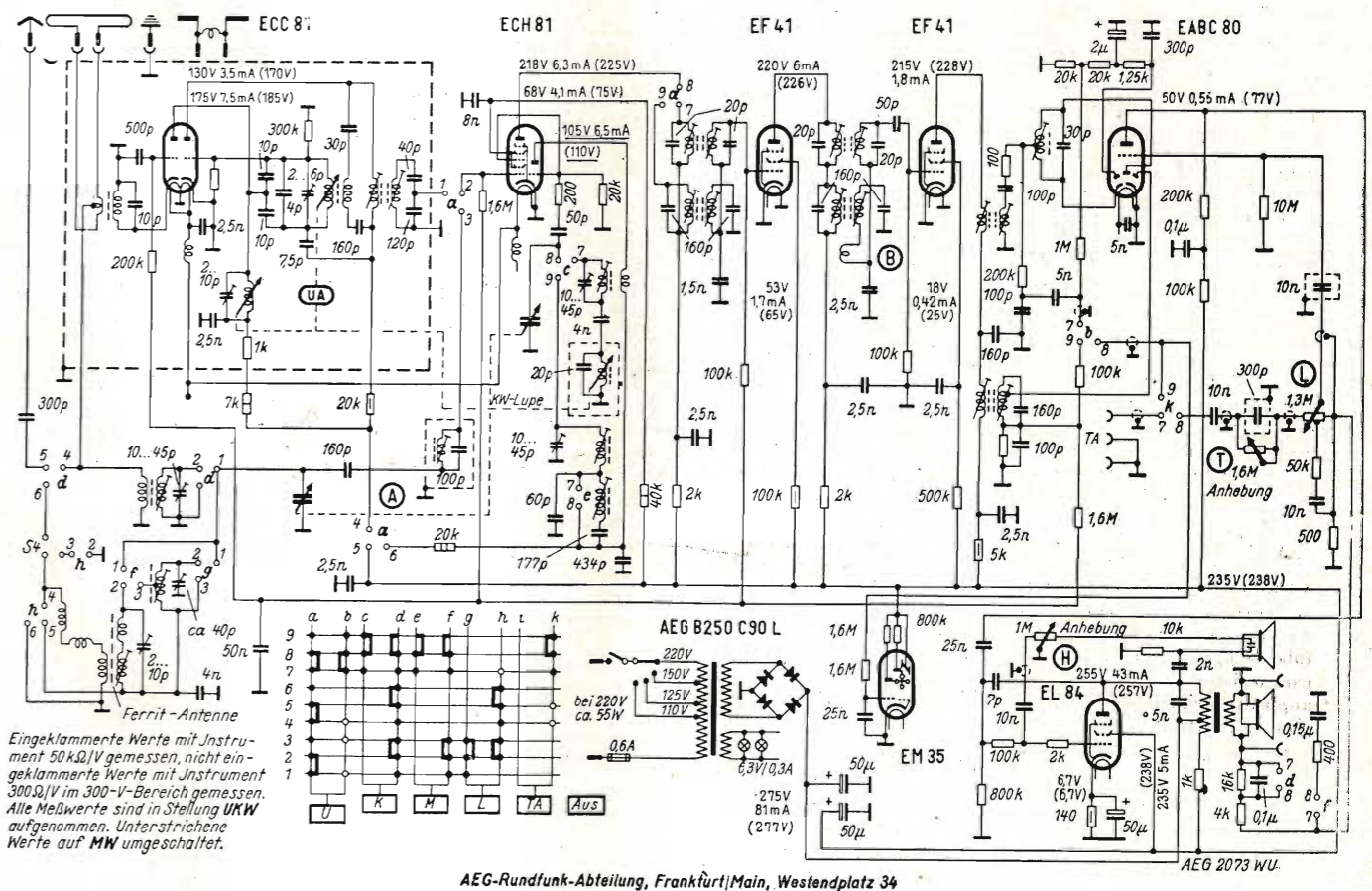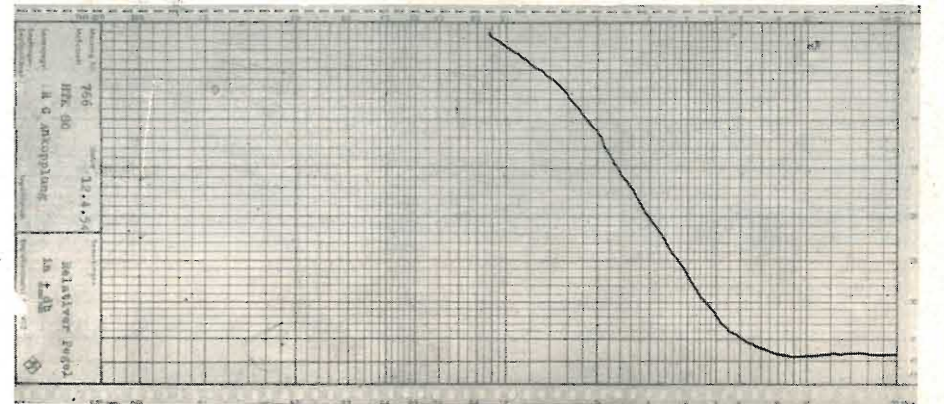Figg. 3 e 4. - Curve di risposta per accoppiamento LC (sopra) e RC (sotto) tra 20 Hz e 20 kHz, ricavate su registratore Rohde und Schwarz. In ascisse la frequenza nella gamma indicata, in ordinate i valori relativi in decibel tra 0 e 40 dB dall'alto al basso.



5. 2. 1954

AEG-Rundfunk-Abteilung, Frankfurt/Main, Westendplatz 34

Fig. 7. - Schema elettrico completo di un radiorecettore AM-FM con stadio di bassa, munito di altoparlante elettrostatico per le note alte. L'apparecchio, costruito dalla AEG di Frankfurt Main, ha diverse altre caratteristiche interessanti, ad esempio fa uso di una antenna a ferrite. Nella indicazione dei valori la lettera n sta per nanofarad, equivalente a 1000 pF.

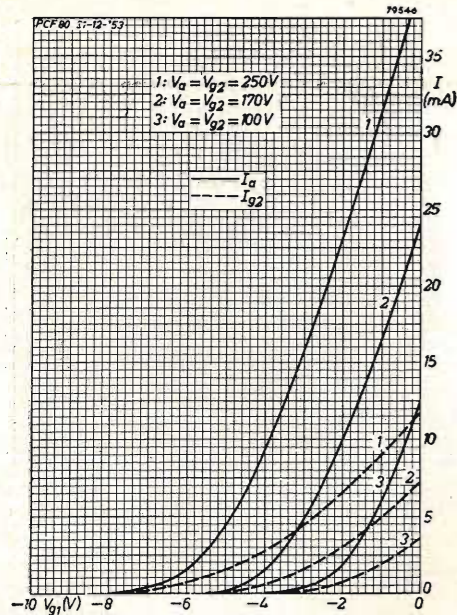


Fig. 4 - Corrente anodica e di griglia schermo della sezione pentodo del PCF80, in funzione della polarizzazione di griglia.

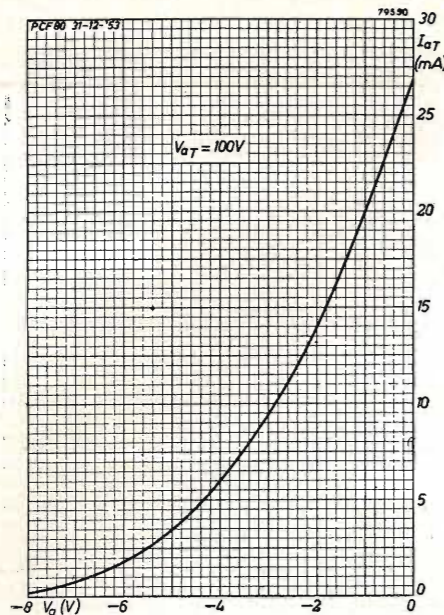


Fig. 5 - Corrente anodica della sezione triodo del PCF80, in funzione della polarizzazione di griglia, per una tensione anodica di 100 V.

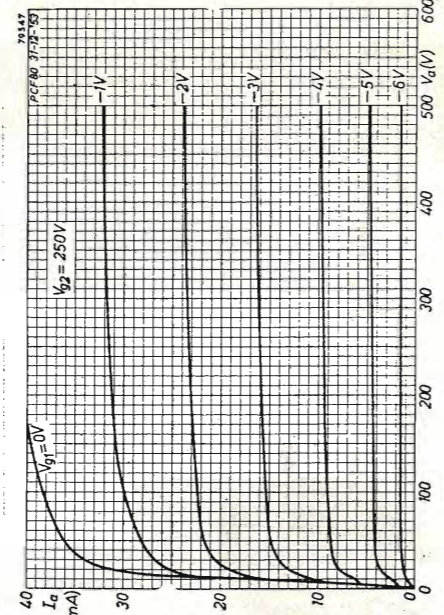


Fig. 6 - Corrente anodica della sezione pentodo, in funzione della tensione anodica, per una tensione di griglia schermo di 250 V.

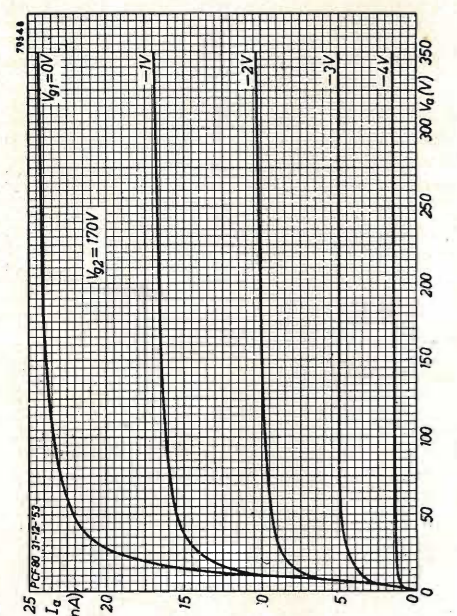


Fig. 7 - Corrente anodica della sezione pentodo, in funzione della tensione anodica, per una tensione di griglia schermo di 170 V.

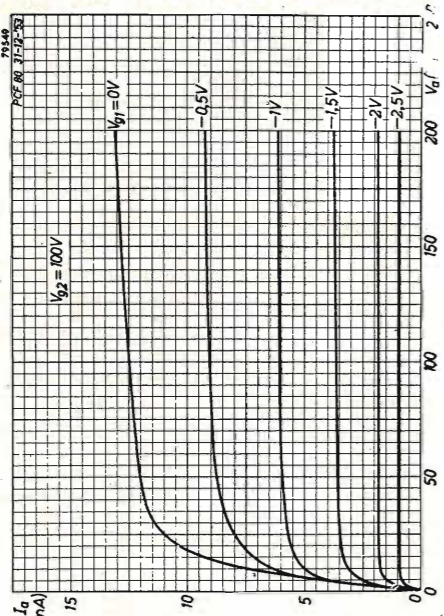


Fig. 8 - Corrente anodica della sezione pentodo, in funzione della tensione anodica, avendo assunto per parametro la polarizzazione di griglia.

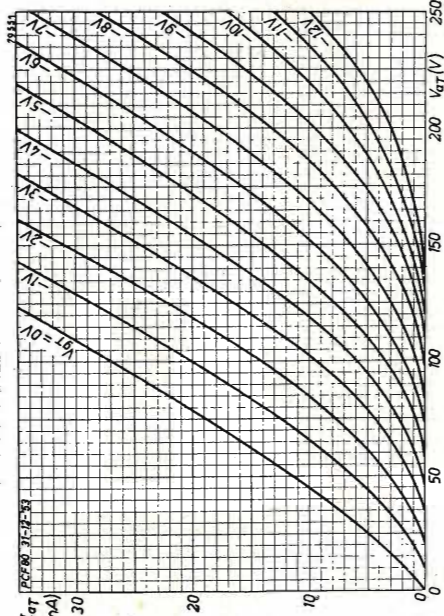


Fig. 9 - Corrente anodica della sezione triodo in funzione della tensione anodica, avendo assunto per parametro la polarizzazione di griglia.

tore e il triodo quale successivo trasformatore catodico, il tubo PCF80 permette un guadagno di tensione di 40 con una larghezza di banda di 5 MHz. Complessivamente il tubo può essere impiegato fino a frequenze dell'ordine di 300 MHz.

Un particolare costruttivo assai interessante sta nella forma della sezione trasversale del catodo, non più circolare, ma ovoidale, cosicché la distanza catodo-griglia rimane praticamente costante e il fattore di amplificazione è quasi uniforme in tutte le direzioni. Ciò porta ad avere una mutua conduttanza pressoché indipendente dalla polarizzazione di griglia.

Inoltre la costruzione ne viene semplificata, in quanto la distanza minima tra catodo e griglia non risulta mai eccessivamente ridotta; col vantaggio inoltre di diminuire la possibilità di « corti » accidentali tra gli elettrodi suddetti.

Nelle figg. da 4 a 9 sono raccolte le caratteristiche sia della sezione pentodo, sia nella sezione triodo del PCF80.

Parte Seconda: Circuiti Pratici d'Impiego del PCF80 Un Sintonizzatore e un Amplificatore Video

SI fornisce una breve descrizione di un sintonizzatore utilizzando un tubo PCC84 e un tubo PCF80, nonché di un amplificatore video impiegante un tubo PCF80.

1. - SINTONIZZATORE.

Nel sintonizzatore (fig. 1) il PCC84 funziona da amplificatore « cascode ». Dell'impiego di tale tubo in circuiti del genere si è già parlato (1). Nel circuito qui riportato

(1) « l'antenna », maggio 1954, vol. XXVI, n. 5, pag. 137.

il circuito oscillatore è del tipo Colpitts. Connettendo il condensatore di 2.6 pF in serie col condensatore di accordo del circuito oscillatore la capacità nel circuito e quindi le perdite risultano diminuite e come conseguenza viene controbilanciata la diminuzione di ampiezza del segnale generato dall'oscillatore locale alle frequenze più alte. Il trimmer di 0.5 ÷ 3.5 pF connesso tra griglia e massa del tubo oscillatore è previsto onde compensare le variazioni di C_{gk} dovute alla normale dispersione dei valori di capacità interelettrodeiche da tubo a tubo o delle capacità di cablaggio. Può essere necessario ritoccar-

la regolazione di questo trimmer quando il PCF80 viene sostituito.

L'oscillazione locale viene applicata mediante accoppiamento induttivo alla griglia del convertitore. Ciò che è un vantaggio rispetto all'accoppiamento capacitivo, in quanto consente di tener costante la tensione applicata alla griglia allorché il sintonizzatore viene commutato da un canale a un altro. Infatti, l'accoppiamento induttivo permette di regolare il coefficiente di accoppiamento, tra la bobina dell'oscillatore locale e la bobina nel circuito di griglia del convertitore, al giusto valore richiesto in ciascun canale, commutando le bobine di entrambi i circuiti; mentre l'accoppiamento tra i suddetti circuiti non può essere regolato nel caso di accoppiamento capacitivo in quanto il condensatore non può essere commutato. E' chiaro che, mediante l'uso di un accoppiamento induttivo che assicura una più alta costanza della tensione dell'oscillatore locale applicata alla griglia del convertitore, il guadagno di conversione nei diversi canali vede assicurata una più alta costanza.

La piccola induttanza compresa nel circuito di griglia schermo allo scopo di ridurre lo smorzamento d'ingresso del convertitore è stata ottenuta tenendo più lungo del solito il terminale del condensatore di fuga dal lato griglia. Tale riduzione dello smorzamento d'ingresso non porta a instabilità del convertitore, come ci si potrebbe aspettare. Ciò è dovuto al fatto che alle frequenze più alte (ad es. 200 MHz) l'influenza dell'induttanza è maggiore, esiste una notevole differenza tra la frequenza portante, sulla griglia del convertitore, e la frequenza intermedia, sull'anodo; mentre alle frequenze più basse (ad es. 50 MHz) l'influenza di tale induttanza è del tutto trascurabile.

Si sono eseguite misure su questo sintonizzatore, nel decimo canale. I risultati di queste misure, assai indicative per lo studio delle prestazioni di un circuito sintonizzatore impiegante i tubi PCC84 e PCF80 sono raccolti nelle tabelle riportate.

2. - AMPLIFICATORE VIDEO.

La fig. 2 mostra il circuito elettrico di uno stadio video, in cui la sezione pentodo del PCF80 funziona da amplificatore del segnale video, proveniente dallo stadio rivelatore comprendente il diodo OA60; mentre la sezione triodo funziona quale trasformatore catodico. I segnali di uscita sono prelevati tanto dal circuito catodico quanto dal circuito anodico e sono applicati, rispettivamente, al catodo e alla griglia del cinescopio. Il funzionamento del circuito può essere spiegato come segue. Gli impulsi di sincronismo presenti nel segnale video applicati alla griglia della sezione triodo del PCF80 sono ad andamento positivo. Durante la presenza di tali impulsi si ha corrente di griglia con conseguente rivelazione di picco e con ciò si ottiene la reinserzione della componente continua. Tuttavia, eventuali variazioni del contrasto portano a conseguenti variazioni del livello del nero. Ciò può essere evitato applicando il segnale video sul circuito catodico della sezione triodo al catodo del cinescopio e il segnale presente nel circuito anodico di tale sezione alla griglia controllo del cinescopio attraverso un condensatore di blocco. Il rapporto di ampiezza di questi due segnali è circa di 4 : 1. Si sono previsti tre filtri per ottenere una buona risposta a regime impulsivo (funzione-gradino); i valori dei loro componenti sono stati determinati in sede

TAB. 1 - Circuito d'antenna

Frequenza portante video	210.25 MHz	
Frequenza portante audio	215.75 MHz	
	tubo freddo	tubo caldo
Frequenza di risonanza	230	216 MHz
Capacità d'accordo totale	5.8	6.6 nF
Larghezza di banda	2.6	4 MHz
Ammettenza totale (Y_{tot})	95	166 $\mu A/V$
Rapporto presa per griglia (t) (1)	0.65	0.60
Ammettenza d'antenna (Y_{ant})	3330 $\mu A/V$	
Guadagno d'antenna	2.5	
Larghezza di banda con antenna adattata	8 MHz	

TAB. 2 - Sezione pilota

Guadagno di tensione nel circuito tra l'anodo della sezione catodo a massa e il catodo della sezione griglia a massa	$G_m = 0.52$
Ammettenza di uscita del triodo pilota (2)	$Y_{o1} = 2400 \mu A/V$
Ammettenza del circuito	$Y_c = 635 \mu A/V$
Ammettenza d'ingresso della sezione catodo a massa (3)	$Y_{i2} = 2510 \mu A/V$
Guadagno di tensione (g a k') (4)	$G_d = 1.1$

(1) Il guadagno d'antenna può essere leggermente aumentato aumentando il rapporto presa t .

(2) Il valore di Y_{o1} è più piccolo della resistenza interna del tubo per effetto della contoreazione provocata dal ponte di neutralizzazione.

(3) L'ammettenza d'ingresso è calcolata mediante la $Y_{i2} = (\mu + 1)/(R_i + Z)$, dove Z è l'ammettenza d'ingresso del trasformatore RF.

(4) Il guadagno di tensione della sezione pilota è calcolato mediante la $G_d = SG_m/(Y_{o1} + Y_c + Y_{i2}G_m^2)$ con $S = 6 \text{ mA/V}$.

TAB. 3 - Sezione griglia a massa

Trasformatore RF	Impedenza del primario (senza smorzamento del tubo)	$Z_p = 4.2 \text{ k}\Omega$
	Impedenza del secondario (con ingresso convertitore)	$Z_s = 0.9 \text{ k}\Omega$
	Accoppiamento	$kQ = 1.1$
	Impedenza di trasferimento	$Z_{tr} = 970 \Omega$
	Impedenza di ingresso	$Z_i = 1.9 \text{ k}\Omega$
	Larghezza di banda calcolata	$B = 7 \text{ MHz}$
Guadagno di tensione tra catodo e anodo	9.1	
Rapporto della tensione secondaria alla primaria	0.51	
Guadagno di tensione dal catodo alla griglia del convertitore	4.6	
Guadagno totale di tensione dell'amplificatore cascode dai terminali d'antenna alla griglia del convertitore	12.5	

TAB. 4 - Stadio convertitore

Trasformatore FI	Impedenza del primario (con smorzamento del tubo)	$Z_p = 10 \text{ k}\Omega$
	Impedenza del secondario (con smorzamento aggiuntivo di 3.3 k Ω)	$Z_s = 2.3 \text{ k}\Omega$
	Accoppiamento	$kQ = 1.75$
	Impedenza di trasferimento	$Z_{tr} = 2.1 \text{ k}\Omega$
	Larghezza di banda calcolata	$B = 6.6 \text{ MHz}$
Conduttanza di conversione	$S_c = 2.1 \text{ mA/V}$	
Guadagno di conversione dalla griglia del mescolatore alla griglia del tubo FI	4.4	
Guadagno di tensione totale del sintonizzatore dai terminali di antenna alla griglia del tubo FI	55	
Guadagno di tensione totale misurato	57	

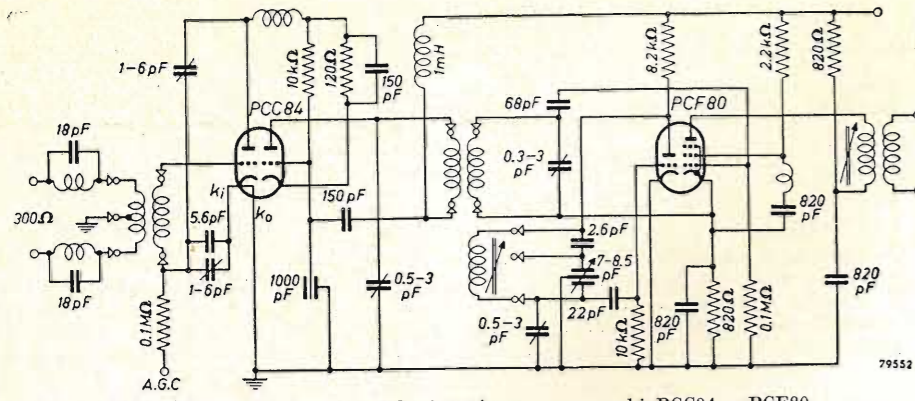



Fig. 1 - Circuito elettrico del sintonizzatore con tubi PCC94 e PCF80.

TAB. 5 - Sezione triodo

Tensione anodica	$V_a = 153$ V
Corrente anodica	$I_a = 13$ mA
Massima dissipazione anodica	$W_{amax} = 0.82$ W
Tensione catodica	$V_k = 90$ V


TAB. 6 - Sezione pentodo

Tensione anodica a contrasto minimo	$V'_a = 160$ V
Tensione anodica a contrasto massimo	$V''_a = 95$ V
Massima corrente anodica	$I_{amax} = 10.75$ mA
Massima dissipazione anodica	$W_{amax} = 1.1$ W
Tensione di griglia schermo	$V_{g2} = 175$ V
Massima corrente di griglia schermo	$I_{g2max} = 3.2$ mA
Massima dissipazione di griglia schermo	$W_{g2max} = 0.56$ W
Polarizzazione fissa di griglia	$V_{g1cost} = -1.4$ V
Caduta di tensione ai capi del resistore catodico a contrasto massimo	$V_{kmin} = 0.2$ V
..... a contrasto minimo	$V_{kmax} = 2$ V
Tensione di alimentazione	$V_b = 175$ V
Massima corrente assorbita	$I_{amax} = 27$ mA

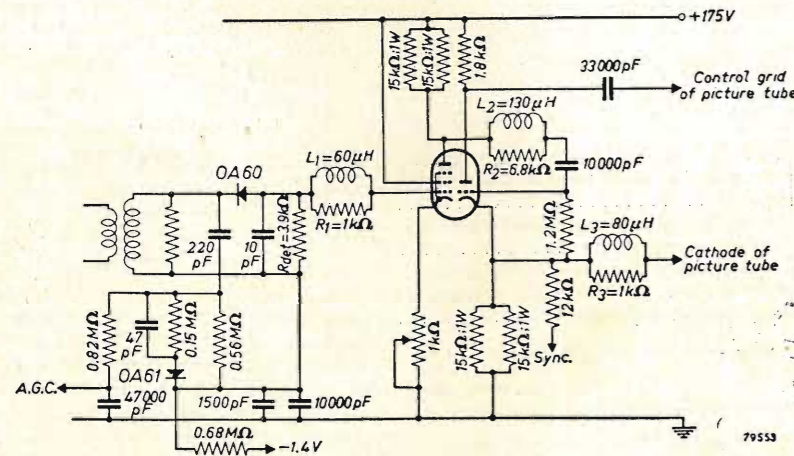

Sopra: Fig. 2 - Circuito elettrico dell'amplificatore video con tubo PCF80.

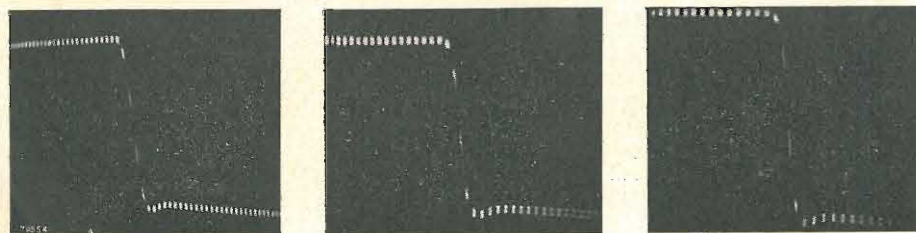Sotto: Fig. 3 - Curve di risposta a una funzione gradino. Da sinistra: comando di guadagno a contrasto minimo; a contrasto medio; a contrasto massimo.



sperimentale. Gli oscillogrammi riportati in fig. 3 mostrano la risposta a una funzione gradino dell'amplificatore, progettato per lo standard C.C.I.R., per tre diverse posizioni del comando di guadagno. La frequenza di ripetizione dei punti marcati è 50 MHz.

Onde evitare la necessità di usare un condensatore di fuga di grande capacità nel circuito catodico della sezione pentodo, si è applicata una tensione di polarizzazione di -1.4 V alla griglia controllo; tale polarizzazione può essere utilizzata anche per gli stadi a FI. Il potenziale di griglia del pentodo è determinato da questa polarizzazione fissa e dalla caduta di tensione nel potenziometro sito nel circuito catodico. Quando la resistenza residua di questo potenziometro è di 20Ω e la polarizzazione fissa è -1.4 V, la corrente anodica raggiunge il valore massimo consentito. Il massimo guadagno ottenibile di questo stadio è 40 con piccoli segnali d'ingresso. Il guadagno diminuisce con l'aumentare dell'ampiezza del segnale di ingresso a causa della caduta di tensione ai capi del resistore di carico R_{det} del rivelatore. Per quanto riguarda la regolazione del guadagno, sono stati misurati i valori seguenti. A valore massimo di contrasto e con un segnale video di 90 V picco-picco, tra catodo e griglia del cinescopio, il guadagno è 32. Se si porta al minimo da regolazione del contrasto, con lo stesso segnale all'ingresso, il guadagno è 4. Dal momento che il guadagno dello stadio si può ritenere uguale a 40 per segnali d'ingresso più piccoli di 1.6 V picco-picco, la gamma totale di contrasto risulta $40 : 4 = 10 : 1$.

I dati di funzionamento del PCF80 quale amplificatore video per lo standard C.C.I.R. sono raccolti nelle tabelle qui riportate.

(Trigger)

Attrezzatura per la nuova stazione TV di Londra.

La BBC ha firmato un contratto con la Marconi Wireless Telegraph Company relativo alla progettazione, alla fornitura e al montaggio del principale sistema per trasmissioni della stazione televisiva che verrà costruita a Londra nella località già occupata dal Palazzo di Cristallo. La Nuova stazione, che sostituirà quella di Alexandra Palace, disporrà di una struttura portante di 195 metri — l'unica importante costruzione al di sopra della superficie del suolo — e richiederà due anni per essere ultimata. Una volta condotti a termine i lavori, sarà la più potente stazione televisiva del mondo, funzionando su $42-88$ MHz.

Le trasmissioni avranno una portata assai superiore a quella delle trasmissioni di Alexandra Palace. Disporrà di due trasmettitori Video da 15 kW, destinati a funzionare parallelamente per un totale di 30 kW. La potenza effettiva irradiata dalla stazione sarà tra i 200 e i 250 kW, corrispondente cioè al doppio della potenza irradiata dagli esistenti trasmettitori regionali. I trasmettitori video saranno di progetto nuovo, basati su di un tipo recente di tubo elettronico prodotto per la Marconi dalla Ditta ad essa associata « English Electric Valve Company Ltd. ». Questo nuovo progetto riduce considerevolmente le dimensioni dei trasmettitori.

(Tr.)

Trasmettitori sperimentali per la BBC.

Vengono attualmente costruiti sei trasmettitori sperimentali di tipo speciale per la BBC che dovranno servire a ricerche dell'ente radiofonico britannico.

La BBC intende compiere trasmissioni televisive nelle frequenze più alte, e prima che la cosa sia possibile occorreranno molte ricerche.

E' stato recentemente consegnato il primo dei trasmettitori, che vengono costruiti dalla ditta britannica « Mullard ». La gamma di frequenza dei sei trasmettitori andrà dai 174 ai 960 MHz.

(Tr.)

Amplificatori a RF per la QB 3/300 *

con e senza la neutralizzazione della capacità anodo - griglia

GLI amplificatori qui descritti differiscono solo perché nel primo è prevista la neutralizzazione della capacità anodo-griglia, mentre nel secondo il circuito è semplificato con l'omissione di questo accorgimento.

La valvola usata è la QB 3/300, che è un tetrodo con una dissipazione anodica massima di 125 W, 20 W di schermo e 5 W di griglia.

In classe C telegrafia può fornire una potenza di uscita di 375 W ad una lunghezza d'onda maggiore di 2.5 metri. Queste condizioni sono soddisfatte con tensione anodica di $2500-3000$ V e tensione di schermo di 350 V. Con lunghezze d'onda più piccole la potenza di uscita si riduce proporzionalmente ma ad 1.5 metri si possono ricavare ancora 225 W con 2000 V anodici.


In classe B telefonia la QB 3/300 fornisce 58 W di uscita ed in classe C con modulazione di placca e schermo l'uscita è di 300 W. Inoltre in classe B audio-frequenza con corrente di griglia due valvole in controfase danno 550 W.

La potenza di pilotaggio in classe C telegrafia non supera i 3 W mentre in classe B telefonia è minore di 1 W. Alle frequenze più basse questa valvola non richiede neutralizzazione, è ben schermata tra anodo e griglia con la placca che, partendo dallo schermo, va a ricoprire la base, placca che protegge la valvola dalla radiazione termica degli elettrodi mantenendo bassa la temperatura della base.

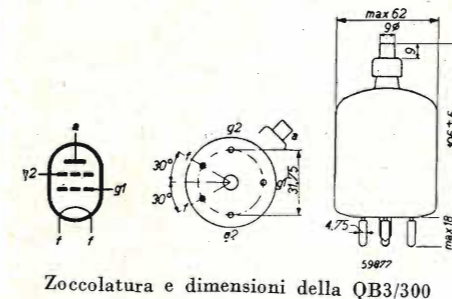1. - DESCRIZIONE DEL CIRCUITO.

Con una schermatura adeguata e avendo cura di mettere a massa tutti i condensatori di disaccoppiamento in un unico punto del telaio quando il circuito anodico è caricato dall'antenna, la reazione tramite la capacità tra la griglia controllo e l'anodo è sufficientemente piccola per prevenire autooscillazioni.

In questo caso non è necessaria alcuna neutralizzazione, ma quando il circuito




Zoccolatura e dimensioni della QB3/300

anodico non è caricato, la reattanza tramite C_{agg} può indurre in auto oscillazione. Allo scopo di evitare che tale oscillazione possa sorgere in qualsivoglia condizione, si può prevedere la neutralizzazione come nel circuito di fig. 4.

I circuiti accordati di griglia hanno una presa centrale mentre ai capi della sezione


(*) Philips V.H.F. transmitting tetrodes, bollettino 20-D-4558 E 7-53.

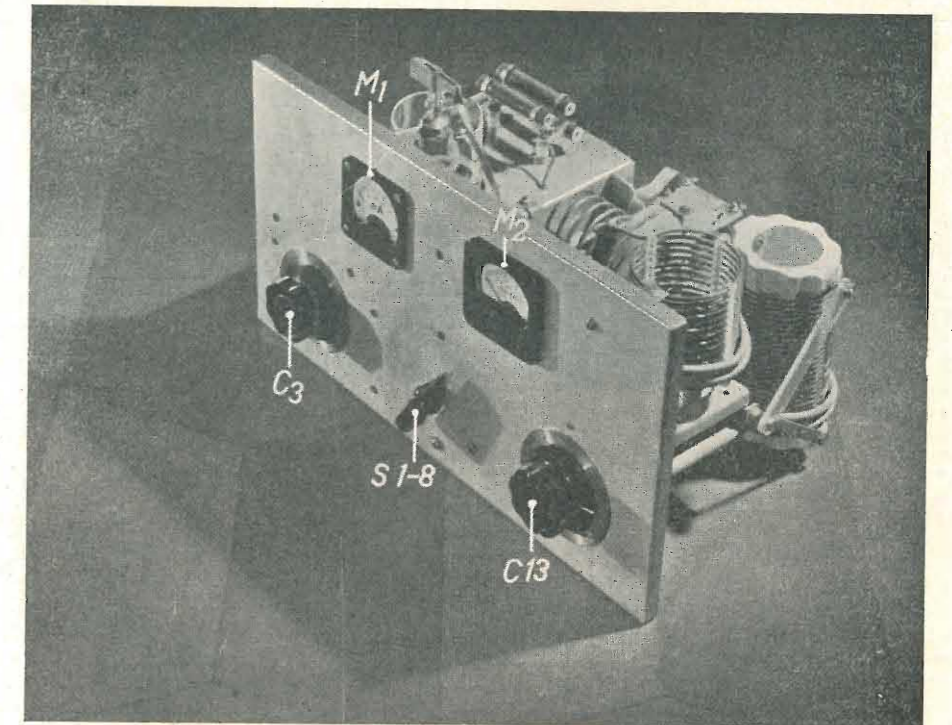inferiore del condensatore C_3 è collegato un altro condensatore C_2 di 10 pF allo scopo di compensare la capacità di ingresso della valvola. La neutralizzazione è ottenuta con un accoppiamento lasco della parte superiore del circuito tramite



Sopra: Fig. 1. - Vista frontale dell'amplificatore a radiofrequenza utilizzando una QB 3/300. Le indicazioni si riferiscono allo schema elettrico di fig. 3.

Sotto: Fig. 2. - Vista posteriore dell'amplificatore a radiofrequenza utilizzando una QB 3/300. Anche in questo caso le indicazioni si riferiscono allo schema elettrico di fig. 3.

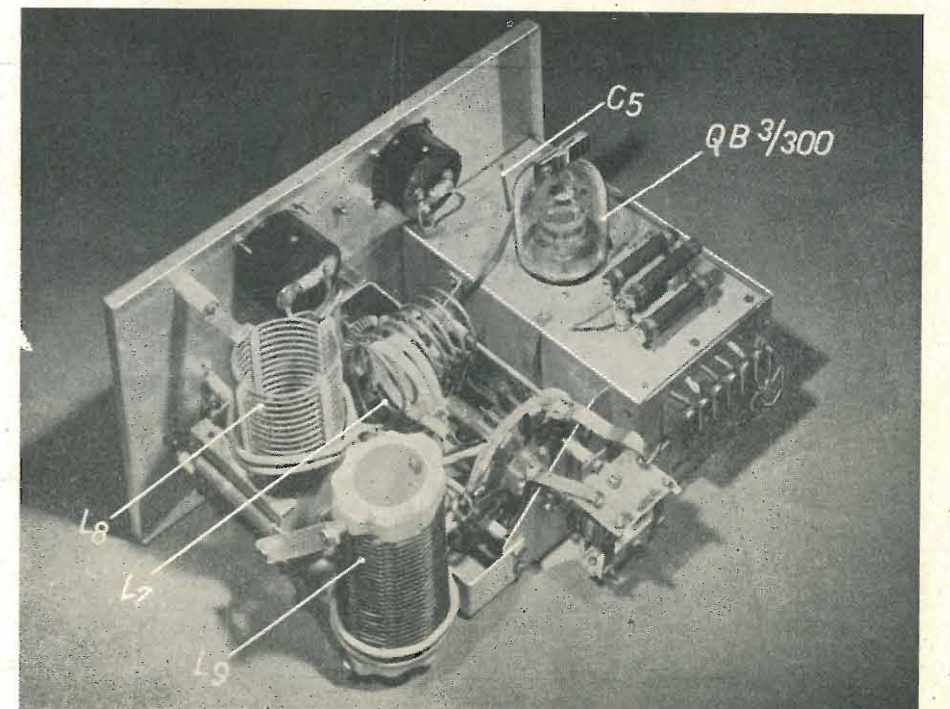

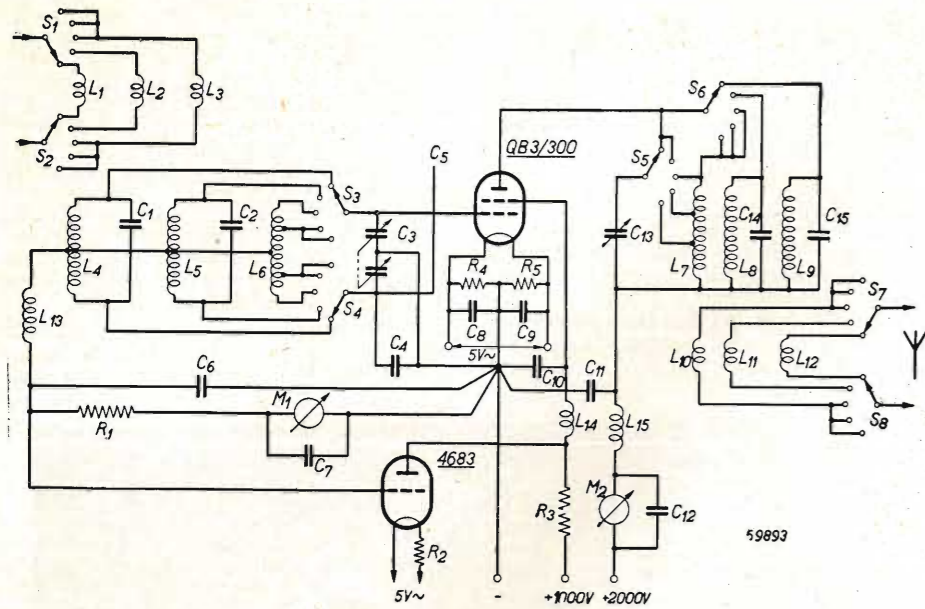


Fig. 3. - Circuito elettrico dell'amplificatore con neutralizzazione. L'alimentazione del filamento della 4683 è ottenuta dallo stesso avvolgimento che serve per la QB 3/300. $C_1 = 100$ pF, 750 V, mica; $C_2 = 50$ pF, 750 V, mica; $C_3 = 2 \times 64$ pF, 300 V; $C_4 = 10$ pF, 300 V, mica; $C_5 =$ neutralizzazione, vedi testo; $C_6 = C_7 = C_8 = C_9 = C_{11} = 2.200$ pF, 1000 V carta tubolare; $C_{10} = C_{12} = 2.200$ pF, 2250 V, mica; $C_{13} = 100$ pF, 2000 V, variabile; $C_{14} = C_{15} = 47$ pF, 2250 V, mica; $L_1 = 2$ sp. filo rame 0,3; $L_2 = L_3 = 1$ sp. filo rame 0,3; $L_4 = 38$ sp. filo rame 0,3, su 23 mm \varnothing , lunga 30 mm; $L_5 = 21$ sp. filo rame 0,3, su 23 mm \varnothing , lunga 18 mm; $L_6 = 19$ sp. filo rame 0,3, su 23 mm \varnothing , lunga 30 mm; $L_7 = 8$ sp. tubo rame 3×4 mm, su 45 mm \varnothing , lunga 60 mm; $L_8 = 14$ sp. tubo rame 3×4 mm, su 60 mm \varnothing , lunga 70 mm; $L_9 = 25$ sp. filo rame 2 mm, su 60 mm \varnothing , lunga 100 mm; $L_{10} = L_{11} = 2$ sp. filo rame 2 mm; $L_{12} = 3$ sp. filo rame 2 mm; $L_{13} =$ imp. RF 2,5 mH, 50 mA; $L_{14} =$ imp. RF 2,5 mH, 100 mA; $L_{15} =$ imp. RF 1 mH, 300 mA. Le bobine di accoppiamento L_1, L_2, L_3 e L_4, L_5, L_6 sono avvolte al centro di L_7, L_8 ed L_9 rispettivamente. Le bobine di accoppiamento L_{10}, L_{11} ed L_{12} sono strettamente accoppiate agli estremi di L_7, L_8 ed L_9 rispettivamente. L_4, L_5 ed L_6 hanno una presa al centro mentre L_7 ha pure due prese alla quinta spira a partire dagli estremi. L_7 ha due prese alla seconda e quarta spira degli estremi. $R_1 = 16$ k Ω , 25 W filo; $R_2 = 1$ Ω , 3 W filo; $R_3 = 16$ k Ω , 60 W filo; $R_4 = R_5 = 10$ Ω , 6 W filo con presa variabile; $M_1 =$ milliamperometro 15 mA a b.m.; $M_2 =$ milliamperometro 250 mA a b.m.


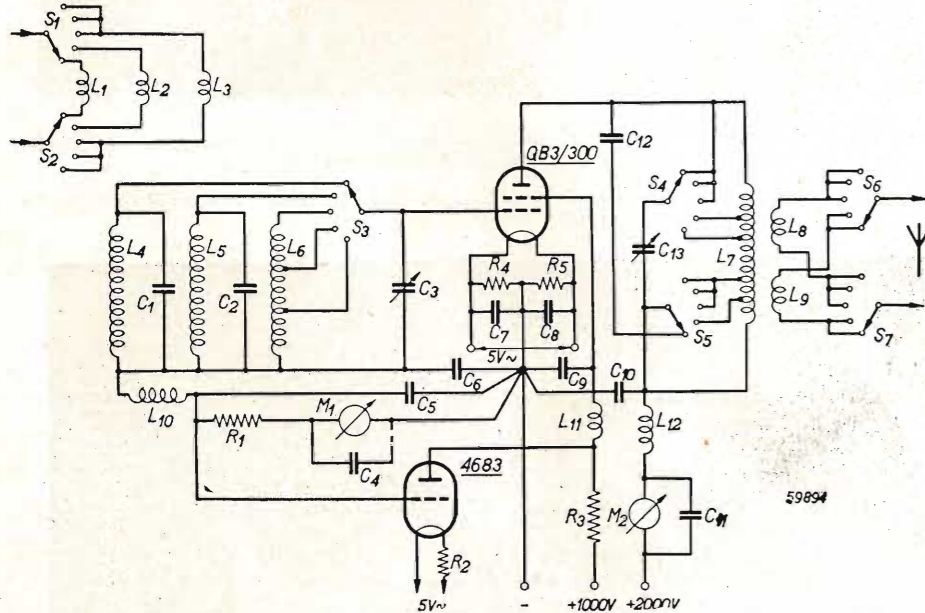


Fig. 4. - Circuito elettrico dell'amplificatore senza neutralizzazione. Per l'alimentazione del filamento della 4683 vale quanto detto in fig. 3. $C_1 = 80$ pF, 750 V, mica; $C_2 = 40$ pF, 750 V, mica; $C_3 = 100$ pF, 300 V, variabile; $C_4 = C_5 = C_6 = C_7 = C_8 = C_{11} = 2.200$ pF, 1000 V, carta tubolare; $C_9 = C_{10} = 2.200$ pF, 2250 V, mica; $C_{12} = 80$ pF, 2250 V, mica; $C_{13} = 100$ pF, 2000 V, variabile; $L_1 = 2$ sp. filo rame 0,3; $L_2 = L_3 = 1$ sp. filo rame 0,3; $L_4 = 38$ sp. filo rame 0,3, su 23 mm \varnothing , lunga 30 mm; $L_5 = 20$ sp. filo rame 0,3, su 23 mm \varnothing , lunga 25 mm; $L_6 = 10$ sp. filo rame 0,3, su 23 mm \varnothing , lunga 20 mm; $L_7 = 25$ sp. filo rame 2 mm, su 60 mm \varnothing , lunga 100 mm; $L_8 = 1$ sp. filo rame 2 mm; $L_9 = 3$ sp. filo rame 2 mm; $L_{10} =$ imp. RF 2,5 mH, 50 mA; $L_{11} =$ imp. RF 2,5 mH, 100 mA; $L_{12} =$ imp. RF 1 mH, 300 mA. L_1, L_2 ed L_3 sono strettamente accoppiate a L_4, L_5 ed L_6 rispettivamente ed avvolte agli estremi messi a massa dalle bobine stesse. L_5 ha due prese alla sesta ed ottava spira a partire dal capo a massa. L_8 è strettamente accoppiata a un estremo e L_9 all'altro estremo di L_7 . La bobina L_7 ha delle prese sulle spire 11, 19, 20,5 e 22 da un estremo. $R_1 = 16$ k Ω , 25 W filo; $R_2 = 1$ Ω , 3 W filo; $R_3 = 16$ k Ω , 60 W filo; $R_4 = R_5 = 10$ Ω , 6 W filo con presa variabile; $M_1 =$ milliamperometro 15 mA a b.m.; $M_2 =$ milliamperometro 250 mA a b.m.

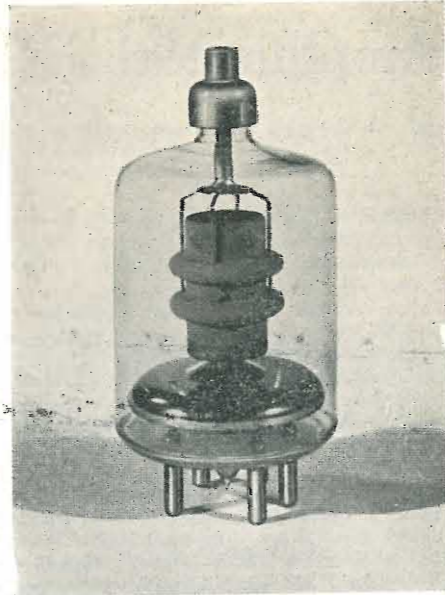

catore in questione una volta che è stato trovato il valore adatto esso andrà bene per tutte le 5 bande in uso. I circuiti di griglia sono accordati per mezzo di C_3 , del tipo «split-stator».

Per avere una buona stabilità è di grande importanza che tutte le capacità di disaccoppiamento siano messe a massa in un unico punto sul telaio, evitando così ogni accoppiamento tra i circuiti di griglia e di anodo attraverso il telaio.

La resistenza R_1 fornisce la necessaria polarizzazione automatica di griglia. Può darsi il caso che per qualche ragione la tensione di pilotaggio venga a mancare eliminando quindi la polarizzazione di griglia; come conseguenza le correnti anodiche e di schermo assumeranno valori tali da pregiudicare in pochi istanti la vita della valvola. Nei circuiti di fig. 4 e 5 si è tenuto conto di questa eventualità, con l'introduzione di un triodo del tipo 4683 la griglia del quale riceve la stessa tensione negativa della QB 3/300, ed il cui anodo è collegato alla griglia schermo della QB 3/300, tramite la resistenza R_3 . Quando la tensione di pilotaggio viene a mancare la valvola 4683 incomincerà a condurre e la tensione di griglia schermo della valvola di potenza sarà quindi ridotta in conseguenza. Le correnti anodiche e di schermo sono quindi limitate a valori di sicurezza, mentre la 4683 non costituisce alcun carico quando ci sia una sufficiente tensione di pilotaggio.

Il filamento della 4683 è alimentato attraverso la resistenza R_2 dallo stesso trasformatore che serve per la valvola di uscita.

La commutazione delle bande avviene nel circuito di griglia per mezzo delle sezioni del commutatore S_1, S_2, S_3 e S_4 , ciascuna delle quali ha 5 contatti fissi. Queste sezioni di commutatore sono montate su un altero comune e sono accoppiate alle sezioni che riguardano il circuito anodico per mezzo di una trasmissione ad mgranaggi (fig. 3). Le posizioni riguardano le 5 gamme degli 80, 40, 20, 15 e 10 metri. Per le ultime tre bande è usata una sola bobina L_6 e una sola bobina di accoppiamento L_3 .

Mentre nel circuito di griglia è sufficiente un commutatore normale del tipo da ricezione, nel circuito anodico deve essere usato un commutatore di costruzione assai più robusta a causa delle correnti e delle (il testo segue a pag. 167)

Alla Ricerca di un Perfetto Raster*

di P.J. Edwards

FORSE i difetti più visibili nella ricezione televisiva sono quelli dovuti a deformazioni del «raster» o reticolo. In questo articolo vengono proposti dei provvedimenti che possono essere presi per migliorare il «raster» quando l'economia nella costruzione non è considerazione di primaria importanza; i problemi della risposta di frequenza del segnale e della caratteristica di gamma non saranno considerati.

I principali difetti nel «raster» sono:
 a) interlacciamento non accurato delle righe di scansione;
 b) deformazioni nella forma del «raster» complessivo, e deformazioni nelle singole righe di scansione;
 c) non linearità di scansione;
 d) non uniformità di fuoco sull'interno «raster».

Uno dei maggiori motivi di interlacciamento non accurato ed effettiva distorsione nella forma del «raster» è il cattivo progetto dello stadio separatore di sincronismo; questo punto merita di essere analizzato in considerazioni dettagliate. Il maggior contributo alle deformazioni del «raster» e delle singole righe di scansione è indubbiamente portato dal cattivo progetto delle bobine di deflessione, mentre la forma dello schermo del tubo catodico contribuisce a generare una non perfetta linearità del «raster». L'articolo tratterà

l'intervallo di soppressione di quadro, cioè alla sommità dell'immagine. Questo effetto è spesso chiamato «curvatura di sommità» (top curl);

c) incorretta sincronizzazione dopo il contorni di immagini bianche, chiamata spesso stiramento (pulling);

d) falsa sincronizzazione sui bordi dell'immagine dovuta a cattivo funzionamento del separatore (video nel sincro).

La fig. 1 mostra un separatore di sincronismo convenzionale e la fig. 2 la forma d'onda alla griglia di controllo della valvola V_2 . La valvola V_1 è un amplificatore video e V_2 un pentodo che opera con potenziale di schermo molto basso e potenziale nullo alla griglia di controllo rispetto al catodo. Un segnale video composto, con sincronismi positivi è applicato alla griglia di controllo di V_2 .

Gli svantaggi di questo tipo di separatore sono:

a) Un grande livello del segnale di ingresso alla griglia controllo di V_2 è richiesto in modo che l'escursione di griglia sia completamente occupata dall'impulso sincronizzante che deve essere opportunamente tosato. Questo alto livello del segnale non deve essere ottenuto a spese del responso dell'alta frequenza poiché la forma del sincronsegnale col suo piedestallo deve essere mantenuta onde assicurare la sincronizzazione orizzontale senza «stira-

bassa mutua conduttanza verso lo schermo devono essere usati alti carichi con risultante responso cattivo alle alte frequenze.

e) Si è trovato che una grande quantità di interferenza passa dall'oscillatore di riga nel circuito di sincronismo di quadro, essendo particolarmente intensa durante i fronti anteriori dei sincronismi di riga nel circuito di quadro.

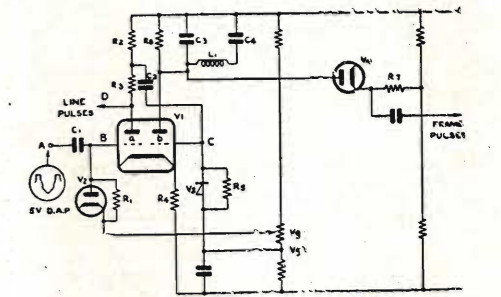


Fig. 3. - Circuito separatore perfezionato impiegante un limitatore ad accoppiamento catodico, provvisto di reazione negativa R_2, C_2 .

1.1.- Un separatore di sincronismi migliorato.

La fig. 3 mostra un circuito che è stato sviluppato per rendere minimi questi svantaggi. V_1 è un doppio triodo avente un alto valore di resistenza catodica R_4 , formando un tosatore accoppiato catodicamente.

I limiti di tosatura in termini del potenziale al punto B sono nettamente definiti dai limiti di trasferimento di corrente tra V_{1a} e V_{1b} , come mostrato dai punti P e Q in fig. 4.

Soltanto le variazioni di tensione che hanno luogo tra i punti P e Q sono amplificate. La rapidità di variazione della cor-

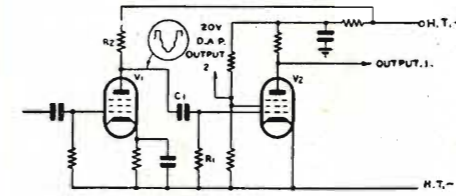


Fig. 1. - Circuito separatore di sincro convenzionale.

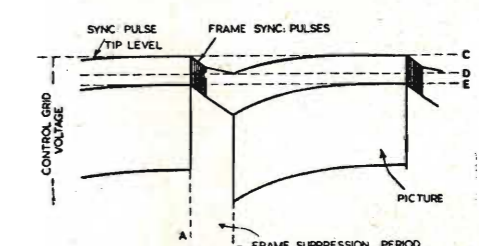


Fig. 2. - La forma d'onda video alla griglia di controllo di V_2 in fig. 1.

renti entro i limiti di trasferimento o l'effettiva mutua conduttanza tra il punto B e gli anodi di V_1 resa molto grande per l'uso di una rete di reazione positiva R_2, C_2 . L'alta conduttanza di trasferimento prodotta si manifesta in una zona di trasferimento molto stretta P-Q.

Se un segnale video composto è applicato al punto A con i sincronismi rivolti in alto, la restituzione della componente continua sulla sommità dei sincronismi al potenziale V_{g1} è effettuata dal diodo V_2 .

Soltanto le porzioni di impulso di sincronismo che sono comprese tra i limiti P-Q saranno amplificate. La posizione dei limiti P-Q lungo l'impulso di sincronismo può essere variazione di V_{g1} . Due uscite di sincronismo di opposta polarità sono utilizzabili ai due anodi di V_1 . Il tempo di formazione della forma d'onda all'anodo è molto rapido e una variazione totale di corrente anodica di 10 mA permette l'uso di carichi anodici molto bassi. E' conveniente sincronizzare il circuito di sincronismo di riga direttamente dal punto D, lasciando l'anodo V_{1b} libero per la deriva-

1. - DIFETTI DOVUTI ALLA SINCRONIZZAZIONE NON CORRETTA.

I difetti più ovvii nel «raster» dovuti a sincronizzazione non corretta sono:

a) mancanza di interlacciamento;
 b) temporanea perdita di sincronizzazione durante e immediatamente dopo

(* Journal of the Television Society, April-June 1953, vol. VII, n. 2, pag. 60.

renti entro i limiti di trasferimento o l'effettiva mutua conduttanza tra il punto B e gli anodi di V_1 resa molto grande per l'uso di una rete di reazione positiva R_2, C_2 . L'alta conduttanza di trasferimento prodotta si manifesta in una zona di trasferimento molto stretta P-Q.

Se un segnale video composto è applicato al punto A con i sincronismi rivolti in alto, la restituzione della componente continua sulla sommità dei sincronismi al potenziale V_{g1} è effettuata dal diodo V_2 .

Soltanto le porzioni di impulso di sincronismo che sono comprese tra i limiti P-Q saranno amplificate. La posizione dei limiti P-Q lungo l'impulso di sincronismo può essere variazione di V_{g1} . Due uscite di sincronismo di opposta polarità sono utilizzabili ai due anodi di V_1 . Il tempo di formazione della forma d'onda all'anodo è molto rapido e una variazione totale di corrente anodica di 10 mA permette l'uso di carichi anodici molto bassi. E' conveniente sincronizzare il circuito di sincronismo di riga direttamente dal punto D, lasciando l'anodo V_{1b} libero per la deriva-

zione dell'impulso di sincronizzazione di quadro.

Il metodo di separazione descritto ora ha i seguenti vantaggi:

a) Una efficiente separazione può essere ottenuta con basso livello di segnale applicato. Il circuito mostrato ha funzionato su un segnale video composto di 5 V laddove 20 V sono richiesti in un separatore convenzionale. Con tubi a r.c. modulati di griglia questo permette di eliminare lo speciale amplificatore invertitore e di ottenere un sufficiente livello di sincronizzazione ottenuto dal catodo dell'amplificatore video principale. Nel caso di modulazione catodica il responso alta frequenza dell'amplificatore video può essere migliorato da parziale isolamento della capacità d'ingresso del separatore di sincronismo. Se viene usato un segnale di basso livello, il responso alle frequenze alte può essere migliorato ulteriormente e diminuito l'inconveniente dovuto a «stiramento» delle immagini.

b) Se viene usato un segnale piuttosto intenso all'ingresso, la mancanza di disturbo non è dipendente dalla tosatura propria del diodo V_2 ma è controllata dai limiti di trasferimento P-Q. Ottimo funzionamento con segnale disturbato può essere ottenuto con regolazione di V_{10} .

c) Cambiamenti nel livello della sommità del segnale causati da distorsioni alle basse frequenze non appaiono all'uscita e non si è constatata alcuna tendenza alla «curvatura di sommità». Questa mancanza di distorsione di bassa frequenza può essere utilizzata per ottenere una reinserzione di c.c. più rapida nonché una aumentata immunità riguardo alla perdita di sincronismo o a improvvisi cambiamenti del segnale video.

d) A motivo dell'alta mutua conduttanza e della stretta base di trasferimento il responso alle frequenze più alte è ottimo; una conveniente uscita può essere ottenuta con un carico resistivo di 1,5 kΩ in ciascun anodo.

e) A causa del fronte ripido anteriore degli impulsi di sincronismo di riga sull'anodo di V_{1a} , l'arrivo degli impulsi riflessi dell'oscillatore orizzontale trova V_{1a} funzionante come un efficiente trasferitore catodico e V_{1b} all'interdizione. I fronti ripidi anteriori degli impulsi sincronizzanti nel circuito di quadro restano pertanto immuni da interferenze di riga.

I componenti C_3, L_1, C_4 costituiscono una linea di ritardo non terminata. I normali sincronismi di riga che arrivano all'anodo di V_{1b} passano nella linea e sono riflessi indietro, il ritardo totale essendo di circa 12 μsec.

Gli impulsi incidenti e quelli riflessi all'anodo non sono additivi e non avviene alcun aumento nell'ampiezza oltre il normale. Gli impulsi che capitano alla fine di ciascun quadro sono lunghi 40 μsec e gli impulsi incidenti e riflessi diventano additivi, dando un aumento in ampiezza che provoca la conduzione di V_4 . Vengono in tal modo generati degli impulsi di sincronismo di quadro con fronte assai netto. Ammesso che cura opportuna sia presa per assicurarsi che esista un minimo di accoppiamento tra circuiti di sincronismo di riga e di quadro, questo separatore è in grado di fornire un interlacciamento buono e stabile.

2. - BOBINE DI DEFFLESSIONE.

La bobina di deflessione ha grande importanza se si vuole ottenere un buon «raster». I vantaggi di una buona bobina di fuoco di un tubo a r.c. e un buon progetto del circuito di deflessione possono essere facilmente perduti per un cattivo progetto delle bobine di deflessione. Si può pensare che la bobina ideale di deflessione debba avere le seguenti proprietà:

- Valore dell'angolo di deflessione direttamente proporzionale all'intensità della corrente circolante.
- Fuoco del pennello elettronico non variabile in alcun punto del «raster».
- Nessuna interazione tra bobine di deflessione di riga e quelle di quadro.

In pratica comunque, il tubo r.c. con le sue dimensioni influisce assai sulla forma del «raster», e con le bobine di deflessione contribuisce a creare la distorsione a «cuscinetto». Questo può essere eliminato modificando il progetto delle bobine ma a scapito della uniformità di fuoco in qualche punto del «raster». Qualunque soluzione adottata deve perciò essere un compromesso tra i due requisiti contrastanti. Come punto di partenza però è utile considerare quali metodi si osano adottare per generare campi deflettenti uniformi.

2.1. - Bobine di deflessione con avvolgimenti concentrati.

La fig. 5 mostra la sezione del collo di un tubo r.c. nella regione delle bobine di deflessione. L'asse XY è disegnato passante nel centro della sezione trasversale perpendicolarmente all'asse del tubo. A, B, C, D sono lunghi conduttori rettilinei disposti secondo il collo del tubo. L'intensità del campo in ogni punto di XY, se una corrente I fluisce nei conduttori è data da:

$$H = 0,2 In \text{ (dine)}$$

dove n è il fattore di distribuzione del campo.

Le curve forniscono il valore del fattore n al variare della distanza di deflessione dal centro dello schermo per valori diversi dell'angolo β, nell'ipotesi di un tubo a r.c. con collo avente raggio di 16 mm e nel caso di conduttori con diametro teorico di 2 mm. La curva β = 10° mostra che l'intensità di campo al centro della deflessione è quasi la stessa di quella all'estremità ma fra questi due estremi presenta una pendenza positiva e negativa con un picco a circa 10 mm. Aumentando a 20° si riduce la pendenza positiva e l'altezza del picco che ora capita più vicino al centro; la pendenza negativa che capita tra 11 e 15 mm è comunque molto forte dando un campo a 15 mm di valore soltanto 1/5 del valore del campo al centro. Aumentando β a 30° si sposta il picco ad un punto sino a 5 mm dal centro, la pendenza positiva è leggera e la seguente pendenza negativa è meno forte che per la curva con β = 20°.

La fig. 6 mostra la probabile distribuzione di campo corrispondente alle curve di fig. 5. La derivata positiva delle precedenti curve corrisponde a un campo con distorsione a «cuscinetto» mentre la derivata negativa ad una distorsione a «barile». È evidente l'impossibilità di produrre un campo uniforme con avvolgimenti concentrati.

Sarebbe naturalmente possibile avvicinarsi a questo tipo di campo come mostrato in fig. 6, perchè l'area deflettente fosse soltanto una piccola parte dell'area occupata dal campo stesso. Un tale sistema è comunque poco pratico a causa del rendimento assai basso di deflessione.

2.2 - Bobine di deflessione con avvolgimenti distribuiti non uniformemente.

Miglioramenti dell'uniformità del campo prodotto possono essere ottenuti distribuendo opportunamente le spire dell'avvolgimento lungo l'area di deflessione. Per produrre un campo uniforme è necessario determinare l'andamento esatto di questa distribuzione. La fig. 7 mostra la sezione trasversale di una bobina di deflessione con avvolgimenti opportunamente distribuiti, costruita con una serie di bobine di tipo a sella ove la massima parte delle spire trovasi concentrata nelle zone P e Q, e la minima nelle zone S e T.

Il campo magnetico in un punto B qualunque è dato da:

$$\frac{4\pi NI}{\text{riluttanza totale}}$$

nella quale il denominatore è la riluttanza totale del circuito magnetico interessante delle linee di flusso magnetico considerate. Con una linea tratteggiata è indicato il percorso di questo circuito magnetico, che si svolge parte in aria e parte in ferro. Ora, considerando trascurabile la riluttanza relativa a quest'ultimo tratto in confronto a quella in aria, possiamo dire ponendo

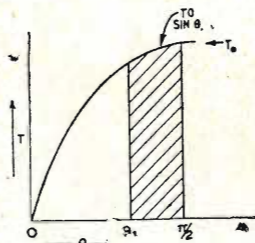
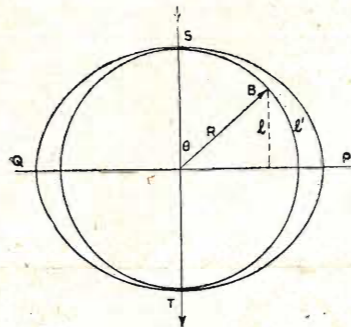


Fig. 7 e 8. - Variazione della densità delle spire per una bobina di deflessione con avvolgimento distribuito non uniformemente, nel caso in cui la densità delle spire (T) vari con $T_0 \sin \theta$ T_0 essendo il valore massimo.

mente alla fig. 7, che per un dato valore della corrente di deflessione si ha:

$$H = K \frac{T'}{\cos \theta}$$

dove T' è il numero totale di spire tra P e B.

La condizione $T'/\cos \theta$ è soddisfatta se la densità delle spire varia con la legge:

$$T = T_0 \sin \theta,$$

allora:

$$H = \frac{K \int_{\pi/2}^{\theta} T_0 \sin \theta d\theta}{\cos \theta}$$

La fig. 8 mostra la distribuzione in forma grafica dove:

T = densità delle spire in ogni punto
 T_0 = massimo valore della densità delle spire.

Per ogni valore di θ, ad es. θ₁, l'area racchiusa dalla curva tra π/2 e θ₁ divisa per cos θ è costante.

2.3 - Bobine di deflessione di tipo toroidale con avvolgimenti distribuiti non uniformemente.

Sebbene la bobina di tipo toroidale sia di difficile costruzione specie per produzioni di serie, dal punto di vista del costruttore privato essa presenta però molti vantaggi, particolarmente quando ven-

gono impiegati avvolgimenti di tipo a distribuzione non uniforme. Non grande abilità comunque, è richiesta per produrre una bobina avente campi di deflessione uniformi e un alto rendimento di deflessione.

La fig. 9 mostra in linea generale la costruzione di una bobina di deflessione toroidale. L'avvolgimento consiste in due bobine L₁ ed L₂ avvolte in senso contrario sui lati opposti del nucleo. Nei punti dell'anello dove vi è un cambiamento nel senso dell'avvolgimento, vi sono poli magnetici adiacenti della stessa polarità.

Le bobine di deflessione verticale F₁

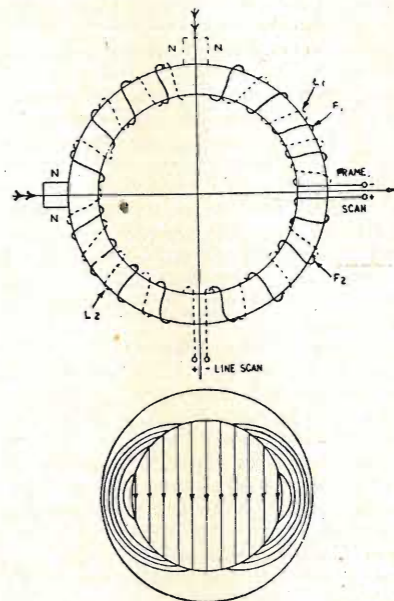


Fig. 9. - Costruzione generale di una bobina di deflessione toroidale e distribuzione idealizzata del campo (sotto).

zione degli avvolgimenti distribuiti in un opportuno numero di cave e non ponendo più alcuna limitazione alla lunghezza dell'armatura per ottenere una buona focalizzazione. Il diametro esterno del pacco di lamierini è 7,5 cm e il diametro interno 3,5 cm leggermente più grande del diametro del collo del tubo catodico. In tal modo i denti percorsi dal flusso sono portati in contatto con il vetro del tubo, riducendo così al minimo il traferro in aria. Le cave sono sufficientemente profonde per collocarvi gli avvolgimenti e sopprimere gli effetti terminali di campo molto fastidiosi. La dispersione di flusso fra i denti d'armatura è reso minimo dalla forma trapezoidale dei denti stessi. L'armatura consiste in un pacco lamiere di conveniente lunghezza. La lunghezza totale può essere anche maggiore di quella della bobina convenzionale di tipo a sella, senza alterare la posizione del centro di deflessione. L'insieme dell'armatura è mantenuto fortemente compresso: guaine isolanti sono infilate nelle cave allo scopo principale di proteggere l'isolamento del filo dell'avvolgimento. Il numero di spire richiesto per ciascuna metà delle bobine di riga o di quadro può essere calcolato partendo dai noti valori di angoli di deflessione e valore di picco nella corrente deflettente. Un calcolo tipico fornisce 192 spire su ciascuna metà dell'avvolgimento con una induttanza complessiva di 6 mH, ed una corrente di picco di 250 mA. La disposizione delle spire per una costruzione come quella prima descritta (che consente cioè uniformità di campo magnetico) a sen θπ può essere calcolata come segue. Il massimo numero di spire per cava è:

$$\frac{\text{numero totale di spire} \times \pi}{2N}$$

dove N è il numero di cave in ciascuna metà dell'avvolgimento.

Le spire poste in ciascuna cava possono allora essere ottenute da:

ed F₂ sono avvolte in un modo simile ma disposte a 90° dalle bobine di deflessione orizzontale. Questo tipo di costruzione presenta il vantaggio che il flusso generato è concentrato nel nucleo e nel traferro d'aria; il flusso esterno è ridotto al minimo ottenendo così un alto rendimento di deflessione.

Due evidenti obiezioni si possono fare:
a) Lo spessore degli avvolgimenti e del materiale isolante e protettivo tra il nucleo magnetico e il collo di vetro del tubo catodico provoca un allungamento del traferro in aria, abbassando il rendimento della deflessione;

b) La difficoltà pratica di realizzare degli avvolgimenti distribuiti correttamente sul toroide; particolarmente nel mantenere la relazione di 90° tra avvolgimenti della deflessione orizzontale e verticale. Qualunque errore in questo senso avrà serie conseguenze sulla forma del raster. Questa difficoltà può essere superata frazionando l'avvolgimento, ad es. in tre passi. Si è trovato tuttavia che si può mantenere una buona uniformità di fuoco del raster con tali avvolgimenti, solo riducendo la lunghezza della bobina con conseguente riduzione di sensibilità.

Una buona soluzione si è trovata nell'adozione per l'armatura (fig. 10) di lamierini di materiale ferromagnetico, tipo motore, aventi ad esempio 24 cave; fornendo così automaticamente l'esatta posi-

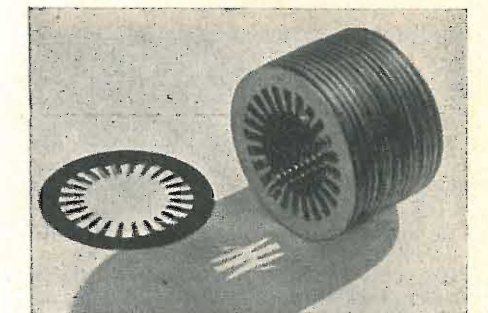


Fig. 10. - Esempio di costruzione di una bobina di deflessione toroidale utilizzando lamierini per statore a 24 cave.

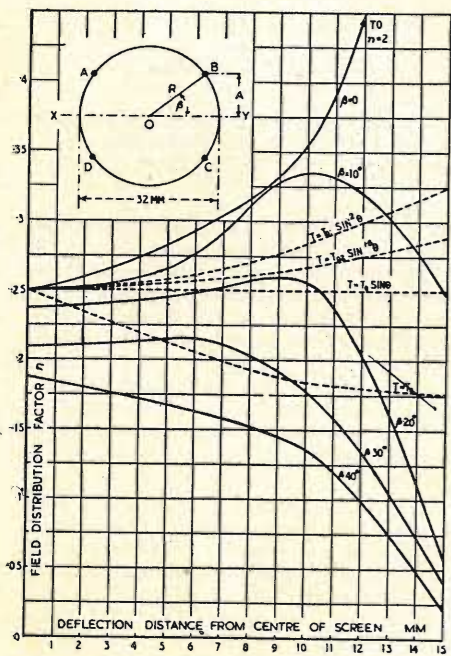
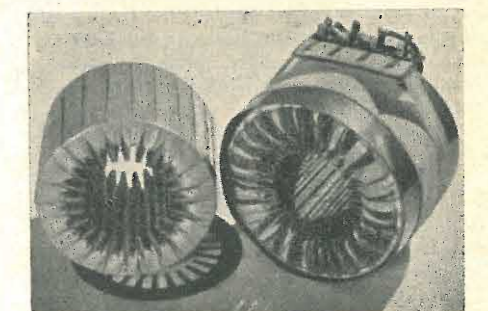


Fig. 5. - Distribuzione del campo magnetico in un piano normale all'asse del tubo catodico, in corrispondenza alla regione di deflessione. Le curve a tratto pieno si riferiscono ad avvolgimenti concentrati; le curve tratteggiate si riferiscono ad avvolgimenti ripartiti.

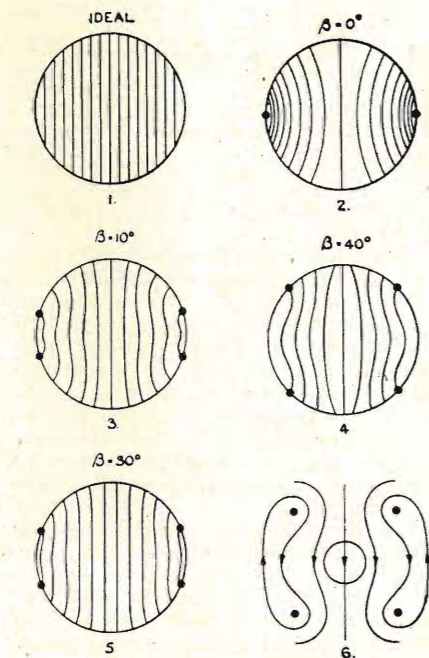


Fig. 6. - Rappresentazione dei campi magnetici corrispondenti alle curve di distribuzione di fig. 5, per diversi valori di β.

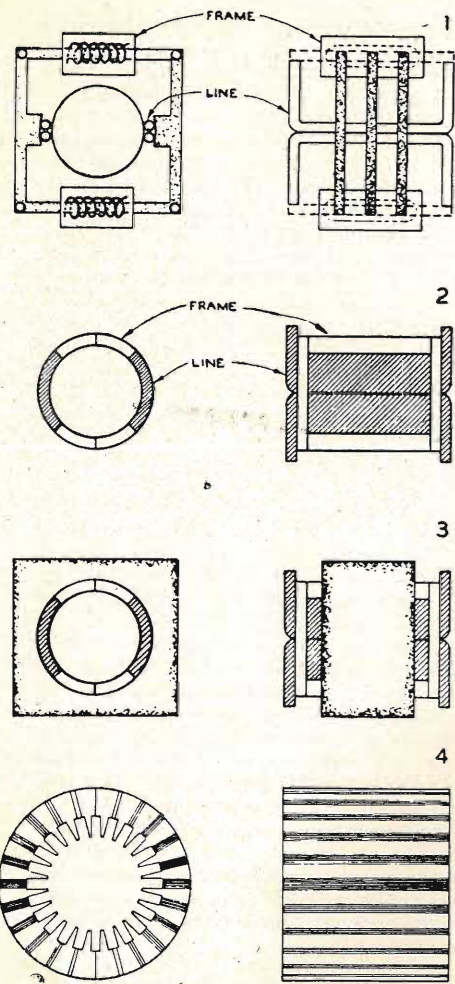


Fig. 11. - Quattro tipi di bobine di deflessione provate per le prove descritte nel testo:

- 1) Finestra quadra con avvolgimento ad alta impedenza;
- 2) Bobine a sella e a bassa impedenza, avvolte in aria;
- 3) Come in 2, ma con percorso di ritorno in ferro;
- 4) Bobina toroidale, come in fig. 10.

(max. numero di spire di una cava) $\sin \theta$, dove $\sin \theta$ rappresenta la posizione angolare della cava considerata.

L'avvolgimento di deflessione verticale è sistemato nelle cave che sono ad angolo retto con l'avvolgimento di riga. Nessuna difficoltà si è trovata nel tenere gli avvolgimenti di riga e di quadro a 90° gli uni degli altri, dal momento che la posizione delle singole spire è fissata dalle cave.

Gli avvolgimenti sono quasi identici e la funzione di ciascuno può essere scambiata. Questo porta ad un grande aumento nella sensibilità dell'immagine in confronto al tipo di bobina convenzionale a sella dove l'avvolgimento di quadro deve essere più corto dell'avvolgimento di riga. Fu trovato vantaggioso racchiudere l'intero giogo a cave in un involucro di rame, riducendo così il campo disperso a frequenza di riga e aumentando il rendimento di deflessione. Il rendimento della deflessione di riga di questa bobina venne trovata migliore di tutti i tipi convenzionali di bobine deflettenti. Il fuoco venne trovato sempre buono.

2.4 - Rendimento delle bobine di deflessione.

Nell'assicurare l'uniformità del campo deflettente è essenziale non diminuire il rendimento della deflessione stessa.

Si sono provati quattro tipi di bobine

di deflessione (fig. 11). La bobina mostrata in 1 è ad alta impedenza sia negli avvolgimenti di riga che di quadro; l'avvolgimento di riga essendo di tipo convenzionale a sella coi conduttori di testa raggruppati sulla linea centrale della sezione trasversale. L'avvolgimento di quadro è toroidale sui bordi di una finestra quadrata di ferri consistenti in tre pacchi di ferro laminato.

La bobina mostrata in 2 ha una bassa impedenza sia nella bobina di deflessione verticale che in quella orizzontale costituite ciascuna da circa 400 spire, con le sezioni di lato aperte di circa 45° . La bobina mostrata in 3 è la stessa che in 2 con qualche lieve variante. La bobina mostrata in 4 è toroidale di tipo ad avvolgimento distribuito non uniforme a $\sin \theta$. La fig. 12 mostra un confronto del funzionamento della bobina quando si opera su un tubo catodico avente un'alimentazione E.A.T. di 10 kV con un angolo di scansione di 26° , assunta quale deflessione standard. Si vedrà che per tutti gli avvolgimenti di deflessione orizzontale la potenza consumata nel creare il campo deflettente è molte volte più grande della dissipazione. In queste condizioni l'efficienza della deflessione è più importante e la generazione di un campo lineare passa in seconda linea.

Un esame delle condizioni di lavoro degli avvolgimenti di quadro, mostra che qui la situazione è invertita: la dissipazione essendo molte volte più grande della potenza di deflessione.

Potrebbe sembrare che il funzionamento ottimo debba ottenersi con un avvolgimento di quadro avente alta sensibilità con bassa resistenza. Questo tipo di avvolgimento non sempre conduce ai migliori risultati, poiché la costruzione necessaria a porre un grande numero di spire dell'avvolgimento di quadro nella regione del collo dei tubi catodici conduce a costruzioni voluminose con conseguente aumento dell'area racchiusa dal percorso del ritorno al ferro (spesso chiamato area di finestra). Dal momento che la finestra è comune all'avvolgimento di riga ne risulta di conseguenza una diminuzione nel rendi-

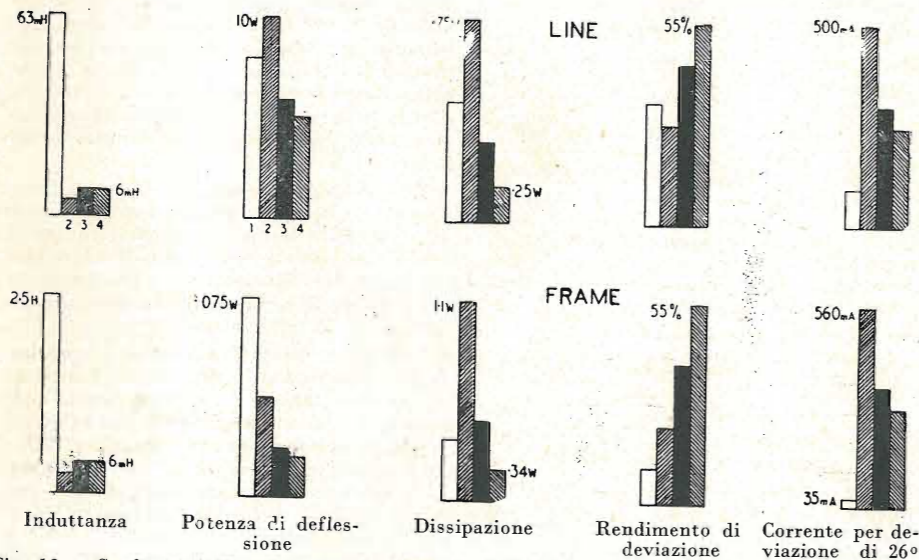


Fig. 12. - Confronto delle caratteristiche elettriche delle bobine di deflessione illustrate in fig. 11.

mento della deflessione di riga. E poiché la potenza consumata dall'avvolgimento di riga è molto più grande di quella consumata dalla bobina di quadro, questo effetto è oltremodo sgradito.

L'ingombro della bobina può essere reso minimo riducendo la sezione del con-

duttore usato per l'avvolgimento di quadro, ma vi sono limiti pratici sotto i quali non si può scendere. Un'altra obiezione può venire mossa circa la richiesta di potenza nel caso di accoppiamenti diretti delle bobine (senza trasformatore) ad alta impedenza, cosa che non si verifica per quelle a bassa impedenza. Per la bobina rappresentata in 1 con un avvolgimento di quadro avente induttanza 2,5 H la corrente a regime è 35 mA; mentre le bobine a bassa impedenza 3 e 4 che sono alimentate da un avvolgimento di quadro di opportuno valore d'impedenza richiedono una corrente di regime di 10 mA. La bobina 1 illustra i difetti discussi; nonostante il basso rendimento di deflessione di quadro del 9%, la dissipazione resistiva è di 0,60 W. Un serio svantaggio è il bassissimo rendimento di deflessione (35%) dell'avvolgimento di riga. I risultati relativi alle bobine del tipo a sella a bassa impedenza e nucleo in aria, mostrano che nonostante l'assenza del percorso di ritorno in ferro, risulta una diminuzione del rendimento della deflessione di riga solo dell'8%; ciò è dovuto alla posizione dei conduttori aderenti al collo del tubo e al fatto che l'area della finestra nella bobina 1 è molto grande. La dissipazione resistiva dell'avvolgimento di quadro è nella bobina 2 molto più elevata che in quella della bobina 1, a causa della sensibilità molto bassa, nonostante un notevole aumento del rendimento della deflessione di quadro (22% in confronto al 9%).

La presenza di un percorso di ferro nella bobina 3, ha un effetto spiccato su entrambi gli avvolgimenti. L'induttanza di entrambi gli avvolgimenti è aumentata ma l'aumento in sensibilità è tale che ne consegue un guadagno del 50% nel rendimento di deflessione. Il rendimento delle deflessioni di riga e di quadro sono del 46,5% e 40% rispettivamente. L'aumento del rendimento della deflessione di quadro permette un abbassamento della corrente deflettente e una riduzione della dissipazione resistiva a un valore paragonabile a quello dell'avvolgimento di alta impedenza della bobina 1.

I risultati per il tipo toroidale $\sin \theta$ (bo-

bobina 4) mostrano un aumento del rendimento della deflessione di riga, 55%.

Questo aumento è ottenuto riducendo il traferro d'aria e il flusso disperso a un minimo grazie alla costruzione della armatura con un complesso simile allo stato (il testo segue a pag. 167).

assistenza TV

D Seguendo l'esempio di un amico ho fatto installare nella mia abitazione un televisore della stessa marca, che però con mia grande delusione non riceve così bene come quello del mio amico che dista solo qualche centinaio di metri da me.

A. Baldi - Stresa

R La zona di Stresa è afflitta purtroppo da molti inconvenienti del genere da Lei accennato.

La cerchia di colline che circonda Stresa preclude ad una buona parte dell'area cittadina ogni ricezione TV: solo in determinati settori l'emissione del M. Penice riesce a penetrare, probabilmente attraverso varchi montani, ed a servire discretamente i fortunati abitanti di tale zona.

Comunque provi ad installare un'antenna a 4 o 5 elementi per 1° canale (Penice) inserendo sulla linea di trasmissione più vicino possibile all'antenna un «booster» di buona efficienza, sintonizzandolo accuratamente sulla ricezione.

Il televisore deve avere almeno quattro stadi a media frequenza oltre al gruppo in alta frequenza.

D Abito in una località con minimo campo TV ed ho tentato di ricevere le emissioni del M. Venda da poco in funzione.

Mi succede che se ricevo la visione il suono è debolissimo: se sintonizzo il suono la visione non è bella. Un tecnico locale mi dice che occorre ritoccare l'allineamento della media frequenza: prima però di toccare l'apparecchio desidero un vostro parere. Tenete presente che ho installato un'antenna a 5+5 elementi del tipo solito a dipolo ripiegato.

G. Varzi - Udine

R Con molta probabilità il Suo televisore non ha nulla di sregolato e tutto il guaio dipende unicamente dall'antenna che limita la banda video passante.

Provi a sostituire l'antenna con una di altra costruzione che sia veramente a larga banda, pur avendo un elevato guadagno.

Molti inconvenienti dello stesso genere sono scomparsi adottando antenne a banda larga; particolarmente avvertito l'inconveniente nelle zone di ricezione marginale a scarso campo come la sua.

D Ho notato da qualche tempo la comparsa sullo schermo del mio televisore una larga macchia giallastra nella zona centrale. Ora è appena avvertibile ma non vorrei che assumesse proporzioni e colorazioni maggiori.

D. Colli - Cremona

R Vi sono due possibili diagnosi del suo difetto.

Può dipendere da una errata regolazione della trappola ionica: di ciò può sincerarsi accendendo il televisore anche quando non vi è trasmissione e regolando il magnetino a molla infilato sul collo del tubo catodico nei pressi dello zoccolo sino ad ottenere la massima luminosità (per una data regolazione del controllo di luminosità) dello schema.

Se la trappola ionica fosse stata usata e sistemata per il centraggio del quadro (come purtroppo accade di sovente) la regoli invece per la massima luminosità, centri il

quadro con gli altri magnetini già predisposti attorno al giogo di deflessione.

L'inconveniente da Lei lamentato può anche dipendere da alterazione sotto bombardamento elettronico del fosforo dello schermo: in tal caso non vi è altro da fare che sostituire il tubo quando il difetto fosse divenuto intollerabile.

Comunque tenga sempre più bassa possibile la luminosità.

D Ho deciso di acquistare un televisore da 21 pollici di costruzione italiana. Il venditore dell'apparecchio mi dice che è sufficiente un'antenna interna mentre un amico già possessore di un televisore mi consiglia l'installazione di un'antenna esterna.

Qual'è il Vostro consiglio?

M. Archenti - Torino

R Abbiamo già espresso diverse volte il nostro consiglio in circostanze analoghe. Con l'antenna interna potrebbe anche ottenere un risultato soddisfacente, sempre però globalmente inferiore a quello con antenna esterna. Tutto sta ad accontentarsi.

D Posseggo da oltre un anno un ottimo televisore che ha sempre funzionato bene collegato ad un'antenna sistemata sul tetto della mia casa. Recentemente ho dovuto spostare il televisore in un'altra camera allungando il cavo di raccordo con l'antenna di alcuni metri: le figure sullo schermo appaiono ora leggermente sdoppiate, come mosse. L'installatore che mi ha allungato il cavo non sa spiegare né rimediare l'inconveniente.

G. Abbiati - Pavia

R Ella non ci ha specificato se il cavo aggiunto è dello stesso tipo del cavo che discende dall'antenna. Se fosse di tipo differente, occorre cambiarlo con altro uguale a quello precedente collegato con l'antenna. Se invece il nuovo spezzone di cavo aggiunto è di uguale tipo occorre pensare ad una lieve differenza di impedenza fra il cavo invecchiato e quello nuovo. Le consigliamo di collegare in parallelo al punto di unione dei due cavi un «stub» formato da uno spezzone dello stesso cavo lungo 28 cm (se Ella riceve Milano-TV) chiuso in corto circuito. Può collegare un altro «stub» simile in parallelo ai morsetti di ingresso al televisore. Se il cavo fosse della piattina bifilare controlli se il percorso della parte aggiunta non corra parallelo a pezzi metallici o conduttori e non segua un percorso tortuoso a piegature brusche o entro tubazioni o passaggi. Nel caso della piattina può provare ad avvolgerla con un pezzetto di stagnola che farà scorrere con una mano lungo la piattina stessa ad una distanza da 20 cm dall'entrata al televisore a circa 60 cm: osservando l'immagine potrà stabilire il punto di miglior rendimento scorrendo la stagnola lungo la piattina.

D Esaminando lo schema elettrico di un televisore di costruzione Nazionale che avrei deciso di acquistare, noto che è sprovvisto del restitutore di componente continua. E' una deficienza dell'apparecchio oppure se ne può fare a meno senza inconveniente?

Grassi - Milano

R La questione della restituzione della c.c. è molto controversa. Teoricamente occorrerebbe reinserirla coi noti mezzi (diode generalmente) se vi sono accoppiamenti capacitivi negli stadi a video frequenza.

In pratica si è constatato che tale restituzione spostando il funzionamento del tubo catodico lungo la sua caratteristica anodica che presenta sovente eccessiva curvatura alle due estremità (superiore ed inferiore), il «gamma» ovvero la proporzione delle varie tonalità di chiaroscuro dell'immagine viene ad alterarsi sebbene la tinta media generale (comp. continua) segua le vicende della scena originale.

In altre rare, lo spostamento della luminosità media, derivante dalla reinserzione della c.c. provoca un deterioramento della linearità di modulazione dell'immagine, a causa della caratteristica difettosa del tubo catodico. Molti costruttori preferiscono perciò rinunciare alla c.c.

Amplificatori RF per la QB3/300

(segue da pag. 162)

tensioni in gioco, di entità considerevole. Le bobine L_8 e L_9 per le bande di 40 e degli 80 metri rispettivamente hanno in parallelo le capacità fisse C_{11} e C_{15} , allo scopo di evitare perdite sulle gamme più alte. Per le ultime tre gamme è usata una bobina L_7 con prese, ed una bobina di accoppiamento L_{10} .

Le figure 2 e 3 danno un'idea della disposizione delle parti. I componenti del circuito di griglia sono montati in una scatola schermata interamente mentre la valvola di potenza e la capacità di neutralizzazione sono le uniche connessioni col circuito anodico.

Il circuito di fig. 5 è una variante di quanto descritto prima, con la differenza fondamentale che non vi è neutralizzazione. Come già detto prima, questa non è necessaria quando il circuito anodico è caricato con l'antenna. E' usata una bobina con prese, sintonizzata con C_{13} , mentre per la gamma degli 80 metri una capacità fissa C_{12} è collegata in parallelo. Collegando il condensatore di sintonia, per le gamme dei 10 e dei 15 metri, in parallelo ad una piccola parte della bobina si ottiene un buon fattore di merito del circuito e un rapporto L/C favorevole. Vi sono due bobine di accoppiamento alla antenna, L_9 per gli 80 e i 40 metri e L_8 per i 20, 15 e 10 metri. Nello schema i commutatori sono disegnati in posizione 80 metri.

(Mino Cuzzoni)

Alla ricerca di un perfetto raster

(segue da pag. 166)

tore di un motore, utilizzando così la piena lunghezza massima teorica del sistema deflettente e riducendo lo spazio del collo occupato dalle teste degli avvolgimenti.

L'avvolgimento di quadro ha in queste condizioni la stessa induttanza ed efficienza di deflessione dell'avvolgimento di riga, permettendo così l'ottenimento di una notevole riduzione nella dissipazione resistiva. Questo non conduce ad un gran risparmio di potenza nello stadio di uscita, ma semplifica i problemi della linearizzazione. E' poi evidente che le funzioni degli avvolgimenti sono intercambiabili in questo tipo di giogo di deflessione.

(dot. ing. Vittorio Banfi)

(segue da pag. 156)

L'attuazione di questo sistema di messa a fuoco è risultata pratica assai semplice e di ottima regolazione. Difatti, l'effetto del campo di messa a fuoco sull'elettrone, nel caso del fuoco magnetico, risulta dipendente soltanto dalla radice quadrata del valore della tensione anodica. Questo fatto riveste un notevole valore pratico, sia perchè riduce il valore del campo necessario per la messa a fuoco, sia perchè così la condizione di fuoco ottimo risulta pressochè indipendente dalle tensioni di alimentazione.

Inoltre, adottando un sistema di fuoco magnetico si ottiene una più uniforme regolarità di fuoco su tutto il quadro televisivo, poichè con questo sistema di lenti si possono raggiungere facilmente notevoli profondità di fuoco. Risulta poi in pratica più facile evitare le succitate aberrazioni del punto catodico.

Un sistema di fuoco magnetico, il quale richiede di attuare un campo magnetico di distribuzione uniforme e d'intensità regolabile e con minimo flusso disperso, si può realizzare disponendo concentricamente al collo del tubo, una bobina percorsa da corrente continua, regolabile, ovvero un anello di opportuno materiale magnetico permanente. Questa seconda soluzione è quella normalmente prescelta per evidenti ragioni di semplicità e costo, essendo anche possibile realizzare in questo caso sistemi di regolazione del campo molto semplici, sia disponendo un opportuno derivatore magnetico spostabile, ovvero adottando due anelli concentrici magnetizzati in opposizione e disposti a distanza variabile fra loro.

Tra i più moderni sistemi di messa a fuoco dobbiamo ricordare quello magnetico, realizzato dalla General Electric attuando la lente per la focalizzazione del raggio nell'interno del cinescopio stesso, mediante un complesso di tre piccoli magneti permanenti disposti all'uscita del cannone elettronico. Si può così ottenere un campo magnetico molto uniforme, e perfettamente schermato dai campi dispersi esterni, il quale può essere realizzato nella configurazione più opportuna per ottenere le migliori condizioni di focatura anche per angoli di deflessione notevoli, sino a 90 gradi.

La adozione di un sistema di fuoco a lente magnetica presenta quindi di fronte a quello che faccia uso di lente elettrica, i seguenti vantaggi:

- migliore uniformità di fuoco
- maggiore indipendenza dalla tensione di alimentazione
- maggiore precisione nella messa a fuoco e minori difetti.

Ove quindi si voglia raggiungere un buon dettaglio di immagine televisiva, e particolarmente nel caso di cinescopi di grandi dimensioni, risulta più conveniente l'uso del sistema di fuoco attuato con lenti magnetiche.

Nel nostro sistema televisivo il numero delle righe che definisce il dettaglio è di 625, cosicchè la finezza del dettaglio risulta di circa il 20% superiore a quella ottenibile secondo lo standard americano, è perciò evidente la necessità presso di noi di una maggiore precisione di fuoco ed a questo scopo particolare cura deve esser rivolta nella scelta sia del cinescopio da usarsi, sia del suo sistema di fuoco.

(Tr.)

atomi ed elettroni

(segue da pag. 153)

prototipo infatti è costato soltanto 40 dollari, escluso il costo del materiale radioattivo. La possibilità di usare il tulio come fonte di raggi X fu avanzata per la prima volta da scienziati britannici che hanno costruito strumenti simili a quello creato nel Laboratorio Argonne ma molto meno potenti. Le perfette attrezzature esistenti negli Stati Uniti per l'isolamento degli elementi e dei metalli rari ed i potenti reattori già in funzione da qualche anno hanno permesso agli scienziati e tecnici del Laboratorio Argonne la costruzione del nuovo apparecchio che contiene una quantità di tulio di parecchie centinaia di volte superiore a quella degli apparecchi britannici. Questa maggiore potenza dell'apparecchio fa sì che esso costituisca un prezioso ausilio alle ricerche mediche ed industriali. L'apparecchio potrà essere infatti, ai fini diagnostici, di enorme utilità in località isolate come gli ospedali da campo, le navi e i centri di nuova costruzione. Nel settore industriale esso potrà essere utilizzato largamente in quanto è munito di uno speciale strumento che registra la densità e potrà accertare il livello e la densità dei liquidi in sistemi a circolazione chiusa.

Il tulio è stato fornito dal laboratorio Ames istituito dalla Commissione per l'Energia Atomica presso il College di Stato dello Iowa, ove il Dr. Frank Spedding svolge da tempo un importante lavoro nel settore della separazione e l'isolamento degli elementi più impotenti e rari.

Il Laboratorio Argonne ha anche fornito importanti quantità di tulio, reso radioattivo presso la stazione sperimentale dell'Idaho, al Centro di ricerche sul cancro dell'ospedale Argonne, a Chicago, ed al Laboratorio ricerche mediche dell'Esercito a Fort Know, nel Kentucky, i quali se ne servono da un anno circa nei loro esperimenti. (Tr.)

nel mondo della TV

(segue da pag. 151)

Il servizio di TV

commerciale di Inghilterra, in concorrenza con la B.B.C. ha destato un enorme interesse in tutta l'Europa che da tempo guardava al regime ultrademocratico americano della libertà piena delle trasmissioni e ricezioni senza pagamento di canone alcuno da parte dell'utente. E' stato creato un Ente speciale denominato I.T.A. (Independent Television Authority) che procederà al rilascio delle licenze per servizio di trasmissioni TV, sotto particolari condizioni e cautele. Poichè le emissioni della nuova TV commerciale si effettueranno su un'altra banda di frequenze, già alcuni costruttori inglesi annunciano la produzione di speciali disponibilità convertitori che metteranno gli attuali televisori già in servizio, in grado di ricevere tali emissioni.

La possibilità di scegliere due, tre e quattro programmi TV è la forza dell'inevitabile successo delle nuove emissioni commerciali di TV; inoltre lo spirito di concorrenza e di correlazione porteranno ad un continuo affinamento e miglioramento dei programmi.

Comunque l'interesse per la TV del popolo inglese è sempre crescente. Basti notare l'incremento mensile degli abbonati che è in costante aumento nel mese di Marzo scorso tale incremento è stato di 75868 unità, portando così il numero di abbonati alla TV a 3.248.892.

La TV in Svezia.

nel decidere la realizzazione di una rete televisiva nazionale il Governo svedese si è lodevolmente preoccupato di provvedere all'istruzione e tirocinio pratico del personale tecnico che dovrà attendere ai molteplici sviluppi della TV nella nazione.

Pertanto è stato diramato un invito ufficiale alla creazione di speciali Corsi tecnici di TV presso vari istituti svedesi, unitamente alle disposizioni esecutive per l'allestimento di un Centro Sperimentale di TV a Stoccolma che curerà l'emissione di programmi a titolo di tirocinio del personale e sondaggio dell'industria produttrice di televisori.

sulle onde della radio

Mozambico

Un trasmettitore operante a Niassa, del «Radio Club di Mozambico», emette dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 19.30 su 1223 kHz.

Grecia

Il programma di «Radio Atene» diretto all'Europa è trasmesso sulla frequenza di 9607 kHz. Le trasmissioni avvengono alle seguenti ore: 18.30 in Francese, alle ore 18.45 in Inglese

Guatemala

Una stazione annunciante «Radio Phillip» — La Emissora Musical de Guatemala — è in aria su 6101 kHz. Essa dà il segnale di chiusura alle 06.10 del mattino.

Giappone

L'ultima scheda programmi che programma in lingua Giapponese ad onde corte della Stazione NHK:

- 1) Programma interno:
 - 1° gruppo Yamata: 7252,5 (JKH) 5kW
21.30-11.00
 - 2° gruppo Nazaki: 7285 (JKJ) 5 kW
22.00-11.00
 - Nazaki 2°: 4910 (JKI) 5 kW
22.00-23.15
 - Nazaki 3°: 9655 (JKI2) 5 kW
23.25-11.00
- 2) Progr. Giapponese per l'E.O. (50 kW):
Yamata 15225 (JBD3) 04.00-05.00
11800 (JKI4) 11.00-14.00

Sudan

«Radio Omdurman» usa ora la frequenza di 6585 kHz con un trasmettitore di 6,5 kW per il Sudan Equatoriale e 4990 kHz per il Sudan del Nord.

Siria

L'ultima scheda programmi di Radio Damasco:

- 1) Arabo: 05.00-08.00, 12.30-14.00 (Venerdì 05.00-09.00, 10.00-11.30, 12.30-14.00) 665 kHz (50 kW), 750 kHz (20 kW), 6165 (20), 6130 (7.5), 6200 (7.5); 16.00-23.00: 665, 750, 9526 kHz; 16.00-19.30: 7145 (7.5); 20.30-23.00: 6165 (7.6);
- 2) Arabo: 08.00-0830 }
20.30-21.00 }
Francese: 602(2), 719(2) e 7145 (7.5).
08.30-11.00 }
14.00-15.00 }
Inglese: 12.00-12.30 }
- 3) Per il Medio Oriente:
Ebraico 15.00-16.00 su 665-7145-9526;
Turco: 19.15-20.15 su 6165.
- 4) Per India e Pachistan:
15.45-16.45 su 15395 (20 kW).
- 5) Per l'Europa:
Francese 21.30-22.30 (su 7235 (20 kW)).
Inglese 22.30-23.30 }
- 6) Per Centro e Sud America: 01.00-03.00 su 9555 (7.5), 11915 (20 kW) (in arabo, spagnolo e portoghese).

Tangeri

«La Voce dell'Evangelismo Internazionale» opera da Tangeri dal 21 Febbraio con una trasmissione annunciata su 7120 e 7250 kHz alle ore 20 (Domenica anche ad ore 13). L'ultima frequenza però è stata intercettata attorno ai 7300 kHz.

Ancora sulla Mostra della Produzione Elettronica Italiana

Nella rassegna apparsa sul n. 5 per evidenti motivi non abbiamo citato tutti gli espositori. Il Gruppo Magneti Marelli era presente con particolari di un impianto di bordo per aeromobili, con tubi termoelettronici, diodi e triodi a cristallo.

TUTTO per L'ELETTRONICA

S. R. L.

MILANO - VIA TORINO 49

(PIAZZA DUOMO) - TELEFONO 862.390 (Entrata veicoli e merci - Via PIATTI, 4)

- ◆ Scatole di montaggio radio a 5 valvole, di classe.
- ◆ Scatole di mont. radio a 5 valvole, di tipo economico.
- ◆ Scatole di montaggio per televisori.
- ◆ Complessi fonografici e dischi.
- ◆ Altoparlanti e cassette per detti.
- ◆ Autotrasformatori, Condensatori, Resistenze.
- ◆ Gruppi AF. e Bobine, Potenzimetri, Variabili.
- ◆ Mobili in legno e bachelite, Telai.
- ◆ Scale parlanti, Antenne Radio e TV.

VALVOLE DI OGNI TIPO

Col massimo sconto.

ZOCCOLI PER VALVOLE

- ⊙ Prese Fono e A.T., Portalampadine, Lampadine, Cambi tensione, Carrucole, Banane, Boccole, Commutatori, Interuttori, Gommini, Riduttori.
- ⊙ Spine luce, Spinotti, Terminali, Viti e Dadi.
- ⊙ Manopole per ricevitori e televisori.
- ⊙ Conduttori, Isolanti, Minuterie varie ecc.

STRUMENTI DI MISURA

APPARECCHI ELETTRODOMESTICI

Il maggior assortimento ai prezzi più convenienti nel centro di Milano.

Perchè l'antenna TELEPOWER

RISCUOTE TANTA FIDUCIA E SUCCESSO ?

Perchè

è stata studiata e realizzata da valenti tecnici di competenza indiscussa e lunga esperienza;

Perchè

risponde a tutti i requisiti tecnici, non uno escluso, della antenna TV ideale;

Perchè

contrariamente a quanto accade alle comuni antenne TV, è assolutamente inalterabile agli agenti atmosferici e non necessita di revisioni o sostituzioni periodiche;

Perchè


grazie alle sue preziose proprietà autoadattanti, trasferisce al televisore tutta l'energia captata e ne migliora quindi la sensibilità e le condizioni di ricezione (sopprime molte riflessioni);

Perchè

grazie alla notevole ed effettiva larghezza di banda, dovuta al razionale dimensionamento dei vari elementi, assicura l'optimum della qualità dell'immagine con inalterato livello sonoro e valorizza le doti del televisore sovente danneggiate da antenne di poco pregio.

Perchè

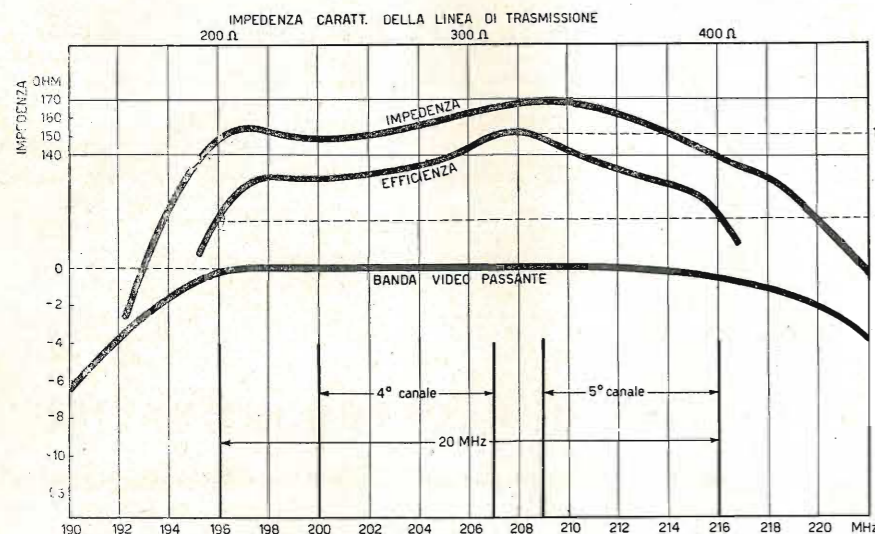tutti quelli che l'hanno provata ne sono rimasti entusiasti.




Il grafico qui riprodotto, frutto di accurate misure di Laboratorio, mostra:

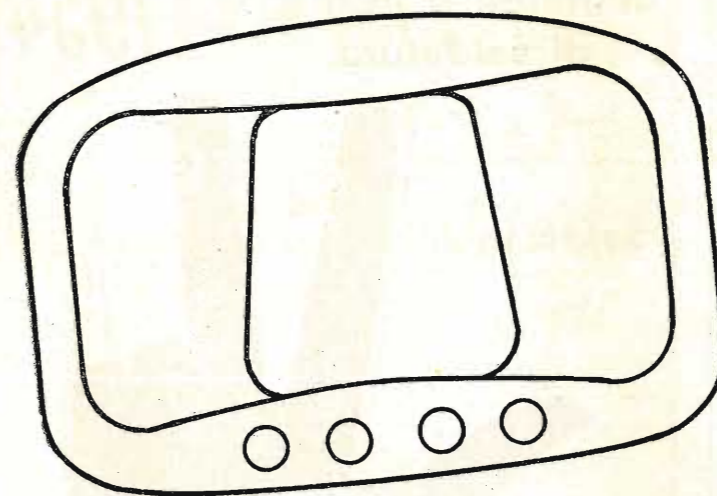- 1) l'ampiezza effettiva della banda video di 20 MHz;
- 2) l'uniformità dell'impedenza entro tale banda di frequenze;
- 3) la preziosa proprietà autoadattante (efficienza: reciproca del rapporto onde stazionarie).

L'ANTENNA TELEPOWER È PIÙ COSTOSA, MA IL SUO MAGGIOR COSTO È LARGAMENTE RIPAGATO DALLA MAGGIORE SOLIDITÀ, DURATA ED EFFICIENZA.


Chiedete listini ed informazioni a **Telepower s.r.l.** - GENOVA - Via Trento, 8 - Palazzo Elios



RADIO TELEVISIONE

ette ette s. r. l.

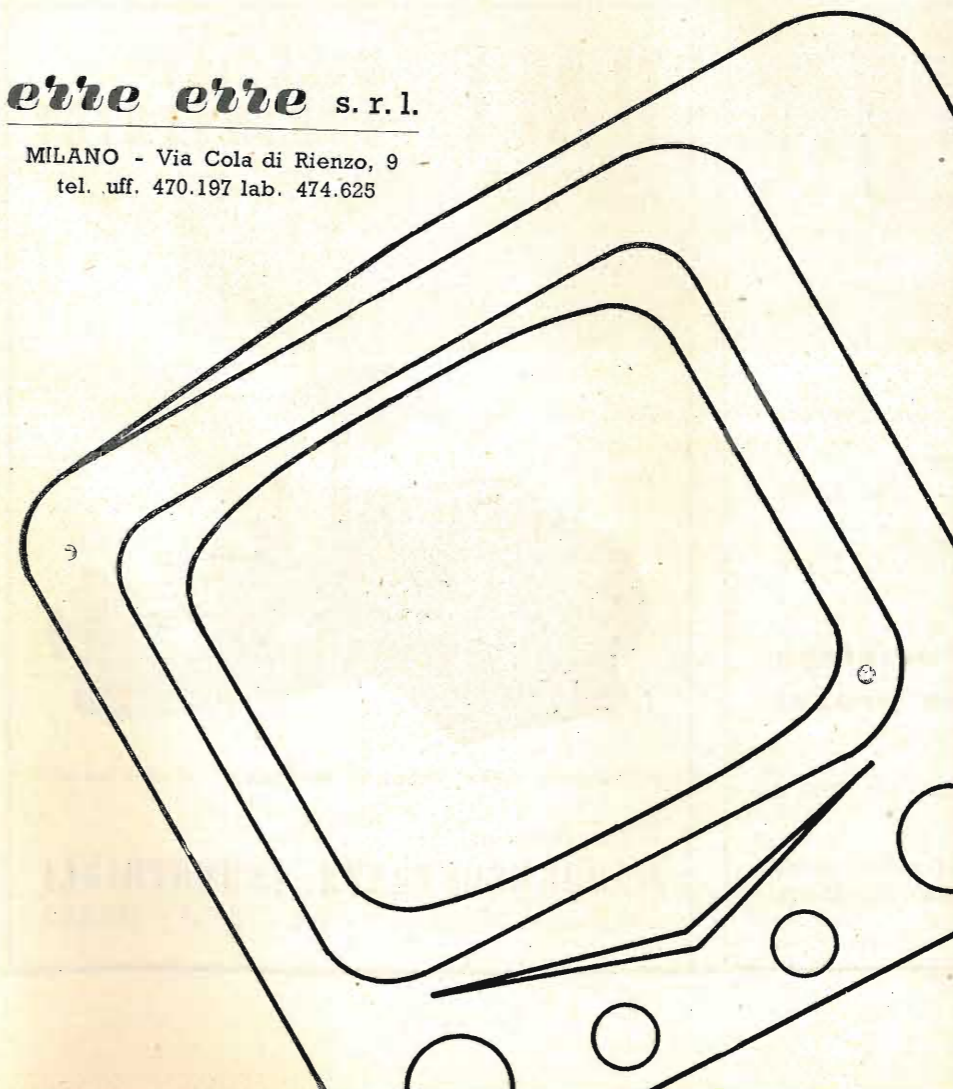MILANO - Via Cola di Rienzo, 9
tel. uff. 470.197 lab. 474.625




AVICTOR

STOCK RADIO

FORNITURE ALL'INGROSSO
E AL MINUTO PER
RADIOCOSTRUTTORI

MILANO

Via P. Castaldi, 18
Telefono 27.98.31

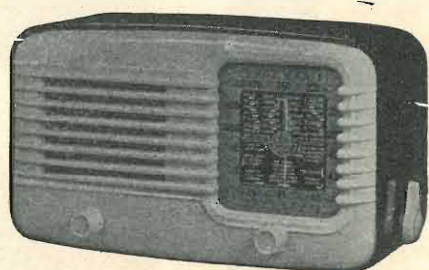

Mod. 510.2 - Supereterodina
a 5 valvole - Onde medie e corte



L'apparecchio in elegante borsa
custodia con chiusura lampo

SCATOLA DI MONTAGGIO completa di
valvole e mobile L. 12.000

APPARECCHIO MONTATO completo di
valvole L. 13.000

**A richiesta inviamo il catalogo
illustrato ed il listino prezzi**

SCATOLA MONTAGGIO "SOLAPHON" TV. 2105 da
17 e 21 pollici

SCATOLA MONTAGGIO TV 2105 17 pollici, senza
tubo, senza valvole, senza mobile L. 65.000

Elettrosaldatore Istantaneo 2000

illumina il punto
di saldatura *Mod. 1954*

Salda in 8''



DIMENSIONI RIDOTTE
VERNICIATURA ISOLANTE


UNIVERSALDA *torino*

RMT

VIA PLANA 5
Telef. 88.51.63

**MACCHINE
BOBINATRICI**

TORINO

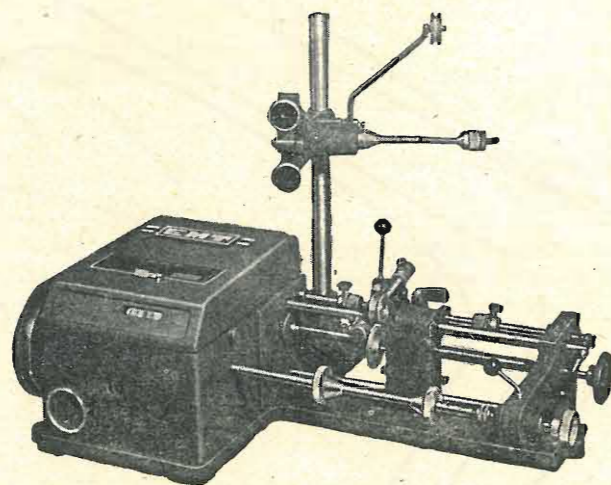

Richiedeteci listini preventivi per questo ed altri modelli

Concessionaria:

RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI

Via Privata Mocenigo 9 - Tel. 573.703 - MILANO


S. R. L. **Carlo Erba**

MILANO - VIA CLERICETTI 40 - TELEFONO 29.28.67

AGENTE PER L'ITALIA DELLA DITTA
DÄTWYLER A. G.
ALTDORF URI (SVIZZERA)

Conduttori elettrici e fili isolati

CAVI ALTA FREQUENZA
E TELEVISIONE

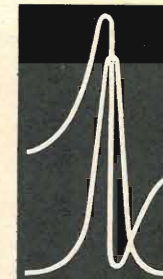

Tutti i tipi RG secondo prescrizioni
Army-Navy e tipi speciali su richiesta

Dätwyler S.A.

MANIFATTURA SVIZZERA DI FILI, CAVI E CAUCCIU
ALTDORF-URI

Cavi per alta frequenza e televisione

Cavi per radar

Elettronica

Raggi X

Apparecchi elettro-medicali-ponti radio ecc.

Giunti e terminali per cavi A. F. TV in tutti i tipi normalizzati

Fili smaltati capillari


Fili smaltati saldabili

Fili smaltati autoimpregnanti

Fili Litz saldabili

Fili per connessione e cablaggio telefonico brevetto Dätwyler M. 49

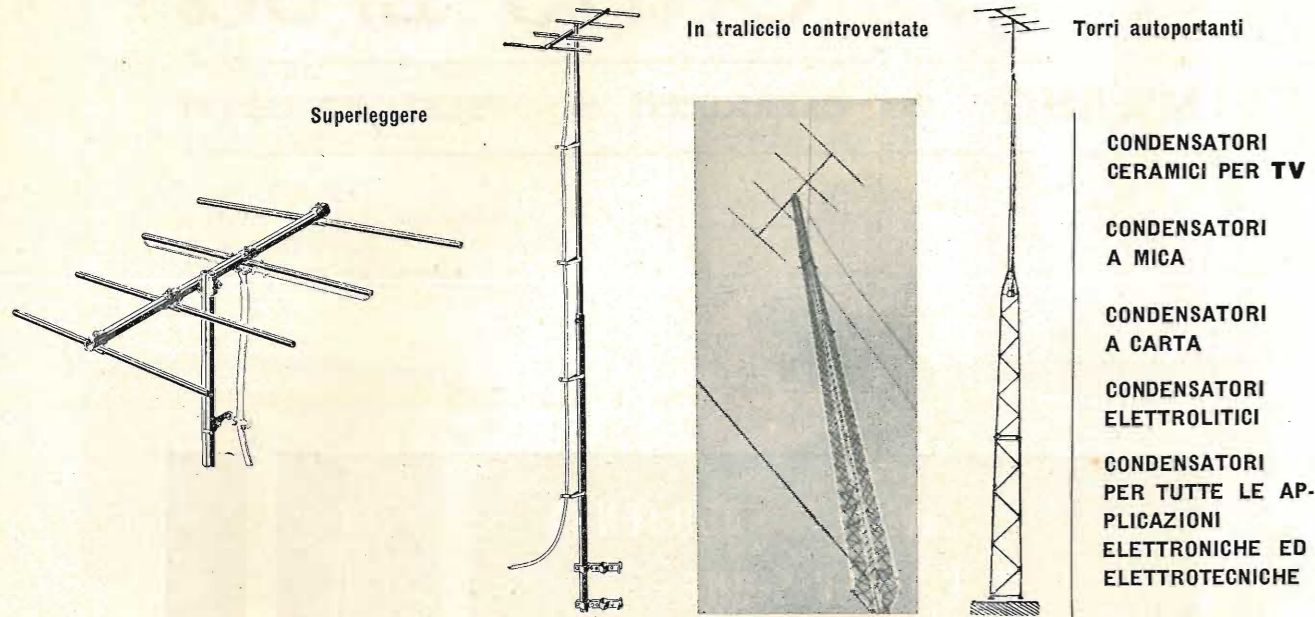ANTENNE **FR** PER **TV** - FRACARRO RADIOINDUSTRIE



- CONDENSATORI CERAMICI PER TV
- CONDENSATORI A MICA
- CONDENSATORI A CARTA
- CONDENSATORI Elettrolitici
- CONDENSATORI PER TUTTE LE APPLICAZIONI ELETTRONICHE ED Elettrotecniche



R. GALLETTI CORSO ITALIA, 35 - TEL. 30-580 - MILANO

MEGACICLIMETRO EP 512

(GRID-DIP METER)



- Campo di frequenza: da 25 a 250 MHz con 6 bobine intercambiabili.
- Lettura diretta della frequenza con precisione $\pm 3\%$.
- Alimentazione: 110-280 Volt c. a.

UNA


APPARECCHI RADIOELETTRICI

MILANO

s.p.a. - VIA COLA DI RIENZO 53A - TEL. 474060.474105 - c.c. 395672 -



RICAGNI S.R.L.

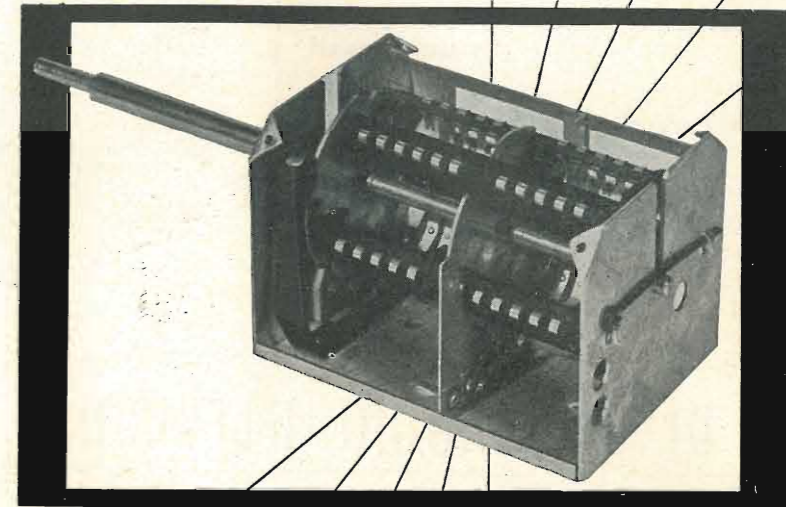

fabbrica accessori radio - televisione




MILANO

VIA CAVRIANA, 7
Telef. 720.175 - 720.736


*... una nuova fabbrica
per un nuovo prodotto!*

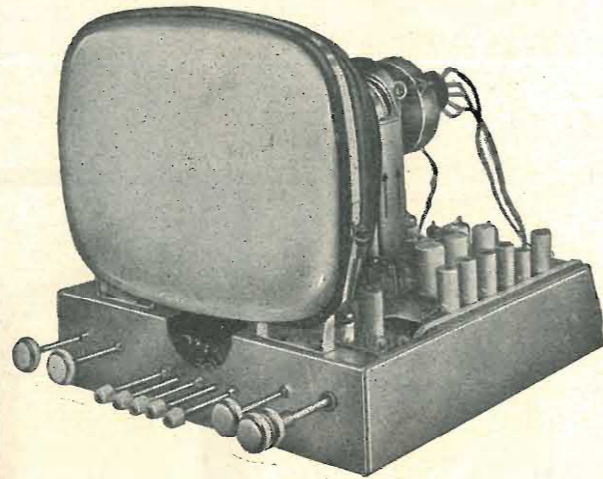Tubo a raggi catodici 17 pollici
21 valvole tipo americano
Gruppo alta frequenza «CASCODE» rotativo
5 canali
Trasformatore di alimentazione con prese
universali



Vengono forniti premontati e tarati
 GRUPPO ALTA FREQUENZA
 GRUPPO AMPLIFICATORE VIDEO
 GRUPPO AMPLIFICATORE AUDIO
 GRUPPO SEPARATORE SINCRONIZZATORE
 GRUPPO OSCILLATORE AMPLIFICATORE VERTICALE
 GRUPPO AMPLIFICATORI ORIZZONTALI AT

SCATOLA DI MONTAGGIO TELEVISORI *Astral*

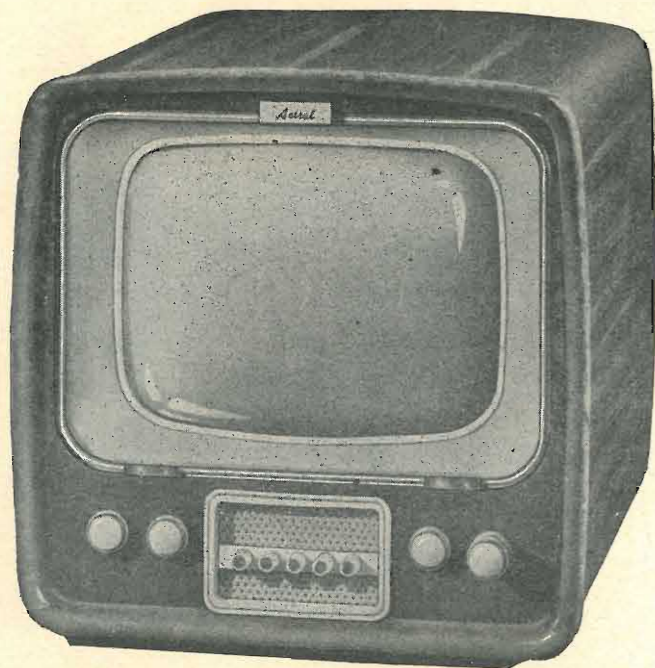

La scatola di montaggio "Astral", risolve pienamente ogni vostra esigenza tecnica.

Il montaggio è notevolmente semplificato dall'impiego di sei gruppi premontati e tarati.

La scatola è corredata di una serie di disegni e tabelle ridotte alla forma più semplice che rendono agevole e interessante il montaggio.

Su richiesta la scatola di montaggio **ASTRAL** viene fornita completa di un elegantissimo mobile.

Astral
PRODUZIONE REM
BOLOGNA

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA: **SARRE BOLOGNA - VIA MARESCALCHI, 7 - TELEFONO 26.613**

Rappresentanti:

Torino e Provincia - Ditta VALLE - Via S. Donato, 2 - Torino
Asti e Provincia - Ditta Ugaglia Luigi - Via XX Settembre, 26 - Asti
Lombardia - Ditta R.C. Via F. Cavallotti, 15 - Milano
Toscana - Ditta Emporio della Radio - Via Proconsolo, 8/10 - Firenze (escluso Livorno - Carrara)
Lazio e Umbria - Ditta Radio Argentina - Via Torre Argentina, 47 - Roma



*Il mio televisore è
 l'Elettron-Video, il suo
 funzionamento è veramente
 entusiasmante.
 Ho consiglio ai telespettatori
 più esigenti:*

Radio Valle

ELETRON-VIDEO - Corso Sempione 34 - Tel. 932.089 - MILANO



V.M. *Tri-o-matic*

I nuovi apparecchi americani Semplici - Perfetti - Facili ad usarsi

V-M Tri-o-matic completamente nuovo: È stato espressamente progettato per il funzionamento automatico a 3 velocità.

Ogni parte, dal motorino al pik-up, è il risultato di un lungo studio tendente ad ottenere la massima efficienza e semplicità.

Le parti in movimento sono ridotte al minimo. Tutti i comandi sono accentrati su di un'unica manopola, per tutte le velocità e dimensioni di dischi.

Completamente automatico: Ha la caratteristica di essere completamente automatico ed atto all'uso di dischi di ogni tipo, normale a microsolco e di ogni grandezza.


Capacità: Suona fino a 12 dischi da 10" o 10 da 12" da 33 1/3, o 78 giri al minuto; oppure 12 dischi da 7" da 33 1/3 o 45 giri al minuto; oppure dischi da 10 e 12" della stessa velocità, frammissi.

DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA

MANLIO Capriotti



Sede: SAMPIERDARENA - Via Stefano Canzio 32 R - Tel. 41.743
Ufficio ed Esposizione: GENOVA - Via Malta, 2-2 - Tel. 56.072

VIS RADIO

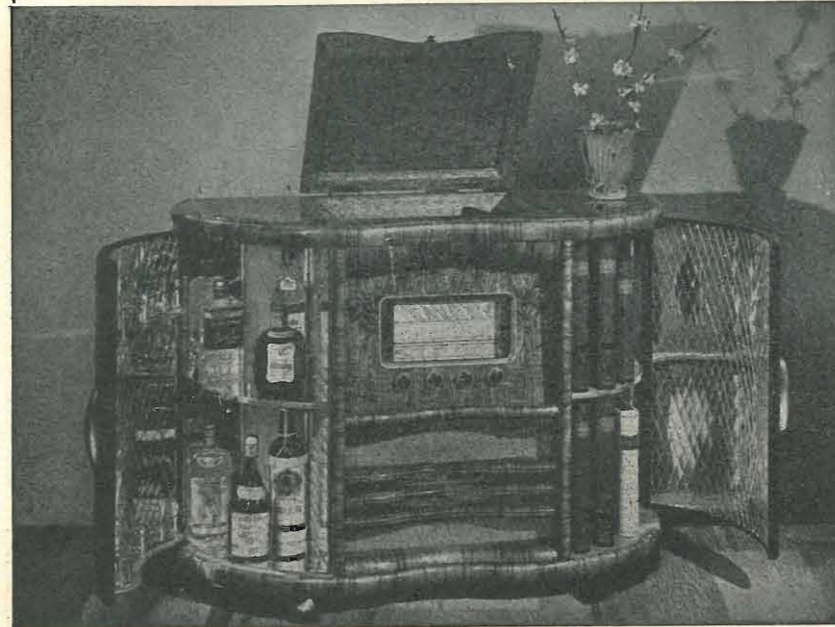

IL PIU' VASTO
ASSORTIMENTO DI
DISCHI
RADIORICEVITORI
CHASSIS
RADIOFONOGRAFI
FONOBAR
DISCOFONI
TELEVISORI

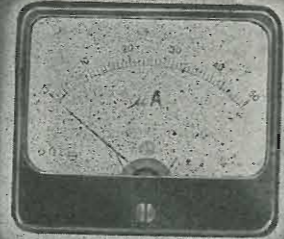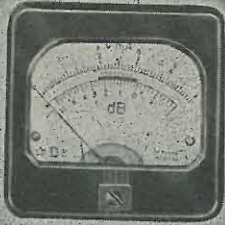*Radio-Televisione Telefonia
Galvanoplastica Elettoterapia*







Strumenti di misura



C.C.M. CASSINELLI & C. MILANO VIA B. ORIANI TEL. 991121




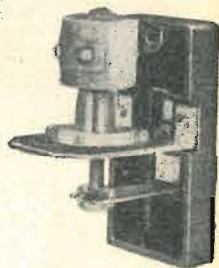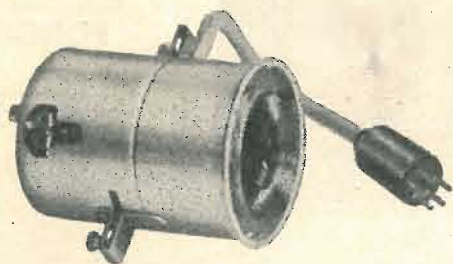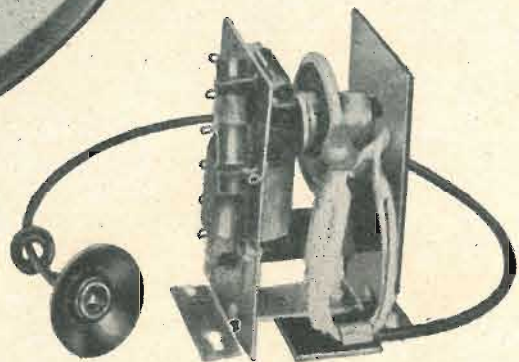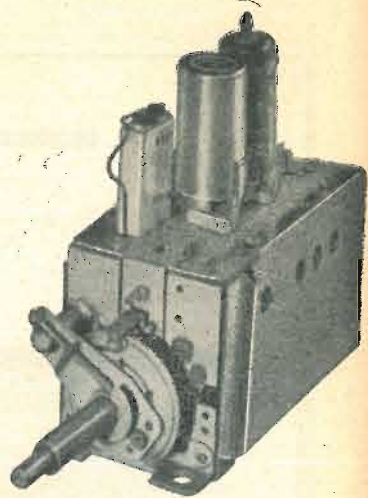NAPOLI - CORSO UMBERTO I°, 132 - TELEFONO 22.066
MILANO : VIA STOPPANI, 6 - TELEFONO 220.401



La serie dei cinescopi PHILIPS si estende dai tipi per proiezione ai tipi di uso più corrente per visione diretta. I più recenti perfezionamenti: **trappola ionica, schermo in vetro grigio lucido o satinato, focalizzazione uniforme** su tutto lo schermo, ecc., assicurano la massima garanzia di durata e offrono al tecnico gli strumenti più idonei per realizzare i televisori di classe.

La serie di valvole e di raddrizzatori al germanio per televisione comprende tutti i tipi richiesti dalla moderna tecnica costruttiva. La serie di parti staccate comprende tutte le parti essenziali e più delicate dalle quali in gran parte dipende la qualità e la sicurezza di funzionamento dei televisori: **selettori di programmi, trasformatori di uscita, di riga e di quadro, giochi di deflessione e di focalizzazione**, ecc.

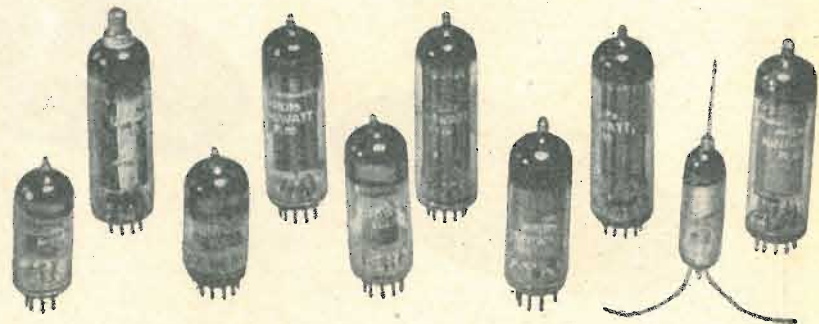


cinescopi • valvole • parti staccate TV




RADIO

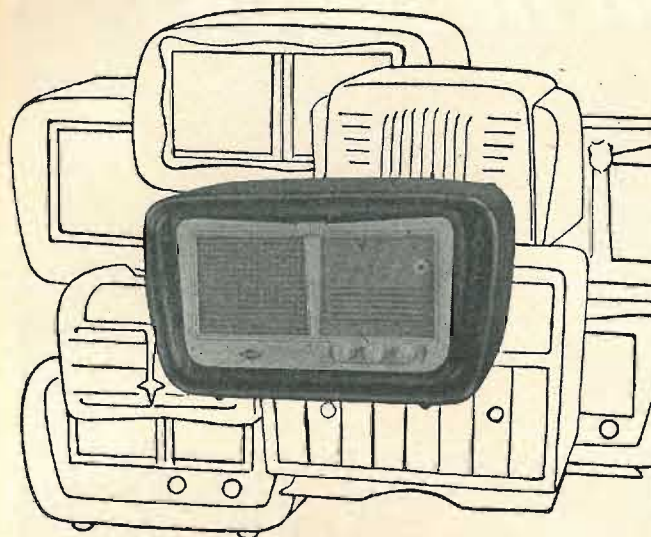Modelli d'ogni tipo, per ogni esigenza, da 5 a 8 valvole, da 2 a 9 gamme



TELEVISIONE

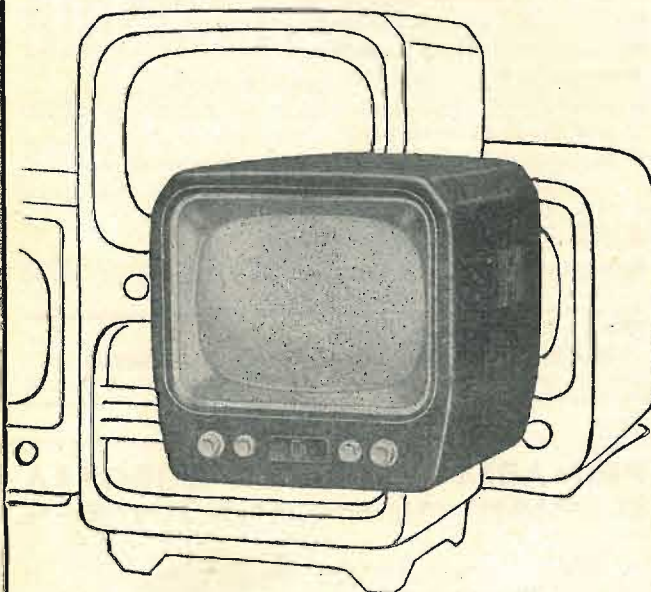

Televisori da 17 e 21 pollici, 6 canali, soprammobile e consolle, studiati per l'esigenza del mercato italiano.

UNDA RADIO S.p.A. - Como

Rapp. Gen. **TH. MOHWINKEL**
MILANO - VIA MERCALLI, 9

MEGA RADIO

TORINO - Via Giacinto Collegno, 22 - Telef. 77.33.46
MILANO - Foro Bonaparte, 55 - Telef. 86.19.33

VIDEOMETRO

(Generatore di barre) - serie T.V. tipo « 102 »



Generatore di barre orizzontali, verticali e reticolo - Alta Frequenza per tutti i canali della Televisione Italiana - Ottima stabilità - Generatore di segnali di sincronismo, verticali e orizzontali.

Dimensioni: m/m. 280x170x100 - Peso: Kg. 3,500.


VOLTMETRO ELETTRONICO
serie T.V. tipo « 104 »



Strumento ad ampio quadrante - Portate: da 0.01 V (1 V fondo scala) a 1000 V c.c. e c.a. in 7 portate - Sonda per la tensione alternata e R. F. con doppio diodo per l'autocompensazione - Ohmetro da frazioni di ohm a 1000 Megaohm suddiviso in 6 portate (10 Megaohm centro scala) - Scala zero centrale.

Dimensioni: m/m. 240x160x140 - Peso: Kg. 3,500.

SUPER ANALIZZATORE « CONSTANT »

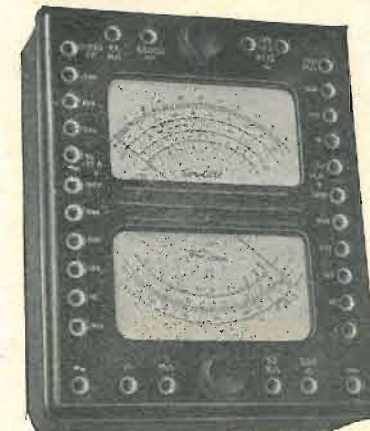

Doppio indice, doppio quadrante - 20 mila ohm x V in c.c. - 5.000 ohm x V in c.a. - Raddrizzatore al germanio - 3 scale ohmiche indipendenti - Megaohmetro - Capacimetro - Rivelatore di R.F. - 38 portate complessive in c.c. e c.a.

Dimensioni: m/m. 250x160x80 - Peso: Kg. 2,300.

LA MEGA RADIO PRESENTA INOLTRE LA BOBINATRICE « MEGATRON » SERIE ORO 1954 E TUTTA UNA VASTISSIMA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA.

MICROSOLCO! MICROSOLCO!

SOLO GLI
EQUIPAGGI
FONOGRAFICI

LESA



OFFRONO
TUTTE LE
GARANZIE

CHIEDETE OPUSCOLI ILLUSTRATIVI E CATALOGHI-INVIO GRATUITO
LESA S.P.A. · MILANO · VIA BERGAMO 21

TRIO il portavoce elettronico aziendale



In ogni stanza

l'orecchio e la voce del Dirigente

Dagli analoghi impianti intercomunicanti
il TRIO si differenzia per queste particolarità:

- Il CIRCUITO FLEXACUSTIC, esclusivo della NOVA, consente l'uso di una serie di soli apparecchi principali, oppure di apparecchi principali e secondari in qualsiasi combinazione. I secondari possono rispondere a più principali.
- Gli apparecchi TRIO, essendo metallici, sono praticamente infrangibili.
- Altoparlante di grandi dimensioni: dunque voce limpida e potente.
- L'ascolto segreto può essere rigorosamente escluso. Gradite e prontamente accolte le richieste di visite e di impianti volanti non impegnativi.

TRIO: parlar ed ascoltar potrete insieme

NOVA

RADIO TELEVISIONE - NOVATE MILANESE - TEL. 970.802 - 970.861

ALTOPARLANTI ELETTROSTATICI E MAGNETODINAMICI «RUFÄ DIETZE & Co.»

- Termistori per radio e televisione
- Transistorie Diodi al germanio «Kristalloden Dr. Rost»
- Teflon e Kel-F Materiali isolanti speciali
- Piastrine di cristalli di quarzo e quarzo di rocca per scopi piezoelettrici
- Passanti isolanti in vetro con parti saldabili speciali resistenti al vuoto spinto, elevate pressioni e altissime temperature
- Terminali normalizzati «DIN»
- Fermavalvole brevettati per apparecchiature elettroniche professionali.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Ing. E. KORILLER - MILANO - Via Borgonuovo, 4
Telef. 666.693 - 631.318 Telegrammi: KORILLER

PRIMARIA FABBRICA EUROPEA DI SUPPORTI PER VALVOLE RADIOFONICHE

SUVAL

di G. GAMBA



supporti per valvole miniatura — supporti per valvole
"rimlock" — supporti per valvole "oical" — supporti per
valvole "noval" — supporti per valvole per applicazioni
speciali — supporti per tubi televisivi "duodecal" —
schermi per valvole — cambio tensione e accessori

Sede: MILANO - VIA G. DEZZA, 47 - TELEF. 44.330 - 48.77.27
Stabilimenti: MILANO - VIA G. DEZZA, 47 - BREMBILLA (Bergamo)



La valvola europea di qualità
VALVOLE "MEDIUM" (Rimlock E-U)
VALVOLE "9 BROCHES" (Noval)
VALVOLE "TELEVISION" (per TV)
VALVOLE per trasmissione
VALVOLE speciali e professionali
CINESCOPI da 14" e 17"

Agenzia per l'Italia:

RADIO & FILM - MILANO - Via S. Martin, 7 - Telefono 33.788 • TORINO - Via Andrea Provana, 7 - Telefono 82.366




MAZDA

COMPAGNIE DES LAMPES

SINCRODYNE antenne per televisione e frequenza modulata

10 ANNI
DI GARANZIA
PER
L'ANTENNA Cα

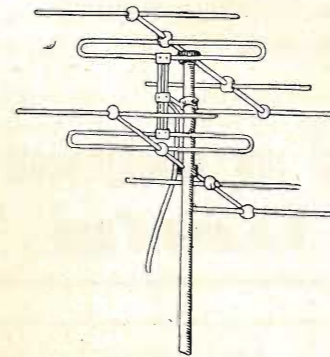


IL MIGLIOR
RENDIMENTO
NELLA
RICEZIONE
AD ALTA
FREQUENZA

- Antenne con e senza adattatore d'impedenza in quarto d'onda.
- Antenne speciali per finestre e balconi.
- Antenne per installazioni collettive con traslatori.
- Installazioni protette ed internate nella muratura.
- Progettazioni gratuite per qualunque esigenza.

SINCRODYNE LABORATORI PER COSTRUZIONE E MON-
S.R.L. TAGGIO DI RICEVITORI PER TELEVISIONE
APPLICAZIONI ELETTRONICHE
ANTENNE PER TELEVISIONE E MODULAZIONE DI FREQUENZA

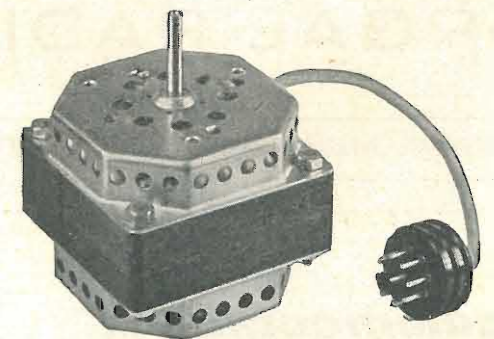Direzione Generale: Via S. Michele, 41 - PISA - tel. 35.85
Stabilimento: S. GIULIANO TERME (Pisa) Via Garibaldi



MOTORINI per REGISTRATORI a NASTRO
a 2 velocità

Modello 85/32/2V

4/2 Poli - 1400 - 2800 giri
Massa ruotante bilanciata dinamicamente
Assoluta silenziosità - Nessuna vibrazione
Potenza massima 42/45 W
Centratura compensata - Bronzine autolubrificate

ITELECTRA MILANO

VIA MERCADANTE, 7 - TELEF. 22.27.94

Vorax Radio

MILANO

Viale Piave, 14 - Telefono 79.35.05



STRUMENTI DI MISURA
SCATOLE MONTAGGIO
ACCESSORI E PARTI
STACCATE PER RADIO

Si eseguono accurate riparazioni
in strumenti di misura, microfoni e
pick-ups di qualsiasi marca e tipo

ORGAL RADIO

di ORIOLI & GALLO

COSTRUZIONE APPARECCHI RADIO • PARTI STACCATE

Radiomontatori!

Presso la

ORGAL RADIO

troverete tutto quanto Vi occorre per i Vostri montaggi e riparazioni ai prezzi migliori.

MILANO - Viale Montenero, 62 - Telef. 58.54.94

RAYTHEON

RAYTHEON MANUFACTURING CO.
WALTHAM, MASS., U.S.A.

DIODI AL GERMANIO

TIPO	IMPIEGO
CK705	uso generale
CK705A	
CK706	rivelatore video
CK707	restorer 50 V. c.c.
IN67	restorer 50 V. c.c.
CK708	restorer 100 V. c.c.
CK709	4 CK705 bilanciati
CK710	convertitore UHF
CK711	4 CK707 bilanciati
CK713	per calcolatrici
CK715	moltiplicatore di frequenza

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SIRPLES s.r.l. Corso Venezia, 37 - MILANO - Tel. 791.985 - 791.200

Gargaradio

R. GARGATAGLI

Via Palestrina, 40 - MILANO - Tel. 270.888

Bobinatrici per avvolgimenti lineari
e a nido d'ape

La

RADIO TECNICA


DI FESTA MARIO

VIA NAPO TORRIANI, 3 - TELEF. 61.880
Tram (1) - 2-11-16-(18)-20-28

FORNITURE GENERALI
VALVOLE RADIO
PER RICEVITORI
E PER INDUSTRIE

TASSINARI UGO

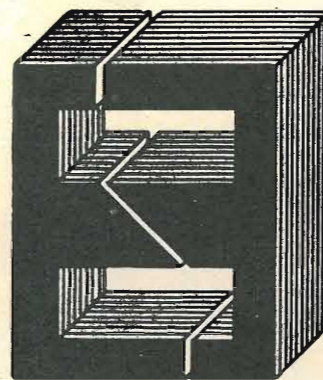VIA PRIVATA ORISTANO 14 - TEL. 280.647
MILANO (Gorla)



LAMELLE PER TRASFORMATORI
RADIO E INDUSTRIALI - FASCE
CALOTTE - TUTTI I LAVORI DI
TRANCIATURA IN GENERE

COMUNICATO

La ditta F.A.R.E.F. avverte che tiene sempre pronte, per gli allievi radiotecnici e radio-dilettanti, scatole di montaggio di facile costruzione per piccoli apparecchi radio a 3 valvole e 5 valvole, a prezzi modicissimi.

Contro invio di L. 150 spedisce 3 opuscoli pratici e teorici nonché un certo numero di schemi elettrici e costruttivi.

Scrivere a: F. A. R. E. F. Largo la Foppa 6
Milano - Tel. 666.056

PRIMARIA FABBRICA EUROPEA
DI SUPPORTI PER VALVOLE RADIOFONICHE

SUVAL

di G. GAMBA




ESPORTAZIONE IN TUTTA EUROPA ED
IN U.S.A. - FORNITORE DELLA 'PHILIPS'

Sede: MILANO - VIA G. DEZZA, 47 - TELEF. 44.330-48.77.27
Stabilimenti: MILANO - VIA G. DEZZA, 47 - BREMBILLA (Bergamo)

ANTENNE PER TELEVISIONE

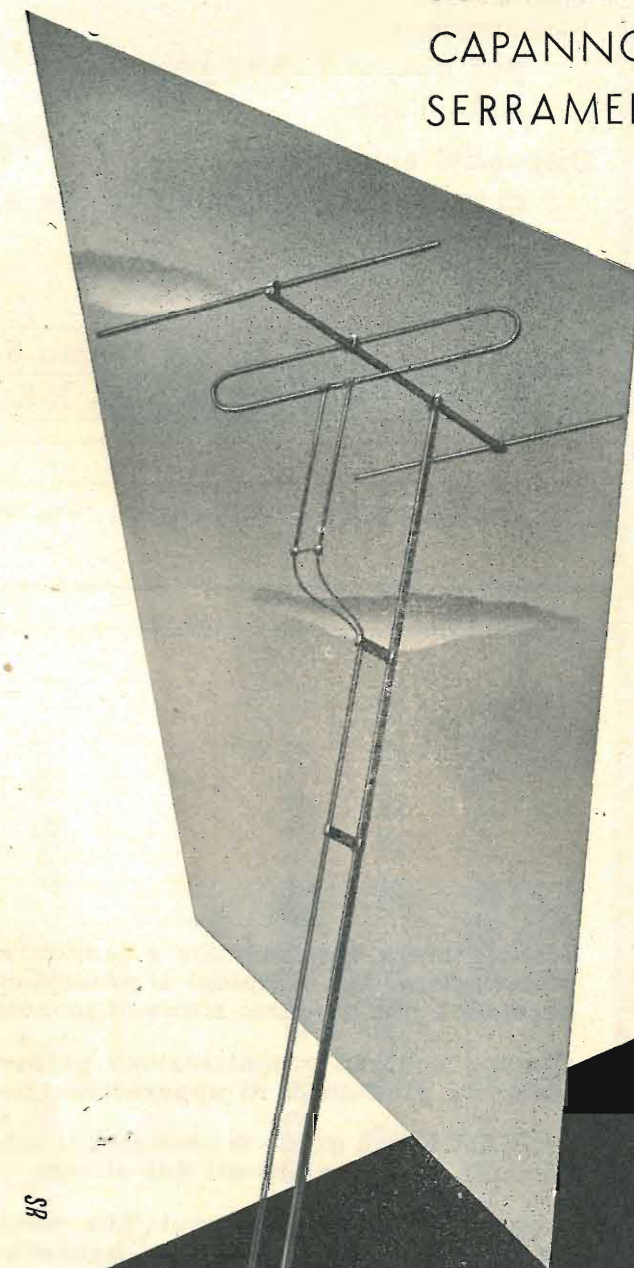COSTRUZIONI
TUBOLARI
SMONTABILI
SCAFFALATURE
CAPANNONI
SERRAMENTI



COSTRUZIONI
IN ALLUMINIO

FEAL

FEAL MILANO VIA B. VERRO 90
TEL. 592.658-588.239

Macchine bobinatrici

per industria elettrica

Semplici:


per medi e grossi avvolgimenti.

Automatiche:

per bobine a spire parallele o a nido d'ape.

Dispositivi automatici:

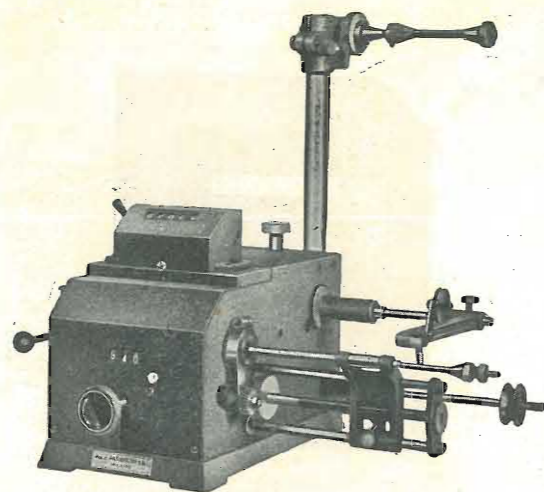di metti carta di metti cotone a spire incrociate.



NUOVO TIPO AP9 p. per avvolgimenti a spire incrociate e progressive

Vendite rateali Via Nerino 8
MILANO

ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Nerino 8 (Via Torino) - Telefono 803.426

MAPLE


L'attrezzatura sperimentale e produttiva della MAPLE permette la più rigorosa elaborazione dei campioni di produzione e ne assicura poi la costruzione in serie secondo i più moderni ritrovati tecnologici radiotecnici.

Questa moderna organizzazione permette lo snellimento produttivo in tutte le industrie produttrici di apparecchiature radioelettriche e televisive.

La MAPLE è in grado di condurre lo studio e la produzione dei « subassembled », secondo gli orientamenti del cliente.

A questo risultato è pervenuta attraverso 7 anni di esperienza personale dei suoi dirigenti e collaboratori che hanno avuto tutta lunga e attiva parte nella vita industriale. Gli interessati al campo radio e TV potranno prendere diretto contatto con i prodotti MAPLE che si estendono dai gruppi sintonizzatori di alta frequenza per TV e radio a qualsiasi tipo di media frequenza odieramente impiegata, ed ai nuclei ferromagnetici per televisione, radio e telefonia.

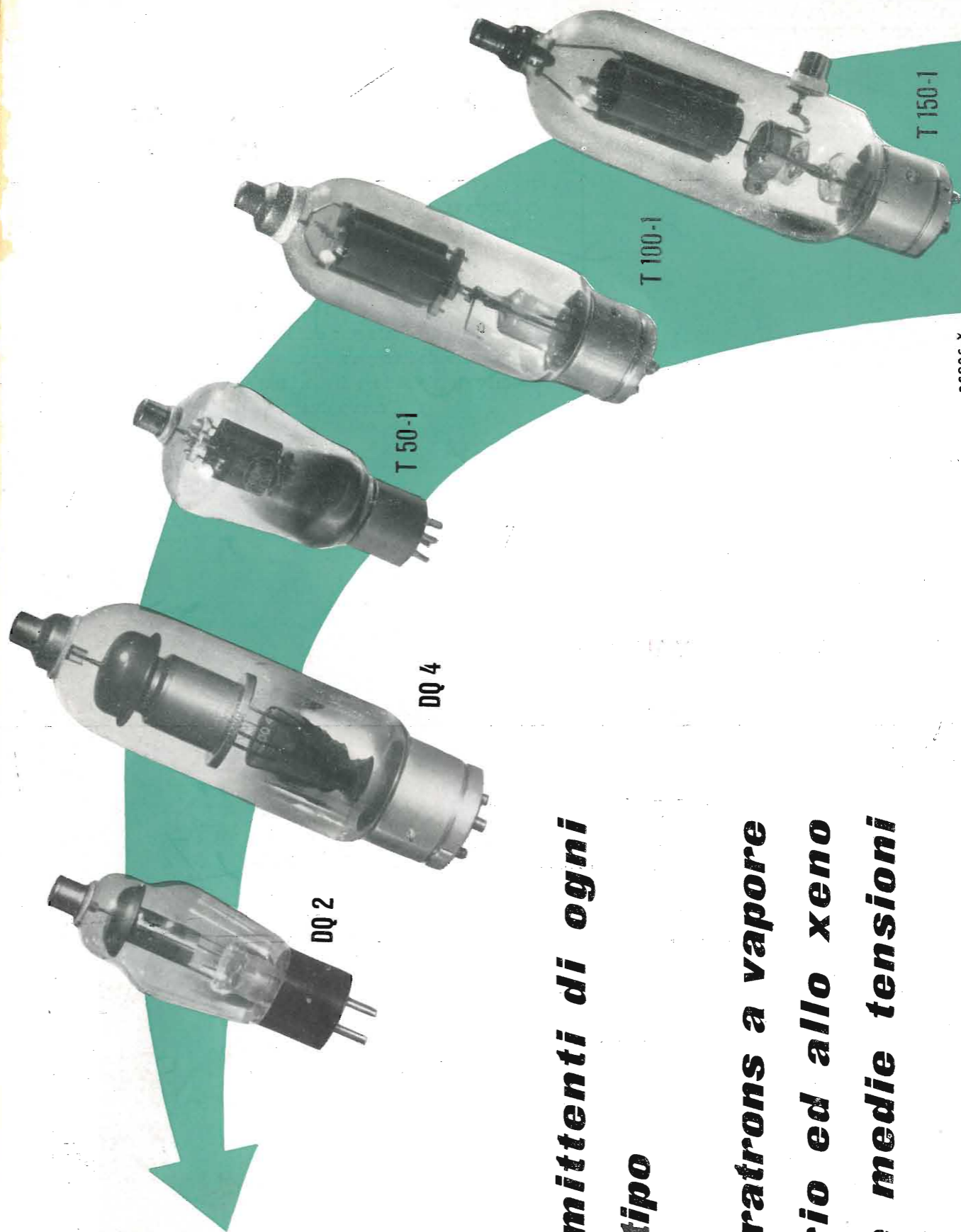MAPLE - Via Adriatico 37 - Tel. 694460 - MILANO (NIGUARDA)




66806-X



**Tubi trasmettenti di ogni
potenza e tipo**

**Diodi e thyratrons a vapore
di mercurio ed allo xeno
per alte e medie tensioni**

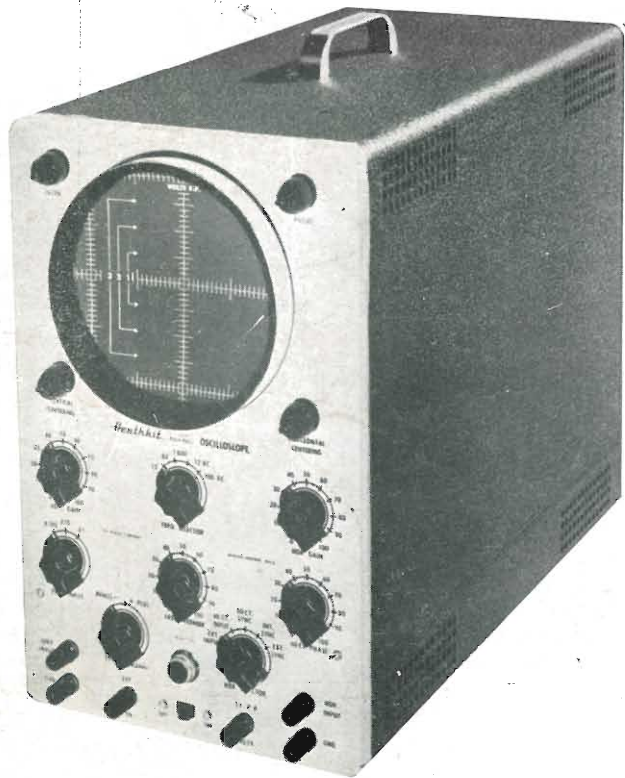TEGNOMASIO ITALIANO BROWN BOVERI - MILANO



NUOVO OSCILLOGRAFO con tubo da 5" MOD. 0-9

- Nuovo tubo a raggi catodici 5U1.
- Cancellazione del ritorno.
- Regolatore della tensione.
- Larghezza della banda aumentata.
- Possibilità di taratura in tensione "picco a picco".
- Fedeltà di risposta per onde quadre.
- Controllo dell'astigmatismo.
- Nuovo trasformatore di alimentazione schermato e ampiamente dimensionato.

NUOVO VOLTMETRO A VALVOLA - Mod. V-6

Nuova elegante presentazione. Costruzione molto compatta. Dimensioni: 10,5×12×19 cm. Microamperometro da alta classe, a 200 microA. Sistemazione della batteria che assicura contatti perfetti. Resistori di alta qualità per i circuiti moltiplicatori. Taratura di elevata precisione per le misure c.c. e c.a. Gamma vastissima di misure: da 0,5 a 1000 V c.a., da 0,5 V a 1000 V cc. e da 0,1 ohm a oltre un bilione di ohm per i valori resistivi. Scala di lettura ampia e chiara con indicazioni dei valori in ohm, V c.c., V c.a., e valori in dB. Reca un riferimento zero per l'allineamento di circuiti a FM. La presentazione e la finitura sono di aspetto attraente e professionale.




PROBE PER RF Mod. 309-B

Questa sonda per RF, completa di custodia, diodo a cristallo, presa per l'innesto, cavo, ecc. estende le prestazioni del voltmetro a valvola per c.a. fino a 250 MHz \pm 10%. E' adattabile a qualsiasi voltmetro a valvola avente ingresso di 11 megaohm.

PROBE PER AAT Mod. 336

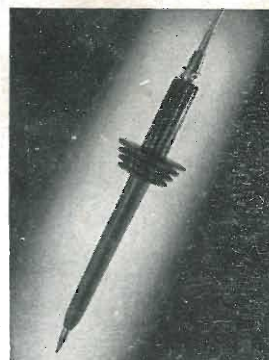Si tratta di un puntale che, innestato nel voltmetro a valvola V-6 essendo la scala 300 V a 30.000 V. Può essere usato con altri voltmetri a valvola con ingresso di 11 megaohm. In materiale plastico bicolore, esso garantisce la massima sicurezza personale.



LARIR
soc. r. l.

The **HEATH COMPANY**

Rappresentante esclusivo per l'Italia:

LARIR Soc. r. l. - MILANO - PIAZZA 5 GIORNATE 1 - TELEFONI 795.762 - 795.763