

ce elettronica

n.10

om

CB

Hi-fi

edizioni **C**
D Pubblicazione mensile
sped. in abb. post. g. III
1 Ottobre 1973
L. 700

the leading
manufacturer
in radio-electronics

Belcom

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA Divisione RADIOTELEFONI

Via Fontana, 16 - 20122 Milano

Garanzia e Assistenza:  SIRTEL Modena

GLADDING 25 PRIVATE

PER FREQUENZE DA 156-170 MHz
ORA OMOLOGATO DAL MINISTERO
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
PER I SERVIZI IN VHF PRIVATI

- STAZIONI BASE VHF
- PONTI RIPETITORI VHF
- ANTENNE PROFESSIONALI VHF
- 25 W OUTPUT PER SERVIZIO PROFESSIONALE CONTINUO ●



CRC

**CITIZENS
RADIO
COMPANY**

41100 Modena (ITALY) Telex 51305

Via Medaglie d'oro, 7-9

TEL. (059) 219001 - 219125

**PREVENTIVI
A RICHIESTA
CONSEGNE
IMMEDIATE**

sommario

Calcolo e costruzione di bobine per onde corte (Di Pietro)	1505
il sanfilista (Buzio)	1510
Un ricevitore moderno e di poco costo per i 144 MHz e VHF - HRD-SWL Contest giugno 1973 (Pazzaglia) - Risposte ai Lettori (Giordano, Marco Polo, Croci, Benacchio, Grano) - Modulo per rapporti di ascolto	
Esse Enne Quattro (Miceli)	1516
1. Come migliorare la sensibilità del RX -	
2. Amplificatore microfonico -	
3. Come migliorare la riproduzione degli RX surplus -	
4. Prova dei tubi « alla maniera forte » -	
Le curve di un transistor (Serafini)	1521
il circuitiere (Rogianti)	1522
Appendice al Cogito ergo sum (Torazza e Zucca) -	
Bibliografia	
Quattro chiacchiere sui calcolatori tascabili (Gandini)	1528
Display regolabile per frequenzimetri digitali (Becattini)	1534
sperimentare (Ugliano)	1537
CB, meloni e api - Lineare CB (Torero) - Squadratore (Giorgi) - Fotorelay (Maugliani) - Elevatore di tensione (Maugliani) - RX per CB (Racheli) - Strumento cacofonico (Anonimo) - Derivatore (Baldissonne) - Fotorelay diventato antifurto (Carrozzini)	
cq audio (Tagliavini)	1542
Sintonizzatori FM... (Mazzoleni)... e Wireless World (Doglioni) - Impressioni stereofoniche (Verbicaro) - Attrezzare un laboratorio (Paganelli) - Un problema complesso (Fabri)	
Il più semplice provatransistor (Forlani)	1549
satellite chiama terra (Medri)	1550
Stazioni riceventi per satelliti APT (stazione di I3CAT) -	
Principali argomenti trattati dall'inizio della rubrica -	
Notiziario per radio-APT-amatori - Effemeridi 15/10-15/11 -	
tecniche avanzate (Fanti)	1558
6° GIANT - RTTY Flash Contest - 5° RTTY WAEDC Contest - TV meeting - LUCKY 13.th - RTTY DX World-Wide Sweepstakes - Un originale modo di proporre lo scambio della QSL - 9° A. Volta RTTY DX Contest -	
CB: una grande « ruota » ferragostana (Arias)	1565
Interruttori senza contatti (Sozzi)	1573
Citizen's Band	1576
DEL NUOVO IN RUBRICA	
Presentazione (D'Altan) - Come attrezzare una stazione CB (D'Altan) - Archeologia (D'Altan) -	
CB a Santiago 9+ (Can Barbone 1°) - Concorso QSL - Parlare in inglese senza saperlo - Qualche risposta in breve (Radio Bravo Lima, Radio Sugar, Radio Bufalo) - TX per CB a tubi -	
Impiego « calcolato » dei dissipatori per transistori (Tempo)	1585
surplus (Bianchi)	1588
Elenco apparecchiature surplus descritte dal 3/1961 all'aprile 1973 -	
Ricevitore AN/GRR-5 -	
Il 7° Salone Internazionale della Musica visto da I4KOZ (Mazzotti)	1593
La pagina dei pierini (Romeo)	1596
Notizie sui concorsi - Ancora sul ricevitore a MOSFET - Inneschi e fischi - Della « sincrodina » -	
offerte e richieste	1601
modulo per inserzioni * offerte e richieste *	1601
pagella del mese	1602
indice degli Inserzionisti	1609

(disegni di Mauro Montanari)

EDITORE
DIRETTORE RESPONSABILE
REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE
ABBONAMENTI - PUBBLICITÀ
40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 - ☎ 27.06
Registrazione Tribunale di Bologna, n. 2230 del 4-3-68
Diritti di riproduzione e traduzione riservati a termine di legge.
STAMPA
Tipo-Lito Lame - 40131 Bologna - via Zanardi, 59/B
Spedizione in abbonamento postale - gruppo III
Pubblicità inferiore al 70%
DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA
Società - 20125 Milano - via Aureli, 25 - ☎ 88.94.761
00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - ☎ 87.49.37


edizioni CD
Giorgio Tomi

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO
Messagerie Internazionali - via M. Gonzaga, 4
20123 Milano ☎ 372.971 - 372.973
ABBONAMENTI: (12 fascicoli)
ITALIA L. 7.000 c/c post. 8/29054 edizioni CD Bologna
Arretrati L. 700
ESTERO L. 7.500
Arretrati L. 750
Mandat de Poste International
Postanweisung für das Ausland
Pembelian a / melalui pos
Cambio indirizzo L. 200 in francobolli

edizioni CD
40121 Bologna
via Bolaffini, 22
Milano

ZODIAC

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE

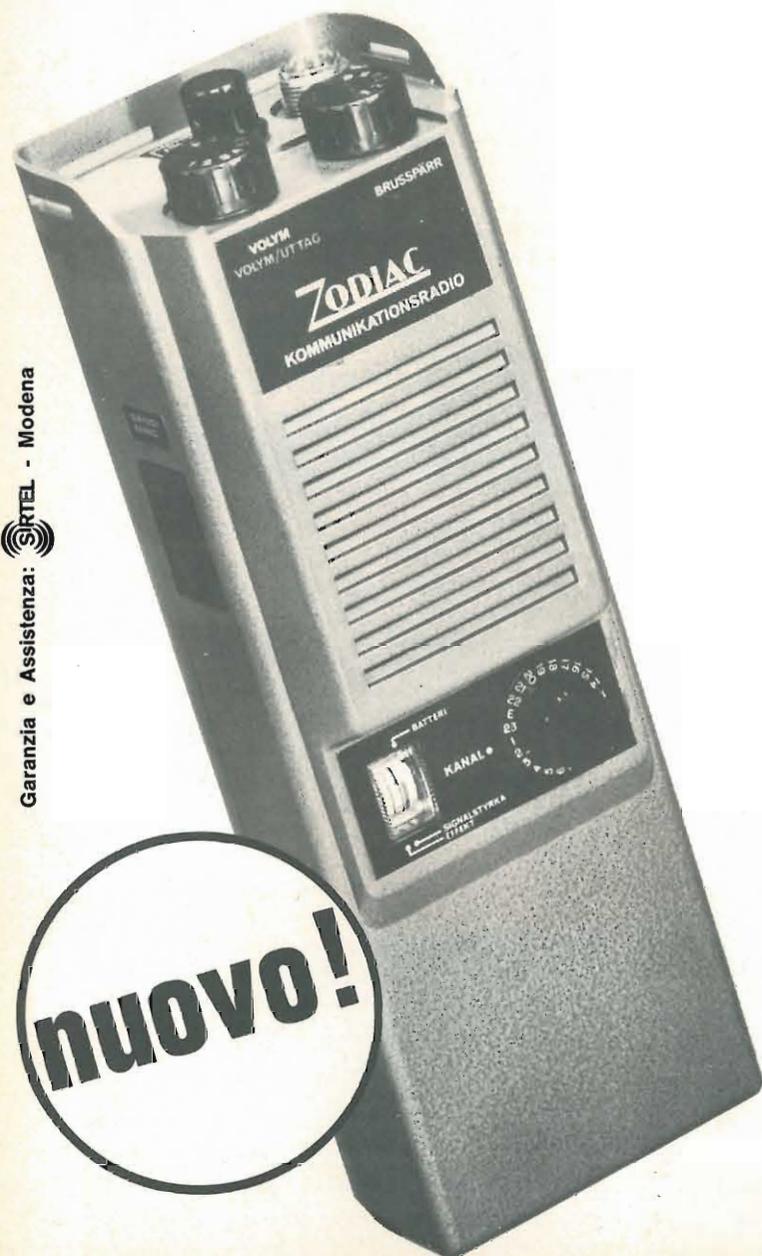

Garanzia e Assistenza:  SIRTEL - Modena

P 5024

Nuovo ricetrasmittitore portatile con commutazioni elettroniche

- 5 W, 24 canali quarzati
- custodia in lega antiurto ed a tenuta di pioggia
- presa per microfono esterno P.T.T.

Caratteristiche tecniche:

- alimentazione: 12 Vcc
- frequenza: 26.965 ÷ 27,255 MHz
- 24 canali
- tolleranza di frequenza: $\pm 0,002\% \approx 600$ Hz
- semiconduttori: 20 transistori al Silicio, 1 FET, 1 IC 17 diodi
- impedenza d'antenna: 50 Ohm
- connettore d'antenna: SO 239
- dimensioni: 250 x 85 x 60 mm
- peso: 1.150 gr.

Trasmittitore:

- potenza RF input: 5 W
- potenza RF output: 3,5 W
- modulazione: 95% (AM) a 100 Phon (1000 Hz)

Ricevitore:

- supereterodina a doppia conversione, pilotato a quarzo
- sensibilità: 0,5 μ V con 10 dB S/N
- selettività: 6 dB a ± 3 KHz; 70 dB a ± 10 KHz (separazione fra i canali)



MOSTRA MERCATO DEL RADIOAMATORE

PESCARA
20-21 OTTOBRE
1973

ORGANIZZAZIONE
SEZIONE ARI
CASELLA POSTALE 63
65100 PESCARA

SALA GRANDE
BORSA MERCI
VIALE MARCONI
PESCARA

ORARIO

20 SABATO

10 - 12,30

15 - 20,30

21 DOMENICA

8,30 - 12,30

15 - 20,30

MANIFESTAZIONE PATROCINATA DALL'ARI - MILANO

QSO sempre sicuri...

con le antenne CALETTI

per stazioni
mobili
e
fisse

CHARLIE
27 MHz

GPV
27 MHz

ALPHA 8 B
144 MHz

GP 8 V
144 MHz

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO.

Cataloghi a richiesta



elettromeccanica CALETTI

20127 MILANO - Via Felicità Morandi, 5 - Tel. 28.27.762 - 28.99.612


Stib 73

il **TESTER** che si afferma
in tutti i mercati

EuroTest

BREVETTATO

ACCESSORI FORNITI
A RICHIESTA

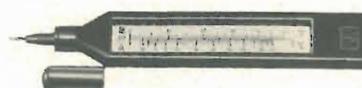

TERMOMETRO A CONTATTO
PER LA MISURA ISTANTANEA
DELLA TEMPERATURA
Mod. T-1/N Campo di misura
da -25° a +250°



PUNTALE PER LA MISURA
DELL'ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI,
TRASMETTITORI, ecc.
Mod. VC/5 Portata 25.000 V c.c.



DERIVATORI PER LA MISURA
DELLA CORRENTE CONTINUA
Mod. SH/30, Portata 30 A c.c.
Mod. SH/150 Portata 150 A c.c.


MOD. TS 210 20.000 Ω/V c.c. - 4.000 Ω/V c.a.

8 CAMPI DI MISURA 39 PORTATE

VOLT C.C.	6 portate:	100 mV	2 V	10 V	50 V	200 V	1000 V
VOLT C.A.	5 portate:	10 V	50 V	250 V	1000 V	2,5 kV	
AMP. C.C.	5 portate:	50 μA	0,5 mA	5 mA	50 mA	2 A	
AMP. C.A.	4 portate:	1,5 mA	15 mA	150 mA	6 A		
OHM	5 portate:	Ω x 1	Ω x 10	Ω x 100	Ω x 1 k	Ω x 10 k	
VOLT USCITA	5 portate:	10 V~	50 V~	250 V~	1000 V~	2500 V~	
DECIBEL	5 portate:	22 dB	36 dB	50 dB	62 dB	70 dB	
CAPACITA'	4 portate:	0-50 kpF	(aliment. rete)	0-50 μF	0-500 μF		
				0-5 kμF	(aliment. batteria)		

● Galvanometro antichoc contro le vibrazioni ● Galvanometro a nucleo magnetico schermato contro i campi magnetici esterni ● **PROTEZIONE STATICA** della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata di fondo scala. ● **FUSIBILE DI PROTEZIONE** sulle basse portate ohmmetriche ohm x 1 ohm x 10 ripristinabile ● Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a vantaggio di una eccezionale garanzia di durata ● Grande scala con 110 mm di sviluppo ● Borsa in moplex in cui il coperchio permette 2 inclinazioni di lettura (30° e 60° oltre all'orizzontale) ● Misure di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa) ● Peso g 400 ● Assemblaggio ottenuto totalmente su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate.

CON CERTIFICATO DI GARANZIA

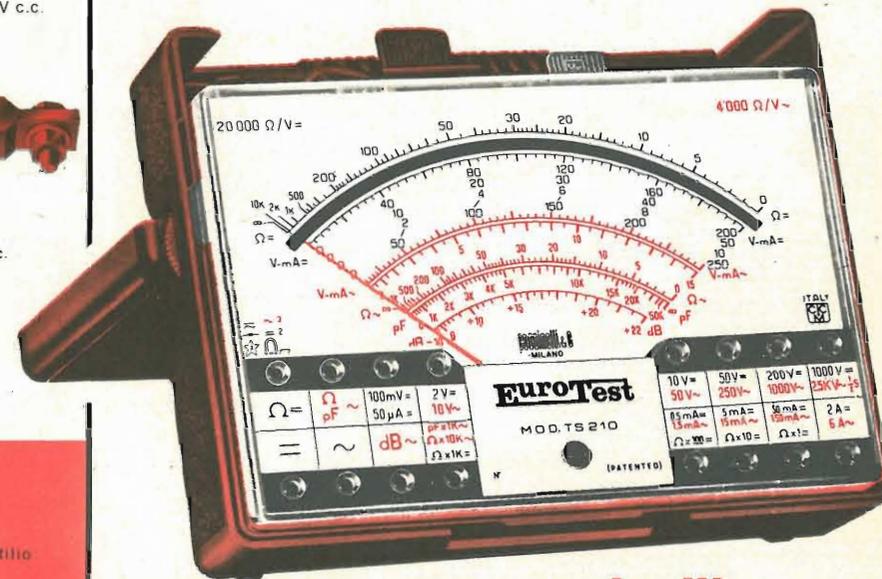

una MERAVIGLIOSA
realizzazione della

Cassinelli & C ITALY

20151 Milano - Via Gradisca, 4 - Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783

AL SERVIZIO: **DELL'INDUSTRIA
DEL TECNICO RADIO TV
DELL'IMPIANTISTA
DELLO STUDENTE**

un tester prestigioso a sole Lire 11.550

franco nostro stabilimento


ESPORTAZIONE IN: EUROPA - MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA

DIGITRONIC

Strumenti di misura digitali

di A. Taglietti - via Provinciale 59 - 22038 TAVERNERIO (CO) - tel. (031) 427.076

RICETRASMETTITORE FM 10 CANALI DG 1009

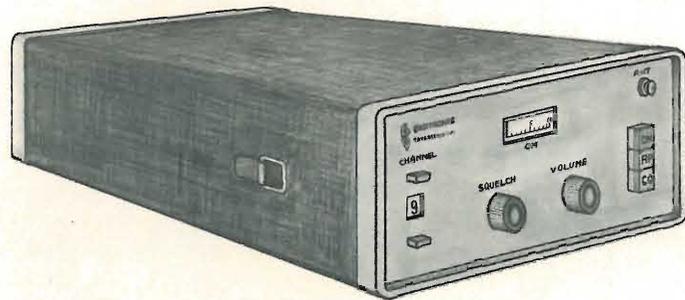

Versatile RICETRASMETTITORE per 144/146 MHz, particolarmente adatto per stazioni mobili adibite ad assistenza radio. Può essere alimentato sia con la batteria entrocontenuta, che con la batteria auto o con la rete.

Un pulsante permette collegamenti a mezzo dei ponti radio. E' dotato di: pulsante di chiamata - Antenna a stilo incorporata - Presa per antenna esterna.

CARATTERISTICHE RICEVITORE

- 10 canali di ricezione (doppia conversione e VXO)
- Sensibilità: 0,5 μ V a 10 dB S/N (preamplificatore a MOSF-FET)
- Selettività: \pm 3,5 KHz
- Rivelatore FM a banda stretta
- Squelch a soglia regolabile
- Presa per altoparlante esterno

CARATTERISTICHE TRASMETTITORE

- 10 canali di trasmissione isofrequenza (spostabili di 600 kHz a mezzo pulsante)
- Potenza di uscita in antenna: 2 W.
- Deviazione massima: 3,5 kHz (Dispositivo integrato per il controllo automatico di deviazione).
- Nota regolabile di chiamata

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: 12 V cc 500 mA.
- Batterie entrocontenute da 1,5 Ah
- Semiconduttori: 4 MOS-FET - 3 FET - 3 circuiti integrati - 18 transistor
- Dimensioni: mm 106 x 66 x 210
- Peso: 600 grammi (batterie escluse) 1400 grammi con batterie

ACCESSORI A RICHIESTA

Carica batterie con possibilità di lavorare in tampone - Borsa di cuoio per il trasporto.

ALTRA PRODUZIONE

Pre-scaler - Frequenzimetri - Calibratori - Cronometri - Orologi - ecc.

Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza:

LOMBARDIA : SOUNDPROJECT ITALIANA - Via dei Malatesta 8 - 20146 MILANO - tel. 02-4072147
VENETO : A.D.E.S. - Viale Margherita, 21 - 36100 VICENZA - tel. 0444-43338
TOSCANA : PAOLETTI - via il Prato 40r - 50123 FIRENZE - tel. 055-294974
LAZIO e CAMPANIA : ELETTRONICA DE ROSA ULDERICO - Via Crescenzo, 74 - 00193 ROMA - tel. 06-389456.

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggiorare di L. 500 per spese postali.

Il leader mondiale nel campo degli amplificatori audio integrati presenta:



B
Communications

TBA 810 S

il primo di una nuova generazione di amplificatori audio protetti e con potenza aumentata

7 watt oggi

La SGS-ATES riafferma il suo primato nel campo degli amplificatori di potenza con una seconda generazione.

La potenza di uscita viene aumentata, e una nuova particolare caratteristica, la protezione, viene incorporata.

Il TBA 810 S, ora in produzione, sviluppa fino a 7 W di uscita (r.m.s. continui) con un carico di 4 Ω . Ideale per le autoradio, presenta

come funzione integrata una protezione termica a prova di variazioni improvvise nella tensione di alimentazione, di eccessivi aumenti nella temperatura ambiente o di insufficiente dissipazione termica. E' disponibile in un contenitore plastico quad-in-line, con alette di raffreddamento esterne, piegate o piatte. Richiedete la documentazione tecnica.

10 watt domani

Il TCA 940, attualmente in produzione e presto disponibile, garantisce una protezione completa, sia termica che contro i cortocircuiti permanenti.

Perfetto per gli apparecchi radio. Seguiranno presto nuove informazioni.

20 watt prossimamente

Ancora più potente. Attualmente in fase finale di sviluppo, questo eccezionale CI è progettato in funzione di una reale soluzione per gli hi-fi, con una protezione del 100%. Preparatevi ad una super-potenza.

SGS-ATES Componenti Elettronici SpA
Via C. Olivetti 1 - 20041 Agrate B.





AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI, 9 20139 MILANO-TEL. 53 92 378

già Ditta FACE

CONDENSATORI ELETTROLITICI

TIPO	LIRE
1 mF 40 V	70
1.6 mF 25 V	70
2 mF 80 V	80
2 mF 200 V	120
4.7 mF 12 V	50
5 mF 25 V	50
8 mF 350 V	110
10 mF 12 V	40
10 mF 70 V	65
10 mF 100 V	70
16 mF 350 V	200
25 mF 12 V	50
25 mF 25 V	60
25 mF 70 V	80
25+25 mF 350 V	400
32 mF 12 V	50
32 mF 64 V	80
32 mF 350 V	300
32+32 mF 350 V	400
50 mF 15 V	60
50 mF 25 V	75
50 mF 70 V	100
50 mF 350 V	300
50+50 mF 350 V	500
100 mF 15 V	70
100 mF 25 V	80
100 mF 60 V	100
100 mF 350 V	450
100+100 mF 350 V	800
200 mF 12 V	100
200 mF 25 V	130
200 mF 50 V	140
200+100+50+25 mF 350 V	900
250 mF 12 V	110
250 mF 25 V	120
250 mF 40 V	140
300 mF 12 V	100
400 mF 25 V	150
470 mF 16 V	110
500 mF 12 V	100
500 mF 25 V	200
500 mF 50 V	240
1000 mF 15 V	180
1000 mF 25 V	250
1000 mF 40 V	400
1500 mF 25 V	400
2000 mF 18 V	300
2000 mF 25 V	350
2000 mF 50 V	700
2500 mF 15 V	400
4000 mF 15 V	400
4000 mF 25 V	450
5000 mF 25 V	700
10000 mF 15 V	900
10000 mF 25 V	1.000

ALIMENTATORI stabilizzati con protezione elettronica anti-cortocircuito, regolabili:
da 1 a 25 V e da 100 mA a 2 A L. 7.500
da 1 a 25 V e da 100 mA a 5 A L. 9.500

RIDUTTORI di tensione per auto da 6-7.5-9 V stabilizzati con 2N3055 per mangianastri e registratori di ogni marca L. 1.900

ALIMENTATORI per marche Pason - Rodas - Lesa - Geloso - Philips - Irradiette - per mangiadischi - mangianastri - registratori 6-7.5 V (specificare il voltaggio) L. 1.900

MOTORINI Lenco con regolatore di tensione L. 2.000

TESTINE per registrazione e cancellazione per le marche Lesa - Geloso - Castelli - Europhon alla coppia L. 1.400

TESTINE K7 la coppia L. 3.000

MICROFONI tipo Philips per K7 e vari L. 1.800

POTENZIOMETRI perno lungo 4 o 6 cm L. 120

POTENZIOMETRI con interruttore L. 220

POTENZIOMETRI micromignon con interruttore L. 180

POTENZIOMETRI micron L. 220

POTENZIOMETRI micron con interruttore L. 220

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE
600 mA primario 220 V secondario 6 V L. 900
600 mA primario 220 V secondario 9 V L. 900
600 mA primario 220 V secondario 12 V L. 900
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.400
1 A primario 220 V secondario 16 V L. 1.400
2 A primario 220 V secondario 36 V L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 16 V L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 18 V L. 3.000
3 A primario 220 V secondario 25 V L. 3.000
4 A primario 220 V secondario 50 V L. 5.000

CIRCUITI INTEGRATI

TIPO	LIRE
CA3018	1.600
CA3045	1.400
CA3048	4.200
CA3052	4.300
CA3055	3.000
CA30909	5.000
μA702	1.000
μA703	900
μA709	600
μA723	1.000
μA741	700
μA748	800
SN7400	250
SN7401	400
SN7402	250
SN7403	400
SN7404	400
SN7405	400
SN7407	400
SN7408	500
SN7410	250
SN7411	600
SN7412	250
SN74121	950
SN7430	250
SN7440	350
SN7441	1.100
SN74141	1.100
SN7443	1.400
SN7444	1.500
SN7447	1.600
SN7450	400
SN7451	400
SN7473	1.000
SN7475	1.000
SN7490	900
SN7492	1.000
SN7493	1.000
SN7494	1.000
SN7496	2.000
SN74154	2.400
SN74191	3.000
SN74192	3.000
SN74193	3.000
SN76013	1.600
TBA240	2.000
TBA120	1.000
TBA261	1.800
TBA271	500
TBA400	1.800
TBA440	2.000
TBA5500	2.000
TBA800	1.600
TBA810	2.000
TAA263	900
TAA300	1.000
TAA310	1.500
TAA320	800
TAA350	1.600
TAA435	1.600
TAA611	1.000
TAA611B	1.000
TAA621	1.600
TAA661B	1.600
TA700	1.700
TA691	1.500
TA775	1.600
TTA861	1.600
9020	700

OFFERTA
RESISTENZE + STAGNO + TRIMMER + CONDENSATORI
Busta da 100 resistenze miste L. 500
Busta da 10 trimmer valori misti L. 800
Busta da 100 condensatori pF voltaggi vari L. 1.500
Busta da 50 condensatori elettrolitici L. 1.400
Busta da 100 condensatori elettrolitici L. 2.500
Busta da 5 condensatori a vitone od a baionetta a 2 o 3 capacità a 350 V L. 1.200
Busta da gr 30 di stagno L. 170
Rocchetto stagno da 1 Kg. al 63% L. 3.000
Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi L. 1.300
Microrelais Siemens e Iskra a 2 scambi L. 1.200
Zoccoli per microrelais a 4 scambi L. 300
Zoccoli per microrelais a 2 scambi L. 220
Molle per microrelais per i due tipi L. 40

TRIAC

TIPO	LIRE
B400 C1500	700
B400 C2200	1.100
B420 C2200	1.600
B40 C5000	1.100
B100 C6000	1.600
B60 C1000	550

SCR

TIPO	LIRE
1,5 A 100 V	500
1,5 A 200 V	600
3 A 200 V	900
8 A 200 V	1.100
4,5 A 400 V	1.200
6,5 A 400 V	1.400
6,5 A 600 V	1.600
8 A 400 V	1.500
8 A 600 V	1.800
10 A 400 V	1.700
10 A 600 V	2.000
10 A 800 V	2.500
12 A 800 V	3.000
10 A 1200 V	3.600
25 A 400 V	3.600
25 A 600 V	6.200

UNIGIUNZIONE

TIPO	LIRE
3 A 400 V	900
4,5 A 400 V	1.200
6,5 A 400 V	1.500
6,5 A 600 V	1.800
8 A 400 V	1.600
8 A 600 V	2.000
10 A 400 V	1.700
10 A 600 V	2.200
15 A 400 V	3.000
15 A 600 V	3.500
25 A 400 V	14.000
25 A 600 V	18.000
40 A 600 V	38.000

RADDRIZZATORI

TIPO	LIRE
B30 C250	200
B30 C300	200
B30 C450	220
B30 C750	350
B30 C1000	400
B40 C1000	450
B40 C2200	700
B40 C3200	800
B80 C1500	500
B80 C3200	900
B200 C1500	600

ATTENZIONI
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente città e C.A.P., in calce all'ordine.
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione.
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI, 9 20139 MILANO-TEL. 53 92 378

già Ditta FACE

VALVOLE

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
EA891	600	ECL85	750	EY86	650	PCL200	800	5X4	600
DY51	750	ECL86	750	EY87	700	PFL200	900	5Y3	600
DY87	650	EF80	520	EY88	750	PL36	1.400	6X4	550
DY802	650	EF83	850	EQ80	650	PL81	850	6AF4	920
EABC80	650	EF85	550	EZ80	500	PL82	700	6AQ5	650
EC86	750	EF86	700	EZ81	550	PL83	850	6AT6	700
EC88	800	EF89	580	PABC80	600	PL84	700	6AU6	650
CE92	570	EF93	550	PC86	800	PL95	700	6AU8	750
EC93	800	EF94	550	PC88	800	PL504	1.300	6AW6	650
ECC81	650	EF97	700	PC92	600	PL508	1.800	6AW8	800
ECC82	600	EF98	800	PC93	800	PL509	2.500	6AM8	800
ECC83	650	EF183	550	PC900	900	PY81	600	6AN8	1.050
ECC84	700	EF184	550	PCC84	700	PY82	600	6AL5	600
ECC85	600	EL34	1.550	PCC85	600	PY83	700	6AX5	700
ECC88	750	EL36	1.400	PCC88	850	PY88	700	6BA6	550
ECC189	800	EL41	1.200	PCC189	850	PY500	1.800	6BE6	550
EC808	850	EL83	900	PCF80	800	UBF89	650	6BQ6	1.500
ECF80	750	EL84	700	PCF82	700	UCC85	650	6BQ7	750
ECF82	750	EL90	600	PCF86	800	UCH81	720	6EB8	700
ECF83	800	EL95	700	PCF200	800	UBC81	700	6EM5	650
ECH43	800	EL504	1.300	PCF201	800	UCL82	800	6CB6	600
ECH81	650	EM84	800	PCF801	800	UL41	900	6CF6	700
ECH83	750	EM87	1.050	PCF802	800	UL84	750	6CS6	600
ECH84	800	EY51	750	PCH200	850	UY41	1.000	6SN7	750
ECH200	850	EY85	750	PCL82	800	UY85	650	6SR5	800
ECL80	750	EY81	600	PCL84	700	1B3	650	6T8	650
ECL82	800	EY82	600	PCL805	800	1X2B	750	6DE6	700
ECL84	750	EY83	700	PCL86	800	5U4	750	6U6	550
								6AJ5	700

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC117K	300	AC194K	280	AF280	900	BC139	300	BC237	180
AC121	200	AD130	600	AC194K	900	BC140	300	BC238	180
AC122	200	AD139	550	AC194K	900	BC142	300	BC239	200
AC125	200	AD142	550	AC194K	900	BC143	300	BC258	200
AC126	200	AD143	550	AC194K	900	BC147	180	BC267	200
AC127	170	AD148	600	AC194K	900	BC148	180	BC268	200
AC128	170	AD149	550	AC194K	900	BC149	180	BC269	200
AC130	300	AD150	550	AC194K	900	BC153	180	BC270	200
AC132	170	AD161	350	AC194K	900	BC154	180	BC286	300
AC134	200	AD162	350	AC194K	900	BC157	200	BC287	300
AC135	200	AD262	400	AC194K	900	BC158	200	BC300	400
AC136	200	AD263	450	AC194K	900	BC159	200	BC301	350
AC137	200	AF102	350	AC194K	900	BC160	350	BC302	400
AC138	170	AF105	300	AC194K	900	BC161	380	BC303	350
AC139	170	AF106	250	AC194K	900	BC168	180	BC307	200
AC141	200	AF109	300	AC194K	900	BC169	180	BC308	200
AC141K	260	AF114	300	AC194K	900	BC171	180	BC309	200
AC142	180	AF115	300	AC194K	900	BC172	180	BC315	300
AC142K	260	AF116	300	AC194K	900	BC173	180	BC317	180
AC151	180	AF117	300	AC194K	900	BC178	180	BC318	180
AC152	200	AF118	450	AC194K	900	BC179	220	BC319	200
AC153	200	AF121	300	AC194K	900	BC181	200	BC320	200
AC153K	300	AF124	300	AC194K	900	BC182	200	BC322	200
AC160	200	AF125	300	AC194K	900	BC184	200	BC330	450
AC162	200	AF126	300	AC194K	900	BC185	200	BC340	350
AC170	170	AF127	250	AC194K	900	BC186	250	BC360	350
AC171	170	AF134	200	AC194K	900	BC187	250	BC361	380
AC172	300	AF136	200	AC194K	900	BC188	250	BC384	300
AC178K	270	AF137	200	AC194K	900	BC189	170	BC395	200
AC179K	270	AF139	380	AC194K	900	BC201	700	BC429	450

SEMICONDUKTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BF195	200	BU103	1.500	2N918	250
BF196	250	OC23	550	2N929	250
BF197	250	OC33	550	2N930	250
BF198	250	OC44	300	2N1038	700
BF199	250	OC45	300	2N1226	330
BF200	450	OC70	200	2N1304	340
BF207	300	OC72	180	2N1305	400
BF213	500	OC74	180	2N1307	400
BF222	250	OC75	200	2N1308	400
BF233	250	OC76	200	2N1358	1.000
BF234	250	OC77	300	2N1565	400
BF235	230	OC169	300	2N1566	400
BF236	230	OC170	300	2N1613	250
BF237	230	QC171	300	2N1711	280
BF238	280	SFT214	800	2N1890	400
BF254	300	SFT226	330	2N1893	400
BF257	400	SFT239	630	2N1924	400
BF258	400	SFT241	300	2N1925	400
BF259	400	SFT266	1.200	2N1983	400
BF261	300	SFT268	1.200	2N1986	400
BF303	300	SFT307	200	2N1987	400
BF304	300	SFT308	200	2N2048	450
BF311	280	SFT316	220	2N2160	700
BF332	250	SFT320	220	2N2188	400
BF333	250	SFT323	220	2N2218	350
BF344	300	SFT325	220	2N2219	350
BF345	300	SFT337	240	2N2222	300
BF456	400	SFT352	200	2N2284	350
BF457	450	SFT353	200	2N2904	300
BF458	450	SFT367	300	2N2905	350
BF459	500	SFT373	250	2N2906	250
BFX92	400	SFT377	250	2N2907	300
BFX94	500	2N172	800	2N3019	500
BFY50	500	2N270	300	2N3054	700
BFY51	500	2N301	400	2N3055	800
BFY52	500	2N371	300	2N3061	400
BFY56	500	2N395	250	2N3300	600
BFY57	500	2N396	250	2N3375	5.500
BFY64	500	2N398	300	2N3391	200
BFY74	400	2N407	300	2N3442	2.500
BFY90	1.000	2N409	350	2N3502	400
BFW16	1.300	2N411	700	2N3703	200
BFW30	1.400	2N456	700	2N3705	200
BSX24	200	2N482	230	2N3713	1.800
BSX26	250	2N483	200	2N3731	1.800
BFX17	1.000	2N526	300	2N3741	500
BFX40	600	2N554	650	2N3771	2.000
BFX41	600	2N696	350	2N3772	2.600
BFX84	600	2N697	350	2N3773	3.700
BFX89	1.000	2N706	250	2N3855	200
BU100	1.300	2N707	350	2N3866	1.300
BU102	1.700	2N708	260	2N3925	500
BU104	2.000	2N709	350	2N4033	500
BU107	2.000	2N711	400	2N4134	400
BU109	1.300	2N914	250	2N4231	750

Segue da pag. 1481

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
2N4241	700	2N4427	1.200
2N4348	900	2N4428	3.200
2N4404	500	2N4441	1.200
2N4427	1.200	2N4443	1.400
2N4428	3.200	2N4444	2.200
2N4441	1.200	2N4904	1.000
2N4443	1.400	2N4924	1.200
2N4444	2.200	2N5131	300
2N4904	1.000	2N5132	300
2N4924	1.200	2N5320	600
2N5131	300	2N5321	650
2N5132	300	MJE2955	1200
2N5320	600	MJE3055	900
2N5321	650		
MJE2955	1200		
MJE3055	900		

ALIMENTAZIONI STABILIZZATE

Da	A	V	L.
2,5	A	12	4.200
2,5	A	18	4.400
2,5	A	24	4.600
2,5	A	27	4.800
2,5	A	38	5.000
2,5	A	47	5.000

AMPLIFICATORI

Da	W a	V	L.	
1,2	W a	9	1.300	
2	W a	9	1.500	
4	W a	12	2.000	
6	W a	24	5.000	
10	W a	18	6.500	
30	W a	40	16.000	
30+30	W a	40	25.000	
30+30	W a	40	con preamplificatore	28.000
5+5	W a	16	completo di alimentatore escluso trasformatore	12.000
3	W a	blochetto per auto		2.000

DIODI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BA100	120	BY114	200
BA102	200	BY116	200
BA127	80	BY118	1.300
BA128	80	BY126	280
BA129	80	BY127	200
BA130	80	BY133	200
BA148	160	BY103	200
BA173	160	TV6.5	450
1N4002	150	TV11	500
1N4003	150	TV19	600
1N4004	150		
1N4005	160		
1N4006	180		
1N4007	200		

ZENER

Da	W	L.
1	W	280
400	mW	200
4	W	550
10	W	900

DIAC

Da	W a	V	L.
400	V		400
500	V		500

FEET

TIPO	LIRE
SE5246	600
SE5247	600
BF244	600
BF245	600
2N3819	600
2N3820	1.000


N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 1480

U.G.M. Electronics

VIA CADORE, 45 - TELEFONO (02) 577.294 - 20135 MILANO

ORARIO: 9-12 e 15-18.30 - sabato e lunedì: CHIUSO

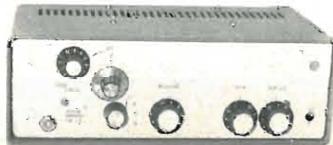Radoricevitori VHF a circuiti integrati con ricezione simultanea FM+AM e copertura continua 26-175 MHz.
Ricevitori 144/146 MHz, 26/30 MHz, ecc.
Oscillatori di nota per telegrafia,
Ricevitori per 10, 11 (CB), 15, 20 e 40 metri.



ELENCO DETTAGLIATO GRATIS A RICHIESTA

GOLD LINE

Connector, Inc.

ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC »
CATALOGHI E INFORMAZIONI A RICHIESTA

LIGHTNING ARRESTOR
INTERFERENCE FILTER
CONNECTORS AND ADAPTERS
COAXIAL SWITCHES
DUMMY LOAD
WATT METER
CB MATCHER
MICROPHONES
ANTENNA
SWR BRIDGE
CB TV
FILTERS



New GLC 1071
Radio/Direction Finder



New GLC 1073
Amplifier Mike



New GLC 1042A
Coaxial Switch



New GLC 1052A
3-Scale
Inline Watt Meter



Pregasi inviare per ogni richiesta di catalogo L. 100 in francobolli

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA:

DOLEATTO

TORINO - via S. Quintino 40
MILANO - via M. Macchi 70

Rivenditori autorizzati:
a Roma: Alta Fedeltà - corso Italia 34 A
a Roma: G.B. Elettronica - via Prenestina 248
a Treviso: Radiomenegehl - via IV Novembre 12
a Firenze: F. Paoletti - via il Prato 40 R
a Milano: G. Lanzoni - via Comelico 10
a Bologna: B. Bottoni - via Bovi Campeggi 3
a Torino: M. Cuzzoni - corso Francia 91
a Messina: F.lli Panzera - via Maddalena 12
a Palermo: HI-FI - via March. di Villabianca 176

Mostra mercato di

RADIOSURPLUS ELETTRONICA

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
tel. 46.22.01

Vasta esposizione di apparati surplus

- ricevitori: 390/URR - SP600 - BC312 - BC454 - ARB - BC603 - BC348 - BC453 - ARR2 - R445 - ARC VHF da 108 a 135 Mc - AR88.
- trasmettitori: BC191 (completi) - BC604 (completi di quarzi) - BC653 - ART13 speciale a cristalli, 20-40-80 metri e SSB - BC610 - ARC3.
- ricetrasmittitori: 19 MK IV - BC654 - BC669 - BC1306 - RCA da 200 a 400 Mc - GRC9 - GRC5.
- radiotelefoni: BC1000 - BC1335 (per CB a MF) - URC4 - PRC/6 - PRC/10 - TBY - TRC20 - BC611.

IL RICEVITORE DEL MESE

BC312 da 1500 Kc a 18000 Kc in 6 gamme d'onda con ricezione AM e SSB.

Alimentatore a richiesta nei voltaggi:
12 Vcc - 220 Vac e con media cristallo.

OFFERTE SPECIALI

TX BC604 - 30 W FM 20-28 Mc, completo di valvole, non manomesso con schemi L. 10.000.

Riproduttori fax-simile SIEMENS con alimentatore separato 220 V L. 75.000.

RX-TX BC669 - 1,7-4,5 Mc 80 W AM in due gamme. Ricezione e trasmissione a cristallo e sintonia continua, efficienti in ogni loro componente con 12 cristalli e control box. Senza alimentatore esterno L. 25.000.

Selsing 50 V tipo grande L. 8.000 - piccolo L. 5.000 la coppia.

VISITATECI - INTERPELLATECI

orario al pubblico dalle 9 alle 12,30
dalle 15 alle 19,30
sabato compreso

E' al servizio del pubblico:
vasto parcheggio.

SELEKTRON




SCATOLA DI MONTAGGIO PER
TELEVISORE A COLORI DA 26"

KIT COMPLETO
TVC SM7201 L. 255.000

SENZA MOBILE
E CINESCOPIO L. 137.000

KIT COMPLETO
CON TELAIO
MONTATO E
COLLAUDATO L. 299.000

(IVA e porto esclusi)

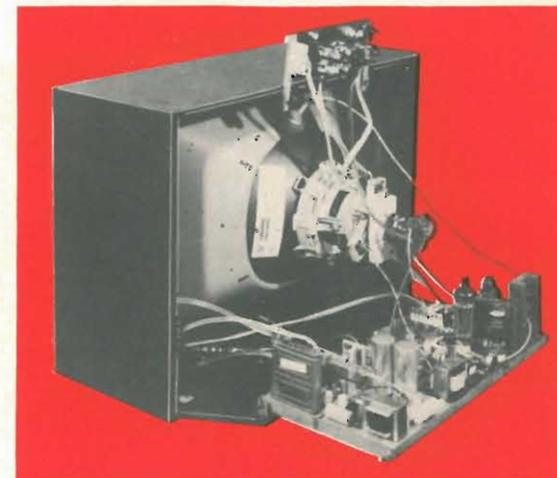

ASSOLUTA SEMPLICITA' DI MONTAGGIO!

- I circuiti che richiedono speciali strumenti per la taratura sono premontati ed allineati.
- La messa a punto di tutti gli altri circuiti si effettua con un comune analizzatore.
- Un dettagliato manuale di istruzioni allegato fornisce tutte le indispensabili specifiche per il montaggio e la messa a punto.
- Il nostro Laboratorio Assistenza Clienti è a disposizione per qualsiasi Vostra esigenza.

Per ulteriori informazioni richiedere, con tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla:

SELEKTRON
viale Lombardia, 42/44
20092 CINISELLO B. (MI)
Tel. (02) 92.72.686



Spett. SELEKTRON

Vogliate inviarmi, senza alcun impegno da parte mia, n. 1 opuscolo illustrativo della scatola di montaggio SM 7201.
Allego L. 100 in francobolli per spese postali.

Cognome

Nome

Via

Città C.A.P.

MATERIALE NUOVO GARANTITO		TEMPORIZZATORI HADON 0-30 secondi con 150 tempi prefissabili. Contengono relais connettori, portafusibili, potenziometri, con schema L. 6.000
GRUPPI UHF con 6BQ7A EC86 L. 1.300	STRUMENTI ROLLER SMHIT Ø 70 250 uA FS scala 0-40 VDC OHM stagni L. 3.000	GUN BOMB ROCHET, contiene giroscopi relais, motorini, speciali microcuscinetti, resistenze svitc ect. peso kg.9L.18.000
S-METER 45X45 mm. 200 uA L. 3.800	TRASFORMATORI 0-220 0-15 0-15 8AL. 5.000	PL 259, SO 239 TEFLON cadauno L. 500
TRASFORMATORI 0-220 0-900 300 mA. 4.500 0-6,3 2A	TRASFORMATORI 0-220 0-24V 5A L. 3.500	VARIABILI HAMMARLUND, fissaggio a pannello, 140+140 PF ceramico L. 1.600
ALIMENTATORI STABILIZZATI regolabili regolabili JON FLUXE 0-300OV 25 mA con voltmetro e mA costruzione super professionale in contenitore 19" RAK L. 50.000	ALIMENTATORI STABILIZZATI regolabili 300-1600 volt. 10 mA mod. RE 1603 con voltmetro, in contenitore 19" L. 30.000	VARIABILI SEMIFISSI 5-80 pF L. 400
SPEZZONI CAVO RG8A/U ANPHENOL 4 metri con due connettori N L. 1.500	COMMUTATORI CERAMICA 1 via 6p. L. 600	VARIABILI 10 pF molto spazati L. 600
COMMUTATORI CERAMICA 3 vie 6 p. L. 600	POTENZIOMETRI HELIPOT 10K, 20K L. 3.200	VARIABILI a 4 sezioni da 300 pF ceramico L. 1.900
COMMUTATORI 1 via 20 p. L. 600	POTENZIOMETRI 50 OHM stagni con manopola e 2 attacchi BNC L. 1.000	VARIABILI 135 pF ceramica L. 600
ANTENNE AN 130 L. 2.500	RICETRASMETTITORI RADAR tipo APG30 completi di 51 valvole, 1 magnetron 2J42, 1 KLAISTRON 2K25, vari diodi 1N23B. Trasmettitore 4QX23X15 kg. 10. Ricevitore 46X21X26 kg. 12 la coppia L. 45.000	VARIABILI 30+30 a farfalle ceramico L. 1.000
SELECTOR UNIT C400 cm. 30X13X15, contengono 15 valvole 12AX7, 1-OA2 7 relais oltre ad altri interessanti componenti. Molto bello il contenitore in alluminio nero. L. 6.500	SCATOLA "MECHANISM" contiene motorini selsing, ingranaggi, demoltipliche, eli-pot, connettori ect. Meccanica di alta precisione, peso kg. 4 L. 60000	VARIABILI 50 pF ceramico, molto robusto L. 1.400
CONNETTORI N, TNC vari modelli L. 600	CONNETTORI N, TNC vari modelli L. 600	VARIABILI del BC - 221 con demoltiplica L. 3.000
		VARIABILI del BC - 604 L. 1.800
		VARIABILI 20 pF molto robusti e stabili, ottimi per VFO, isolati ceramica L. 1.500
		COMPENSATORI CERAMICI da 1,5 a 7pF e da 15 a 60 pF L. 150
		PORTAFUSIBILI AMERICANI L. 200
		TASTIERA a 2 pulsanti commutazione L. 200
		CONTENITORI per nastri magnetici BASF per 3 bobine diametro 18 cm. L. 800
		POTENZIOMETRI da 1 MHOM L. 200
		MATERIALE VARIO ASSORTITO proveniente dallo smontaggio di apparecchiature contenente: basette, relais, telaietti, zoccoli ceramica, trasformatori, connettori miniatura e tanti altri ottimi componenti. Materiali scelti che pesano poco. Garantiamo la totale soddisfazione del cliente per il prezzo pagato. Ordine minimo kg. 5 al kg. L. 600

La merce è garantita come descritta. Le spedizioni vengono effettuate a ½ pacco postale, corriere o FF SS, il trasporto è a carico del cliente. Il pagamento è sempre contrassegno, salvo diversi accordi tra la ESCO ed il cliente. L'imballo sempre ben curato è gratis. ACQUISTATE CON FIDUCIA ALLA ESCO ED AVRETE QUALCOSA IN PIU'....

ESCO ELECTRONIC SURPLUS COMPONENTS
06050 IZZALINI DI TODI (PG) ITALY - TEL. 882127

LAFAYETTE HA-800 B: a servizio completo per

swl-club




LAFAYETTE HA-800 B
Ricevitore per radioamatori
6 gamme AM-CW-SSB
inclusi i 6 metri.

Il nuovo ricevitore Lafayette HA 800 ha una copertura sulla banda radioamatori da 80 m a 6 m con ricezione in CW, AM e SSB. Utilizza un circuito a doppia conversione con 3 Fet's, 14 transistors + 7 diodi. Sulla frequenza intermedia monta 2 filtri meccanici. Calibrazione di 100 KHz.
L. 112.000 netto

LAFAYETTE

BERTIZZOLO Lamezia Terme (Cz)
via Po, 53 - tel. 23580

i magnifici sette

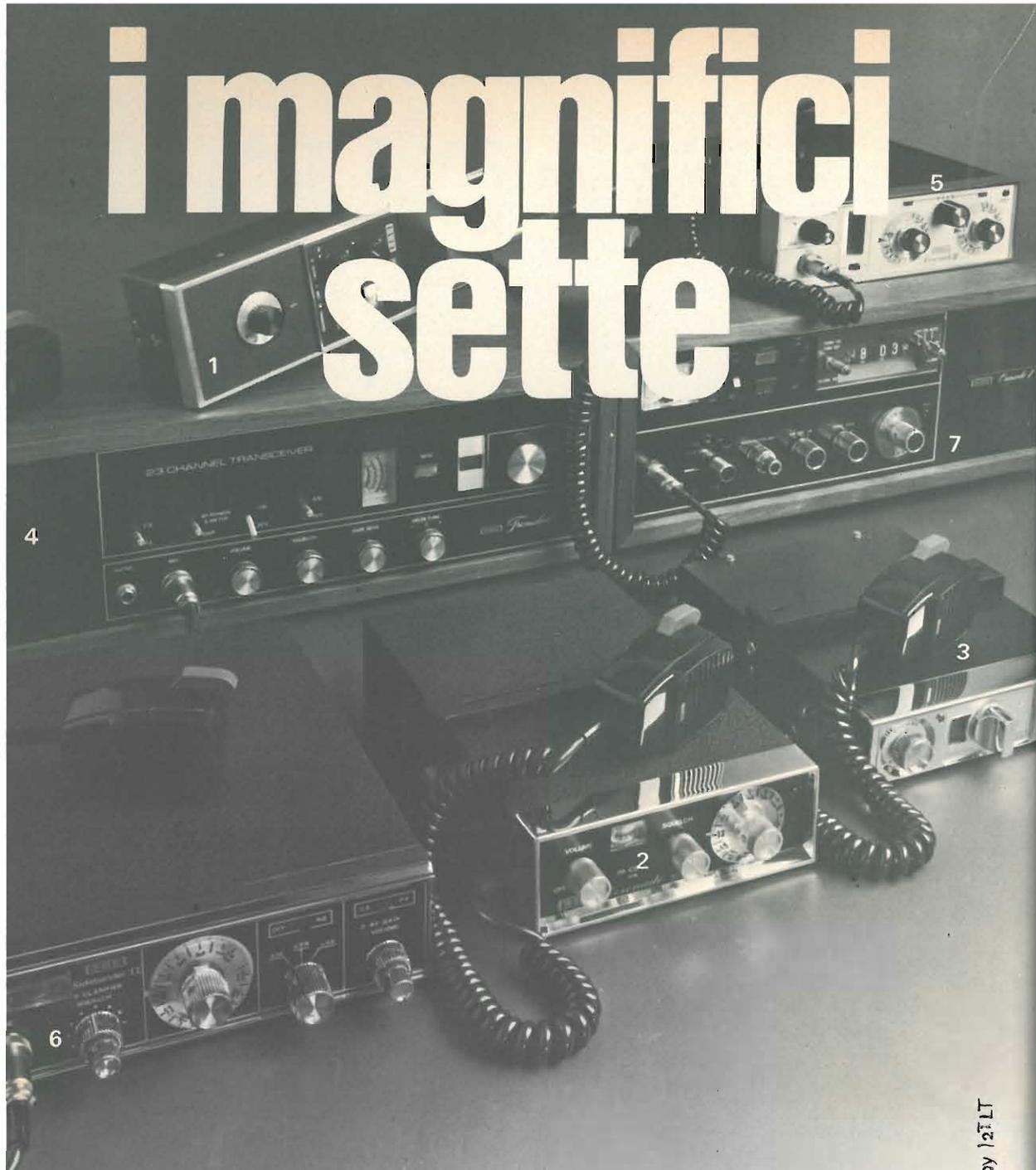

1 CASCADE II
SBE - 5CB AM PORTABLE

4 TRINIDAD
SBE - 11CB AM BASE STATION

2 CORONADO
SBE - 1CB AM MOBILE

5 CORONADO II
SBE - 1CB AM MOBILE

3 CATALINA
SBE - 9CB AM MOBILE

6 SIDEBANDER II
SBB / AM MOBILE

7 CONSOLE
SBE - 8CB SBB/AM BASE STATION

ELECTRONIC SHOP CENTER
Via Marcona 49 - Tel. 7387292
20129 Milano



by IZTL



"SBE-SSTV"

(Immagini vive intorno al mondo)

TELECAMERA A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1CTV

La telecamera per televisione a scansione lenta Modello SB-1CTV vi pone in grado di trasmettere attorno al mondo immagini vive di voi stessi, della vostra stazione, cartoline QSL, disegni o qualsiasi altro stampato per gli amatori. Innestatelo semplicemente nel vostro monitor SCANVISION Modello SB-1MTV ed il vostro trasmettitore della stazione.

MONITORE PER TELEVISIONE A SCANSIONE LENTA MODELLO SB-1MTV COMPLETO DI REGISTRATORE

Il monitor SSTV SCANVISION Modello SB-1MTV demodula, visualizza le immagini trasmesse in tutto il mondo da stazioni per radioamatori. Le semplici connessioni fra il Monitor SCANVISION e la vostra radio è tutto quello che si richiede da voi per ricevere una immagine SSTV.




ELECTRONIC SHOP CENTER

via Marcona, 49 - CAP 20129 tel. 73.86.594 - 73.87.292 Milano

lafayette service

Ecco la rete dei Distributori Nazionali:

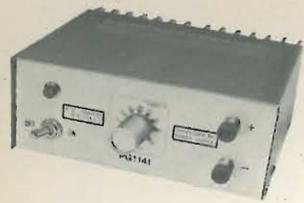

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 114-1 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Nuovo prodotto

Caratteristiche tecniche:
Entrata : 220 V 50 Hz
Uscita : regolabile con continuità da 6 a 14 V
Carico : 2,5 A max in serviz. cont.
Ripple : 4 mV a pieno carico
Stabilità : migliore dell'1 % per variazioni di rete del 10 % o del carico da 0 al 100 %
Protezione : elettronica a limitatore di corrente
Dimensioni : 180 x 165 x 85 mm

Caratteristiche tecniche:

Tensione d'uscita: regolabile con continuità da 2 a 15 V
Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A.
Ripple : 0,5 mV
Stabilità : 50 mV per variazioni del carico da 0 al 100 % e di rete del 10% pari a 5 misurata a 15 V.

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 130 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO



Caratteristiche tecniche:
Entrata : 220 V 50 Hz \pm 10 %
Uscita : 12,6 V
Carico : 2,5 A
Stabilità : 0,1% per variazioni di rete del 10% o del carico da 0 al 100 %
Protezione : elettronica a limitatore di corrente
Ripple : 1 mV con carico di 2 A.
Precisione della tensione d'uscita: 1,5%
Dimensioni : 185 x 165 x 85 mm



ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 112 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Caratteristiche tecniche:


Entrata : 220 V 50 Hz
Uscita : 2-15 V
Carico : 3 A
Protezione : a limitatore di corrente a 3 posizioni (0,3A 1A 3A)

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 190 »

PER LABORATORI DI ASSISTENZA
AUTORADIO



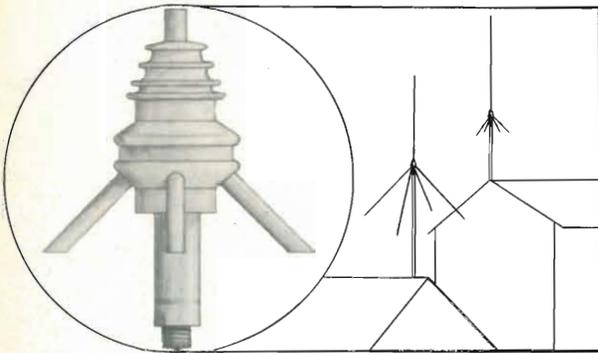Voltmetro ed amperometro incorporati. L'alimentatore comprende anche un generatore di disturbi simile ai disturbi generati dalle candele dell'automobile, un altoparlante 4 Ω 6 W, una antenna con relativo compensatore. Questo apparecchio è stato progettato per il servizio di assistenza e comprende tutti quegli accessori per il collaudo sul banco di un'autoradio.



ANTENNA GROUND PLANE PER C.B.

Frequenza 27 MHz - Potenza max 100 W
ROS : 1 \div 1,2 max
STILO : in alluminio anodizzato in $\frac{1}{4}$ d'onda
RADIALI : n. 4 in $\frac{1}{4}$ d'onda in fibra di vetro

BLOCCO DI BASE IN RESINA
CON ATTACCO AMPHENOL

Rivenditori:

DONATI - via C.Battisti, 21 - MEZZOCORONA (TN)
 EPE HI-FI - via dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO
 G.B. Elettronica - via Prenestina 248 - 00177 ROMA
 PAOLETTI - via il Campo 11/r - 50100 FIRENZE

S. PELLEGRINI - via S. G. del Nudi 18 - 80135 NAPOLI
 RADIOMENEGHEL - v.le IV Novembre 12 - 31100 TREVISO
 RADIOTUTTO - via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE
 REFIT - via Nazionale, 67 - 00184 ROMA
 G. VECCHIETTI - via L. Battistelli 6/c - 40122 BOLOGNA

P. G. PREVIDI - p.za Frassino, 11 - Tel. (0376) 24.747 - 46100 FRASSINO (MN)

ALBA (CN)

Santucci - Via V. Emanuele n. 30 - Tel. 2081

ASCOLI PICENO

Sime - Via D. Angelini n. 112 - Tel. 2373

BARI

Discorama - Corso Cavour n. 99 - Tel. 216024

BERGAMO

Bonardi - Via Tremana n. 3 - Tel. 232091

BESOZZO (VA)

Contini - Via XXV Aprile - Tel. 770156

BOLOGNA

Vecchietti - Via L. Battistelli n. 5/C - Tel. 550761

BOLZANO

RTE - Via C. Battisti n. 25 - Tel. 37400

BRESCIA

Serte - Via Rocca d'Anfo n. 27/29 - Tel. 304813

CAGLIARI

Fusaro - Via Monti, 35 - Tel. 44272

CALTANISSETTA

Celp - Corso Umberto n. 34 - Tel. 24137

CATANIA

Trovato - Piazza Buonarroti n. 14 - Tel. 268272

CITTA' S. ANGELO (PE)

Cieri - Piazza Cavour n. 1 - Tel. 96548

COMO

Fert - Via Anzani n. 52 - Tel. 263032

COSENZA

F. Angotti - Via N. Serra n. 58/60 - Tel. 34192

CUNEO

Elettronica Benso - Via Negrelli n. 30 - Tel. 65513

FIRENZE

Paoletti - Via Il Prato n. 40/R - Tel. 294974

FOGGIA

Radio Sonora - C.so Cairoli n. 11 - Tel. 20602

FORLÌ

Teleradio di Tassinari - Via Mazzini n. 1 - Tel. 25009

GENOVA

Videon - Via Armenia n. 15 - Tel. 363607

GORIZIA

Bressan - Corso Italia n. 35 - Tel. 5765

LUCCA

Sare - Via Vitt. Veneto n. 26 - Tel. 55921

MANTOVA

Galeazzi - Galleria Ferri n. 2 - Tel. 23305

MARINA DI CARRARA

Bonatti - Via Rinchiosa n. 18/B - Tel. 57446

MONTECATINI

Pieraccini - C.so Roma n. 24 - Tel. 71339

NAPOLI

Bernasconi - Via G. Ferraris n. 66/G - Tel. 335281

NOVI LIGURE (AL)

Repetto - Via IV Novembre n. 17 - Tel. 78255

OLBIA

Comel - C.so Umberto n. 13 - Tel. 22530

PALERMO

MMP Electronics - Via Villafranca n. 26 - Tel. 215988

PARMA

Hobby Center - Via Torelli n. 1 - Tel. 66933

PERUGIA

Comer - Via Della Pallotta n. 20/D - Tel. 35700

PESARO

Morganti - Via G. Lanza n. 9 - Tel. 67898

PIACENZA

E.R.C. - Via S. Ambrogio n. 35/B

PISA

Silvano Puccini - Via C. Cammeo n. 68 - Tel. 27029

REGGIO EMILIA

I.R.E.T. - Via Emilia S. Stefano n. 30/C - Tel. 38213

ROMA

Alta Fedeltà - Federici - Corso d'Italia n. 34/C - Tel. 857942

ROVERETO (TN)

Electromarket - Via Paolo Cond. Varese - Tel. 24513

ROSIGNANO SOLVAY (LI)

Giuntoli Mario - Via Aurelia n. 254 - Tel. 70115

S. DANIELE DEL FR. (UD)

Fontanini - Via Umberto I n. 3 - Tel. 93104

SASSARI

Messaggerie Elettroniche - Via Pr. Maria n. 13/B - Tel. 216271

TARANTO

RA. TV. EL - Via Mazzini n. 136 - Tel. 28871

TERNI

Teleradio Centrale - Via S. Antonio n. 48 - Tel. 55309

TORINO

C.R.T.V. di Allegro - Corso Re Umberto n. 31 - Tel. 510442

TORTOREDO LIDO (TE)

Electronic Fitting - Via Trieste n. 26 - Tel. 37195

TREVI (PG)

Fantauzzi Pietro - Via Roma - Tel. 78247

TRIESTE

Radiotutto - Via 7 Fontane n. 50 - Tel. 767898

VARESE

Miglierina - Via Donizetti n. 2 - Tel. 282554

VENEZIA

Mainardi - Campo dei Frari n. 3014 - Tel. 22238

VERCELLI

Racca Giovanni - C.so Adda n. 7 - Tel. 2386

VERONA

Mantovani - Via 24 Maggio n. 16 - Tel. 48113

VIBO VALENTIA

Gulla - Via Affaccio n. 57/59 - Tel. 42833

VICENZA

Ades - Viale Margherita n. 21 - Tel. 43338

VITERBO

Vittori - Via B. Buoizzi n. 14 - Tel. 31159

Rappresentata in tutta Italia da

MARCUCCI S.p.A.

Via F.lli Bronzetti, 37 20129 MILANO - Tel. 73.860.51

La ELETTO NORD ITALIANA offre in questo mese:

11B	- CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12 V 2 A attacchi morsetti e lampada spia	L. 5.500+	800 s.s.
11C	- CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12-24 V 4 A. attacchi morsetti e lampada spia	L. 8.900+	800 s.s.
12F	- FILO DIFFUSORE già completo con regolazioni volume toni bassi e acuti, tutti e 5 canali mono in elegante mobile, dimensioni 360 x 130 x 100 mm	L. 24.000+	s.s.
285	- CALIBRATORE a quarzo 100 kHz Aliment. 9 V - Stabilissimo	L. 6.000+	s.s.
31P	- FILTRO CROSS OVER per 30/50 W 3 vie 12 dB per ottava	L. 7.500+	s.s.
31Q	- FILTRO C.S. ma solo a due vie	L. 6.500+	s.s.
31S	- SCATOLA MONTAGGIO filtro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 W con impedenze di altissima qualità isolate a bagno d'olio	L. 2.000+	s.s.
112C	- TELAIETTO per ricezione filodiffusione senza bassa frequenza	L. 6.000+	500 s.s.
112D	- CONVERTITORE a modulazione di frequenza 88/108 MHz modificabili per frequenze (115/135) (144/146) - (155/165 MHz). Più istruzioni per la modifica per la gamma interessata	L. 4.500+	s.s.
112E	- TELAIO convertitore gamma onde lunghe medie corte più gamma C.B. compressa sezione di media frequenza e bassa (in telaio)	L. 8.500+	s.s.
151F	- AMPLIFICATORE ultralinea Olivetti aliment. 9/12 V ingresso 270 kohm - uscita 2 W su 4 ohm	L. 2.000+	s.s.
151FC	- AMPLIFICATORE 20 W - ALIMENT. 40 V - uscita su 8 ohm	L. 12.000+	s.s.
151FD	- AMPLIFICATORE 12+12 W - sens. 100mV - Alim. 24 V - Uscita su 8 Ω più preamplificatore per testina magnetica sens. 3/5 mV	L. 18.000+	s.s.
151FK	- AMPLIFICATORE 6 W - come il precedente in versione mono	L. 5.000+	s.s.
151FR	- AMPLIFICATORE stereo 6+6 W ingr. pezzo o ceramica uscita 8 ohm	L. 12.000+	s.s.
151FZ	- 30+30 W COME IL PRECEDENTE IN VERSIONE STEREO	L. 27.000+	s.s.
151FZ	- AMPLIFICATORE 30 W - ALIMENT. 40 V ingresso pezzo o ceramica - uscita 8 ohm	L. 16.000+	s.s.
153G	- GIRADISCHI semiprofessionale BSR mod. C116 cambiadischi automatico	L. 23.500+	s.s.
153H	- GIRADISCHI professionale BSR mod. C117 cambiadischi automatico	L. 29.500+	s.s.
154G	- ALIMENTATORI per radio, mangianastri, registratori ecc. entrata 220 V uscite 6-7,5-9-12 V 0,4 A attacchi a richiesta secondo marche	L. 2.700+	s.s.
154I	- RIDUTTORE di tensione per auto da 12 V a 6-7,5-9 V stabilizzata 0,5 A	L. 2.800+	s.s.
156G	- SERIE TRE ALTOPARLANTI per complessivi 30 W. Woofer diam. 270 middle 160 Tweeter 80 con relativi schemi e filtri campo di frequenza 40 18.000 Hz	L. 7.500+	1000 s.s.
156G1	- SERIE ALTOPARLANTI per HF. Composto di un woofer diametro mm 250 pneumatico medio diametro 130 mm pneumatico blindato tweeter mm 10 x 10. Fino a 22 000 Hz Special, gamma utile 20/22000 Hz più filtro 3 vie, 12 dB per ottava	L. 22.000+	s.s.
157A	- RELAI tipo (SIEMENS) PR 15 due contatti scambio, portata due A. Tensione a richiesta da 1 a 90 V.	L. 1.200+	s.s.
157B	- Come sopra ma con quattro contatti scambio	L. 1.400+	s.s.
158A	- TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 9 oppure 12 oppure 24 V 0,4 A	L. 700+	s.s.
158AC	- TRASFORMATORE per accensione elettronica più schema del vibratore tipico con due trans. 2N3055 nucleo ferrite dimensioni 35 x 35 x 30	L. 1.500+	s.s.
158D	- TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-18-24 V 0,5 A (6+6+6+6)	L. 1.100+	s.s.
158E	- TRASFORMATORE entrata universale uscita 10+10 V 0,7 A	L. 1.000+	s.s.
158I	- TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 6-9-15-18-24-30 V 2 A	L. 3.000+	s.s.
158M	- TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 35-40-45-50 V 1,5 A	L. 3.000+	s.s.
158N	- TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12 V 5 A	L. 3.000+	s.s.
158P	- TRASFORMATORE entrata 110 e 220 V uscite 20+20 V 5 A + uscita 17+17 V 3,5 A	L. 5.000+	s.s.
158Q	- TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-24 V 10 A	L. 8.000+	s.s.
166A	- KIT per circuiti stampati, completo di 10 piastre, inchiodate, acidi e vaschetta anticorrosione mis. 180 x 230	L. 1.800+	s.s.
166B	- KIT come sopra ma con 20 PIASTRE più una in vetro e una in vaschetta 250 x 300	L. 2.500+	s.s.
168	- SALDATORE istantaneo 80/100 W	L. 4.500+	s.s.
185A	- CASSETTA MANGIANASTRI alta qualità da 60 minuti L. 650, 5 pezzi L. 3000, 10 pezzi L. 5.500+s.s.		
185B	- CASSETTA MANGIANASTRI come sopra da 90 min. L. 1.000, 5 pz. L. 4.500, 10 pz. L. 8.000+s.s.		
891	- SINTONIZZATORE AM-FM uscita segnale rivelato, senza bassa frequenza sintonia demoltiplicata con relativo indice, sensibilità circa 0,5 microvolt esecuzione compatta, commutatore di gamma incorporato più antenna stilo	L. 6.000+	s.s.
186	- VARIATORE DI LUCE da sostituire all'interruttore incasso già preesistente (350 W L. 3.500) (650 W L. 4.500) - (1200 W L. 5.500)		
303a	- Raffreddatori a Stella per TO5 TO18 a scelta cad. L. 150		
303g	- RAFFREDDATORI aletati larg. mm 115 alt. 280 lung. 5/10/15 cm L. 60 al cm lineare		
360	- KIT completo alimentatore stabilizzato con un 723 variabile da 7 a 30 V. 2,5 A. max. Con regolazione di corrente, autoprotetto compreso trasformatore e schemi	L. 9.500+	s.s.
360a	- Come sopra già montato	L. 12.000+	s.s.
366A	- KIT per contatore decadico, contenente: una Decade 5N7490, una decodifica 5N7441, una valvola Nixie GR10M più relativi zoccoli, circuito stampato e schemi. Il tutto a	L. 5.300+	s.s.
431A	- BOX supplementare con relativi altoparlanti woofer diam. 160 mm; Tweeter diam. 100 mm a 4 oppure a 8 Ω	L. 4.500+	s.s.
800	- ZOCCOLI per integrati 14/16 piedini	L. 250+	s.s.
800A	- VALVOLA Nixie GN4 con zoccolo	L. 2.500+	s.s.
800B	- VALVOLA Nixie tipo GN6	L. 2.500+	s.s.

ALTOPARLANTI PER HF

Diam.	Frequenza	Risp.	Watt	Tipo	L.
156f	460	30/8000	32	75 Woofer bicon.	L. 37.500+
156h	320	40/8000	55	30 Woofer bicon.	L. 15.000+
156i	320	50/7500	80	25 Woofer norm.	L. 6.800+
156l	270	55/9000	65	15 Woofer bicon.	L. 4.800+
156m	270	60/8000	70	15 Woofer norm.	L. 4.200+
156n	210	65/10000	80	10 Woofer bicon.	L. 3.000+
156o	210	60/9000	75	10 Woofer norm.	L. 2.500+
156p	240 x 180	50/9000	70	12 Middle ellitt.	L. 2.500+
156q	210	100/12000	100	10 Middle norm.	L. 2.500+
156s	210	180/14000	110	10 Middle bicon.	L. 3.000+
156r	160	180/13000	160	6 Middle norm.	L. 1.500+

TWEETER BLINDATI

156i	130	2000/20000	15	Cono esponenz.	L. 2.500+
156u	100	1500/19000	12	Cono bloccato	L. 1.500+
156v	80	1000/17500	8	Cono bloccato	L. 1.300+
156z	50 x 10	2000/22000	15	Blindato M5	L. 4.500+

SOSPENSIONE PNEUMATICA

156xe	125	40/18000	40	10 Pneumatico	L. 4.500+
156xb	130	40/14000	42	12 Pneum./Blindato	L. 4.500+
156xc	200	35/6000	38	16 Pneumatico	L. 6.500+
156xd	250	20/6000	25	20 Pneumatico	L. 7.500+

CONDIZIONI GENERALI di VENDITA della ELETTO NORD ITALIANA

AVVERTENZA - Per semplificare ed accelerare l'evasione degli ordini, si prega di citare il N. ed il titolo della rivista cui si riferiscono gli oggetti richiesti rilevati dalla rivista stessa. - SCRIVERE CHIARO (possibilmente in STAMPATELLO) nome e indirizzo del Committente, città e N. di codice postale anche nel corpo della lettera. **OGNI SPEDIZIONE** viene effettuata dietro invio ANTICIPATO, a mezzo assegno bancario o vaglia postale, dell'importo totale dei pezzi ordinati, più le spese postali da calcolarsi in base a L. 400 il minimo per C.S.V. e L. 500/600 per pacchi postali. Anche in caso di PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno di L. 2.000 (sia pure in francobolli) tenendo però presente che le spese di spedizione aumentano da L. 300 a L. 500 per diritti postali di assegno. **RICORDERASI** che non si accettano ordinazioni per importi inferiori a L. 3.000 oltre alla spesa di spedizione.

Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo
AC107	250	AF239	500	BC283	300	BF390	500	P397	350
AC122	250	AF240	550	BC286	350	BFY46	500	SFT358	350
AC125	200	AF251	400	BC287	350	BFY50	500	1W8544	400
AC126	200	AFZ12	350	BC288	500	BFY51	500	1W8907	250
AC127	200	AL100	1200	BC297	300	BFY52	500	1W8916	350
AC128	200	AL102	1200	BC298	300	BFY55	500	2G396	250
AC132	200	ASY26	300	BC300	450	BFY56	300	2N174	900
AC134	200	ASY27	300	BC301	350	BFY57	500	2N398	400
AC135	200	ASY77	350	BC302	350	BFY63	500	2N404A	250
AC136	200	ASY80	400	BC303	350	BFY64	400	2N696	400
AC137	200	ASZ15	800	BC304	400	BFY67	550	2N697	400
AC138	200	ASZ16	800	BC317	200	BFX18	350	2N706	250
AC139	200	ASZ17	800	BC318	200	BFX30	550	2N707	250
AC141	200	ASZ18	800	BC340	400	BFX31	400	2N708	250
AC141K	300	AU106	2500	BC341	400	BFX35	400	2N709	300
AC142	200	AU107	1000	BC360	600	BFX38	400	2N914	250
AC142K	300	AU108	1000	BC361	550	BFX39	400	2N915	300
AC154	200	AU110	1400	BCY58	350	BFX40	500	2N918	250
AC157	200	AU111	1400	BCY59	350	BFX41	500	2N1305	400
AC165	200	AU112	1500	BCY65	350	BFX48	350	2N1671	1200
AC168	200	AU197	1400	BD111	900	BFX68A	500	2N1711	250
AC172	250	BC107A	180	BD112	900	BFX69A	500	2N2063A	900
AC175K	300	BC107B	180	BD113	900	BFX73	300	2N2137	1500
AC176	200	BC108	180	BD115	700	BFX74A	350	2N2141A	1200
AC176K	350	BC109	180	BD116	900	BFX84	450	2N2192	600
AC178K	300	BC113	180	BD117	900	BFX85	450	2N2285	1100
AC179K	300	BC114	180	BD118	900	BFX87	600	2N2297	600
AC180	200	BC115	200	BD120	1000	BFX88	550	2N2368	250
AC180K	300	BC116	200	BD130	850	BFX92A	300	2N2405	450
AC181	200	BC118	200	BD141	1500	BFX93A	300	2N2423	1100
AC181K	300	BC119	300	BD142	900	BFX96	400	2N2501	300
AC183	200	BC120	500	BD162	500	BFX97	400	2N2529	300
AC184	200	BC125	300	BD163	500	BFW63	350	2N2696	300
AC184K	300	BC126	300	BDY10	1200	BSY30	400	2N2800	550
AC185	200	BC138	350	BDY11	1200	BSY38	350	2N2863	600
AC185K	300	BC139	350	BDY17	1300	BSY39	350	2N2868	350
AC187	200	BC140	350	BDY18	2200	BSY40	400	2N2904A	450
AC187K	300	BC141	350	BDY19	2700	BSY81	350	2N2905A	500
AC188	200	BC142	350	BDY20	1300	BSY82	350	2N2905A	300
AC188K	300	BC143	400	BF159	500	BSY83	450	2N2906A	500
AC191	200	BC144	350	BF167	350	BSY84	450	2N3053	600
AC192	200	BC145	350	BF173	300	BSY86	450	2N3054	700
AC193	200	BC147	200	BF177	400	BSY87	450	2N3055	800
AC193K	300	BC148	200	BF178	450	BSY88	450	2N3081	650
AC194	200	BC149	200	BF179	500	BSX22	450	2N3442	2000
AC194K	300	BC153	250	BF180	600	BSX26	300	2N3502	400
AD130	700	BC154	200	BF181	600	BSX27	300	2N3506	550
AD139	700	BC157	250	BF184	500	BSX29	300	2N3713	1500
AD142	600	BC158	250	BF185	500	BSX30	400	2N4030	550
AD143	600	BC159	300	BF194	300	BSX35	350	2N4347	1800
AD149	600	BC160	650	BF195	300	BSX38	350	2N5043	600
AD161	500	BC161	600	BF196	350	BSX40	550	FEET	
AD162	500	BC167	200	BF197	350	BSX41	600	2N3819	600
AD166	1800	BC168	200	BF198	400	BU100	1600	2N5248	700
AD167	1800	BC169	200	BF199	400	BU103	1600	BF320	1200
AD262	500	BC177	250	BF200	400	BU104	1600		
AF102	400	BC178	250	BF207	400	BU120	1900		
AF106	300	BC179	250	BF222	400	BUY18	1800		
AF109	300	BC192	400	BF223	450	BUY46	1200	MOSFET	
AF114	300	BC204	200	BF233	300	BUY110	1000	TAA320	850
AF115	300	BC205	200	BF234	300	MEM564	1500	MEM571	1500
AF116	300	BC207	200						

mesa elettronica - via Mazzini, 36 - tel. 050-41036 - 56100 PISA

COSTRUITO CON IL MIGLIORE TRANSISTOR DI POTENZA OGGI IN COMMERCIO!


10 dB a 27 MHz
Lineare a stato solido 30 W 27 MHz

L'altissima qualità del semiconduttore usato nello stadio finale, vi permette di sfruttare interamente le doti di questo apparecchio. Infatti con 2,8 W all'ingresso, che il vostro ricetrasmittente può comodamente fornire, è in grado di dare la massima potenza di uscita che è di 30 W. Tensione di alimentazione 12,6 V, protezione e commutazione elettronica dell'antenna.



Alimentatore stabilizzato 12,6 V 2,5 A a CIRCUITO INTEGRATO

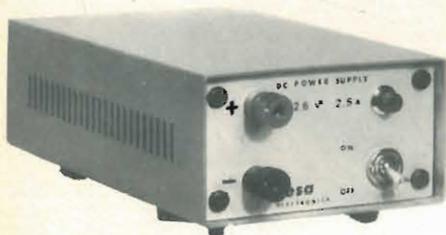Caratteristiche tecniche:
Entrata: 220 V 50 Hz
Uscita: regolabile con trimmer interno da 9 a 14 V
Ripple: 3 mV a 2 A
Protezione: elettronica contro i cortocircuiti
Stabilità: migliore dell'1% per variazioni della tensione di rete del 10% oppure del carico da 0 al 100%.



Alimentatore stabilizzato 12,6 V 5 A a CIRCUITO INTEGRATO

Caratteristiche tecniche:
Entrata: 220 V 50 Hz
Uscita: regolabile con trimmer interno da 9 a 14 V
Ripple: 5 mV a 5 A
Protezione: elettronica contro i cortocircuiti
Stabilità: migliore del 2% per variazioni della tensione di rete del 10% oppure del carico da 0 al 100%.



L/CB-200

Potenza d'ingresso: 1 W min. 20 W max P.E.P. SSB
Potenza d'uscita: 60 W AM 120 SSB
Alimentazione: 220 V 50 Hz
Dimensioni: 110 x 260 x 300 mm



Rappresentante:
per PISA e VERSILIA:
Electronica CALO' - via dei Mille 23 - 56100 PISA
tel. 050-44071

per LIVORNO e LAZIO
Raoul DURANTI - via delle Cateratte 21 - 57100 LIVORNO
tel. 0586-31896

per la CALABRIA:
Giuseppe RICCA - via G. De Rada 34 - 87100 COSENZA
tel. 0984-71828

Spedizioni in contro assegno oppure con sconto del 3% a mezzo vaglia postale o assegno circolare.

tune the world

by IFTL



LAFAYETTE HA-600 A
a copertura continua in
5 gamme AM-CW-SSB

L'HA 600 A è un ricevitore a copertura generale solid-state, utilizza i più avanzati circuiti elettronici utilizzando 2 transistor a effetto di campo. Un efficiente sistema per una limitazione automatica dei disturbi. Filtro meccanico A 455 KHz per una superiore selettività. BAND-SPREAD elettrico.

L. 100.000 netto

LAFAYETTE

FERT Como
via Anzani, 52 - tel. 263032

Sondrio
via Delle Prese, 9 - tel. 26159

prodotti **Toto**

Vero sotto contratto

ELENCO DEI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

- | | |
|---|---|
| ANCONA | Casamassima - Via Maggini 96/A - Tel. (071) 31262 |
| BERGAMO | Bonardi - Via Tremana 3 - Tel. (035) 232091 |
| BRESCIA | Serte - Via Rocca d'Anfo 27/29 - Tel. (030) 304813 |
| FIRENZE | Paoletti - Via Il Prato 40/R - Tel. (055) 294974 |
| FORLI' | Teleradio Tassinari - Via Mazzini 1 - Tel. (0543) 25009 |
| LIVORNO | Giuntoli - Via Aurelia 254 - Rosignano Solvay
Tel. (0586) 70115 |
| LUCCA | Radioelettronica - Via Burlamacchi 19 - Tel. (0583) 53429 |
| NOVARA | Euromodel - Corso Garibaldi 46 - Borgomanero
Tel. (0322) 83044 |
| PESARO | Morganti - Viale Lanza 9 - Tel. (0721) 67898 |
| PESCARA | Borrelli - Via Firenze 11 - Tel. (085) 58234 |
| CAMPANIA - PUGLIE -
BASILICATA - CALABRIA e
SICILIA | Bernasconi - Via G. Ferraris 66/G - Napoli - tel. (081) 335281 |
| ROMA | Radioprodotti - Via Nazionale 240 - Tel. (06) 481281 |
| TORINO - ALESSANDRIA
ASTI - CUNEO - VERCELLI | Telstar - Via Gioberti 37 - Torino - Tel. (011) 531832/545587 |
| TRENTO - BOLZANO | Donati - Via C. Battisti 25 - Mezzocorona (TN)
Tel. (0461) 61180 |
| TREVISO | Casa del CB - Via Roma 79 - S. Zenone degli Ezzelini
Tel. (0423) 57101 |
| TRIESTE | Radiotutto - Via delle sette fontane 50 - Tel. (040) 767898 |
| UDINE - PORDENONE
BELLUNO - GORIZIA | Fontanini - Via Umberto I° n. 3 - S. Daniele del Friuli (UD)
Tel. (0432) 93104 |
| VARESE | Miglierina - Via Donizetti 2 - Tel. (0332) 282554 |
| VERONA | Mantovani - Via 24 Maggio 16 - Tel. (045) 48113 |
| VICENZA | Ades - Viale Margherita 21 - Tel. (0444) 43338 |



GIANNI VECCHIETTI

via Libero Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - telefono 55.07.61



MARK 80

Amplificatore a circuiti integrati per impieghi HI-FI. Protezione contro i cortocircuiti sul carico. Ingresso, uscita ed alimentazione mediante connettori.

CARATTERISTICHE

Tensione d'alimentazione a zero centrale
Potenza d'uscita
Impedenza d'uscita
Sensibilità per massima potenza d'uscita
Rapporto segnale disturbo
Banda passante a 30 W 4 Ω
Distorsione
Protezione contro i cortocircuiti sul carico. Soglia di protezione
Impiega
Dimensioni

: 20 + 20 V cc max
: 30 W eff. (RMS) su 4 Ω
: 4 + 16 Ω
: regolabile da 300 mV a 3 V tarata a 0 dB
: migliore 70 dB
: 8 Hz + 35 kHz entro 3 dB
: ≤ 0,2 % a 20 W 8 Ω
: 33 W su 4 Ω a 20 + 20 V cc
: 1 integrato e 13 semiconduttori
: 112 x 86 x 36

Montato e collaudato: L. 16.200

novità



FM MPX STEREO TUNER

Sintonizzatore decodificatore FM stereo particolarmente indicato per il completamento di impianti HI-FI. Consente la ricezione dei programmi radiofonici in stereofonia, per le zone coperte dalle emissioni sperimentali RAI, ed una ricezione HI-FI per le restanti zone.

Caratteristiche:	Frequenza	: 88-108 MHz
	Separazione stereo	: migliore 30 dB
	Sensibilità	: 5 μV
	Uscita	: ≥ 300 mV
	Alimentazione	: 6-12 V DC oppure 220 V AC
	Impiega	: 1 FET 7 transistor 11 diodi
	Dimensioni	: 165 x 164 x 60 mm

L. 29.000

- | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|
| 70121 BARI | - Filippo Bentivoglio -
via Carulli, 60 | 43100 PARMA | - Hobby Center - via Torelli, 1 |
| 85128 CATANIA | - Antonio Renzi - via Papale, 51 | 00100 ROMA | - Committieri & Alliè -
via G. Da Castelbolognese, 37 |
| 50100 FIRENZE | - Ferrero Paoletti -
via Il Prato 40/r | 17100 SAVONA | - D.S.C. Elettronica s.r.l.
via Foscolo, 18 r |
| 16129 GENOVA | - ELI - via Cecchi, 105 r | 74100 TARANTO | - RA. TV. EL. - via Dante 241/243 |
| 20129 MILANO | - Marcucci S.p.A.
via F.lli Bronzetti, 37 | 10128 TORINO | - C.R.T.V. di Allegro -
Corso Re Umberto, 31 |
| 41100 MODENA | - Elettronica Componenti
via S. Martino, 39 | 30125 VENEZIA | - Mainardi Bruno -
campo dei Frari, 3014 |

GLI STEREOCOMPATTI

(a prezzi facili)



by IZTL

1 LAFAYETTE CRITERION 2X
potenza 20 Watt

3 LAFAYETTE RK-890 A
amplificatore stereo
triproduttore stereo 8

5 LAFAYETTE LA 25
25+25 Watt Musicali

7 LAFAYETTE SK 128 COASSIALE 8"
Altoparlante
25 Watt

2 LAFAYETTE F 990
Cuffia stereo

4 LAFAYETTE QD-4
decodificatore 4 canali

6 LAFAYETTE LT 670-A
Sintonizzatore-Stereo

 **LAFAYETTE**



DYNA-COM 3A
3 Watt - 3 canali
L. 66.500 netto

DYNA-COM 12A
5 Watt - 12 canali
L. 91.900 netto

DYNA-COM 23
5 Watt - 23 canali
L. 113.000 netto


GLI SPORTIVI

DYNA-COM LAFAYETTE
WALKIE-TALKIE DI GRANDE VERSATILITA'

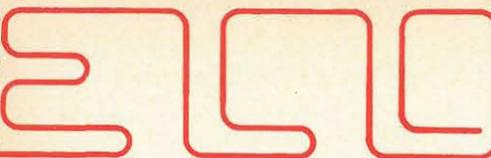 **LAFAYETTE**

GIUNTOLI Rosignano Solvay (LI)
via Amelia, 254 - tel. 70115

MARCUCCI S.p.A. Milano
via F.lli Bronzetti 37 tel. 7386051 CAP 20129



ELCO ELETTRONICA

VIA BARCA 2^a, 46 - TEL. (0438) 27143
31030 COLFOSCO (TV)

SEMICONDUKTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC117K	300	AF124	300	BC140	300	BC321	200	BF195	200	SFT266	1.200
AC121	200	AF125	300	BC142	300	BC322	200	BF196	250	SFT268	1.200
AC122	200	AF126	300	BC143	350	BC330	450	BF197	250	SFT307	200
AC125	200	AF127	250	BC147	180	BC340	350	BF198	250	SFT308	200
AC126	200	AF134	200	BC148	180	BC360	350	BF199	250	SFT316	220
AC127	170	AF136	200	BC149	180	BC361	380	BF200	450	SFT320	220
AC128	170	AF137	200	BC153	180	BC384	300	BF207	300	SFT323	220
AC130	300	AF139	380	BC154	180	BC395	200	BF213	500	SFT325	220
AC132	170	AF164	200	BC157	200	BC429	450	BF222	250	SFT337	240
AC134	200	AF166	200	BC158	200	BC430	450	BF233	250	SFT352	200
AC135	200	AF170	200	BC159	200	BC595	200	BF234	250	SFT353	200
AC136	200	AF171	200	BC160	350	BCY56	250	BF235	230	SFT367	300
AC137	200	AF172	200	BC161	380	BCY58	250	BF236	230	SFT373	250
AC138	170	AF178	400	BC167	180	BCY59	250	BF237	230	SFT377	250
AC139	170	AF181	400	BC168	180	BCY71	300	BF238	280	2N172	800
AC141	200	AF185	400	BC169	180	BCY77	280	BF254	300	2N270	300
AC141K	250	AF186	500	BC171	180	BCY78	280	BF257	400	2N301	400
AC142	180	AF200	300	BC172	180	BCY79	280	BF258	400	2N371	300
AC142K	250	AF201	300	BC173	180	BD106	800	BF259	400	2N395	250
AC151	180	AF202	300	BC177	220	BD107	800	BF261	300	2N396	250
AC152	200	AF239	500	BC178	220	BD111	900	BF311	280	2N398	300
AC153	200	AF240	550	BC179	230	BD113	900	BF332	250	2N407	300
AC153K	300	AF251	500	BC181	200	BD115	600	BF333	250	2N409	350
AC160	200	AF252	400	BC182	200	BD117	900	BF344	300	2N411	700
AC162	200	AF254	400	BC183	200	BD118	900	BF345	300	2N456	700
AC170	170	AF256	400	BC184	200	BD124	1000	BF456	400	2N482	230
AC171	170	AF257	400	BC186	250	BD135	400	BF457	450	2N483	200
AC172	300	AF258	400	BC187	250	BD136	400	BF458	450	2N526	300
AC178K	270	AF259	400	BC188	250	BD137	450	BF459	500	2N554	650
AC179K	270	AF299	400	BC201	700	BD138	450	BFY50	500	2N696	350
AC180	200	AF307	400	BC202	700	BD139	500	BFY51	500	2N697	350
AC180K	250	AF308	400	BC203	700	BD140	500	BFY52	500	2N706	250
AC181	200	AF309	400	BC204	200	BD141	1.500	BFY56	500	2N707	350
AC181K	250	AF310	400	BC205	200	BD142	700	BFY57	500	2N708	260
AC183	200	AF311	400	BC206	200	BD162	550	BFY60	500	2N709	350
AC184	200	AF312	400	BC207	180	BD163	600	BFY90	1.000	2N711	400
AC185	200	AF313	400	BC208	180	BD216	700	BFW16	1.300	2N914	250
AC187	230	AF314	400	BC209	180	BD221	500	BFW30	1.350	2N918	250
AC188	230	AF315	400	BC210	300	BD224	550	BSX24	200	2N929	250
AC187K	280	AF316	400	BC211	300	BY19	850	BSX26	250	2N930	250
AC188K	280	AF317	400	BC212	200	BY20	950	BFX17	1.000	2N1038	700
AC190	180	AF318	400	BC213	200	BY115	300	BFX40	600	2N1226	330
AC191	180	AF319	400	BC214	200	BF123	200	BFX41	600	2N1304	340
AC192	180	AF320	400	BC225	180	BF152	230	BFX84	600	2N1305	400
AC193	230	AF321	400	BC231	300	BF153	200	BFX89	1.000	2N1307	400
AC193K	280	AF322	400	BC232	300	BF154	220	BU100	1.300	2N1308	400
AC194	230	AF323	400	BC237	180	BF155	400	BU102	1.700	2N1358	1.000
AC194K	280	AF324	400	BC238	180	BF158	300	BU103	1.500	2N1565	400
AD142	550	AF325	400	BC239	200	BF159	300	BU104	2.000	2N1566	400
AD143	550	AF326	400	BC258	200	BF160	200	BU107	2.000	2N1613	250
AD148	600	AF327	400	BC267	200	BF161	400	BU109	1.300	2N1711	280
AD149	550	AF328	400	BC268	200	BF162	230	OC23	550	2N1890	400
AD150	550	AF329	400	BC269	200	BF163	230	OC33	550	2N1893	400
AD161	350	AF330	400	BC270	200	BF164	230	OC44	300	2N1924	400
AD162	350	AF331	400	BC271	200	BF166	400	OC45	300	2N1925	400
AD262	400	AF332	400	BC286	300	BF167	400	OC70	200	2N1983	400
AD263	450	AF333	400	BC287	300	BF167	300	OC72	180	2N1986	400
AF102	350	AF334	400	BC300	400	BF173	330	OC74	180	2N1987	400
AF105	300	AF335	400	BC301	350	BF174	400	OC75	200	2N2048	450
AF106	250	AF336	400	BC302	400	BF176	200	OC76	200	2N2160	700
AF109	300	AF337	400	BC303	350	BF177	300	OC77	300	2N2188	400
AF110	300	AF338	400	BC307	200	BF178	300	OC169	300	2N2218	350
AF114	300	AF339	400	BC308	200	BF179	320	OC170	300	2N2219	350
AF115	300	AF340	400	BC309	200	BF180	500	OC171	300	2N2222	300
AF116	300	AF341	400	BC315	300	BF181	500	SFT214	800	2N2284	350
AF117	300	AF342	400	BC317	180	BF184	300	SFT226	330	2N2904	300
AF118	450	AF343	400	BC318	180	BF185	300	SFT239	630	2N2905	350
AF121	300	AF344	400	BC319	200	BF186	250	SFT241	300	2N2906	250
		AF345	400	BC320	200	BF194	200				

ATTENZIONE:
Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente città e C.A.P., in calce all'ordine.
Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione.
Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.

segue a pag. 1501

ELCO ELETTRONICA

VIA BARCA 2^a, 46 - TELEF. (0438) 27143
31030 COLFOSCO (TV)

segue da pag. 1500

SEMICONDUKTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	UNIGIUNZIONE	SN7420	350	TAA300	1.000	
2N2907	300	2N3773	3.700	2N1671	SN74121	950	TAA310	1.500	
2N3019	500	2N3855	200	2N2646	SN7440	350	TAA320	800	
2N3054	700	2N3866	1.300	2N4870	SN7441	1.100	TAA350	1.600	
2N3055	800	2N3925	5.000	2N4871	SN74141	1.100	TAA435	1.600	
2N3061	400	2N4033	500		SN7430	350	TAA611	1.000	
2N3300	600	2N4134	400	CIRCUITI INTEGRATI		SN7443	1.400	TAA611B	1.000
2N3375	5.500	2N4231	750	CA3048	SN7444	1.500	TAA621	1.600	
2N3391	200	2N4241	700	CA3052	SN7447	1.300	TAA621B	1.600	
2N3442	2.500	2N4348	900	CA3055	SN7450	400	TAA700	1.700	
2N3502	400	2N4404	500	CA702	SN7451	400	TAA691	1.500	
2N3703	200	2N4427	1.200	CA703	SN7473	1.000	TAA775	1.600	
2N3705	200	2N4428	3.200	CA709	SN7475	1.000	TTA861	1.600	
2N3713	1.800	2N4441	1.200	CA723	SN7490	900	9020	700	
2N3731	1.800	2N4443	1.400	CA741	SN7492	1.000			
2N3741	500	2N4444	2.200	CA748	SN7493	1.000			
2N3771	2.000	2N4904	1.000	SN7400	SN7494	1.000			
2N3772	2.600	2N4924	1.200	SN7401	SN7496	2.000			
				SN7402	SN7454	2.400	SE5246	600	
				SN7403	SN76013	1.600	SE5237	600	
				SN7404	TBA240	2.000	SN5248	700	
				SN7405	TBA120	1.000	BF244	600	
				SN7407	TBA261	1.600	BF245	600	
				SN7408	TBA271	500	2N3819	600	
				SN7410	TBA800	1.600	2N3620	1.000	
						900	2N5248	600	

N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 1500


FEET

VIA DAGNINI, 16/2
Telef. 39.60.83
40137 BOLOGNA
Casella Postale 2034
C/C Postale 8/17390



Nuovo catalogo e guida a colori 54 pag. per consultazione ed acquisto di oltre n. 2000 componenti elettronici condensatori variabili, potenziometri microfoni, altoparlanti, medie frequenze trasformatori, bread-board, testine, puntine, manopole, demoltipliche, capsule microfoniche, connettori...
Spedizione: dietro rimborso di L. 250 in francobolli.

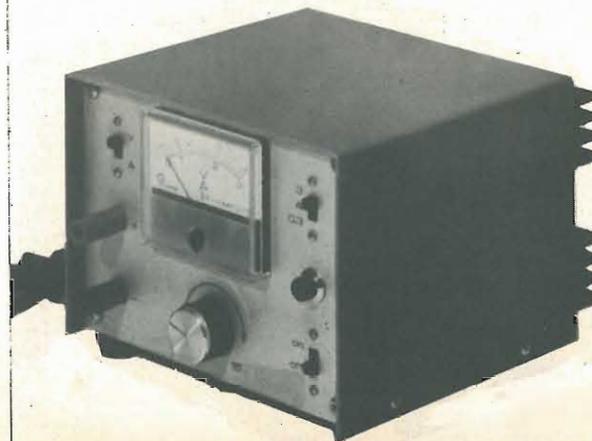ALIMENTATORI REALTIC
Questo è uno degli alimentatori « SERIE REALTIC » che troverete presso i migliori negozi.



CUFFIA STEREO « CAX 37 »
Produzione: AUDAX
Impedenza: 2 x 8 Ω
Gamma di frequenza: 20-18000 Hz
Potenza: 2 x 0,5 W
Connettore stereo
Sensibilità: 92 dB
Peso netto: gr. 320
Prezzo L. 13.600
spese postali L. 500



Richiedete il catalogo a « MIRO » - Casella pos. 2034 - 40100 BOLOGNA inviando L. 100 per rimborso spese postali.



AMPLIFICATORE LINEARE PG 2000

AMPLIFICATORE LINEARE 50 W OUT +
 ALIMENTATORE STABILIZZATO 13 V 2,5 A +
 MISURATORE DI R.O.S. +
 INDICATORE DI MODULAZIONE +
 Totale = PG 2000

Caratteristiche tecniche: SEZIONE LINEARE:

Alimentazione: 220 V 50 Hz
 Potenza R.F.: INPUT 160 W OUT. 25 ÷ 55 W
 Potenza di pilotaggio: 2 ÷ 5 W effettivi
 Impedenze: INPUT 52 Ω OUTPUT 35 ÷ 100 Ω
 Comandi: accordi di placca e di carico

Caratteristiche tecniche: SEZIONE ALIMENTATORE BT:

Uscita: 13 V 2,5 A stabilizzati con protezione Elettronica contro il cortocircuito
 Stabilità: migliore dell'1 %
 Ripple: 4 mV a pieno carico.

Caratteristiche: MISURATORE DI R.O.S.:

Strumento a doppia funzione: in una posizione indica l'accordo dello stadio finale nelle due posizioni successive indica il rapporto di onde stazionarie.

INDICATORE DI MODULAZIONE:

L'indicatore di modulazione è costituito da un amplificatore di B.F. che preleva un segnale rivelato dall'uscita R.F. e pilota una lampada spia la cui intensità luminosa è proporzionale alla profondità di modulazione. Parallelamente alla lampada spia è collegata una presa d'uscita attraverso la quale è possibile prelevare un segnale di B.F.

Misure: 305 x 165 x 215.

P.G. ELECTRONICS - piazza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (Mantova) - Telefono 24747

I TRE DURI

by TLT

LAFAYETTE HB 625 A
Ricetrasmittitore a due vie per uso mobile a stato solido 23 canali CB controllati a quarzo

LAFAYETTE DYNA COM 23
23 canali controllati a quarzo 5 watt di potenza

LAFAYETTE HB 23 A
23 canali potenza 5 watt

LAFAYETTE

ALLEGRO Torino
C.so Re Umberto, 31 - tel. 51.04.42

I SUPERALIMENTATORI



■ Modello		102	103
■ Tensione ingresso	V	220	220
■ Tensione regolabile uscita	V	8 ÷ 16 ÷ 24	
■ Corrente continuativa max.	A	5,5	10
■ Protezione corto circuito	A	6	11
■ Potenza max. in uscita	W	100	200
■ Stabilità carico e linea	mV	< 200	< 300
■ Ripple max.	mV	< 4	< 5
■ N° semiconduttori e I.C.		12	16
■ Dimensioni	mm	170-160-260	
■ PREZZO	£	35.000	43.000


Consegne a partire dal mese di DICEMBRE 73

Informazioni:

NORO P&G Casella Post. 109
44100 FERRARA

NORO

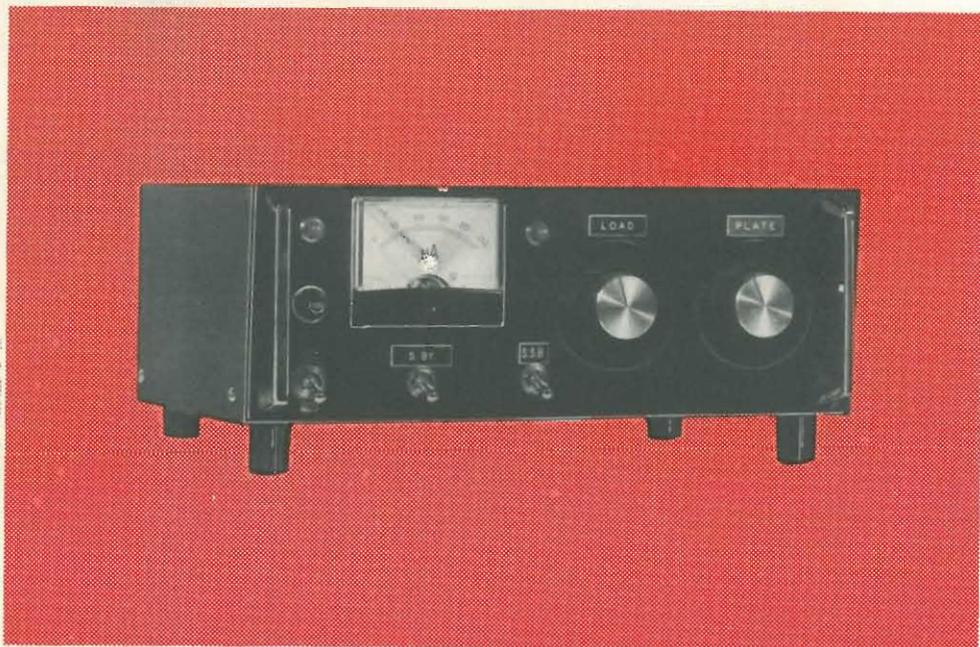IL MONDO A PORTATA DI VOCE CON **JUMBO** IL SUPERSONICO dei C.B.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze coverages	26,8 - 27,3 MHz	Min. R.F. drive required	2 Watt
Amplification mode	AM - SSB	Max. R.F. drive required	8 Watt
Antenna impedance	45 - 60 Ohm	Tube complement	EL34 - 2 x EL509
Plate power input	507 Watt	Power sources	220 Volt 50 Hz
Plate power output	AM 200 Watt SSB 385 Watt PEP	Dimensions	300 x 200 x 110 H.
		Weight	Kg 10,200

Rivenditori:	
ELETRONICA ARTIGIANA	- via XXIX Settembre 8/BC 60100 ANCONA
BERARDO BOTTONI	- via Bovi Campeggi 3 40131 BOLOGNA
FALSAPERLA ORAZIO	- via dello Stadio, 95 95100 CATANIA
LUPOLI MAURO	- via Cimabue, 4 50100 FIRENZE
ELETRONICA G.C.	- via Bartolini, 52 20155 MILANO
G. LANZONI	- via Comelico, 10 20135 MILANO
BERNASCONI & C.	- via G. Ferraris, 66/C 80142 NAPOLI

GRIFO FILM	- c.so Cavour, 74 06100 PERUGIA
IRET	- via Emilia S. Stefano, 30/34 42100 REGGIO EMILIA
ALLIE' COMMITTIERI	- via G. da Castelbolognese 376 00196 ROMA
DEL GATTO SPARTACO	- via Casilina, 514/516 00100 ROMA
TODARO & KOWALSKY	- via Mura portuensi, 8 00100 ROMA
CISOTTO ANTONIO	- via G. Reni, 14 34100 TRIESTE
VETRI GIUSEPPE	- via Garibaldi, 60 94019 VALGUARNERA (EN)

Calcolo e costruzione di bobine per onde corte

prof. Corradino Di Pietro, IΦDP

La costruzione « casalinga » di bobine per HF non è certo difficile, forse un po' noiosa, ma la pazienza dovrebbe essere una delle virtù del radioamatore. E' noto che queste bobine per le bande decametriche hanno la forma più semplice che ci sia, cioè forma cilindrica con avvolgimento a un solo strato. Avendo questa forma così elementare, è intuitivo che deve esserci anche una formula abbastanza esatta per calcolarle.

Alcuni anni fa ero in Inghilterra e un OM inglese, G3OTP, mi informò che in Gran Bretagna c'era una Ditta che costruiva bobine per le bande radianti-liche, sia per ricezione, sia per trasmissione. Ne comprai alcune, e notai che si trattava di bobine di alta qualità, con un Q maggiore di 150. Data però la limitata produzione di esse, il costo non era molto basso. Dopo averle ben osservate, decisi che in fondo non doveva essere troppo difficile farsele da sé. Visto che erano avvolte su supporti da 5/16 di pollice (8 mm), mi comprai alcune decine di questi supporti con relativi nuclei. Fu così che iniziai a fare bobine e, in breve tempo, divenni un discreto « bobinaro ». Come in tutte le cose, ebbi l'accortezza di cominciare con le bobine più semplici e, pian piano, passai alla costruzione di bobine con link, di bobine bifilari per modulatori bilanciati e di filtri di banda.

Ricordo che il nome di questa ditta inglese era « Electroniques », non rammento però l'indirizzo; se a qualcuno interessasse, basta chiederlo « on the air » a un OM inglese.

Formula per calcolo di bobine senza nucleo

La formula per il calcolo dell'induttanza di bobine cilindriche senza nucleo a un solo strato è la seguente:

$$L = 0,01 \frac{D^2 \cdot N^2}{l \cdot 0,45 D}$$

L induttanza in μH
N numero delle spiré
D diametro della bobina in cm
l lunghezza della bobina in cm

Prima di tutto, non lasciamoci spaventare dall'apparente complessità della formula; in fondo si tratta delle quattro operazioni, anzi, delle tre operazioni, manca infatti la sottrazione!

Come seconda osservazione, questa formula non l'ho inventata io, si trova nella « bibbia », cioè nel « The Radio Amateur's Handbook » della ARRL. Ovviamente, nel suddetto libro, la formula è data nell'unità di misura anglosassone, il pollice; io l'ho semplicemente trasformata nel sistema decimale.

Si sarà già notato che la formula è « adattata » alle unità di misura che si incontrano in onde corte: l'induttanza è in microhertz mentre le dimensioni fisiche della bobina, lunghezza e diametro, sono in centimetri.

Prima di procedere a un esempio pratico, ci sono due limitazioni a questa formula. Si vede che nella formula non compare il diametro del filo in quanto questo diametro non è determinante in HF; in VHF lo spessore del filo ha però la sua importanza e perciò la formula perde la sua esattezza oltre i 30 MHz. La seconda limitazione riguarda il rapporto tra la lunghezza e il diametro della bobina; la lunghezza della bobina deve essere uguale o maggiore dei quattro decimi del diametro. Spiegandosi con un esempio, se il diametro della bobina è 10 mm, la sua lunghezza non deve essere inferiore a 4 mm. In genere questo fatto non si verifica in HF, dove la lunghezza della bobina è di solito maggiore del diametro.

Infine la formula si semplifica ulteriormente se si usa sempre lo stesso supporto; infatti usando sempre lo stesso supporto, la « variabile D » della formula diventa un numero fisso.

Calcolo di una bobina senza nucleo

Vediamo qual è l'induttanza di una bobina di 13 spiré, avente un diametro di 4 cm e una lunghezza di 7 cm:

$$L = 0,01 \frac{D^2 \cdot N^2}{l \cdot 0,45 D} = 0,01 \frac{4^2 \cdot 13^2}{7 + 0,45 \cdot 4} = 3 \mu\text{H}$$

C. T. E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 61411 - 61397

Dalle dimensioni della bobina si capisce che si tratta della bobina di uno stadio finale, e perciò si userà del filo piuttosto grosso e argentato. Personalmente ho usato del tubetto di rame da 3 mm di spessore; questo allo scopo di non usare un supporto, cioè, come si dice in inglese, la bobina è self-supporting. Per la cronaca, ho dimenticato di farla argentare ma funziona lo stesso. Dalla formula si nota che, aumentando la lunghezza, l'induttanza diminuisce (la lunghezza si trova infatti al denominatore). Da ciò l'accorgimento di fare una bobina self-supporting un po' più corta di quello che dovrebbe essere; la sua induttanza sarà più grande, ma si può sempre allungare, basta tirare! Non è però vero il contrario, è molto difficile «stringere» una bobina troppo lunga. Si potrebbe dire che le bobine amano farsi tirare ma non stringere! Risolviamo ora il problema contrario. Sappiamo l'induttanza, conosciamo anche il diametro e la lunghezza della bobina, vogliamo sapere il numero delle spire. Immaginiamo di avere la stessa bobina di prima, cioè il diametro è 4 cm, la lunghezza 7 cm e l'induttanza 3 μH . Basta applicare la formula:

$$N = \frac{\sqrt{L (l + 0,45 D)}}{0,1 D} = \frac{\sqrt{3 (7 + 0,45 \cdot 4)}}{0,1 \cdot 4} = 13$$

Come era prevedibile, il numero delle spire è 13. Questa formula deriva dalla prima formula: si è semplicemente «tirato fuori» il numero delle spire N.

Controllo dell'induttanza con il grid-dip meter

Per convincerci che la bobina abbia veramente un'induttanza di 3 μH , basta fare un controllo con un grid-dip meter. Si prende un condensatore fisso da 100 pF, piuttosto preciso (al 2%), e lo si collega ai capi della bobina. Se si vuole evitare la noia di saldarlo alla bobina, è bene saldare due pinzette a coccodrillo ai capi del condensatore. Abbiamo così ottenuto un circuito accordato con un'induttanza di 3 μH e una capacità di 100 pF. Con il grid-dip meter cerchiamo la frequenza di risonanza. Per una lettura precisa lo strumento deve essere lascamente accoppiato alla bobina; il «dip» deve essere appena percettibile. Per conoscere l'induttanza della bobina, basta introdurre la frequenza di risonanza trovata nella seguente formula:

$$L = \frac{1000}{3,95 \cdot f^2} \quad \begin{array}{l} L \text{ induttanza in } \mu\text{H} \\ f \text{ frequenza in MHz} \end{array}$$

Dopo aver notato che le unità di misura sono già «adattate» per le HF, introduciamo nella formula la frequenza di risonanza trovata (nel nostro caso 9,1 MHz):

$$L = \frac{1000}{3,95 \cdot 9,1^2} = \frac{1000}{3,95 \cdot 82,81} = 3 \mu\text{H}$$

Come si vede, la bobina è veramente di 3 μH .

Calcolo di bobine con nucleo

È evidente che non può esistere una formula esatta per il calcolo di bobine con nucleo, in quanto la variazione d'induttanza apportata dal nucleo dipende da vari fattori: forma fisica della bobina, lunghezza del nucleo, qualità magnetiche del nucleo ecc.

Come si fa allora? Io mi regolo così: se per esempio la bobina con nucleo deve avere un'induttanza di 10 μH , basta immaginare di voler costruire una bobina senza nucleo avente un'induttanza più piccola del 20% circa, cioè 8 μH . Infatti una bobina «media» di 8 μH avrà un'induttanza di 10 μH con il nucleo parzialmente inserito.

Vediamo ora, con un esempio pratico, che cosa si intende per bobina «media». Si voglia avvolgere una bobina per un circuito accordato a 9 MHz. Perché 9 MHz? Prima di tutto perché questa frequenza sta al centro delle onde corte, e quindi questa bobina sarà molto «standard»; come seconda ragione, questa è la bobina che ho avvolto più frequentemente avendo costruito ricevitore e trasmettitore con filtri a cristallo a 9 MHz, e conseguentemente tutti i circuiti accordati di media frequenza risuonano su questa frequenza.

Osservando i molti apparecchi commerciali che usano questa media frequenza (ad esempio ricevitore Hallicrafters SX-146), si nota che questi circuiti accordati risuonano con un capacitore di 40-50 pF. Un semplice calcolo ci dice che la bobina dovrà avere circa 6 μH . Trattandosi di una bobina con nucleo, applicheremo la formula per un'induttanza un po' più piccola, diciamo 5 μH . È facile prevedere che l'induttanza salirà a 6 μH con il nucleo «appena» inserito.

Ed ecco la bobina che uso per questa frequenza: lunghezza 1,1 cm, diametro 0,8 cm e numero delle spire 35. Applicando la formula, si vede che l'induttanza è quella voluta.

$$L = 0,01 \frac{D^2 \cdot N^2}{l + 0,45 D} = 0,01 \frac{0,8^2 \cdot 35^2}{1,1 + 0,45 \cdot 0,8} = 5 \mu\text{H}$$

Con l'ausilio di un grid-dip meter vediamo ora che cosa succede inserendo un nucleo la cui lunghezza è dello stesso ordine di grandezza della bobina (poco più di un centimetro). Con nucleo «tutto fuori» l'induttanza è naturalmente 5 μH , inserendo appena il nucleo l'induttanza sale subito a 6 μH e, con «nucleo tutto dentro» raggiungiamo un massimo di 10 μH . Abbiamo così accertato che per una bobina «media» la variazione d'induttanza, fra nucleo «tutto fuori» e «tutto dentro», è di 2 a 1; in altre parole, l'induttanza raddoppia e invero, nel nostro caso, è passata da 5 a 10 μH .

A questo punto ci si potrà domandare se questo è vero per tutte le bande radiantistiche in HF, da 80 a 10 metri. La risposta è affermativa, in quanto tutte le bobine per HF hanno, grosso modo, le stesse dimensioni fisiche. Per le bande basse le bobine hanno molte spire ma sono avvolte con filo sottile; per le bande più alte le spire sono poche ma il filo è più grosso, e per i 15 e 10 metri si fanno a spire spaziate. In tal modo la lunghezza è praticamente sempre la stessa. A proposito della bobina a 9 MHz che abbiamo considerato, ho usato del filo da 2 mm smaltato e ricoperto in seta; è stata avvolta a spire serrate ma evidentemente la «serratura» non era perfetta, altrimenti sarebbe risultata leggermente più corta.

Infine c'è da ricordare che uno schermo riduce l'induttanza di una bobina; per questo esso non deve essere troppo «piccolo». La regola pratica dice che il diametro dello schermo deve essere per lo meno il doppio del diametro della bobina.

Per terminare i nostri calcoli, vediamo quale deve essere con esattezza la capacità affinché il circuito risuoni a 9 MHz. Per un'induttanza di 6 μH , il capacitore è dato dalla formula:

$$C = \frac{25.300}{f^2 \cdot L} \quad \begin{array}{l} C \text{ capacità in pF} \\ f \text{ frequenza in MHz} \\ L \text{ induttanza in } \mu\text{H} \end{array}$$

Ricordo che la formula deriva dalla formula fondamentale che dà la frequenza di risonanza di un circuito accordato; è stata semplicemente adattata per le corte. Nel nostro caso abbiamo:

$$C = \frac{25.300}{9^2 \cdot 6} = \frac{25.300}{81 \cdot 6} = 50 \text{ pF (circa)}$$

Questi 50 pF sono «teorici», cioè non bisogna dimenticare le capacità «nascoste». A parte la capacità propria della bobina (per la verità molto piccola in bobine cilindriche), vanno considerate le capacità delle valvole o del transistor. Nel mio caso vado in risonanza con 39 pF.

Controllo del Q del circuito

Allo scopo sono necessari due strumenti: un grid-dip meter e un voltmetro elettronico munito di probe a radiofrequenza.

Si procede nel modo seguente. Ai capi del circuito (già sintonizzato sui 9 MHz) si applica il probe, con il voltmetro sulla portata più bassa (in genere 1,5 fondo scala). Si avvicina il grid-dip meter, anch'esso già sintonizzato su 9 MHz, in modo di avere un'indicazione sul voltmetro. Si rende massima questa inclinazione ruotando il nucleo della bobina. A questo punto avviciniamo o allontaniamo il grid-dip meter affinché il voltmetro segni 1 V; ciò si ottiene con un accoppiamento piuttosto lasco. Ora, variando in più o in meno la frequenza del grid-dip meter, si nota che l'indice del volt-

metro scende rapidamente. Più questa « discesa » è rapida, migliore è il fattore di merito.

La formula per la determinazione del Q :

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1}$$

Nella formula f_0 è la frequenza di risonanza (nel nostro caso 9 MHz) e f_1 e f_2 sono le due frequenze (al di sopra e al di sotto della frequenza di risonanza) per le quali l'indicazione del voltmetro scende al 70 % del valore di risonanza (nel nostro caso scende a 0,7 V).

Avendo questo circuito un Q molto elevato, è impossibile leggere sul grid-dip meter le due frequenze f_2 e f_1 ; sono troppo vicine alla frequenza di risonanza. Su un normale grid-dip meter si può apprezzare al massimo una differenza di 100 kHz e, nel circuito in esame, la differenza tra f_2 e f_1 è molto minore di 100 kHz. Ammettendo che $f_2 - f_1$ sia 50 kHz, il Q del circuito sarebbe:

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{9000}{50} = 180$$

Quindi, quando non si riesce con questo piccolo esperimento a determinare il fattore di merito, possiamo dire di aver costruito una buona bobina!

Bobine per le bande decametriche

La seguente tabella fornisce i valori indicativi per le bobine in HF, da 80 a 10 metri. Personalmente mi sono attenuto a questi valori per costruire il ricevitore e il trasmettitore.

banda (m)	induttanza media (μ H)	capacità (pF)	diametro del filo (mm)
10	0,6	50	0,5
15	1	60	0,5
20	1,8	70	0,4
40	7	75	0,3
80	22	85	0,2

I valori dell'induttanza sono dei valori medi, cioè con nucleo parzialmente inserito; per esempio la bobina da 0,6 μ H, per i 10 metri, può variare da un minimo di 0,4 a un massimo di 0,8 μ H.

Le capacità indicate sono i valori per risuonare con le induttanze medie della tabella.

Il filo smaltato per avvolgere le bobine è piuttosto grosso per le bande alte ed è invece più sottile per gli 80 metri. Perciò tutte le bobine hanno, grosso modo, la stessa lunghezza; se si usano supporti da 8 mm, la lunghezza oscillerà tra un centimetro e un centimetro e mezzo. Usando un nucleo di circa un centimetro di lunghezza, la variazione d'induttanza sarà notevole, sull'ordine di 2 a 1. Per i 15 e i 10 metri è bene che l'avvolgimento sia un po' spaziato cosicché la lunghezza sia sempre la stessa; inoltre su queste due bande si può usare del filo argentato per avere minori perdite.


I valori medi della tabella per l'induttanza e la capacità vanno un po' « interpretati ». Consideriamo la banda più alta, i 10 metri, dove l'induttanza è 0,6 μ H e la capacità 50 pF. Questo valore di 50 pF non include ovviamente le capacità « aggiuntive ». Se per esempio questo circuito accordato si trova tra la valvola pilota e le valvole finali di un trasmettitore, queste capacità « nascoste » sono rilevanti; solo la capacità d'ingresso di due 6146 è di 25 pF. Tenendo presente le altre capacità « aggiuntive », il circuito andrà in risonanza con pochissimi picofarad, anzi forse sarà necessario estrarre un po' il nucleo per diminuire l'induttanza. Per concludere, nelle bande alte il valore dell'induttanza della tabella è piuttosto « critico » mentre non lo è sugli 80 metri.

Il rapporto L/C dei vari circuiti accordati è tale che con un piccolo capacitore variabile si possono sintonizzare tutte le bande. Per esempio, tenendo conto delle forti capacità aggiuntive dello stadio pilota di un TX, un variabile da 50 pF è sufficiente per sintonizzare tutte le bande.

Nella letteratura anglo-americana il diametro del filo è dato da un numero. Niente paura! Sulla « bibbia » c'è una tabella con l'equivalente in millimetri; per esempio il filo N° 32 corrisponde a 2 mm. C'è però da notare che i « numeri inglesi » non corrispondono ai « numeri americani »; per dare un esempio, al filo N° 32 americano corrisponde il filo N° 36 inglese. Anche in questo caso, niente paura, nella stessa tabella del summenzionato libro c'è anche l'equivalente decimale dei numeri inglesi. Ovviamente nelle riviste anglo-americane le dimensioni delle bobine sono in pollici o in frazione di pollici. Anche in questo caso la conversione nel sistema decimale è facilissima; ricordando che un pollice equivale a 2,53 cm, basta fare qualche moltiplicazione e qualche divisione.

Costruzione di una bobina

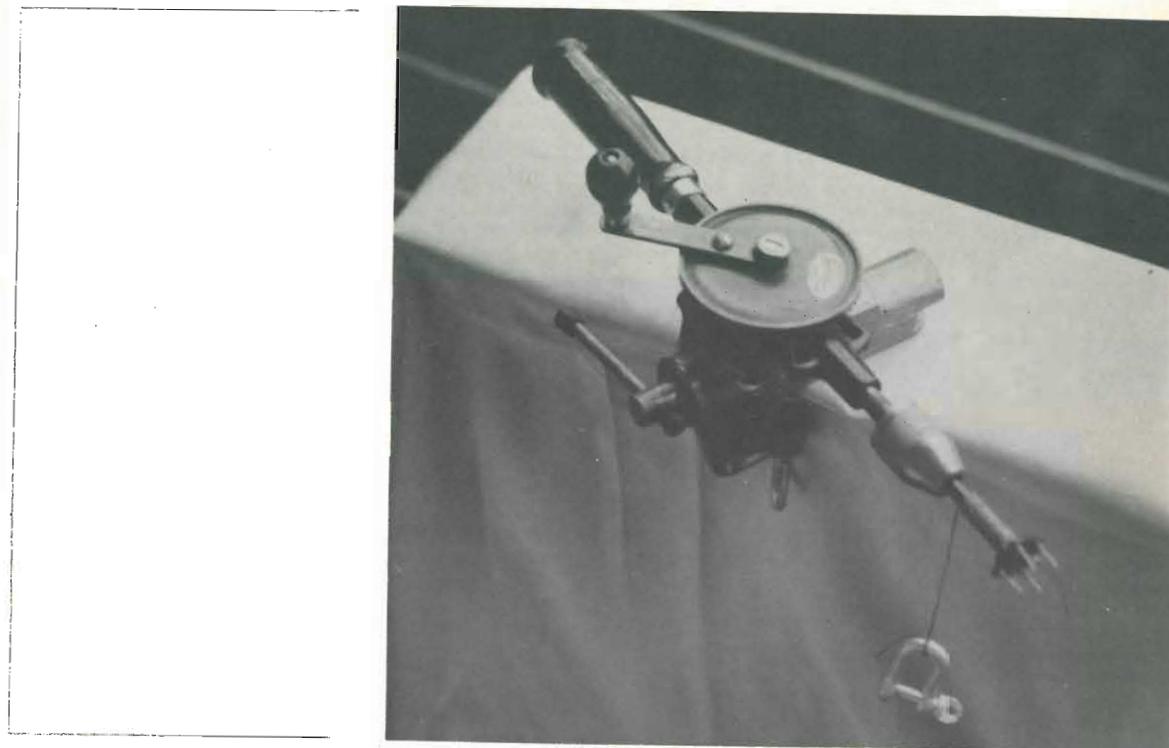Penso che il sistema più noto sia quello del trapano. Come si vede dalla foto, si fissa il trapano a una morsa.



Il supporto della bobina si infila nel mandrino del trapano e si stringe con cautela.

Si prende ora il filo, un capo viene saldato al piedino del supporto mentre all'altro capo del filo si attacca un peso (non troppo pesante!) per tenere il filo in tensione.

A questo punto, il gioco è fatto! basta girare la manovella del trapano e la bobina si avvolge da sé. Non c'è neanche bisogno di « accompagnare » il filo con l'altra mano; basta dare al trapano una leggera inclinazione e le spire vengono perfettamente serrate.

Terminato l'avvolgimento, c'è il problema di saldare al piedino l'altro capo del filo senza che le spire si « allentino ». Per evitare questo inconveniente, si spalma sulla bobina del collante per radiofrequenza (polistirene), si attende che si asciughi e quindi si salda il filo al piedino del supporto.

Chiudo questa chiacchierata nella speranza di aver convinto qualcuno che il calcolo e la costruzione di bobine è alla portata di tutti e, dal lato economico, il costo è praticamente nullo.

informazioni, progetti, idee,
di interesse specifico per
radioamatori e dilettanti,
notizie, argomenti,
esperienze,
colloqui per SWL

IW2ADH, arch. Giancarlo Buzio
via B. D'Alviano 53
20146 MILANO

© copyright cq elettronica 1973



Un ricevitore moderno e di poco costo per i 144 MHz e VHF

Ho provato a costruire il ricevitore a modulazione di frequenza per i 144 MHz descritto a pagina 454 del Radio Amateurs' Handbook 1973 ed ecco i risultati.

Innanzitutto ho dovuto apportare le solite modifiche allo schema per impiegare parti reperibili in Italia.

In seguito ho scoperto che, in media frequenza, al posto del costosissimo filtro a cristallo, si poteva impiegare un filtro ceramico giapponese, che costa poche lire.

Infine ho sostituito l'oscillatore a cristalli (uno per canale) con un VFO, anch'esso derivato da una vecchia edizione dell'Handbook, che mi ha dato la sorpresa di coprire buona parte delle VHF — e non solo i 144 MHz — rendendo il ricevitore veramente interessante.

Questo schema è stato scelto di proposito per invitare i *sanfilisti* a curiosare in VHF e a fare dell'ascolto sui 144 MHz con poca spesa.


Il ricevitore, quindi, farà storcere la bocca a molte persone: stadio in alta frequenza non neutralizzato, VFO — cosa orribile — a un solo transistor, mentre c'è gente che ne impiega trentasei, filtro ceramico con banda passante più da Hi-Fi che da OM.

Ripeto che questo è un ricevitore per apparecchiature portatili o per principianti.


L'impiego dell'integrato RCA CA3089E, che costa circa 4500 lire, ha permesso di eliminare molte complicazioni.

Ecco che cosa c'è dentro al CA3089E.

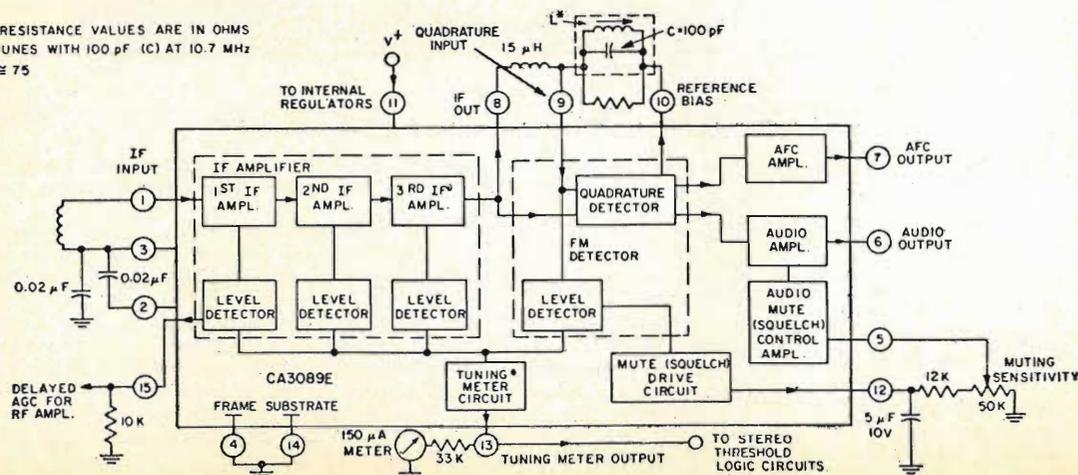ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS
* L TUNES WITH 100 pF (C) AT 10.7 MHz
Q₀ ≈ 75



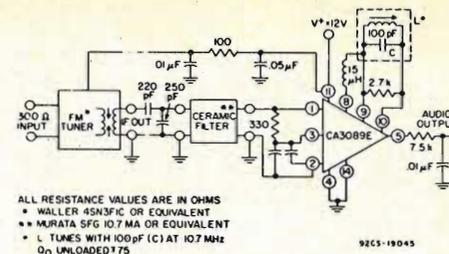Esempio di impiego del CA3089E in un ricevitore a modulazione di frequenza.



ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS
* WALLER 45N3FC OR EQUIVALENT
** MURATA SFG 10.7 MA OR EQUIVALENT
* L TUNES WITH 100 pF (C) AT 10.7 MHz
Q₀ UNLOADED 75


Performance data at f₀ = 98 MHz, f_{MOD} = 400 Hz,
Deviation = ±75 kHz:

- 3dB Limiting Sensitivity 2μV (Antenna Level)
- 20dB Quieting Sensitivity 1μV (Antenna Level)
- 30dB Quieting Sensitivity 1.5μV (Antenna Level)
- Alternate channel rejection 60dB

Le bobine previste in media frequenza sono toroidali perché è richiesto un Q elevato, ma nulla vieta di usare delle bobine cilindriche già avvolte o fatte in casa.

La messa in passo della gamma prescelta avviene regolando sapientemente C₅ e C₇: l'unico difetto è che gli OM, mai smentendo le loro parsimoniose abitudini, trasmettono piuttosto di rado.

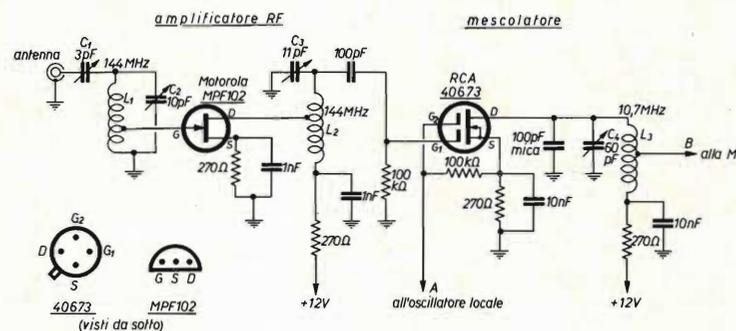Se non vi capita un contest, quando la gamma dei 144 MHz si vivacizza un pochino, potete credere che l'apparecchio non funziona del tutto o non riuscirete a scoprire dove sono questi benedetti 144 MHz: la gamma è molto spesso deserta e desolata.




Amplificatore AF e mescolatore

- C₁, C₃ compensatori ceramici (GBC a tubetto con vite interna)
- C₄ compensatore in teflon (GBC)
- L₁ 5 spire di filo nudo Ø 1 mm; diametro interno dell'avvolgimento 6 mm; le spire sono spaziate su 12 mm; presa a due spire e mezza dal lato antenna
- L₂ 4 spire avvolte come le precedenti; presa a una spira dal lato C₃
- L₃ 16 spire di filo Ø 0,65 mm, distribuite sull'intera circonferenza di un nucleo toroidale Amidon T50-2; presa alla 6ª spira lato C₄ - Oppure, bobina cilindrica (con schermo) da 1,7 μH.

Oscillatore locale

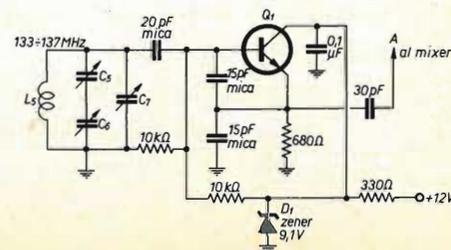- L₅ 3 spire di filo Ø 1,3 mm, nudo, avvolto con diametro esterno di 1 cm; le spire sono spaziate su 12 mm
- C₅ compensatore ceramico 5,5-18 pF
- C₆ variabile da 15 pF
- C₇ compensatore ceramico 2-8 pF
- D₁ 1N936 o altro zener di minor pregio
- Q₁ 2N3563 (introvabile), EN918 (Fairchild), 2N918



RISPOSTE AI LETTORI

« Canaio » CB e stazioni PTP

Una lettera interessante quella del torinese **Gian Franco GIORDANO**, che mi scrive « appena tornato dalla Mostra del Radioamatore a Mantova, alle 02.30 GMT » e mi ricorda un compagno di Liceo che teneva l'orologio regolato sul GMT perché si interessava di marina da guerra (le cannonate famose di tutte le battaglie furono sparate in GMT).

« E' da molto che leggo la tua rubrica » scrive Gian Franco, « e quindi mi sembra di conoscerti quasi personalmente »... « sono un pivello SWL (non come età) e mi interesso da circa quindici giorni del solo ascolto che trovo interessantissimo, dopo aver fatto l'ormai squallida esperienza dei 27 MHz, ormai diventati, almeno a Torino, un vero **canaio** ».

Gian Franco ascolta con un Geloso G4/220 usando l'antenna centralizzata del televisore, cosa che lui stesso giudica orrenda. Ecco che cosa ascolta: rai, BBC, Deutschlandfunk Colonia, Radio Canada, eccetera e poi, attenzione, P.T.P. (Point to Point) Shortwave Station of Autelco, Asuncion, Paraguay; PTP St. Denis de la Reunion, su 20325 kHz; PTP Atene e così via.

Mi chiede se, fra le stazioni ascoltate, ce n'è qualcuna significativa o no.

RISPOSTA - No, perché le grandi stazioni di radiodiffusione a onde corte arrivano in ogni angolo del globo senza bisogno di ricevitori speciali.

Le stazioni PTP sono di facile ricezione, è solo questione di pazienza e, sulle gamme adatte, si ascoltano cose incredibili, tipo Tahiti che si collega con Parigi per passare delle telefonate a Tel-Aviv. Ricordo che, come già detto sulla rivista, l'ascolto di queste stazioni è in linea di principio proibito: è intercettazione telefonica sì o no? Resta da capire come mai le stazioni PTP rispondano gentilmente, salvo poche eccezioni, ai rapporti d'ascolto dei curiosi non addetti ai lavori: ho visto una lettera di Reunion PTP firmata dal Direttore del Centro... Altrettanto si dica della PTP delle Forze USA in Vietnam!

*

Marco Polo e Colombo

Da Milano scrive invece un CB in attività di servizio, niente meno che « **Marco Polo** »: protesta perché « da una rivista da 700 lire ci si aspetta qualcosa di più pratico » dell'antenna consigliata dall'amico Repetto sul n. 4 di **cq**: « Marco Polo » usa da tempo una specie di spirale come antenna CB, dice che basta bilanciarla con un ROSmetro o misuratore del rapporto di onde stazionarie, fino a raggiungere il rapporto 1:1. « Questo è l'uovo di Colombo », conclude « Marco Polo ».

RISPOSTA - Caro « Marco Polo », tu sai quanto io apprezzi le lettere anonime e le manifestazioni analoghe. Se conosci qualcosa di utile e di nuovo per gli amici CB e sanfilisti di tutte le razze, mandaci pure qualche progettino e vedremo di pubblicarlo, anche anonimo.

*

Media frequenza economica con filtri giapponesi

Paolo CROCI, di Querceta (Lucca), invece, vuole costruire il nostro ricevitore a doppia conversione (**cq** 7/73) ma senza filtro KVG sulla media, perché il filtro « costa troppo ».

RISPOSTA - Senza filtro, a 9 MHz, si ha una banda passante non molto stretta, probabilmente attorno ai 1000 kHz. Se proprio vuoi fare esperimenti, vedi di utilizzare i filtri ceramici giapponesi della MuRata, che ora ha in listino anche la GBC e costano poche centinaia di lire. Ce ne sono a 10.7 MHz (con banda passante abbastanza larga, ma è bene provare tutto) e ce ne sono anche a 475 kHz, a banda decisamente più stretta.

*

Astronomia e montaggi elettronici

Leopoldo BENACCHIO è un neolaureato in astronomia di Padova. Ha una pratica molto modesta di montaggi elettronici e vorrebbe costruire il nostro ricevitore a doppia conversione (**cq** 7/73). Mi chiede se ce la farà.

RISPOSTA - Il montaggio in sé è facile: la cosa più difficile è la messa a punto finale dei vari circuiti, la caccia agli inneschi, alle spurie, il modificare di qualche spira questa o quella bobina, il quarzo che non vuole oscillare come fanno gli altri, e questo tipo di divertimenti è meglio lasciarlo alle persone con una certa esperienza pratica sulle spalle.

*

Saluti a **Tommaso GRANO** che da MASSY (Francia) mi ha chiesto notizie di un amplificatore FARFISA e mi manda enormi cartoline con la Torre Eiffel.

Per i lettori interessati all'argomento, pubblico un modulo per rapporti di ascolto in inglese e spagnolo, edito dallo Sveriges Radioklubb, Box 5083 S-102 42 Stockholm, a cui può essere richiesto.

Report of Reception
from a member of
Sveriges Radioklubb
Stockholm - Sweden



Por favor, dirijan Uds.
su respuesta a:
Please reply to:

A To _____ 19__

Estimados Señores - Dear Sirs,

Tengo el placer de informarles sobre mi recepción de su emisora _____ en _____ kc/s
I have the great pleasure to report reception of your radio station _____ on _____ kc/s

_____ metros. Escuché su transmisión aquí el día _____ de _____ de 19__
_____ metres. Your broadcast was heard here on the _____ of _____ of 19__

a las _____ HMG. o _____ fecha y hora de Uds.
at _____ GMT. or _____ your date and time.

Receptor (de radiodifusión/de radiocomunicación) del año _____ con _____ tubos. Antena con instalación exterior/interior
Receiver (domestic/communications) made the year _____ with _____ tubes. Antenna with outdoors/indoors installation

Para expresar las condiciones de recepción lo mas exacto posible las he indicado según el siguiente código SINPO:
Below please find a survey of the reception conditions according to the SINPO-code:

S=QSA	I=QRM	N=QRN	P=QSB	O=QRK	Hora	S	I	N	P	O
Fuerza	Interferencias	Ruido estático	Desaparición	Inteligibilidad	Time					
Signal strength	Interference	Static noise	Fading	Intelligibility						
5 Excelente	Ninguna	Ninguno	Nada	Excelente						
4 Buena	Algunas	Algo	Algo	Buena						
3 Bastante buena	Bastantes	Bastante	Bastante	Bastante buena						
2 Débil	Severas	Severo	Severo	Débil						
1 Apenas oíble	Extremas	Extremo	Extremo	No inteligible						
Barely audible	Extreme	Extreme	Extreme	Unusable						

Interferencia
Interference: _____

Para probar que fue realmente su emisora la que escuché siguen a continuación algunos de los detalles del programa que anoté:
To prove that I really tuned in to your station here are some program details observed:

Observaciones:
Remarks: _____

Detalles personales: Edad _____ Ocupación: _____
Personal details: Age _____ Occupation: _____

I am very glad I heard your station and if you consider the above details sufficient for identification a confirming letter or card stating date, time and frequency would be most appreciated.

Thanking you now for this time and hoping to be able to send you further reports in the future. I am,

Yours faithfully

Si resultan correctos mis detalles de su emisión, les agradecería mucho que me enviaran una carta o tarjeta verificando mi recepción de su emisora.

Agradeciéndoles además por su agradable programa y esperando una respuesta suya, aprovecho la oportunidad para subscribirme; Atto. y s. s.

Form. Eng/Man.
© 1971 by Sveriges Radioklubb, Stockholm 5, Sweden

"Esse Enne Quattro"

quattro articolini di


I4SN, Marino Miceli

1. Come migliorare la sensibilità del RX

Un giorno I4ZSQ, DX Manager dell'ARI ci faceva osservare che molti ricevitori vecchioti si potrebbero ringiovanire, semplicemente aumentando il guadagno d'ingresso, senza peggiorare il rapporto segnale/rumore.

In proposito egli aveva progettato un circuitino che ha avuto grande successo tra gli amici della Sezione.

Il preamplificatore, che dà un minimo aumento al rumore del ricevitore, ma in compenso « tira su » di parecchio il livello del segnale, è schematizzato in figura: si tratta di un FET 2N5248 accordato tanto in ingresso che in uscita mediante il doppio variabile in tandem C_v . Con due bobine, essendo la capacità di ciascuna sezione di C_v 100 pF, si coprono le tre gamme in cui i ricevitori sono solitamente più deboli: 14, 21, 28 MHz.

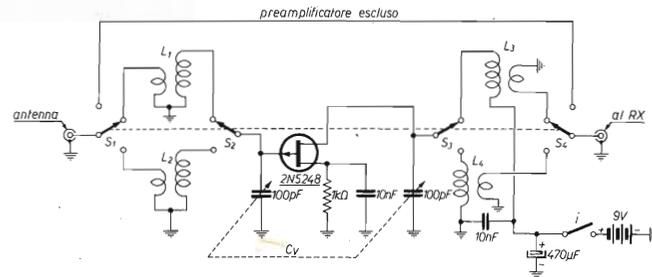

S_1 e S_4 commutatore rotativo 3 posizioni 4 vie
 L_1 e L_3 20 spire, filo \varnothing 0,3 mm smaltato
 L_2 e L_4 12 spire, filo \varnothing 0,3 mm smaltato
I quattro links sono costituiti di 3 spire filo \varnothing 0,3 mm ciascuno
I interruttore a slitta.


Non occorre circuito disegnato: il FET ha il filo del gate direttamente saldato alla linguetta comune di S_2 ; il filo del drain è invece saldato al comune di S_3 . Disponendo il commutatore in modo che questi due poli comuni si trovino vicini al piano metallico, il filo del source è abbastanza lungo da toccare un ancoraggio a tre linguette fissate al piano. Due linguette isolate, collegate in parallelo, supportano la resistenza e il condensatore del source, la terza linguetta, a massa, costituisce il polo comune.

I due condensatori di fuga da 10 nF sono ceramici a dischetto o perlina, da 50 V lavoro; il loro filo di massa dovrebbe essere collegato a linguette fissate al telaio, molto vicine fra loro, in modo che il percorso della RF si richiuda al source del FET per la via più breve.

I ritorni di L_1 e L_2 sono collegati insieme a una linguetta capocorda che deve essere, per i motivi di dianzi, abbastanza vicina al ritorno del source.

Le masse, come avrete capito, vanno curate in modo particolare, sia perché la frequenza è alta, sia perché essendo il circuito un amplificatore con ingresso e uscita accordati sulla medesima frequenza, è abbastanza facile che entri in autooscillazione, secondo la teoria dell'oscillatore di Armstrong.

« Esse Enne Quattro »

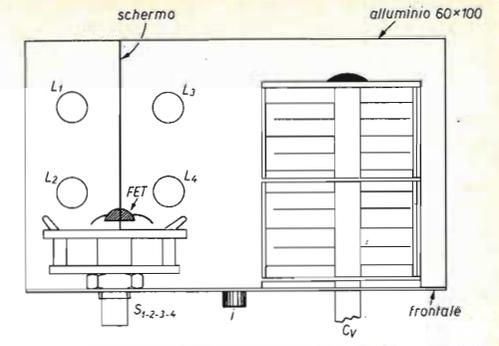

All'interno della minibox viene messo un piano di 60 x 100 mm, fissato al frontale. Eventuali connettori di entrata e uscita si fisseranno nella parte posteriore. La pila da 9 V si fissa alla parete della minibox.

Proprio per minimizzare questa possibilità, uno schermo in lamierino di alluminio fissato verticalmente al piano di montaggio parte dal centro del commutatore, separa il gate del FET dagli altri due fili e quindi, proseguendo verso il lato opposto al commutatore, separa fisicamente L_1 da L_3 e L_2 da L_4 , evitando accoppiamenti mutuo induttivi fra ingresso e uscita.

Il filo comune del ritorno di L_3 e L_4 passa sotto il piano, e va al frontellino dove incontra l'interruttore a slitta della pila: il condensatore da 470 μ F/12 V_L ha il polo positivo collegato alla linguetta dell'interruttore e il negativo saldato al solito capocorda di massa — il suo scopo è di livellare il leggero crepitio dovuto alla discontinuità di emissione delle pile (specie quando invecchiano).

Il transistor 2N5248 è un « canale N » al silicio, amplificatore a basso rumore per TV fino a 200 MHz, pertanto è indicatissimo per questo servizio, in luogo di esso si può montare l'europeo TIS34, che peraltro ha le stesse caratteristiche e prezzo; sconsigliamo altri FETs, anche se sulla carta hanno migliori prestazioni, a chi non abbia troppa pratica di montaggi del genere. Collegato a ricevitori come il G/209 e G/216 il preamplificatore, così come descritto, offre eccellenti prestazioni. Nel caso di ricevitori surplus che hanno l'ingresso con impedenza 600 Ω , il link della bobina L_3 verrà portato a sei spire, invece di tre. Poiché molti ricevitori surplus non hanno la gamma 28 MHz e taluni nemmeno la 21 MHz, le bobine L_2 e L_4 e il commutatore risultano inutili, però in gamma 14 MHz l'aumento di sensibilità è tale che merita senz'altro la fatica di realizzare il preamplificatore, anche se solo monogamma.

Le bobine non hanno un Q molto alto, però sono un « onorevole » compromesso tra efficienza e miniaturizzazione: sono stati adottati supporti in polistirolo del diametro di 6 mm lunghezza 19 mm, con nucleo di ferrocarbonile (reperibili da Vecchietti) - i links di 3 spire iniziano a 3 mm dalla fine di ciascuna bobina, dal lato massa; per irrigidire le bobine usare una goccia di collante al polistirolo ma solo all'inizio e alla fine.

La messa a punto è semplicissima, si mette in funzione il ricevitore e con il commutatore del preamplificatore in posizione « escluso » si sintonizza una stazione stabile. Commutare in banda 14 MHz, sintonizzare con C_v in modo da accusare un certo aumento di guadagno; agire sul nucleo di L_1 e poi di L_3 , abbassando via via la sensibilità del ricevitore, fino ad arrivare al massimo, o al centro gamma, o nella porzione di gamma dove lavorate abitualmente: se la voce diventa rauca, o il ricevitore si mette a fischiare, è segno che all'accordo ottimo si verifica oscillazione Armstrong: muovere leggermente i nuclei inserendone uno di più ed estraendone un pochino l'altro; rivedere l'accordo per 21 e 28 MHz. Sui 28 MHz in questi anni non è facile trovare segnali a tutte le ore e tutti i giorni: fate l'accordo delle bobine sul « soffio ».

Nota: il cacciavite per taratura **non** deve essere metallico!

2. Amplificatore microfonic


Nei trasmettitori radiantistici è prescritta una certa attenuazione delle frequenze maggiori di 3 kHz; d'altra parte sappiamo che, ai fini della buona comprensibilità telefonica, le frequenze minori di 300 Hz sono inutili.

Un buon amplificatore microfonic per la trasmissione non deve pertanto avere una risposta lineare, come nel caso dell'alta fedeltà, ma deve presentare almeno 20 dB di attenuazione per le frequenze al di fuori della gamma indicata; tale attenuazione, progressivamente crescente, significa che a 300 Hz e a 3 kHz, la tensione in uscita sarà circa un decimo di quella misurabile a 1000 Hz, quando il segnale in entrata ha una ampiezza costante.

Un amplificatore del genere, impiegato in un trasmettitore, dà al segnale ricevuto una migliore comprensibilità del messaggio, e questo a nostro avviso è lo scopo fondamentale a cui deve tendere l'amatore: ossia cercare di arrivare al corrispondente nelle migliori condizioni, anche se la potenza impiegata è debole.

In figura 1 si vede lo schema del preamplificatore, che impiega tre transistori bipolari BC109 accoppiati mediante reti filtranti a resistenze e capacità: il filtro tra Q_1 e Q_2 è un passa-basso che ha il compito di attenuare le frequenze alte; il filtro tra Q_2 e Q_3 è un passa-alto che attenua le frequenze sotto i 1000 Hz. All'ingresso è previsto l'impiego di un microfono dinamico; l'uscita a bassa impedenza avviene sull'emettitore di Q_3 . Le resistenze tra Q_1 e Q_3 determinano le frequenze di taglio e saranno di 4,7 k Ω .

Il guadagno dell'amplificatore è molto modesto, quindi il segnale in uscita ha un livello di pochi millivolt e deve essere ulteriormente amplificato prima di essere applicato allo stadio di potenza, se il trasmettitore è modulato in ampiezza per l'emissione A₃ con le due bande laterali. Nel caso di un trasmettitore SSB che impieghi un modulatore bilanciato a integrato (come ad esempio il Plessy SL640) il livello di tensione è già sufficiente. Nel caso di un modulatore bilanciato a diodi, o per la modulazione di frequenza con un varicap nell'oscillatore, occorre uno stadio amplificatore di tensione, a valle del nostro circuito, ossia un transistor bipolare montato in maniera convenzionale.

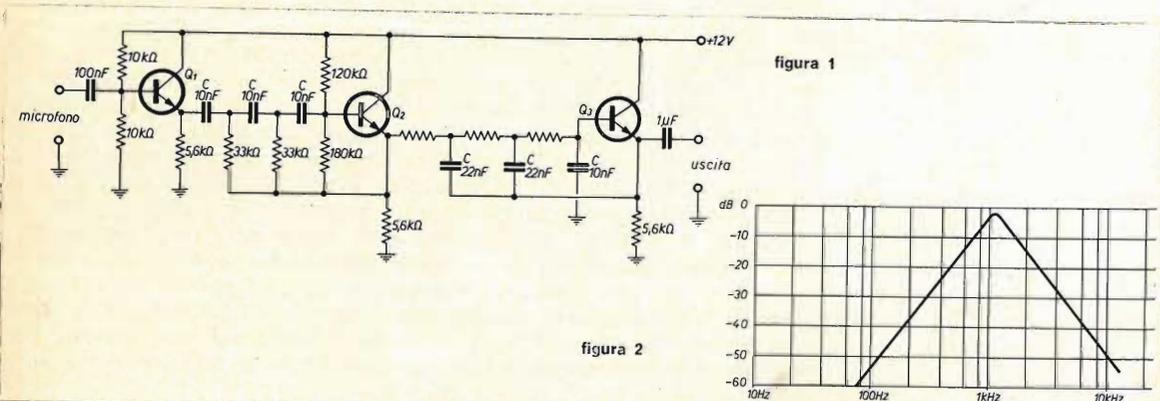

I condensatori indicati con C, sono quelli che determinano la curva frequenza-livello di figura 2, essi pertanto debbono essere dei buoni condensatori in poliestere metallizzato (mylar).

I resistori sono tutti da 0,25 W. I transistori sono dei BC109 o similari, ossia degli NPN al silicio in custodia TO18.

Il circuito può essere disegnato, oppure si può impiegare un rettangolo di vetroite forellata, con fori ramati, come generalmente si usa per montaggi sperimentali di amatore. Le dimensioni saranno tali da consentire l'uso di una scatoletta (minibox di piccole dimensioni); infatti il circuito deve essere protetto da rientri di alta frequenza e da induzione da parte di trasformatori e fili percorsi da corrente di rete. Anche la corrente di alimentazione deve essere ben filtrata e in serie all'alimentazione si metterà una J_{AP}, impedenza di 2,5 mH, con due condensatori ceramici da 4,7 nF per bloccare l'ingresso della RF attraverso il filo positivo. La tensione di alimentazione può essere 9 o 12 V.

3. Come migliorare la riproduzione degli RX surplus

Spesso la riproduzione dei suoni e, peggio, delle parole di certi ricevitori impiegati per traffico radiantistico non è buona a causa della distorsione acustica provocata dalla cassetta metallica in cui l'altoparlante è contenuto. Osservando i circuiti BF di molti ricevitori abbiamo potuto constatare che non vi sono difetti tali da provocare una marcata distorsione; semmai, nei ricevitori surplus, può darsi che il condensatore elettrolitico sul catodo della finale si sia « seccato » e abbia pertanto perduto la capacità. Rimpiazzando questo condensatore, magari con uno di capacità maggiore, l'amplificatore BF torna a funzionare regolarmente; il caso di una resistenza di griglia parzialmente interrotta o alterata in modo da presentare una resistenza molto più alta del valore nominale, non è infrequente; il rimedio consiste nel sostituirla con una nuova, generalmente da 0,5 M Ω .

Occorre stare attenti anche al corretto carico della finale BF, può darsi che il trasformatore d'uscita, specie in certi ricevitori militari, non abbia il secondario per altoparlante, normale, ma per linee a 600 Ω . I rimedi possono essere due: il primo consiste nel mettere sull'altoparlante un altro trasformatore adattatore d'impedenza con primario 600 Ω , mentre l'impedenza secondaria è quella della bobina mobile dell'altoparlante: 3,2+4 oppure 8 Ω . L'altro rimedio consiste, invece, nel portare fuori dal ricevitore il filo dell'anodo del tubo finale e collegarlo al primario di un trasformatore per altoparlanti montato sull'altoparlante stesso, l'altro capo del primario andrà all'alimentazione anodica. Collegare la bobina mobile dell'altoparlante direttamente al secondario del trasformatore contenuto nel ricevitore, se questo ha impedenza 600 Ω (adatto per linee telefoniche) è errato e dà pessimi risultati.

In molti casi, però, non vi è alcun difetto elettrico né di accoppiamento, allora la distorsione, come accennato all'inizio, è di carattere meccanico-acustico e si deve alla cassetta metallica in cui l'altoparlante è contenuto; essa, date le sue piccole dimensioni, e la rigidità del materiale, genera un mucchio di vibrazioni spurie che alterano i suoni originali e rendono più o meno confuse le parole.

Eliminate l'altoparlante di vecchio tipo (che molte volte ha la membrana alterata dal tempo e dall'umidità) e adottate un buon altoparlante dal cono ovale di almeno 12 cm x 8 cm. Costruite una cassetta di legno di 20 x 15 cm della profondità di 12 cm usando tavola di legno di pino o abete dello spessore di almeno 15 mm; potete usare anche compensato grosso. Fatevi tagliare nella parte anteriore un foro ovale grande quanto il cono, non meno. Il foro si ricopre con stoffa per altoparlanti o reticella, il tutto va bloccato con generoso impiego di Bostik. Con lo stesso collante rivestite le pareti interne della cassetta con un buon assorbente acustico ad esempio spugna di plastica o gommapiuma. Disponete l'altoparlante a una certa altezza in modo che, stando seduti, il centro del cono si trovi all'altezza del vostro orecchio. In queste condizioni, per ascoltare dalla distanza di 60+80 cm dall'altoparlante, si tiene di norma il volume basso e quindi oltre a tutto non si ha distorsione da parte del sistema mobile dell'altoparlante, né riflessioni spurie da oggetti circostanti.

La voce del ricevitore col nuovo altoparlante risulta completamente cambiata, il legno risona in modo completamente diverso dalla lamiera metallica, il movimento del cono non è frenato dalle insufficienti aperture del lato frontale; il materiale assorbente, infine, agisce da smorzatore del movimento del cono e impedisce le riflessioni all'interno della cassetta. D'altra parte le modeste dimensioni della cassetta non esaltano le note basse e quindi sono meglio ascoltate quelle medie che corrispondono ai suoni del parlato. Provare per credere, la comprensibilità della CSB subisce un notevole incremento.

G.B.C.
italiana

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Italiana

4. Prova dei tubi « alla maniera forte »


A uno dei tanti mercatini avete comprato un bel tubo di potenza di occasione: pensate di impiegarlo in una certa maniera, ma avete il dubbio di fare un lavoro inutile, perché, al momento della verità, il tubo potrebbe essere difettoso o esaurito: come provarlo?

1 - Prova di continuità e corto circuiti

Questa prova si esegue con l'ohmetro, scala media resistenza. Disegnare in grande la zoccolatura, che di solito i manuali riportano molto in piccolo, osservare bene le connessioni allo zoccolo, se vi è il cappellotto d'anodo in testa, se qualche elettrodo ha le uscite su più di un piedino: è questa una norma comune per i tubi VHF e TV-riga. Cominciare a provare la continuità del filamento, e se il filamento ha la presa centrale, verificare la continuità delle due metà del filamento. Poi verificare l'assenza di corto-circuiti tra i vari elettrodi mettendo i puntali tra un piedino, il cappellotto e tutti gli altri: i corto-circuiti più comuni sono quelli tra catodo e filamento; catodo e griglia 1, oppure fra le griglie 1 e 2.

2 - Collegare il tubo come in figura 1,

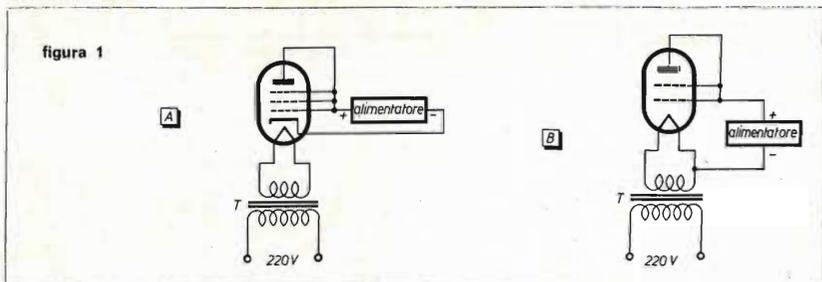ossia con tutte le griglie in parallelo all'anodo, dando al filamento l'accensione prevista dal manuale; quindi il trasformatore di accensione deve essere in grado di erogare non solo la tensione, ma anche la corrente richiesta — quest'ultima per un tubo da soli 100 mA dissipabili sull'anodo può essere di alcuni ampere.



La tensione anodica necessaria per la prova si può ottenere da un alimentatore a diodi o da pile 4,5 V in serie: essa è circa un ventesimo della normale tensione di esercizio: quindi 100 V per un tubo da 2 kV. Premere il pulsante per non più di quattro secondi e leggere la corrente: questa, sebbene la tensione sia bassa, assumerà valori piuttosto alti, per effetto dell'assorbimento di griglia. Pertanto durante la prova non è l'anodo che soffre, ma specialmente la griglia 1.

La prova è detta « di emissione »: serve a verificare se il catodo o il filamento (a seconda del tipo di emettitore) sono in grado di erogare buone correnti. Come norma generale, la corrente misurata sarà da 1,5 a 2,5 volte quella di esercizio, indicata nel manuale, per le condizioni di lavoro in classe C. Prima della prova di emissione, tenere il filamento acceso per cinque minuti circa.

A titolo di orientamento riportiamo i dati di prova per tubi surplus molto comuni.

tubo	tensione continua (V _a)	correnti di emissione alle condizioni di prova	
		tubi nuovi (mA)	tubi in buono stato (mA)
2E26	22,5	110	85
807	45	250	190
815	22,5	110	85
829B	22,5	215	160
832A	22,5	70	50

Le correnti dei doppi tetrodi si intendono riferite a uno solo; le valvole multiple come queste si provano infatti una sezione dopo l'altra, ma indipendentemente. □

Le curve di un transistor

Domenico Serafini


Da quando il transistor ha fatto capolino, l'industria elettronica ha sfornato più provatransistor che motivi per costruirne tanti.

Il metodo più recente, se non l'ultimo, sembra essere quello di sostituire il transistor presupposto difettoso con uno preferibilmente nuovo. Il criterio sembra piuttosto razionale comunque sono sorte alcune difficoltà nel come pre-determinare un transistor difettoso.

Bisogna rammentare che un semiconduttore non ha vie di mezzo, o è buono, o è da scartare.

Fortunatamente la nuova tecnologia ci è venuta incontro suggerendo di cambiare tutti i transistor implicati nel circuito in esame, accurati calcoli hanno provato che eventualmente il transistor difettoso si cela in uno di quelli.

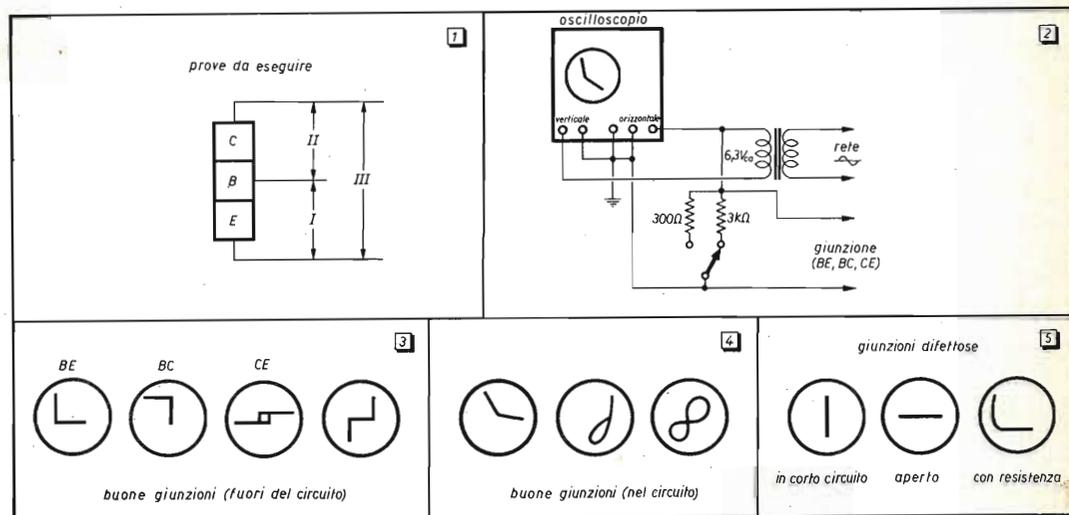Durante questi intrigati e complessi calcoli ed esperimenti qualcuno in vena di perder tempo ha notato che le giunzioni dei semiconduttori hanno l'inutile capacità di mostrare particolari curve in specifiche condizioni di prova (figura 1).



Facendo impiego di un complesso circuito del tipo illustrato in « 2 » è riuscito inutilmente a determinare che curve secche, ad angoli vivi rappresentano buone giunzioni mentre segmentini diritti rappresentano difetti.

Il circuito fa impiego di due resistenze da mezzo watt, una di 300 e l'altra di 3.000 Ω, un trasformatore con uscita di 6,3 V_{ca}, due puntali o bocche di coccodrillo e un oscilloscopio.


Commutando il circuito sulla resistenza di 300 Ω è possibile esaminare qualsiasi giunzione anche con il semiconduttore nel circuito, naturalmente le immagini prodotte sullo schermo dell'oscilloscopio saranno leggermente diverse da quelle prodotte da un transistor fuori circuito.

A grandi linee ricordarsi che in presenza di curve o angoli, la giunzione è buona, per semplificare le operazioni, comunque, riporto una serie di esempi (schizzi 3, 4, 5). □

il circuitiere ©

"te lo spiego in un minuto"

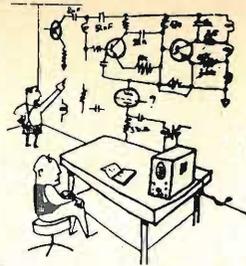circuitiere ing. Vito Rogianti
cq elettronica - via Boldrini 22
40121 BOLOGNA



© copyright cq elettronica 1973

Cogito ergo sum

(segue dal n. 9.73 pagine 1405-1411)

a cura di Riccardo Torazza e Livio Zucca

APPENDICE

Questa appendice è dedicata alle più importanti applicazioni tipiche di alcuni integrati MSI (integrazione su media scala), integrati cioè che realizzano funzioni più complesse di quelle finora esaminate: porte, FF, ecc.

Infatti, con il progredire della tecnologia, risulta più economico integrare il maggior numero possibile di porte, tra loro interconnesse, e realizzanti perciò una ben specifica funzione, su un chip (piastrina semiconduttrice drogata); questo vantaggio non si traduce solo in una economia di costi, ma anche di affidabilità, dal punto di vista circuitale. La comodità di impiego pratico è evidente: minor volume occupato, connessioni cablate e saldature di gran lunga ridotte e una affidabilità (la famosa *reliability*) decisamente superiore. Su questo argomento riportiamo un commento, liberamente tradotto, di una nota Casa costruttrice, la Fairchild: « Realizzando un progetto con integrati MSI, anziché con porte logiche discrete, si ottengono gli stessi vantaggi che si avrebbero realizzando un circuito con integrati, anziché con elementi discreti (transistori, resistenze, diodi, ecc.) ».

Il che non è poco (commento dei traduttori).

Le industrie, però, non si sono fermate agli integrati MSI, che, tutto sommato, non sfruttano appieno le possibilità di integrazione, ma da qualche tempo, producono anche integrati LSI (integrazione su larga scala), dei quali però in questa sede è prematuro parlare.

Per illustrare l'impiego di alcuni MSI pensiamo siano più validi alcuni esempi chiarificatori, che non una lunga e noiosa chiacchierata. Per non appesantire l'argomento, ometteremo le spiegazioni più ovvie, necessarie alla realizzazione di semplici reti combinatorie, o sequenziali, alcune volte indispensabili per ottenere la funzione richiesta.

Iniziamo con il presentare l'integrato MSI 9300 SR 4-bit shift register. Il fatto che sia presentato come uno shift-register (registro a scorrimento) a quattro bit non vuol dire che possa essere usato solo in questo impiego tipico.

Infatti, nella sua accezione più semplice, un registro a scorrimento è un insieme di FF collegati in cascata, in modo tale che un bit presente all'ingresso, a ogni impulso di clock, viene fatto avanzare di un passo, in modo tale che al primo impulso di clock il bit è presente sull'uscita del primo FF (Q_0), al secondo impulso di clock lo stesso bit «shifta», cioè si trasferisce, sulla uscita del secondo FF (Q_1) e così via.

Per questo tipo di registro le cose non sono così semplici, in quanto i dati seriali di ingresso compariranno sulle uscite parallele Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 solo su condizionamento del terminale PE, che abilita o meno il caricamento del registro.


Vogliamo però presentare il 9300 come contatore, a modulo variabile, in funzione delle connessioni fra i terminali esterni.

In figura A1 vediamo il simbolo logico di questo integrato, con la spiegazione del significato di ogni terminale, unitamente alle caratteristiche elettriche.

Il 9300 può essere usato per realizzare svariati circuiti di conteggio: semplici contatori di modulo diverso, contatori a modulo variabile e contatori avanti-indietro.

Il figura A2 potete vedere lo schema logico di principio per quanto riguarda il funzionamento del 9300.

figura A1

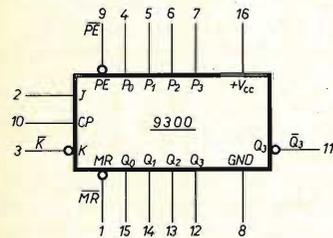

PE abilitazione ingresso parallelo (attivo quando è a « 0 »)
P₀, P₁, P₂ ingressi parallelo
J ingresso J primo stadio (attivo quando è a « 1 »)
K ingresso K primo stadio (attivo quando è a « 0 »)
CP ingresso di clock (attivo quando è a « 1 »)
MR ingresso di reset generale (attivo quando è a « 0 »)
Q₀, Q₁, Q₂, Q₃ uscite parallelo
Q₃ uscita complementata dell'ultimo stadio.

ingressi	Fan-in	uscite	Fan-out
J, K, MR, P ₀ , P ₁ , P ₂	1	Q ₀ , Q ₁ , Q ₂ , Q ₃	6
PE	2,3		
CP	2		

caratteristiche elettriche		limiti				
simbolo	denominazione	0 °C		+25 °C		unità
		min	max	min	max	
V _{oh}	tensione uscita a « 1 »	2,4	0,45	2,4	3,0	V
V _{ol}	tensione uscita a « 0 »				0,2	V
V _{ih}	tensione ingresso « 1 »	1,9		1,8		V
V _{il}	tensione ingresso « 0 »		0,85		0,85	V
I _i	corrente ingresso con V _{cc} = 5,25 V		-1,6		-1,0	mA
	con V _{cc} = 4,75 V		-1,41		-1,41	mA

figura A2

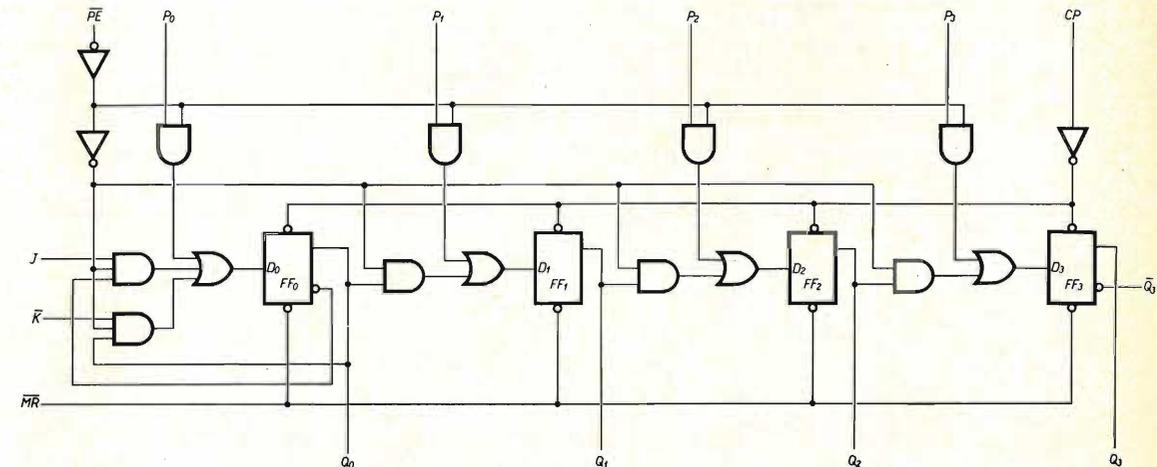


figura A3

J	K	Q ₀ (t _{n+1})
0	0	Q ₀ (t _n)
0	1	Q ₀ (t _n)
1	0	Q ₀ (t _n)
1	1	1

Ci sono quattro FF-MS, con il clock in comune, del tipo D, in parole povere si può ottenere un D-FF-MS collegando insieme gli ingressi J e K di un JK-FF-MS. L'ingresso D di ogni FF può essere commutato a due distinte « sorgenti logiche », tramite l'abilitazione ingresso parallelo (PE).

Per non ingenerare confusione tutti i terminali provvisti di « pallino » (inverter) saranno indicati con il segno di negazione. Quando PE è a « 0 » (pin 9 = « 0 »), gli ingressi D (D₀, D₁, D₂, D₃) dei quattro stadi (FF₀, FF₁, FF₂, FF₃) sono rispettivamente collegati ai quattro ingressi parallelo (P₀, P₁, P₂, P₃). Quando PE è a « 1 » (pin 9 = « 1 »), gli ingressi D (D₁, D₂, D₃) degli stadi FF₁, FF₂, FF₃ sono collegati alle uscite Q₀, Q₁, Q₂, rispettivamente, formando così uno shift-register a quattro-bit.


In quest'ultima situazione rimane da esaminare cosa succede all'ingresso D₀ del primo stadio FF₀.

Con PE a « 1 », D₀ e quindi Q₀, sono condizionati dagli stati di J e K come mostrato nella figura A3.


Se mandiamo a « 0 » il MR (pin 1), si forzano a « 0 » tutte le uscite Q₀, Q₁, Q₂, Q₃, annullando gli effetti di ogni altro ingresso.

Impiego del 9300 come contatore - Il diagramma di stato generale, per questo shift-register a quattro-bit, mostrato in figura A4, serve a progettare una ampia varietà di circuiti di conteggio, fra cui i contatori.

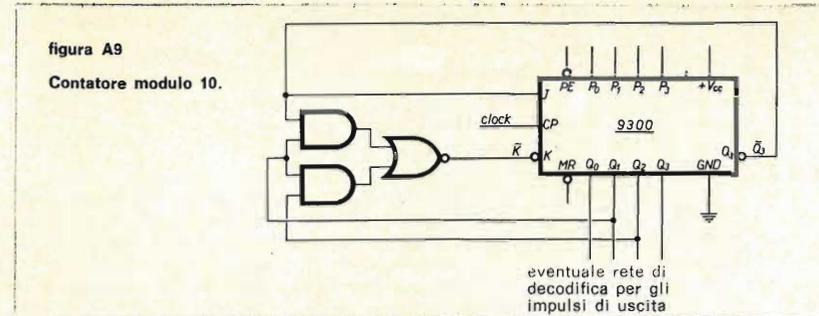$\bar{K} = \bar{Q}_1 + Q_2 \bar{Q}_2$ applicando De Morgan, $\bar{K} = Q_1 (\bar{Q}_2 + Q_2) = Q_1 \bar{Q}_3 + Q_1 Q_2$, la espressione finale è il NOR di due AND e possiamo così ottenere il circuito definitivo di figura A9.



La **complicazione** del circuito aggiunto realizzante la funzione $\bar{K} = Q_1 \bar{Q}_3 + Q_1 Q_2$ può in parte essere eliminata. Questa complicazione deriva dal fatto di aver dovuto forzare l'eventuale stato 15 (1111) nello stato 14, questo ha portato a dover scrivere uno « 0 » nella mappa di figura A8 nel quadratino 15 (mappa di \bar{K}). Se risolviamo questo fatto per altra via, possiamo mettere nel quadratino 15 di \bar{K} un \emptyset e \bar{K} risulterebbe così semplificato: $\bar{K} = Q_1 + Q_3 = Q_1 \bar{Q}_3$ realizzato da un semplice NAND a due ingressi. A questo punto però, se non intervenissimo, avremmo un eventuale stato persistente 1111 in uscita. Si può ovviare a questo agendo sul MR con un NAND a quattro ingressi, in modo che, se $Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 = 1111$, l'uscita del NAND = 0 e quindi MR = 0, tale da forzare le uscite $Q_0, Q_1, Q_2, Q_3 = 0000$. Otteniamo così la figura A10.

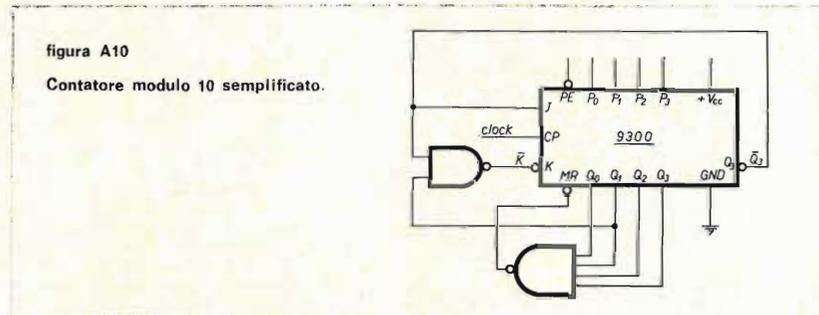

Per concludere la presentazione di questo integrato riportiamo alcune interessanti applicazioni suggerite dalla Casa costruttrice.

N	P ₀	P ₁	P ₂	P ₃
2	1	1	0	1
3	1	0	1	1
4	0	1	1	0
5	1	1	0	0
6	1	0	0	1
7	0	0	1	0
8	0	1	0	1
9	1	0	1	0
10	0	1	0	0
11	1	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	1
14	0	0	1	1
15	0	1	1	1


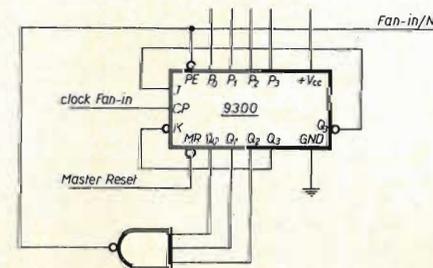


figura A11 Contatore per N (N da 2 a 15).

Nel contatore per N di figura A11 la frequenza da dividere viene inviata al clock (pin 10) e l'uscita viene presa sul PE (pin 9). Questo circuito produce in uscita un impulso ogni N impulsi di ingresso. Il numero N, compreso tra 2 e 15, è determinato dallo stato logico di P₀, P₁, P₂, P₃, come si vede dalla tabella a lato dello schema.

figura A12
Divisore programmabile per N (N da 2 a 127).

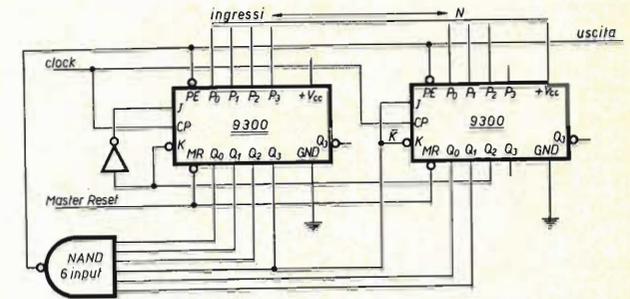

In figura A12 è mostrato un divisore per N programmabile, con N compreso tra 2 e 127; gli ingressi parallelo N servono per impostare il numero particolare per cui vogliamo sia divisa la nostra frequenza di ingresso, applicata sul CP. Per quanto riguarda questo integrato, veramente flessibile, ci si può sbizzarrire a posizionare un certo stato tramite gli ingressi P₀, P₁, P₂, P₃, con PE = 0, poi con PE = 1 farlo proseguire nella sequenza voluta, che decodificata può ricomandare il PE e ricaricare il registro. L'unico limite di applicazione è dovuto quindi alla vostra fantasia, i più bravi ne approfittano.

Se avete trovato interessante e soprattutto utile questa appendice, scrivetecelo, provvederemo a continuarla, presentando altri integrati sulla prossima puntata. Raccomandandovi di non « integrarvi » troppo vi salutiamo.

Bibliografia:

VINCENZO FALZONE
IL PROGETTO LOGICO DEI CIRCUITI DIGITALI
Edizioni scientifiche SIDEREA - ROMA
367 pagine - buon livello teorico - in italiano

A. MARSILIA
LOGICA A CIRCUITI INTEGRATI
Universal Editrice - NAPOLI
321 pagine - di facile comprensione - in italiano.

WILLIAM E. WICKES
LOGIC DESIGN WITH INTEGRATED CIRCUITS
John Wiley & Sons, Inc. - New York
249 pagine - ottimo livello teorico - scritto in inglese.

YAOHAN-CHU
DIGITAL COMPUTER DESIGN FUNDAMENTALS
Mc Graw-Hill Book Company - Inc. - New York
481 pagine - trattato a livello universitario e professionale.


LIBRO DELLE TECNICHE AVANZATE - FAIRCHILD, volume 2

TEXAS INSTRUMENTS SEMICONDUCTOR COMPONENTS - DATA BOOK II 60 p.
DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

Quattro chiacchiere sui calcolatori tascabili

p.i. Mauro Gandini

In questi ultimi mesi sono arrivati anche in Italia: eccoli! Sono loro! I calcolatori tascabili! Eccoli qui questi mostriciattoli con più di una quindicina di denti, otto occhi mobili e un cuore integrato con più di venti piedini. Per chi non li avesse ancora visti, specifichiamo che i denti sono i tasti numerici e logici, gli occhi sono displays a sette segmenti più virgola e il cuore è un circuito integrato MOS-LSI (MOS = Metal Oxide Silicon = sistema di produzione ottimo per l'alto rapporto affidabilità/costo e per l'elevata miniaturizzazione; LSI = Large Scale Integration). Logicamente quasi tutti i grossi produttori di componenti elettronici, specialmente quelli americani, hanno messo a punto uno o più di questi MOS, ognuno dei quali ha delle sue specifiche caratteristiche pur rimanendo fedele a uno schema a blocchi di base, che è approssimativamente quello della figura 1.

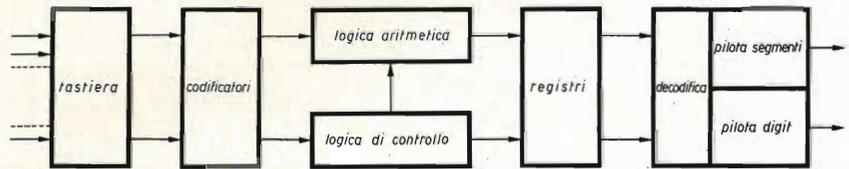


La tastiera più o meno la conosciamo tutti: comprende i tasti dallo 0 al 9, più i tasti delle quattro operazioni principali oltre a un tasto clear (azzerramento) e uno K (costante). I codificatori servono a interpretare i segnali provenienti dalla tastiera per passarli poi alle logiche. La logica aritmetica serve, parlando poveramente, a fare le somme e le differenze, mentre la logica di controllo serve appunto a pilotare la logica aritmetica. Se l'operazione da svolgere è una somma o una differenza, la logica di controllo ordinerà a quella aritmetica di sommare o sottrarre; se si tratta di moltiplicare ordinerà di sommare n volte m, dove n e m sono i numeri da moltiplicare; se si tratta di dividere, ordinerà di togliere successivamente il divisore dal dividendo fino a ottenere il resto più vicino a zero (o fino a quando il numero di sottrazioni supera la capacità di calcolo); il numero di sottrazioni effettuate ci darà il risultato della divisione. I registri contengono i numeri impegnati nelle operazioni e uno di essi attraverso le decodifiche è visualizzato. Noi non andremo a vedere lo schema elettrico di ognuna di queste parti, anche perché spiegare la funzione degli oltre 5000 transistor sarebbe un po' lunga e anche un poco, pochetto, assai noiosa per i non addetti ai lavori! Prendiamo, invece, uno di questi MOS e diamo un'occhiata ragionando sul suo « data sheet » (foglio dei dati tecnici).

Ho scelto il C550, nuovo MOS della General Instrument, che arriva dopo solo sei mesi a sostituire il già reclamizzato da più parti (anche su cq 3/73) C500. Questo integrato, oltre ad avere il pregio delle piccole dimensioni, ha, anche, quello di avere un costo abbastanza basso pure per un ridotto numero di pezzi, cosa molto apprezzata dagli sperimentatori e dai dilettanti.

Descrizione del C550

Il C550 è un singolo integrato MOS che ha i requisiti per la realizzazione di un calcolatore a quattro funzioni e otto digit. C500. Questo integrato, oltre ad avere il pregio delle piccole dimensioni, ha, un calcolatore ad eccezione dell'alimentazione, del clock (= orologio = frequenza che serve a coordinare la sequenza delle varie operazioni di calcolo nel calcolatore) e del circuito d'interfaccia per visualizzare i digit, di cui parleremo più avanti.

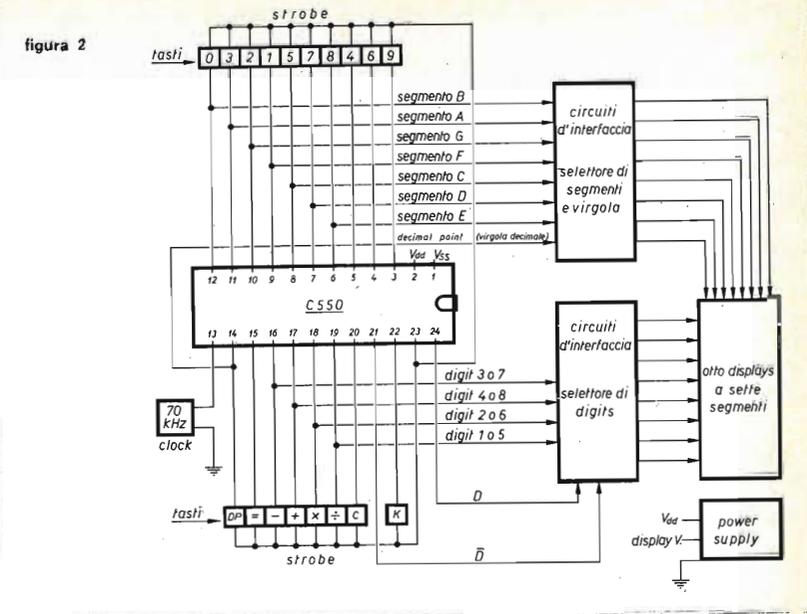

Un importante pregio del C550 e anche di altri chip per calcolatore è di potere introdurre i numeri e svolgere quindi le operazioni secondo lo stesso ordine con cui vengono svolte manualmente (primo numero, segno dell'operazione, secondo numero, uguale, e quindi risultato visualizzato). Questo è possibile in quanto questi calcolatori hanno solo due registri con cui operare (per di più uno di questi può essere usato per immagazzinare una costante) e, quindi, il tasto di operazione automaticamente sposta il primo numero introdotto (che si è localizzato all'introduzione nel registro collegato col visualizzatore) nel registro successivo, per potere introdurre successivamente nel registro visualizzato il secondo numero.

Esempio

Clear (azzerramento)		registro visualizzato	registro non visualizzato
12,3	12,300000	00000000	
X	12,300000	12,300000	
45,6	45,600000	12,300000	
=	560,88000		

Il sistema multiplexing in entrata (tastiera) e in uscita (display) dà la possibilità di mescolarle in modo che non si interferiscano e, quindi, si riducono i piedini del contenitore: infatti non è la dimensione del circuito MOS in se stesso a determinare la grandezza del contenitore, ma il numero di uscite che occorrono. Quindi, se noi riusciamo a dare a un piedino due (o più) funzioni, noi avremo un risparmio di spazio, che va a beneficio della miniaturizzazione del complesso. Inoltre la possibilità di collegare tutti i tasti a un unico strobe (lo strobe è un segnale che esce dal calcolatore e che vi viene riportato attraverso i tasti facendoli così riconoscere al codificatore) dà la possibilità di ridurre i collegamenti sulla tastiera.

Questo calcolatore non ha una capacità limitata agli otto digits come potrebbe sembrare dal fatto che il display è a otto cifre: infatti le otto cifre che si vedono sono solo le più significative, ma la vera capacità del MOS va da $1,0000000 \times 10^{-20}$ a $9,9999999 \times 10^{19}$, tutte cifre che vengono trattenute durante i calcoli, senza che ci sia bisogno quindi di un'indicazione che segnali di aver superato da un lato o dall'altro la capacità del calcolatore (underflow e overflow).

Se leggendo il risultato noi non notiamo sul display la presenza della virgola vuole appunto dire che il calcolatore ci dà solo le otto cifre più significative: così però non potremmo sapere l'esatta posizione della virgola e quindi il vero risultato. Per ottenere ciò si ricorre a un piccolo artificio: si divide per potenze del dieci fino a vedere comparire la virgola.

Esempio

12345678 x 54321 = 670629374638		
entrata	operazione	display
12345678	x	12345678.
54321	=	67062937
10000	=	67062937

Quindi il risultato è 67062937×10^4 (le cifre dopo il sette non le possiamo leggere, ma l'errore che si commette è inferiore alle dieci parti su un milione: comunque, se il numero viene poi usato per altre operazioni, comparirà in esse al completo).

Avviene il contrario, invece, quando scenderemo al di sotto di sette posizioni dopo la virgola: si otterrà quindi 0,0000000 che va moltiplicato successivamente per 10 sino a ottenere tutti i numeri nel visualizzatore.

Esempio

1 : 81000006 = 0,00000001234567		
entrata	operazione	display
1	÷	00000001
81000006	=	1,0000000
	=	81000006
	=	0,0000000
10000000	x	0,0000000
	=	100000000
	=	0,1234567

Quindi il risultato sarà $0,1234567 \times 10^{-7}$

Il tasto C (clear) serve per cancellare tutto ciò che è presente nei registri: in particolare, premendo solo clear si ottiene la cancellazione di un'intera operazione o di una sola cifra impostata, premendo clear e uno dei tasti numerici contemporaneamente si ottiene la cancellazione di un'operazione, sia quando è stata solo impostata sia quando sia stata eseguita, premendo clear e uno dei tasti di operazione si ottiene la cancellazione solo dell'ultima cifra impostata.

Altro tasto che si trova nel C550 è il K (costante) (in altri calcolatori non vi è un tasto, ma un piccolo interruttore). Questo tasto è molto utile nel calcolatore, perché permette di trasformare in costante (e quindi senza aver più bisogno di introdurlo) un numero qualsiasi introdotto, oppure un risultato parziale.

Esempio: 2 è la costante

	entrata	operazione	display
	2	=	2,0000000
12 x 2 = 24	12	K	2,0000000
12 ÷ 2 = 6	12	x	24,000000
12 + 2 = 14	12	÷	6,0000000
12 - 2 = 10	12	+	14,000000
	12	-	10,000000
		C	00000000
4 ⁴ = 256	4	=	4,0000000
		K	4,0000000
		x	16,000000
		x	64,000000
		x	256,00000
6789	1	+	1,0000000
(1+2+3+4) x 5	2	+	3,0000000
	3	+	6,0000000
	4	x	10,000000
	5	=	50,000000
		K	50,000000
	6789	÷	135,78000

Un'ultima cosa da dire: quando il numero da visualizzare è negativo sarà rappresentato da sette cifre, perché la cifra più a sinistra verrà usata per indicare il segno negativo.

Il display


Ho deciso di trattare in una parte tutta a sé la visualizzazione, perché a molti può non essere chiaro come sia possibile attraverso solo quattordici uscite poter visualizzare otto cifre i cui numeri vanno da 0 a 9. Intanto specifichiamo che questi calcolatori usano display a sette segmenti (vedi anche cq 6/72, pagina 840).

Il sistema usato per la visualizzazione si può definire a scansione, cioè a turno si illumina un solo digit per volta: finito di illuminare a turno tutti i digit si torna indietro e il ciclo ricomincia. Per esempio il visualizzatore deve indicare il numero 12345678: avremo che la scansione, e quindi l'illuminazione, incomincerà dalla cifra più a destra; quindi viene illuminato e spento l'otto, ci si sposta verso sinistra, viene illuminato e spento il sette, ecc. sino all'ultimo digit, quello più a sinistra, e poi si torna indietro. A secondo del digit da illuminare le uscite dei sette segmenti daranno la necessaria indicazione, per ottenere visualizzato il numero contenuto in quel digit. Questo avviene logicamente a frequenza abbastanza elevata da non fare notare all'occhio l'accendersi e lo spegnersi dei numeri.

Nel C550 noi troviamo le otto uscite corrispondenti ai sette segmenti più virgola e quattro più due uscite per effettuare la scansione: osservando il diagramma della figura 3 si potrà meglio capire come avviene la scansione.

figura 3

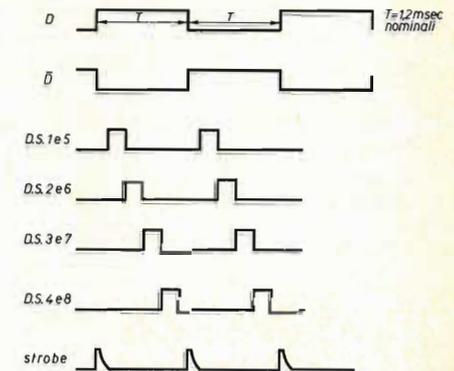Quando abbiamo a livello 1 l'uscita D verranno illuminati a turno i primi quattro digit e quando è a livello 1 \bar{D} avremo l'illuminazione degli altri quattro: così con sole sei uscite si controllano otto digit.



Data la frequenza abbastanza elevata con cui la scansione viene effettuata (infatti ogni numero resta acceso per soli 200 μs ogni 2,4 ms, il che corrisponde a una frequenza di circa 400 Hz) non si possono usare per la visualizzazione dei display a filamento: bisogna quindi dirigersi su indicatori allo stato solido, e cioè displays a diodi elettroluminescenti che funzionano benissimo sino ad alcune centinaia di kilohertz.

MECA 27 - AMPLIFICATORE LINEARE PER 27 MHZ. ALLO STATO SOLIDO



Guadagno 6 dB.
Moltiplica per 4 la potenza del vostro baracchino.
Minimo assorbimento, massima resa.
Ideale per collegamento in mobile.
Alimentazione da 12 a 15 V c.c.

OFFERTA DI LANCIO L. 16.900 + s.s.



DIGIMETRIC

via Natta, 41
tel. 031 - 275.036
22100 C O M O



Pagamento:
contassegno, vaglia, assegno
circolare.

Vediamo ora lo schema generale consigliato dalla G.I., le connessioni ai piedini, la forma e le dimensioni del contenitore.

figura 4

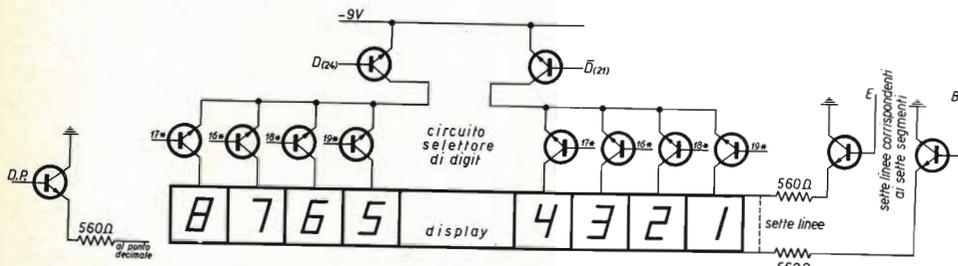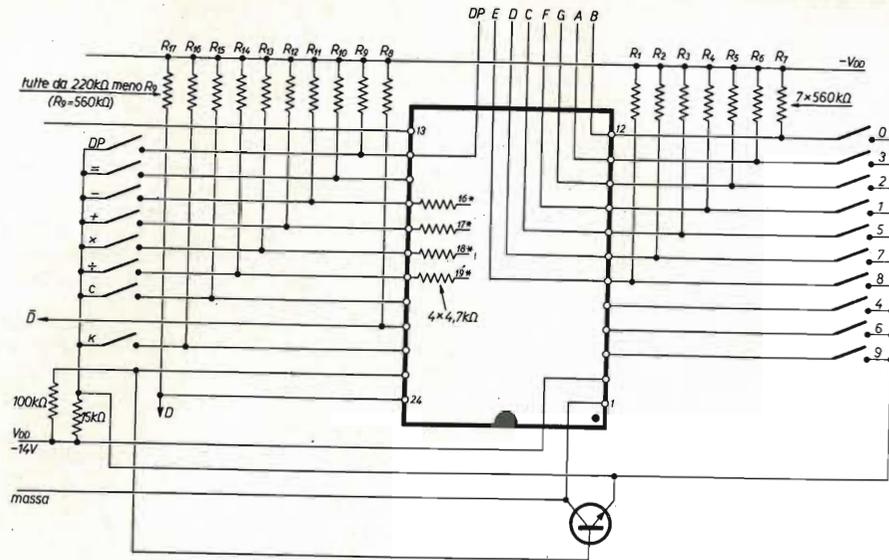

DUAL IN LINE - 24 LEAD

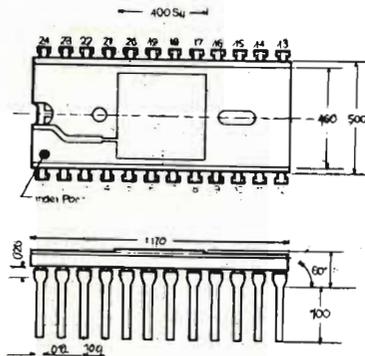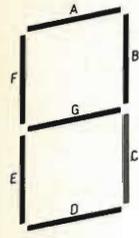

piedino funzione

- 1 V_{SS}
- 2 V_{DD}
- 3 IN 9
- 4 IN 6
- 5 IN 4
- 6 IN 8, segmento E
- 7 IN 7, segmento D
- 8 IN 5, segmento C
- 9 IN 1, segmento F
- 10 IN 2, segmento G
- 11 IN 3, segmento A
- 12 IN 0, segmento B
- 13 Clock
- 14 Virgola (out, in)
- 15 Uguale
- 16 Meno, selet. digit 3/7
- 17 Più, selet. digit 4/8
- 18 Per, selet. digit 2/6
- 19 Diviso, selet. digit 1/5
- 20 Azzeramento (clear)
- 21 D (digit dal 5 al 8)
- 22 K (costante)
- 23 Strobe
- 24 D (digit dal 1 al 4)

figura 5
Codice segmenti

I circuiti d'interfaccia, che nello schema sono rappresentati dai transistor che pilotano i displays, si possono trovare anche sotto forma di circuito integrato: sfogliando i data sheets della Fairchild o della Texas oppure rivolgendosi direttamente ai rivenditori, si potranno trovare quelli più adeguati; comunque se non si hanno problemi di spazio ci si può affidare tranquillamente ai transistor. Per la loro scelta si deve tenere conto che ogni display a diodi ha un consumo che si aggira intorno ai 100 ÷ 130 mW in totale, la tensione di lavoro è intorno a 1,5 ÷ 2 V con una corrente di 10 ÷ 15 mA per segmento (in serie al segmento si porrà quindi una resistenza di valore variabile al variare della tensione di alimentazione). Per finire, ecco le caratteristiche elettriche del C550:

standard

V_{DD} da -13 a -15,5 V (-14 V nominali)
V_{SS} = 0 V
Clock a 70 kHz
Temperatura da 0 °C a 50 °C

massimo

V_{DD} (rispetto a V_{SS}) da -20 a +0,3 V
Clock ed entrate logiche (rispetto a V_{SS}) da -20 a +0,3 V
Campo di temperatura (non in funzione) da -55 °C a +85 °C
Campo di temperatura (in funzione) da 0 °C a +50 °C

caratteristiche elettriche	min	max	unità	condizioni
Clock Input				
frequenza	60	80	kHz	
durata dell'impulso	4	8,5	µs	
Livelli logici del Clock				
logica "0"	-1	0	V	
logica "1"	V _{DD}	-8	V	
Livelli logici alle entrate				
logica "0"	-1	0	V	
logica "1"	V _{DD}	-10	V	
Uscite				
- selezione digit				
R _{on} (riferita a V _{SS})	-	1	kΩ	V _{out} = -2 V
R _{off} (riferita a V _{SS})	1,5	-	MΩ	V _{out} = -15 V
- segmenti				
R _{on} (riferita a V _{SS})	-	3,6	kΩ	V _{out} = -2 V
R _{off} (riferita a V _{SS})	1,5	-	MΩ	V _{out} = -15 V
Strobe				
R _{on} (riferita a V _{SS})	-	4	kΩ	V _{out} = -2 V
R _{off} (riferita a V _{SS})	1,5	-	MΩ	V _{out} = -15 V
Potenza impegnata	150	175	mW	V _{DD} = -14 V
	(tipico)			

La General Instrument (e il sottoscritto) non assumono responsabilità per errori od omissioni

Reperibilità del materiale

Come abbiamo visto oltre al C550 occorreranno anche i digit a diodi elettroluminescenti e la tastiera. Ora come ora sul mercato i più economici sono gli FND 70 della Fairchild. Per la tastiera io consiglieri il modello per calcolatore della Kimates. Tutti questi componenti si possono trovare insieme al chip per calcolatore C550 alla Microline - Via Montepulciano, 11 - 20124 Milano.



Chiunque abbia qualche domanda sull'argomento mi scriva che io cercherò di fare del mio meglio per rispondere. Ciao. Ciao.

Display regolabile per frequenzimetri digitali

di Gianni Becattini

Coloro che si sono costruiti il frequenzimetro digitale apparso sul numero 12/72 della rivista, avranno notato un imperfetto funzionamento del sistema di display, ossia, in termini più espliciti, avranno notato che quando il commutatore della base dei tempi viene portato in una posizione diversa da un secondo, la successione delle cifre diviene alquanto caotica e di difficile lettura. Non staremo in questa sede a discutere i motivi del funzionamento difettoso: presentiamo invece un circuito che, applicato al contatore digitale in oggetto, permette di regolare a piacimento la frequenza di display, cioè la frequenza con cui avviene il trasferimento della cifra contata dalle decadi alle decofiche. L'intervallo tra due letture consecutive può variare tra un massimo di lunghezza indefinita e un minimo pari al doppio della base dei tempi.

CIRCUITO ELETTRICO

I pregi sostanziali del dispositivo che ci accingiamo a presentare sono il costo, veramente irrisorio, la facilità di realizzazione, il funzionamento assolutamente sicuro, anche nelle peggiori ipotesi di realizzazione. Con questo non si vuole affermare che il nostro sia il non plus ultra dei circuiti digitali: si poteva forse fare di meglio; in ogni modo il funzionamento risulterà perfetto anche con montaggi molto approssimativi.

In considerazione del fatto che questo circuito sarà realizzato da persone che hanno già realizzato il frequenzimetro digitale, presumendo una certa competenza del lettore, non si riterrà necessario fermarsi troppo a lungo sul funzionamento teorico, del resto facilmente intuibile.

Incominciamo dalle modifiche da effettuare sullo strumento già realizzato. Niente di più semplice, in quanto è sufficiente eliminare S_2 : si collegherà stabilmente il piedino 8 di IC9 al piedino 12 di IC2, eliminando poi il collegamento che va dal piedino 8 di IC8 a S_2 .

In queste condizioni il frequenzimetro disporrà di una frequenza di display proporzionale alla base dei tempi, nel senso che con base dei tempi di un secondo avremo una lettura ogni due secondi, con base dei tempi a 0,1 sec avremo una lettura ogni 2 sec e così via. Anche in queste condizioni il funzionamento non è però soddisfacente.

Facciamo delle considerazioni a titolo di esempio, esaminando il caso di aver disposto il commutatore su 0,01 sec: per tempi diversi valgono considerazioni analoghe.

Se in queste condizioni cerchiamo di misurare una frequenza un po' instabile, dal momento che si verifica un display ogni due centesimi di secondo, avremo per risultato di vedere le lampade delle ultime cifre completamente accese, senza poter leggere l'effettiva misura. È opportuno però osservare che in questo modo lo strumento assolve perfettamente al suo compito, indicandoci tutte le variazioni della frequenza misurata che avvengono nell'arco di 0,02 sec: è il nostro occhio che, a causa della sua inerzia, non riesce a percepire variazioni così veloci.

Si è perciò pensato a un dispositivo che, dopo aver permesso un solo trasferimento, blocchi la sequenza degli impulsi di display, in attesa che un segnale, automatico o manuale, provveda a resettare il circuito che si prepara così a trasferire un nuovo impulso e un solo. Risulta così evidente che la frequenza di lettura dipenderà, in valore massimo, dalla frequenza degli impulsi di display che pervengono al nostro dispositivo, mentre potrà venire regolata a piacere, in valore minimo, scegliendo la frequenza degli impulsi di reset. Questi impulsi vengono generati da un semplice oscillatore a UJT, che ha il grande pregio di fornire impulsi molto stretti.

Abbiamo realizzato insomma un circuito ONE-SHOT, per usare un termine anglosassone.

Per mezzo di P_1 si regola la frequenza di display; può essere conveniente sostituire al potenziometro una resistenza e un interruttore come indicato a tratteggio, in modo da avere solo due tempi di lettura, ma un minore ingombro sul pannello frontale, magari già realizzato, tantopiù che in pratica si utilizzano sempre le posizioni estreme del potenziometro. È prevista anche una lampadina che lampeggia ogni volta che avviene un trasferimento.

Per non lasciare inutilizzata la seconda sezione del SN7473 si è pensato di utilizzarlo come indicatore di fuori-scala (OVER-RANGE fa però più scena!), spia che lampeggia ogni qual volta vi sono altre cifre da leggere.


Entrambe le spie possono essere sostituite da LEDs eliminando anche i transistor pilota relativi, ma il vantaggio non è tale da giustificare il costo dei diodi elettroluminescenti, tantopiù che abbiamo già a disposizione una sorgente di alta tensione già raddrizzata (occhio però ai corti circuiti con l'alta tensione, pena una strage di integrati...).

L'uso di SCR in questo circuito può sembrare strano: serve per abbreviare l'impulso di trasferimento che attraverso il resto del circuito diventa tanto lungo da visualizzare anche il reset e parte del conteggio successivo. Nei prototipi sono stati utilizzati dei minuscoli SCR ricavati da schede, ed è questo il motivo che ha fatto preferire questo tipo di componente. Non escludo che, con opportune modifiche si possa usare anche un UJT, ma, considerandone il prezzo maggiore, e, soprattutto, dal momento che le cose stanno tanto bene così...

One shot variable display

N.B.

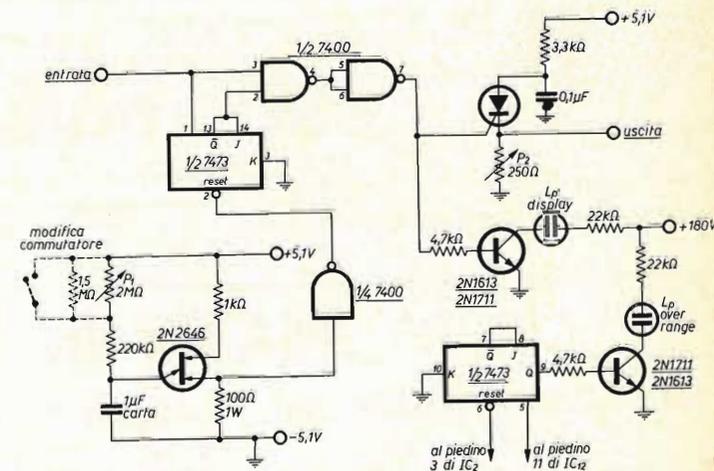- 1) I piedini 7 e 14 del SN7400 vanno collegati rispettivamente a massa e al positivo.
- 2) I piedini 11 e 4 del SN7473 vanno collegati rispettivamente a massa e al positivo, mentre il piedino 12 resta scollegato.
- 3) L_p indica lampadine al neon.
- 4) Nel 7400 resta una porta inutilizzata.



Ci si chiede a questo punto: perché, invece di modificare il controllo funzioni del contatore digitale di frequenza si è preferito aggiungere un circuito completamente separato? La risposta è molto semplice: si è cercato di realizzare un'unità separata che potesse essere aggiunta, non solo al frequenzimetro apparso sul 12/72 ma anche a molti altri apparati commerciali o autocostruiti che non dispongono di display variabile.

Il collegamento al circuito preesistente è infatti assai semplice: la nostra unità viene disposta in serie al collegamento che porta l'impulso di trasferimento dal controllo funzioni al circuito del contatore vero e proprio. Per il frequenzimetro di cq elettronica è sufficiente insomma fare i seguenti collegamenti: a) interrompere il filo che va dal piedino 8 di IC2 al circuito stampato del contatore; b) collegare il piedino 8 di IC2 al terminale input dell'one-shot; c) collegare il terminale output dell'one-shot al terminale «trasf» rimasto libero sullo stampato del contatore. Mi sembra superfluo aggiungere che è indispensabile prelevare anche l'alimentazione dal frequenzimetro... Chi volesse realizzare anche l'indicatore di over-range dovrà eseguire le semplici connessioni indicate nello schema.

REALIZZAZIONE PRATICA

Nessuna difficoltà, come già accennato. Dato il limitato numero di collegamenti, realizzabili comodamente con normali tecniche di cablaggio, consiglio di utilizzare una « fetta » di quelle praticissime piastre ramate, già incise e forate a misura per circuiti integrati dual-in-line, facilmente reperibili. Non ci sono comunque difficoltà: il circuito funziona bene comunque lo si monti.

Raccomandabile, per non dire necessario, l'uso di zoccolatura per gli integrati. Per chi volesse fare economia consiglio di usare la sezione rimasta libera del 7473 già presente nel circuito; si guadagna una maggiore difficoltà di realizzazione e si perde la possibilità di aggiungere l'utilissimo over-range. L'unica regolazione da effettuare, giunti al termine della realizzazione, consiste nel ruotare lentamente il potenziometro P₂ partendo dalla posizione di massima resistenza fino a ottenere in tutte le portate una risposta stabile e sicura nella visualizzazione.

Non resta altro da dire: per ogni eventuale necessità resto comunque a disposizione di tutti.

□

Un hobby intelligente?

diventa radioamatore

e per cominciare, il nominativo ufficiale d'ascolto

basta iscriversi all'ARI

filiazione della "International Amateur Radio Union"

in più riceverai tutti i mesi

radio rivista

organo ufficiale dell'associazione.
Richiedi l'opuscolo informativo allegando L. 100 in francobolli per rimborso spese di spedizione a:
ASSOCIAZIONE RADIODIETNICA ITALIANA - Via D. Scariatti 31 - 20124 Milano

ditta NOVA I2YO

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - via Marsala 7 - Tel. (0377) 84.520 - 84.654

Apparecchiature per RADIOAMATORI - CB - MARINA, ecc.

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ◆ SOMMERKAMP - YAESU | ◆ SWAN |
| ◆ TRIO - KENWOOD | ◆ DRAKE |
| ◆ STANDARD 144 Mc - 432 Mc | ◆ LA FAYETTE - CB |

Quarzi per ponti 144 Mc - 432 Mc per
IC20 - TRIO 2200 - 7100 - 7200 - STANDARD - SOMMERKAMP

NOVITA'! NOVITA'! NOVITA'!

IC200 144 MHz INOVE completamente quarzato

Per ogni Vostra esigenza CONSULTATECI!

ANTENNE - MICROFONI, ecc.

Opuscolo allegando L. 200 in francobolli


sperimentare[©]

circuiti da provare, modificare, perfezionare
presentati dai **Lettori**
e coordinati da

Antonio Ugliano, I1-10947

corso Vittorio Emanuele 242
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

© copyright cq elettronica 1973

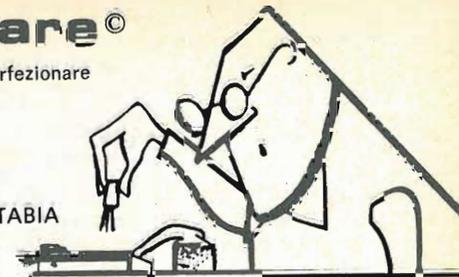

Sissignori, la vita dell'ing. Picconi era diventata proprio un inferno: bastava che lui si sedesse davanti al baracchino per farsi due chiacchiere in frequenza che subito i fischi e le scariche del ricevitore venivano superati dagli strilli di moglie e suocera messe assieme. Un inferno, non vi dico, per cui il poveretto, privato del suo hobby, girava per casa mormorando parole inconsulte: giurava vendetta, sì, proprio vendetta.

Mentre i suoi amici di notte si facevano i loro bravi QSO, lui fantasticava tra le lenzuola sul modo di come « suicidare » le due arpie che non gli permettevano un po' di pace e così, sognando un'isola deserta, mise su il suo piano, ingegnoso: diabolicamente ingegnoso. Profittando delle prossime ferie del ferragosto, se ne sarebbe andato in montagna a farsi una crogiolata di QSO all'aria aperta; l'idea era proprio buona, per cui ne fece partecipi alcuni suoi amici afflitti dallo stesso male che, manco a dirsi, accettarono sul posto.

Obbiettivo: armati di pentole e baracchini, nel giorno di ferragosto se ne sarebbero andati in cima a Monte Pizzuto (1380 metri) lontani finalmente, seppure per un giorno, da suocere, mogli e figliolanza. Per dimostrare la loro completa indipendenza, organizzarono addirittura il pranzo con cucina al campo. Nei giorni che precedettero la loro impresa furono impegnati nei preparativi: pentole e tegamini, baracchini e batterie. E venne il grande giorno.

Rifiutati tutti i consigli domestici di portarsi appresso cibi già confezionati, Falco Rosso, Toro in Pieri, Tempesta e Pino Solitario, accompagnati da Ciro Pellicchia che di radio non capiva un fico ma che però era un abile cuoco, partirono.

Nella vetusta e traballante 1100 di Pino Solitario, avevano ammassato di tutto un po', si andava dalle patate alle antenne, dalle cuffie ai pomodori e, sebbene un po' strettini, sbalottati e ribollenti per il gran caldo, affrontarono il viaggio. Non fu certo tanto felice se si esclude il radiatore che bolliva, una curva sbagliata che li fece tornare indietro di 6 km, e una ruota a terra, giunsero alla meta.

Mentre cominciarono i loro primi collegamenti, il bravo Ciro si diede da fare con la cucina e presto i suoi intrugli cominciarono a diffondere nei dintorni odori e aromi.

Verso la metà della mattinata avevano fatto un bel numero di collegamenti, per cui ogni tanto si davano il cambio agli apparati. Durante appunto uno di questi intervalli, Toro in Pieri decise di fare quattro passi per sgranchirsi un po' le gambe.

La fresca aria dei boschi invitava, per cui, meditando sui fatti suoi, si allontanò. Cominciò ad osservare gli alberi nel tentativo di riconoscerne qualcuno, le piante e i fiori.

Fu appunto durante questo suo osservare che vide il melone. Pensò allora che come frutta al loro pranzo non sarebbe stato da gettare e allora, armatosi di un ramo, cominciò a operare per staccarlo.

Cosa effettivamente accadde, neppure lui lo comprese. Appena il melone, staccatosi dal ramo, ebbe toccato il suolo, una nuvola nera ne uscì precipitandosi sul malcapitato. Una nube nera composta da migliaia di furibonde api. Altro che melone, era un alveare!

Con un grido di terrore, ululando per le punture, schizzò verso il campo dove nel frattempo gli altri quattro si stavano disponendo per mangiare.

Sulle prime non compresero il motivo di quelle urla, di tanti strilli, ma non appena quella Luftwaffe furibonda cominciò a precipitarsi anche su loro, come un sol uomo si catapultarono nella macchina chiudendovisi dentro. Formazioni compatte di pungolanti vespe prese ad esplorare tutti gli interstizi per entrare nella macchina, i vetri dovettero essere chiusi al massimo, altre entravano nel cofano, nel motore. Si davano il cambio nel sorvolare la macchina in attesa che i malcapitati ne uscissero.

Intanto nella macchina che già era un forno, doloranti per le punture, i nostri eroi sudavano l'anima. Il sole ormai a perpendicolo infuocava le lamiere, e i rinchiusi cominciarono la loro cottura a fuoco lento.

Al tutto, si aggiunse la sete. Quando alcune vespe, tuttora incollate ai vetri, si spostavano, si intravedeva giacente per terra il frigo portatile in cui erano rinchiusi birre e altre bevande fredde. Poi si aggiunse la fame. La pentola, dimenticata sul fornellino a gas, fumava peggio di una vaporiera non promettendo niente di buono sul recupero del suo contenuto. Di aprire i vetri, seppure di un poco, nemmeno a parlarne. Le api che tutt'ora presidiavano la macchina, si infilavano come niente fosse.

Di mettere in moto la macchina attorcigliando i fili del cruscotto, manco per idea. Dopo inutili tentativi riuscirono a far funzionare il ventilatore e con quel po' di refrigerio restarono lì in calda, sudata e dolorante attesa.


Fu solo all'imbrunire inoltrato che si accorsero che le api cominciarono a rientrare per cui, appena fu loro possibile di non subire le ire di qualche Kamikaze ritardatario, si precipitarono fuori. Avreste dovuto vederli, come pazzi e forsennati, dimentichi di fame e sete recuperarono le loro cose comprese le chiavi della macchina che erano restate nel pantalone di Pino Solitario, guarda un po', appeso a un pino.

Non fu tutto; la prolungata azione del ventilatore aveva spianato la già vestusta batteria per cui, per mettere in moto la macchina, dovettero spingerla per un bel pezzo.

Si fermarono a una svolta: non ne potevano più: fecero pranzo, colazione e cena con pane asciutto e birra. Nessuno parlava. Ogni mente era protesa a pensare che cosa avrebbero detto a casa vedendoli in quello stato. Pensarono mille scuse però appena videro sul tavolo il piatto che le mogli avevano lasciato loro in caldo, dimenticarono i loro vendicativi propositi e si misero a mangiare.

La vita dell'ing. Picconi è sempre un inferno, ogni qualvolta si siede davanti al baracchino per farsi due chiacchiere in frequenza, le urla della moglie e della suocera lo fanno subito smettere; però non medita più spedizioni in montagna.

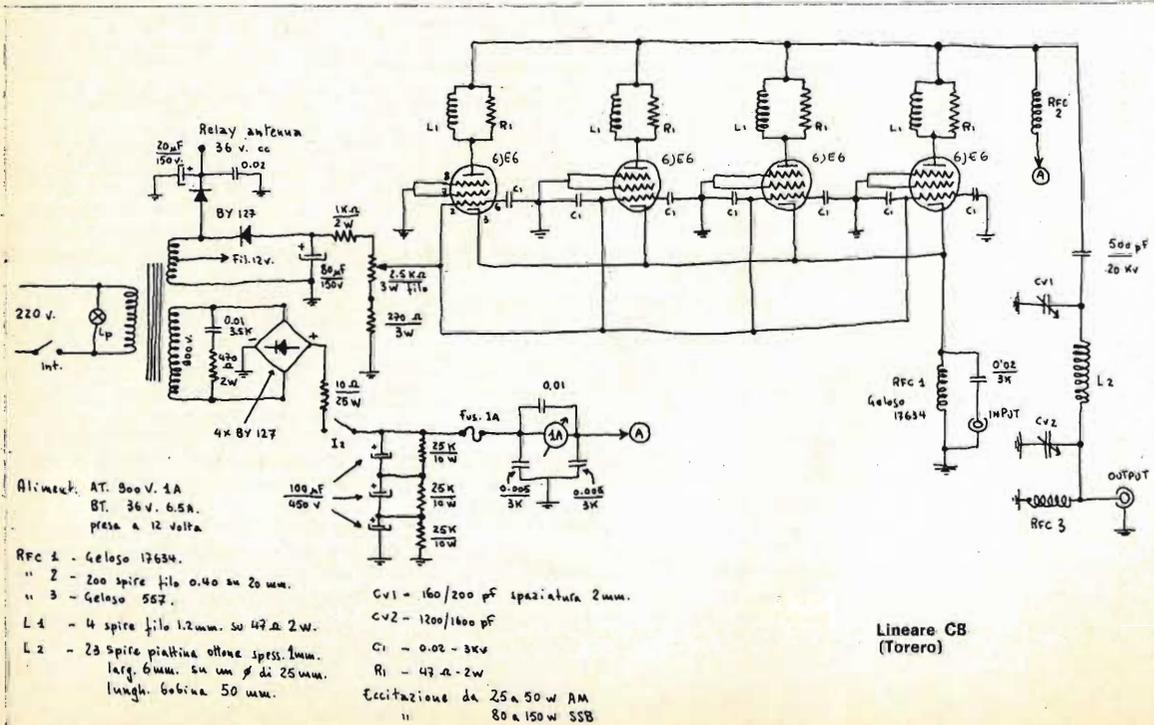
Il mio amico **Sandro**, per gli amici Torero di Frattamaggiore, invece, di questi problemi non gliene importa proprio niente: urlino pure mogli e suocere; ha trovato il rimedio.



Ha preso l'idea da uno schema di I8SDB e l'ha modificato: risultato, un lineare che « spara » 1.680 watt. Le valvole sono delle 6JE6. Sullo schermo ne vedete quattro, però Torero dice che mettendone sei la potenza sale ancora. Signori, se un giorno andrete a trovarlo a Poggioreale, invece delle sigarette portategli qualche transistor.


* * *

Sandro Giorgi, invece, via per Corte Capanni 13, San Concordio (LU), non fa di queste cose. Lui si limita a cose più sensate. Uno squadratore a trigger di Schmitt. A voi sembra poca roba, e invece è utile per i frequenzimetri, i posizionometri, per gli squartamolecolometri e per i polsomanometri. Chiaro? L'estensore del tutto, in una ricca veste delucidatrice, si limita a dire che il coso gli serve per far funzionare il frequenzimetro pubblicato sul n. 12-72 sino a 19 MHz. Inoltre, di mettere sempre il commutatore sulla portata più bassa onde non recitare il de profundis per il tutto.

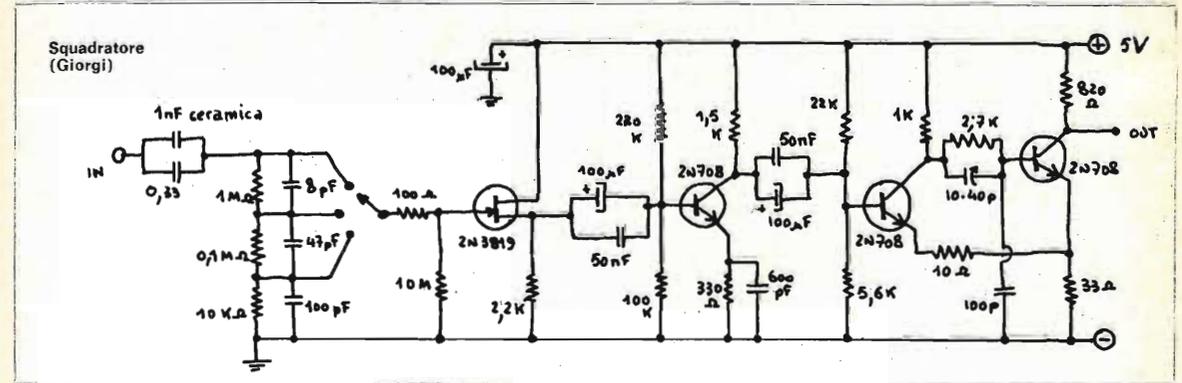


* * *

Da una messe di circuiti vari inviati da **Franco Maugliani** via Cadorna 53, Firenze, ne scelgo due: un elevatore di tensione e un fotorelay. Mi piace di più il secondo, si presta a maggiori possibilità di impiego mentre il primo, per il fatto di dover collegare i terminali 1 e 2 al naso di un cane, per vedere se prende la scossa che il tutto funziona, non mi va tanto a genio; e se poi il cane morde?

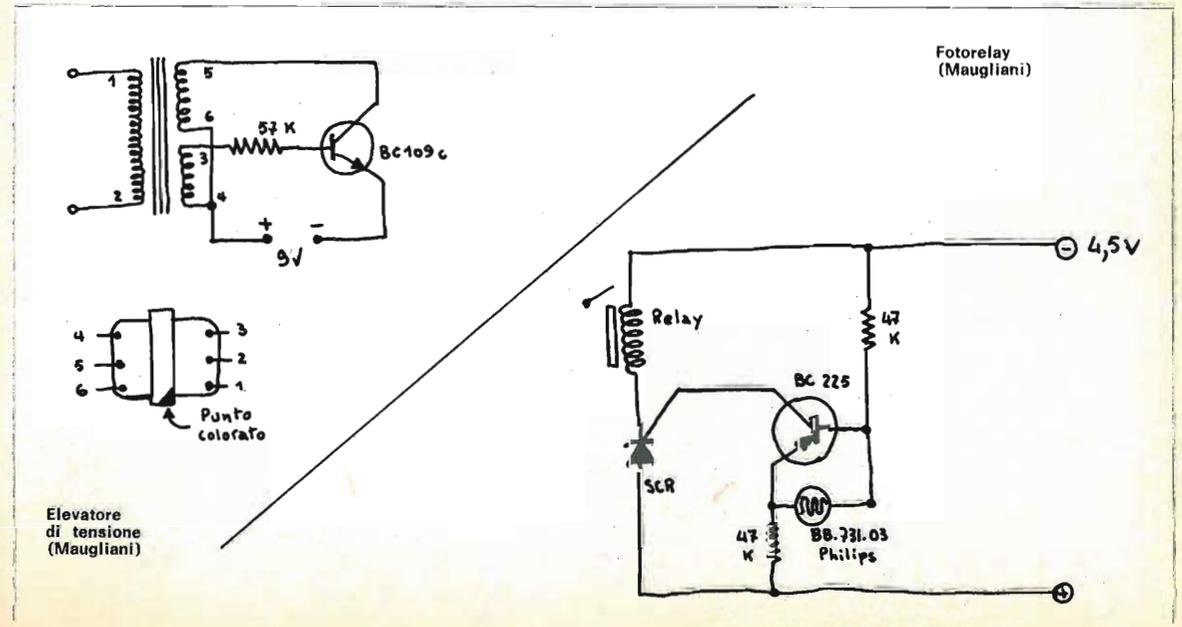


Elaborazione abbastanza complessa è poi quella di **Riccardo Racheli**, via Nazario Sauro 31, Lecce. Certo che sperimentare si avvale di menti eccelse, questo ne sia l'esempio. Molte volte mi scrivono chiedendomi « un ottimo » rx per la CB, perché non provate un po' questo? Occorre solo pazienza e mano di velluto nel tarare l'oscillatore; poi, se siete stati benedetti da San Gennaro, il tutto funzionerà.

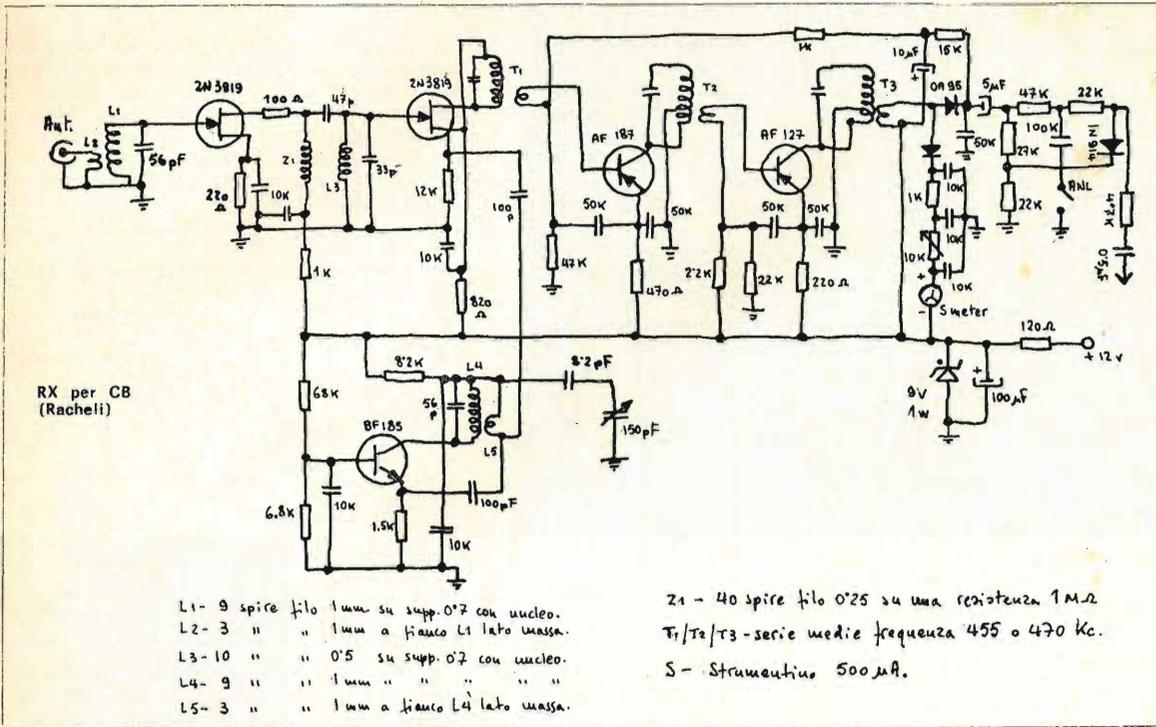

* * *

Un anonimo, dall'illeggibile firma, per non finire nell'elenco dei copioni, ci manda il sottoriportato strumento cacofonico desunto e, logicamente, modificato, dal n. 9 di Elettronica Oggi del '70. Lo pubblico perché è interessante. Poggiando le dita sui terminali delle resistenze da 3,3 kΩ sulle basi dei BC177, l'apparato genera dei suoni (se così si può definirli) che in seguito alla rotazione del potenziometro da


Strumento cacofonico (Anonimo)

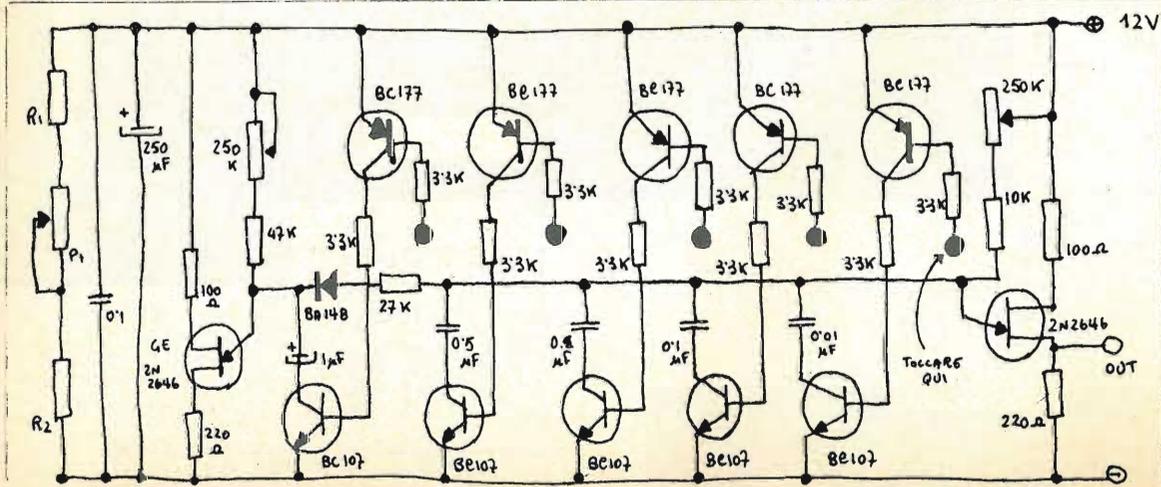

250 kΩ, possono variare dal suono di un bongo a quello di un violino. Veramente divertente. Ne vidi uno a cui avevano fatto precedere degli integrati che, a combinazione, inserivano dei resistori fissi al posto del detto potenziometro e a casaccio connettevano la detta resistenza da 3,3 kΩ a massa tramite degli elettrolitici. Faceva spavento. Consiglio di montarlo e regalarlo a vostra suocera.


* * *

Segue **Giuseppe Baldissone** il BTG. 7° Comp. OPR IPL, I SQ. Scuola Trasmissioni Cecchignola (Roma). Dopo tale indirizzo si limita solo a dire: Vi mando un derivatore. Con ingresso a 0 il gate C ha l'uscita alta, anche il gate A ha l'uscita alta quindi B ha l'uscita bassa e tiene quindi a 0 anche C. Se il segnale in ingresso va alto, l'uscita C è bassa e quindi l'uscita continua ad essere bassa indipendentemente da B. Quando il segnale in ingresso scende, l'uscita C va subito alta. Anche A vorrebbe andare alta ma il condensatore fa sì che essa salga lentamente cosicché B continua in uscita ad essere alta. Dopo il tempo stabilito, il condensatore ha raggiunto la tensione tale da commutare B e quindi l'uscita OUT va bassa tirata giù dall'uscita B. Si è così ottenuto un impulso della grandezza di qualche microsecondo e con un condensatore di qualche nanofarad. Io non ho capito niente.

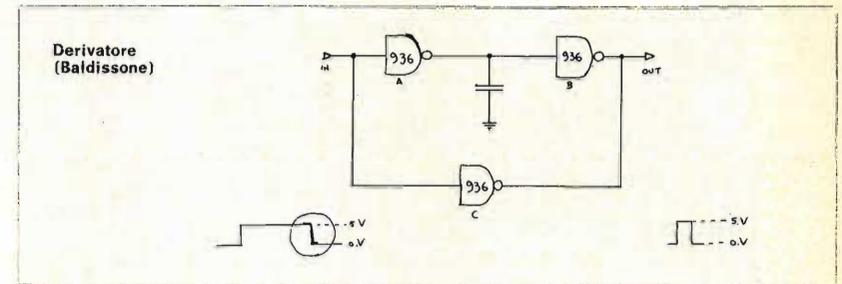

* * *

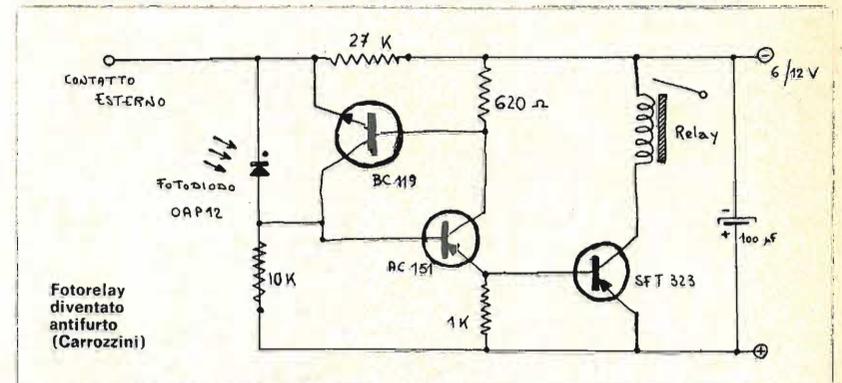Chiudiamo questo mese con **Francesco Carrozzini** via Orsini ed CB/B, Taranto che si mise di buzzo buono a fare un fotorelay senonché, a montaggio finito, si accorse che aveva fatto un antifurto: difatti, collegando il contatto esterno con la maniglia di una porta, avviene che, toccandola, scatta il relay. Sono o non sono cose da pazzi?




* * *

Come di consueto, ai pubblicati di questo mese, integrati e transistori vari con aglio e olio.

cq audio

coordinatore
ing. Antonio Tagliavini
piazza del Baraccano 5
40124 BOLOGNA

© copyright cq elettronica 1973

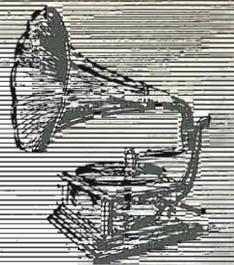

SINTONIZZATORI FM...

Mesi fa su **cq elettronica** è apparso un progetto di un sintonizzatore HI-FI che usava la famosa serie dei telaietti Philips (PMS-A, PM1-A, PMB-A). Solo ora, dopo varie ricerche, mi sarei deciso alla realizzazione di quel progetto, data la spesa non molto alta che i citati telaietti presentano, cosa per me di prima importanza dato che sono un operaio e che le mie finanze non mi permettono proprio molto per la mia passione. Le sarei molto grato se Lei potesse indicarmi a chi rivolgermi, dato che già varie Ditte, inserzioniste su **cq**, mi hanno risposto che i citati telaietti sono spariti dal mercato.

Roberto Mazzoleni
via Locchi, 2
31100 TREVISO

La famosa serie di telaietti premontati Philips non è più in produzione, e per entrare in possesso di qualche esemplare l'unica soluzione è quella di rivolgersi al mercato dell'usato.

Se la sua intenzione è quella di realizzare un sintonizzatore ad alta fedeltà, le consiglieri però di rivedere le sue decisioni, dato che questi telaietti sono più adatti alla realizzazione di ricevitori di modeste pretese che a quelle di sintonizzatori ad alta fedeltà. Molte caratteristiche importanti per questa applicazione lasciano infatti alquanto a desiderare (stabilità in frequenza, comportamento nei riguardi di segnali forti, curva di selettività della FI ecc.). Sospenda quindi le sue ricerche, e si orienti verso qualcosa di più efficiente e moderno; a questo proposito può vedere che cosa scrive qui di seguito, il signor Virginio Doglioni di Feltre.

... E WIRELESS WORLD

Le scrivo in merito a due risposte da lei date sul n. 2/73 di **cq elettronica**. Una riguarda la rivista inglese *Wireless World*: essa viene edita già da qualche tempo dalla IPC LTD OAKFIELD HOUSE, PERRYMOUNT RD, HAYWARDS HEATH, SUSSEX RH 16 3DH ENGLAND. Il costo dell'abbonamento è di 4,35 sterline per un anno e 11,10 per tre (per studenti rispettivamente 2,18 e 5,55, ma non so che documenti occorran), che si possono inviare tramite vaglia postale o banca. Dovrebbe essere possibile effettuare l'abbonamento anche tramite i rappresentanti italiani: Etas Kompass, via Mantegna 6, 20154 Milano o Techna, via Cesi 16, 40135 Bologna.

La seconda risposta riguarda il sintonizzatore FM il cui schema è tratto dai numeri di aprile e maggio di *Wireless World*. Possiedo due esemplari di questo sintonizzatore che, pur se mai tarati decentemente, funzionano molto bene. Sconsiglio vivamente però di tentarne la costruzione acquistando i componenti in Italia (tranne eventualmente alcuni semiconduttori) sia per motivi di economia, sia per l'impossibilità di trovare i filtri ceramici, il condensatore variabile, i nuclei delle bobine e altro.

Una Ditta Inglese, la INTEGREGX LIMITED, P.O. Box 45 - DERBY DE1, 1TW, fornisce tutti i componenti per prezzi dalle 12 alle 16 sterline (compresi scala e indicatore di sintonia con due LED); può inoltre fornire fotocopie degli articoli e di varie modifiche per migliorarne la stabilità. La spedizione costa circa una sterlina. Per ottenere il listino prezzi e i moduli per l'ordine bisogna inviare una busta preindirizzata, meglio se con buono di risposta internazionale, all'indirizzo citato.

Sperando che queste informazioni le siano utili; la saluto.

Virginio Doglioni
via Segusini, 8
32032 FELTRE (BL)



cq audio

La ringrazio della precisazione e delle preziose informazioni, che certamente incontreranno l'interesse di molti lettori.

Per ciò che riguarda l'indirizzo di *Wireless World*, ringrazio anche gli altri lettori che mi hanno scritto facendomi notare che l'indirizzo da me riportato è vecchio, e così pure i prezzi degli abbonamenti. Il fatto è che al momento di preparare la risposta ho preso un numero qualunque senza verificare che fosse l'ultimo. Chiedo scusa.

IMPRESSIONI STEREOFONICHE

...vorrei ricevere qualche informazione più completa sulle vostre impressioni sulla stereofonia.

Emilio Verbicaro
Riparatore TV
via S. Rocco, 103
80147 NAPOLI-PONTICELLI

La sua domanda è, per la verità, un po' troppo concisa, per cui non sono ben sicuro di centrare, con la mia risposta, il punto che le interessa. Ecco comunque una mia « impressione » sulla stereofonia. Lo scopo che ci si prefigge quando si riproduce della musica è la maggiore somiglianza possibile del suono riprodotto con quello originale. L'ideale sarebbe che l'ascoltatore, chiudendo gli occhi, avesse la netta impressione di trovarsi proprio alla presenza degli esecutori, nella sala da concerto. Le tecniche con cui si cerca di raggiungere questo obiettivo vanno sotto il nome di « alta fedeltà ». Stereofonia non vuol dire necessariamente alta fedeltà. Per fare un esempio, esistono tantissime gradicanti fonovalgie che danno un suono *stereofonico* (cioè si riesce a distinguere che certi suoni vengono da destra, altri da sinistra, altri ancora dal centro), ma talmente lontano dal suono originale da non poter certo essere classificate « ad alta fedeltà ».

La stereofonia può essere però un potente alleato dell'alta fedeltà. Anzi, attualmente si può senz'altro dire che **l'alta fedeltà è stereofonica**. La massima aderenza al suono originale si ottiene, oggi, non solo impiegando, in tutta la lunga catena che dallo studio di registrazione porta all'ambiente in cui si ascolta la musica riprodotta, delle apparecchiature studiate in modo che il suono o il segnale che lo rappresenta non subiscano alterazioni apprezzabili dall'orecchio (e questa è l'alta fedeltà) ma utilizzando anche la sistema monofonico (ossia un canale solo, un diffusore solo) anche se di qualità eccellente.

Con l'introduzione della stereofonia tra le tecniche dell'alta fedeltà si ottiene un effetto di presenza molto più marcato di quello che si può ottenere con il sistema monofonico (ossia un canale solo, un diffusore solo) anche se di qualità eccellente.

L'impiego della tecnica stereofonica permette di aggiungere al suono una qualità in più: la *spazialità*. L'impressione che si ha, come è ben noto, ascoltando una riproduzione stereofonica, è quella di trovarsi di fronte non più a una piuttosto innaturale sorgente puntiforme, come accade nella monofonia, bensì a una sorgente sonora estesa e articolata negli elementi che la compongono.

Oggi l'alta fedeltà è stereofonica, e nessuno penso lo metta più in dubbio. Il tempo ha dato torto ai critici della prima ora, che consideravano la stereofonia unicamente come una trovata effettistica e commerciale, e non come un mezzo per avvicinarsi maggiormente alla realtà del suono.

Domani l'alta fedeltà potrà essere quadrifonica, a patto che, come è stato per la stereofonia, la quadrifonia riesca, come molti oggi pensano, a portare un ulteriore contributo al realismo della musica riprodotta.

ATTEZZARE UN LABORATORIO

Ho deciso di aprire un laboratorio di riparazione per apparecchiature Hi-Fi in genere (senza escludere i piccolissimi amplificatori delle fonovalgie) e per strumenti di misura (tester e voltmetri elettronici, più che altro). Vorrei

Gavotte u. Rondo.



pertanto che lei mi consigliasse sulla strumentazione che ritiene necessaria, tenendo conto che vorrei acquistare strumenti veramente buoni, adatti per questo campo (senza escludere però di dedicarmi eventualmente anche alla riparazione TV), ma che allo stesso tempo non fossero troppo delicati o difficoltosi nell'uso.

Maurizio Paganelli
via S. Alberto, 69
48100 RAVENNA

Le sue esigenze non sono facilmente conciliabili: ognuno dei settori di cui intende occuparsi richiede una strumentazione specifica, che non trova applicazione negli altri, salvo evidentemente gli strumenti-base, che possono pertanto essere scelti tenendo conto dei tre campi d'impiego.


Naturalmente anche qui, come in ogni occasione in cui occorra fare delle scelte in un campo in cui la scelta è vasta, oltre ai criteri logici, tecnici ed economici interviene anche il gusto personale. Gli strumenti che le suggerisco non sono quindi, naturalmente, l'unica scelta possibile: sono quelli che, a mio parere e gusto, sceglierei se dovessi personalmente risolvere un problema di attrezzatura analogo al suo.

Premesso che, per la riparazione di multimetri e voltmetri elettronici è necessario avere a disposizione uno strumento di precisione e affidabilità superiori a quelli che presumibilmente si avranno sottomano (qui andrebbe benissimo un multimetro digitale, ma la scelta dipende da che cifra lei ha disponibile per questo strumento, ed è molto vasta). Premesso pure che per la riparazione TV è necessario disporre di uno sweep-marker (anche qui mi astengo dal far nomi, in quanto la scelta è vasta e dipende dalla cifra che si vuol spendere), veniamo alla bassa frequenza.

La strumentazione **essenziale** per un laboratorio di riparazione è, a mio parere, la seguente:

- **Un multimetro elettronico:** sceglierei il tipo 427A della **Hewlett-Packard** che, data la sensibilità (10 mV_i) e la risposta in frequenza ($10\text{ Hz} \div 1\text{ MHz}$) serve ottimamente anche come millivoltmetro c.a.
- **Un oscilloscopio;** la scelta qui è vastissima. Caratteristiche necessarie: accoppiamento in continua, trigger efficiente; banda passante non meno di 500 kHz per usi di BF. Dati i suoi interessi non limitati alla BF le consiglio senz'altro un tipo a banda più larga. Personalmente vedrei molto bene il **Philips 3200** che ha un'alta sensibilità (1 mV/div), banda larga (10 MHz), è semplicissimo nell'uso, ed è anche portatile e leggero.

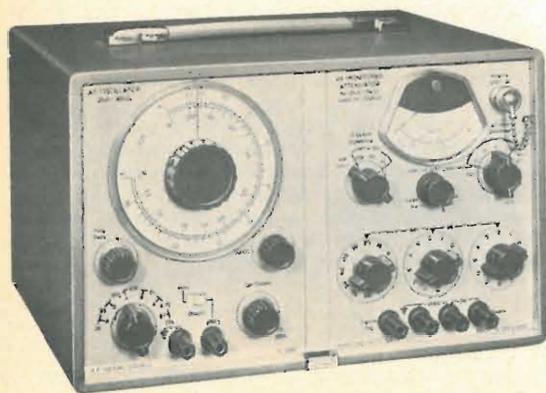Generatore di segnali AF
(Marconi TF2000)



Oscilloscopio Philips 3200



cq audio

- **Un generatore sinusoidale** preferibilmente con uscita anche quadrata. Anche qui la scelta è ampia e dipende molto dalle possibilità che si vogliono avere e da ciò che si vuole spendere. Si può partire, ad esempio, dal **Philips PM5101**, che permette di eseguire tutti i tests e le misure più correnti. Per misure più impegnative, in cui la esatta conoscenza del livello di uscita o la bassa distorsione siano requisiti importanti si passa a tipi come l'**HP208A**, il **Philips PM5125**, l'**HP204C** o **204D**, il **Marconi Instruments TF2000** (la scelta va compiuta oculatamente in base alle caratteristiche che si giudicano più importanti).
- **Una coppia di carichi fittizi** da $4, 8$ e $16\ \Omega$, almeno 200 W . Inoltre, se uno può permettersi la spesa, seguono: distorsimetro (es. **HP331A**, o anche semplice ponte di zero come il **Sennheiser KB55**), un wow-flutter meter, un filtro psfometrico per misure di rumore (**Sennheiser FO55** o **FO2**).

UN PROBLEMA COMPLESSO


La puntata della sua rubrica nel n. 6 di **cq elettronica** mi ha indotto a scriverle per esporle una mia esperienza, e per chiederLe alcuni chiarimenti. Guardando lo schema del preamplificatore montato dal signor Sangiorgi, ho constatato che esso è praticamente identico al ben noto PE2 di Vecchietti. E qui inizia la mia esperienza.

Ho acquistato e montato recentemente un complesso BF mono, costituito dal PE2 e dal MARK 30. Per l'alimentazione mi sono attenuto a quanto consigliato da Vecchietti, cioè semplice ponte e condensatore da $2200\ \mu\text{F}$.

Per brevità passo senz'altro ai risultati.

- 1) L'alimentatore era insufficiente per la potenza nominale di 16 W : già a 12 W (su carico ohmico di $4\ \Omega$) i **BD142** finali andavano in saturazione. In effetti in quelle condizioni la tensione di alimentazione scendeva a circa 25 V , chiaramente insufficiente. Ma fin qui niente di eccessivamente grave.
- 2) Girando i controlli di tono si innescavano oscillazioni: a circa 30 kHz tirando su gli alti, e a 8 Hz esaltando i bassi a pieno volume (il tutto visto all'oscillografo): il famigerato motorboating!

Visto tutto ciò, ho deciso che l'unico rimedio era rifare l'alimentatore. Mi sono progettato e costruito uno stabilizzatore con l'integrato **L123** e un Darlington **2N1711-2N3055**, e ora tutto va a perfezione, con tensione a 30 V . Credo che questa sia la sola strada sicura: come vedrà dallo schema, nel PE2 c'è un disaccoppiamento con elettrolitico da $1000\ \mu\text{F}$ e diodo zener, ma questo non bastava a evitare il motorboating. Anche portando il condensatore a $3000\ \mu\text{F}$ non cambiava niente.

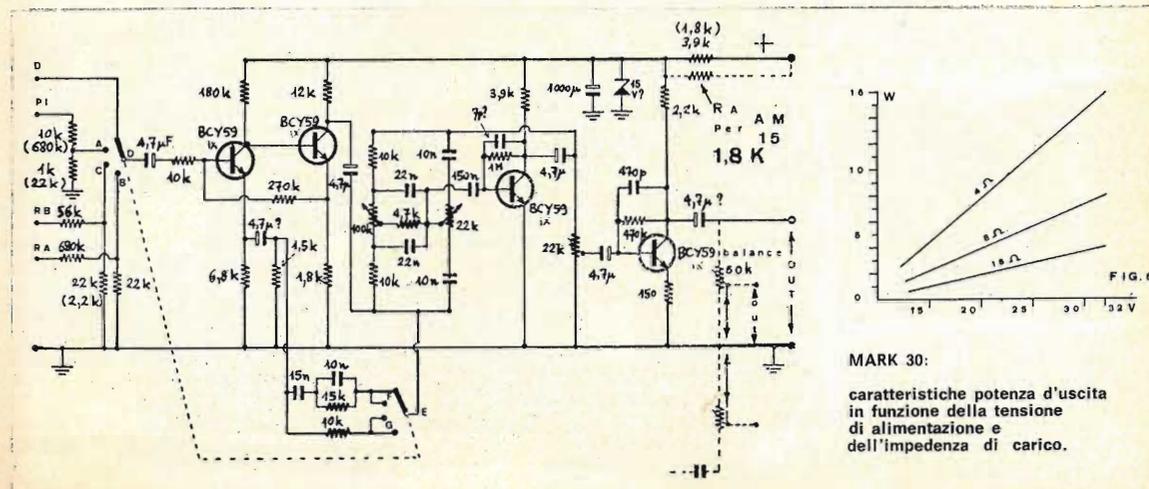

MARK 30:
caratteristiche potenza d'uscita
in funzione della tensione di
alimentazione e
dell'impedenza di carico.



Vengo ora alla seconda parte della mia lettera, per pregarla di spiegarmi i criteri su cui sono basati i partitori d'ingresso del preamplificatore in questione, e che io non riesco a capire. Da misure eseguite a 1 kHz ho trovato le seguenti impedenze e sensibilità all'ingresso:

ingresso		Z _i (kΩ)	V _i (mV) per 16 W su 4 Ω (volume al massimo)
(schema Sangiorgi)	(schema Vecchietti)		
GN	D	42	7,4
∞	PI	11	87
BL	RB	73	34
AL	RA	700	540

Ora da Lei vorrei sapere due cose:

- 1) Esistono delle standardizzazioni su queste impedenze e sensibilità?
- 2) Come si spiega l'ingresso a 11 kΩ per cartuccia piezoelettrica?

Le allego copia dei fogli originali di Vecchietti. I valori dei componenti non erano indicati, e li ho rilevati dal circuito montato. Fra parentesi ci sono le mie modifiche (successive alle misure riportate sopra) e La pregherei soprattutto di volermi chiarire se il partitore per l'ingresso piezo è quello giusto. A orecchio il tutto funziona bene, ma mi riprometto, appena avrò tempo, di fare un controllo accurato.

Termino questa mia lunga lettera con altre due richieste, che forse sono di interesse non solo personale:

- 1) bibliografia su registrazione e riproduzione del suono (anche non in italiano) a un buon livello tecnico;
 - 2) notizie su dischi e nastri standard: dove trovarli, come usarli?
- Spero di non aver abusato della Sua pazienza: mi sono permesso di entrare in una discussione anche dettagliata, perché ho visto che nelle Sue esposizioni Lei è sempre preciso ed evita i discorsi generici e le frasi senza sostanza concreta. La ringrazio in anticipo per la Sua collaborazione, e Le invio i miei migliori saluti.

Elio Fabri
via Cottolengo 8
56100 - PISA

La sua esperienza interesserà sicuramente un buon numero di lettori, per cui rispondo volentieri alla sua lettera.

1) Motor boating

Non sono del tutto d'accordo sul metodo da lei impiegato per raggiungere la stabilità: adottare un'alimentazione stabilizzata per l'intero circuito è da considerarsi « estremo rimedio ad estremo male », dal punto di vista del rendimento e della razionalità d'impostazione del circuito. Infatti un'alimentazione stabilizzata dello stadio finale non comporta particolari vantaggi, mentre contribuisce ad abbassare nettamente il rendimento che, come si può vedere dalle caratteristiche tensione di alimentazione/potenza di uscita, è già, per il Mark 30, piuttosto basso. Se si pensa che, per ottenere una regolazione decente, occorre far cadere sul transistor regolatore serie almeno una decina di volt, si capisce come sia necessario, almeno in linea di principio e a maggior ragione quanto più è alta la potenza dello stadio finale, trovare una soluzione diversa.

Questa soluzione — ed è l'accorgimento adottato dalla maggioranza dei Costruttori più noti — consiste, molto semplicemente, nell'alimentare direttamente (senza stabilizzazione) lo stadio finale, e adottare un'alimentazione separata (data da un altro secondario sul trasformatore di alimentazione) e stabilizzata, per gli stadi a basso livello.



Ricollegandoci ora al discorso fatto sul numero di giugno riguardo alle instabilità provenienti da accoppiamenti attraverso l'alimentazione, la sua esperienza è piuttosto significativa. La configurazione di disaccoppiamento adottata nel preamplificatore in questione non è forse la migliore. Sfugge, almeno a un primo esame, la logica del gruppo « zener in parallelo al 1000 μF », mentre sembrerebbe più opportuno un disaccoppiamento tra le alimentazioni dei vari stadi articolato in più celle RC.

2) Pick up piezoelettrico

Quanto all'impedenza dell'ingresso per pick-up piezoelettrico, essa è in verità singolarmente bassa. Un'alta impedenza di ingresso per il pick-up piezoelettrico (o ceramico) è necessaria, in generale poiché la testina piezoelettrica ha un'impedenza interna essenzialmente capacitiva, ossia il suo circuito equivalente può essere pensato come costituito da un generatore di tensione con una capacità in serie (si veda a lato schizzo I). Questa capacità è di valore molto ridotto (dell'ordine del migliaio di picofarad), e forma, assieme all'impedenza di ingresso dell'amplificatore, un circuito RC passa-alto. La frequenza di taglio inferiore di questo circuito passa-alto dipende, come è noto, dal prodotto RC, secondo la relazione:



$$f_i = \frac{1}{2\pi RC}$$

Perché, nella riproduzione sonora, i bassi non siano attenuati, è necessario che il prodotto RC sia sufficientemente alto. Poiché C è quello che è (è un parametro della testina che si usa), sarà necessario che R (l'impedenza d'ingresso dell'amplificatore, nel nostro caso) sia sufficientemente elevata. Questo discorso presuppone però che l'impedenza di ingresso dell'amplificatore sia puramente resistiva, e questo, in generale, non è. O meglio, l'impedenza che si vede al connettore d'ingresso dell'amplificatore sarebbe molto prossima ad essere puramente resistiva, ma a questa occorre aggiungere, in parallelo, la capacità del cavo di collegamento della testina all'amplificatore (si veda a lato schizzo II).

Questa capacità migliora le cose, dal punto di vista della risposta alle basse frequenze. Basti pensare che se, per ipotesi, l'impedenza di ingresso dell'amplificatore fosse totalmente capacitiva, questa capacità d'ingresso assieme alla capacità equivalente interna della testina formerebbero un divisore capacitivo di tensione che, contrariamente al circuito passa-alto RC considerato in precedenza, avrebbe il vantaggio di non apportare alcuna modificazione alla risposta in frequenza. Queste considerazioni giustificano il fatto che, in presenza di capacità del cavo di collegamento particolarmente sostanziose, può essere tollerata un'impedenza di ingresso dell'amplificatore anche non elevatissima, senza che la risposta alle basse frequenze ne risenta molto (aumenta solo l'attenuazione, ma questo non è un problema, anzi è una caratteristica che si vuole ottenere se la sensibilità del preamplificatore è adatta a pick-up magnetici).


In ogni caso mi pare opportuno l'intervento da lei effettuato cambiando i valori resistivi del partitore per ottenere un'impedenza di ingresso più elevata per il pick-up piezoelettrico. Va tenuta presente però anche un'altra considerazione, e cioè che la scelta di una particolare impedenza di ingresso può determinare, come nel caso delle testine magnetiche, una certa compensazione delle irregolarità nella risposta in frequenza, che, per le testine di questo tipo, sono all'ordine del giorno. Naturalmente non è possibile generalizzare, in quanto i criteri che guidano questa scelta variano da testina a testina e a seconda della capacità del cavo di collegamento, e, in generale, sono determinati empiricamente.

A titolo di esempio vi riporto qualche circuito, adottato in amplificatori di buon nome, per l'adattamento e l'attenuazione necessarie al collegamento di una testina piezoelettrica o ceramica a un ingresso per fono magnetico:

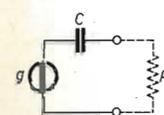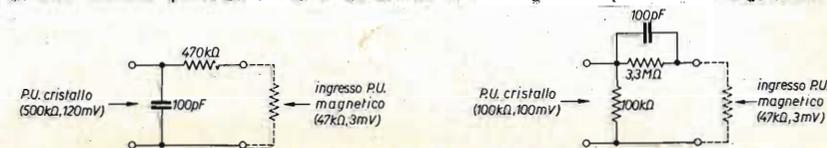

Schizzo I

Circuito equivalente di una testina piezoelettrica.
g = generatore ideale di tensione
C = capacità equivalente serie (dell'ordine del nF)
R = impedenza di ingresso dell'amplificatore.

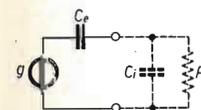

Schizzo II

g = (come sopra)
C_c = capacità equivalente serie della testina
C = capacità del cavo di collegamento
R = (come sopra)



3) Sensibilità e impedenze d'ingresso standard

Quali sono le sensibilità e le impedenze standard per i vari ingressi? Una vera e propria standardizzazione non esiste. A differenza di quanto succedeva diversi anni fa, quando si può dire ogni costruttore faceva a modo suo e le tendenze, specialmente tra le produzioni americana ed europea (=tedesca) erano piuttosto discordi, gli orientamenti attuali sono però piuttosto uniformi, ed è raro avere problemi consistenti di interconnessione tra apparati di origine diversa.

Gli apparati di classe più elevata prevedono poi, mediante controlli semifissi, la possibilità di adattamento di ciascun ingresso a una fascia abbastanza larga di ampiezze, cosicché la flessibilità è notevole.

I valori comunemente adottati sono i seguenti: (le sensibilità sono i valori efficaci delle tensioni che determinano, col volume al massimo, la piena potenza di uscita):

- **fono magnetico:** impedenza d'ingresso: 47 k Ω
sensibilità: 1 ÷ 3 mV
- **fono a cristallo:** impedenza: 100 k Ω ÷ 1 M Ω
sensibilità: 100 ÷ 300 mV
- **ingressi ad alto livello** (tuner, tape, aux.): impedenza 100 k Ω
sensibilità: 150 ÷ 200 mV
- **uscita per registratore o per amplificatore di potenza** (nel caso di preamplificatori): 0,5 V o 1 V (raramente 0,25 V).

4) Bibliografia

Per ciò che riguarda la bibliografia sulla registrazione e riproduzione del suono a buon livello tecnico e in italiano: non so proprio che cosa consigliarle.

Purtroppo ciò che c'è di buono è pure molto vecchio e non aggiornato. A parte poche eccezioni, la maggioranza delle opere che si pubblicano in italiano su questo argomento sono traduzioni, e hanno il difetto di nascere già vecchie.

5) Dischi e nastri standard

I dischi standard più diffusi sono senza dubbio i CBS. Negli Stati Uniti si acquistano comunemente ai magazzini Lafayette. Può pertanto provare a sentire da Maruccci a Milano (che rappresenta la Lafayette per l'Italia). Per i nastri standard, sono notissimi quelli della Ampex. Può pertanto rivolgersi alla Ampex italiana (sempre a Milano).

SOCIETA' IMPORTANZA INTERNAZIONALE CON SEDE IN MILANO CERCA

per la conduzione dei propri impianti di telecomunicazioni HF/VHF
ESPERTI RADIOTECNICI

disposti a trasferirsi all'estero con contratti a tempo determinato.

- E' richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o francese;
- Costituirà titolo preferenziale la pratica conoscenza di teletype, facsimile; impianti telefonici ed apparati per l'assistenza al volo.

Si prega inviare curriculum dettagliato con fotografia a:

Case/la Postale 4174 - 20100 MILANO



Il più semplice provatransistor

Paolo Forlani


Chi non ha ancora un tester si può trovare in grave imbarazzo: è il transistor che è bruciato o sono io che non riesco a farlo andare? Con questo semplice circuito, costruito con un solo transistor (però deve essere buono...) si può, nel 90% dei casi, dare un giudizio sicuro.

Lo si usa così: a seconda che il transistor da provare sia PNP o NPN lo si collega nelle giuste boccoline (ad esempio con tre fili provvisti di coccodrillini); se la lampadina si accende premendo il tasto (PNP o NPN rispettivamente) va tutto bene; se non si accende mai, il transistor è interrotto. Nel primo e nel terzo caso, il transistor non è buono, ma non è detto sia da buttare: provate a collegare ai terminali C ed E la base e il collettore, prima in un senso, poi invertiti; se (senza premere il tasto) la lampadina si accende in un senso e nell'altro no, la giunzione B-C si può usare come diodo.

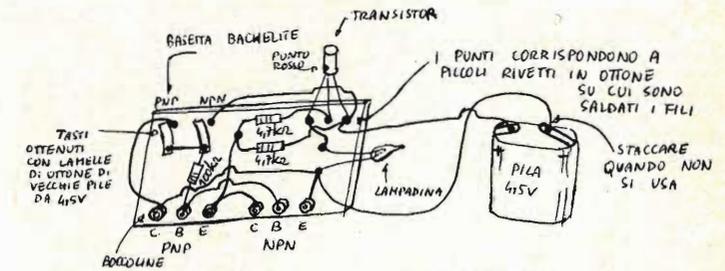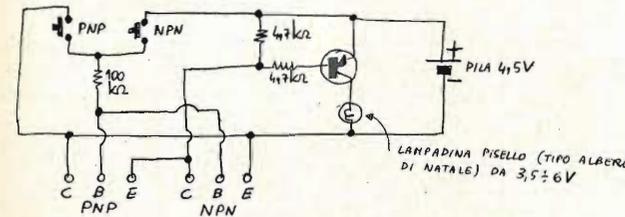La stessa prova si può fare con i terminali B ed E. Se proprio nessuna delle due giunzioni è buona, allora buttate il transistor senza pietà.



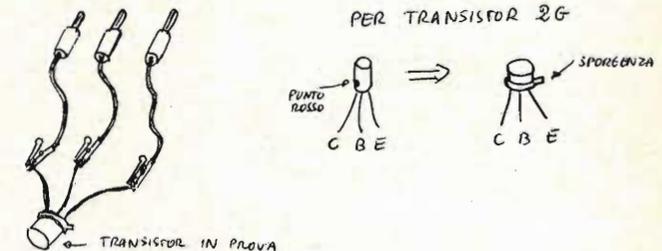Esempio di montaggio (transistor della serie DC o AC)



Il transistor usato è un qualsiasi PNP al germanio: ne elenco alcuni tra i più adatti: OC71, OC72, OC74, AC128, OC77, 2G270, 2G526, ecc.



Stazioni riceventi per satelliti APT

L'amico **Luigi Civolani** di Battaglia Terme, via Garibaldi 1 (I3CAT per gli amici OM) è stato tra i primi Radioamatori italiani che si sono interessati con impegno alla ricezione delle fotografie trasmesse dai satelliti meteorologici. Egli mi ha inviato, per la pubblicazione, il materiale fotografico che ora vi presento assieme ai principali dati tecnici che caratterizzano le apparecchiature da lui impiegate.

Come potrete notare dalle foto, egli ha orientato il suo interesse particolarmente verso la ricerca del migliore equipaggiamento d'antenna e ha sperimentato uno dopo l'altro i tre diversi sistemi di equipaggiamento illustrati in figura 1, 2 e 3.

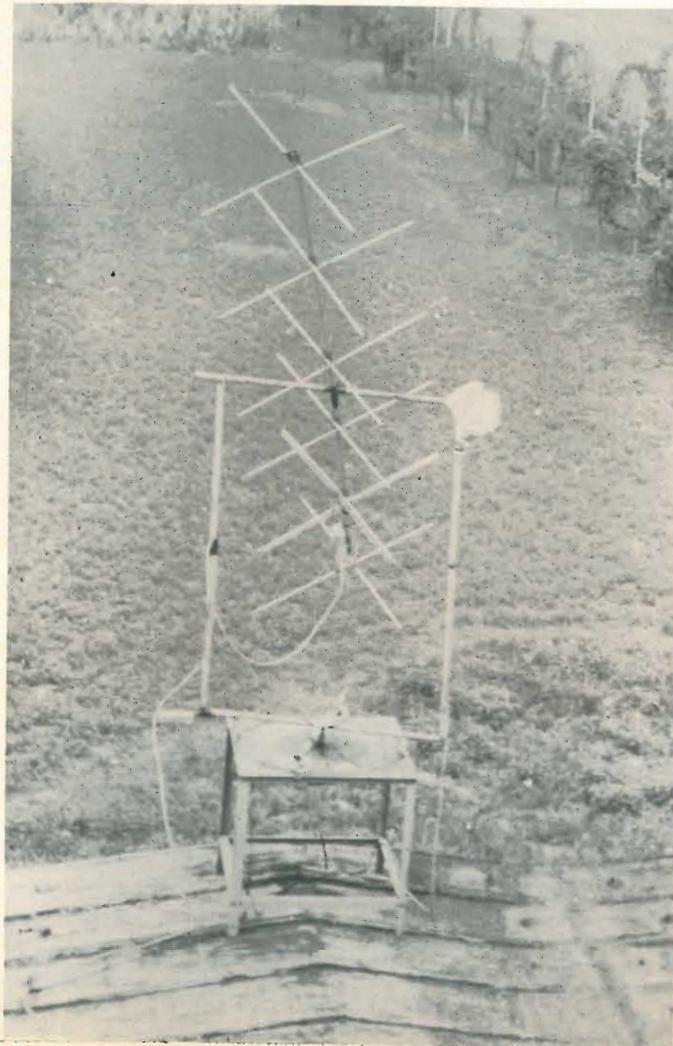


figura 1

Primo equipaggiamento d'antenna sperimentato dal 1969 al 1970.

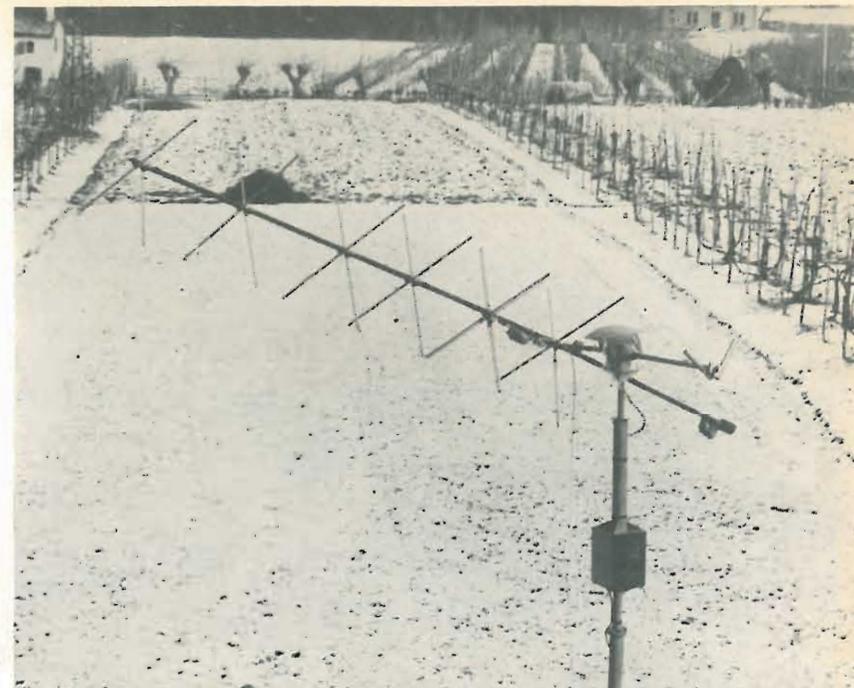


figura 2

Secondo equipaggiamento d'antenna sperimentato dal 1970 al 1972.

Per i primi due sistemi egli ha adottato un'antenna a dipoli incrociati a sei elementi Fracarro, mentre per l'altro un'antenna elicoidale autocostruita a cinque spire.

Dopo avere ottenuto buoni risultati anche con i primi due sistemi, I3CAT afferma di avere avuto con l'antenna elicoidale un guadagno decisamente superiore alla sei elementi Fracarro.

AMPLIFICATORI LINEARI 2mt/FM USA **TEMPO**

caratteristiche su CD nn. 2-3-4
pag. 303-429-604

Occasioni del mese: materiale ricondizionato

— SP600JX, con manuale	L. 340.000
— Collins R392 URR (0,5-32 Mc) come nuovo	L. 480.000
— Allocchio Bacchini AC-16 (75-1560 Kc)	L. 210.000
— DRAKE TR-4 C, nuovo con AC-4 + MS-4	L. 600.000
— BC603, 12 V	L. 20.000
— BC683, 12 V	L. 25.000
— NCL 2000 (2 kW con 50 W ingresso)	L. 385.000
— Telescrivente TG-7A	L. 85.000
— Telescrivente 28 S, consolle	L. 460.000
— Analizzatore distorsione RTTY con tubo 3", STELMA TDA-2	L. 50.000
— Terminale RTTY (demodulatore) TH-5 alimentazione 110 V AC	L. 35.000
— Alimentatore 220 V - 28 V, 20 A della Collins PP629 URR, nuovo	L. 45.000
— Alimentatore Olivetti, con strumenti, 15 V 4 A	L. 36.000
— Alimentatore/carica batterie automatico a SCR 48 V, 12 A	L. 185.000
— Generatore di segnali TS413U (AM 65 Kc-40 Mc) con manuale	L. 140.000
— Oscilloscopio miniatura 3" CT-52 (220 Vac)	L. 60.000
— Oscilloscopio 5" EMI W.M.8. (DC-15 MHz) con manuale	L. 240.000
— Gruppo elettrogeno 3,5 kW - 220 V monofase ONAN con avviamento elettrico, bicilindrico, 1800 giri/m', benzina-petrolio, come nuovo	L. 420.000

KFZ elettronica - 12020 SAN DEFENDENTE (Cuneo) - Telefono (0171) 75.229

A questo punto vorrei fare presente a tutti coloro che si interessano alla ricezione spaziale che quando si impiega un'antenna a dipoli incrociati è di fondamentale importanza l'accoppiamento tra i due dipoli o piani d'antenna. Tale accoppiamento deve tenere conto oltre che dell'adattamento d'impedenza soprattutto del necessario sfasamento di novanta gradi (un quarto d'onda) tra i due piani onde ottenere una corretta polarizzazione circolare indispensabile per la ricezione dei satelliti. Purtroppo, a quanto mi risulta, il sistema di accoppiamento suggerito dalla Fracarro per la sua antenna a dipoli incrociati tiene conto dell'adattamento dell'impedenza ma non dello sfasamento di novanta gradi citati e nemmeno del giusto senso della polarizzazione che può essere destrorsa o sinistrorsa. Pertanto a chi impiega una Fracarro nella ricezione spaziale suggerisco (se non l'avesse già fatto) di adottare l'accoppiamento descritto a pagina 1008 di **cq** 11/69.

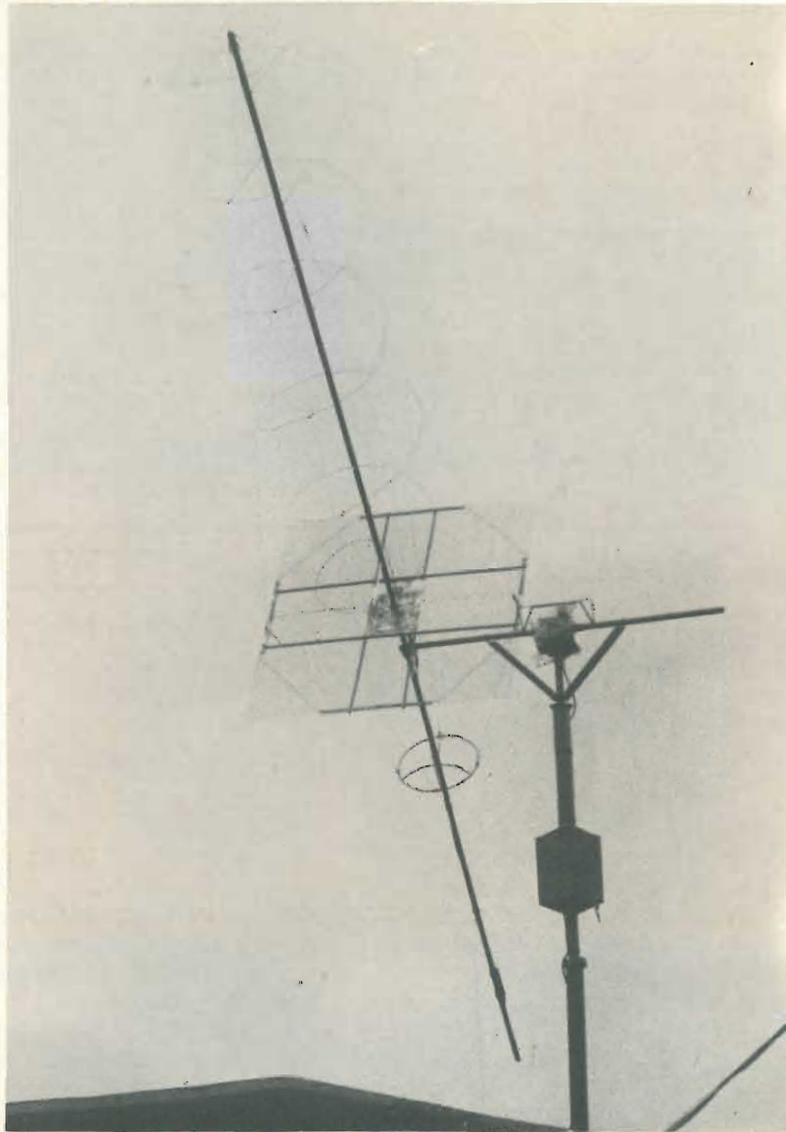


figura 3

Terzo equipaggiamento d'antenna sperimentato dal 1972 in poi.

Passando alla apparecchiatura vera e propria di ricezione dell'amico Luigi, qui illustrata in figura 4, egli impiega come ricevitore FM un BC683 munito di convertitore a quattro valvole più un nuvistor e con alimentazione anodica stabilizzata.

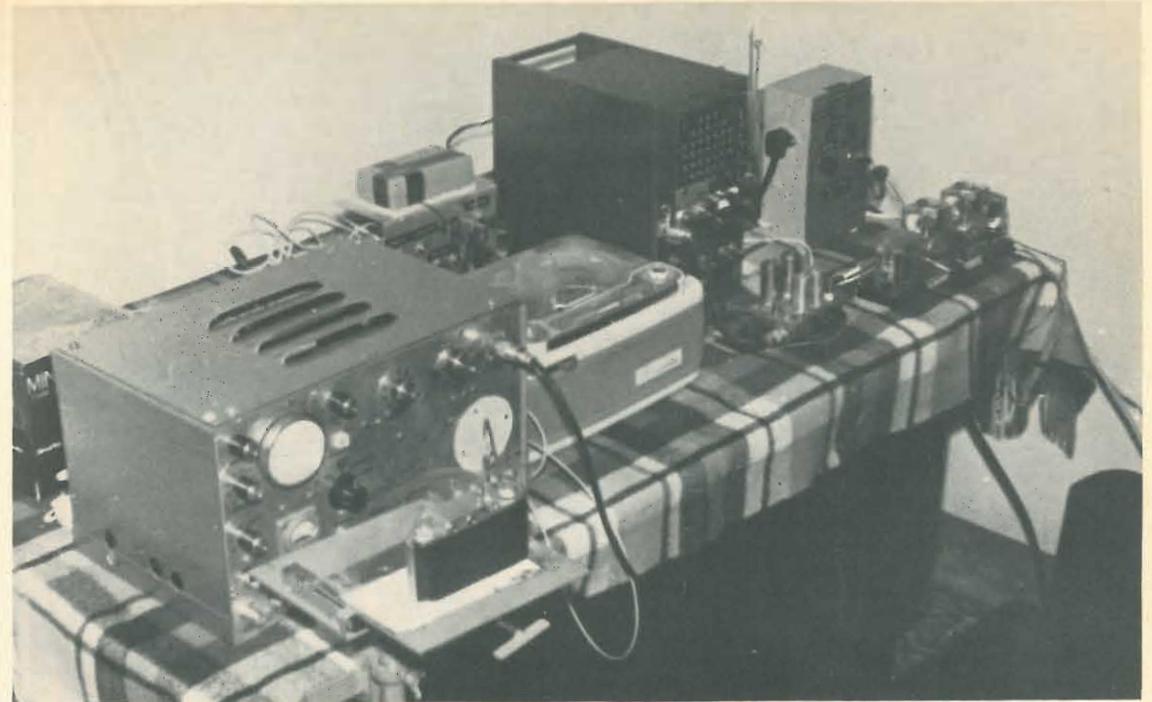


figura 4

Vista d'insieme della stazione ricevente per satelliti APT del signor Luigi Civolani.

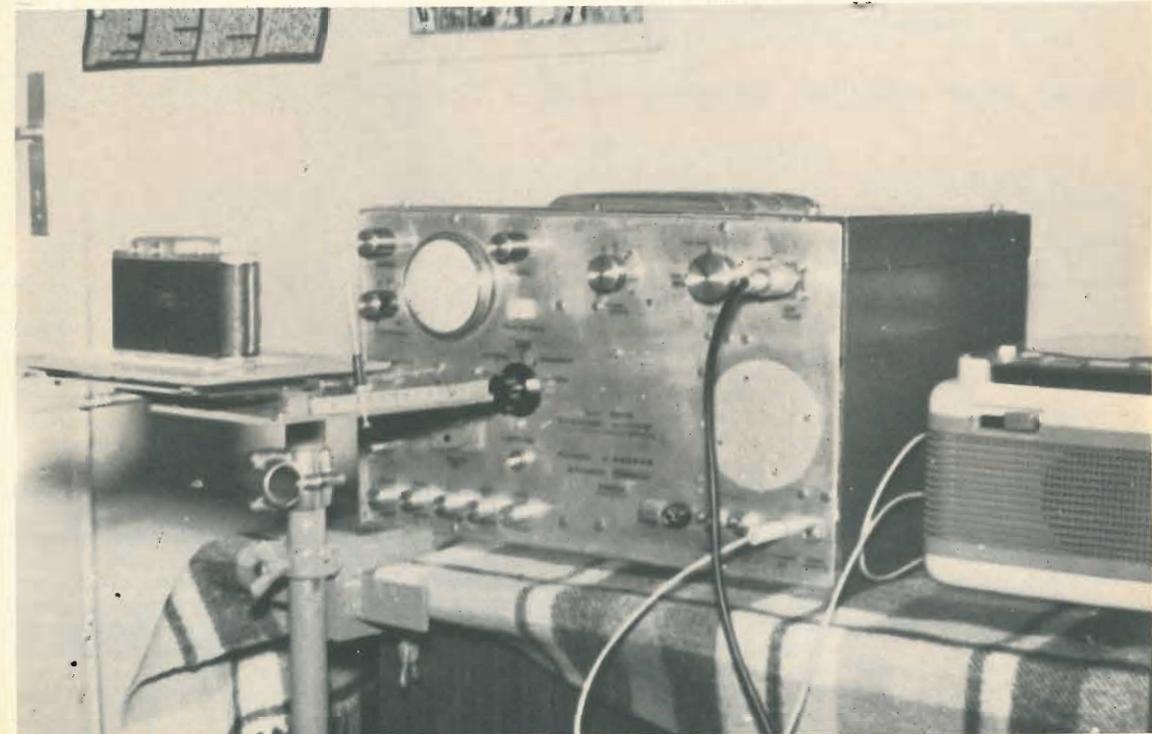


figura 5

Vista del solo apparato convertitore in foto di 13CAT.

Per la registrazione del segnale APT fa uso del registratore Geloso G268, mentre l'apparato di conversione in foto, evidenziato dalla fotografia di figura 5 (schema a blocchi di figura 6) è del tipo a scansione elettrostatica costruzione Cerulli, leggermente modificato per la ricezione DRID e DRIR. La macchina fotografica presente nelle foto di figura 4 e 5 è una Condor I con lente addizionale ed è montata su una apposita slitta regolabile per facilitare la messa a fuoco del sistema ottico.

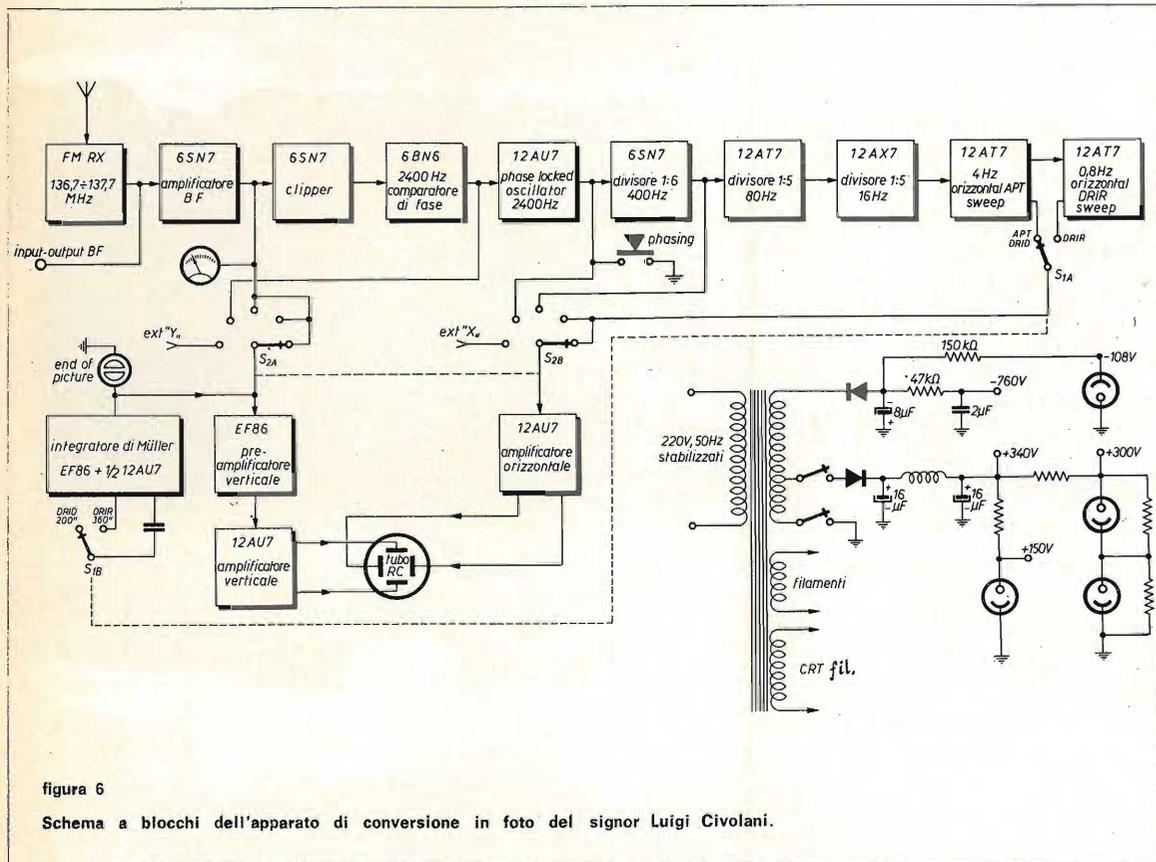


figura 6

Schema a blocchi dell'apparato di conversione in foto del signor Luigi Civolani.

Ultimamente Luigi ha sostituito la Condor I con una Minolta SRT 101 A dotata di anelli di prolungamento per la messa a fuoco ravvicinata. Nella foto di figura 4, a destra, si può notare anche la box per il comando dei motori d'antenna e i relè sincroni per l'inseguimento semiautomatico del satellite. L'inseguimento viene indicato semiautomatico poiché l'automatismo sopra citato è in grado di muovere l'antenna, automaticamente, soltanto sul piano verticale o su quello orizzontale mediante commutazione manuale. Infine la figura 7 mostra una foto APT ricevuta con l'apparecchiatura descritta fin'ora.

Questo è quanto mi ha inviato per la pubblicazione l'amico Civolani assieme alla manifesta speranza di fare cosa gradita a molti OM e con l'augurio che questa descrizione possa servire da sprone a tanti altri appassionati. Egli si rammarica di non avere potuto ancora organizzare, malgrado il suo ripetuto interessamento, un **simposio** per APT-isti e afferma, **forse perché ancora troppi radioamatori non hanno capito che è più soddisfacente ottenere una foto APT, anche brutta, che fare decine di DX al giorno.**

Questa tiratina d'orecchi rivolta ai colleghi ancora refrattari all'APT non vuole essere però, a mio parere, che un sincero incitamento a tutti gli OM italiani a riservare maggiore interesse alla ricezione spaziale. Perciò, Radioamatori italiani, anch'io vi dico, **fatevi onore anche con l'APT** e i miei complimenti vivissimi al nostro caro amico Luigi!

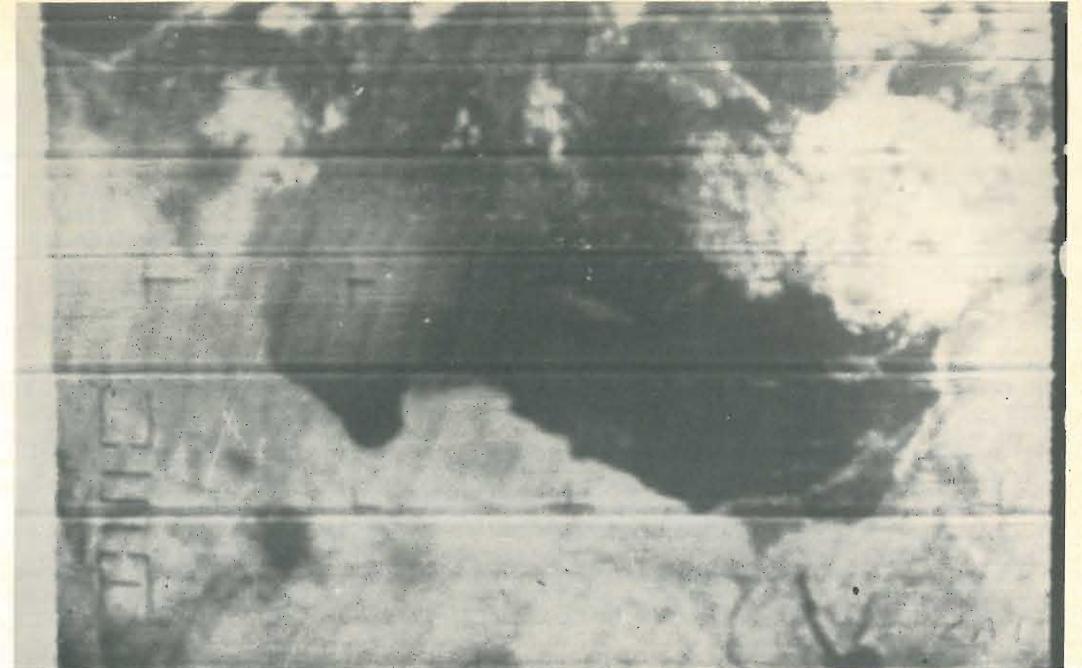


figura 7

Foto APT del maggio 1971 ricevuta da I3CAT.

Principali argomenti trattati dall'inizio della rubrica

- Che cosa è un satellite: **cq 6/69, 7/69.**
- Area d'ascolto e durata della ricezione di un satellite: **cq 8/69, 11/69.**
- Caratteristiche del sistema di trasmissione APT via satellite: **cq 1/70.**
- Guida per l'informazione sui satelliti via RTTY e alimentazione in alternata del BC603: **cq 12/69.**
- S-meter, prelievo del segnale APT e vox per il BC603: **cq 1/70, 2/71, 3/71.**
- Come seguire il satellite con l'antenna e come si usa il tracking: **cq 5/70, 1/71, 2/71, 4/71, 5/71, 6/71, 7/71, 8/71.**
- Modifiche e suggerimenti per l'impiego nella ricezione APT dell'oscilloscopio TES 0366: **cq 2/70, 11/72.**
- Come autocostruirsi l'antenna, il preamplificatore e il convertitore per la ricezione APT: **cq 9/69, 10/69, 11/69, 5/70, 6/70, 7/70.**
- Antenne per la ricezione dell'Apollo e scelta del ricevitore per la ricezione spaziale: **cq 3/70.**
- Applicazione del CAF al BC603: **cq 7/70.**
- Satelliti Cosmos-Meteor: **cq 12/70.**
- Schema elettrico originale dell'oscilloscopio TES 0366: **cq 4/71.**
- Attrezzatura per la ricezione APT e principali caratteristiche del segnale emesso: **cq 10/71.**
- L'esplorazione spaziale con sonde automatiche Luna 16 e Mariner 9: **cq 10/71.**
- Come mettersi in contatto con l'ente spaziale americano per notizie sui satelliti APT: **cq 2/70.**
- Trasmissione e ricezione di immagini all'infrarosso: **cq 11/70, 9/71, 11/71, 1/72, 2/72, 4/72.**
- Radiocomunicazioni d'amatore via Oscar 6: **cq 12/72.**
- Caratteristiche e circuiti per la realizzazione dell'apparato di conversione APT: **cq 12/69, 4/70, 9/70, 10/70, 5/72, 6/72, 7/72, 9/72, 10/72, 12/72, 2/73, 4/73, 5/73.**

Notiziario per radio-APT-amatori

- * Il lancio in orbita del NOAA 3 avvenuto il 16 luglio è fallito causa il mal funzionamento del secondo stadio del razzo Delta. Il coordinatore APT, con una nota del 25 luglio, informa tutte le stazioni riceventi interessate che il lancio verrà ripetuto quanto prima, ma non prima del 15 ottobre. Quindi dal 15 ottobre in poi, amici, restate in ascolto sistematico se volete ricevere le prime foto trasmesse da questo nuovo satellite meteorologico.
- * Attualmente i collegamenti via Oscar 6 stanno divenendo più difficoltosi e pochi sono i passaggi attivi, normalmente viene attivato il venerdì, il sabato e la domenica. Come ricorderete, il buon funzionamento delle apparecchiature elettroniche di bordo dell'Oscar 6 era previsto per un anno e con il 15 ottobre l'Oscar 6 compie un anno dal suo lancio in orbita. Ascoltate numerose stazioni del centro Italia, con propagazione normale. Speriamo prossimo il lancio dell'Oscar B (per altre informazioni vedere a pagina 1672, cq 12/72).
- * Pochi sanno che numerose ricerche previste dalla missione « SKYLAB » (laboratorio orbitante) sono aperte a studenti e studiosi di tutti i paesi. I dati telemetrici dallo SKYLAB vengono trasmessi sulla frequenza di 2.287,5 MHz con una potenza di 20 W. Per più ampie informazioni richiedere il volume « SKYLAB A, GUIDEBOOK » di L. Belew e E. Stuhlinger, al seguente indirizzo: Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office Washington, D.C. 20402. Costo per l'estero 2,63 dollari (circa 1500 lire).
- * Molti continuano a scrivermi chiedendomi se esistono in commercio testi o periodici che trattino la ricezione APT. A parte la nostra rubrica, dalla quale, chi è in possesso di tutti i numeri dal giugno 1969, può trarre tutto quanto

vi è da sapere sulla ricezione dei satelliti meteorologici, ecco un elenco delle pubblicazioni che trattano la ricezione APT:

- 1) Charles H. Vermillion - WEATHER SATELLITE PICTURE RECEIVING STATIONS - Technology utilization NASA SP-5080.
- 2) W.G. Anderson - QST 49, 11 (November 1965)
- 3) C.H. McKnight - QST 52, 28 (April 1968)
- 4) C.M. Hunter and E. Rich Jr. - ELECTRONICS 37, 81 (July 1965)
- 5) G. Toben - HAM RADIO 1, 6 (November 1968)
- 6) A.W. Johnson - SCI Am. 220, 52 (1969)
- 7) J.M. Osborne - RECEIVING WEATHER PICTURE FROM SATELLITES - Wireless World - (October 1971)
- 8) J.M. Osborne - RECEIVING WEATHER SATELLITE PICTURES - Wireless World - (November 1971).
- 9) Tepper, M. - METEOROLOGICAL SATELLITES, pp. 1 - 20 (1962)
- 10) Watanabe, K. - THE INSTRUMENTATION AND FUTURE PLAN OF METEOROLOGICAL SATELLITES, Tenki (Weather), 12 (No. 11) 1965)
- 11) Watanabe, Nakagawa, Takeuchi and Imamura - RECEIVERS FOR APT, Nihon Denki Giho (Technical Report of Nippon Electric Co., Ltd.) N. 78 (1966)
- 12) Crane, H.R. - RECEPTION OF PICTURES FROM THE WEATHER SATELLITES USING HOMEMADE EQUIPMENT, Part. I Vol. 7 No. 4 and Part. II Vol. 7 No. 5, April 1969 The Physics Teacher.
- 13) Lpoker, F.L. - APT AND ALL THAT, Part. I, Electron, Vol. 7 No. 10 (October 1970)
- 14) Sakagami, H. Yoshida, T. Arima, Y. and Nakata, Y. - AN EASY METHOD OF RECEIVING PICTURE SIGNALS FROM SATELLITES, U.S. Air Force, AFCRL-71-0061, 19 (February 1971)
- 15) Schwalb, A. - MODIFIED VERSION OF THE IMPROVED TIROS OPERATIONAL SATELLITE (ITOS D-G), NOAA TM NESS-35, U.S. Department of Commerce (April 1972)
- 16) Srinivasan, V. - ERRORS IN THE OPERATIONAL GRIDDING OF APT PICTURE, Scientific Report No. 122, India Meteorology Department (May 1970)
- 17) NOAA APT Coordinator - RECEPTION OF ITOS D TIME-MULTIPLEXED SCANNING RADIOMETER (SR) SIGNAL, APT Information Note 72-3 (August 31, 1972)

- 18) Edward G. Albert - THE IMPROVED TIROS OPERATIONAL SATELLITE, NESCTM 7 (August 1968)
 - 19) Gilbert Jager, Walton A. Follansbee and Vicent J. Oliver - OPERATIONAL UTILIZATION OF UPPER TROPOSPHERIC WIND ESTIMATES BASED ON METEOROLOGICAL SATELLITE PHOTOGRAPHS, NESCTM 8 (October 1968)
 - 20) E. Paul McClain - APPLICATIONS OF ENVIRONMENTAL SATELLITE DATA TO OCEANOGRAPHY AND HYDROLOGY (January 1970)
 - 21) Charles Braun - LIMITS ON THE ACCURACY OF INFRARED RADIATION MEASUREMENTS OF SEA-SURFACE TEMPERATURE FROM A SATELLITE, NESS 30 (December 1971)
 - 22) Christopher M. Hayden - ON REFERENCE LEVELS FOR DETERMINING HEIGHT PROFILES FROM SATELLITE-MEASURED TEMPERATURE PROFILES, NESS 32 (December 1971)
 - 23) M. Righini - SPAZIO NUOVA FRONTIERA, rubrica bimestrale su Radio Rivista.
- Tutte le pubblicazioni sopra elencate possono essere richieste al N.T.I.S. (National Technical Information Service) U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, Springfield, Va. 22151 ad eccezione di Radio Rivista che può essere acquistata nelle edicole.


ORA LOCALE italiana più favorevole per la ricezione dei satelliti APT e per i radiocollegamenti via OSCAR 6

15 ottobre/ 15 novembre 1973	ESSA 3		NOAA 2		OSCAR 6	
	frequenza 137,62 MHz periodo orbitale 114,6' altezza media 1440 km inclinazione 101,6°		frequenza 137,50 MHz periodo orbitale 114,9' altezza media 1454 km inclinazione 101,7°		frequenza di lavoro (vedi cq 12/72) periodo orbitale 114,9' inclinazione 101,7° altezza media 1453 km	
giorno	orbita nord-sud ore	orbita nord-sud ore	orbita sud-nord ore	orbita nord-sud ore	orbita sud-nord ore	
15/10	10,32°	10,13	21,13	11,13	22,13	
16	11,23	9,13	20,13*	10,13	21,13	
17	10,19	10,08	21,08	11,08	22,08	
18	11,10°	9,08	20,08*	10,08	21,08	
19	10,07	10,03	21,03	11,04	22,03	
20	10,58°	9,03	20,03	10,03	21,03	
21	11,49	9,58°	20,58°	10,59	21,59	
22	10,45°	8,58	19,59	9,58	20,58	
23	11,36	9,54°	20,54°	10,54	21,54	
24	10,33°	8,54	19,54	9,54	20,54	
25	11,24	9,49°	20,49°	10,48	21,48	
26	10,21	8,49	19,49	11,44	22,44	
27	11,12°	9,44°	20,44°	10,44	21,44	
28	10,09	8,44	19,44	11,39	22,39	
29	10,59°	9,39°	20,39°	12,34	21,39	
30	11,51	8,39	19,39	11,34	22,34	
31	10,47°	9,34°	20,34°	12,28	21,34	
1/11	11,38	8,34	19,34	11,28	22,28	
2	10,34°	9,30°	20,31°	12,23	21,28	
3	11,25	8,30	19,30	11,23	22,23	
4	10,22	9,25°	20,25°	12,18	21,23	
5	11,13	8,25	19,26	11,18	22,18	
6	10,09	9,20°	20,20°	12,13	21,18	
7	11,01°	8,20	19,20	11,13	22,13	
8	11,52	9,15°	20,16°	12,08	21,13	
9	10,48°	10,11	19,15	11,08	22,08	
10	11,40	9,11°	20,10°	12,03	21,08	
11	10,36°	10,06	19,10	11,03	22,03	
12	11,27	9,06°	20,06°	11,57	21,03	
13	10,23	10,02	19,05	10,57	21,57	
14	11,14	9,02	20,02°	11,52	20,57	
15	10,10	9,57°	20,56	10,52	21,52	

L'ora indicata è quella locale italiana e si riferisce al momento in cui il satellite incrocia il 44° parallelo nord, ma con una tolleranza di qualche minuto può essere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare.
Per una sicura ricezione è bene porsi in ascolto quindici minuti prima dell'ora indicata.
L'ora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina allo zenit per l'Italia.
Per ricavare l'ora del passaggio prima o dopo a quello indicato in tabella basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per quello dopo) all'ora indicata il tempo equivalente al periodo orbitale del satellite (vedi esempio su cq 1/71 pagina 54).
Notizie AMSAT aggiornate vengono trasmesse via RTTY ogni domenica alle ore 17.00 GMT su 14.095 MHz.

- rubrica mensile di
- RadioTeleTYpe
- Amateur TV
- Facsimile
- Slow Scan TV
- TV-DX

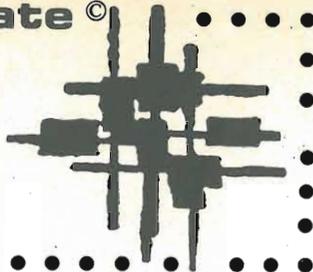professor
Franco Fanti, I4LCF
 via Dallolio, 19
 40139 BOLOGNA



© copyright cq elettronica : 1973

6° « GIANT » RTTY Flash Contest

Il Contest GIANT è così giunto alla sua **sesta edizione**, lievemente rinnovato sulla base delle esperienze degli anni precedenti e dei suggerimenti che mi sono stati forniti dai partecipanti.

Nessun Contest è imparziale verso tutti i partecipanti, e questo vale ovviamente anche per il GIANT, ma è sempre stata mia intenzione di renderlo il meno ingiusto possibile, accrescendo la sua competitività.

Ho già acquisito una piccola esperienza in fatto di Contest ma mi sono sempre estremamente utili i suggerimenti che mi giungono con i Logs dei tre Contest di cui sono manager.

Purtroppo i suggerimenti sono rari perché la pagina ad essi dedicata è sovente occupata dalla relazione dell'andamento della gara, dalle condizioni della propagazione e da altre cose delle quali forse io mi rendo più conto di loro in quanto ho una visione globale. In ogni caso si tratta di fatti superati, irripetibili e di scarsa importanza.

Sollecito ancora una volta l'attiva collaborazione degli RTTYers con suggerimenti atti a migliorare il Contest, dei quali terrò conto nella stesura del futuro regolamento.

Vorrei però rivolgere agli RTTYers italiani una preghiera e cioè di superare quel piccolo difetto di casa che vede nel regolamento, negli arbitri o nelle condizioni in cui si svolge la gara il principale motivo di qualche insufficiente successo.

Qualche italiano ritiene che il nostro Paese non sia abbastanza favorito dal regolamento dei Contest nazionali. Ciò è tipicamente italiano, si tratti di RTTY o di sport (nei Bar si parla per settimane di una « nostra » vittoria e di una sconfitta della squadra o dell'atleta X « per colpa di... »).

Non solo nessuno straniero si è mai lamentato di ciò anche se per taluni di essi vi è talvolta motivo di recriminazione, ma se su cinque campionati del mondo gli italiani, che è indubbio che sono degli ottimi operatori, ne hanno vinti quattro, non si può certo recriminare sui regolamenti.

Aggiungo inoltre che un Contest non può favorire i partecipanti del proprio Paese ma che anzi se essi, sia pure partendo da un eventuale (e difficilmente dimostrabile) svantaggio nelle gare organizzate in Italia, vincono i campionati del mondo, ciò ne accresce i meriti.

Voglio però chiarire che mai vi è stata la intenzione di porre degli handicap come neppure quella di fare dei favoritismi.

Ho introdotto nel regolamento una variante nella formazione del risultato finale aggiungendo il « peso » del numero dei QSO effettuati.

Facciamo un esempio: se un OM faceva 10 QSO da 10 punti con 10 Paesi differenti egli, con il vecchio regolamento, totalizzava 1000 punti (10x10x10).

Ma se un altro OM faceva QSO da 2 punti per avere gli stessi 1000 punti doveva effettuare 50 collegamenti (50x2x10). Ora, con il peso del numero dei QSO egli ottiene 50.000 punti mentre l'altro ne ottiene 10.000.

Questo è solo un esempio esasperato ma in effetti le cose non stanno esattamente così e solitamente si ha una situazione intermedia, ma ho voluto premiare con questa norma coloro che debbono fare molti collegamenti per ottenere un certo punteggio.

E' giusto o è troppo favorevole per alcuni? Vedremo cosa ne dirà l'esperienza. Sempre ho cercato nuove strade, alcune le ho abbandonate, mentre altre che si sono dimostrate valide sono state copiate da altri.

Fui il primo a ridurre la durata dei Contest che sembravano dovessero essere delle maratone.

Ora tutti li hanno ridotti, oppure hanno fatto dei « buchi » nella durata o hanno copiato il tipo « flash ».

E ancora, quando ho introdotto le norme di squalifica, sono stato aspramente criticato ma ora tutti hanno messo tali norme nel loro regolamento.

Si tratta di un gioco la cui posta è esclusivamente morale ma vi era chi barava e non essendoci alcuna norma scritta quando essi erano colti sul fatto potevano (come in effetti hanno fatto) chiedere che i loro collegamenti fossero depennati, qualora si fosse trovato che non erano stati effettuati.

E avevano perfettamente ragione perché il gioco era basato su norme morali non scritte e nessuna norma scritta stabiliva la squalifica in caso di comportamento disonesto.

Ora gli stessi americani (e anche solo per motivi modesti come una limitata ripetizione dei collegamenti o dei moltiplicatori) sono arrivati non solo alla squalifica ma anche alla esclusione dalle gare per un certo numero di anni. Solitamente io non partecipo alle gare o se vi partecipo è solo per controllare il comportamento dei partecipanti e dare qualche moltiplicatore italiano se gli italiani non sono molto attivi.

Non posso ovviamente essere controllore e controllato nel medesimo tempo!

La stessa cosa ho sempre fatto negli altri contest organizzati da vecchi e ottimi amici perché mi sembrava che ciò fosse corretto.

C'è chi ha criticato questo mio comportamento considerato troppo comodo, pronto poi a criticarmi se mi fossi comportato in modo opposto.

Ho una stazione modesta, con pochi watt, non ho mai aspirato al « gigante » da 2-3 kW (necessario se si vuole vincere un Contest) perché amo molto le autocostruzioni in campi dove non è ancora arrivata l'industria e la stazione ha per me la sola funzione di permettermi di vedere se le mie realizzazioni funzionano.

Per fare ciò è sufficiente la mia stazione « Geloso » e i miei 100 W, che mi hanno permesso di fare il DXCC, i **primi** collegamenti in RTTY e in SSTV (e attualmente con altri sistemi) tra l'Europa e gli altri Continenti con gli apparati che io avevo costruito.

Non mi reputo un buon operatore ma ritengo anche che per fare il critico teatrale non è certamente necessario avere scritto delle commedie di successo.

Ora mi sono forse un poco allontanato dall'argomento centrale e quindi, ritornandovi, vorrei lanciare una mia idea che vi prego di sviluppare.

In passato ho introdotto la graduatoria per le stazioni con meno di 100 W, ma essa non si è dimostrata valida per la impossibilità di un controllo.

La mia domanda è questa: cosa si può fare per non ridurre ai soliti dieci la possibilità di vincere un Contest?

In altre parole, come si può fare per togliere un poco di peso ai chilowatt, alle antenne multiple, ai multioperatori e alle multistazioni?

A mio avviso il punto centrale del problema è sempre la competitività per TUTTI i partecipanti.

Io sento in Contest degli ottimi operatori ma essi non hanno i milioni occorrenti per l'attrezzatura che oggi è necessaria per vincere un Contest, come si può fare in altre parole a trasformare una gara di élite quale è oggi in una gara di massa?

La mia può anche essere una idea utopistica, ma la propongo egualmente alla vostra attenzione anche perché la mia soluzione (graduatoria con operatori con meno di 100 W) è fallita.

A tutti auguro un ottimo Contest e attendo con molto interesse i suggerimenti per migliorare il prossimo!

Essendo in tema di chiarimenti, vorrei aggiungere a queste note anche qualche osservazione sul **Campionato del Mondo RTTY**.

Dovrei ancora ripetermi dicendo che nulla è perfetto e che quindi anche queste regole ecc. ecc. ... così come dovrei ancora dire che dall'estero esso ha avuto solo degli ampi consensi e che qualche critica mi è giunta solo da qualche italiano, ricordando però anche che gli italiani hanno vinto tre Campionati su quattro ecc. ecc. ...

Comunque chiarirò i criteri sui quali esso è basato.

Il punteggio dei primi non è ad andamento lineare perché tra i primi si deve sentire il diverso peso, differenza che è abbastanza evidente tra il primo e il secondo, tra il secondo e il terzo, e che poi va via via decrescendo fino ad assumere un andamento lineare.

Ciò avviene anche in altre graduatorie sportive a livello di Campionato mondiale e si tratta di una valutazione validissima.

Si è poi deciso di includere nella graduatoria finale solo una parte delle gare (altra analogia con le graduatorie sportive) e precisamente 4 su 5 prima, ed ora, dopo la inclusione del SARTG, di 4 su 6.

Chi vince deve essere il migliore e non lo stakanovista che partecipa a tutte le gare, si piazza mediocrementemente e raggiunge un buon punteggio finale.

Non sempre si possono avere dei campionati come quello vinto da I1KG che ha totalizzato 120 punti i quali rappresentano il massimo, avendo vinto tutte le gare valide.

Ma è evidente che con la valutazione attualmente in vigore (4 su 6) il risultato finale esprime il migliore RTTYer che ha partecipato ai contest.

È un poco la storia di Miss Italia che non ha certamente la pretesa di passare per la più bella italiana ma per la più bella, secondo i giudici, tra quelle che hanno partecipato alle eliminatorie.

Rispondo alle critiche non per il loro peso nella valutazione globale dei commenti giuntimi, ma in quanto, essendo le sole che mi sono state fatte, e quindi comprovando ampiamente la validità del regolamento, meritano una risposta a titolo di cortesia.

Vorrei anche aggiungere che SEMPRE sono stati considerati quattro risultati su cinque o su sei, e a titolo di prova riporto i risultati dei quattro campionati svoltisi:

- ON4BX (0-11-30-11-25) = 77
I1KG (30-30-25-30-30) = 120
I1CAQ (25-30-22-17-16-15) = 94
I5MPK (30-30-25-16-22-20) = 107

6° GIANT RTTY Flash Contest

patrocinato da cq elettronica allo scopo di incrementare l'interesse per questo sistema di trasmissione.

Si tratta di un Contest lampo in quanto il tempo totale è di sole 16 ore divise in due periodi di 8 ore ciascuna.

REGOLE

1) PERIODI DEL CONTEST

- 1°: 15,00 - 23,00 GMT 19 gennaio 1974;
2°: 07,00 - 15,00 GMT 27 gennaio 1974.

2) FREQUENZE

Tutte le frequenze autorizzate ai Radio Amatori su: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.

3) PAESI

I Paesi validi quali moltiplicatori sono quelli dell'elenco della ARRL a cui vanno aggiunti gli americani W da W0 a W7 e i canadesi da V0 a VE8.

4) MESSAGGI

I messaggi scambiati consistono di:

- a) Nominativo
b) Rapporto (RST)
c) Numero della propria zona
(Ad esempio I1XXX 599-15).

5) PUNTI

- a) Ogni contatto bilaterale in RTTY con stazioni della propria zona riceve 2 punti;
b) Ogni contatto bilaterale in RTTY con stazioni al di fuori della propria zona riceve i punti indicati in tabella (Exchange points table).

Nota: Ogni stazione può essere collegata una sola volta, ma collegamenti possono essere ripetuti per ogni banda autorizzata.

6) LOGS

Usare un Log per ciascuna banda usata.

I Logs debbono contenere: Data, Tempo (GMT), Nominativo della stazione collegata, Rapporto (RST) e Numero zona inviato e ricevuto, Paesi moltiplicatori, Punteggio per ogni collegamento e punteggio finale realizzato.

I Logs vengono inviati gratuitamente a chi ne fa richiesta a cq elettronica.

I Logs debbono giungere entro il 28 febbraio 1974 al Contest Manager:

Prof. Franco Fanti
Via A. Dallingio 19
40139 Bologna

7) MOLTIPLICATORI

E' dato un moltiplicatore per ogni Paese lavorato. Un Paese vale come moltiplicatore per ogni frequenza sul quale è stato collegato.

I collegamenti effettuati con il proprio Paese non valgono come moltiplicatori e contano zero punti.

8) PUNTEGGIO FINALE

Totale dei punti moltiplicato il totale dei moltiplicatori moltiplicato il numero totale dei QSO.

9) SWL

Il Contest è aperto anche alle stazioni di ascolto per le quali verrà compilata una apposita graduatoria.

I Logs degli SWL debbono contenere: Data, Tempo (GMT), Nominativo della stazione ascoltata, Rapporto (RST), Numero della zona, Paesi moltiplicatori, Punteggio per ogni collegamento e punteggio finale realizzato.

La stessa stazione è valida solo una volta per banda.

10) DIPLOMI E PREMI

Il Comitato organizzatore compilerà due separate graduatorie:

- a) Classifica dei Radioamatori;
b) Classifica delle stazioni di ascolto.

Per ciascuna di queste classifiche verranno concessi i seguenti premi:

- 1° Medaglia d'oro;
2° Medaglia d'argento;
3° Medaglia di bronzo;
dal 4° al 7° un abbonamento per 12 numeri a cq elettronica;
dall'8° al 10° un abbonamento per 6 numeri a cq elettronica.
Tutti i Radio Amatori e gli SWL che invieranno i Logs riceveranno un Diploma.

11) CAMPIONATO DEL MONDO RTTY 1973

I punti ottenuti in base alla graduatoria sono validi per la inclusione nella classifica del Campionato del Mondo RTTY 1973. Il « GIANT » è la gara di chiusura di questo Campionato.

12) NORME DI COMPORTAMENTO E PENALIZZAZIONI

I Logs debbono contenere tutti gli elementi richiesti dal regolamento (6). I collegamenti debbono essere effettuati esclusivamente in RTTY e quindi prima, durante e dopo lo scambio del messaggio in RadioTeleType non si possono usare altri sistemi di trasmissione.

Durante il Contest debbono essere usate le norme fondamentali di correttezza e di comportamento previste in ogni collegamento radiantistico.

La inosservanza di quanto stabilito in questo paragrafo comporta la esclusione da ogni graduatoria e i Logs inviati verranno considerati come « Control Logs ».

I Logs inviati non verranno restituiti e diverranno proprietà delle edizioni CD. Le decisioni del Comitato organizzatore sono inappellabili e da eventuali controverse è escluso il ricorso a Tribunali Civili.

TABELLA DEI PUNTEGGI (Exchange points table)

Table with columns 'CORRESPONDENT zone' (1-40) and 'YOUR zone' (1-40). It is a grid showing exchange points between different zones for the 6th Giant RTTY Flash Contest.

5° RTTY WAEDC CONTEST

Mi sono giunti da tempo i risultati del 5° RTTY WAEDC Contest ma non mi è stato possibile inserirli prima nella rubrica. Per la categoria singolo operatore si sono piazzati ai primi dieci posti i seguenti RTTYers nella zona europea:

1) I1BAY	26.535	6) LX1JW	6.860
2) IT9ZWS	25.346	7) SMØOY	6.572
3) DL2AK	15.232	8) SM5BKA	5.670
4) SM2EKM	8.128	9) DK1NB	4.930
5) I1PXC	7.560	10) OK2OP	3.990

Nel Nord America il vincitore è **W2LFL**, nel Sud America è **LU2ESB**, nell'Oceania è **ZL2ALW**.

Vincitore della categoria multioperatore è **DLØTD**.

Solo tre italiani hanno partecipato al Contest e due si sono piazzati ai primi due posti nella zona europea.

A entrambi molte congratulazioni e in particolare a **I1BAY** per la nuova vittoria!

TV MEETING

Il 21-22-23 aprile 1973 si è svolto a Koeln in Germania occidentale il C.A.T. 1973 (Convention Amateur Television), organizzato dal D.A.R.C., dall'A.G.A.F. e dal C.A.R.T.G.

Durante queste tre giornate vi è stato uno scambio di informazioni e delle dimostrazioni tecniche di trasmissione di immagini utilizzabili dai Radio Amatori.

Si tratta di una presa di contatto e di una serie di programmi per gli anni futuri, essendo la Convenzione un appuntamento e un confronto che si effettuerà ogni anno.

Nella foto è riprodotto un angolo della sala in cui si è svolta la convenzione: vi appaiono alcuni apparati usati per le dimostrazioni ed è riconoscibile a sinistra **DC6EU**, noto fra gli RTTYers per la sua attività come **YBØAAO**.



« LUCKY 13th » RTTY DX World-Wide Sweepstakes



Dalle 02,00 GMT di sabato 13 ottobre 1973
alle 02,00 GMT di lunedì 15 ottobre 1973,

si svolgerà la prossima edizione del Canadian Amateur Radio Teletype Group (C.A.R.T.G.) con le medesime regole degli anni precedenti.

A chi desiderasse conoscere il regolamento verrà inviata gratuitamente una fotocopia contro rimborso delle spese postali (L. 300 in francobolli).

Un originale modo di proporre lo scambio della QSL effettuato da John Smith, K3SLJ.

(da 73 Magazine)

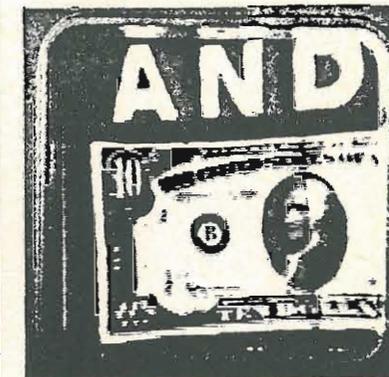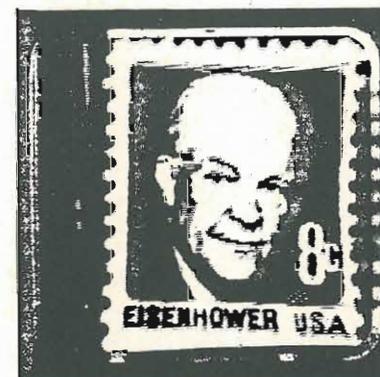

SSB & RTTY Club di Como**propone il nono Alexander Volta RTTY DX Contest**

sulla base delle seguenti norme:

DURATA DELLA PROVA

Dalle 14,00 GMT del 1° dicembre 1973.
alle 20,00 GMT del 2 dicembre 1973.

FREQUENZE - Tutte quelle concesse ai radioamatori e cioè 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28.

PUNTI - Due punti per i contatti bilaterali con stazioni della propria zona. Per i collegamenti bilaterali con altre zone vedere la tabella pubblicata su **cq elettronica** nel numero 12/1970.

COLLEGAMENTI - Una stazione non può essere collegata più di una volta sulla medesima banda. Il collegamento può essere ripetuto su altre bande.

MOLTIPLICATORI - Un moltiplicatore per ogni Paese collegato. Il medesimo Paese può essere considerato moltiplicatore per ogni banda in cui lo si collega. Il proprio Paese non vale come moltiplicatore.

PUNTEGGIO - Totale dei punti moltiplicato per il totale dei moltiplicatori moltiplicato per il numero totale dei QSO.

PAESI MOLTIPLICATORI - La lista dell'ARRL ad eccezione dei « W » da W0 a W9 e « VE » da V0 a VE7 che sono considerati come Paesi separati.

MESSAGGI - Il messaggio scambiato consisterà di: Nominativo, Rapporto RST e Numero della zona. Ad esempio: I3AAA 599-15.

LOGS - Usare un Log per ogni banda. Il SSB & RTTY Club fornisce gratuitamente i Logs e il regolamento a chi ne fa richiesta (SSB & RTTY Club P.O. Box 144 - Como). Il Log deve contenere: Banda, Data, Tempo (GMT) Nominativo della stazione lavorata, Messaggio inviato e ricevuto (RST e Zona) Paese moltiplicatore, punteggio del collegamento e punteggio totale. I logs non conformi alle regole stabilite, incompleti o con errori, non danno diritto alla inclusione in graduatoria e all'ottenimento dei diplomi. I Logs inviati diventano di proprietà del SSB & RTTY Club e non verranno restituiti.

SWL - Il contest è aperto anche alle stazioni di ascolto alle quali si applicano le medesime regole dei radioamatori. Per essi verrà compilata una apposita graduatoria. E' da tenere presente che la stessa stazione è valida solo una volta per ogni banda.

INVIO - I Logs debbono essere inviati al Contest Manager: Prof. Franco Fanti - Via A. Dall'olio n. 19 - 40139 Bologna. Essi debbono giungere entro il 15 gennaio 1974 per la inclusione nella graduatoria.

SQUALIFICA - La non osservanza delle regole del Contest costituisce elemento di squalifica. In tutte le eventuali controversie le decisioni del comitato del SSB & RTTY Club saranno finali e inappellabili.

DIPLOMI - Al vincitore sarà assegnata una placca d'argento alla memoria di ANTONIO PESSINA ILCJ: diplomi saranno inviati al primo OM di ciascun Paese.

WORLD RTTY CHAMPIONSHIP - I punti acquisiti dalla posizione in graduatoria nel Contest saranno validi per la inclusione nella classifica del Campionato del Mondo 1973.

□

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

ESECUZIONE SPECIALE SU RICHIESTA DI QUALSIASI TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE E AUTOTRASFORMATORE.

Preventivi: allegare L. 100 in francobolli.

T. DE CAROLIS - via Torre Alessandrina, 1 - 00054 FIUMICINO (Roma)

CB: una grande "ruota", ferragostana

**è la scusa per presentarvi
un ricevitorino
e
due piccoli convertitori
per i 27**

Marcello Arias

Vi giuro che è andata così.

Era il 13 agosto e me ne stavo in amaca su un'altura del medio Adriatico, a pochi chilometri dal mare... *Aquila bianca, sei molto OK, molto OK, ti copia centopercento...*

Ora, ditemi voi, una roba così, nettamente sparata da un altoparlante a un tiro di schioppo, è o non è un QSO CB?

Il nostro era infatti stravaccato in una Fulvia coupé rosso cupo, targata Pesaro, e modulava a portiere spalancate dietro la mia siepe. Urca, che bel!

Gettono il Can Barbone (sapevo che c'era, il fellone!) e gli travaso nella tromba d'Eustachio la pensata.

Così la sera del 13 si organizza la grande ruota per il 14.

Ci troviamo io, il Can Barbone, *Gatto, Girasole, Sparviero e Cocorito*. Allora Can Barbone sta in QTH fisso e fa da ponte per i più « deboli » (un amico presente dice che aveva tanto gas in antenna che ha arrostito la vernice delle ringhiere dei balconi...).



Gatto l'abbiamo spedito a Gradara...

Gatto l'abbiamo spedito a Gradara, Girasole in barchino, Cocorito sul Donald Duck (vaporetto), ed io ero in /p sul quattrogomme scoperchiato. Sparviero, in villa, teneva d'occhio i due « marittimi » e faceva anche lui da ripetitore per i più « piccoli ».



... Girasole in barchino...



... Coccorito sul Donald Duck ...




... io ero in /p sul quattrogomme scoperchiato (per i curiosi, LAWIL modello S.3 Varzina); nella fattispecie, essendo io impegnato a far la foto, si vedono in bella mostra i « gringhellini » in azione.





... Sparviero, in villa, teneva d'occhio i due « marittimi » e faceva anche lui da ripetitore per i più « piccoli ».

Alle 15, fuoco alle polveri.
 Sento un « toc » dell'ostrega in altoparlante e il rantolo del Can Barbone... *Olà gente, mi sentite tutti?* (E, così dicendo, fondeva due o tre supporti delle grondaie vicine...)
 Allora via con la grande ruota... *Sparviero, Sparviero dimmi come mi copi e dimmi anche se arriva il Donald col Cocorito, che dobbiamo beccarlo prima del promontorio se no Girasole è tappato... vai...*
 E lì tutto uno scatenarsi... Sparviero dà S+ non mi ricordo che (98?...) a Can Barbone, Girasole chiede break perché gli è andata acqua sulla batteria e non sa come va a finire, Gatto è chiuso per Girasole ma C.B. lo sente e Sparviero lo « gira » a Girasole che copia Cocorito come una saetta.
 Io non arrivo da Can Barbone, ma con Cocorito, Gatto e Girasole ci sentiamo che è un piacere e Sparviero ci « rilancia » verso Can Barbone che, imperterrito, continua a far colare ringhiere e parafumini nei pressi della sua antenna.
 Dicono in paese che uno che chiudeva un lucchetto, appena messa in corto la spira, gli si è fuso sotto gli occhi il marchingegno e lo stanno curando al Neurodeliri.
 Non vi dico quanti hanno bussato alla ruota, e noi dentro a farli entrare che sembrava il circo di Vattelapesca, più gente entra più bestie si vedono.
 A un certo punto ho lasciato il /p e sono rientrato in casa per provare il Satellit 1000 (ovviamente in sola ricezione) e i tre apparecchini che vi voglio presentare.

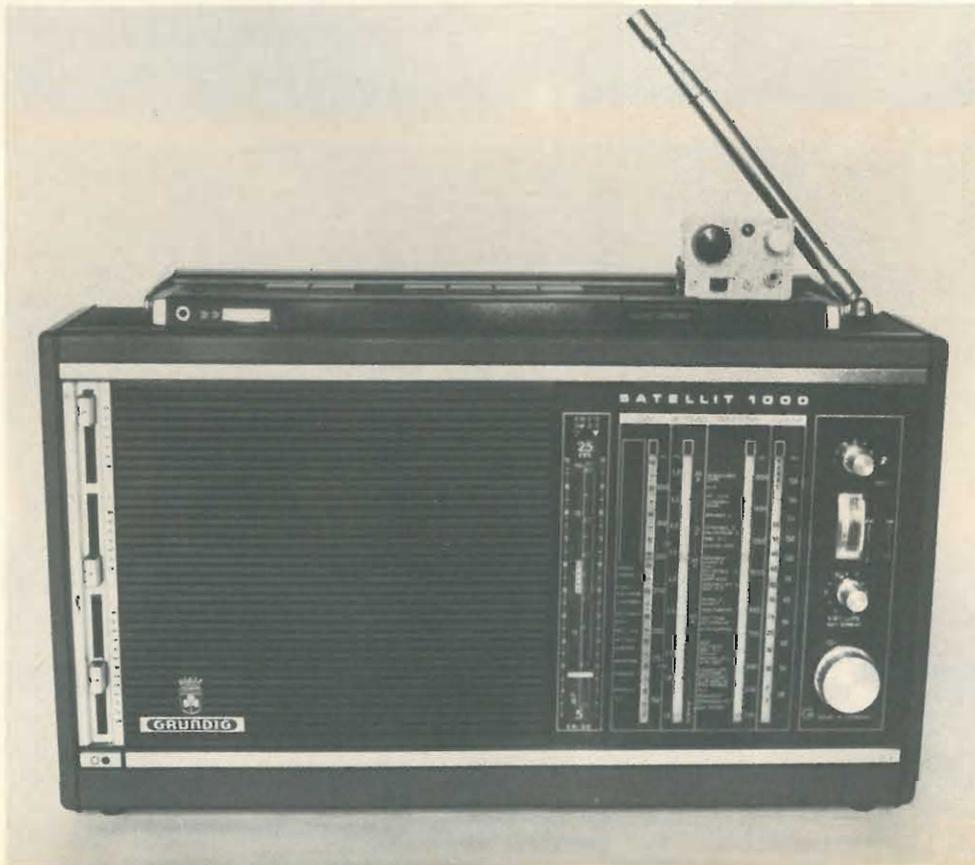
... sono rientrato in casa per provare il Satellit 1000 e i tre piccoli apparati che vi voglio presentare.



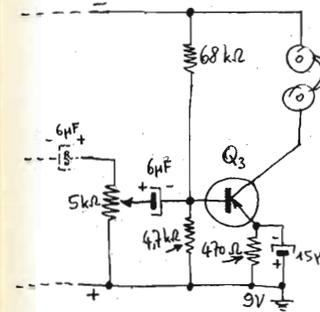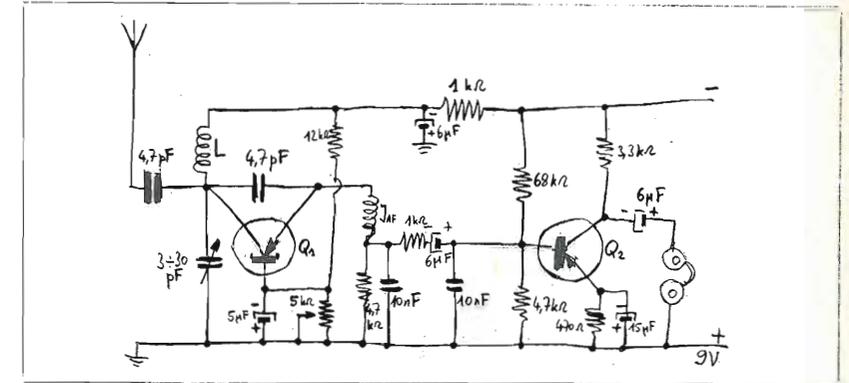Il primo ve lo presento a cavallo del Satellit: beh, si, è un po' più piccolo, ma in compenso si sente più piano...
 La versione « minima » è qui raffigurata:



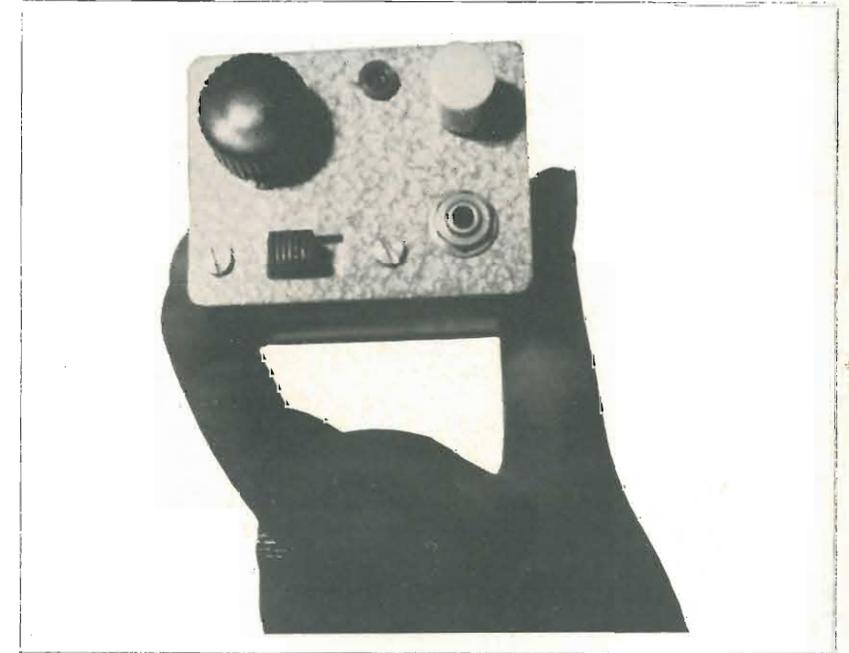Se volete sentire un po' più fortino, invece della cuffia ci mettete un potenziometro e un altro stadio BF, come indicato a lato.
 Infine, per andare in altoparlante, ci accroccate un altro stadio, come vi pare, anche il vecchio push-pull, oppure sostituite al tutto un bell'amplificatorino BF del commercio o un integrato e chi s'è visto s'è visto.




Il signore coi baffi vuole due parole di spiegassioni?
 Pronto. Sì, è un superreattivo, e non mi vergogno. Lo so che con gli stessi transistor si fa quasi una super, ma qui il circuito è veramente ultrasemplice e affidabile. Tra l'altro, basta cambiare L (entro certi limiti) e si cambia gamma, senza il problema dei circuiti accordati.
 E ancora, siori e siore, ci sentono sia la AM che la FM.

La SSB? No, siore.

Cirquito, anzi si scrive circuito (e si legge con l'accento sulla u, non sulla i, gnoranti): solito oscillatore base comune, rigenerazione in serie all'emitter (in particolare il 10 nF e i 4,7 k Ω). Smanettando il potenziometro da 5 k Ω sulla base di Q₁ si regola il punto di lavoro del transistor. L'accoppiamento con la parte BF è fatto con filtro passa-basso che blocca in larga misura il « fruscio » dello spegnimento che si accompagna al segnale sull'emitter di Q₁.

Q₂ è necessario perché il segnale rivelato dai superreattivi è abbastanza fiacco.

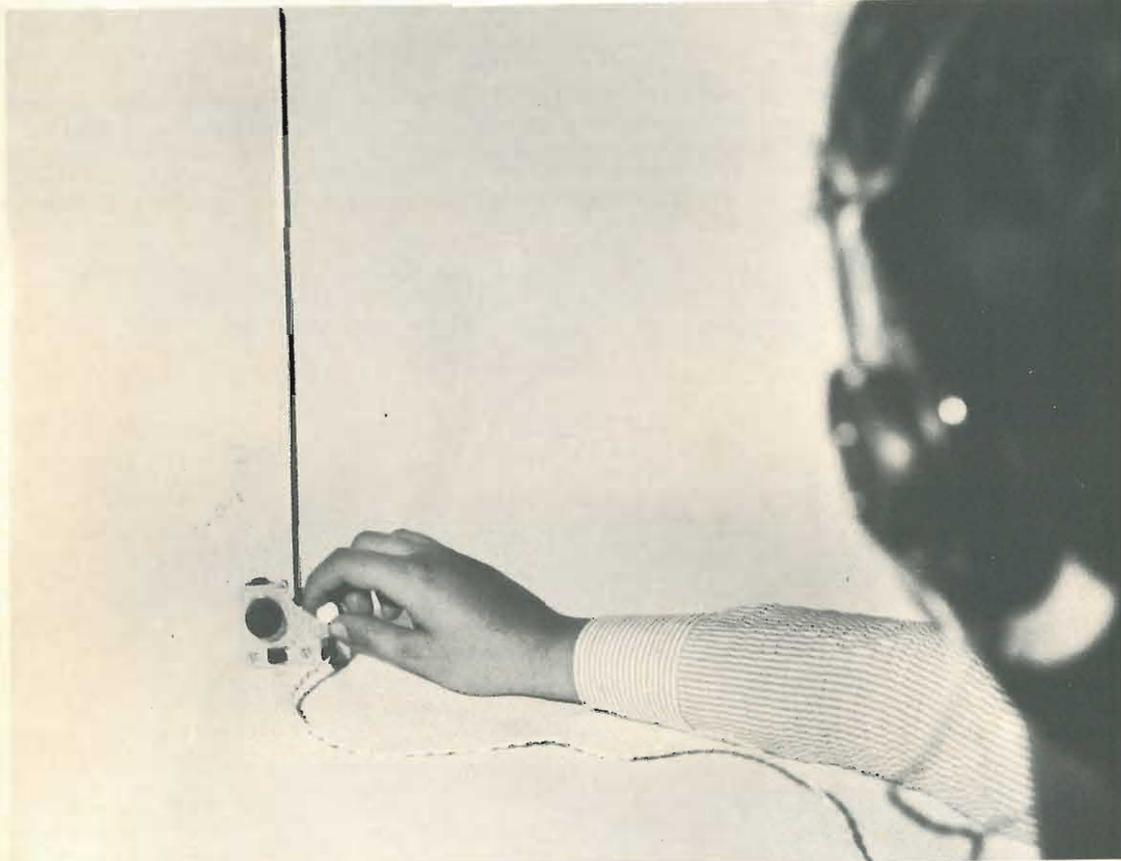Questo circuitino a superreazione è uno dei migliori sperimentati in tanti anni e ha un grosso vantaggio rispetto ad altri: ha il rotore del variabile a massa e non risente quindi dell'effetto della mano. Q₁ può essere un vecchio AF115 o similare, Q₂ e Q₃ un BF di guagno decente, dal vecchio OC75 ai similari più recenti.



L'antenna può limitarsi a un semplice stilo di circa un metro e mezzo. Per portare in frequenza il minibaracchino basta agire sul nucleo di L (12 spire leggermente spaziate filo \varnothing 0,6 mm su supporto \varnothing 6 mm con nucleo).

J_{AF} si ottiene avvolgendo filo \varnothing 0,15 mm smaltato in spire serrate su una resistenza 0,1 M Ω , 1 W, saldando i capi dell'avvolgimento a capicorda della resistenza. Vedere schizzo a lato.

Di poi passiamo ai convertitori.

L'uno è di *construcion casera*, come amano dire alcuni OM spiritosoni, che è come dire fatto a casina propria con le manine sante e non comprato bel che fatto.


Con un solo transistor l'orsignori possono infatti sentire gli undici metrozzi con una comune radiola, anche del tipo « Addis Abeba ». Allora vi fiondo issafatto nella fovea oculare lo schema « lettrico » così mi andate subito in tilt.

Il transistor è il vecchio AF115 o similare.

C₁, C₄ 47 pF ceramici
C₂ variabilino 15 pF
C₃ 10 pF ceramico tubetto
C₄, C₇ compensatorini 3-30 pF
C₅, C₆, C₁₀ 5 nF ceramico disco
C₇ 100 pF ceramico disco

R₁ 4,7 k Ω
R₂ 2,2 k Ω
R₃ 1 k Ω } 1/2 W

L₁ 10 spire \varnothing 1 mm nudo su \varnothing 12 mm, spaziatura 1 mm; prese alla 1^a e 3^a spira lato massa.
L₂ primario 9 spire \varnothing 1 mm nudo su \varnothing 12 mm, spaziatura 1 mm, presa alla terza spira e un quarto dal * dello schema; secondario due spire \varnothing 1 mm con spaziatura mezzo millimetro, avvolte sullo stesso supporto del primario a tre millimetri da questo (parte opposta all'* stesso senso di avvolgimento).

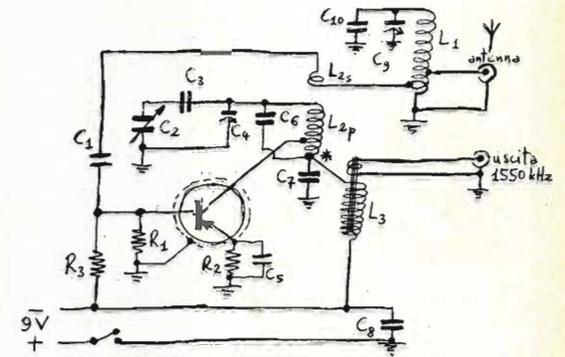

Sempre per il signore coi baffi, che è un ignorante che sembrano due gli fo' tre righe di spiegasiun.

Il dispositivo (intendasi il transistor), che può essere sempre quell'AF115 di prima, è montato a emitter comune. Il segnale proveniente dall'antenna entra in L₁ e viene sintonizzato dal « primario » della prefata e da C₉ (+C₁₀); di qui il segnale va in base al transistor attraverso il « secondario » di L₁; il transistor funziona da oscillatore locale, predisposto da C₂, C₃. Il compensatore C₄ assicura che L₂ possa lavorare 1550 kHz più su del canale CB sintonizzato.

L₂ produce l'eterodinaggio e il segnale fisso in frequenza intermedia a 1550 kHz se ne esce da L₃.

L'accoppiamento tra il nostro convertitorino e il ricevitore è fatto innestando in entrata al ricevitore l'uscita del secondario di L₃; L₃ è originariamente una bobinetta in ferrite cui avremo aggiunto il secondario costituito da cinque spire di filo \varnothing 0,7 mm smaltato avvolte a una estremità della ferrite, vicino all'avvolgimento originale.

Ne risulta una eccellente ricezione, con sensibilità ottima e selettività notevole, essendo trasformato l'apparecchio originale in un « doppia conversione ».

La messa a punto dell'apparecchiatura è molto semplice. Si porta il ricevitore per onde medie su 1550 kHz e si connette l'uscita del convertitorino alla presa d'antenna del ricevitore stesso. Si collega un'antenna esterna (anche uno stilo) all'entrata del convertitore e si porta in gamma 27 MHz operando su C₄.


Fatto ciò si regolano C₉ e L₃ per il massimo segnale; a questo punto si può cercare di « centrare » meglio la gamma facendo sì che i canali estremi della CB coincidano con le posizioni « tutto aperto » e « tutto chiuso » del variabile.

Se la gamma « uscisse » da questi limiti, o fosse troppo « compressa » basta rispettivamente comprimere appena un po' assialmente le spire del secondario di L₂ (cioè ridurre la spaziatura delle spire) o viceversa.

Dopo una tale eventuale operazione bisogna ritrarre C₉ e L₃ per il massimo segnale. Oh, quando parlo di 1550 kHz, parlo della frequenza per la quale il baracchino è stato progettato, ma se a 1550 dell'indice del ricevitore tutto tace, andate a trovarvi il segnale un po' più su o un po' più giù prima di scrivermi che l'arzigogolo non funzia!

Infine, un convertitore più robusto ed efficiente che ho provato nella grande « ruota » ferragostana è un prodotto del commercio: l'Amtron UK 965, venduto dalla GBC.

Interno dell'UK965.

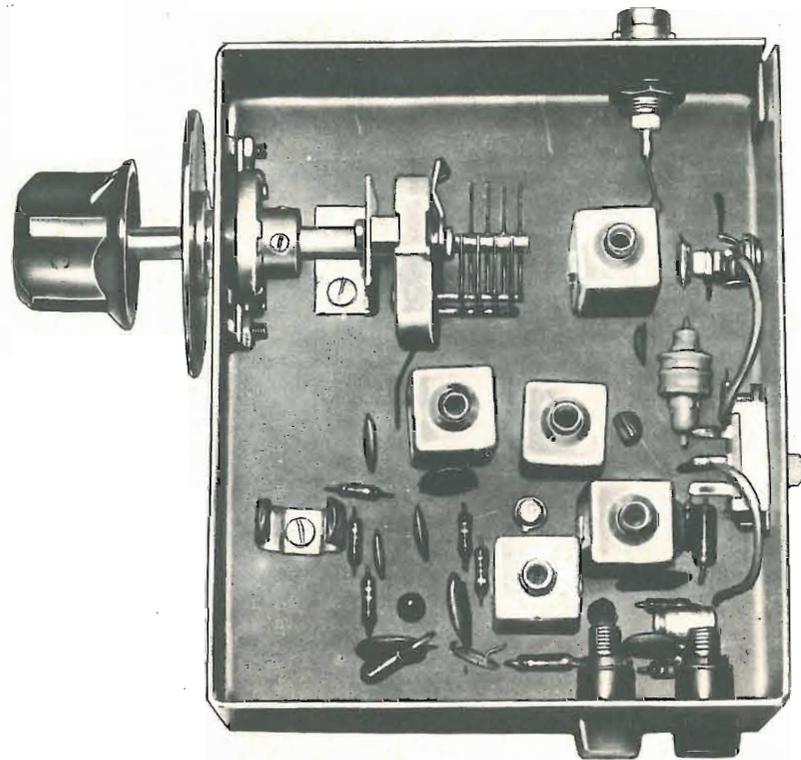

Ciao a tutti!

E' dotato di due FET, un MOSFET doppia porta, un transistor, due diodi e uno zener ed è quindi decisamente più affidabile del *construction casera* di prima.

A me ha dato risultati eccellenti e ve lo consiglio. L'UK 965 esce a 1600 kHz e quindi si accoppia anche lui a un normale ricevitore in onde medie. Salvo variazioni dell'ultim'ora l'UK 965 costa (a listino) 20.500 lire quindi è accessibilissimo a tutti. Schema elettrico e ogni altro dettaglio sono disponibili alla GBC.

* * *

Salutoni a tutti, cari amici; mi auguro che questa grande « ruota » e gli apparecchini presentati solletichino l'interesse e la fantasia dei più giovani per la CB, divertimento onesto e a basso costo: noi, approfittando del ferragosto, abbiamo un po' esagerato con la « birra » (vero Can Barbone?), voi non lo fate, e restate nei limiti consentiti dalle disposizioni!

Interruttori senza contatti

14SEH, Federico Sozzi


Nonostante il continuo perfezionamento apportato agli interruttori convenzionali, sovente essi non rispondono più alle esigenze delle tecniche attuali. Infatti, specie nelle apparecchiature industriali, si richiedono interruttori esenti da rimbalzi nei contatti, insensibili alle vibrazioni e all'umidità, dotati di elevato grado di affidabilità; queste condizioni si possono trovare riunite solamente nei dispositivi elettronici.

Per questo motivo, negli ultimi anni, si è sviluppata enormemente la tecnologia degli interruttori a comando elettronico, senza contatti meccanici.

Questa realizzazione ha fruttato alla Società costruttrice il premio per la elettronica all'esposizione di Monaco del 1968.


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Come è visibile dall'illustrazione, l'azione meccanica del pulsante in questo dispositivo si discosta enormemente dal consueto: mentre nei comuni interruttori (o dispositivi simili) la pressione meccanica sul pulsante provoca lo spostamento di contatti mobili, nei nuovi interruttori elettronici l'unico elemento mobile è costituito da un microscopico magnete permanente (AlNiCo 450) che si avvicina al « chip » contenente il circuito integrato di commutazione.

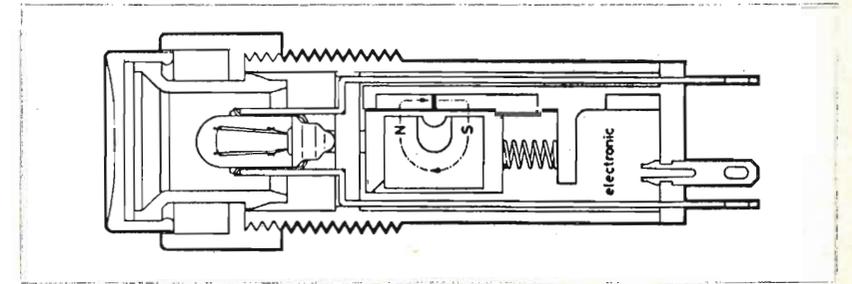


Il funzionamento del dispositivo è il seguente: all'interno dell'integrato è posto, oltre al circuito elettronico ausiliario, un elemento semiconduttore speciale detto « magneto-resistore ».

figure 1, 2 e 3

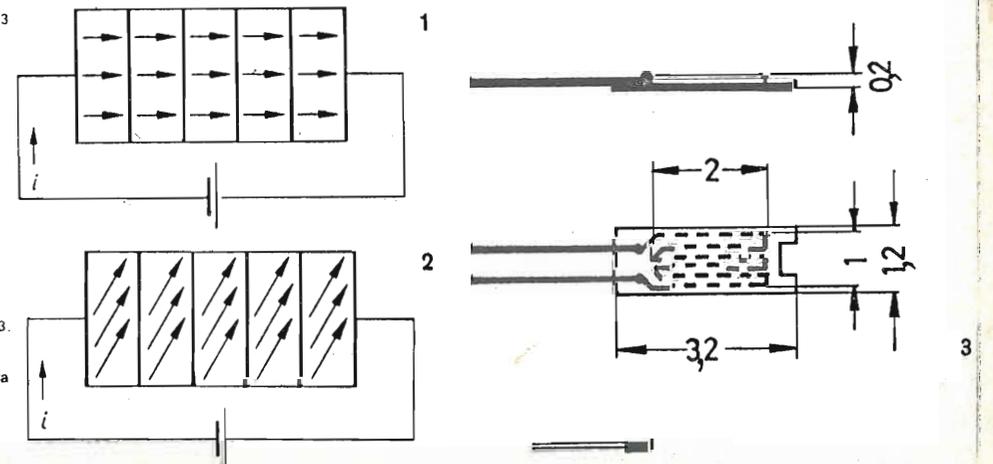

Questo componente è un semiconduttore controllato magneticamente; la sua composizione è basata sull'antimoniuro di indio. Quando esso è sottoposto a un campo magnetico la sua resistenza aumenta linearmente in rapporto alla intensità del campo magnetico applicato. L'esplicazione grafica del principio di funzionamento, detto effetto Hall, è data nelle figure 1 e 2. In figura 1 è rappresentato l'andamento degli elettroni nel magneto-resistore in assenza di campo magnetico; con l'applicazione di una forza magnetica perpendicolare all'elemento, l'andamento degli elettroni all'interno del resistore subisce una deviazione (figura 2); con un campo magnetico di 10.000 gauss l'angolo di spostamento, o di Hall, è pari a 80 gradi. In conseguenza di ciò si verifica una caduta di tensione all'interno del componente. In figura 3 è illustrata (misure in millimetri) la configurazione strutturale del magneto-resistore; nella parte bassa della stessa figura è rappresentato l'elemento in questione in scala 1:1. L'elemento descritto è in definitiva il « cuore » del nuovo dispositivo. Lo schema di principio del circuito integrato è rappresentato in figura 4.

figura 4

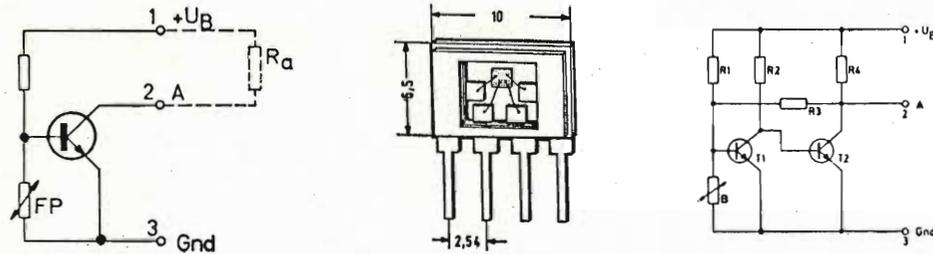

Il circuito in questione presenta due possibili condizioni (logica positiva): saturazione e interdizione; nel primo caso l'interruttore elettronico è « spento » (condizione 0), nel secondo è « acceso » (condizione 1). Per casi in cui sia necessario un dispositivo normalmente chiuso e che esegua la manovra di apertura all'atto di premere sul pulsante, si impiega la logica negativa. Questi dispositivi sono costruiti in due versioni: la prima con uscita semplice (figura 4 sinistra) e con uscita dotata di Schmitt - trigger (figura 4 destra). I grafici dell'andamento della tensione di uscita sono visibili nelle figure 5 e 6.

figura 5

Uscita a transistor.

A sinistra: logica positiva.

A destra: logica negativa.


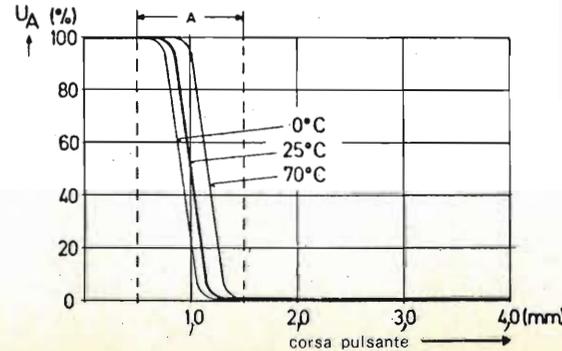
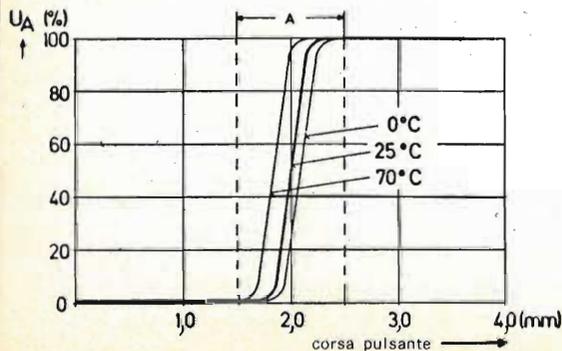
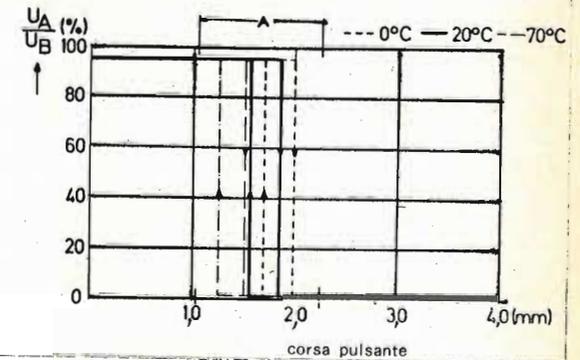


figura 6

Uscita triggerata.

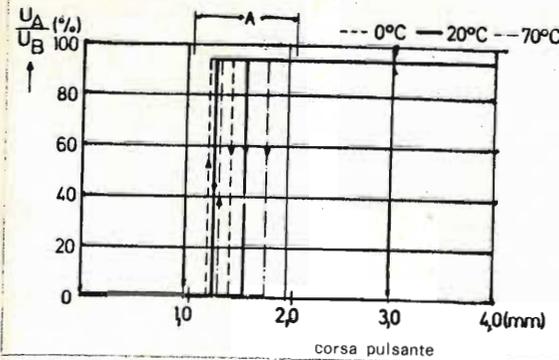

Già nella figura 5 è assai chiara la differenza tra la chiusura « saltellante » di un interruttore meccanico e quella « netta » di un interruttore elettronico; con l'aggiunta del trigger si elimina la residua « pendenza » della curva di salita (2 msec) e si rende perfettamente verticale (0,4 μsec) il tratto ascendente della curva stessa (figura 6). Nelle nuove serie prodotte è stato introdotto nel « chip » integrato (Texas Instruments) uno stabilizzatore di tensione in modo da rendere più elastica l'applicazione del dispositivo in questione. L'applicazione di questi apparecchi, disponibili sotto forma di interruttori, deviatori, pulsanti, microswitches, relais a commutazione statica e codificatori decimali sta entrando massicciamente nell'industria: forse in un non lontano futuro saranno applicati anche alle apparecchiature domestiche.

BIBLIOGRAFIA

- RAFI - Contactlose Bauelemente (Contactless Components) Manuale Nr. 103/60.
- RAFI - Das neue System (The new System) Manuale Nr. RC 72.

FANTINI ELETTRONICA

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94
FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA A TRE ELEMENTI ADR 3 PER 10-15-20 m

DIMENSIONI
metri 7,84 x 3,68
Peso Kg. 9 circa

Caratteristiche tecniche:
Guadagno 7,5 dB
Rapporto avanti indietro: 25/30 dB
Impedenza: 52 ohm.
Potenza ammissibile: 500 W - AM / 1 kW - SSB

Tabella frequenze

(vedasi cq elettronica n. 3/73 pag. 478)

Completa di vernice e imballo L. 62.000 Confezione vernice ADR 3 anticorrosiva L. 2.000

ANTENNA VERTICALE AV 1 PER 10-15-20 m

Potenza ammissibile 500 W AM - 1 kW SSB
Impedenza 75 Ω
Copertura tre gamme: da 28 a 29 Mc
da 21 a 21,350 Mc
da 14 a 14,275 Mc


Peso Kg. 1,700 - Altezza metri 3,70
Completa di vernice e imballo L. 14.500

Confezione Vernice AV1 anticorrosiva L. 1.200

CONTENITORE 16-15-8

Dimensioni: mm. 160 x 150 x 80 h.
In lamiera mm. 0,8 nervata, trattata con vernice autocorrogante resistente fino a 200°C
Colori: grigio azzurro, bleu.

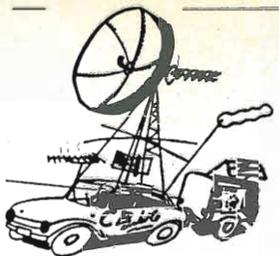Frontalino in alluminio satinato protetto mm 160 x 80 x 1,5
Maniglia inferiore di appoggio.
Finestrelle laterali per raffreddamento.
Sconti per quantitativi cad. L. 2.500



DEL NUOVO IN RUBRICA

Come preannunciato e promesso, la CB si potenzia e si rinnova. La rubrica, infatti, verrà d'ora innanzi curata da ben **tre** moschettieri; uno, un po' rattoppato, ma rispolverato e rilucidato è Can Barbone, già vecchia conoscenza dei lettori; dal suo laboratorio nelle Romagne il suo sgangherato latrare giungerà ancora più robusto in ogni angolo dello stivale.

A parte ogni celia, il laboratorio di Can Barbone è diventato un « pronto soccorso » di decine di CB, un « salotto » di ritrovo per l'etere, un consultorio sempre disponibile ed efficiente.

L'Editore desidera ringraziare in questa occasione l'amico Can Barbone per il prezioso ed entusiastico contributo di idee e di assistenza dato ai CB italiani.

Il secondo moschettiere sarà il dottor **Alberto D'Altan** di Milano, del quale pubblichiamo poco più sotto le prime prodezze.

D'Altan è un altro entusiasta, appassionato *ranger* dell'etere, cavaliere dei 27, molto forte tecnicamente e dotato di una penna precisa e divertente allo stesso tempo.

L'Editore ringrazia il dottor D'Altan per aver accettato di collaborare con **cq elettronica** ed è certo che, entro pochissimi mesi, anche questo nuovo personaggio si inserirà familiarmente nelle simpatie di tutti i CB.

Il terzo moschettiere è... in arrivo, incappucciato e misterioso: pensiamo di potergli togliere la maschera il mese prossimo: anch'egli sta mettendo a punto un programma molto divertente e attrattivo, e l'Editore esprime anche a lui molta gratitudine per l'appassionato contributo che si accinge a darci.

Tre moschettieri, dunque; D'Altan tecnico e informatore, consulente commerciale ed esperto a disposizione dei lettori.

Can Barbone, installatore, autocostruttore, soccorritore dei deboli sia per via epistolare che via radio, via rivista o tramite laboratorio; Can Barbone ideatore di marchingegni diabolici e baraccotti per migliorare i baracchini.

« Mister X » operativo, smanettatore, mago dei 27, aspirante DXer CB, centralino dei CB, coordinatore del mercato dell'usato, un po' pettegolo e chiacchierone, incoraggiatore dei principianti.

Ogni lettore potrà rivolgersi a chi più gli piace dei tre moschettieri, o a tutti insieme: ci saranno premi interessanti, gare, iniziative simpatiche e tempestività di informazioni.

W la CB con cq elettronica!

Ed ora la parola al dottor D'Altan:

Poiché siamo tutti persone serissime (escluso naturalmente il sottoscritto) non possiamo iniziare il nostro colloquio senza esserci detti chiaramente in anticipo di che cosa vogliamo parlare.

Avrete già notato che ho parlato subito di **colloquio**: infatti la prima voce del programma è proprio quella dello scambio di informazioni con voi.

Per quanto mi riguarda, **io sono disponibile per rispondere a tutti, sia privatamente che sulla rivista**, se l'argomento sarà di interesse generale.

Da parte vostra mi aspetto, oltre alle richieste concernenti i vostri problemi, anche un contributo di idee e di informazioni sulle vostre realizzazioni che sarò ben contento di portare a conoscenza degli altri amici attraverso le pagine della Rivista. E chissà che non ci scappino anche dei premi costituiti non solo dalla ben nota « medaglia di cartone » ma anche da qualcosa di più concreto e appetitoso.

Adesso vi dirò quale sarà il contenuto delle altre voci del nostro programma.

Darò il dovuto posto alla presentazione delle apparecchiature perché sappiamo tutti quanto sia importante essere sempre aggiornati. A questo proposito vi dico subito che uno dei miei scopi è anche quello di tentare di chiarire le idee agli amici che debbano affrontare il problema della apparecchiatura dal punto di vista del portafoglio. E' chiaro che tutti i baracchini funzionano, così come tutte le automobili o le macchine fotografiche. La cosa importante è evidentemente conoscere cosa possiamo aspettarci da un prodotto industriale appartenente a una certa classe di prezzo. Poiché le apparecchiature comprendono anche gli accessori più o meno essenziali al funzionamento della stazione (antenne, microfoni, alimentatori, preamplificatori ecc. ecc.) parlerò delle caratteristiche di questi accessori e della loro installazione cercando di portare degli esempi di come impostare e risolvere i vari problemi tecnici che si presentano allo sbarbato che decide di andare in aria o al CB che deve affrontare delle modifiche della sua stazione.

Contributo degli amici, presentazione degli apparecchi, realizzazione e perfezionamento della stazione saranno dunque i tre piatti forti di questa rubrica.

Ad essi potranno aggiungersi di volta in volta notizie o avvenimenti in qualche modo connessi con l'attività in CB.

Alberto D'Altan

In questo primo numero della rubrica vi presento: **1) Come attrezzare una stazione CB** e **2) Archeologia** (proprio così!...).

1) Come attrezzare una stazione CB

Indubbiamente la cosa più indispensabile è il « baracchino », e l'antenna rappresenta il complemento più indiscutibile di una stazioncina per la CB. Poi avviene un fatto incisivo, in quanto spesso accade di ascoltare stazioni che parlano di ROSmetri, di alimentatori stabilizzati, di accordatori d'antenna, di prova quarzi, e di tante e tante cose che alla fine riescono a stuzzicare l'appetito dei più appassionati, ed è appunto a questi ultimi che mi rivolgo in particolare in quanto è grazie a loro che la CB non si esaurisce in uno sterile QSO, ma procede diritta verso un incremento sempre maggiore dando peso e forza a questo bellissimo contatto umano. Superate quindi le prime difficoltà « pierinesche », il primo « micropanico » che ci ha fatto ammutolire quando il corrispondente ci chiedeva quale fosse il nostro QTH, ci sentiamo sempre più padroni del baracchino e desideriamo ampliare le nostre conoscenze e attrezzare sempre di più la nostra stazione per avere un qualcosa di più completo e funzionale che ci rilasci il passaporto per l'etere. Vediamo ora di conoscere più da vicino la gamma degli accessori, in ordine di importanza, che generalmente vengono adottati dalle stazioni più « in ».

L'ALIMENTATORE STABILIZZATO


Serve principalmente quando il baracchino non è montato in barra-mobile sostituendo le batterie a secco (che specialmente con un 5W durano pochino!), ed è costituito da un trasformatore che porta la tensione a un livello più basso, seguito da un raddrizzatore e da un circuito di filtro e stabilizzazione in modo da ottenere una tensione costante (stabilizzata) anche sotto

i picchi di modulazione, perché durante la modulazione la corrente richiesta è maggiore e se non fosse stabilizzata si avrebbero delle fluttuazioni di tensione nocive ai fini di una emissione corretta. Chi è propenso all'autocostruzione non deve far altro che sfogliare qualche numero di **cq elettronica** per trovarne schemi di tutti i tipi e con tutte le prestazioni possibili e immaginabili, chi propendesse per l'acquisto ha a sua disposizione una gamma enorme di tali apparati che vanno dal più semplice in grado di fornire una tensione costante di 12 V come il Tytan L (TS/2589-12 catalogo GBC) al più complicato PG130 (TS/2588-00 catalogo GBC) le cui caratteristiche sono a corredo delle foto riportate.



ALIMENTATORE Mod. Tytan L (TS/2589-12)

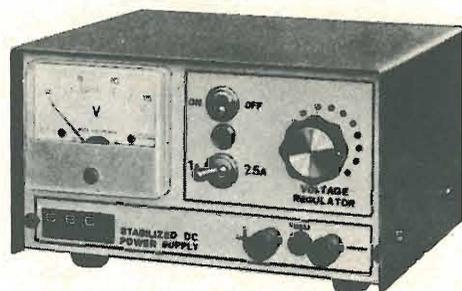Stabilizzato, con protezione contro il sovraccarico e l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione 220 V_{ca} 50 Hz
Tensione in uscita fissa 12,5 V_{cc}
Corrente di uscita massima 7 A
Dimensioni 183 x 153 x 97 mm



ALIMENTATORE Mod. PG130 (TS/2588-00)

Tensione d'uscita regolabile con continuità da 2 a 15 V
Corrente d'uscita 2 A in servizio continuo, da 6 a 15 V in servizio intermittente da 2 a 6 V
Stabilità: variazione massima della tensione in uscita per variazioni del carico da 0 al 100% o di rete del 10% pari a 50 mV
Il valore della stabilità misurata a 12 V è pari al 8 per 10.000
Protezione elettronica contro il cortocircuito e limitatore di corrente a due posizioni: 0,8 e/o 2 A, corrente massima di cortocircuito 2,4 A
Tempo d'intervento pari a 20 μs
Ondulazione residua (ripple) 2 mV con carico di 2 A
Alimentazione 220 V 50 Hz
Dimensioni 180 x 182 x 145 mm


IL MISURATORE DI ONDE STAZIONARIE O ROSMETRO

A torto questo utilissimo accessorio non viene usato da un gran numero di amatori CB; a mio avviso, invece, dovrebbe rappresentare lo strumento di complemento per eccellenza in quanto è in grado di fornire dati utilissimi sulla quantità di energia RF disponibile in antenna, da non confondersi con l'energia disponibile ai capi del bocchettone del TX in quanto non conoscendo la percentuale di energia riflessa si corre il rischio di surriscaldare il transistor finale di potenza RF, di non inviare tutta la potenza disponibile dal TX all'antenna, e, dulcis in fundo, causare una TVI maggiore di quella ai limiti inevitabile. Anche per questo vale il discorso precedente, vale a dire che il ROSmetro può essere oggetto di autocostruzione o di acquisto. Il mer-



MISURATORE DI ROS

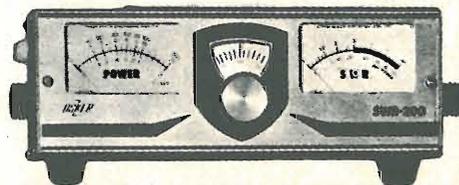Mod. SE/406 (TS/2589-10)
Costruito interamente su circuito stampato, è protetto contro vibrazioni e urti.
Gamma di misura 1,8 ÷ 200 MHz
Rapporto 1:1 ÷ 1:3
Massima potenza misurabile in SSB 2 kW, in AM e CW 1 kW
Minima potenza misurabile 0,18 W a 29 MHz
Impedenza 52 o 75 Ω
Dimensioni 36 x 35 x 80 mm



MISURATORE DI ROS Mod. SWR 200 (TS/2589-08)

Adatto per trasmettitori funzionanti nella gamma compresa tra 3 e 200 MHz
Potenza massima ammissibile fino a 2 kW
Impedenza 52 o 75 Ω, commutabile
Dimensioni 76 x 110 x 220 mm



MATCHBOX Johnson

Mod. 250-0049-001 (TS/2589-02)
Adatta l'impedenza di uscita di un trasmettitore con l'impedenza della linea di discesa d'antenna per trasmettitori funzionanti nella gamma CB, per potenze non superiori ai 15 W.
Può essere impiegato con qualsiasi tipo di antenna, sia mobile che fissa in modo da eliminare le onde stazionarie dovute a un imperfetto adattamento dell'impedenza di uscita del trasmettitore.
Dimensioni 105 x 83 x 60 mm

cato infatti offre una estesa gamma di questi strumenti dai prezzi variabili da poco più di 6000 lire in su. Fondamentalmente ne esistono di due tipi, quello a commutazione di lettura dove per leggere la potenza irradiata e quella riflessa si deve agire su un commutatore, e quello a lettura completa munito di due strumenti operanti simultaneamente e inseriti, uno sulla linea di andata e l'altro sulla linea di ritorno dando modo all'operatore di tenere d'occhio costantemente l'andamento della emissione e facilitando anche le operazioni di taratura delle antenne regolabili o autocostruite; ne sono un esempio i modelli SE406 (catalogo GBC TS/258910) e SWR200 (catalogo GBC TS/2589-08).

L'ADATTATORE DI IMPEDENZA O « MATCHBOX »

Anche questo strumento al giorno d'oggi non è preso in seria considerazione, ma suppongo che in seguito si affermerà sempre più nel corredo accessoristico di una buona stazione CB, in quanto permette di adattare le antenne più disparate a qualsiasi trasmettitore diminuendo sensibilmente e in taluni casi addirittura annullando le onde stazionarie causate dal non corretto adattamento tra TX e antenna. Unica condizione posta è che almeno l'antenna e il cavo di discesa presentino la medesima impedenza. Non è frequente trovare schemi di adattatori ad uso e consumo degli sperimentatori, ma il carissimo Can Barbone 1° mi ha già informato che in una delle sue puntate di CB a Santiago 9+ vedrà di fare qualcosa in proposito.

Il mercato comunque offre un ottimo matchbox, e precisamente il modello 250-0049-001 della Johnson (catalogo GBC TS/2589-02), ovviamente tale adattatore può essere impiegato solo con l'ausilio di un ROSmetro.

IL TESTER PER CB

La didascalia a corredo della foto del TS/2576-00 non ammette altri commenti in quanto spiega esaurientemente tutte le funzioni operative di questo strumento che pur essendo molto utile perché racchiude in sé molte possibilità di impiego è tuttavia da considerarsi il « pezzo » di élite in campo CB.



TESTER per CB Mod. FS 117 (TS/2576-00)

Questo strumento permette un facile controllo dei ricetrasmittitori operanti nella gamma dei 27 MHz, inoltre la sua compattezza lo rende ideale per il controllo dei ricetrasmittitori mobili.
Frequenza di lavoro 27 MHz
Impedenza 50 ÷ 52 Ω
Strumento indicatore 100 μA fondo scala
Posizione PWR Wattmetro da 0 a 5 W ± 10%
Posizione SWR Rapporto Onde Stazionarie da 1:1 a 1:3 (misurabile con potenza minima pari a 1 W)
Posizione MOD misura della percentuale di modulazione dallo 0 al 100% ± 10% (misurabile sempre con potenza minima di 1 W)
Posizione RFS Misuratore di campo
Posizione RF OSC XTAL Oscillatore a radiofrequenza a 27 MHz con uscita pari a 300 mV (senza carico) per il controllo della efficienza dei quarzi
Posizione RF WITH AF Oscillatore a 27 MHz modulato con 1 kHz
Posizione AF OSC Oscillatore di bassa frequenza con uscita di 1 V senza carico
Commutatore ANT-DUMMY Inserzione del carico fittizio di 5 W (compreso nel contenitore)
Alimentazione 9 V_{cc}
Dimensioni 81 x 117 x 179 mm

Oltre agli accessori sopradescritti può trovare buon impiego anche un registratore a nastro o a cassette dandovi la possibilità di registrare le emissioni dei corrispondenti e ritrasmetterle a questi ultimi affinché si rendano conto sulla qualità dell'emissione, senza contare il fatto che, a volte, possedere la registrazione di conversazioni poco « ortodosse » può essere utile per mettere con le spalle al muro chi, mascherandosi dietro uno pseudonimo, se ne approfitta per screditare il buon nome di tutti i bravi CBers, a tutto vantaggio degli onesti operatori che nulla hanno a che vedere con questi individui che tanto hanno contribuito, in passato, a ostacolare la liberalizzazione della CB.

A questo punto non mi rimane altro che l'augurio di una buona scelta per migliorare la vostra stazione e tanti DX in più!

Le caratteristiche e le foto degli strumenti sono state tratte dal **COMMUNICATIONS BOCK** della GBC.

2) Archeologia


Visto che non se ne riparerà mai più in questa rubrica lasciatemi fare il cosiddetto tuffo nel passato con lo scopo di darvi un'idea di come si presentavano i baracchini (made in USA) 12 anni orsono. Vi gratifico la foto di un (allora) recentissimo modello della Heathkit (figura 1) e il relativo schema (figura 2) tratti da un catalogo 1961 della LARIR di Milano.

figura 1



Guardate un po' come si possa realizzare il classico «cinque watt» con una sola valvola doppia 6AU8 preceduta da un modulatore costituito da una 6AN8 e una 6AQ5. Vale la pena di provarci, costa anche poco. Comunque state pur certi che quel vecchio aggeggio modulava molto bene e non c'era troppo da preoccuparsi per il ROS della linea d'antenna. Riguardo alla parte ricevente, poi, era eccellente in specie per quanto concerne la tendenza a intermodulare, molti baracchini attuali potrebbero arrossire in modo pericoloso per la loro salute. Con questi ricordi d'infanzia passo e chiudo...

figura 2

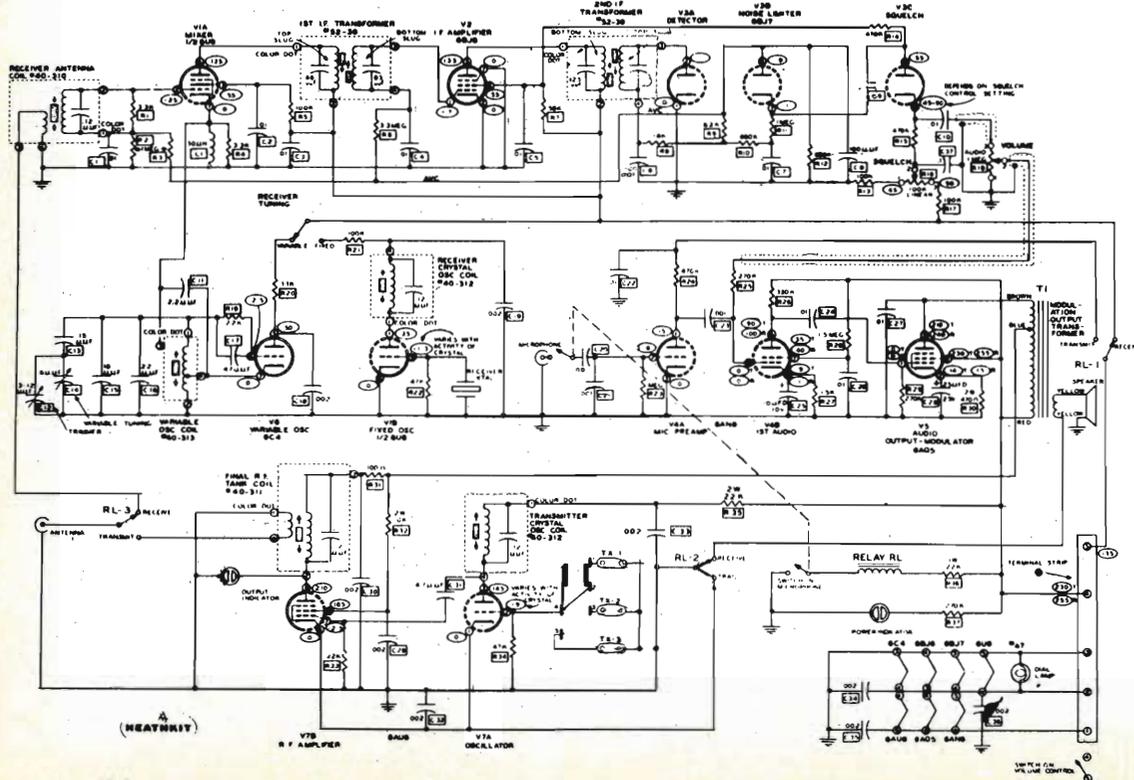

CB a Santiago 9+

rubrica nella rubrica

© copyright cq elettronica 1973

a cura di Can Barbone 1°
dal suo laboratorio radiotecnico di
via Andrea Costa 43
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

(dodicesima fantasmagoria)

In questo mese diamo il via a un argomento che interesserà almeno il 99% dei carissimi CBers non più pirati.

La mia mente vulcanica ha ideato per voi una specie di concorso, una rassegna di idee per le vostre QSL. Il bello è che se l'idea è stata mia, lo sviluppo tocca a VOI, sarete proprio voi infatti i veri protagonisti della faccenda.

Mo' vi spiego.

Prendete spunto dalle tre QSL che vi somministro.




QSL di pregevole fattura con spiccato senso dell'humour, proveniente dall'Argentina.

L'amico danese ha ricalcato una Walt Disney production, non per questo è meno simpatica delle altre.

DONALD DUCK

DENMARK

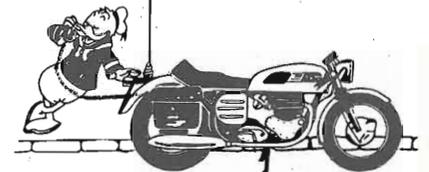

I HAVE ALL 23 CH.
MONITOR 4

© WALT DISNEY PRODUCTIONS



Come vedete, l'amico argentino El Fortin è pure un OM ma non disdegna affatto la CB e lo dimostra il fatto che non esita a usare la propria QSL di OM per confermare un ottimo collegamento CB!

Non si tratta questa volta delle solite QSL DX, ma di tre simpaticissime QSL gentilmente concesse dall'amico **Lorenzo**, alias Radio ARBIA per i DX, alias Radio Victoria 1° per gli amici italiani.

Lorenzo si è scomodato di persona e da Fano, suo QTH, è arrivato con la quattro elementi barra mobile fino a Santarcangelo, mi ha pescato sui tetti di una abitazione mentre stavo installando un'antenna e dopo avermi fatto scendere dal tetto sotto la minaccia di una Mauser P38 mi ha detto che se non gli pubblicavo almeno un paio delle sue QSL i miei parenti stretti avrebbero portato il lutto per un bel po'. Di fronte a sì gentili insistenze non ho saputo dire di no, ma non le pubblico all'insegna del DX, anche se vengono dall'Argentina o dalla Danimarca, perché sono state conseguite con più di 5 W. Le pubblico con il preciso scopo di darvi un indirizzo preciso su come dovranno essere concepite e realizzate le QSL da inviarsi al sottoscritto al fine di vincere il lauro di « Quesseellista di **cq elettronica** », e non solo il lauro (anche se è ottimo per condire i fegatelli di maiale) toh, mi voglio rovinare, al vincitore verranno recapitate di prepotenza **1000 QSL 1000** recanti l'intestazione di **cq elettronica** e, naturalmente, anche il disegno proposto. Il secondo e il terzo classificato avranno il diritto alla pubblicazione dei disegni nonché a qualche omaggio o diavoleria che ancora non so precisare. Verranno altresì menzionati tutti gli altri tapini che arriveranno dal quarto posto in poi.

Io, e solo io sarò la commissione di esame, quindi varrà il mio insindacabile giudizio per cui è bene sapere che Can Barbone 1° ha una predilezione particolare per le vignette comiche, per i personaggi dei fumetti, e per la simbologia astratto/allegorica. Premesso ciò vado a bandire il:

REGOLAMENTO

I lavori dovranno pervenire al mio indirizzo entro e non oltre il **5 dicembre** c.a. Oltre ai disegni verranno accettate anche QSL già realizzate.

Non vi sono preferenze particolari per i disegni in bianco/nero o a colori. Verranno scartati tutti i lavori che avranno sapore di « scopiazzatura ».

Tutto il materiale pervenutomi non verrà restituito.

Per i lavori tratti da giornali, libri o riviste dovrà essere citata la fonte. Ogni concorrente dovrà precisare: Nome, cognome, QTH, indirizzo esatto ed eventualmente le condizioni di lavoro, nonché l'eventuale pseudonimo adottato via radio.

Tutti i CB e anche gli eventuali OM potranno usufruire dei disegni delle prime tre QSL vincenti per le loro cartoline, col vantaggio di non spendere un liro per i clichés e di risparmiare sensibilmente sia per la stampa che per la carta con l'unica condizione che dovrà apparire ben visibile l'intestazione **cq elettronica**.

* * *

Per il momento non posso precisarvi la spesa pro QSL a causa delle violente fluttuazioni dei costi di mercato, ma spero di essere più preciso in seguito e, comunque vadano le cose, dal momento che lo scopo di ciò è quello di far conoscere la rivista a tanti amici in più e non quello di speculare una nuova fonte di guadagno posso fin d'ora garantirvi dei prezzi da « studente » acca il! Con tanti 51 da parte mia dico a voi tutti: Forza ragazzi, e vinca il migliore!

* * *

E ora voglio sciorinarvi tutta la mia cultura vaporizzandovi un po' di inglese in confezione spray, perché mi sto accorgendo che molti di voi hanno serie difficoltà con la lingua della regina. Elisabetta, infatti ho ascoltato diversi QSO di amici italiani con altri CB stranieri i quali si risolvevano con poche e ripetutissime battute tipo questa qua: — Okei, okei mai frend veri gud tua modulescion, qu es bi, qu es bi mandami tua qu es el che io mando mia qu es el mai pio box è the casella postale number sedici tropp qu er em ai dont spik inglisc mannaggia! Mai baracchino faiv vatt, okei, okei ciao ciao! Credetemi, non è necessario avere una laurea in inglese per fare un QSO, è sufficiente conoscere un minimo indispensabile di frasi fatte e hop-là il gioco è fatto! Se siete uomini di buona volontà imparate a memoria queste righe che seguono e susciterete l'invidia, lo stupore, nonché l'ammirazione degli eventuali ascoltatori gravitanti al vostro baracchino mentre realizzate il DX: leggete come scritto! La vera grafia inglese è diversa!

CHIAMATA GENERALE

Ci qu, ci qu, ci qu dalla Zorro, radio Zorro chiama sul canale XX (da ripetersi diverse volte) e passa all'ascolto kappa kappa. Si chiu, si chiu, si chiu, from Zorro, hier is redio Zorro colin on XX cennel... end stendin-bai for eni possibol coll, kei samuan plis.

RISPOSTA

Radio XXX da Zorro, grazie per aver risposto alla mia chiamata, il mio nome è... il mio QTH è...

Redio XXX from Zorro, meni tenks for iuar comin-bek tu mai coll, mai neim is... mai chiu ti eic is ...

CONTROLLI

Per favore passami il mio rapporto, io ti ricevo con cinque/sette. Plis ghiv mi mai riport, ai em lisning iu faiv/seven.

VARIE

C'è molto QRM, QSB, ti prego di ripetere il tuo nome, il tuo QTH, i miei rapporti.

Ai ev hevvi chiur ar em, chiu es bi, uill iu ripit iuar neim, iuar chiu ti eic, mai riports.

Per favore mandami la tua QSL al P.O. Box XX e io ti invierò la mia.

Plis send mi iuar chiu es el card tu mai pi o box nambaa XX end olso ai uill send tu iu mai chius es el card.

CONDIZIONI DI LAVORO

Per favore passami le tue condizioni di lavoro.

Plis send mi iuar uorkin condiscions.

Stò trasmettendo con 5 W e la mia antenna è una ground plane, uso un microfono preamplificato.

Ai em ranning faiv uott end mai antenna is e graund plein, en ai em iusing e priemplifaied maicrofon.

NUMERI PER CONTROLLI

1 = uan, 2 = tu, 3 = tri, 4 = foar, 5 = faiv, 6 = six, 7 = seven, 8 = eit, 9 = nain, 0 = ziru (supponendo segnali superiori al nove) per 9+10 = ten over nain, 9 + 20 = tuenti over nain, 9+30 = zerti over nain, 9+40 = forti over nain.

Credetemi, tutto ciò può esservi molto utile anche in seguito se passerete su altre gamme perché anche se il numero più elevato di persone che abitano il globo parlano cinese state tranquilli che vi sarà molto più facile adottare l'inglese! Prego i furbi, i grafomani, gli sfaccendati, e i burloni di non scrivermi lettere richiedenti la traduzione di un QSO in cinese, acca i al cubo!

* * *

QUALCHE RISPOSTA IN BREVE

Radio Bravo Lima di Bari mi chiede che differenza passa tra un microfono dinamico e un microfono piezoelettrico, e quale sia il migliore da usarsi. A parità di resa in bassa frequenza dirò che il micro dinamico di solito presenta una impedenza più bassa di quello piezo e che il timbro del dinamico è più ricco e fedele, ma il piezoelettrico si presta meglio al DX in quanto fornisce un timbro metallico e più incisivo per cui « fora » meglio il QRM.

Radio Sugar di Livorno desidera sapere se vi è un modo per calcolare i watt in antenna conoscendo la potenza in ingresso dello stadio finale di un baracchino.

Carissimo Sugar, il modo c'è, ma bisogna tener conto di tanti fattori che alla fine ti riempirei tutto il foglio di calcoli, per cui ti spiego un sistema più semplice e sbrigativo, con la condizione però che TV, cavo di discesa, e antenna abbiano la medesima impedenza. Supponiamo una potenza input sullo stadio finale RF di 5 W; parte dell'energia verrà trasformata in radio frequenza e parte in calore, di solito la resa di un transistor lavorante in classe C si aggira attorno al 70% per cui al bocchettone d'antenna ci saranno 3,5 W_{RF} e sul transistor rimarranno 1,5 W di calore, a questo punto bisogna conoscere il rapporto di onde stazionarie (e ti rimando alle tabelle di luglio) ed è in base alla potenza diretta meno la potenza riflessa che si viene a conoscere il valore esatto (più o meno) dell'energia utile in antenna.


Radio Bufalo di Palermo mi chiede di quanto deve aumentare la potenza del suo baracchino da 5 W per arrivare all'altro capo della città con un segnale di Santiago 9 perché ora è su S'7. Calcolando che per ogni punto della scala S' ci vogliono sei decibel, da S'7 a S'9 ne occorrono 12 per cui ci vorrebbero ben 80 W per raggiungere lo scopo, sembrano tanti, ma in realtà le cose stanno proprio così. In pratica per guadagnare un punto S' bisogna quadruplicare la potenza, per aumentarla di 10 dB bisogna decuplicarla e non è molto conveniente, per cui ti consiglio di alzare di qualche metro la tua antenna e vedrai che i risultati saranno come se tu avessi in realtà aumentato la potenza, senza calcolare il vantaggio che ne avresti anche in ricezione. Tutto sommato risparmi energia, non incorri nelle penalità previste dalla legge, ti pare poco?

* * *

Ed ora passiamo allo schemino, lo so che lo aspettate, e anche se non vi avevo promesso niente vi voglio propinare un piccolo TX a valvole che sia in grado di spararvi almeno cinque watt in antenna. Ci sono tanti CB che hanno in antipatia i transistor, e che mi hanno scritto pregandomi di proporre qualcosa a valvole, non so da quanto tempo siano state trascurate le vecchie, care, luminose valvole termoioniche, che in fondo negli anni trascorsi ci sono state sempre prodighe di non poche soddisfazioni. Mano alla pala e riesumiamo da un'antica tomba etrusca due vecchissime ECL82 e una manciata di componenti per alta tensione. Lo schema è stato realizzato in maniera da poter essere digerito anche dai meno esperti, effettivamente con due ECL82 si poteva fare di più, ma per cominciare va più che bene. Prima di passare alla descrizione del circuito godetevi lo schema.

Elenco degli ingredienti del TX

- R₁ 2 kΩ, 20 W, a filo
- R₂ 2,7 kΩ
- R₃ 220 kΩ
- R₄ 100 kΩ
- R₅ 470 kΩ
- R₆ 270 Ω
- R₇ 47 kΩ
- R₈ 2,7 kΩ
- R₉ 15 kΩ
- R₁₀ 3,3 kΩ
- P₁ 1 MΩ, potenziometro logaritmico
- Salvo diversa indicazione le resistenze sono tutte da 1 W, i condensatori tutti da 600 V, tranne gli elettrolitici che sono da 350 V.
- JAF impedenze RF da 3 mH
- PD ponte di diodi B250C300
- V₁ ECL82
- V₂ ECL82
- T₁ trasformatore di alimentazione da 50 W
- T₂ trasformatore d'uscita per ECL82 (non usato il secondario)
- quarzo: qualsiasi cristallo in gamma CB
- L₁ 8 spire filo smaltato Ø 2 mm, avvolte su supporto Ø 1,5 cm, leggermente spaziate con presa a una spira e mezzo dal lato massa (in sede di accordo provare a due o due spire e mezzo per la massima uscita in antenna).

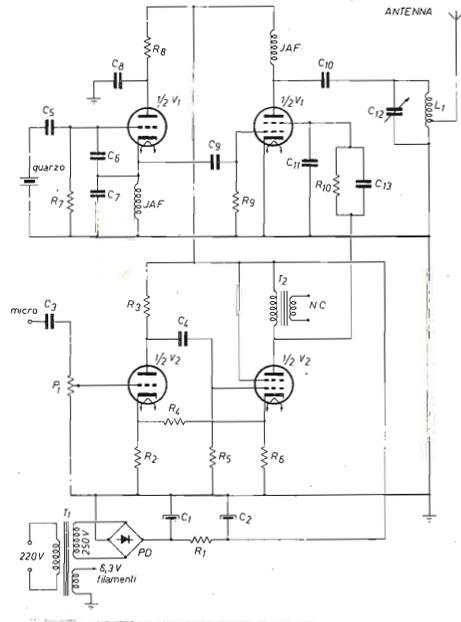

Se avrete eseguito correttamente le connessioni per la messa a punto è sufficiente agire sul variabile C₁₂ per leggere la massima uscita. Se la ECL82 finale RF tendesse ad arrossarsi spostare la presa di antenna come da nota allo schema. Per la commutazione ricezione/trasmmissione oltre a commutare l'antenna bisogna interrompere l'anodica nel punto segnato con una X e dare tensione al ricevitore. La commutazione può essere eseguita sia con un relay che con un commutatore a tre vie due posizioni. La profondità di modulazione sarà regolata tramite P₁ il quale dopo essere stato aggiustato per una corretta modulazione non dovrà più essere ritoccato. Per l'esatta regolazione dovete fidarvi dei rapporti che vi passeranno i CB corrispondenti.

Impiego "calcolato," dei dissipatori per transistor

Alberto Tempo

1) - Lo scopo di questo articolo è di dare la possibilità al progettista-hobbista di poter trattare come elementi di progetto i dissipatori per transistor, che in genere vengono adoperati piuttosto empiricamente, senza conoscere la loro reale funzione.

Cominciamo dal transistor, dalla giunzione, che, se costretta a dissipare potenza, diventa una sorgente di calore, il quale è estremamente dannoso per la giunzione stessa, perché aumenta la corrente di perdita del transistor, ma soprattutto perché può portare alla sua distruzione.

Le temperature massime di giunzione dichiarate dalle Case costruttrici si aggirano, per i transistor al germanio, attorno agli 80°C, mentre per quelli al silicio attorno a 200°C, quindi questi ultimi meglio si prestano a dissipare potenza.

Il calore generato viene trasmesso all'ambiente attraverso il case del transistor.

Un siffatto sistema è del tutto analogo alla maglia elettrica riportata in figura 1.

Basta porre la tensione equivalente alla temperatura della giunzione J, la resistenza uguale alla resistenza termica del transistor (che si oppone alla trasmissione del calore), e la corrente uguale alla potenza dissipata, per cui la relazione generale:

$$V = RI \quad \text{diventa} \quad T_j = R_t P \quad [1]$$

cioè, la temperatura della giunzione è più alta quanto più son alte la potenza dissipata e la resistenza termica del transistor. Quest'ultima è la somma della resistenza termica tra la giunzione e il case più quella tra il case e l'ambiente.

Alcuni valori indicativi:

(TO5) 2N1613	R _{th(j-c)} ≤ 95 °C/W;	R _{th(j-a)} ≤ 300 °C/W
(TO18) 2N914	R _{th(j-c)} ≤ 145 °C/W;	R _{th(j-a)} ≤ 480 °C/W
(TO3) 2N3055	R _{th(j-c)} ≤ 1,5 °C/W;	R _{th(j-a)} non viene data perché il transistor è sempre montato su piastra

Come si vede, la resistenza termica più elevata è quella (c-a)* per cui, diminuendola, a parità di T_j, si può aumentare la potenza manipolata dal transistor.

Lo scopo del dissipatore è questo: assicurare una più facile via affinché il calore si trasferisca all'ambiente.

Lo schema, con il dissipatore, diventa il seguente:

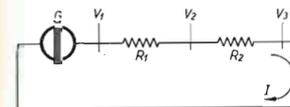


figura 1

Circuito elettrico.
G = generatore.


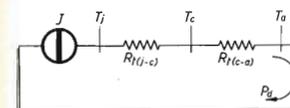


figura 1 bis

Circuito termico equivalente.
J giunzione
T_j temperatura giunzione
T_c temperatura "case"
T_a temperatura ambiente
R_t resistenza termica totale

figura 2

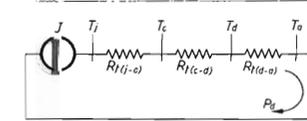R_{t(c-d)} resistenza termica case-dissipatore
R_{t(d-a)} resistenza termica dissipatore-ambiente



Non ci si lasci ingannare dal fatto che ora vi sono tre resistenze in serie, anziché le due del caso precedente: R_{t(j-c)} è fissa, è un dato costruttivo del transistor; la R_{t(c-a)} si è spezzata in due: R_{t(c-d)} è quella del contatto tra il case e il dissipatore e la R_{t(d-a)} tra il dissipatore e l'ambiente, ma la somma delle due ha un valore inferiore alla precedente R_{t(c-a)} in quanto non si è fatto altro che aumentare la superficie disperdente del calore. L'equazione della maglia è ora:

$$T_j = P_d [R_{t(j-c)} + R_{t(c-d)} + R_{t(d-a)}] + T_a \quad [2]$$

* la R_{th(c-a)} è la differenza tra R_{th(j-a)} e R_{th(j-c)}.

2) - Facciamo ora un esempio di dimensionamento: si abbia un transistor con T_j max di 200 °C e $R_{i(j-c)}$ di 90 °C/W, e un dissipatore con R_i 100 °C/W. Si vuole determinare la massima potenza dissipabile dal transistor. Considerando di introdurre un certo *derating* sulla T_j max portandola a circa 180 °C (più si abbassa e più si aumenta la vita del transistor), la [2] diventa:

$$180\text{ °C} = T_a + P_d \times (90 + 10 - 100) \quad [3]$$

La $R_{i(c-d)}$ non si trova sui manuali perché in genere viene trascurata, per un calcolo più preciso questa vale circa 10 °C/W per i dissipatori per transistor con case TO5 e TO18 e circa 1 ÷ 3 °C/W per i transistor di potenza (case TO3).

Quindi: $180 = 25 + P_d \times 200$ e, ricavando la potenza incognita, si ha:

$$P = \frac{180 - 25}{200} = 0,77\text{ W} \quad (25 = \text{temperatura ambiente}).$$

Se invece si conosce la potenza che deve essere dissipata e si vuole sapere quale tipo di dissipatore adoperare, basta ricavare la $R_{i(d-a)}$ dalla [2]. Nel caso si abbiano più transistor su un unico dissipatore, le cose si complicano un po', in quanto la maglia diventa quella di figura 3 (esempio con tre transistor).


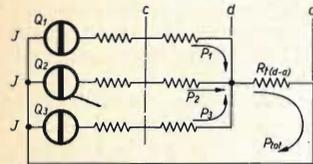


figura 3

La $R_{i(d-a)}$ è in comune a tutti tre i transistor.

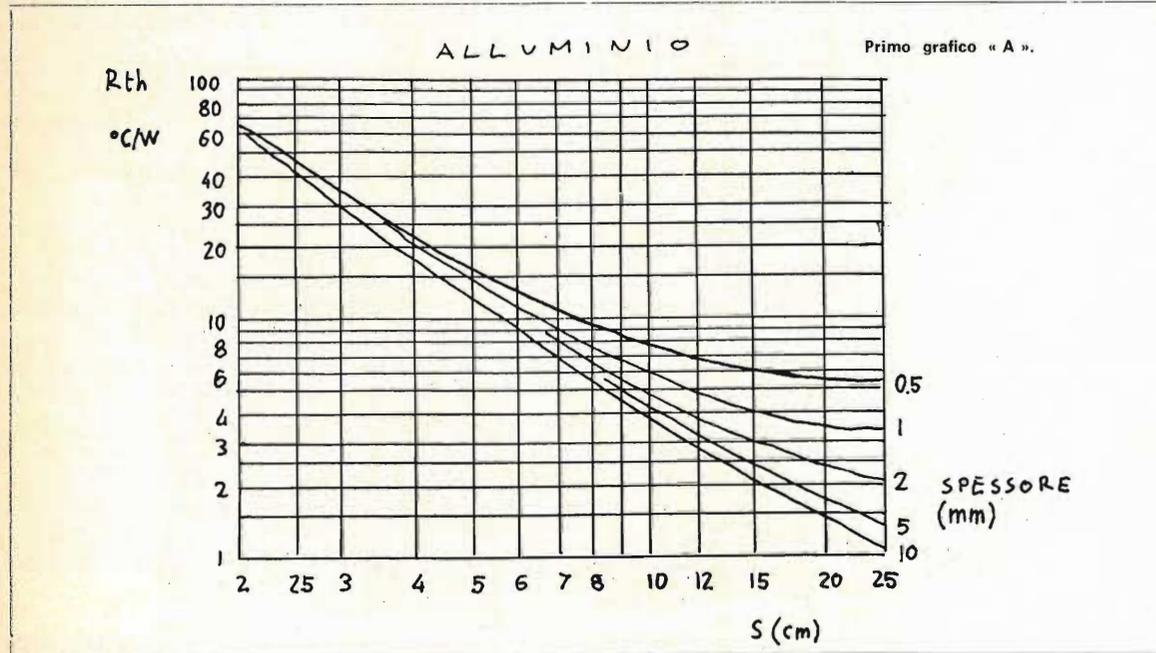
3) - Quando non si vogliono adoperare i dissipatori che si trovano in commercio, ma ci si limiti a far uso di piastrelle dissipanti, o degli stessi telai delle apparecchiature, si può calcolare la resistenza termica in base ai grafici « A ».




Per isolare elettricamente il transistor dal dissipatore si fa uso di una sottile piastrina di mica, la quale peggiora le caratteristiche di trasmissione del calore, ma in modo non eccessivo, perché la mica è un ragionevole conduttore termico.

Questa ulteriore resistenza termica va naturalmente aggiunta alle tre che compaiono nella formula [2].

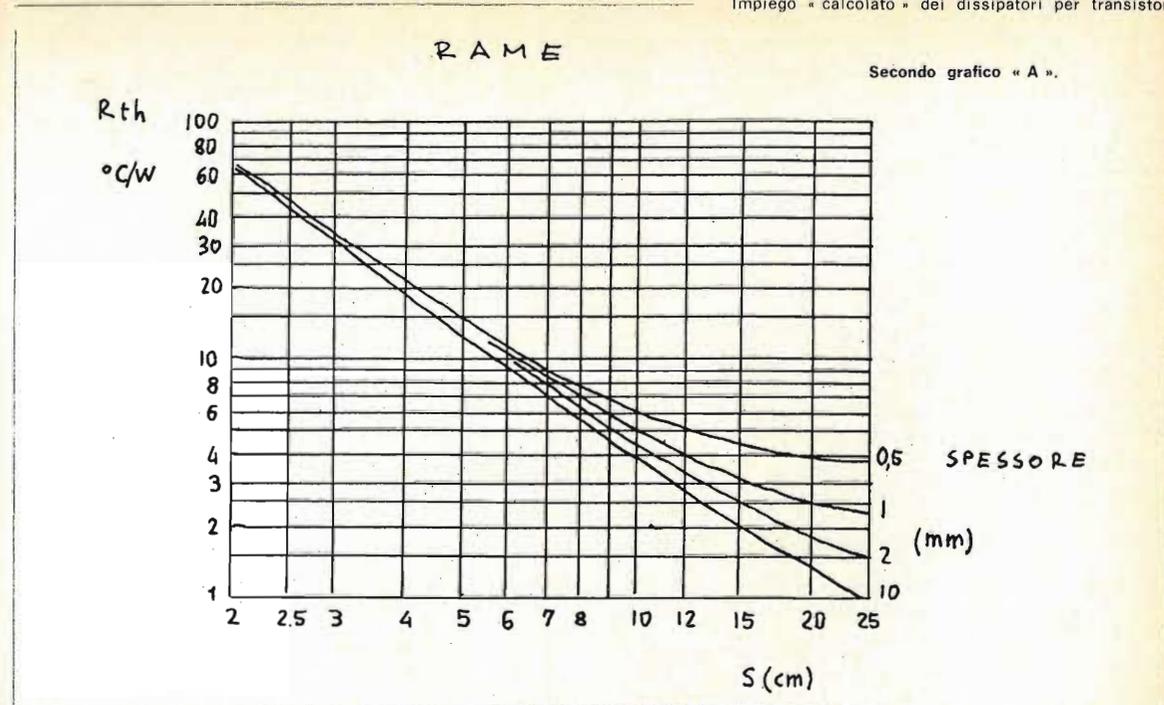L'aggiunta di grasso ai siliconi nelle zone di contatto case - mica - dissipatore migliora le cose, in quanto, oltre a favorire la conducibilità termica, protegge la zona di contatto dall'umidità o salinità dell'ambiente, impedendo che con il tempo si venga a formare dell'eventuale ossido.



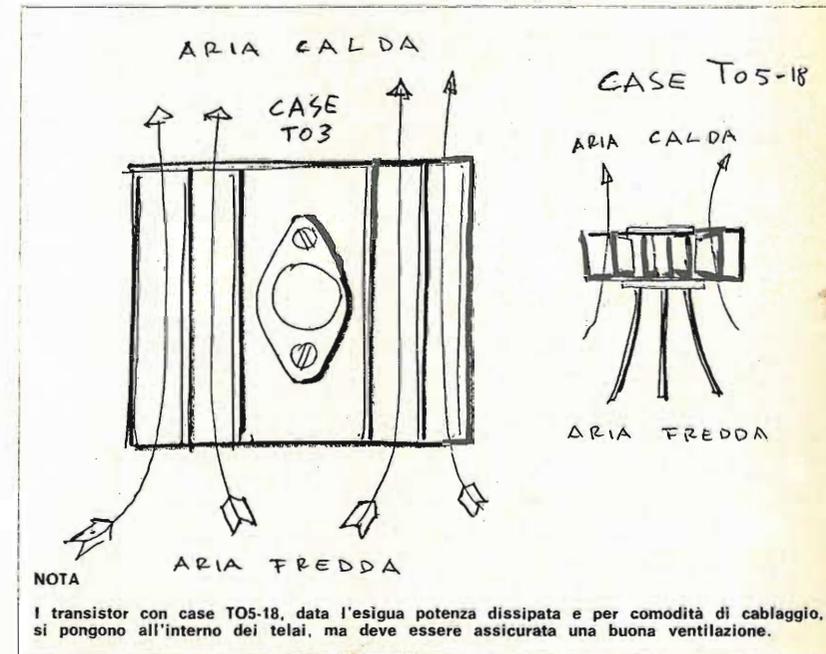La trasmissione del calore dal dissipatore alettato all'ambiente avviene per convezione: si creano cioè dei moti di aria detti camini, come illustrato in figura, che sottraggono calore al dissipatore.



Non ha quindi alcun senso porre questi dissipatori all'interno di un telaio chiuso, o disporli, anche all'esterno, con le alette orizzontali poiché l'effetto dissipante è minimo e, nel primo caso, ciò contribuirebbe a innalzare pericolosamente la temperatura interna del telaio. □

a cura di
IP1BIN, Umberto Bianchi
 corso Cosenza, 81
 10137 TORINO

© copyright cq elettronica 1973



Facendo seguito a quanto stabilito nella riunione dei Collaboratori (Bologna, 19/5) e di cui avete letto un resoconto sui numeri 6 e 7, ho predisposto l'elenco delle apparecchiature surplus e le note più importanti ad esse relative, apparse sulla rivista dal 1962 fino all'aprile di quest'anno.

Ritengo che la pubblicazione di questo elenco sia senz'altro un'ottima idea perché mette finalmente il lettore al corrente di quanto è stato pubblicato fino ad ora sull'argomento.

Umberto Bianchi

ELENCO APPARECCHIATURE SURPLUS

descritte dal 3/1961 all'aprile 1973

appareato	Autore	n. riv.	pag.
BC603	(H.J. Allison)	3/61	136
Radiotelefono AN-CRC7	(Redazione)	3/61	152
Radiotelefono AN-URC4	(Redazione)	3/61	153
BC221 (schema)	(Redazione)	6/61	317
APN4 (schema)	(Redazione)	6/61	318
BC659 (schema)	(Redazione)	10/61	424
BC348	(Redazione)	10/61	426
Preamplificatore Packard-Bell mod. K	(G. Pezzi)	7/62	432
AR18 - Ammodernam.	(Z. Gandini)	1/63	40
Funksprechgerät f (1° parte)	(G. Pezzi)	2/63	93
Funksprechgerät f (2° parte)	(G. Pezzi)	3/63	171
Radiosonda AN/AMT11	(G. Pezzi)	4/63	222
BC357H	(G. Pezzi)	11/63	680
Provavalvole I/177	(G. Pezzi)	5/64	139
Indice delle più diffuse apparecchiature surplus	(G. Pezzi)	7/64	268
		8/64	341
		11/64	536
		1/65	27
		2/65	88
		3/65	153
Feldfunkspreker b	(G. Pezzi)	2/65	113
BC312-342-314-344	(A. Tagliavini)	9/65	550
BC624-625-Elaborazione	(A. Vannoni)	2/66	112
AR18 - Dati tecnici completi	(G. Pezzi)	5/66	306
HQ120X	(G. Tosi)	7/66	448
WS88	(G. Tosi)	8/66	492
AN/APR1	(G. Pezzi)	9/66	564
BC603	(I. Cheti e G. Pezzi)	1/67	54
G4/216 (1° parte)	(Redazione)	4/67	288
G4/216 (2° parte)	(Redazione)	5/67	342
58 MK1	(A. Ugliano)	8/67	569
UKW E.e.	(P. Vercellino)	6/68	449
BC652A	(G. Gentili)	8/68	623
BC659	(U. Bianchi)	2/69	118
BC1000	(U. Bianchi)	5/69	436
SX28	(U. Bianchi)	7/69	602
BC728A	(U. Bianchi)	9/69	785
BC1206 e BC454	(G. Buzio)	9/69	827
19 MK II e III	(U. Bianchi)	12/69	1083
BC603 - Modifiche	(T. Guazzotti)	1/70	53
R77/ARC3	(U. Bianchi)	2/70	204

BC610 (1° parte)	(U. Bianchi)	4/70	416
Sistema di nomenclatura delle apparecchiature allate (AN/...)	(P. Vercellino)	5/70	495
BC610 (2° parte)	(U. Bianchi)	6/70	632
BC603 - Modifiche	(W. Medri)	7/70	718
BC221 (Attenuatore per)	(E. Romeo)	7/70	750
AR18 - Modifiche	(G. Vinci)	7/70	752
BC611	(U. Bianchi)	8/70	838
19 MK II (modifiche)	(C. Boarino)	8/70	842
G/207 - Modifiche	(A. Ugliano)	8/70	852
BC312 - Modifiche	(P. Garlassi)	9/70	951
HRO	(U. Bianchi)	10/70	1070
BC453 - R23/ARC5	(P. Vercellino)	11/70	1196
BC348-BC224	(U. Bianchi)	12/70	1262
AN/URM23	(U. Bianchi)	2/71	158
BC603 - Modifiche	(W. Medri)	3/71	292
BC454 - Nota	(G. Monai)	4/71	402
AR88 (1° parte)	(U. Bianchi)	4/71	413
AR88 (2° parte)	(U. Bianchi)	6/71	620
BC348 - Modifiche e note	(G. Baffoni)	8/71	823
AR77	(U. Bianchi)	8/71	861
BC604 - 684 (1° parte)	(U. Bianchi)	10/71	1053
BC604 - 684 (2° parte)	(U. Bianchi)	12/71	1284
BC312 - 342 - Modifiche	(G. Buzio)	1/72	87
BC221	(M. Mazzotti)	2/72	269
BC221 (varianti) e T74	(U. Bianchi)	4/72	501
AN/VRC19	(U. Bianchi)	6/72	844
SP600JX	(U. Bianchi)	8/72	1120
Mosley - CM1 (1° parte)	(U. Bianchi)	10/72	1382
Mosley - CM1 (2° parte)	(U. Bianchi)	12/72	1661
OC11	(U. Bianchi)	2/73	258
HQ110	(U. Bianchi)	4/73	612

Ricevitore AN/GRR-5

Salve amici, sono rimmero dal cumulo di telegrammi di rallegramenti che in questi mesi mi sono giunti da tutti quelli di voi che, fiduciosi nella provvidenza, non avendo visto sul numero di giugno il consueto, barboso e inutile articolo sul surplus, credevano che la mia vena giornalistica, sotto i primi soli estivi si fosse inaridita. Invece no, questo momento non è ancora giunto perché l'articolo sul surplus è il giusto castigo che vi tocca per il fatto di continuare a turbare i miei sonni con la vostra grafomania. Pensate che c'è ancora gente che mi chiede, nulla conoscendo di radiotecnica, neppure sapendo identificare una valvola da un lacrimatoio del basso medio-evo, lo schema dell'alimentatore per il BC604.

Ma, dico, siamo matti?!

Non avete mai cacciato le dita nella presa della luce? Se questo si è verificato, vi ricordate ancora lo zompo in aria che avete fatto? Ed erano solo 220 V. Io quindi dovrei insegnarvi come si possono fare degli zompi con 650 V a buon mercato?

E' vero che gli scienziati sono seriamente preoccupati per l'eccessivo affollamento nel mondo, a causa dell'esuberante incremento demografico, ma lasciamo a loro e alle risorse della natura risolvere questi problemi. Girando quindi queste gravi angosce a chi di competenza, veniamo a spiegare il perché nel mese di giugno non si è parlato di surplus.

L'articolo era stato fatto, corredato di foto, schemi ecc. e regolarmente spedito in tempo utile. Purtroppo il solito diavoleto ci ha messo la coda sfruttando lo sciopero delle poste e allora ciao articolo. Il pensiero che il plico, spedito raccomandato (e chi non lo è oggi da noi) il 26 aprile, festa di S. Marcellino, stesse ancora girando per l'Italia in luglio, con quel caldo, sballottato da una stazione balneare all'altra, alla ricerca dell'editore, mi riempie di tristezza.

E' per questo che rispolvero vecchi ricordi e rammentando quali apparecchiature ho visto alle ultime mostre vi descrivo un relativamente moderno ricevitore, l'AN/GRR5.

Caratteristiche tecniche


Radoricevitore a modulazione di ampiezza a sintonia continua manuale con possibilità di predisporre meccanicamente dieci canali.

Ha incorporato un oscillatore a quarzo per la taratura della scala di sintonia ogni 200 kHz.

E' in grado di ricevere segnali nella gamma da 1,5 a 18 MHz in quattro bande così suddivise:

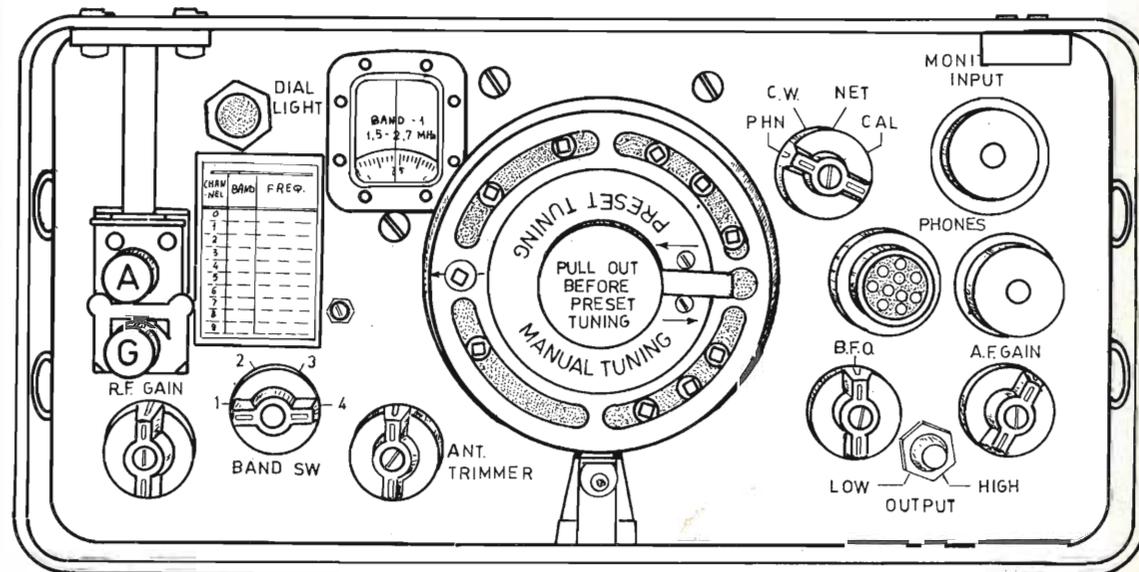- 1) da 1,5 a 2,7 MHz
- 2) da 2,7 a 5 MHz
- 3) da 5 a 9,5 MHz
- 4) da 9,5 a 18 MHz

E' in pratica, come avrete notato, la versione degli anni '60 del glorioso BC312.



Ricevitore R 174/URR - Pannello frontale.

Sensibilità: 5 μ V in fonia e 2 μ V in CW.

Valore di media frequenza 455 kHz.

Presenta due uscite, una a 90 mW e l'altra a 20 mW.

L'alimentazione è esterna e per l'anodica sono richiesti 85 V con un assorbimento di 27 mA, e per i filamenti 1,5 V, 350 mA.

E' previsto un alimentatore, usato per installazioni fisse, con ingresso a 115 V in c.a. o, per uso veicolare, collegato a una sorgente di cc di 6, 12 o 24 V.

L'intero set del ricevitore comprende numerosi altri accessori, quali antenne, custodie in tela, cavi di connessione, cuffia CW-49507-A, ecc.

Non mi dilungo su questi accessori (neologismo che indica gli accessori necessari) a causa del caldo e soprattutto dello scarso interesse che rivestono. Si vedrà l'uso di alcuni di questi nel corso della descrizione.

Il ricevitore è di solito contenuto in un cofano metallico a questo fissato con ganci elastici. Il pannello frontale del ricevitore presenta, osservandolo da sinistra a destra e dall'alto in basso, i seguenti comandi:

- base per antenna a stilo;
- pulsante DIAL LIGHT: se premuto si illumina il quadrante di sintonia e viene ridotta l'uscita audio se il commutatore OUTPUT si trova su HIGH;
- quadrante di sintonia a lettura diretta della frequenza;
- comando di sintonia, con dispositivo per la predisposizione di dieci canali e viti di bloccaggio a testa quadrata;
- commutatore PHN-CW-NET-CAL (fonia, onde persistenti, isoonda, taratura): determina il funzionamento del ricevitore;
- bocchettone con spina multipla e coperchietto a vite MONITORING INPUT; permette all'amplificatore audio del ricevitore di ottenere l'autocontrollo da un eventuale trasmettitore associato;
- morsetto A (antenna) di collegamento di un'eventuale antenna filare o antenna a stilo;
- morsetto G (terra) per il collegamento a massa del ricevitore; tra i morsetti A e G è posta una molla d'acciaio a due contatti che, se premuta, mette a massa l'antenna (operazione da effettuarsi durante la taratura dell'apparato);
- tabella per registrare canali e corrispondenti frequenze predisposte;

- prese PHONES: consentono il collegamento di due cuffie;
- comando R.F. GAIN (guadagno a radio frequenza): regola la sensibilità del ricevitore;
- commutatore BAND SW a quattro posizioni: determina la banda di frequenza nella quale è compresa quella di lavoro;
- comando ANT. TRIMMER: affina l'accordo dei circuiti d'ingresso a radio frequenza del ricevitore;
- comando B.F.O., regola la frequenza dell'oscillatore di nota quando si riceve in CW o SSB;
- comando OUTPUT (LOW-HIGH); se posto su HIGH l'uscita audio è normale mentre se posizionato su LOW l'uscita risulta ridotta;
- comando AF GAIN: regola il livello di uscita;
- chiavetta con catenella per il serraggio delle viti a testa quadrata che si trovano nel meccanismo per la predisposizione dei canali.

Aprendo il cofano all'interno si notano:


- spina multipolare per l'inserimento del cavo proveniente dall'alimentatore;
- due fori per spine di guida e massa;
- comandi per allineamento;
- valvole, trasformatori, quarzo, ecc.;
- coperchio di schermo per tenere in sito le valvole e il quarzo; nella parte superiore di detto coperchio si nota:
- zoccolo metallico per raddrizzare i piedini delle valvole;
- chiavetta a tubo e cacciavite per l'allineamento del ricevitore;
- chiavetta esagonale a L per serraggio manopole;
- estrattore per valvole.

Forniamo ora brevemente alcuni dati tecnici:

Il segnale in arrivo viene amplificato dagli stadi a radio frequenza rappresentati dalle valvole V1 e V2 e giunge alla valvola convertitrice V3. I circuiti di antenna, di RF e di conversione vengono sintonizzati manualmente sulla frequenza da ricevere. Con questo caldo che ci si ritrova sarebbe stata meglio una sintonia a motore, sul cui asse calettare una ventola, ma pazienza. Il tempo di cambiare l'acqua alla bacinella in cui ho immerso le estremità inferiori, con altra tosta dal frigorifero, di fulminare un moscone con un fucile a laser e passo ad altro.

L'oscillatore locale è sempre accordato sulla frequenza di 455 kHz in più rispetto a quella del segnale sintonizzato. Quindi l'uscita della valvola V3, accordata sulla differenza delle due frequenze (455 kHz) viene iniettata nel primo stadio amplificatore di media frequenza V4. Gli stadi V4 e V5 amplificano il segnale di media frequenza. L'uscita della valvola V5 viene accoppiata alla sezione diodo della valvola V6 che a sua volta rivela i segnali audio. L'audio frequenza viene poi immessa nella sezione pentodo della valvola V6 e successivamente passa attraverso gli stadi formati dalle V7 e V8. Le uscite delle valvole V7 e V8 sono connesse alle prese Phones e all'altoparlante attraverso il commutatore OUTPUT (HIGH-LOW). La tensione del RAS, ricavata dal circuito del diodo della valvola V6, controlla le valvole V4, V1 e V2 solo quando il commutatore PHN-CW-NET-CAL è posizionato su PHN. Nelle altre posizioni la tensione di RAS è messa a massa. Per la ricezione dei segnali CW la sezione triodo della V7 oscilla su $151,6 \pm 1,167$ kHz; la terza armonica ($455 \pm 3,5$ kHz) dell'oscillatore è accoppiata alla seconda valvola amplificatrice della frequenza V5 dove, mescolandosi al segnale di media frequenza, genera un segnale audio nel circuito rivelatore. L'oscillatore è impiegato anche nella posizione NET e CAL e viene escluso solo nella posizione PHN. Per verificare la taratura del quadrante di sintonia, la sezione triodo della valvola V5 funziona da oscillatore a quarzo alla frequenza di 200 kHz. Tutto lo spettro armonico di tale oscillatore viene immesso nella sezione RF del ricevitore che fornisce di conseguenza una nota di battimento ogni 200 kHz. Il suddetto oscillatore a quarzo viene incluso in circuito solamente quando il commutatore PHN-CW-NET-CAL si trova posizionato su CAL. Per eventuale autocontrollo con un trasmettitore ad esso associato, la valvola V6, amplificatrice di BF, viene disabilitata; il segnale di autocontrollo del trasmettitore può quindi essere collegato alla sezione audio del ricevitore la cui uscita può anche essere collegata a un posto distante. Ora, dopo avere ingurgitato la decima birra della giornata, passerò a descrivervi le norme di installazione del ricevitore. Se si dispone dell'antenna originale occorre innestarla nell'apposita base del ricevitore, altrimenti utilizzate il cavo d'antenna di cui disponete e collegatelo al morsetto A del ricevitore. Il morsetto G va collegato a una buona presa di terra.

Ricevitore AN/GRR-5 - Stenogramma.

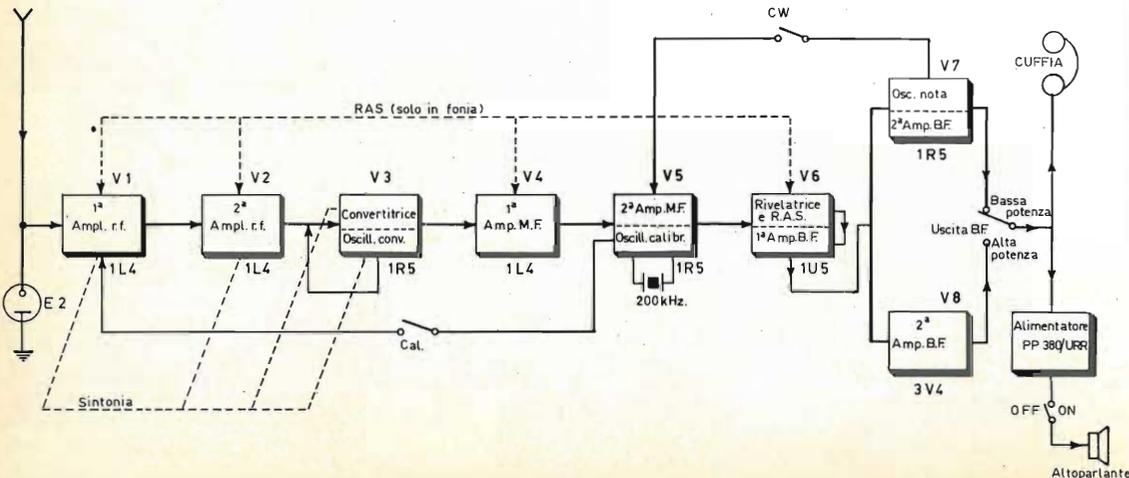

Unione dei cavi di alimentazione


Porre il commutatore POWER SELECTOR sulla posizione adatta al modo di alimentazione prescelto e cioè:

- alimentazione a 115 V_{ca}: connettere il cavo CX-1358/U tra la presa POWER INPUT e la presa di rete a 115 V;
- alimentazione a 6, 12, 24 V_{cc}: collegare il cavo CX-1359/U tra la presa POWER INPUT e i morsetti della batteria di accumulatori curando che il conduttore centrale sia connesso al morsetto positivo (+) mentre lo schermo va unito al morsetto negativo (-).

Vi è inoltre la possibilità di alimentare il tutto con alimentatore autocostruito che sostituisca le antieconomiche pile a secco previste, utilizzando il cavo CX-1360/U.

Connessione delle cuffie

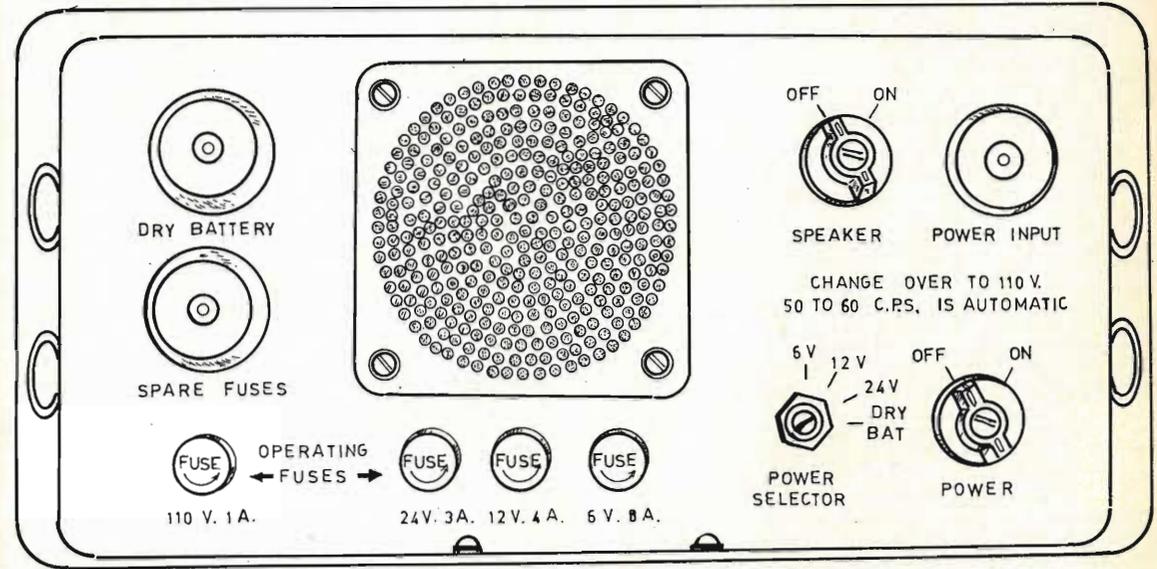Collegare la cuffia (CW-49507-A) al cavetto CX-1334/U. Innestare il connettore a dieci contatti del cavetto a una delle prese PHONES del ricevitore.



Alimentatore PP-308/URR - Pannello frontale.

Varie

Se il ricevitore deve essere associato a un trasmettitore, la presa MONITORING INPUT può essere usata per l'autocontrollo. Si deve, in tal caso, utilizzare un cavetto apposito non in dotazione del ricevitore. Poiché questo ricevitore offre la comodità di poter predisporre dieci canali prefissati vedremo ora quali operazioni sono necessarie.

Predisposizione canali

- a) Il dispositivo è costituito da:
- una manopola grande (MANUAL PRESET TUNING) per una sintonia approssimata;
 - la manopola centrale per la sintonia fine recante la scritta: « Pull out before preset tuning » che traduce per coloro che conoscono solo lingue slave, asiatiche o brianzole: « tirare in fuori prima di sintonizzare sui canali predisposti »;
 - una levetta che, se abbassata, provvede a sganciare il meccanismo dei canali predisposti, se alzata aggancia i canali predisposti;
 - dieci viti a testa quadra numerata da 0 a 9 che servono a bloccare altrettanti canali.
- b) Per la predisposizione occorre:
- 1 - tirare in fuori la manopola di sintonia fine recante la scritta « Pull out before preset tuning »; con tale manovra si disabilita la manopola stessa;
 - 2 - abbassare la levetta; con tale operazione la sintonia diviene manuale;
 - 3 - ruotare la manopola MANUAL PRESET TUNING e verificare che tutte le viti numerate, corrispondenti ai canali da predisporre, siano poste nella rotazione del foro con freccia;
 - 4 - se una o più viti a testa quadra sono fuori della rotazione con freccia (parte inferiore della manopola grande), far coincidere la vite interessata sul foro senza freccia e allentarla con l'apposita chiavetta;
 - 5 - con la chiavetta inserita ruotare la manopola di sintonia fino a portare la vite nella rotazione del foro con freccia; serrare la vite e togliere la chiavetta;
 - 6 - ruotando la manopola di sintonia, porre il foro con freccia sulla vite corrispondente al numero del canale da predisporre;
 - 7 - allentare la vite suddetta usando la chiavetta e sollevare la levetta;
 - 8 - lasciando la chiavetta inserita, ruotare la manopola di sintonia MANUAL PRESET TUNING sulla frequenza desiderata;
 - 9 - premere la manopola di sintonia fine e sintonizzare il ricevitore sul segnale desiderato usando tale comando;
 - 10 - regolare il comando ANT-TRIMMER per la massima intensità del segnale;

11 - serrare la vite numerata, abbassare la levetta e togliere la chiavetta;

12 - eventualmente segnare a matita la banda e la frequenza del canale predisposto sull'apposita tabella allacciata sul pannello frontale.

13 - ripetere tutte le operazioni elencate da 1 a 12 per i restanti canali, beninteso se ne avete ancora voglia.

Per il corretto impiego del ricevitore è consigliabile allentare il tappo dei fusibili di riserva.

Non è il caldo di questo mese di agosto a darmi alla testa, questa manovra è invece suggerita al fine di evitare, dopo un breve periodo di funzionamento del ricevitore, che l'altoparlante abbia tendenza a distorcere i segnali a causa della pressione dell'aria all'interno del cofano a tenuta stagna.

I comandi vanno così posizionati:

POWER SELECTOR	su 6 - 12 - 24 V o su DRY BAT.
POWER	OFF
SPEAKER	ON (su OFF se si usano le cuffie)
OUTPUT	HIGH (mentre va posizionato su LOW se si impiegano pile a secco)
AF GAIN	a metà corsa
RF GAIN	a metà corsa

Quando si funziona a 115 V il commutatore POWER SELECTOR può essere posizionato su qualsiasi punto.

Ricezione segnali modulati

- Posizionare l'interruttore POWER su ON.
- Porre il commutatore BAND SW sulla banda di frequenze che si intende utilizzare.
- Porre il commutatore PHN-CW-NET-CAL su PHN.
- Sintonizzare il ricevitore sulla frequenza desiderata pigliando eventualmente il pulsante DIAL LIGHT per una migliore lettura della scala.

Qualora la frequenza desiderata non sia stata predisposta, sintonizzarsi sul segnale da ricevere con l'ausilio della manopola MANUAL PRESET TUNING, affinare quindi la sintonia agendo sulla demoltiplica.

Se invece la frequenza desiderata è stata predisposta, tirare in fuori la manopola della sintonia fine, ruotare la manopola della sintonia MANUAL PRESET TUNING fino a fare coincidere il foro con la freccia sulla vite numerata del canale prescelto e sollevare la levetta.

- Regolare il comando ANT-TRIMMER per la massima intensità del segnale.
- Regolare i comandi RF GAIN e AF GAIN al voluto livello di segnale.

Per ricevere segnali in CW o in SSB procedere come descritto fino ad ora con le seguenti varianti:

- porre il commutatore PHN-CW-NET-CAL su CW;
 - regolare il tono dei segnali agendo sul comando BFO.
- La posizione NET del commutatore viene utilizzata solamente per seguire l'isonda con un trasmettitore associato al ricevitore e serve per la sintonizzazione del trasmettitore sul ricevitore.

Per effettuare questa manovra occorre:

- posizione il commutatore PHN-CW-NET-CAL su NET;
- agire sullo stadio eccitatore del TX fino ad azzerare i fischi di battimento sul ricevitore;
- porre il commutatore PHN-CW-NET-CAL su PHN o CW [viva la democrazia!];
- completare l'accordo sul TX.

Per effettuare le operazioni di taratura occorre:

- porre l'interruttore POWER su ON;
- porre il commutatore PHN-CW-NET-CAL su CAL;
- cortocircuitare l'antenna premendo i contatti a molla posti sotto il morsetto A;
- ruotare il comando BFO fino a portare il suo indice in corrispondenza della tacca di riferimento che trovasi sul pannello;

— controllare la taratura dell'intera gamma di frequenze nelle quattro bande; si dovrà udire una nota di battimento a ogni multiplo di 200 kHz.

Se necessario, regolare il comando ANT TRIMMER per la massima sensibilità del ricevitore.

Qualora il battimento zero non corrisponda a un multiplo di 200 kHz, il ricevitore dovrà tener conto dell'errore di lettura del quadrante di sintonia.

A conclusione, dirò che questo ricevitore che incomincia ad apparire sui mercati surplus italiani da qualche mese utilizza le seguenti valvole:

- 1L4 - 1^a amplificatrice RF
- 1L4 - 2^a amplificatrice RF
- 1R5 - convertitrice
- 1L4 - 1^a amplificatrice MF
- 1R5 - 2^a amplificatrice MF e oscillatrice di calibrazione
- 1U5 - rivelatrice e preamplificatrice BF
- 3V4 - amplificatrice BF per uscita ad alto livello
- 1R5 - amplificatrice BF per uscita a basso livello.

Sull'alimentatore, denominato PP-308/URR trovano impiego le seguenti valvole:

- CK1007 - rettificatrice anodica
- 6AG7 - regolatrice tensione anodica
- 6AG7 - regolatrice tensione filamenti
- 0B2 - stabilizzatrice.

Augurando a tutti buoni ascolti, invito coloro che necessitano dello schema elettrico del ricevitore e dell'alimentatore a richiederlo inviando L. 150 in francobolli a rimborso spese postali, e fisso il prossimo appuntamento salvo imprevisti per la stagione delle nevi. □

Il 7° S.I.M. visto da I4KOZ

Maurizio Mazzotti



Quarantacinque minuti da Rimini a Linate e circa un'ora tra pullmann e metropolitana da Linate alla Piazza 6 Febbraio.


Finalmente l'ingresso in Fiera. Un ultimo controllo alla macchina fotografica e giù a rotta di collo nel meraviglioso mondo dei suoni, no, no, no, non si può più parlare di suoni, a questo punto bisogna immergersi in un'altra dimensione, nella dimensione del « SOUND ».

Sono stato aggredito da fantastici caroselli di casse acustiche, amplificatori, piatti giradischi, magnetofoni; la Mecca dell'HI-FI.

La documentazione fotografica a corredo di questo articolo non può dare che una pallida idea della realtà.

Inutile dire che erano presenti tutte le Ditte « big » sia nel ramo alta fedeltà che nel ramo CB (modestamente c'eravamo anche noi di cq elettronica allo stand N6 dove abbiamo intrattenuto colloqui con gli affezionati lettori che ci hanno fatto visita).

Ciò che più mi ha colpito sono stati i diffusori acustici e devo dire che erano tutti rivoluzionari, il concetto della cassa imbottita di lana di vetro o di ovatta appartiene ormai al passato, prova ne erano i diffusori della A.P. SELMIN (viale Regina Giovanna 7, Milano) chiaramente visibili nella foto 2, costruiti interamente in plexiglass e muniti di altoparlanti brevettati con traferro magnetico in lega aurea con diffusione omnidirezionale.

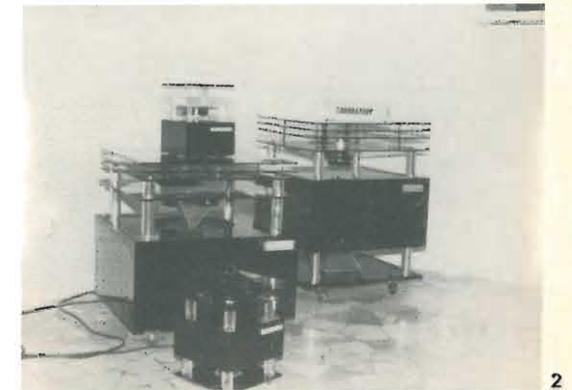

Particolarmente curato il « design » dei futuristici altoparlanti della DB la cui forma cilindrica e il contrasto cromatico bianco-nero ne facevano addirittura dei pezzi da arredamento moderno (foto 3), con grande gioia degli appassionati di HI-FI che per ragioni di ingombro ed estetica si trovano di fronte a serie opposizioni da parte delle consorti nel far entrare nel soggiorno le « mostruose » casse tradizionali.



1



3

SECONDO CONTEST INTERNAZIONALE

valido per il

CAMPIONATO HRD/SWL 1973

Sabato 3 novembre e Domenica 4 novembre

TUTTI I DETTAGLI SUL PROSSIMO NUMERO

nella rubrica *il sanfilista*

Presente anche la LARIR con un diffusore ibrido, mod. MARK-XII (foto 4) impiegante un woofer, un midrange, e tre pannelli bipolari elettrostatici per le note medie e acute, pilotati da uno speciale circuito a transistor di controreazione atto a neutralizzare le oscillazioni supersoniche tipiche dei sistemi elettrostatici.




4

Nell'auditorium A11 c'era addirittura da prendersi un collasso cardiaco; giradischi RABCO SL-8E a lettura rettilinea, preamplificatore ALTEC «ACOUSTA VOICETTE» con 48 controlli



5

di tono, tre per ogni ottava, amplificatore PHASE LINEAR da 700 (settecento) watt con risposta in frequenza da 0 a 250 kHz e distorsione da intermodulazione e armonica inferiore allo 0,25%, infine per condire il tutto si finiva in diffusori KLIPSCH mod. Klipschorn con altoparlanti a tromba piegata (foto 5 e 6); da tutta questa parure ho avuto il piacere di ascoltare la famosissima 9ª di Beethoven, talmente non da sembrare quasi decima!

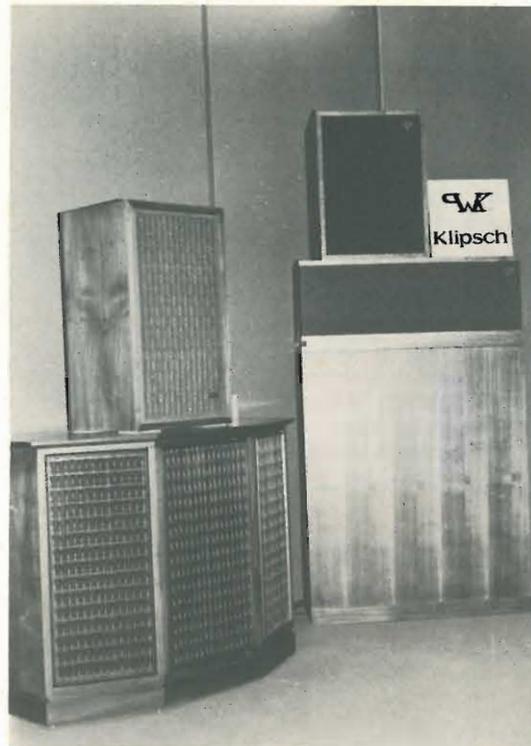

6

Assolutamente impossibile descrivere l'«effetto» provato, chi fosse interessato all'acquisto di simili ghiottonerie può rivolgersi al sig. A. Consolandi, via Gressoney 6, Milano.



7

In uno scintillantissimo stand facevano mostra i famosissimi apparecchi della McIntosh (foto 7) per i quali ogni commento è superfluo. Basti pensare che i Beatles si sono affidati per lungo tempo a questa Ditta che si può paragonare alla Rolls Royce dell'alta fedeltà. Le curiosità più simpatiche di questa rassegna erano i fantascientifici MOOG o sintetizzatori di suoni artificiali (foto 8), i quali, oltre a riprodurre con una eccezionale fedeltà il timbro di



8

un qualsiasi strumento musicale, riuscivano a creare nuove «forme» sonore di inconcepibile bellezza su scale policromatiche con la semplice pressione di un dito su una specie di tastiera simile a quella di un pianoforte ma senza alcuna leva in movimento.



9

Altro particolare interessante era un oscillatore sinusoidale munito di contatore digitale (foto 9) che permetteva di misurare la capacità auditiva di tutti i visitatori che ne facevano richiesta ai quali veniva poi rilasciata una scheda recante i valori minimo e massimo delle frequenze udibili e, cosa veramente degna di rilievo, erano appunto tali valori che di media andavano da un minimo di 30 Hz a un massimo di 16.000 Hz, il signore della foto aveva un minimo di 26 e un massimo di 17191, il sottoscritto invece si accontentava di un 24/13623. Gli amatori della CB potevano rifarsi gli occhi su miriadi di «baracchini» e walkie-talkies e, come vi è dato vedere dalle foto, non rimaneva

a questi ultimi che l'imbarazzo della scelta in proporzione alla quantità di «liquido» disponibile.




10

In poco spazio TOKAI, MIDLAND, HITACHI, ZODIAC, LAFAYETTE, SOMMERKAMP, e altre marche ancora riuscivano a contagiare col virus CB moltissimi amatori dell'alta fedeltà i quali, arrivati col proposito di acquistare «musica», se ne tornavano a casa con una voglia matta di acquistare «parole».



11

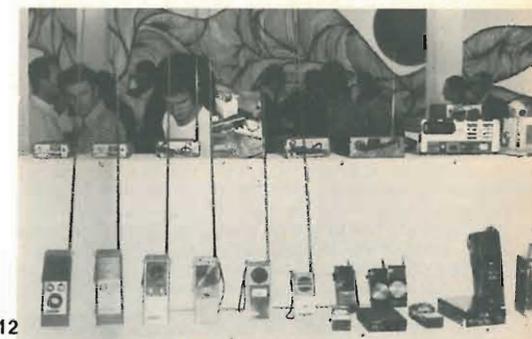Chiedo scusa a tutti gli espositori che non sono stati citati in questa carrellata per ragioni di spazio: essi avrebbero ben meritato




12

indubbiamente la mia riconoscenza per la cortesia e la gentilezza prestatami durante le mie visite a tutti gli stands, ad ogni buon conto desidero ringraziarli ugualmente augurandomi di poter avere più spazio per la prossima mostra!

La pagina dei pierini

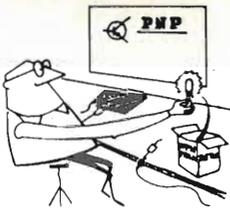a cura di **I4ZZM, Emilio Romeo**
via Roberti 42
41100 MODENA



© copyright cq elettronica 1973

Essere un pierino non è un disonore, perché tutti, chi più chi meno, siamo passati per quello stadio: l'importante è non rimanerci più a lungo del normale.

Sarò altrettanto breve, quanto lungo sono stato nella discussione delle risposte del concorso precedente. Innanzi tutto debbo dire che ho sbagliato nello scegliere l'argomento (classi di amplificazione) perché non ho fatto caso che era un argomento chiaramente scolastico: infatti le risposte sono state numerose e tutte « forgiate » allo stesso modo, cioè prese, quale più, quale meno, dai libri di testo. E' ovvio quindi che ci saranno di quelli che, dopo aver saputo chi è il vincitore, diranno « ma come, ero io che meritavo il premio perché ho copiato di sana pianta il testo del famoso Battaglini », oppure « sempre i soliti raccomandati, a me dovevano dare il premio, che ho copiato a pagina 1397 ciò che dice il celebre Vergonzatti », e così via. Ad ogni modo un vincitore bisogna dichiararlo e pertanto ve lo dichiaro: **Gian Francesco TARTAGLIA**, via Solunto 4, 00183 ROMA.

Il Gian Francesco ha mandato, secondo me, la risposta più breve, completa, chiara, e meno odorante di scuola fra tutte quelle pervenute e riguardanti il 2° concorso, cioè quello delle classi di amplificatori. Mi spiace di non poterla riprodurre perché, pur essendo una delle più brevi, ruberebbe dello spazio prezioso alla « pagina ». Per la stessa ragione mi astengo dal citare i nomi (sono molti) di coloro che meritavano almeno una menzione di elogio.

A proposito di questo concorso, una delle risposte, redatte su cartolina, stava destando il mio interesse perché mi sembrava di uno stile molto adatto ad essere compreso dagli altri Pierini, ed era abbastanza completa pur non contenendo formule né diagrammi. Pensate la mia sorpresa nel leggere le ultime righe che dicevano: questa è la risposta di un certo ZYM alla pierinata 014 su cq 6/1968, quindi, egregio signor Romeo, lei conoscerà meglio di me l'indirizzo di ZYM e pertanto gli potrà mandare eventualmente il premio. Firmato: Gigi, Riccione.

Vi giuro che se non ci fossero state quelle ultime righe avrei davvero potuto prendere in considerazione quella risposta, tanto avevo completamente dimenticato di averla scritta io: cosa volete, sono ormai cinque anni che scrivo per i Pierini e non posso ricordarmi proprio tutto. Riguardo all'autore della spiritosissima cartolina, il Gigi di Riccione, ho il fiero sospetto che sia quel Luigi Ghinassi, viale Diaz 19, 47036 Riccione e ne ho messo qui l'indirizzo completo perché la Redazione se lo annoti: infatti l'invio della cartolina mi sembra un elemento positivo da tener da parte per il momento, e farlo valere come la classica goccia che fa traboccare il vaso (a favore) nel caso che il simpatico Gigi partecipi a qualche altro concorso.

Il primo concorso, quello dell'amplificatore lineare è stato mal capito da tutti coloro che hanno risposto: è quello che riproduce senza distorsione in uscita il segnale ricevuto in ingresso.

Benedetti Pierini, quando ho proposto il concorso di che cosa stavamo parlando? di **amplificatori lineari come finali di radiofrequenza!**

Quindi la risposta suddetta, pur non essendo sbagliata, non era assolutamente sufficiente: bisognava dire che per aumentare la potenza di un trasmettitore, senza dover ridimensionare il modulatore, si usa un amplificatore lineare, che amplifica la radiofrequenza già modulata, e che, siccome ciò non è possibile con la classe C a causa delle fortissime distorsioni che ne conseguirebbero, viene usata la classe A o al massimo la classe AB, se si vogliono far le cose bene. Tutto qui. Ed è ciò che ha detto, abbastanza bene, il signor **Bruno Sergio**, via **Giulio Petroni 43-d, 70124 BARI**: a lui perciò va il premio destinato al vincitore del 1° concorso (lineari).

Anche in questo caso, molto « odor di scuola »: c'è stato chi si è preso la briga di tirar fuori lo scarto in dB ammissibile, nella curva di risposta, perché un amplificatore possa considerarsi lineare.

A tutti costoro rispondo che, pur ringraziandoli per le loro interessanti dissertazioni, debbo tenere sempre in mente che questa è LA PAGINA DEI PIERINI e che quindi le risposte inviate debbono come primo requisito essere comprese facilmente dai Pierini: solo in questo caso esse saranno pubblicate su cq.

* * *

Pierinata 138 - Il signor **Pa. Ra.** di Palermo, vuol sapere se il ricevitore a MOSFET (quello il cui schema portava erroneamente il valore della resistenza di source in 100 kΩ!) si può usare come rivelatore di media frequenza (a 10,7 MHz) facendolo precedere da un converter per le VHF. Dice che la selettività non gli interessa, ma teme che la radiofrequenza prodotta dal rigenerativo possa disturbare il converter.

Sì, che si può: anzi ho visto, parecchi anni fa, alcuni schemi di questo genere su riviste americane. Una variante di questi schemi era un tipo di supereterodina per i 144, con una sola 12AT7 e uscita della media frequenza a 28 MHz con rivelazione a super-reazione addirittura! Ne ho realizzati due esemplari verso il 1955, ed erano compatti, leggerissimi, (per quei tempi da... tubi!) e andavano molto bene senza che la radiofrequenza della super-reazione disturbasse l'entrata. Almeno uno di questi apparecchi dovrebbe essere ancora funzionante. Credo che quello speciale circuito gli americani lo chiamassero « Fre-Mo-Dyne ». Quindi penso che l'amico Paolo possa cimentarsi nella costruzione che lo attira e credo che se fa le cose per benino, con adeguate schermature, non dovrebbe avere delusioni, a parte la mancanza di selettività.

Pierinata 139 - A proposito di ricevitore a MOSFET, mi scrive piuttosto deluso **Vi. Giac.** di Agerola (NA) dicendo che riesce a sentire solo degli inneschi di bassa frequenza, mentre l'alta frequenza sembra che non inneschi affatto.

Vorrebbe perciò lo schema di cablaggio del mio esemplare, infatti dubita di una poco opportuna disposizione dei componenti.

Caro Vito, per cattiva disposizione dei componenti si può ottenere un eccesso di inneschi, mai una assenza dei medesimi!

Riguardo al mio cablaggio dire che era del tipo « a ragno » è poco: immagina alcuni metri di filo da 1/10 di mm lasciati sul pavimento dopo che ci abbia giocato per un pò di tempo un gattino, e avrai l'idea approssimata di cosa poteva essere il mio cablaggio. L'unica cosa fissata a una basetta (di quelle coi bollini di rame) erano il variabile e la bobina, il resto penzolava in tutte le direzioni. Quindi se funzionava in quelle condizioni impossibili, a maggior ragione deve funzionare sul tuo circuito stampato, sempre che non vi siano errori. Hai messo da 100 Ω la resistenza in parallelo a C₁? Non resta che portare a 10 o 15 spi-re l'avvolgimento L₂, o anche più, se la frequenza è minore di 7 MHz. Unica avvertenza per non danneggiare il MOSFET, è quella di non oltrepassare mai la tensione di 3,5 V (col cursore di P tutto verso il positivo) sul piedino n. 2, e ciò si ottiene aumentando, se occorre, il valore della resistenza da 1,8 kΩ che va dal positivo a un terminale del potenziometro P.

Riguardo agli inneschi di bassa frequenza credo che risiedano nella frase *come bassa frequenza ho usato il TAA611B*: infatti anche io avevo gli stessi inneschi che ho fatto scomparire semplicemente collegando il lato alimentazione dell'integrato al positivo, da quel punto, tramite una resistenza da 1 kΩ 1/2 W, ho alimentato il MOSFET, aggiungendo fra i due capi della resistenza e massa due begli elettrolitici da 1000 μF, 12 V. Fai anche tu così e vedrai che il tuo apparecchio funzionerà senz'altro.

Per le altre gamme le bobine dovrai costruirle da te, per tentativi: tra il nucleo e la capacità del variabile si deve per forza cadere in qualche gamma e mediante un oscillatore modulato e, dopo un certo numero di tentativi, si acquista la pratica necessaria per « centrarle » bene.

* * *

Pierinata 140 - Chiudo rispondendo ad alcuni Pierini che, avendo sentito parlare di « sincrodina », me ne hanno chiesto uno schema, possibilmente quello del ricevitore « ten-tec » in mio possesso. Potrei mandare infatti lo schema di questo ricevitore, ma esso è talmente complicato e disegnato così fuori dalle norme che non so in quanto tempo il disegnatore di cq potrebbe renderlo pubblicabile. Ed anche se si riuscisse abbastanza presto a ciò io ne sconsiglierei il tentativo di realizzazione perché l'oscillatore (chiave di tutta la stabilità) è alquanto complicato. Ho alcuni schemi francesi di sincrodina, a valvole, ma sono anch'essi complicati perché gli autori giustamente si preoccupano di agganciare (e con la fase giusta) la frequenza dell'oscillatore a quella del segnale d'ingresso. Non so cosa sia stato fatto negli ultimi tempi circa l'aggancio di fase con segnali deboli ma sto dandomi da fare, domandando un pò in giro. Una volta messo a punto questo sistema il sincrodina diventerà l'unico ricevitore per radioamatori, infatti, tolto questo particolare dell'aggancio (la cosa più importante!) tutto il resto è una bazzecola. Spero tuttavia di costruirlo io, una volta o l'altra, questo sincrodina.

Saluti dal vostro Pierino maggiore.

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd

produzione VARTA - HAGEN (Germania Occ.)



Tensione media di scarica 1,22 Volt

Intensità di scarica per elementi con elettrodi a massa 1/10 della capacità

Tensione di carica 1,40 Volt

per elementi con elettrodi sinterizzati fino a 3 volte la capacità per scariche di breve durata

TIPI DI FORNITURA:

A BOTTONE con possibilità di fornitura in batterie fino a 24 Volt con terminali a paglietta; racchiuse in involucri di plastica con gli elementi saldati elettricamente uno all'altro.
Capacità da 10 a 3000 mAh

CILINDRICI con poli a bottone o a paglietta a elementi normali con elettrodi a massa.

Serie D
Capacità da 150 mAh a 2 Ah
Serie RS ad elettrodi sinterizzati.
Capacità da 450 mAh a 5 Ah

PRISMATICI con poli a vite e a paglietta con elettrodi a massa.

Serie D
Capacità da 2,0 Ah a 23 Ah
Serie SD con elettrodi sinterizzati.
Capacità da 1,6 Ah a 15 Ah

POSSIBILITÀ di impiego fino a 2000 ed oltre cicli di carica e scarica.


SPEDIZIONE in porto franco contro assegno per campionature e quantitativi di dettaglio.



PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE PROSPETTI ILLUSTRATIVI E OFFERTE RIVOLGERSI A:

TRAFILERIE E LAMINatoi DI METALLI

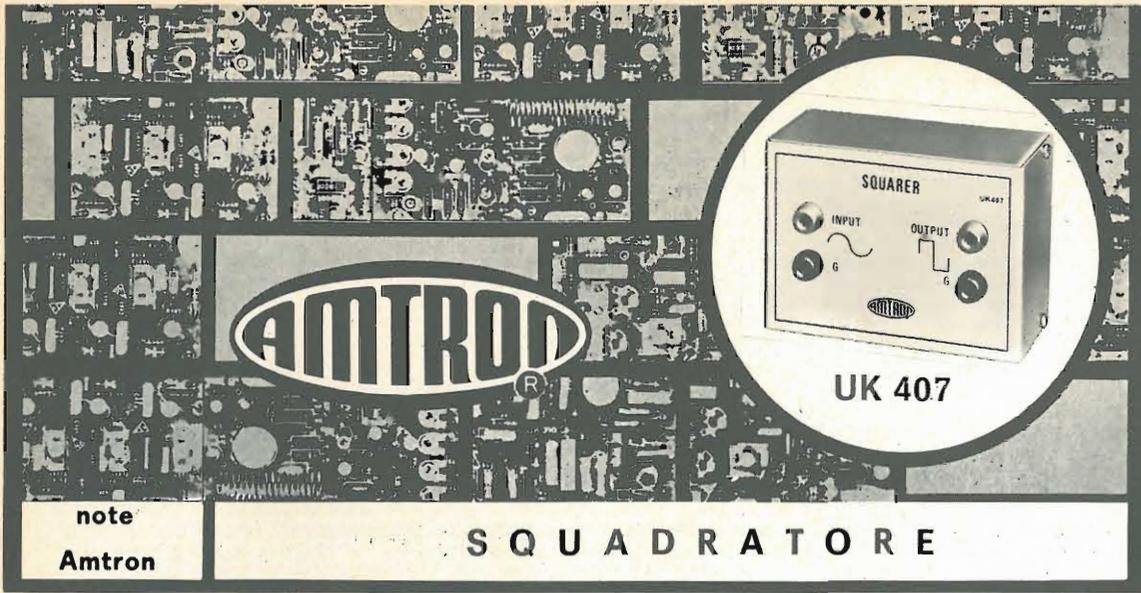S.p.A.
20123 MILANO
Via De Togni, 2
Telefono 898.442/808.822



CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di frequenza: da 10 Hz + 200 kHz
 Tempo di salita: < 0,1 μs
 Tensione d'ingresso: da 3 + 9 Vpp (segnale sinusoidale)
 Tensione d'uscita: da 0,6 + 3 Vpp (segnale rettangolare)
 Impedenza d'ingresso: 600 Ω
 Impedenza d'uscita: 3 kΩ
 Transistori impiegati: 3 x P346A
 Diodi impiegati: 5 x 1N914

L'UK 407 è un nuovo ed utilissimo strumento con il quale vengono ampliate le possibilità d'impiego di un normale generatore BF di onde sinusoidali. Infatti, se si applica all'ingresso dello squadratore un segnale sinusoidale, si ottiene all'uscita un segnale di forma rettangolare, con tempo di salita inferiore a 0,1 μs. Una onda quadra di frequenza nota, è una delle forme d'onda più utile che lo sperimentatore elettronico e il tecnico possono avere a disposizione. Essa può essere usata per controllare amplificatori di bassa frequenza a larga banda, allineare sonde, controllare gli attenuatori di oscilloscopi.

Se l'onda quadra viene differenziata, può essere usata per generare degli impulsi di tempo sulla traccia di un oscilloscopio, per effettuare misure precise. L'UK 407 non richiede nessuna alimentazione.

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

Il circuito elettrico come è possibile osservare in fig. 1, è costituito da tre distinti stadi, in ognuno dei quali è impiegato un transistoro del tipo P346A. La tensione di polarizzazione di base del primo transistoro, è ottenuta mediante il resistore R2, mentre i resistori R5 ed R7 provvedono a polarizzare le basi dei transistori TR2-TR3.

I transistori vengono fatti funzionare come commutatori in stato di interdizione, oppure in stato di massima conduttività (saturazione).

I valori dei componenti sono stati scelti in modo tale che ogni transistoro risulti in stato di saturazione e che sia perciò percorso da una corrente avente la massima intensità possibile; in altre parole la corrente di base è di tale intensità, che qualsiasi suo aumento determina una trascurabile intensità della corrente che scorre nel circuito del collettore; per contro la tensione del collettore è di valore prossimo a zero. Nello stato di interdizione la corrente del collettore presenta una intensità prossima a zero. Per ottenere un sovrappilottaggio all'atto dell'inserzione affinché si abbia una saturazione e una diminuzione della corrente di base, nel circuito di base di TR2 e TR3 è stato inserito un gruppo RC costituito da R4 - C6 ed R7 - C7. La tensione sinusoidale applicata all'ingresso viene limitata fra due valori uguali e di segno opposto, risultando così una forma trapezoidale applicata a TR2 e TR3, i quali provvedono ad una migliore squadratura, in modo da ottenere in uscita una forma d'onda quadra con fronti molto ripidi. L'alimentazione dell'apparecchio si ottiene mediante il raddrizzamento e il livellamento del medesimo segnale applicato all'ingresso. Al raddrizzamento della tensione provvedono i diodi D1-D2 e al livellamento provvedono i condensatori C1-C2.

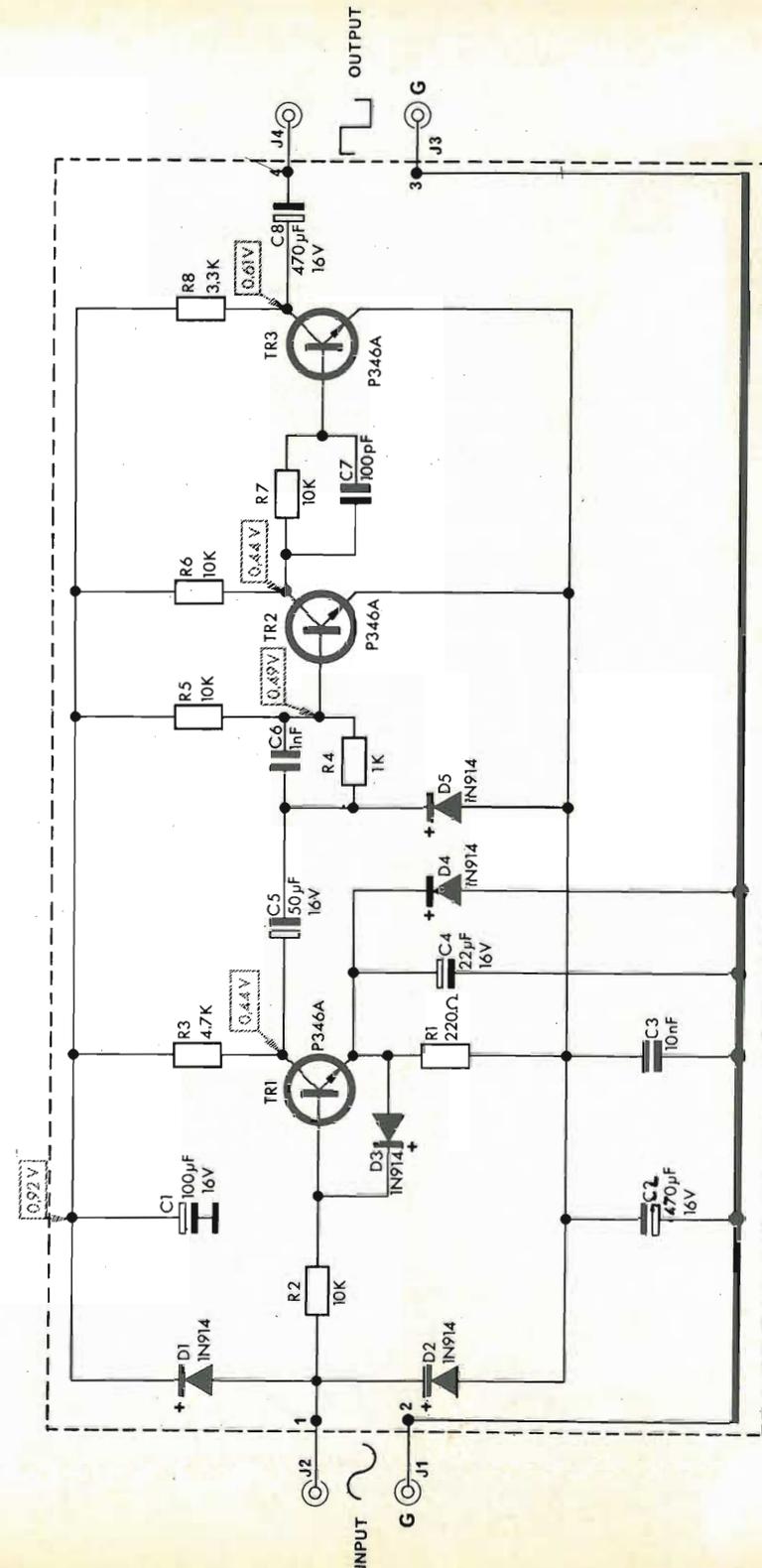


figura 1
 Schema elettrico.

MECCANICA DELL'UK 407

Meccanicamente lo squadratore si compone di due parti e precisamente:


- 1) Contenitore nel quale sono fissate le boccole J1 ÷ J4 per l'ingresso e l'uscita del segnale.
- 2) Circuito stampato nel quale sono montati tutti i componenti e che viene fissato sul frontale del contenitore.

MONTAGGIO MECCANICO ED ELETTRICO

Le fasi costruttive elencate qui di seguito portano fino alla realizzazione completa come è illustrato nella figura del titolo. Per facilitare il montaggio la figura 2 mette in evidenza dal lato vetronite la disposizione di ogni componente.

- Montare 4 ancoraggi indicati con 1-2-3-4 inserendoli nei rispettivi fori in modo che la battuta di arresto aderisca alla vetronite; saldare e tagliare i terminali che superano i 2 mm dal piano del rame.
- Montare i resistori, i condensatori, i diodi piegandone i terminali e inserendoli nei rispettivi fori in modo da portare il loro corpo aderente alla vetronite; saldare e tagliare i terminali che superano i 2 mm dal piano del rame.
- Montare i transistori TR1 - TR2 - TR3 orientandoli secondo il disegno, inserire i terminali nei rispettivi fori in modo da portare il loro corpo a circa 6 mm dal piano della vetronite; saldare e tagliare i terminali che superano i 2 mm dal piano del rame.


figura 2
Serigrafia del circuito stampato.

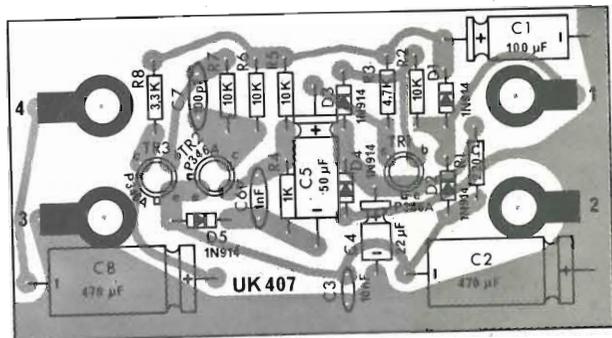

2ª FASE - Montaggio delle parti staccate

- Montare le boccole J1 - J2 - J3 - J4 al frontale senza dadi. La semplicità di questo apparecchio non richiede collaudo o messa a punto ma, prima di montare il coperchio del contenitore occorre contrallare più volte il circuito e l'isolamento nei punti più critici. Se tale verifica è fatta scrupolosamente vengono eliminati tutti gli inconvenienti che si potrebbero presentare al momento dell'impiego.

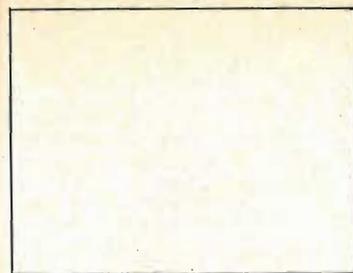N.B. Le scatole di montaggio AMTRON sono distribuite in Italia dalla G.B.C. e dai migliori rivenditori.



Coloro che desiderano effettuare una inserzione utilizzino il modulo apposito




© copyright cq elettronica 1973

OFFERTE

- 73-O-536 - VENDO APPARECCHIATURE** seguenti contrassegno + spese postali - Oscillatore per esercitazioni telegrafiche nuovo, potente L. 3.000 - Signal tracer, iniettore di segnali L. 3.500 - Antifurto per auto a codice magnetico, sicuro, nuovo L. 6.000. Renzo Lelli - via Emilia Ponente, 38 - 40133 Bologna.
- 73-O-537 - OSCILLATORE MODULATO** - Mod. 412 S.R.E. nuovo L. 35.000. Altoparlanti Philips nuovi in cassetta, W. 10 L. 5.000 cad. Radiocomando 4 canali (escluso quarzo). Ricevitore e gruppo 2 canali con relè tutto completo funzionante L. 20.000. Registratore a cassette con microfono, cassetta e registrazione automatica, nuovo, marca STEG (Svizzera) L. 40.000. Fari di profondità allo jodio marca CIBIE, la coppia L. 50.000. Emilio Sterckx ISø-15845 - C.P. 190 - 07026 Olbia (SS).
- 73-O-538 - CORSO SCOLASTICO COMPLETO** per perito elettrotecnico dell'Istituto Politecnico Italiano pagato L. 285.000 e con le ultime 10 lezioni ancora in buste da aprire, vendo a L. 40.000 o cambio con corso radio-TV senza materiali. Angelo Malvasia - viale Veneto, 31 - 10034 Chivasso (TO).

- 73-O-539 - VENDO** due VK 127 (Automatic Scratch Attenuator) montati perfettamente funzionanti L. 8.000. Luci psichedeliche 3 canali 1,2 KW per canale L. 25.000. Cerco registratore a bobine Grundig o Philips velocità 9,5 e 19 cm./sec. con parte meccanica in ottimo stato. Giovanni Rolando - via Rufelli, 39 - 00040 Ariccia (Roma).
- 73-O-540 - RV-27 LABES CEDO** a L. 22.000 ottimo ricevitore per la CB (vedi pubblicità su CQ) usato pochissimo, perfettamente funzionante inscatolato in elegante mobiletto verniciato a fuoco, completo di alimentatore in alternata incorporato, connettore di antenna, cavo di alimentazione, altoparlante. Cedò telaietti Philips a L. 5.000 mancanti di bassa frequenza, già modificati per i 144 MHz ma da tarare, fornisco schemi originali e schemi delle modifiche. Emidio Balloni - via Osteria Vecchia, 146 - 57020 Bolgheri (LI) ☎ (0565) 74647 (ore pasti).
- 73-O-541 - BANDA TROPICALE:** Ricevitore BC 1306, sintonia continua da 3,8 a 6,4 MHz con BFO e calibratore a quarzo 200 KHz - funzionante e tarato da alimentare 6,3 V ac., 150÷250 V DC. vendo a L. 13.000 + trasporto. Grundig Satellit 201 come nuovo L. 87.000 + trasporto. Cedò inoltre arretrati CQ, RR etc. per elenco inviare francobollo lire 25. Enrico Oliva - via Scriba, 31 - 16155 Genova.

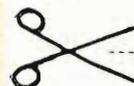

modulo per inserzione ✻ offerte e richieste ✻

LEGGERE

- Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: **cq elettronica**, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA.
- La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni non a carattere commerciale.
- Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie.
- Scrivere a macchina o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE.
- L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese »: non si accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista.
- Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate.

RISERVATO a cq elettronica

73 -	10			
numero	mes	data di ricevimento del tagliando	osservazioni	controllo

COMPILARE

Indirizzare a _____

VOLTARE

73-O-542 - VENDO HRO americano, RX dai 40-80 MHz completo di alimentatore e di valvole. L. 50.000 trattabili. Scrivere o telefonare.
Leo D'Angelo - via Catalami, 5 - 09100 Cagliari - ☎ (070) 487620.

73-O-543 - VENDESI per rinnovo apparecchiature R/T CB « Sommerkamp » mod. TS-5025-SC-23 CH. - 5 W + chiamata L. 85.000 trattabili, lineare 27 MHz autoconstruito con 2XEL34 45-50 W R.F. commutazione R-T automatica, strumentino ecc. L. 35.000, antenna G-P, 27 MHz L. 8.000. Tutto il materiale è funzionante (solo 4 mesi di vita), sconto per acquisto in blocco. Cercasi, subito un buon RX G4/216.
Pietro Paciani - via Roma 145 - 50028 Tavernelle V. P. (FI) - ☎ (055) 807205 - ore pasti.

73-O-544 - CEDO A L. 45.000 TRATTABILI ricevitore BC312 N 1,6+18 Mc. AN-SSB-CW alimentazione 220 V, tarato perfettamente. Ceddo inoltre, amplificatore BF Davoli per chitarra e organo 3 ingressi 15 W., ricetrans CB 24 canali 5 W a L. 80.000 (come nuovo). Acquisto urgentemente volmetro elettronico, fare offerta.
Mauro Pavani - C. Francia, 113 - 10097 Collegno (TO).

73-O-545 - VENDO REGISTRATORE Geloso G.257 a Bobina in buono stato L. 8.000. Provalvole ad emissione scuola radio elettra L. 10.000, gruppo amplificatore 12 W - 24 Vcc - 8 Ω - 20-20.000 hz±1 db L. 2.500.
Mario Pallme - via Duomo, 348 - 80133 Napoli.

73-O-546 - PER RINNOVO STAZIONE cedo ART 12 modificata per 144 Mc 20 W FM quarzato su 145.00, R4, HB 9H, 145.550 più UFO per la ricezione della gamma completa, distorsionometro CS 18 una hon misure di distorsione da 0,1 a 100% in 6 portate. Al miglior offerente, cerco urgentemente RX Lafayette Guardian et generatore AF.
Pavani - C. Francia, 113 - 10097 Collegno (TO).

73-O-547 - VENDO I SEGUENTI APPARATI: N. 1 amplificatore 18+18 W a transistor, autoconstruito, protezione cortocircuiti uscita. N. 1 apparato a luci psichedeliche a 4 canali: 4 triacs da 6 A, 8 transistors, 4 fotoresistenze, aspetto discreto, circuito originale. Vendo a costo del solo materiale. Rispondo a tutti se con francoriposta.
Giovanni Gilli - via Tito Speri, 12 - 25012 Calvisano (BS).

73-O-548 - VENDO REGISTRATORE Grundig TK-120 (L. 40.000) TK-125 (L. 45.000) - TK-145 (L. 50.000) - TK-140T (L. 55.000) - TK-246 stereo (L. 70.000) tutti con altoparlanti e microfoni. Detti registratori con garanzia, mai usati, direttamente dalle Case. In cambio con altri apparati, strumenti di misura a c.c. o cassette stereo incise.
Józef Mrowiec - ul. Aniola Nr 4 - Skr. Poczt. 5 - 40-856 Katowice 4 (Polonia).

73-O-549 - RICEVITORE SAFAR tipo 772 M - gamma 15-4.000 metri in 7 bande. Al miglior offerente prezzo base L. 35.000. Telefonare ore 20. N. 51.424.
Angelo Ghibauda - piazza Repubblica, 28 - 28029 Villadossola.

73-O-550 - RICEVITORE TRASMETTITORE Surplus particolarmente per CW con tasto elettronico. Perfettamente funzionanti. λ 20-40-80 se vera occasione per possibilità economiche da pensionato! Vecchio RT Marina militare con patente attesa licenza. Antonio Bulciolu - P. Box 37 - 07029 Tempio (SS).

73-O-551 - VENDO BATTERIA MEAZZI Hollywood doppia (due miti due casse ecc.) seminuova, usata pochissimo. Vera occasione. Scrivere o telefonare.
Bruno Celadin - via R. Ginocchio, 2/2 - GE-SESTRI - ☎ 476686.

73-O-552 - REGISTRATORE NATIONAL VENDO: Modello RQ210 come nuovo 1 anno. Dimensioni poco più grandi della cassetta. Risposta 50-10.000 a 4,75 cm./sec. Registrazione automatica. Funziona pile, ma anche con alimentatore (compreso nel prezzo) L. 30.000.
Carlo - ☎ 663193 - Torino.

73-O-553 - VOLETE DISFARVI di un RTX CB da 5 W - 23 CH anche non funzionante in cambio di un BC 683C con valvole con 3 ore di vita + motore a scoppio Supertigre G20 + tester Chinaglia Cortina usi nuovissimo? Fatemi offerte. L'RTX lo desidero a transistor, 12 Vcc, possibilmente in buone condizioni meccaniche. Il BC è completo di alimentazione a 220 V. a.c. e modifica AM-FM.
Giorgio Leo Rutigliano - via L. Da Vinci, 22 - 85100 Potenza - ☎ 23097 ore pasti.

73-O-554 - VENDO DEMODULATORE RTTY a circuiti integrati, deviazioni ricevibili: tutte con continuità da 150 a 850 Hz; circuiti selettivi con filtri attivi. Indicatore di sintonia con milliampmetro, Vendo L. 50.000. Eventualmente permuto concordando con telescrivente a foglio.
Ilduc, Marco Ducco - via Tripoli, 10-34 - 10136 Torino - ☎ 360310.

73-O-555 - BOBINATRICE per fili da 0,06 a 0,75, completa di portarocche, contagiri, motore, saldatrice, banco, L. 35.000.
Marcello Maccagnani - via S. Felice, 48 - 40122 Bologna - ☎ 26.76.39.

73-O-556 - OCCASIONISSIMA CEDO RIVISTE: CO ELETTRONICA - Sperimentare - Radiorama - Radiopratica - Elettronica Oggi - Elettronica Pratica - CB Italia - Anni 1971-72-73. Scrivere per accordi.
Giovanni Girardini - via S. Anna Foen - 32032 Feltre (BL).

73-O-557 - ATTENZIONE VENDO: accensione elettronica EL 47 nuova elettronica con contenitore metallico e cavi per collegamento mancante del solo diodo SCR, a L. 10.000. Ricevitore VHF EL 33 (nuova elettronica) a superreazione completo e funzionante in contenitore plastica con portatile esterno, bobina fissa per 144 MHz a L. 7.000. Telaietti Philips alta e media frequenza, da tarare, modificati per 144 MHz, L. 6.000. Treno elettrico Lima « HO » con 1 locomotore, 1 locomotiva, 5 vagoni merci, binari e 2 vagoni Rivarossi a L. 7.000 (meno del 50% prezzo listino '66).
Ello Tondo - via Tiberio Scali, 35 - 57100 Livorno.

73-O-558 - VENDO CAMBIO OCCASIONE: ricevitore G.4/216 come nuovo super perfetto con Converter 2 metri Labes a L. 100.000. Eventualmente permuto con Baracchino 5 watt 23 canali oppure coppia radiotelefonii portatili almeno 3 watt. Permuto anche con altro materiale. Inviatemi offerte a occhio e croce decenti.
Fabio Migliori - Casella 131 - Pisa - ☎ 37579.

73-O-559 - BC312 - BC603 - Vendesi alimentazione c.c. BC312 L. 40.000+Spese; alimentazione c.a. Seminuovo con base di sostegno antivibrazione modifica per funzionamento c.a. e c.c. con alimentatore adatto per carica batteria di riserva L. 50.000+spese; BC603 modificato FM-AM alimentazione c.a. L. 15.000+spese; vendesi pure BC1306 originale f. 3,8+6,5 Mc/s RXTX L. 17.000+spese; tutto materiale funzionante scrivere per chiarimenti.
Divo Spadini, via Fontevivo, 23 - 19100 La Spezia.

ERRATA CORRIGE

Nell'articolo « Ricevitori e modulazione incrociata » (n. 7/73) c'è un errore di stampa.
A pagina 1050, a dodici righe dall'inizio dell'articolo vi è la frase « Infatti a 14 MHz la banda passante di un buon circuito LC può essere di 10 kHz »...
Lo sbaglio è in 10 kHz: deve essere **100 kHz**.

73-O-560 - VENDO AMPLIFICATORE 30 Wrms, caratteristiche: distorsione a 30 W 0,5%, a 26 W 0,01%, banda passante a -1 dB da 15 Hz a 100 kHz, rapporto segnale/disturbo 73 dB, impedenza altoparlante da 4 a 8 Ω, segnale massimo di pilotaggio 300 millivolt, alimentazione 35 V. Impiega 11 transistor e 1 diodo L. 15.000. Versione Stereo 30.000.
Paolo Franceschi - via Modigliani, 93 - 50142 Firenze.

73-O-561 - ATTENZIONE! CEDO L. 13.000 trattabili treno elettrico Lima (1 locomotore, 8 vagoni, sviluppo rotaie oltre 10 metri) e scambi comandati elettricamente per mezzo di relais.
Giovanni Grosso - p.zza Garibaldi, 29 - 18012 Bordighera.

pagella del mese

(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori)

pagina	articolo / rubrica / servizio	voto da 0 a 10 per	
		interesse	utilità
1505	Calcolo e costruzione di bobine per onde corte		
1510	il <i>sanfilista</i>		
1516	Esse Enne Quattro		
1521	Le curve di un transistor		
1522	il circuitiere		
1528	Quattro chiacchiere sui calcolatori tascabili		
1534	Display regolabile per frequenzimetri digitali		
1537	sperimentare		
1542	cq audio		
1549	il più semplice provatransistor		
1550	satellite chiama terra		
1558	tecniche avanzate		
1565	CB: una grande « ruota » ferragostana		
1573	Interruttori senza contatti		
1576	Citizen's Band		
1585	Impiego « calcolato » dei dissipatori per transistori		
1588	surplus		
1593	Il 7° Salone Internazionale della Musica visto da I4KOZ		
1596	La pagina dei pierini		

Al retro ho compilato una


OFFERTA

RICHIESTA

Vi prego di pubblicarla.
Dichiaro di avere preso visione del riquadro « LEGGERE » e di assumermi a termini di legge ogni responsabilità inerente il testo della inserzione.

(firma dell'inserzionista)

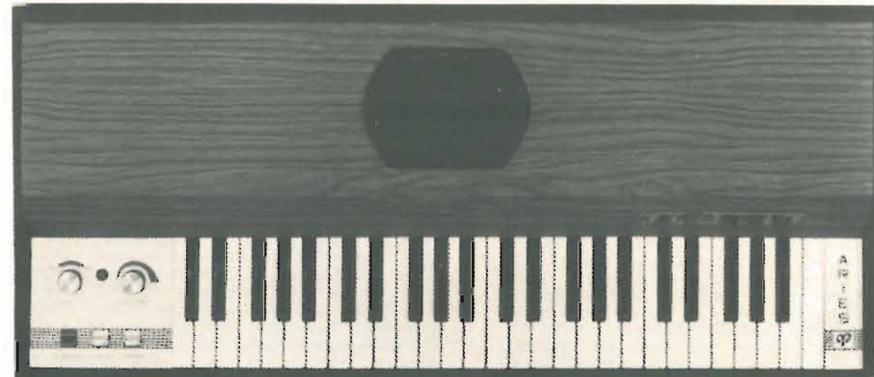LA KIT-COMPEL ELETTRONICA presenta l'« **ARIES** »



ORGANO ELETTRONICO SEMIPROFESSIONALE

in DUE scatole di montaggio fornibili anche separatamente:

— **KIT A**
ORGANO L. 45.000+sp. pos., IVA com.

— **KIT B**
MOBILE L. 15.000+sp. pos., IVA com.

Spedizione in contrassegno.

KIT-COMPEL - via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna)

73-O-562 - MATERIALE GELOSO: VFO 4/102/V completo di valvole, scala di sintonia n. 1640, bobina π per stadio finale n. 112 - Vendo in blocco L. 15.000 marteriale scatolato come nuovo.
Aldo Amati, via Ciliegi 1 - 50018 Scandicci (FI).

73-O-563 - VENDO TASTIERA TELESCRIVENTE SIEMENS completa di rullo L. 20.000, registratore Grundig a valvole 9 cm/s e 19 cm/s 4 W L. 40.000, registratore Sunace transistor da riparare L. 5.000, proiettore sonoro «Braal» L. 50.000+telone+altoparlante+film animati 50 valvole nuove e non L. 7.000. Raccolta Selezione radio TV rilegata 9 volumi 1964-65-66+riviste elettronica L. 10.000 - Teodolite da revisionare.
Arrigo Tiengo - via Canova, 3 - 38014 Gardolo (TN)
☎ 0461 90493 (ore pasti).

73-O-564 - HI-FI STEREO - Vendo amplificatore Philips 18 W + 18 W - RH590 - Con filtro antironzio e antifurto - Loudness automatico, controlli e ingressi vari - Mobile in noce L. 70 (prezzo da nuovo L. 128.000). Cambiadischi Philips GA247 4 velocità, cambio automatico di 8 dischi L. 25 (prezzo da nuovo L. 52.000) tutto in ottime condizioni, ancora in garanzia.
Giovanni Biscontini - v. Canova, 27 - Milano - ☎ 339865.

73-O-565 - CAUSA REALIZZO VENDO alimentatore superstabile 4,5-40 V 3 A con protezione a SCR e trasformatore 300 W completo 18.000, amplificatore 50 W max 100 RMS+preamplificatore circuiti 11.500, Tx FM 600 MW max UK355C completo (escluso microfono) 3000, Rx VHFEL33 25 - 200 MHz+preamplificatore antenna UK 230 completo 12.000, alimentatore 9 V 0,5 A completo 2.500, circuito alimentatore 7,5 - 20 V 2 A (senza trasf.) 6.000, amplificatore 1,5 W 9V circuito 1500.
Fernando Didonna - via Francesco Nuciaccia 1-c - 70100 Bari ☎ 251115.

73-O-566 - CORTINA TESTER OTTIMO, compatto, in scatola originale L. 3.000+Sp. p., Valvole: OA3 - 6AS5 - 12AU6 - 12SC7 - 12SF7 - 12J5GT - 6112 - 6N7GT - 5692 - 5696 - 2E26 - 6BJ6A - 6AN5WA - 5814 - 5751 - 12AT7WA-WB-WC - 5AR4 - 6DE6 - 6136 - 6201 nuove. A chi mi suggerirà come usare la 2C46, regalerò una 6112 oppure n. 3 12AT7. Posseggo pure alcune 3D21A - 7609 - 4X150D (6542). Per ogni gruppo di 5 valvole acquistate ne regalo una a scelta. Chiedere listino gratis.
Franco Leone - via G. D'Annunzio, 162 - 95127 Catania.

73-O-567 - ALIMENTATORE EAT regolabile e stabilizzato. Uscita in 10 scatti 500-5000 V - 10 KHz. Solo L. 10.000 radio onde corte, sensibile, riceve anche stazioni molto lontane L. 7.500. Generatore onde quadre - I.C. semiprof. L. 7.500. Idem+onde sinusoidali L. 12.500.
Ignazio Bonanni - v. Friuli 3-a - 31015 Conegliano (TV).

73-O-568 - VENDO MIDLAND 13-795 5 W 23 canali 6 mesi di vita a L. 75.000. Rx-Tx CB 350 mW R.F. 2 CH L. 20.000 o cambio con Rx 144 o BC 652 alimentazione A.C. Treno Marklin vendo o cambio con materiale elettronico.
Mauro Carosi - via R.R. Garibaldi, 119 - Roma - ☎ 5112855.

73-O-569 - VENDO TX 27 MHz 8 W L. 18.000 - Tx 15 W 27 MHz senza modulatore L. 20.000 - Preamplificatore microfonico L. 7.000 - Preamplificatore d'antenna 15 dB L. 7.000 - Lineare 27 MHz 55 W L. 50.000 - VFO L. 7.000 - Vendo inoltre stadio finale stereo HI-FI 40+40 W effettivi L. 25.000 - Mixer professionale L. 60.000.
Massimo Insolia - via F. Baracca, 17 - Brescia - ☎ (030) 307612.

73-O-570 - VENDO RADIO PHONOLA OM+OC da 15 a 80 mt. L. 7.000. Radio Ducati OM+OC da 16 a 50 mt. L. 5.000. Ottimi per SWL. Gamme 15-20-40 o 80 mt. Provavalvole Radio Elettra L. 4.000. Gruppo VFO Geloso G4/105 per Tx bande OM ancora imballato L. 10.000. Spedizioni contrassegno + spese postali.
Pietro Corso - via Stazione, 126 - Patti (ME).

73-O-571 - GENERATORE HEATKIT onda sinusoidale e quadra, frequenze da 1 Hz a 100 kHz, a decadi, VU meter, come nuovo, un anno di vita, perfetto cede per L. 65.000, ogni garanzia. Rispondo a tutti.
Raffaele Ramo - via Sonnino, 184 - 09100 Cagliari.

73-O-572 - A.A.A. CEDO RX27 di Nuova Elettronica (sensibilità 2 microvolt, rapporto segnale/rumore 26 dB) completo di BF da 2 W e altoparlante 8 Ohm, L. 13.800 (con VFO per coprire in sintonia continua la gamma CB, L. 16.500); luci psichedeliche 3 canali, (3 kW in tutto al max) possibilità attacco diretto o microfonico L. 19.000 (l'apparato è a triac + 9 transistor) completo di 3 proiettori L. 22.000. Materiale elettrico (valvole - transistor - condensatori - potenziometri) 100 pezzi L. 2.000. Spese postali a vostro carico, spediz. contrassegno.
Nicola Maiellaro - v. Turati, 1 - 70125 Bari - ☎ 242349.

73-O-573 - VENDO MIDLAND 13-790 5 W, 24 canali L. 60.000 e Tokay 5 W 6 canali L. 40.000 portatili 3±0,5 W in antenna. Lampada a luce di Wood 125 W L. 7.000 con alimentatore e luci psichedeliche tre canali 1,2 kW per canale L. 30.000. Cerco ricevitore per radioamatore.
Emilio Grossi - via Oberdan, 16 bis - Pozzuoli (NA).

73-O-574 - VENDESI PER CESSATA ATTIVITA Lafayette HA-600, copertura 550 Kc/s+30 Mc/s+150+400 Kc/s, 20 semiconduttori, filtro meccanico, 1 μ V/10 dB S/N, alimentazione AC-DC 12 V, BFO, Band-Spread frequenze radiantistiche, pagato Lire 120.000; Vendesi inoltre Rx G4/216, n. di serie 4456 MK2, e RX-TX Sommerkamp TR16M per 27 Mc/s, 5 W 6 canali, con microfono, 12 quarzi e Ground Plane. Le suddette apparecchiature si intendono mai manomesse e con non più di 20 ore di funzionamento, salvo G4/216, usato 200 ore. Trattasi migliori offerenti in 20 WA, massima serietà.
Raffaele Iandoli - Parco INCAM - 83100 Avellino - ☎ 36919.

73-O-575 - CEDESI OSCILLOSCOPIO quasi nuovo Heatkit IO18 perfette condizioni di estetica e funzionamento. Tubo 5" - Banda passante da 5 Hz a 5 MHz - L. 80.000
12MZE - Dario - via Rucellai, 20/3 - 20126 Milano - ☎ 2550904.

73-O-576 - RICETRA' FIELDMASTER 5 W 6 canali, 1 canale quarzo ch: 11 in ottime condizioni vendo a L. 35.000 completo di microfono ancora nel suo imballo originale. Cerco quarzi 6.040 ± 6.060 Mc 11.000 ± 11.300 MHz. Alimentatore UK 650 da \emptyset a 15 V 1 A. Vendo a L. 15.000 vendo, coppia di quarzi a 28.500 (Ricez. 28.045) MHz a lire 4.000.
Ezio Casari - via Sampierdarena 46-6 - 16149 Genova - ☎ 469751

73-O-577 - CEDONSI AL MIGLIOR OFFERENTE i seguenti apparecchi, tutti in perfette condizioni e garantiti: RX Geloso G4/216, TX Geloso G/222 TR (50 W antenna - gamme 10-11-15-20-40-80 m), Converter Geloso G4/152 per 144 MHz (adatto ad essere accoppiato al G4/216). Rispondo a tutti.
Manfredo Manfredi - via Brea a Piazza, 9 - Mondovì (CN).

73-O-578 - CERCO ANIMA PIA disposta ad aiutarvi per le modifiche ai telaietti Philips per i 144 MHz. Posso ricompensare con materiale vario. Vendo: UK525 Amtron L. 5.000 - UK440 L. 5.500 - UK545 L. 3.000 - UK145 L. 1.500 - Radiotelefonici Viscount 100 mW L. 5.000 la coppia. Saldatore istantaneo 100 W L. 2.500. Eseguirei a domicilio montaggi a valvole o a transistori anche su circuito stampato per conto seria ditta.
P. Angelo Valtolina - via Montegrappa, 19 - 22055 Merate (CO).

73-O-579 - VENDO COLLINS ART/13 80-40-20 m CW-AM-MCW 300 W completo di alimentatore entrata 220 V. Vendo anche 4 VFO Geloso strumenti per TX bobine pigreco. Rispondo a tutti affrancare.
Domenico Pulcinelli - 00126 Acilia (Roma) - ☎ 6051785.

73-O-580 - VENDO CASSETTO TRASMETTENTE tipo Transmitter Tuning Unit TU8-B, frequenza 6200-7700 Kc completo di variabili, demoltipliche, bobine argenteate, condensatori isolati 3000 V, tabelle di taratura, mancante solo di una manopola L. 10.000. Giro direzionale Sperry L. 3.000. Cerco se occasione canotto per tre-quattro persone.
Leopoldo Mietto - viale Arcella, 3 - 35100 Padova.

73-O-581 - RICEVITORE MULTIGAMMA - 540/1600 KHz - 4/12 MHz - 88/175 MHz - Riceve programmi radio AM/FM - OC - Aerei - Radioamatori - GF - Polizia - Ponti radio - Canale TV - Due altoparlanti - Alimentazione batterie/rete - 13 transistor - 12 diodi - Ottimo - Nuovo non usato - Cedesi a L. 22.500+spedizione. Corso CW completo a cassetta ottimo - Imparerete la radiotelegrafia molto facilmente L. 2.500+200 spedizione. Pasquale Fretto - via Drago - 92015 Raffadali (AG).

73-O-582 - SCAMBIO ENCICLOPEDIA tutta Italia per una ricetrasmittente CB 23-24 canali in ottime condizioni, oppure per lire 100.000. L'Enciclopedia nuova costa L. 140.000 ed è provvista di 25 volumi.
Giovanni Pezzin - via Castello - 13013 Coggiola (VC).

73-O-583 - OCCASIONISSIMA! Cedo stazione APT completa causa mancanza di tempo. Risultati sicuri, RX oscilloscopio brevettato.
Luigi Civolani, I3CAT - 35041 Battaglia Terme (PD).

73-O-584 - ATTENZIONE, CEDO al miglior offerente due amplificatori HI-FI 12 W UK120, gruppo comandi UK125 (stereo), trasformatore 24 V per alimentare il tutto, 2 Tweeter 4+20 kHz, 4 altoparlanti larga banda 60--15000 Hz. A chi acquista il tutto regalo contenitore per amplificatore, minuteria (prese, spine, ecc.). Dispongo inoltre di cassa acustica 2 altop.+Tweeter. (Autocostruito). Tutto funzionante come nuovo.
Alessandro Rigolio - via Cantù, 4 - 21013 Gallarate - ☎ (0331) 796115.

73-O-585 - TECNICO TV con esperienza quinquennale eseguirebbe a proprio domicilio montaggi di circuiti elettronici di qualsiasi tipo a valvole o a transistor per seria ditta o privati.
Natale Porcu - via Sullis, 94 - 09040 Villaputzu (CA).

73-O-586 - VENDO A L. 40.000 150 riviste di fotografia, varie annate tutte in ottimo stato. Permuterei con BC603 o 604 ed altro materiale elettronico.
Paolo Masala - via S. Saturnino, 103 - 09100 Cagliari - ☎ 46880.

73-O-587 - CO... CO... cede mattone CB Midland 13-795 in ottimo stato, completo di custodia in pelle e di confezione originale, usato per pochissimo tempo e per poche ore ogni settimana. Gradirei trattare con zone accessibili a me ad un prezzo base di L. 70.000.
Claudio Leccese - via delle Terme, 9 - 66100 Chieti.

73-O-588 - AMPLIFICATORE KINGSKITS uno o due vendo L. 1.500 cadauno+spese postali. Valvole usate 1 x tipo 35A3, 6AT6 ECF82, 35D5, ECH34, ECH34, 6X5, EBL1 a L. 200, con zoccolo L. 300+spese postali. Cerco equivalenze transistor vecchi tipi, vecchie sigle, anche diodi vecchi tipi. Cerco vecchi numeri 4 cose illustrate. Dettagliare numeri e offerte.
Giancarlo Pasini - v. Michelangelo Buonarroti, 50 - 47100 Forlì.

73-O-589 - CO CB: cede Zodiac M-5024 20 giorni di vita. Pagato L. 125.000 cede occasionalmente a L. 90.000. Cedo anche antenna Ringo Lafayette list. L. 24.900 a L. 15.000. Cedo alimentatore SHF varpro 2 amp. con strumento da 0-15 Volt list. L. 26.500 a L. 20.000. Cedo R.O.S. metro e Wattmetro Tenko list. 18.500 a L. 14.000.
Ermanno Cippitelli - via Mazzini, 4 - 12037 Saluzzo (CN).

DERICA ELETTRONICA

00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376

VETRONITE RAMATA SEMPLICE E DOPPIA L. 1 a cmq. oppure L. 3.000 al Kg.

TRANSISTOR 2N333 - 2N416	L. 120
DIAC ER900	L. 400
TRIAC 400 V - 10 A	L. 1.700
PONTI 40 V - 2,2 A	L. 350
TRIMPOT 500 Ω	L. 300
POTENZIOMETRI alta qualità (100 pezzi L. 12.500 - 500 pezzi L. 50.000)	L. 150
ASSORTIMENTO 10 potenziometri	L. 1.000
POTENZIOMETRI 1 M Ω presa fisiologica	L. 250
POTENZIOMETRI extra professionali 10 k Ω	L. 3.000
POTENZIOMETRI BOURNS doppi, a filo con rotazione continua 2+2 k Ω \pm 3%	L. 800

PER ANTIFURTI:	
REED RELE'	L. 400
coppia magneti e deviatore reed	L. 2.500
interruttori a vibrazioni (tit)	L. 2.500
SIRENE potentissime 12 V	L. 12.500
MICRORELAIS 24 V - 4 scambi	L. 1.500

COMPENSATORI variabili a aria ceramici	
«HAMMARLUND» 20 pF - 50 pF	L. 500
MEDIE FREQUENZE ceramiche profess. per BC603	L. 1.000
VARIATORI TENSIONE 125-220 V - 600 W	L. 3.500
LAMPADIE MIGNON WESTINGHOUSE N. 13	L. 50
TRASFORMATORI: E 220 V - U 12 V 1 A	L. 800
DIODI: 100 V - 5 A	L. 500
DIODI: 500 V - 750 mA	L. 150
SCR 120 V - 70 A	L. 5.000
ZENER 18 V - 1 W	L. 250

COMMUTATORI:	
1 via - 17 posiz. contatti arg.	L. 800
COMMUTATORI ceramici:	
1 via 3 posiz. contatti arg.	L. 1.100
8 vie - 2 posiz. contatti arg.	L. 1.600
VIBRATORI 6-12-24 V	L. 800
AMPERITI 6-1 H	L. 1.000
AMPEROMETRI 1-5-10-15 A fs.	L. 2.000

INTERRUTTORI KISSLING (IBM)	
250 V - 6 A da pannello	L. 150
MICROSWITCH originali e miniature da L. 350 a L. 1.000 (qualsiasi quantità semplici e con leva)	L. 1.000
PIATTINA 8 capi - 8 colori al mt.	L. 360

73-O-590 - VENDO TX-RX CB Zodiac M5026 5 W 24 CH - Alimentatore Zodiac ROS Meter Zodiac - Antenna G.P. Sigma - Cavo coassiale RG8U - Bocchettioni coass. - Compressore mic. autocostruito. Cedo a 170.000 lire trattabili.
Alberto Galassi - via G. Verdi - 60027 Osimo (AN).

73-O-591 - FISARMONICA ARISTON - 9 registri, completa astuccio - Ottimo stato. Cedo per L. 60.000 irriducibili o cambio con RX-TX per 144 MHz uguale valore.
G. Mirabella - via A. Narbone 73 - 90138 Palermo.

73-O-592 - CEDO: annata e numeri vari di: CD-cq elettronica; Sperimentare; Selezione Radio TV; Radiopratica; Tecnica pratica; Sistema pratico. Cedo inoltre materiale elettronico vario recuperato ed in ottimo stato. Prezzi vantaggiosissimi. Affrancare risposte.
Piero Macri - v. Carlo della Rocca, 12 - 00177 Roma.

73-O-593 - MATERIALE FERROMODELLISTICO MARKLIN buono stato vendo 50% listino. Progetto circuiti elettronici digitali di qualsiasi tipo e circuiti stampati anche doppia traccia. Cerco tester Chinaglia 2000 super o altro simile e oscilloscopio buono stato.
Valerio De Angelis - v. C. D'Ampezzo, 49 - 00135 Roma - ☎ 3272234.

73-O-594 - AAAAAA PREAMPLIFICATORE MICROFONICI (parenti del Turner M+3) HI! Vendo a L. 2.000, dimensioni 1-3-2 cm. adattabili a qualsiasi baracchino CB. Costruisco lineari completi di alimentazione strumento e relativi cavi di collegamento, al TX, solo L. 50.000 per 30±50 W RF. Costruzioni professionali. Vendo inoltre: RX per OM e BC tipo BC652AL. BC312 come nuovo e BC224 senza alimentazione 220 V.
Federico Sartori - via O. Partecipazio 8-e - Lido-Venezia.

FILTRI per ORM	L. 2.000
CARICA BATTERIE 6-12 V-4 A	L. 6.000
CONTACOLPI 6-12-24 V a 5 numeri (10 p. 3.500 - 50 p. L. 15.000)	L. 400
CONTORE ELETTRICI da pannello	
minuti a decimali	L. 5.000
TERMOMETRI 50-400 $^{\circ}$ F	L. 1.300

FILTER PASS BAND: Mc. 50-58,5 - 84-92,5 - 163-184 - 205-226 - 224-254 - 254-284 - 284-314 - 314-344 - 344-374 - 374-404 - 450-500	cad. L. 6.000
RADIOLINA TASCABILE cm. 7 x 7 a 6 transistor, qualità garantita	L. 5.000

TUBI CATODICI 3EG1 da 3" bassa persistenza	L. 4.000
Schermo in NUMETAL per detti	L. 3.000

Microfoni militari T17	L. 2.500
Microfoni con cuffia alto isolamento acustico MK19	L. 4.000
MOTORINI stereo 8 AEG usati	L. 1.800
MOTORINI JAPAN 4,5 V per giocattoli	L. 200
MOTORINI TEMPORIZZATORI 2,5 RPM - 220 V	L. 1.200
MOTORINI 120-160-220 V con elica in plastica	L. 1.500

SCATOLA con 35 resistenze alta qualità 1 W - 2 W \pm 5% da 100 Ω a 3,9 M Ω	L. 1.000
SCATOLA con 16 condensatori alta qualità a Mica e carta assortiti	L. 3.000
PACCO 2 Kg. materiale Voxon ottimo recupero contenente chassis-basette ricambi di apparecchi ancora in vendita	L. 2.000
PACCO: 5 potenziometri misti - 20 resistenze assortite - 1 trimpot 500 Ω - 5 condensatori vari valori - 2 transistor 2N333 - 2 diodi 650 V - 5 mA - 2 portafusibili - 2 spine luminose - 10 fusibili	L. 2.000

Basette «RAYTHEON» con transistori: 2N837, oppure 2N965, resistenze, condensatori, diodi, ecc. a L. 50 ogni transistor; 12000 connettori Cannon, amphenol; 6000 relè assortiti 12-24-50-125-220 V

CONNETTORI AMPHENOL 22 contatti per schede OLIVETTI	L. 200
--	--------

I prezzi vanno maggiorati del 12% per I.V.A. Spedizioni in contrassegno più spese postali.

73-O-595 - VENDO LINEARE 27 MHz 50 Watt output L. 60.000 Lineare 27 MHz 300 Watt output L. 120.000. Ricetrasmittitore 27 MHz 23 canali 6,5 Watt output L. 75.000. Trasmittitore 2 6,5 Watt completo di modulatore L. 25.000. Trasmittitore 2 Watt output completo di modulatore L. 15.000. Scatola di montaggio per MOOGH a tastiera L. 60.000. Per Sintetizzatore L. 50.000. Per Generatore di involuppi L. 30.000. Per Leslie Elettronico L. 30.000.
Federico Cancarini - via Bollani, 6 - Brescia - ☎ 306928.

73-O-596 - ATTENZIONE CB Zodiac 5026 M nuovissimo con garanzia vendo antenne GP nuove a sole L. 11.000 + spese postali PL 259 SO239, cavi RG11-8-58 U. Transistors per baracchini, valvole speciali, vendo per cessata attività CB. Rispondo a tutti inviando franco risposta.
Fabrizio Veschi - via E. Fermi, 4-3 - 54100 Massa.

71-O-597 - OFFRESI: ingranditore foto cm. 6x9 completo obiettivo Scheider e lampada o materiale ferroviario Rivarossi, locomotive, vagoni, trasformatori, scambi elettrici, binari, attrezzatura varia, per cambio con Rx-Tx CB 23 canali 5 Watt.
Piero Cerutti - via Maddalene 30/11 - 10154 Torino.

RICHIESTE

73-R-216 - SURPLUS WEHRMACHT, LUFTWAFFE, KRIEGSMARINE cerco, apparati, valvole, componenti, parti staccate. Cerco RADIORIVISTA n. 8-9-10-11/1953; 2-3-4-6-7-8-9-12/54; 9/56; 9/57; 1/58; 12/60; 7-12/62; 3-4-5-7-9-10-12/63; 1-7/65; qualsiasi numero de IL RADIOGIORNALE, vecchi Handbook (anche RSGB), pubblicazioni e riviste di radiotecnica antecedenti il 1935, riviste radioamatori prebelliche. Pregasi dettagliare stato e condizione del materiale, prezzo richiesto; garantisco risposta.
Paolo Baldi I2JY - via della Sila 2 - 20131 Milano - ☎ 232104.

73-R-217 - OSCILLOSCOPIO CERCO. Possibilmente TES 0366 o simili = banda passante (cc ±7 MHz), buono stato, con sonde e libretto istruzioni-manutenzione. Telefonare ore pasti o scrivere.
Franco Caracchi - via Tadini 43 - 24058 Romano L. (BG) - ☎ (0363) 90576.

73-R-218 - GIOVANE APPASSIONATO di musica elettronica è disposto ad acquistare schemi per la costruzione di un sintetizzatore Moog e di strumenti elettronici in generale. Chi è affetto dalla medesima mania, ha pubblicazioni sull'argomento o sa a chi posso rivolgermi mi dia una mano per piacere.
Michele Danielli - via A. Pisano 46 - 37100 Verona.

73-R-219 - INOUE-IC-700 T - Cercasi manuale d'istruzioni e schema elettrico, possibilmente anche dell'alimentatore IC-700 PS. Vanno bene anche le fotocopie. Pagherò il necessario e anche le spese postali a tutti quelli che mi risponderanno.
Giuliano Gatti - via Cagliero 9 - 20100 Milano.

73-R-220 - VENDO o CAMBIO corso completo liceo classico per corrispondenza, nuovissimo, pagato L. 141.000 con radiotelefono portatile 5 W 6 canali o con cinepresa 8 mm zoom elettrica o con ricevitore RV-27 Labes, o altri ricevitori Tipo BC312, BC348 ecc. o lineare per 27 MHz anche autocostruito 50-70 W ecc. Fare offerte dettagliando.
Gerardo Petriglieri - via L. da Vinci 6 - Alessandria.

73-R-221 - CERCO FOTOCOPIE (o anche acquisto riviste complete) articolo di Ravenda su organo elettronico apparso su cq n. 8/69 e n. 12/70. Pago in contrassegno lire duemila (2.000). Enzo Leva - via De Nittis 18 - 80055 Bellavista - Portici (NA).

73-R-222 - CERCO URGENTEMENTE ricevitore G4/215 G4/216 o simili, solo se vera occasione. Specificare lo stato dei suddetti apparati.
Antonino Marino - 4° Rgt. Artiglieria Pes. Camp., 1° Gruppo, 2° Btr. - 38100 Trento.

73-R-223 - SWL ROMANI disposti a collaborare con me per scambio informazioni ed eventuale fondazione di Club SWL, cerco.
1056479 Gino Alisi - via R. Battistini 32 - Roma.

73-R-224 - CERCO SCHEMA, originale o fotocopia, del registratore Gelo G.255. Se possibile cerco anche libretto di istruzioni. Fare offerte specificando somma richiesta. Rispondo a tutti.
Flavio Golzio - via Dupré 14 - 10154 Torino.

73-R-225 - COMPRO RICEVITORE Prestel MC16/Special anche se non funge ma completo. Grana alla mano. Categorieamente esclusi i furbastrì o gli esosi.
Francesco Deiraghi - via De Angeli 58 - 28026 Omegna.

73-R-226 - ATTENZIONE sono un militare di leva a Vercelli cerco amici SWL od OM o CB che mi aiutino durante le ore di libera uscita a dimenticare la naia ed a ricordarmi l'hobby dell'elettronica da civile.
SWL 17-14053 Nicola Brandi - 131° Rgt. Art. Cor. Centauro - Cas. Scalise - 5° Gr. B.C.S. - 13100 Vercelli.

73-R-227 - CEDO VALVOLE - Gruppi UHF-VHF a valvole trasformatori CA - AF - BF - 3 altoparlanti grandi - Condensatori elettrolitici di TV - Libri di attualità - bicicletta - per baracchino 27 MHz. Anche con parte ricevente fuori uso. Minimo 300 mW output. Grazie.
Franco Ferrise - via Margherita 6 - Taranto.

73-R-228 - SWL COLLEZIONISTA scambierebbe QSL con SWL e OM italiani ed esteri. Garantisco risposta a tutti.
Giulio Manetti - via F. Rismondo 28 - 56100 Pisa.

73-R-229 - RT 144 B CERCO manuale tecnico per uso e taratura dell'apparecchio, originale o fotocopiato, rispondo a tutti, scrivere per accordi.
Divo Spadini - via Fontevivo 23 - La Spezia.

73-R-230 - ATTENZIONE URGENTE cerco Hallicrafters HT46 funzionante ottime condizioni. Telefonare ore pasti (0331) 545059.
Fulvio Caldiroli - via Fabio Filzi 7 - S. Giorgio Sulegnano (MI).

73-R-231 - AVETE BARACCONE per gamme decametriche? Cerco RTX mai scacciati o starato a prezzi onesti.
Giovanni Avarino - via Bixio 48 - 97019 Vittoria.

73-R-232 - RADIOCOMANDO PROPORZIONALE 4/8 urgentemente cerco: preferibilmente marca FUTABA con 2/4 servi efficiente e non manomesso, pagamento in contanti.
Luigi Argalia - piazzale Libertà 9 - 60019 Senigallia.

73-R-233 - OSCILLOSCOPIO anche autocostruito, cercasi possibilmente a un prezzo non molto elevato.
Mario Comuzzo - via S. Francesco 26 - 33010 Branco (UD).

73-R-234 - RICETRANS. PORTATILE CERCO. Qualsiasi tipo e wattaggio, scrivere indicandone le caratteristiche. Cerco inoltre persona che abbia seguito il corso transistori della Scuola Radio Elettra per interessante proposta.
Romano Manaresi - via Tevere n. 1 - 48017 Conselice (RA).

73-R-235 - CERCO SCHEMA ELETTRICO del trasmettitore WIRELESS SET 38 A.F.V. ZA 21576 M.R.L.T.D. di costruzione americana per l'esercito.
Gianpiero Nebiolo - 14030 Castagnole Monferrato (AT).

73-R-236 - CERCO RICEVITORE copertura continua, tipo AR88 o simili. Preferibilmente Lazio o Abruzzi per difficoltà spostamenti.
Gianni Valent - via XX Settembre 321 - AVEZZANO.

73-R-237 - SB7M MINIPHASE cerco, anche senza tubi et cofano. Considero con benevolenza prototipo suddetto anche se alluvionato et reduce da prova shock su carro armato.
Marzio Capella - via Libertà 4 - 20032 Cormano.

73-R-238 - CERCO AMICI CB-OM per scambio informazioni tecniche. Preferirei zona Brindisi e dintorni ma rispondo a tutti.
Franco Configliacco - Forte a mare - 72100 Brindisi.

73-R-239 - ACQUISTEREI RICETRASMETTITORE 27 MHz di circa 2 W anche monocanale, quarzato, non autocostruito, in buone condizioni solo se vera occasione, inoltre acquisterei ricevitore 27 MHz Labes RV-27 o simile.
Alessandro Montano - via Sampolo, 65 - 90143 Palermo.

73-R-240 - CERCO RX G-4/216 MKIII ovvero G-4/214 anche FR 100 B della Sommerkamp. Inoltre cercasi RX-TX per 1 27 MHz anche non funzionanti (specificare) min. 3 W 6 C. Qualsiasi tipo disposto trattare personalmente massima serietà.
Gianni Rossi - viale Miralaghi 47 - 53047 Sarteano (SI).

73-R-241 - RV27 LABES per 27 MHz cerco anche se usato ma ancora funzionante. Se usati ma leggibili acquisterei libri di radioriparazioni editi dalla Hoepli.
Paolo Nonni - via A. da Giussano, 23 - 63037 Porto d'Ascoli (AP).

73-R-242 - PAGO QUELLE VECCHIE MK... BC... che voi lasciate abbandonate perché non vi interessano più. Sono all'inizio e sto cercando di imparare con le valvole. Prendo in considerazione tutte le offerte di RX a valvole purché siano ragionevoli. Rispondo a tutti.
Roberto Mazzoleni - via Locchi 2 - 31100 Treviso.

73-R-243 - ACQUISTO TOKAI 23 canali 5 W gamma CB. nuovo od usato; antenna Ringo per detto, pagamento rateale. Tratto con zone Novara e Milano.
Raffaello Sciano - via Libertà 127 - 28043 Bellinzago (NO).

73-R-244 - ACQUISTO OSCILLOSCOPIO di qualsiasi marca anche non funzionante purché completo.
Andrea Toss - via D. Chiesa - Rovereto (TN).

73-R-245 - MILITARE, da civile SWL 17-14053 di naia a Vercelli (capuccini) cerca amico SWL od OM disposto a farsi visitare la sua stazione e a scambiare quattro chiacchiere « sull'etere ». Cerco amico disposto a regalarmi un suo montaggio funzionante che serva ad ascoltare le OC o le VHF o la CB. Ho voglia di ascoltare.
Nicola Brandi - 131° Rgt. Art. Cor. « Centauro » - 5 Gr. B.C.S. Caserma « Scalise » - Vercelli.

73-R-246 - LINEA COMPLETA GELOSO possibilmente TX G-225 - 226 oppure G 222, ricevitore anche di altra marca, transceiver Sommerkamp, Drake o Yaesu, rotore per antenna, antenna direttiva 4 elementi orizzontale o cubica due o quattro elementi cerco urgentemente. Scrivere o telefonare indicando dettagliatamente le caratteristiche.
Enzo Pullatti - via Carnazza 2ª traversa n. 6 - 95100 Catania - ☎ 336941.

73-R-247 - TELESCRIVENTE, completa di demodulatore vendo a L. 50.000 o preferibilmente cambio con oscilloscopio. Cercasi oscilloscopio. Pago inoltre molto bene chi è in grado di inviarmi schemi o loro fotocopie di organi, sintetizzatori ed altri effetti musicali.
SWL-15352 Mario Comuzzo - via S. Francesco n. 26 - 33010 Branco (UD).

73-R-248 - CORSO INGLESE LINGUAPHONE completo, acquisto se trattasi di vera occasione.
Flavio Biasioli - via Altichiero 16 - 37100 Verona.

73-R-249 - CERCO RX GELOSO G-4/216 o RX simili su gamme decametriche, compresi gli 11 metri, purché in condizioni accettabili evitando però richieste esose. Garantisco la risposta a tutti.
Claudio Baini - via Ponale 6 - 20162 Milano - ☎ 6433947.

73-R-250 - PAGO IL DOPIO per OST n. 2/73. Vendo micro Turner +2 con capsula sostituita ora perfettamente efficiente a sole L. 15.000.
Alessandro Castini - via Pietrafitta, 65 - 50133 Firenze.

73-R-251 - ACQUISTEREI DUE RADIOTELEFONI in contanti solamente se vera occasione et venditore garante. Minimo 23 canali AM uno per stazione base predisposto 220 Volts et uno per auto funzionante 12 Volts. Preferirei marche SBE Lafayette aut Midland comunque sempre marche conosciute et con centri di assistenza in Italia o preferibilmente a Napoli.
Ugo Mastrogianni - via N. Ricciardi 5, - 80123 Napoli.

73-R-252 - CHI FOSSE interessato alla vendita di un ricevitore G-208 - 0,5 a 30 MHz - è pregato di mettersi in contatto con me. Contanti.
Angelo Ghibauda - piazza Repubblica 26 - 28029 Villadossola - ☎ (0324) 51424 ore 20.

73-R-253 - CERCASI SCHEMA ELETTRICO e istruzioni per l'uso dell'oscilloscopio della Scuola Radio Elettra. Anche le fotocopie vanno bene. Mi assumo tutte le spese.
Sergio Zoli - via Tertuliano, 35 - 20137 Milano.

73-R-254 - WALKIE-TALKIE cerco: 5 W possibilmente a 23 canali a prezzo da trattare. Telefonare ore pasti: (051) 421841 o scrivere.
Rachele Rimini - via Saragozza 97 - 40135 Bologna.

73-R-255 - ATTENZIONE OM!! Sono un operaio da poco avvicinato all'elettronica. Molti di voi avranno qualche vecchio ricevitore surplus relegato in soffitta. Sono disposto a pagarlo qualcosa + le spese di spedizione. Se funzionante. Cercate di aiutare uno che ha solo la vostra passione. Scrivetemi, rimborserò spese.
Roberto Mazzoleni - via Lochi 2 - 31100 Treviso.

73-R-256 - CERCO NUMERI del primo semestre 1972 e maggio 1973 della rivista americana Popular Electronics o anche fotocopie degli articoli che mi interessano. Scrivere per accordi.
Giovanni Artini - via Giottoli, 5 - 47100 Forlì.

73-R-257 - ACQUISTO ANNATE COMPLETE della rivista Quattro cose illustrate a prezzo di copertina. Cerco RX per stazione di ascolto 1,4-31 MHz o VHF modello Gelo Gelo MK III o simili. Chiedo onestà e prezzi del tutto buoni. Rispondo celermente.
Franco Giovannini - piazza Verdi 9 - 15011 Acqui Terme.

**LART
ELETTRONICA**

**41100 MODENA
via C. Sigonio 500 - Tel. 242.011**


- ★ STABILIZZATORI AUTOMATICI DI RETE DA 800 VA A 500 KVA
- ★ COMPONENTI PER ELETTRONICA PROFESSIONALE (Transistor, Integrati, Memorie, SCR, Opto Elettronica, Resistenze)
- ★ Costruzione apparecchiature anche su commissione.
- ★ Realizzazione di Master per circuiti stampati.
- ★ Vendita per corrispondenza.
- ★ FAIRCHILD - TEXAS - MOTOROLA - INTERSIL

Distributore di zona della



TRASFERIBILI TIPO RINFORZATO PER USO TECNICO

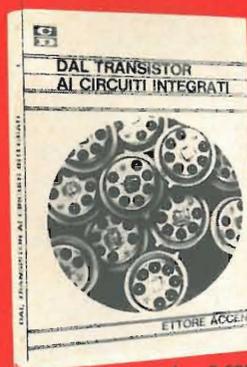Simbologia per elettronica logica e analogica
Simbologia per disegno di circuiti stampati
Simbologia per idropneumatica
Lettere e cifre trasferibili su strisce
Impressioni speciali su richiesta.



L. 3.500



L. 3.500



L. 4.500



L. 4.500

Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrini 22, Bologna inviando l'importo relativo, già comprensivo di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale.

73-R-258 - CERCO OSCILLOSCOPIO «TES» e marker «TES» ottimi a buon prezzo. Pagamento in contanti, interessato costruzione frequenzimetro apparso su nuova elettronica n. 27. Cerco persone che, più esperte di me, mi possano rassicurare sulla validità del circuito a me sembra ottimo ma mi sembrano troppo poche le kilolire per quello che garantiscono. Ringraziando sino da ora.
Alberti Claudio - via Forlanini 36 - 20033 Desio (MI).

73-R-259 - CERCO STRUMENTI: qualsiasi, surplus, autocostruiti, unico requisito che funzionino. In caso affermativo fare offerta. Vendo 4 volumi grandi (30 x 40) de «L'uomo e lo spazio» a L. 5.000 cad. (invece di L. 8.000): è la storia, a colori dell'astronautica, fino ad Apollo 13, comprende anche tecnica e descrizione di tutti i singoli satelliti.
Ignazio Bonanni - via Friuli 3/A - 31015 Conegliano (TV).

73-R-260 - CERCASI CORSI DI LINGUE: inglese e tedesco possibilmente comprendente dischi - in buono stato e completo - acquisto schemi per apparecchiature CB: in special modo lineari. Franco risposta. Rispondo a tutti.
Leonardo Umena - via Nazionale - 05010 Fabro Scalo (TR).

73-R-261 - ACQUISTO URGENTEMENTE schema elettrico e/o libretto d'istruzione relativo all'oscilloscopio Echo mod. O-963 cambio enciclopedia storia dell'arte in 13 volumi con RX-TX 27 MHz 5 W 23 ch. Rispondo solo ad offerte interessanti.
Gino Benedetti - c.so Vitt. Emanuele II, 103/3 - 35100 Padova - ☎ 049-39645 ore 13,00÷14,00 - 20,00÷21,00.

73-R-262 - CERCO BARACCHINO CB con parte elettronica non funzionante. Specificare modello - potenza - canali e prezzo.
Leo Ceria - via Martiri Libertà, 32 - 13010 Quaregna (VC).

73-R-263 - CERCO SOMMERKAMP FL200 trasmettitore per bande radioamatori, purché non manomesso o modificato nei circuiti. Disposto a trattare esaminando ogni offerta.
I2LPA Antonio La Porta - via Cairoli, 6 - Monza - ☎ 81136.

73-R-264 - SONO DISPOSTO A COMPERARE un baracchino funzionante e completo. Disposto a spendere fino a 60.000 lire realizzabili in almeno 10 mesi.
Mauro Buso - via M. Santo, 1 - 35100 Pordenone).

73-R-265 - FREQUENZIMETRO RETE cerco, perfettamente funzionante, tipo a lamelle vibranti, 45÷55 Hz con 50 Hz centro scala, tensione 220 V, contenitore rotondo Ø 70 mm, tipo da incasso uso pannello. Scrivere specificando condizioni e prezzo.
Danilo Zömer - via Mendola 54-B-9 - 39100 Bolzano.

73-R-266 - CERCO CONTRACAMBIO con bambolina nel tipico costume sardo colui che mi fornirà schema elettrico e pratico e quant'altro di utile riguardante la costruzione dell'oscilloscopio della R.S.I. anche solo per fotocopiare spese postali a mio carico tutte.
IsOPIF Gianfranco Piu - via Cravellet 1 - Alghero.

73-R-267 - CERCO GRUNDIG-SATELLIT anche non funzionante, purché non manomesso. Tratto preferibilmente con residenti in zone NO-VC-MI-PV, comunque rispondo a tutti. Inviato vostre offerte per lettera rispondo immediatamente.
Piero Orlandini - via Visconti, 9 - 27030 Confenza (PV).

73-R-268 - URGENTE - URGENTE sono alla disperata ricerca del convertitore per TV estere comparso sul n. 3 di Nuova Elettronica. Disposto a pagarlo fino L. 15.000 purché entrarne in possesso che sia non manomesso e con relativo alimentatore. Rispondo a tutti.
Aurelio Penna - via Caranzano, 12 - 14048 Montegrosso d'Asti (AT).

AMPLIFICATORE LINEARE GOLDEN BOX AMPLIFICATORE LINEARE BY ELECTROMECC ITALY

- ☆ Guadagno 6 dB
- ☆ Gamma di frequenza 27 Mhz
- ☆ Relè di commutazione a radio frequenza
- ☆ Bocchettoni di ingresso e uscita tipo SO 239 imped. 50 Ohm
- ☆ Tens. di aliment. 12÷14V. c.c.
- ☆ Max. potenza di ingresso nominale 5 W
- ☆ Completo di interruttore e cavo di aliment. con fus.
- ☆ Collegamento al trasmett. a mezzo cavi bipolari
- ☆ Dimensioni 125x80x30 mm.



L. 18.000 Spedizione contro assegno

Indirizzando a ELECTROMECC Via E. DE MARCHI 26 c.a.p. 00137 ROMA



COSTRUZIONI ELETTRONICHE
IMPERIA - C.P. 234 - Tel. 0183/45907

AF 27B/ME
Amplificatore d'antenna a Mosfet guadagno 14 dB

L. 19.000



Commutazione RT elettronica a radiofrequenza controllo del livello di sensibilità.



L 28/ME

L. 95.000

Lineare 27/30 Mc - Valvolare alimentazione incorporata Pilotaggio AM/SSB - min. 1 W - max 20 W uscita 160 W RF (20 W AM) uscita 400 W RF (20 W SSB)

L 27/ME SUPER
50 W RF



Lineare 27/30 Mc - Valvolare Pilotaggio min. 1 W - max. 5 W Alimentazione separata: alimentatore 220 V alimentatore 12 V

L. 65.000

L. 18.800

L. 17.000

TR 27/ME
25 W RF



Lineare 27/30 Mc Solid state pilotaggio min. 0,4 V - max. 5 W preamplificatore d'antenna incorporato

L. 88.000

indice degli inserzionisti di questo numero

nominativo	pagina
A.C.E.I.	1480-1481-1482
ARI (MILANO)	1536
ARI (PESCARA)	1475
CALETTI	1476
CASSINELLI	1477
C.R.C.	2° copertina
C.R.C.	1620-1621
C.T.E.	1504-1616
DE CAROLIS	1564
DERICA ELETTRONICA	1605
DIGIMETRIC	1531
DIGITRONIC	1478
DOLEATO	1483
ELCO ELETTRONICA	1500-1501
ELECTROMECC	1608
ELETTRONICA GC	1626
ELETTRO NORD ITALIANA	1492-1493
ELETT. SHOP CENTER	1488-1489
ESCO	1486
EUROASIATICA	1615
FANTINI	1575-1622-1623
G.B.C.	4° copertina
G.B.C.	1598-1599-1600-1627
KFZ ELETTRONICA	1551
KIT COMPEL	1603
KRIS ITALIA	1624-1625
LABES	1612-1617
LAFAYETTE	1487-1495-1498-1499-1503
LART ELETTRONICA	1607
MARCUCCI	1491
MELCHIONI	1° copertina
MELCHIONI	1474
MESA	1494
MIRO	1501
MONTAGNANI	1628-1629-1630-1631
NATO	1496
NEUTRON	1613
NORO P & G	1503
NOVA	1536
NOV.EL	1632
NOV.EL	3° copertina
PACE	1618-1619
PMM	1609-1610-1611
PREVIDI	1490-1502
RADIOSURPLUS ELETTRONICA	1484
SELEKTRON	1485
SGS-ATES	1479
U.G.M. ELECTRONICS	1482
VARTA	1597
VECCHIETTI	1497
ZETA	1614

STADI MODULARI A DIMENSIONE «UNI» mm 115 x 20 h x 30/45 max

1	ALIMENTATORE STABILIZZATO 2,5 A	n. 9 semiconduttori - uscita 6-15 V 2,5 A autoprotetto - negativo a massa tarato a 12,6 V - tensione di funzionamento dei modulari	L. 12.000
2	OSCILLATORE MODULATORE QUARZIERA a 12 can.	n. 1 C.I. - n. 1 semiconduttore 12 posti canale con correzione, oscillatore - separatore 12000-12166 MHz modulatore FM con tosatore 300-3000 Hz e limitatore regolazione della percentuale di modulazione ± 5 Kc	L. 20.000
3	EXITER VHF	n. 3 MOSFET ingresso 12 Mc uscita 144-146 - 0,1 W RF 12 moltiplicazioni - regolatore a scatti della potenza di uscita	L. 16.000
4	STADIO FINALE 10 W	n. 2 transistor stellari di potenza autoprotetti ingresso 0,1 W RF - uscita 10 W RF in antenna	L. 38.000
5	STADIO FINALE 25 W	n. 1 transistor stellare di potenza autoprotetto ingresso 8-10 W, uscita 25 W RF in antenna con filtro passa basso 9 celle - 40 dB per ottava	L. 40.000
6	MODULATORE AM RELE' RF-METER	n. 4 semiconduttori - n. 1 C.I. - n. 1 transistor di potenza ingresso 10 mV - n. 2 relè commutazione di antenna e di tensione - circuito di RF-Meter	L. 15.000
7	VFO	n. 2 MOSFET - n. 1 C.I. - n. 1 quarzo VFO a conversione - uscita 24-24,333 Mc 4 celle filtro - stabilità 1 Hz per MHz	L. 33.500
8	RELE' FUSIBILE RF-METER	n. 4 semiconduttori doppio relè di antenna e di tensione - portafusibile diodi di protezione - circuito di RF-Meter	L. 7.000
9	FILTRO 9 CELLE	Filtro passa basso - attenuazione 144-146 minore di 1 dB attenuazione 40 dB per ottava	L. 7.000

MODULI
 2+3 = TX 144/146 - FM - 0,1 W - quarzato
 2+3+4 = TX 144/146 - FM - 10 W - quarzato
 2+3+4+5 = TX 144/146 - FM - 25 W - quarzato
 2+3+4+6 = TX 144/146 - 10 W FM - 5 W AM - con relè e RF Meter
 2+3+4+5+6 = TX 144/146 - 25 W FM - 10 W AM - con relè e RF Meter e filtro passa basso

Il Modulo N. 7 «VFO» può venire applicato a tutte le versioni ottenendo un TX quarzato e a VFO.

Moduli facoltativi applicabili a tutte le versioni: n. 1 - n. 8 - n. 9.

Combinazioni varie TX - già assemblate - maggiorazione del 10 %.

ATTENZIONE

La DITTA PMM, comunica alla rispettabile Clientela, che a partire dal mese di settembre trasferirà, fabbrica ed uffici, a CAMPOCHIESA di Albenga (SV).

Pertanto a partire da tale data la corrispondenza dovrà essere inviata alla:
 C. P. 100 - Tel. 0182 - 52.860 - 17031 ALBENGA

CONSEGNA PRONTA

1	ALIMENTATORE STABILIZZATO 2,5 A	n. 9 semiconduttori - uscita 6-15 V - 2,5 A autoprotetto - negativo a massa tarato a 12,6 V tensione di funzionamento dei modulari	L. 12.000
2	BF SQUELCH STABILIZZAZIONE	n. 1 C.I. - n. 4 semiconduttori - C.I. 2 W - 8 Ω - sensibilità 10 mV squelch soglia regolabile stabilizzazione 10 V per stadi successivi	L. 12.000
3	MEDIA FREQUENZA 455	n. 4 MOSFET - n. 1 C.I. - n. 5 semiconduttori 3 stadi a MOSFET - circuito di S-Meter - CAV-AM/FM a C.I. selettività ± 9 Kc - controllo manuale sensibilità	L. 22.000
4	CONVERTER 10,7 - 455	n. 1 MOSFET - n. 1 semiconduttore filtro ceramico - conversione a MOSFET oscillatore quarzato	L. 13.000
5	CONVERTER 144/146 VHF - 10,7 QUARZATO	n. 5 MOSFET - n. 2 semiconduttori 2 stadi RF - miscelatore/oscillatore a 12 moltiplicazioni il tutto a MOSFET - frequenza quarzi 11.108,3 / 11.275 presa per quarziera	L. 30.000
6	VFO DI RICEZIONE	n. 2 MOSFET complementare al modulo n. 5, per la sintonia libera uscita 22.216,6 / 22.550 - stabilità 10 Hz per MHz	L. 13.500
7	SINTONIZZATORE 28-30 oppure 26.900 - 27.400/10,7	n. 3 MOSFET uscita 10,7 - 1 stadio RF - miscelazione - oscillatore libero il tutto a MOSFET	L. 27.000
8	CONVERTER 28-30 oppure 26.900-27.400/10,7	n. 2 MOSFET - n. 2 semiconduttori quarzato - 1 stadio RF + miscelatore a MOSFET presa per quarziera a parte	L. 21.000
8 BIS	MEDIA FREQUENZA AM - FM 455 SSB	n. 1 C.I. - n. 5 MOSFET - n. 7 semiconduttori filtro ceramico 455 - doppio oscillatore LSB-USB uscita AM-FM e caratteristiche uguali al modulo n. 3	L. 31.000
9	CONVERTER 144-146 VHF / 28-30	n. 2 MOSFET - n. 2 semiconduttori 1 stadio RF + miscelatore - oscillatore-triplicatore quarzato	L. 28.500
10	PREAMPLIFICATORE FILTRO PORTAFUSIBILE	n. 1 MOSFET - n. 3 semiconduttori preamplificatore a MOSFET - VHF/27 Mc - guadagno 14 dB stabilizzazione a 10 V - modulo complementare al n. 9 oppure accessorio al n. 5	L. 8.000

MODULI 2+3+4+5 = RX 144/146 AM-FM - canalizzato sens 0,5 mV - 20 dB - SN - 2 conversioni

2+3+4+7 = RX 28-30 oppure 26.900 - 27.400 AM-FM - sensibilità migliore di 1 μ V - 2 conversioni - sintonia libera.

2+3+4+5+6 = RX 144/146 AM-FM - sintonia libera e quarzata - 2 conversioni - filtro ceramico.

2+3+4+7+9 = RX 144/146 AM-FM - sintonia libera - filtro ceramico - 3 conversioni

2+3+4+8+9 = RX 144/146 AM-FM - canalizzato - 3 conversioni

2+3+4+7+8+9 = RX 144/146 AM-FM - sintonia libera e canali - 3 conversioni

2+3+4+8 = RX 28-30 oppure 26.900 - 27.400 - canalizzato - 2 conversioni

MODULI FACOLTATIVI APPLICABILI A TUTTE LE VERSIONI

3 BIS - comune a tutti i telai - per ascolto SSB

1 - alimentazione 220 V c.a.

10 - modulo da applicare qualora si richieda una ancor più spinta sensibilità.

COMBINAZIONI VARIE RX - GIÀ ASSEMBLATE MAGGIORAZIONE DEL 10 %


CONSEGNA PRONTA



ricevitore **RV-27**

a sintonia variabile
per la gamma

degli **11** metri

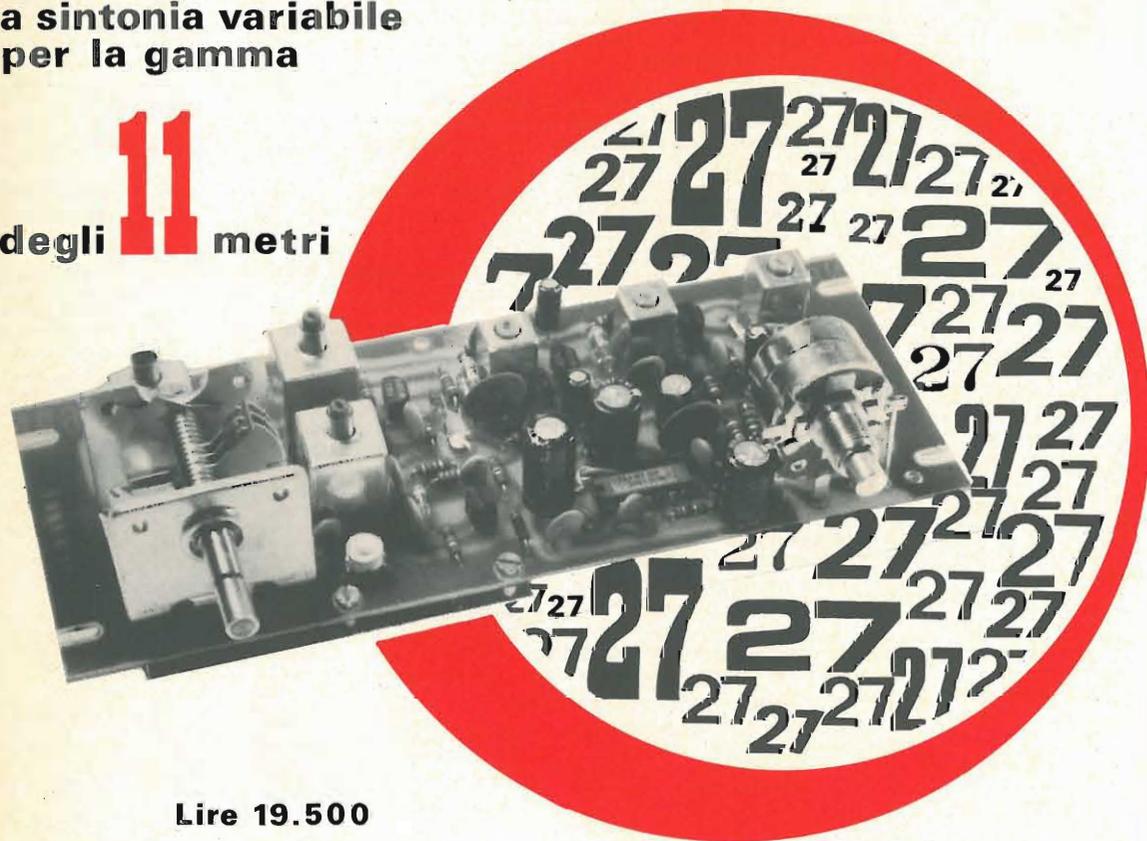

Lire 19.500

completo di amplificatore di B.F. a circuito integrato e limitatore di disturbi automatico

- gamma di frequenza: 26.950 ÷ 27.300 KHz
- sensibilità: 0,5 microvolt per 6 dB S/N
- selettività: ±4,5 KHz a 6 dB
- potenza di uscita in altoparlante: 1 W
- limitatore di disturbi: a soglia automatica
- oscillatore con alimentazione stabilizzata
- condensatore variabile con demoltiplica a frizione
- semiconduttori impiegati: n. 5 transistori al silicio,
- alimentazione 12 V - 300 mA
- dimensioni mm 180 x 70 x 50
- n. 1 circuito integrato al silicio, n. 1 diodo zener, n. 3 diodi

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. Cataloghi a richiesta

Dabes
20137 MILANO

ELETRONICA - TELECOMUNICAZIONI

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592

IC kit



KD 11

PRESCALER 250 MHz

FREQUENZA MAX: 250 MHz
SENSIBILITA' (a 150 MHz) 100 mV
TENSIONE INGRESSO (MAX): 50 V
DIMENSIONI: 128 x 80 x 174
ALIMENTAZIONE: 220 V c.a.

PREZZO IN KIT L. 37.500
montato e collaudato L. 46.750

I prezzi si intendono per pagamento anticipato (vaglia postale o assegno circolare); in caso di spedizione contrassegno aggiungere al prezzo L. 600.

neutronic - SEZIONE **IC kit**
VIA NICOLO' DALL'ARCA 58/B - 40129 BOLOGNA
Tel. 360955

costruite i vostri strumenti !

SCATOLE di MONTAGGIO
sinonimo di

**QUALITA'
SEMPLICITA'**

I nostri strumenti sono all'avanguardia sia per le tecniche circuitali che per i componenti usati e possono essere forniti sia in Kit che montati.

La scatola di montaggio è completa di ogni componente meccanico ed elettrico, nonché di ampio e dettagliato manuale di istruzioni.

Verranno via via presentati altri strumenti ed apparecchiature elettroniche varie.

I prezzi s'intendono **TUTTO COMPRESO** (cioè già addizionati di IVA, postali, ecc). Consegna garantita entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine.

A tutti coloro che acquistano per la prima volta uno dei nostri Kit, vengono offerti gratuitamente i tre utensili necessari per il montaggio: un cacciavite con taglio a croce, una pinza media ed una chiavetta a brugola (il tutto di ottima marca).

ZETA elettronica

p.za Decorati, 1 - (staz. MM - linea 2) tel. (02) 9519476
20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano)

presenta:

NUOVA LINEA HI-FI STEREO

AP30S

Amplificatore stereo 30+30 W eff. (derivato dall'affermato AP30M) completo di alimentatore livellatore, autoprotetto contro il sovraccarico ed il cortocircuito sul carico.



Caratteristiche AP30S

Alimentazione 36 V_{ca}
Impedenza 8 Ω
Potenza 30 W_{eff} (60 W di picco) per canale
Sensibilità 250 mV


Risposta freq. (a ±1,5 dB) 15-55.000 Hz
Distorsione a 28 W <0,1 %
Rapp. segnale/disturbo >80 dB
Dimensioni 330 x 120 x 30
Impieghi 30 semiconduttori al silicio

Montato tarato e collaudato

L. 22.500

MPS

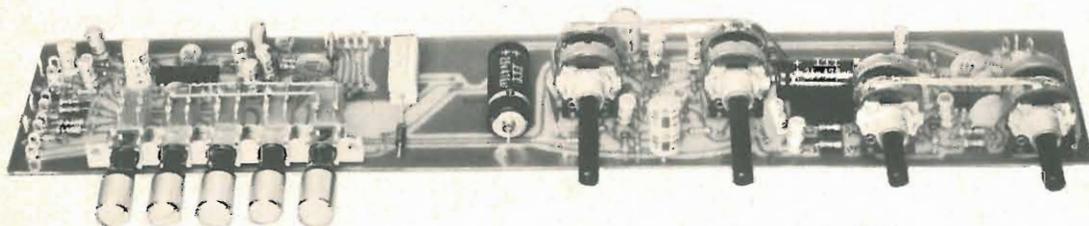Mini-preamplificatore-stereo (derivato dal famoso PS3G) a 4 ingressi con monitor completo di stabilizzatore a zener.



Caratteristiche MPS

1° puls. Possib. inser. Filtro
2° puls. ingr. Radio 300 mV
3° puls. ingr. Aux 150 mV
4° puls. ingr. Magn. 2 mV
5° puls. ingr. Registr. 250 mV/Monitor
1° poten. Toni Bassi (+18 dB -20 dB a 20 Hz)
2° poten. Toni Alti (+16 dB -18 dB a 10 kHz)
3° poten. Volume per 0,2 V a 5 V (secondo resist. da inserire)
4° poten. Bilanciamento

Alimentazione 24-50 V_{cc}
Risposte freq. 10-150.000 Hz (±1 dB)
Distorsione <0,1 % con 500 mV out
<0,2 % con 5 V out
>75 dB

Rapp. segnale/disturbo 330 x 55 x 30
Dimensioni n. 2 BC269B
Impieghi n. 2 doppi I.C. TBA231
per un totale di 34 semiconduttori

Montato tarato e collaudato L. 15.800

TR80 Trasformatore per detti moduli (80VA) L. 4.200

A completamento della linea AP30S, MPS e TR80 sono in allestimento mobile, telaio, pannello per creare il nuovo complesso ORION 1000 a sostituzione del precedente formato da PS3G, 2 x AP30M e ST50.

Si fa notare che la produzione di quest'ultimi moduli procede normalmente.

SOCIETA' COMMERCIALE E INDUSTRIALE EUROASIATICA

16123 GENOVA - p.za Campetto 10/21 - tel. (010) 280717

00199 ROMA - largo Somalia 53/3 - tel. (06) 837477

ESCLUSIVISTA per l'Italia e l'Europa della PATHCOM INC. DIVISION



PACE 123 stazione mobile

23 canali - 5 W - doppia conversione
limitatore di disturbi ad alta efficienza
S-METER e MISURATORE POTENZA USCITA illuminato
permette un preciso controllo dei segnali ricevuti e dell'efficienza del trasmettitore.
E infine, le luci di ricezione e trasmissione non lasciano nessun dubbio sul funzionamento del PACE 123

PACE 100 S

6 canali - 5 watts.
SEMICONDUTTORI: 16 transistori - 10 diodi
SENSIBILITA': 0,5 μV per 10 dB rapporto segnale disturbo
ALIMENTAZIONE: 12 V c.c.
DIMENSIONI: cm. 12 x 3 x 16



PACE GMV-13

12 canali - 10 watts - 1 watts
FREQUENZA: da 135 MHz a 172 MHz
ANTENNA: 50 OHMS + SENSIBILITA': 1 μV (20 dB) N.O.
SEMICONDUTTORI: 29 TR, 3 FET, 21 C 10 diodi
ALIMENTAZIONE: 13,8 V - REIEZIONE: canali adiacenti - 50 dB.



PACE SSB

23 canali AM - 46 SSB - EMISSIONE USB - LSB
AM5 watts - SSB 15 watts PEP - MODULAZIONE: 100 %
S/R/F INDICATOR METER - ALIMENTAZIONE: 12 V C.C.
SOPPRESSIONE DELLA PORTANTE: SSB/40 dB
SOPPRESSIONE DELLA BANDA LATERALE INDESIDERATA: SSB/4P dB
FILTRO SSB: 7,8 MHz tipo lattice a cristallo
SELETTIVITA': SSB 2,1 kHz a 6 dB - 5,5 kHz a 50 dB
AM 2,5 kHz a 6 dB - 20 kHz a 40 dB



TESTER UNIVERSALE PER CB


Strumento combinato per effettuare tutte le misure necessarie al buon funzionamento della stazione.

IL TESTER COMPRENDE: 1) WATTMETRO: 0-5 watt - 2) ROSMETRO: 1:1 - 1-1-3
3) PERCENTUALE DI MODULAZIONE: 0-100% - 4) MISURATORE DI CAMPO
5) OSCILLATORE per la banda dei 27 MHz incorporato: uscita 300 mV
6) PROVA QUARZI - 7) OSCILLATORE BASSA FREQUENZA 1000 Hz
8) CARICO FITTIZIO INCORPORATO: 5 watt max



MISURATORE COMBINATO DI ONDE STAZIONARIE; 1/1-1/3

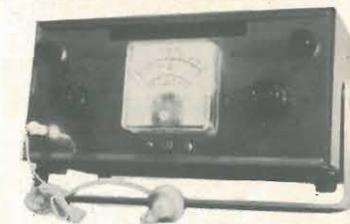WATTMETRO: due scale da 0-5 0-50
PERCENTUALE DI MODULAZIONE: 0-100%
FILTRO: TVI incorporato: 55 MHz
Il misuratore è inoltre fornito di uno speciale circuito con un indicatore LUMINOSO che si accende quando l'apparecchio va in trasmissione.



« PACE » Mod. 2300 LUSO

23 canali - 5 W - lussuosi rifinito, ricetrasmittitore mobile in classe « A » - 22 transistori al Silicio con sistema di protezione completa a diodi - S-meter: illuminato - P.A. - Alimentazione: 12 V_{cc}
- Microfono: ceramico studiato appositamente per comunicazioni radio - Ricevitoria: supereterodina a doppia conversione, limitatore di disturbi e squelch - Sensibilità: 0,25 μV per 6 dB rapporto segnale disturbi - Selettività: reiezione dei canali adiacenti minimo 50 dB - Trasmettitore: 5 W input - 4 W output a 12,5 V - Modulazione: 100 %.



COMUNICATO: Disponiamo di transistor originali giapponesi per tutti gli apparati.

**FARE LINEARI E' IL NOSTRO
GRANDE MESTIERE**

Dopo: Lo SPEEDY Gonzales - Il JUMBO - Il CORSAIR 144

new

COLIBRI'

**AMPLIFICATORE LINEARE 27 MHz
da MOBILE**

MINI INGOMBRO

MAXI PRESTAZIONI

altri accessori di ns. produzione disponibili
Commutatore d'antenna a due posizioni.
Commutatore d'antenna a tre posizioni
**Miscelatore RTX - Autoradio (per utilizzare contemporanea-
mente il RTX e l'autoradio)**
Antenna match box (per portare il ROS a 1 : 1)
Alimentatore Lince a 13,6 Volt a 2,5 Amper.
Antenna 1/4 d'onda in alluminio Ground Plane 27 MHz.


C.T.E. COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 61411 - 61397

MODULI PROFESSIONALI PREMONTATI

VHF/FM


MT-144

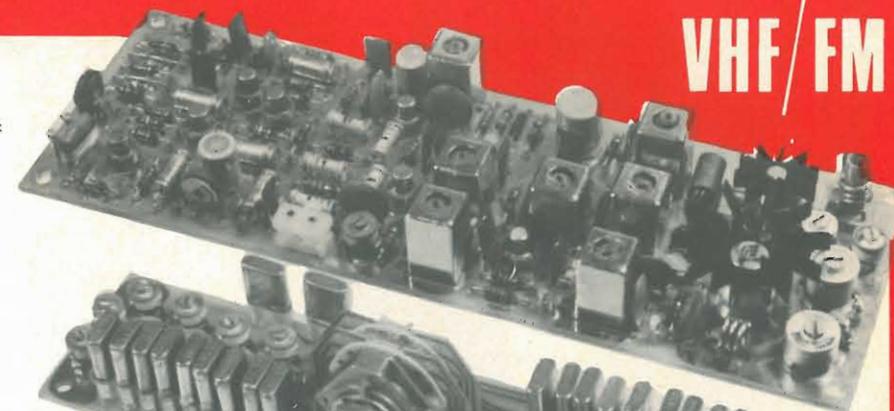Modulo trasmettitore:
Modulazione
di frequenza
Potenza di uscita
1,2 W o 2,5 W
Alimentazione 13,5 V



MQ-144

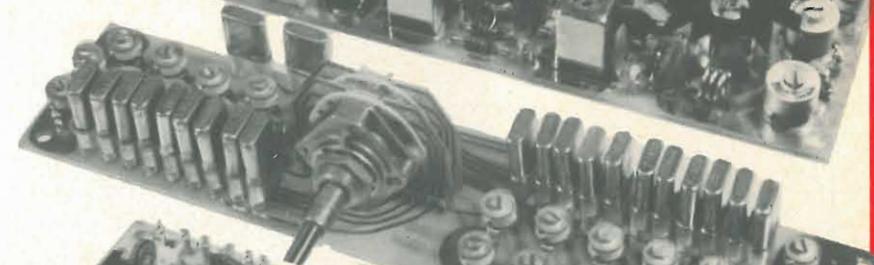Modulo quarzi per 12
canali oppure 11
più ingresso VFO



MR-144

Modulo ricevitore:
Modulazione
di frequenza
Filtro a quarzo
monolitico
canalizzazione 25 KHz
(norme I.A.R.V.)
Sensibilità 0,4 µV
20 dB S/N



MBF-144

Modulo bassa
frequenza:
Squelch
Relè di portante
Tono di chiamata
Stabilizzatore
di tensione.



Esempio di
montaggio dei
moduli per ottenere
un ricetrasmittitore da 15 W.



Rivenditori autorizzati in tutta Italia

Labes
20137 MILANO

ELETRONICA
TELECOMUNICAZIONI

VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592



CENTRO PACE di FIRENZE

R. PIPPUCCI VIA PISTOIESE 138/d
Tel. (055) 370258



2300 LUSO

« PACE » Mod. 2300 LUSO

Trasmittitore: 5 W input - 4 W output a 12,5 V - Modulazione: 100 % - 23 canali - 5 W - lussuosamente rifinito, ricetrasmettitore mobile in classe « A » con finale Motorola - 22 transistori al Silicio con sistema di protezione completa a diodi - S-meter: illuminato - P.A. - Alimentazione: 12 Vcc - Microfono: ceramico studiato appositamente per comunicazioni radio - Ricevitoria: supereterodina a doppia conversione, limitatore di disturbi e squelch - Sensibilità: 0,25 μ V per 6 dB rapporto segnale disturbi - Selettività: reiezione dei canali adiacenti minimo 50 dB.

OGNI NOSTRO APPARECCHIO E' PIENAMENTE GARANTITO E
SOGGETTO AD ASSISTENZA DIRETTA CON PEZZI ORIGINALI

*Questo è uno dei tanti
radiotelefoni PACE che
potrete trovare presso i
nostri Rivenditori*



CENTRO PACE di GENOVA

VIDEON VIA ARMENIA 15
Tel. (010) 363607



DX 2300 B
4 w in antenna

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Receiver

Frequency	: 26.965 - 27.255 MHz, synthesized for 23 channel operation
Sensitivity	: 0.35 μ V @ 10 dB s+n/n 40 modulation
Selectivity	: 6.0 dB bandwidth, 4.4 Kc 50 dB bandwidth, 20 Kc minimum
Image rejection	: Major image 55 dB, all others 40 dB
Squelch sensitivity	: 0.25 μ V threshold to 20 μ V adjustable
Noise limiter	: For hi impedance, extended series gate, tapered clipping level
Audio output	: 2.25 watts
Speaker	: 2" x 6", 3.2 ohms

Transmitter

Power	: 5 watts input, typically 4.0 watts output
Modulation	: 85 % minimum guaranteed sine wave 100 % speech
Frequency	: 26.965 - 27.255 MHz, 23 channel synthesized provided
Design	: All silicon transistor with diode protection system
Size	: 3.6" x 12.0" x 8.1"
Weight	: 12 lbs.
Power sources	: 100-120 V AC 60 cycles, tap for 220 V 50 cycles
Microphone	: Hi impedance ceramic with shaped communication curve response
Finale	: autoventilato 220 V.

OGNI NOSTRO APPARECCHIO E' PIENAMENTE GARANTITO E
SOGGETTO AD ASSISTENZA DIRETTA CON PEZZI ORIGINALI

*Questo è uno dei tanti
radiotelefoni PACE che
potrete trovare presso i
nostri Rivenditori*

GRG

CITIZENS RADIO COMPANY
 41100 MODENA - ITALIA -
 Via Medaglie d'oro, 7-9 Tel. (059) 219125 / 219001
 Telex Smarty 51305

studio SASSI (MO)

omologati per navi mercantili e da diporto

PANTHER SSB

**23 canali AM - 5 Watt - 23 canali USB
 15 Watt PEP/SSB - 23 canali LSB**



PEARCE-SIMPSON
 DIVISION OF GLADDING CORPORATION

IL PIU' IN TUTTI I SENSI...

Più Compatto - Più Stabile - Più Selettivo: - 60 dB a 5.5 KHz. - Più Sensibile: 0,3 MV. per 10 dB S + N/N - Più Reiezione di immagine: migliore di - 50 dB - Più Semplice e di impiego sicuro.

AM - UPPER SIDE BAND - LOWER SIDE BAND

Commutatore: Distanto/locale, utilissimo nei QSO cittadini - S-ME TER di grandi dimensioni - Manopola canali comodissima - Noise Limiter + Noise Blanker con comando sul fronte.

Il più razionale, sicuro e pratico AM/SSB per 27 MHz. già collaudato da industrie, artigiani, agricoltori, e da innumeri utenti in tutto il mondo... ora anche nel nostro paese, ad un prezzo ragionato. E naturalmente anche il PANTHER SSB è un transceiver.

TARTERINI

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 49
 60100 ANCONA - Tel. (071) 8241

GRG

CITIZENS RADIO COMPANY
 41100 MODENA - ITALIA -
 Via Medaglie d'oro, 7-9 Tel. (059) 219125 / 219001
 Telex Smarty 51305

omologati per navi mercantili e da diporto

programma alimentatori
 stabilizzati di piccola,
 media ed alta potenza

**per il massimo
 rendimento del
 vostro
 RADIOTELEFONO**

Stabilizzazione accurata realizzata coi più moderni Circuiti Integrati.
Funzionamento secondo le norme I.C.A.S. entro le condizioni di esercizio indicate.
 Protezione elettronica contro i sovraccarichi anche continui.
 Meccanicamente ed elettricamente robusti e sicuri.
 Variazione eventuale della tensione di uscita, (all'interno), con notevole escursione.
 Realizzati per soddisfare tutte le necessità professionali per i transceivers « CB » e VHF.

PA-10-AS
 13,5 V. 10 Amp.



PA-1,5-AS
 13,5 V. 1,5 Amp.



PA-5-AS
 13,5 V. 5 Amp.



MAGLIONE

PIAZZA VITTORIO E., 13 - grattacielo
 86100 CAMPOBASSO - Tel. (0874) 29158

FANTINI

ELETTRONICA

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

MATERIALE NUOVO

TRANSISTOR					
2G360	L. 80	AC128	L. 180	BC140	L. 330
2G398	L. 80	AC180	L. 50	BC148	L. 120
2G603	L. 80	AC187	L. 200	BC157	L. 200
2N316	L. 60	AC188	L. 200	BC158	L. 200
2N3819	L. 450	AC192	L. 150	BC178	L. 170
SFT226	L. 70	AF106	L. 200	BCY79	L. 250
SFT227	L. 80	AF124	L. 280	BD142	L. 700
2N597	L. 80	AF126	L. 280	BD159	L. 580
2N711	L. 140	AF139	L. 300	BF173	L. 280
2N1613	L. 250	AF239	L. 480	BF195C	L. 280
2N1711	L. 250	AF202	L. 250	BF189	L. 250
2N2905	L. 200	ASZ11	L. 70	BF199	L. 250
2N3055	L. 750	BC107B	L. 150	BSX29	L. 200
2N3553	L. 1200	BC108	L. 150	BSX45	L. 330
AC125	L. 150	BC109C	L. 190	OC76	L. 90
AC127	L. 180	BC118	L. 160	P397	L. 180
AC187K - AC188K	in coppie sel.		la coppia L.	500	
AD161 - AD162	in coppie sel.		L.	1.200	
PONTI RADDRIZZATORI E DIODI					
B155C200	L. 180	1N4007	L. 200	45C(100V/0,5A)	
B4Y2 (220 V 2 A)		GEX541	L. 200		L. 80
	L. 800	OA5	L. 80	EM513	
B60C800	L. 250	OA95	L. 45	(1300 Vi - 1 A)	
B80C3200	L. 700	OA202	L. 100		L. 230
1N4002	L. 120	1G25	L. 40	SCR-CS8L	
1N4005	L. 160	SFD122	L. 40		L. 2.200
AUTODIODI 75 V / 20 A					L. 300
DIODI Si IN4148 (1N914)					L. 50
DIODI LUMINESCENTI MV50					L. 500
SPIE NEON miniatura 220 V					L. 370
PORTALAMPADE spia con lampada 12 V					L. 350
NIXIE HIVAC XN3 verticali					L. 1.600
LITRONIX DATA - LIT 33: indicatori a 7 segmenti, a tre cifre					L. 9.000
QUARZI miniatura MISTRAL 27,120 MHz					L. 950
TAA611T tipo B	L. 900	μA723	L. 900		L. 900
SN7490	L. 900	MC830	L. 300		L. 300
SN74141	L. 1000	MC836	L. 300		L. 300
μA709	L. 550	SN7525	L. 500		L. 500
INTEGRATO MOTOROLA MC852P (doppio flip-flop)					L. 400
ALETTE per AC128 o simili					L. 25
ALETTE per TO-5 in rame brunito					L. 50
DISSIPATORI A STELLA in AL. ANOD. per T05 - h 10 mm					L. 120
DISSIPATORI per TO-3					L. 350
- 42 x 42 x h 17					L. 350
- 58 x 58 x h 27					L. 500
DISSIPATORI ALETTATI IN ALLUMINIO					L. 700
- a doppio U - cm 44					L. 1.400
- con alette lisce - cm 45					L. 1.400
- con alette zigrinate - cm 35					L. 1.400
- a grande superficie - cm 27					L. 1.400
DIODI CONTROLLATI AL SILICIO della S.G.S.					L. 1.500
100V 2,2A L. 450	100V 8A L. 700	TRIAK 400 V - 6 A			L. 1.500
200V 2,2A L. 510	200V 8A L. 850	SCR 800 V - 10 A			L. 2.200
300V 2,2A L. 550	300V 8 A L. 950				L. 2.200
400V 2,2A L. 600	400V 8A L. 1000				L. 2.200
ZENER 400 mW - 5,6 V - 8,2 V - 9,2 V - 22 V - 23 V - 24 V - 27 V - 30 V - 31 V - 33 V					L. 150
ZENER 1 W - 5% - 4,7 V - 11 V					L. 250
RELAY a pressione atmosferica per apertura automatica di paracadute					L. 5.000
AMPLIFICATORI HI-FI da 1 W su 8 Ω - Alim. 9 V L. 1.100					L. 1.100
APPARATI TELETRA per ponti radio telefonici, transistorizzati, con guida d'onda a regolazione micrometrica L. 28.000					L. 28.000
CONDENS. MOTORSTART 70 μF - 80 μF - 220 Vca L. 400					L. 400
CONDENSATORI per Timer 1000 μ / 70-80 Vcc L. 150					L. 150
DEVIATORI A PULSANTE ARROW L. 150					L. 150
DEVIATORI a slitta a 2 vie micro L. 110					L. 110
DEVIATORI a slitta a 3 vie L. 120					L. 120
ALTOP. T100 - 8 Ω / 4 W - Ø 100 per TVC L. 580					L. 580
ALTOP. ELLITTICO 7 x 12 - 6 Ω / 2 W L. 500					L. 500
ALTOP. ELLITTICO 7 x 18 - 6 Ω / 3 W L. 735					L. 735
ALTOP. T75 - 1,5 W / 8 Ω - 26 Ω - Ø 75 L. 400					L. 400
ALTOP. T70 - 8 Ω / 1,5 W - Ø 70 L. 380					L. 380
ALTOP. T57 - 8 Ω / 0,3 W - Ø 57 L. 420					L. 420
ALTOP. 45 - 8 Ω - 0,1 - Ø 45 L. 600					L. 600
VOLTMETRO ELETTRONICO ECHO mod. VE-764 L. 34.000					L. 34.000
CAMBIOTENSIONI 220/120 V L. 80					L. 80
CAMBIOTENSIONI UNIVERSALI Ø 18 L. 100					L. 100
COMMUTATORI ROTANTI					L. 250
4 vie - 2 pos. L. 250	8 vie - 5 pos. L. 450				L. 450
8 vie - 6 pos. L. 450	8 vie - 4 pos. L. 450				L. 450
8 vie - 2 pos. L. 300	4 vie - 3 pos. L. 350				L. 350
9 vie - 3 pos. L. 350	(di cui una con ri- L. 500				L. 500
6 vie - 4 pos. L. 350	torno automatico				L. 500
6 vie - 5 pos. L. 350					L. 500
CONNETTORI per schede a 6 e 7 contatti L. 70					L. 70
SPINE bipolari 125 L. 50					L. 50
SALDATORI A STILO per c.s. 220 V / 60 W. Posizione di attesa a basso consumo. PUNTA A LUNGA DURATA L. 5.000					L. 5.000
VALVOLE					L. 500
807 L. 1.500	6AL5 L. 500				L. 500
0QE03/12 L. 2.800	EZ81 L. 900				L. 900
5C110 L. 2.000	EM87 L. 8.000				L. 8.000
TUBO R.C. 2AP1 L. 8.000					L. 8.000
CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 390					L. 390
CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 350					L. 350
CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 1.200					L. 1.200
CONNETTORI COAX PL259 e SO239 cad. L. 600					L. 600
CONNETTORI COASSIALI Ø 10 in coppia L. 550					L. 550
RELAYS D'ANTENNA MOTOROLA 1 via / 12 V L. 6.000					L. 6.000
RELAYS D'ANTENNA IBM 4 vie / 24 V L. 13.000					L. 13.000
ANTENNE per auto 27 MHz L. 8.000					L. 8.000
ANTENNE veicolari BOSCH per 144 MHz con base per il fissaggio, stilo in acciaio inox e con cavo di m 2 con connettori UHF. L. 15.000					L. 15.000
- KFA 582 in 5/8 λ L. 12.000					L. 12.000
- KFA 144/2 in λ/4 L. 4.000					L. 4.000
CAVO per antenne BOSCH con connettori UHF già montati, m 2 L. 4.000					L. 4.000
TRASFORMATORI alim. 6 - 7,5 - 9 V / 0,5 cad. L. 550					L. 550
TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA , Ø 26 x 17 L. 300					L. 300
TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA , Ø 15 x 9 L. 150					L. 150
TRASFORMATORI 125-220 → 25 V/6 A L. 3.000					L. 3.000
ELETTROLITICI A BASSA TENSIONE					L. 45
2000 μF / 6 V L. 90	0,5 μF / 25 V L. 100				L. 100
4000 μF / 6 V L. 150	400 μF / 25 V L. 200				L. 200
30 μF / 10 V L. 50	1000 μF / 25 V L. 48				L. 48
1 μF / 12 V L. 40	2,5 μF / 35 V L. 50				L. 50
20 μF / 12 V L. 95	1,6 μF / 50 V L. 50				L. 50
500 μF / 12 V L. 300	2 μF / 50 V L. 55				L. 55
5000 μF / 12 V L. 46	10 μF / 50 V L. 70				L. 70
2 μF / 16 V L. 46	250 μF / 50 V L. 280				L. 280
20 μF / 16 V L. 275	500 μF / 50 V L. 300				L. 300
3000 μV / 16 V L. 70	1000 μF / 50 V L. 20				L. 20
200 μF / 15 V L. 85	12,5 μF / 70 V L. 25				L. 25
320 μF / 15 V L. 130	12,5 μF / 110 V L. 80				L. 80
1000 μF / 16 V L. 200	2 μF / 150 V L. 1.200				L. 1.200
ELETTROLITICI a cartuccia Philips 32 μF / 350 V L. 1.200					L. 1.200
VARIABILI CERAMICI 3÷15 pF L. 180					L. 180
VARIABILI AD ARIA DUCATI					L. 220
2 x 440 dem. L. 200	2 x 330 + 14,5 + 15,5 L. 180				L. 180
350 + 440 L. 200	2 x 330-2 comp. L. 280				L. 280
VARIABILI CON DIELETTRICO SOLIDO					L. 280
80 + 135 pF (20 x 20 x 13) L. 280					L. 280
MEDIE FREQUENZE 455 kHz - mm 7 x 7 x 10 L. 150					L. 150
CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60% Ø 1,5 L. 170					L. 170
STAGNO al 60% Ø 1,5 in rocchetti da Kg 0,5 L. 1.700					L. 1.700
STAGNO al 60% Ø 1,5 in matasse da Kg 5 L. 15.000					L. 15.000

Le spese postali sono a totale carico dell'acquirente e vengono da noi applicate sulla base delle vigenti tariffe postali. Null'altro ci è dovuto. **LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA.**

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2 A L. 200					
JACK bipolare micro con 1 m cavetto L. 150					L. 150
COMPENSATORI 1÷18 pF L. 90					L. 90
COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3÷20 pF L. 80					L. 80
CONDENSATORI CARTA-OLIO 2,2 μF / 400 Vca L. 260					L. 260
CONDENSATORI CARTA 2+2 μF / 160 Vcc - 500 Vp L. 100					L. 100
CONFEZIONE DI 10 transistor nuovi tra cui 1 SCR DR6983 2N711 - P397 L. 1.000					L. 1.000
PACCO da 100 resistenze assortite L. 700					L. 700
da 100 condensatori assortiti L. 700					L. 700
da 100 ceramiche assortite L. 700					L. 700
PACCO da 40 elettrolitici assortiti L. 900					L. 900
FINECORSA 2 sc. - 5 A L. 200					L. 200
STRUMENTI JAPAN dim. 44 x 44 mm - Valori: 2 A - 3 A - L. 3.300					L. 3.300

RELAYS FINDER 6 A					
6 Vcc - 2 sc. L. 850	24 Vcc - 2 sc. L. 800				L. 800
6 Vcc - 3 sc. L. 1.000	60 Vcc - 2 sc. L. 700				L. 700
12 Vcc - 2 sc. 6 A L. 1.200	110 Vac - 1 sc. L. 600				L. 600
12 Vac - 2 sc. L. 800	220 Vac - 2 sc. L. 900				L. 900
12 V / 3 sc. - 3 A - mm 21 x 31 x 40 calotta plastica L. 1.680					L. 1.680
12 V / 3 sc. - 6 A - mm 29 x 32 x 44 a giorno L. 1.420					L. 1.420
RELAYS WERTHER 12 V inter - 6ATN L. 250					L. 250
RELAYS WERTHER 12 V commuta - 6ATN L. 250					L. 250
RELAYS miniatura 2 sc. - 2 A - 11 ± 26,5 V - 675 Ω L. 2.000					L. 2.000
RELAYS miniatura 600 Ω / 12 V - 1 sc. L. 700					L. 700
FOTORESISTENZE PHILIPS Ø 14 L. 400					L. 400
CARICABATTERIE 6 - 12 V / 4 A L. 12.000					L. 12.000
MOTORINO Lenco 3-5 Vcc - 2.000 giri/min. L. 1.200					L. 1.200
MOTORINO « AIRMAX » 28 V L. 2.200					L. 2.200
NASTRI MAGNETICI General Electric per calcolatori elettronici. Altezza 1/2 pollice. bobina Ø 26,5 cm e Ø 21 cm L. 2.600					L. 2.600
FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - Ø 6 mm cad. L. 7					L. 7
TRIMMER 4,7 kΩ - 10 kΩ - 0,25 MΩ L. 60					L. 60
LAMPADINE NEON 78 V L. 100					L. 100
LAMPADINE tubolari 8 V - 0,35 A L. 60					L. 60

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo)

SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO					
2N458A L. 220	ASY29 L. 50	ASZ17 L. 220			L. 220
2N1304 L. 35	ASZ11 L. 40	ASZ18 L. 250			L. 250
2N1305 L. 50	ASZ16 L. 250	IW8907 L. 50			

KRIS ITALIA

VIA PRAMPOLINI, 113 • 41100 • MODENA
tel. (059) 219001

PRESENTA

I POTENTI AMPLIFICATORI LINEARI

BIG - BOOMER 300 - M



Un amplificatore lineare per mezzi mobili di questa potenza non si era ancora visto! Alimentato a 13,6 V, fornisce fino a 100 W in antenna, ed accetta pilotaggi da 0,5 a 15 W! Opera da 25 a 50 MHz - Molto compatto, completamente garantito, di costo limitato, ha riscosso un grande successo negli Stati Uniti - E' munito di una tripla trappola efficientissima anti-TV1.

LA GRANDE POTENZA EROGATA DA QUESTI LINEARI NE
CONSENTE L'IMPIEGO SOLO DA PARTE DI STAZIONI AUTORIZZATE

CB

MOD. BIG-BOOMER: Questo amplificatore lineare di grande potenza, può operare su frequenze comprese tra 25-50 MHz, 200 W in antenna con pilotaggio di 3 W - Preamplificatore a Mosfet di ricezione incorporato - Impiega 4 tubi elettronici a raffreddamento forzato - Misuratore di onde stazionarie incorporato - Wattmetro - Opera in AM/FM e SSB - 400 W PEP SSB - Realizzazione professionale - Pi-greco di antenna regolabile - Una progettazione accurata ha eliminato l'emissione di frequenze spurie che provocano interferenze TV - Alim. 220 V.

DISTRIBUITI IN ITALIA DA:

LANZONI GIOVANNI
Via Camelicco, 10
Tel. (02) 59.90.75
20100 MILANO

PAOLETTI
Via Prato, 40/R
Tel. (055) 29.49.74
50100 FIRENZE

G.B. ELETTRONICA
Via Prenestina, 248
Viale dei Consoli, 7
Tel. (06) 27.37.59/76.10.822
00100 ROMA

TELEMICRON
C.so Garibaldi, 180
Tel. (081) 51.65.30
80100 NAPOLI

ARTEL
Prov. Modugno Pal. 3/7
Tel. (080) 62.91.40
70100 BARI

TARTERINI BRUNO
Via Martiri della Resistenza, 49
Tel. (071) 82.41
60100 ANCONA

TELEAUDIO
Via Garzilli, 119
Tel. (091) 21.47.30
90100 PALERMO

MAGLIONE ANTONIO
Piazza Vittorio E., 13
Tel. (0874) 29.158
86100 CAMPOBASSO

KRIS ITALIA

VIA PRAMPOLINI, 113 • 41100 • MODENA
tel. (059) 219001

QUALCHE COSA IN PIÙ ... ad un prezzo ragionevole

99 er



UN PICCOLO ... MA EFFICIENTISSIMO TRANSCIVER

- 5 Watt 23 Canali (quarzi forniti)
- Noise - Limiter inseribile con comando sul fronte.
- Pulsante: « CB » - « PA ».
- Sensibilità notevole con ottimo rapporto segnale/disturbo.
- Selettività accentuata con l'impiego di filtro meccanico.
- Stadio finale del trasmettitore con induttanze in ferrite.

Elettronica G. C.

OFFERTA DI ARTICOLI NUOVI CON GARANZIA

TIGER LINEARE per i 27 MHz valvolare

Frequenze coverage: 26,8 - 27,3 MHz
Plate bower input: 150 W
con trasmettitore da 2 W = 46 W in antenna
con trasmettitore da 5 W = 76 W in antenna

Prezzo pubblicitario L. 55.000

Chiedete l'opuscolo illustrato, gratuito.

Coppie altoparlanti stereo, tipo lusso per auto da portiera 8 W cad. mascherina metallo nero pesante con calotta copriacqua, dimens. est. cm 14,5 x 14,5, completi di attacchi per bloccaggio.

La coppia L. 4.600

Cuffie stereo Dynamic Headphones impedenza 4/8 Ω frequenze risposta da 20/18 Hz - 0,5 W spinotto 6 mm cad. L. 4.700

Condensatori variabili ad aria miniatura nuovi con demoltiplica per OM-FM. cad. L. 400

Contenitori metallici nuovi con frontale e retro in alluminio, verniciati a fuoco colore grigio metallizzato con alzo anteriore, disponibili nelle seguenti misure:

cm 20 x 16 x 7,5	L. 1.450
cm 15 x 12 x 7,5	L. 1.200
cm 20 x 20 x 10,5	L. 1.750
cm 18,5 x 24,5 x 20	L. 2.700

ORION 1 - Piccolo convertitore per i 27 MHz quarzato. E' sufficiente avvicinarlo a qualsiasi ricevitore a onde medie per ascoltare tutta la CB. Protetto in mobiletto plastico 85 x 55 x 35 cad. L. 6.500

MICROTRASMETTITORE in FM 96-108 MHz 40 x 25 mm solo telaio montato pronto e funzionante con batteria 9 V. Potenza irradiata 500 mt, alta sensibilità, capta un segnale dal microfono a 3 mt di distanza. Prezzo eccezionale per l'anno nuovo L. 4.250

QUARZI NUOVI SUBMINIATURA PER LA CB

		26,965	27,005	27,035	27,065	27,085	27,125
TX	canale	1	4	7	9	11	14
RX		26,510	26,550	26,580	26,610	26,630	26,670
		27,165	27,185	27,215	27,225	27,255	
TX	canale	17	19	21	22	23	
RX		26,710	26,730	26,760	26,770	26,800	
		cad. L. 1.600					

Si accettano contrassegni, vaglia postali o assegni circolari.
Spedizione e imballo a carico del destinatario, L. 500 - per contrassegno aumento L. 150.
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p.

ELETTRONICA G.C. - via Bartolini, 52 - tel. (02) 361.232 - 360.987 - 20155 MILANO

Altoparlanti Foster 16 Ω nominali 0,2 W cad. L. 300
Altoparlanti Soshin 8 Ω 0,3 W cad. L. 300
Altoparlante bicono 10 W, cestello rotondo \varnothing cm 20 cad. L. 2.500
Altoparlanti Philips bicono 6 W 8 Ω \varnothing 16 cm modello rotondo cad. L. 1.500

Pacco gigante vetronite doppio rame Kg 1, misure da cm 15 x 31 a 16 x 16 ecc. ecc. Fino a esaurimento, al pacco L. 2.000

KIT PER CIRCUITI STAMPATI. Inchiostro + cloruro ferrico + 5 piastre vetroresina miste al pacco L. 1.200

QUESTA OFFERTA NON LASCIATEVELA SFUGGIRE

ARTICOLI SURPLUS IN OFFERTA SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO

Serie completa medie frequenze Japan miniatura con oscillatore - 455 MHz L. 450
Confezione cond. carta, PF 2 K - 10 K - 47 K - 100 K - isol. 400 - 1000 V pezzi n. 50 cad. L. 500
Confezione di 100 resistenze valori assortiti da 1/4 a 1/2 W L. 350

Confezione di 20 trimmer assortiti normali e miniatura L. 600

Confezione di 20 transistor al silicio e germanio recuperati ma tutti efficienti nei tipi BC - BF - AF - AC alla busta L. 600

Per acquisti superiori alle L. 5.000
scegliete uno di questi regali:

- 1 Confezione di 20 transistor
- 1 Piccolo alimentatore, 50 mA - 9 V
- 1 Variabile aria miniatura + Antenna stilo
- 1 Confezione materiale elettronico, misto
- 1 Confezione di 50 condensatori carta.

RICETRASMETTITORI CB 27 MHz



Mod. 972 IAJ

Mod. GA-22



Mod. H 21-4



Mod. OF 670 M



Mod. KRIS - 23

TENKO

Distributrice esclusiva per l'Italia
G. B. C. ITALIANA

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. 972 IAJ

6 canali 1 equipaggiato di quarzi
Indicatore S/RF
Controllo volume e squelch
14 transistori, 16 diodi
Completo di microfono e altoparlante
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 400 mW
Alimentazione: 12 Vc.c.
Dimensioni: 35 x 120 x 160

Supporto portatile Mod. GA-22

Per ricetrasmittitore Tenko 972-IAJ
Completo di cinghia per trasporto, antenna telescopica incorporata.
Alimentazione:
13,5 Vc.c. tramite 9 batterie da 1,5 V
Dimensioni: 125 x 215 x 75

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. H 21-4

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Indicatore S/RF
Commutatore Loc-Dist
Preso per altoparlante esterno e P.A.
Completo di microfono
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Alimentazione: 13,5 Vc.c.
Uscita audio: 1,5 W
Dimensioni: 140 x 175 x 58

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. OF 670 M

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Controllo di volume e squelch
Indicatore intensità segnale

Preso per altoparlante esterno
Completo di microfono
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 2,5 W
19 transistori, 11 diodi, 1 I.C.
Alimentazione: 12 + 16 Vc.c.
Dimensioni: 125 x 70 x 195

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. KRIS - 23

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Indicatore S/RF
Sintonizzatore Delta
Controllo di volume e squelch
Preso per microfono, antenna e cuffia
Alimentazione: 13,5 Vc.c. - 220 Vc.a - 50 Hz
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 4 W
Dimensioni: 300 x 130 x 230

Signal di ANGELO MONTAGNANI

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso
ore 9 - 12,30 15 - 19,30


57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238

ANTENNA VERTICALE ORIGINALE AMERICANA

Ramata verniciata per applicazioni all'esterno su base fissa o mobile. Frequenza 27 Mc (CB). Detta antenna è composta di 7 elementi collegati a frusta da apposita molla di richiamo dove tutta aperta, raggiunge metri 2,75 (uguale a un quarto d'onda). E' nuova in imballo originale.

Il montaggio avviene automaticamente al momento dell'uso. Quando l'antenna è chiusa in posizione di riposo misura cm 43 circa. Essa è corredata di master base originale americana con isolamento in ceramica e di base sostegno.

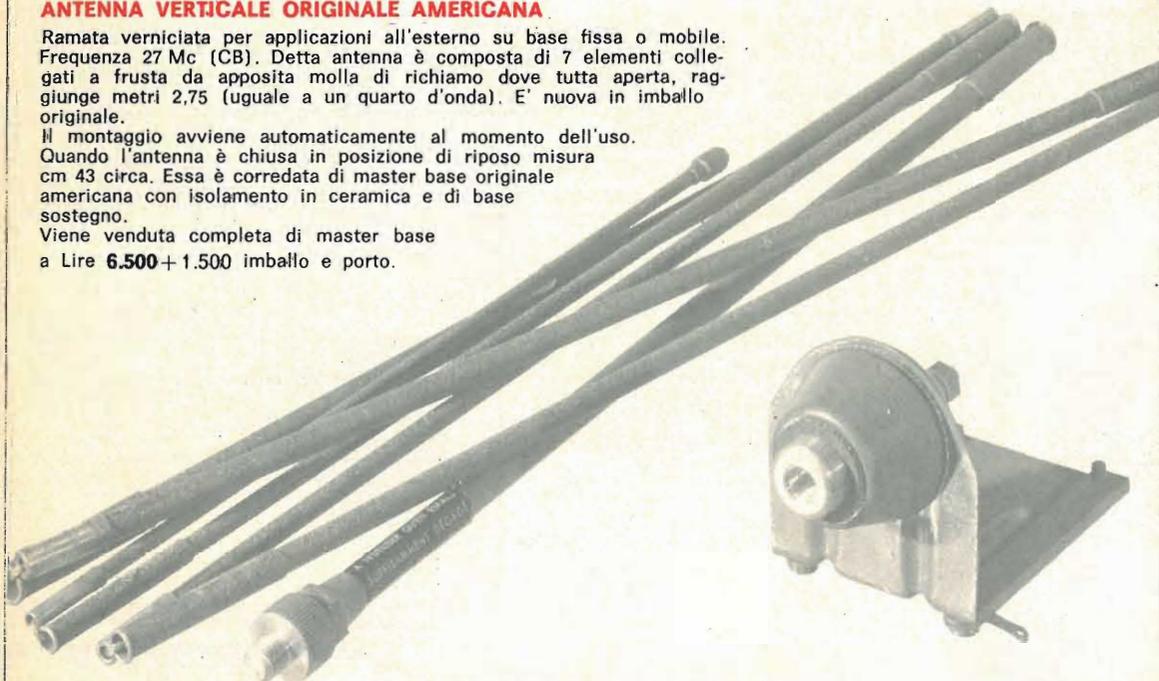Viene venduta completa di master base a Lire **6.500**+1.500 imballo e porto.



AMERICAN TELEGRAPH SET TG5B

Apparato ricevente e trasmettente telegrafico con nota modulata.

Corredato di: tasto telegrafico tipo Standard - Suoneria per ascolto chiamata - Cuffia - modulatore di nota regolabile e relay.

Impiega: 2 batterie tipo BA-30 e batteria tipo BA-2 45 V.

Detto apparato è originariamente già montato e pronto per l'uso. E' adatto e speciale per imparare l'alfabeto Morse a circuito chiuso oppure aperto, mediante n. 2 apparati dello stesso tipo.

Questo **American Telegraph** è un vero gioiello per la telegrafia dove è tutto racchiuso in apposito cofanetto:

Viene venduto funzionante, provato e collaudato a:

L. **12.500**+1.500 imb. e porto

ATTENZIONE:

La nostra Ditta non ha filiali in Italia e la nostra sede di Livorno è unica in Italia per la fornitura di apparati BC603 - BC683 - BC312 nelle versioni da voi desiderate (12 e 24 Vcc oppure a 220 Vca).

Detti apparati vengono venduti perfettamente funzionanti, provati e collaudati. Corredati di Manuali Tecnici in Italiano e Inglese.

Inoltre vi garantiamo tutte le parti di ricambio, compreso le valvole.

Tutto questo lo troverete nel nostro negozio di via Mentana, 44 - LIVORNO.

Signal di ANGELO MONTAGNANI

Aperto al pubblico tutti i giorni sabato compreso
ore 9 - 12,30 15 - 19,30

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 - Tel. 27.218 - Cas. Post. 655 - c/c P.T. 22/8238

**BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE -
GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREQUENZA
DA 1500 Kc A 18.000 Kc
SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB**



10 VALVOLE:

2 stadi amplificatori RF 6K7
Oscillatore 6C5
Miscelatrice 6L7
2 stadi MF 6K7
Rivelatrice, AVC, AF 6R7
BFO 6C5
Finale 6F6

Alimentatore 5 W 4

GAMMA A	1.500 a 3.000 Kc/s	= metri 200 - 100
» B	3.000 » 5.000 »	= 100 - 60
» C	5.000 » 8.000 »	= 60 - 37,5
» D	8.000 » 11.000 »	= 37,5 - 27,272
» E	11.000 » 14.000 »	= 27,272 - 21,428
» F	14.000 » 18.000 »	= 21,428 - 16,666

**FUNZIONANTI - PROVATI E COLLAUDATI
CORREDATI DI MANUALE TECNICO ORIGINALE TM-11-4001
VENGONO VENDUTI IN 3 VERSIONI**

Funzionante a 12 V cc L. **60.000**+5.000 i.p.

Funzionante a 220 V ac L. **70.000**+5.000 i.p.

Funz. a 220 V + media a cristallo L. **85.000**+5.000 i.p.

BC312FR - come nuovi, funzionanti a 220 V, serie Special L. **100.000**+5.000 i.p.


A parte altopar. LS3 + cordone L. **6.500**+1.000 i.p.



NUOVI PREZZI ANNO 1972-1973

BC603 - 12 V	L. 20.000+3.000 i.p.
BC603 - 220 V A.C.	L. 25.000+3.000 i.p.
BC683 - 12 V	L. 25.000+3.000 i.p.
BC683 - 220 V A.C.	L. 32.000+3.000 i.p.

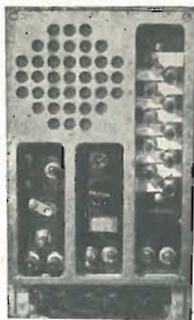Alimentatore separato funzionante a 220 V A.C. intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prezzo di L. 10.000+1.000 imballo e porto.



ANTENNE ORIGINALI DEL TRANSMITTER BC1000

tipo AN130 L. 3.000 + 1.000 i.p. — tipo AN131 L. 4.200 + 1.000 i.p. (nuove imballate)

Connettori originali per dette per fissaggio a pannelli o telai L. 2.500 + 1.000 i.p.

LISTINO GENERALE 1972-1973

(pronto per la spedizione)

Questo **LISTINO** costa solo L. 1.000 compreso di spedizione che avviene a mezzo stampa raccomandata all'ordine.

Detta cifra può essere inviata a mezzo francobolli o con versamento su C/C P. T. n. 22-8238 - Livorno, oppure con assegno postale, circolare, bancario, ecc.


Il **LISTINO** è corredato di un buono premio del valore di L. 10.000 e utilizzando il lato della busta contenente il Listino vi verranno rimborsate le mille lire e il totale di L. 10.000 + L. 1.000 può essere spesa nell'acquisto di materiale che potrete scegliere nel Listino stesso. (Vedere con esattezza le norme relative al premio).

In questo **LISTINO 1972-1973** troverete tanto materiale come i: BC312 - AC-DC + TM, i BC603 da 20 Mc e 28 Mc in AC e DC, i BC683 da 27 e 39 Mc in AC e DC, tutti funzionanti, provati e collaudati.

ALIMENTATORI AC intercambiabili - Dynamotor BC603/683 - CUFFIE originali H-16/U corredate di prolunga e jack - ANTENNE - SCHEDE elettroniche - STRUMENTI - MINUTERIA e varie.

BC604 e accessori per detto, compreso scatola cristalli. Tutti i materiali che vi saranno forniti sono stati da noi collaudati, provati e garantiti nel loro funzionamento.

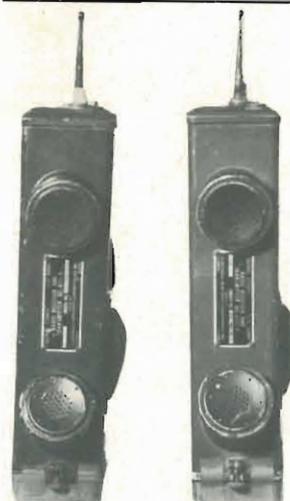Le spedizioni vengono accuratamente controllate e imballate in casse di legno con sigillo a reggetta, mentre le piccole spedizioni vengono effettuate a mezzo pacco postale con conferma a mezzo lettera di avvenuta spedizione.



RADIOTELEFONI TIPO BC611F - Serie Special

Frequenza standard Kc 3885 - Funzionanti modulazione ampiezza. Sono corredati di: 2 cristalli per ricezione-trasmissione - bobina di antenna - bobina Tank Coil (variabile) - 2 contenitori batterie. Filamento per 1,5 V - batteria anodica NBA038 103,5 V e Manuale Tecnico TM11-235. Vengono venduti completi di batterie funzionanti e tarati al prezzo di

L. 40.000+3.500 imb. porto

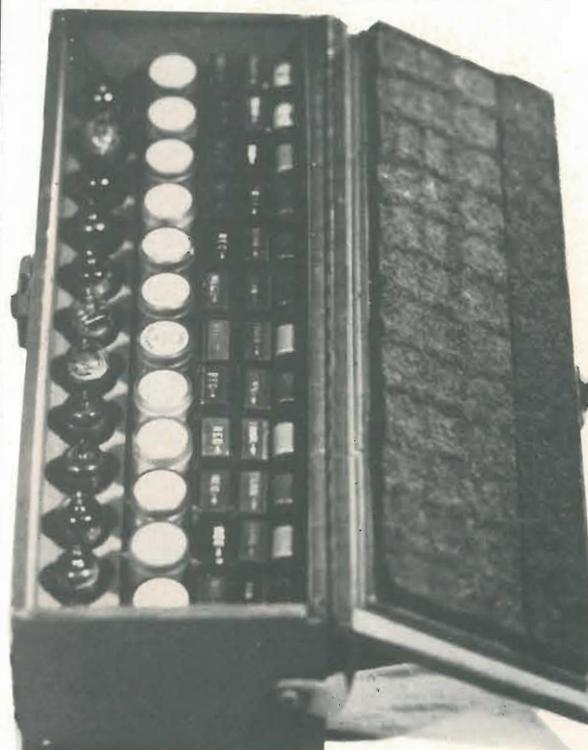


Tabella delle frequenze nella cassetta box BX49

	Frequenza trasm. Kc.	Frequenza ricez. Kc.	
1	4035	4490	a cristallo
2	4080	4535	a cristallo
3	4280	4735	a cristallo
5	4397,5	4852,5	a cristallo
4	4495	4950	a cristallo
6	4840	5295	a cristallo
7	4930	5385	a cristallo
8	5205	5660	a cristallo
9	5327,5	5782,5	a cristallo
10	5397,5	5852,5	a cristallo
11	5437,5	5892,5	a cristallo
12	5500	5955	a cristallo

Tutto il materiale nel box è originale e garantito.

12 Valvole ricambio:

6/IT4 - 2/IRC - 2/3S4 - 2/1S5 NUOVE.

Il costo di detta cassetta completa è di

L. 15.000+1.500 i.p.

Possiamo fornirvi a parte sempre per i BC-611:

Cassetta box BX-49 originale americana composta da: 12 frequenze diverse di quelle in dotazione ai BC-611 e ogni frequenza è composta di 2 cristalli di quarzo - 1 coil - 1 tank coil.

2m/FM UHF/FM MOBILE HAM RADIO

HANDIE HAM RADIO



STANDARD®



SR-C826MB

SR-CV100

SR-CV100

V.F.O.

144-146 Mhz
 Oscillation frequency:
 Transmitter 12,000-12,166 Mhz
 Receiver 14,700-14,922 Mhz

SR-C826MB

MOBILE STATION

144-146 Mhz/FM
 5 Khz Deviation
 12 Channel (3 Channels factory installed)
 10 Watt RF output

SR-C430

MOBILE STATION

430-450 Mhz/FM
 15 Khz Deviation
 12 Channel (3 Channels factory installed)
 10 Watt RF output



SR-C430



SR-C432

SR-C146A

SR-C146A

HANDIE STATION

144-146 Mhz/FM
 5 Khz Deviation
 5 Channel (2 Channels factory installed)
 2 Watt RF output

SR-C432

HANDIE STATION

430-450 Mhz/FM
 15 Khz Deviation
 6 Channel (2 Channels factory installed)
 2,2 Watt RF output

SR-C12/230-2



SR-C12/230-2

AC POWER SUPPLY

220 V. a.c.
 9/16 V. 8 A. d.c.

SR-C12/230-5

AC POWER SUPPLY

220 V. a.c.
 13,8 V. 3 A. d.c.



SR-C12/230-5



SR-C1400

SR-C1400

MOBILE STATION

144-146 Mhz/FM
 5 Khz Deviation
 22 Channel (5 Channels factory installed)
 10/1 Watt RF output

SR-CL25M

POWER AMPLIFIER R.F.

144-146 Mhz
 10 Watt input
 25 Watt output



SR-CL25M

NOVEL
 VIA CUNEO 3
 20149 MILANO
 TEL. 43.38.17
 49.81.022

Antenne e accessori per antenne 27 MHz - VHF



Supporto «Hustler» Mod. BM-1

Supporto per il fissaggio su paraurti, in acciaio inox.
Fascia zincata per una maggiore resistenza alla corrosione.
KT/0730-00

**Supporto «Hustler»
Mod. GCM-1**

Supporto per fissaggio su
grondina.
Possibilità di inclinazione
sino a 180°.
KT/0750-00



**Supporto «Hustler»
Mod. SSM-3**

Supporto per fissaggio su carrozzeria.
Adatto per imbarcazioni. Molla in acciaio inox.
Inclinazione regolabile sino a 180°.
Attacco per antenne da 3/8".
KT/0780-00



Molla «Hustler» Mod. RSS-2

Molla in acciaio inox, da impiegare
con antenne tipo CB-111 oppure CB-211.
KT/0660-00



Supporto «Hustler» Mod. MM-1

Supporto per fissaggio su carrozzeria.
Possibilità di inclinazione sino a 180°.
Munito di connettore coassiale tipo SO-239.
KT/0740-00

HUSTLER[®]

COMMUNICATIONS BOOK

38

pagine : Ricetrasmittitori OM-CB

16

pagine : Antenne OM-CB

60

pagine : Accessori

**ACCESSORISTICA...
QUESTA E' LA FORZA GBC!**